

ЛЕКЦИЯ 11

доц. д-р СТЕЛА СТЕФАНОВА

УПРАВЛЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ НА СИГНАЛ. ВИДОВЕ И НАЧИН НА ОПИСАНИЕ В PSPICE

1. Понятие за управляем (зависим) източник на сигнал

- източник на сигнал, който се управлява (зависи) от един или повече независими източници на ток/напрежение.

2. Видове управляеми източници на сигнал

2.1. В зависимост от управляващия източник

2.1.1. Управлявани по напрежение

- източник на напрежение, управляван по напрежение (**ИНУН**)
 - $V = e(V)$;
 - означение – **E** ;
 - Voltage-controlled voltage source.
- източник на ток, управляван по напрежение (**ИТУН**)
 - $i = g(V)$;
 - означение - **G** ;
 - Voltage-controlled current source.

2.1.2. Управлявани по ток

- източник на ток, управляван по ток (**ИТУТ**)
 - $i = f(i)$;
 - означение - **F** ;
 - Current-controlled current source.
- източник на напрежение, управляван по ток (**ИНУТ**)
 - $i = h(v)$;
 - означение - **H** ;
 - Current-controlled voltage source.

2.2. В зависимост от реализираната функция

- линейни
- нелинейни

3. Източници на сигнал, управлявани по напрежение

(Voltage Controlled Sources)

3.1. Линейни източници ИНУН, ИТУН

3.1.1. Общ формат на описание


Exxx <+възел> <-възел> <+упр. възел> <-упр.възел> <константа на предаване>

Gxxx <+възел> <-възел> <+упр. възел> <-упр.възел> <константа на предаване>

3.1.2. Пример за описание на линеен ИНУН

Нека е даден ИНУН с име **Elin**, които се управлява от независим източник на напрежение **V_{10,11}**, включен между възли +10 и -11 (виж. Фиг. 1).

Нека зависимостта да бъде линейна: **Elin = 3.2 V_{10,11}**

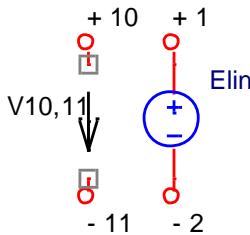

Фиг.1. Линеен ИНУН



Описание във файла на връзките (netlist file):

Elin 1 2 10 11 3.2

3.1.3. Графично изображение и атрибути в PSpice на линейни ИНУН, ИТУН

- библиотека с модели: D:\Orcad\Orcad10.3\Tools\Capture\PSpice\analog.olb
- Общ формат на описание:
G<name>
E<name> <(+ node> <(- node> <(+ controlling node>
<(- controlling node> <gain>
- Графичното изображение и атрибутите в PSpice на линейни ИНУН, ИТУН са показани в Таблица 1;
- В редактора на свойствата се променя параметъра **GAIN**, който представлява константата на предаване на линейния зависим източник на сигнал;
- по подразбиране **GAIN = 1**.

Таблица 1. Линейни източници на сигнал, управлявани по напрежение

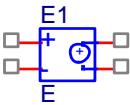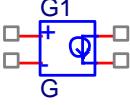Линеен зависим източник на напрежение управляван по напрежение (ИНУН)	Библиотека Означение														
 <p style="text-align: center;">Константа на предаване</p> <table border="1"> <tr> <th>PSpiceOnly</th><th>Reference</th><th>Value</th><th>GAIN</th><th>Location X-Coordinate</th><th>Location Y-Coordinate</th><th>Source Part</th></tr> <tr> <td>TRUE</td><td>E1</td><td>E</td><td>1</td><td>690</td><td>140</td><td>E.Normal</td></tr> </table>	PSpiceOnly	Reference	Value	GAIN	Location X-Coordinate	Location Y-Coordinate	Source Part	TRUE	E1	E	1	690	140	E.Normal	analog.olb E
PSpiceOnly	Reference	Value	GAIN	Location X-Coordinate	Location Y-Coordinate	Source Part									
TRUE	E1	E	1	690	140	E.Normal									
Линеен зависим източник на ток управляван по напрежение (ИТУН)	Библиотека Означение														
 <p style="text-align: center;">Константа на предаване</p> <table border="1"> <tr> <th>PSpiceOnly</th><th>Reference</th><th>Value</th><th>GAIN</th><th>Location X-Coordinate</th><th>Location Y-Coordinate</th><th>Source Part</th></tr> <tr> <td>TRUE</td><td>G1</td><td>G</td><td>1</td><td>740</td><td>190</td><td>G.Normal</td></tr> </table>	PSpiceOnly	Reference	Value	GAIN	Location X-Coordinate	Location Y-Coordinate	Source Part	TRUE	G1	G	1	740	190	G.Normal	analog.olb G
PSpiceOnly	Reference	Value	GAIN	Location X-Coordinate	Location Y-Coordinate	Source Part									
TRUE	G1	G	1	740	190	G.Normal									

3.2. Нелинейни източници ИНУН, ИТУН

3.2.1. Полиномиална функция POLY

- Приложение: за описание на нелинейни зависимости източници на сигнал, управлявани от един или няколко независими източника;
- Общ формат на функцията при n управляващи източника:

$$\begin{aligned} V_{out} = & P_0 + \\ & P_1 \cdot V_1 + P_2 \cdot V_2 + \dots P_n \cdot V_n + \\ & P_{n+1} \cdot V_1 \cdot V_1 + P_{n+2} \cdot V_1 \cdot V_2 + \dots P_{n+n} \cdot V_1 \cdot V_n + \\ & P_{2n+1} \cdot V_2 \cdot V_2 + P_{2n+2} \cdot V_2 \cdot V_3 + \dots P_{2n+n-1} \cdot V_2 \cdot V_n + \\ & \dots \\ & P_{n!/(2(n-2)!) + 2n} \cdot V_n \cdot V_n + \\ & P_{n!/(2(n-2)!) + 2n+1} \cdot V_1^2 \cdot V_1 + P_{n!/(2(n-2)!) + 2n+2} \cdot V_1^2 \cdot V_2 + \dots \\ & \dots \end{aligned}$$

където V_1, V_2, \dots, V_n са управляващите независими източници на напрежение

- Полиномиална функция POLY при $n = 1$:

$$y = p_0 + p_1 \cdot x + p_2 \cdot x^2$$

където x - представлява управляваща независим източник на ток или напрежение;

p_0, p_1, p_2 - коефициенти на полиномиалната функция

- Полиномиална функция POLY при $n = 2$

$$y = p_0 + p_1 \cdot x_1 + p_2 \cdot x_2 + p_3 \cdot x_1^2 + p_4 \cdot x_1 \cdot x_2 + p_5 \cdot x_2^2$$

където x_1, x_2 - представляват управляващите независими източници на ток или напрежение;

p_0, p_1, \dots, p_5 - коефициенти на полиномиалната функция

3.2.2. Общ формат на описание

Exxx <+възел> <-възел> POLY <n>

+ < <+упр. Възел 1> <-упр.възел 1> ... <+упр. възел n> <-упр.възел n>>

+ < < коефициент на полинома 1> ... <коефициент на полинома n> >

Gxxx <+възел> <-възел> POLY <n>

+ < <+упр. Възел 1> <-упр.възел 1> ... <+упр. възел n> <-упр.възел n>>


+ < < коефициент на полинома 1> ... <коефициент на полинома n> >

3.2.3. Примери за описание на нелинейни ИНУН и ИТУН

a) ИНУН, управляван нелинейно от един източник на напрежение

Нека е даден ИНУН с име **Enonlin**, които се управлява от независим източник на напрежение $V_{10,11}$, включен между възли +10 и -11. (вж. Фиг. 2). Нека зависимостта да бъде нелинейна:

$$\text{Enonlin} = 5 V_{10,11}^2$$

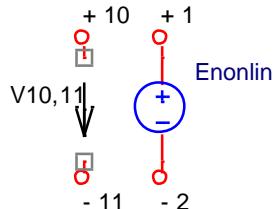

Фиг.2. Нелинейен ИНУН

Описание във файла на връзките (netlist file):

Enonl 1 2 POLY (1) 10 11 0 0 5


коефициенти на полиномиалната функция $p_0 = 0; p_1 = 0; p_2 = 5$.

Кофициентите на полиномиалната функция се изброяват в точно определен ред, дефиниран в общия формат на запис. В случаите, когато определен кофициент не е зададен, се записва нула стойност в позицията на този кофициент с цел да не се обвръща редът на изброяване на кофициентите на полиномиалната функция.

6) ИТУН, управляван нелинейно от два източника на напрежение

Нека е даден ИТУН с име **Gnonlin**, които се управлява от два независими източника на напрежение с имена $V_{3,1}, V_{4,6}$, включени съответно между възли +3 и -1 за $V_{3,1}$ +4 и -6 за $V_{4,6}$ (вж. Фиг. 3). Нека зависимостта да бъде нелинейна:

$$G_{\text{nonlin}} = 13.6 V_{3,1} + 0.2 V_{4,6} + 1.03 V_{4,6}^2$$

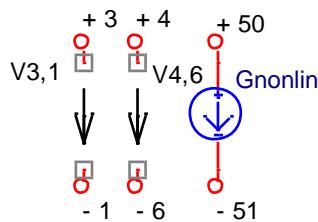

Фиг.3. Нелинеен ИТУН, управляван от две напрежения

Описание във файла на връзките (netlist file):

G_{nonlin} 50 51 POLY (2) 3 1 4 6 0 13.6 0.2 0 0 1.03

Като се направи съпоставка с полиномиалната функция при n=2 се вижда, че кофициентите $p_0 = 0; p_3 = 0; p_4 = 0$.

3.2.4. Графично изображение и атрибути в PSpice на нелинейни ИНУН, ИТУН

- библиотека с модели:


D:\Orcad\Orcad10.3\Tools\Capture\PSpice\analog.olb

- Общ формат на описание:

**E<name> <(+) node> <(-) node> POLY(<value>)
+ <<(+> controlling node> <-> controlling node> >
+ <<polynomial coefficient value> >**

- Графичното изображение и атрибутите в PSpice на нелинейни ИНУН, ИТУН са показани в Таблица 2;
- В редактора на свойствата се променя параметъра **COEFF**, който представлява кофициента p_2 на нелинейния зависим източник на сигнал
- $p_2 = \text{COEFF} = 1$ по подразбиране

Таблица 2. Нелинейни източници на сигнал, управлявани от един независим източник на напрежение

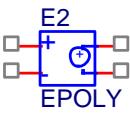Нелинейен зависим източник на напрежение управляван по напрежение (ИНУН) при $n = 1$	Библиотека Означение														
 <p style="text-align: center;">Коефициент p_2</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>PSpice Only</th> <th>Reference</th> <th>Value</th> <th>COEFF</th> <th>Location X-Coordinate</th> <th>Location Y-Coordinate</th> <th>Source Part</th> </tr> <tr> <td>TRUE</td> <td>E2</td> <td>EPOLY</td> <td>1</td> <td>410</td> <td>180</td> <td>EPOLY.Normal</td> </tr> </table>	PSpice Only	Reference	Value	COEFF	Location X-Coordinate	Location Y-Coordinate	Source Part	TRUE	E2	EPOLY	1	410	180	EPOLY.Normal	analog.olb EPOLY
PSpice Only	Reference	Value	COEFF	Location X-Coordinate	Location Y-Coordinate	Source Part									
TRUE	E2	EPOLY	1	410	180	EPOLY.Normal									

Нелинеен зависим източник на ток управяван по напрежение (ИТУН) при $n = 1$	Библиотека Означение														
<table border="1"> <tr> <th>PSpiceOnly</th> <th>Reference</th> <th>Value</th> <th>COEFF</th> <th>Location X-Coordinate</th> <th>Location Y-Coordinate</th> <th>Source Part</th> </tr> <tr> <td>TRUE</td> <td>G2</td> <td>GPOLY</td> <td>1</td> <td>470</td> <td>180</td> <td>GPOLY.Normal</td> </tr> </table>	PSpiceOnly	Reference	Value	COEFF	Location X-Coordinate	Location Y-Coordinate	Source Part	TRUE	G2	GPOLY	1	470	180	GPOLY.Normal	analog.olb GPOLY
PSpiceOnly	Reference	Value	COEFF	Location X-Coordinate	Location Y-Coordinate	Source Part									
TRUE	G2	GPOLY	1	470	180	GPOLY.Normal									

3.3. Аналогови блокове, описвани с ИНУН и ИТУН

3.3.1. Библиотека с модели


D:\Orcad\Orcad10.3\Tools\Capture\Pspice\abm.olb

3.3.2. Сумиране на два източника на сигнал

а) Пример за ИТУН, представляващ сума от два независими източника на напрежение

Нека е даден ИТУН с име **GSum**, които се управлява от два независими източника на напрежение с имена $V_{3,1}$, $V_{4,6}$, включени съответно между възли +3 и -1 за $V_{3,1}$ +4 и -6 за $V_{4,6}$ (виж. Фиг. 4). Нека зависимостта да бъде сума от двете напрежения със съответни коефициенти:

$$GSum = 4V_{3,1} + 2.5V_{4,6}$$

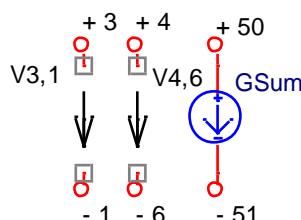

Фиг. 4. Нелинеен ИТУН, представляващ сума на две напрежения

Описание във файла на връзките (netlist file):

GSum 50 51 POLY (2) 3 1 4 6 0 4 2.5

б) Коефициенти на полиномиалната функция:

За да сумираме: $p_0=p_3=p_4=p_5=0$
 $p_1 \neq 0$ $p_2 \neq 0$

в) Графично изображение и атрибути в PSpice

- По подразбиране: $p_1 = p_2 = 1$;
- Графичното изображение и атрибутите в PSpice на ИНУН, ИТУН, представляващи сума на два независими източника на напрежение, са показани в Таблица 3;
- Шаблони на модела в PSpice:

```

E^@REFDES % OUT+ % OUT-
+ VALUE {V( %IN1+, %IN1- ) + V( %IN2+, %IN2- ) }

G^@REFDES % OUT+ % OUT-
+ VALUE {V( %IN1+, %IN1- ) + V( %IN2+, %IN2- ) }

```

Таблица 3. Нелинейни източници на сигнал, представляващи сума на два независими източника на напрежение


Нелинейен ИНУН, представляващ сума на два сигнала	Библиотека Означение										
ESUM <p>Шаблон на модела</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Part Reference</th> <th>PSpiceOnly</th> <th>PSpiceTemplate</th> <th>Reference</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E3</td> <td>TRUE</td> <td>E^@REFDES %OUT+ %OUT- VALUE {V(%IN1+,%IN1-)+V(%IN2+,%IN2-)}</td> <td>E3</td> <td>ESUM</td> </tr> </tbody> </table>	Part Reference	PSpiceOnly	PSpiceTemplate	Reference	Value	E3	TRUE	E^@REFDES %OUT+ %OUT- VALUE {V(%IN1+,%IN1-)+V(%IN2+,%IN2-)}	E3	ESUM	abm.olb ESUM
Part Reference	PSpiceOnly	PSpiceTemplate	Reference	Value							
E3	TRUE	E^@REFDES %OUT+ %OUT- VALUE {V(%IN1+,%IN1-)+V(%IN2+,%IN2-)}	E3	ESUM							
ГSUM <p>Шаблон на модела</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Part Reference</th> <th>PSpiceOnly</th> <th>PSpiceTemplate</th> <th>Reference</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G3</td> <td>TRUE</td> <td>G^@REFDES %OUT+ %OUT- VALUE {V(%IN1+,%IN1-)+V(%IN2+,%IN2-)}</td> <td>G3</td> <td>GSUM</td> </tr> </tbody> </table>	Part Reference	PSpiceOnly	PSpiceTemplate	Reference	Value	G3	TRUE	G^@REFDES %OUT+ %OUT- VALUE {V(%IN1+,%IN1-)+V(%IN2+,%IN2-)}	G3	GSUM	abm.olb GSUM
Part Reference	PSpiceOnly	PSpiceTemplate	Reference	Value							
G3	TRUE	G^@REFDES %OUT+ %OUT- VALUE {V(%IN1+,%IN1-)+V(%IN2+,%IN2-)}	G3	GSUM							

3.3.3. Умножение на два източника на сигнал

a) Пример за ИНУН, представляващ произведение от два източника на напрежение

Нека е даден ИНУН с име **EMul**, които се управлява от два независими източника на напрежение с имена **V₁**, **V₂**, включени съответно между възли +13 и -10 за **V₁** и +14 и -16 за **V₂** (вж. Фиг. 5). Нека зависимостта да бъде произведение от двете напрежения със съответни коефициенти:

$$EMul = 2(V_1 \cdot V_2)$$

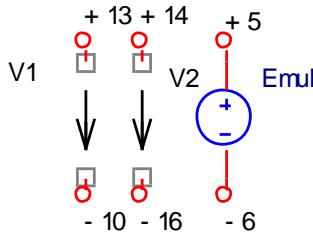

Фиг. 5. Нелинейен ИНУН, представляващ произведение на две напрежения

Описание във файла на връзките (netlist file):

EMul 5 6 POLY (2) 13 10 14 16 0 0 0 0 2

б) Коефициенти на полиномиалната функция

Стойностите на коефициентите на полиномиалната функция при умножение на два източника на сигнал са:

$$p_4=1 <> 0, \text{ а } p_0=p_1=p_2=p_3=p_5=0$$




в) Графично изображение и атрибути в PSpice

- По подразбиране: $p_4=1$;
- Графичното изображение и атрибутите в PSpice на ИНУН, ИТУН, представляващи произведение на два независими източника на напрежение, са показани в Таблица 4;
- Шаблони на модела в PSpice:

```
E^@REFDES % OUT+ % OUT-
+ VALUE {V( %IN1+, %IN1- ) * V( %IN2+, %IN2- ) }
```

```
G^@REFDES % OUT+ % OUT-
+ VALUE {V( %IN1+, %IN1- ) * V( %IN2+, %IN2- ) }
```

Таблица 4. Нелинейни източници на сигнал, представляващи произведение на два независими източника на напрежение

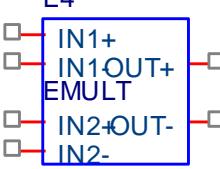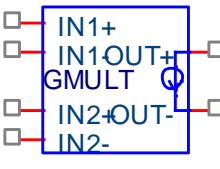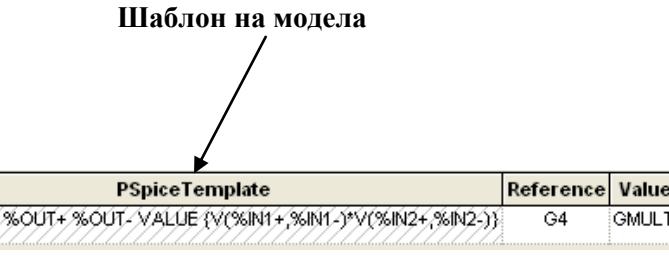Нелинейен ИНУН, представляващ произведение на два сигнала	Библиотека Означение										
EMULT   <table border="1"> <thead> <tr> <th>Part Reference</th><th>PSpiceOnly</th><th>PSpiceTemplate</th><th>Reference</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TRUE</td><td></td><td>E^@REFDES %OUT+ %OUT- VALUE {V(%IN1+,%IN1-)*V(%IN2+,%IN2-)}</td><td>E4</td><td>EMULT</td></tr> </tbody> </table>	Part Reference	PSpiceOnly	PSpiceTemplate	Reference	Value	TRUE		E^@REFDES %OUT+ %OUT- VALUE {V(%IN1+,%IN1-)*V(%IN2+,%IN2-)}	E4	EMULT	abm.olb EMULT
Part Reference	PSpiceOnly	PSpiceTemplate	Reference	Value							
TRUE		E^@REFDES %OUT+ %OUT- VALUE {V(%IN1+,%IN1-)*V(%IN2+,%IN2-)}	E4	EMULT							
GMULT   <table border="1"> <thead> <tr> <th>Part Reference</th><th>PSpiceOnly</th><th>PSpiceTemplate</th><th>Reference</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G4</td><td>TRUE</td><td>G^@REFDES %OUT+ %OUT- VALUE {V(%IN1+,%IN1-)*V(%IN2+,%IN2-)}</td><td>G4</td><td>GMULT</td></tr> </tbody> </table>	Part Reference	PSpiceOnly	PSpiceTemplate	Reference	Value	G4	TRUE	G^@REFDES %OUT+ %OUT- VALUE {V(%IN1+,%IN1-)*V(%IN2+,%IN2-)}	G4	GMULT	abm.olb GMULT
Part Reference	PSpiceOnly	PSpiceTemplate	Reference	Value							
G4	TRUE	G^@REFDES %OUT+ %OUT- VALUE {V(%IN1+,%IN1-)*V(%IN2+,%IN2-)}	G4	GMULT							

3.3.4. Нелинейна предавателна функция (описание на зависим източник с израз)


а) Общ формат

```
Exxx <+възел> <-възел> VALUE = {<израз>}
Gxxx <+възел> <-възел> VALUE = {<израз>}
```

б) Пример

Нека е даден ИНУН с име **EPSK**, които се управлява независим източник на напрежение V_3 със зависимостта:

$$\text{EPSK} = 5\text{mV} \cdot \sin(2\pi \cdot 10\text{kHz} \cdot t + V_3)$$

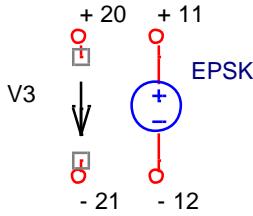

Фиг.6. Нелинеен ИНУН, представен като функция на независим източник на напрежение

Описание във файла на връзките (netlist file):

EPSK 11 12 VALUE = {5mV*SIN(6.28*10kHz*TIME+V(3))}

в) Графично изображение и атрибути в PSpice

- Графичното изображение и атрибутите в PSpice на ИНУН, ИТУН, описвани с функция на независим източник на напрежение, са показани в Таблица 5;
- Шаблони на модела в PSpice:

E^@REFDES % OUT+ % OUT- VALUE {@EXPR }

G^@REFDES % OUT+ % OUT- VALUE {@EXPR }

Таблица 5. Нелинейни източници на сигнал, представляващи функция на независим източник на напрежение

Нелинеен ИНУН, описан с функция	Библиотека Означение											
EVALUE Израз $V(\%IN+, \%IN-)$ Шаблон на модела <table border="1"> <tr> <th>EXPR</th> <th>PSpiceOnly</th> <th>PSpiceTemplate</th> <th>Reference</th> <th>Value</th> </tr> <tr> <td>+ SCHEMATIC1 : PAGE1 : E6</td> <td>V(%IN+, %IN-)</td> <td>TRUE</td> <td>E^@REFDES %OUT+ %OUT- VALUE {@EXPR }</td> <td>E6</td> <td>EVALUE</td> </tr> </table>	EXPR	PSpiceOnly	PSpiceTemplate	Reference	Value	+ SCHEMATIC1 : PAGE1 : E6	V(%IN+, %IN-)	TRUE	E^@REFDES %OUT+ %OUT- VALUE {@EXPR }	E6	EVALUE	abm.olb EVALUE
EXPR	PSpiceOnly	PSpiceTemplate	Reference	Value								
+ SCHEMATIC1 : PAGE1 : E6	V(%IN+, %IN-)	TRUE	E^@REFDES %OUT+ %OUT- VALUE {@EXPR }	E6	EVALUE							
GVALUE Израз $V(\%IN+, \%IN-)$ Шаблон на модела <table border="1"> <tr> <th>EXPR</th> <th>PSpiceOnly</th> <th>PSpiceTemplate</th> <th>Reference</th> <th>Value</th> </tr> <tr> <td>+ SCHEMATIC1 : PAGE1 : G5</td> <td>V(%IN+, %IN-)</td> <td>TRUE</td> <td>G^@REFDES %OUT+ %OUT- VALUE {@EXPR }</td> <td>G5</td> <td>GVALUE</td> </tr> </table>	EXPR	PSpiceOnly	PSpiceTemplate	Reference	Value	+ SCHEMATIC1 : PAGE1 : G5	V(%IN+, %IN-)	TRUE	G^@REFDES %OUT+ %OUT- VALUE {@EXPR }	G5	GVALUE	abm.olb GVALUE
EXPR	PSpiceOnly	PSpiceTemplate	Reference	Value								
+ SCHEMATIC1 : PAGE1 : G5	V(%IN+, %IN-)	TRUE	G^@REFDES %OUT+ %OUT- VALUE {@EXPR }	G5	GVALUE							

3.3.5. Таблично описание на предавателна функция

a) Общ формат


**Exxx <+възел> <-възел> TABLE {<израз>} =
+ < < input value 1>, <output value 1> ... >**

**Gxxx <+възел> <-възел> TABLE {<израз>} =
+ < < input value 1>, <output value 1> ... >**

б) Пример

Нека е даден ИТУН с име **GTBL**, които се управлява независим източник на напрежение V_{in} със зависимостта:

$$\text{GTBL} = 2.V_{in} + 1$$

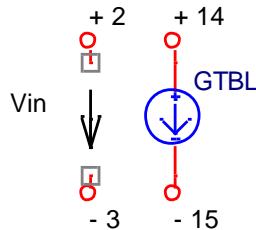

Фиг. 7. Нелинеен ИТУН, представен таблично като функция на независим източник V_{in}

Описание във файла на връзките (netlist file):

GTBL 14 15 TABLE{2*Vin +1} = (0,0) (1m, 3m) (2m, 5m) ...

в) Графично изображение и атрибути в PSpice

- Графичното изображение и атрибутите в PSpice на ИНУН, ИТУН, описвани с функция на независим източник на напрежение и представени в табличен вид, са показани в Таблица 6;
- Шаблони на модела в PSpice:

E^@REFDES % OUT+ % OUT- TABLE{@EXPR }\\n (@TABLE)

G^@REFDES % OUT+ % OUT- TABLE{@EXPR }\\n (@TABLE)

- В Property Editor в поле **EXP** се дефинира функцията;
- В Property Editor в поле **TABLE** се дефинират табличните стойности на аргумента и функцията

Таблица 6. Нелинейни източници на сигнал, представляващи функция на независим източник на напрежение, описвани в табличен вид

Нелинеен ИНУН, описан в табличен вид	Библиотека Означение
ETABLE Израз Шаблон на модела Таблица 	abm.olb ETABLE
Нелинеен ИТУН, описан в табличен вид	Библиотека Означение
GTABLE	



4. Източници на сигнал, управляеми по ток (Current Controlled Sources)

4.1. Линейни източници ИТУТ, ИНУТ

4.1.1. Общ формат на описание


Fxxx <+възел> <-възел> <име на управляващ източник> <константа на предаване>
Hxxx <+възел> <-възел> <име на управляващ източник> <константа на предаване>

където <име на управляващ източник> - задава се името на независимия източник на напрежение, през който протича управляващия ток.

4.1.2. Пример за описание на линеен ИТУТ

Нека е даден ИТУТ с име **Flin** управляван от тока I_o , който протича през независимия източник на напрежение V_o , включен между възли +10 и -11 (вж. Фиг. 9).

Нека зависимостта да бъде линейна: $Flin = 2I_o$

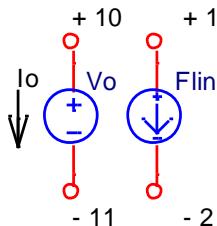

Фиг.9. Линеен ИТУТ

Описание във файла на връзките (netlist file):

Flin 1 2 Vo 2

4.1.3. Графично изображение и атрибути в PSpice на линейни ИТУТ, ИНУТ

- библиотека с модели:

D:\Orcad\Orcad10.3\Tools\Capture\PSpice\analog.olb



- Общ формат на описание:

H<name>

F<name><(+ node> <(-) node> +<controlling V device name> <gain>

- Графичното изображение и атрибутите в PSpice на линейни ИТУТ ИНУТ са показани в Таблица 7;
- В редактора на свойствата се променя параметъра **GAIN**, който представлява константата на предаване на линейния зависим източник на сигнал;
- по подразбиране **GAIN = 1**.

Таблица 7. Линейни източници на сигнал, управляеми по ток

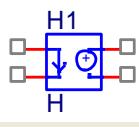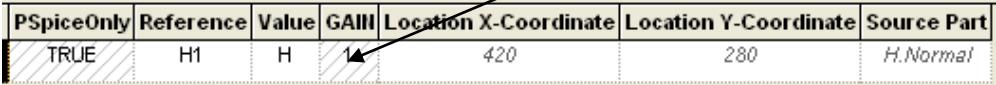Линеен зависим източник на ток управляем по ток (ИТУТ)	 Константа на предаване 	Библиотека analog.olb Означение H
Линеен зависим източник на напрежение управляем по ток (ИНУТ)		

4.2. Нелинейни източници ИТУТ, ИНУТ

4.2.1. Общ формат на описание

```

Fxxx <+възел> <-възел> POLY <n>
+ < име на управляващ източник 1 >...< име на управляващ източник n>
+ < коефициент на полинома 1 > ... < коефициент на полинома n >

Hxxx <+възел> <-възел> POLY <n>
+ < име на управляващ източник 1 >...< име на управляващ източник n>
+ < коефициент на полинома 1 > ... < коефициент на полинома n >


```

4.2.2. Примери за описание на нелинейни ИТУТ и ИНУТ

a) Пример за ИТУТ управляем от два източника на ток

Нека е даден ИТУТ с име **Fnonlin**, които се управлява от два източника на ток **I₃** и **I₄**, които протичат през независимите управляващи източници на напрежение **V₃** и **V₄**, (вж. Фиг. 10). Нека зависимостта да бъде нелинейна:

$$F_{\text{nonlin}} = 3.2 I_3 + 0.2 I_4 + 2.I_4^2$$

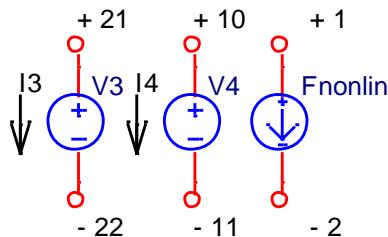

Фиг. 10. Нелинейен ИТУТ, управляем от два тока

Описание във файла на връзките (netlist file):

F_{nonlin} 1 2 POLY (2) V₃ V₄ 0 3.2 0.2 0 0 2

Като се направи съпоставка с полиномиалната функция при n=2 се вижда, че коефициентите $p_0 = 0$; $p_3 = 0$; $p_4 = 0$.

4.2.3. Графично изображение и атрибути в PSpice на нелинейни ИНУТ, ИТУТ

- **библиотека с модели:**

D:\Orcad\Orcad10.3\Tools\Capture\PSpice\analog.olb

- Графичното изображение и атрибутите в PSpice на нелинейни ИТУТ и ИНУТ са показани в Таблица 8;



- **Общ формат на описание:**

H<name>

F<name> <(+) node> <(-) node> POLY(<value>)
+ < <controlling V device name> ...>
+ < <polynomial coefficient value>... >

- В редактора на свойствата се променя параметъра **COEFF**, който представлява коефициента p_2 на нелинейния зависим източник на сигнал
- $p_2 = \text{COEFF} = 1$ по подразбиране

Таблица 8. Нелинейни източници на сигнал, управявани от един независим източник на ток

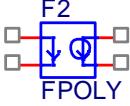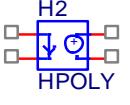Нелинейен зависим източник на ток управляван по ток (ИТУТ) при n = 1							Библиотека Означение														
 <p style="text-align: center;">Коефициент p_2</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>PSpice Only</td><td>Reference</td><td>Value</td><td>COEFF</td><td>Location X-Coordinate</td><td>Location Y-Coordinate</td><td>Source Part</td></tr> <tr> <td>TRUE</td><td>F2</td><td>FPOLY</td><td>1</td><td>480</td><td>230</td><td>FPOLY.Normal</td></tr> </table>							PSpice Only	Reference	Value	COEFF	Location X-Coordinate	Location Y-Coordinate	Source Part	TRUE	F2	FPOLY	1	480	230	FPOLY.Normal	analog.olb FPOLY
PSpice Only	Reference	Value	COEFF	Location X-Coordinate	Location Y-Coordinate	Source Part															
TRUE	F2	FPOLY	1	480	230	FPOLY.Normal															
Нелинейен зависим източник на ток управляван по напрежение (ИТУН) при n = 1							Библиотека Означение														
 <p style="text-align: center;">Коефициент p_2</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>PSpice Only</td><td>Reference</td><td>Value</td><td>COEFF</td><td>Location X-Coordinate</td><td>Location Y-Coordinate</td><td>Source Part</td></tr> <tr> <td>TRUE</td><td>H2</td><td>HPOLY</td><td>1</td><td>480</td><td>280</td><td>HPOLY.Normal</td></tr> </table>							PSpice Only	Reference	Value	COEFF	Location X-Coordinate	Location Y-Coordinate	Source Part	TRUE	H2	HPOLY	1	480	280	HPOLY.Normal	analog.olb HPOLY
PSpice Only	Reference	Value	COEFF	Location X-Coordinate	Location Y-Coordinate	Source Part															
TRUE	H2	HPOLY	1	480	280	HPOLY.Normal															

5. Приложение на управляемите източници на сигнал

5.1. Симулация на амплитудно-модулиран (АМ) сигнал

а) Източници на сигнал

- V_1 - независим източник на синусоидално напрежение за дефиниране на носещото високочестотно трептение;

- **V₂** - независим източник на напрежение, описан като периодична импулсна поредица за дефиниране на модулиращия сигнал (данни);
- **EAM** - зависим източник на напрежение, управляван от двете напрежения V₁ и V₂, който представлява амплитудно-модулиран сигнал, и се получава като произведение на двете независими напрежения;

6) Параметри на източниците на сигнал


V₁ - независим източник на синусоидално напрежение – **VSIN**

- Амплитуда - **1V**
- Честота - **10KHz**

V₂ - независим източник на напрежение, описан като периодична импулсна поредица – **VPULSE**


- Амплитуда - **1V**
- Преден, заден фронт - **0.1ms**
- Продължителност на импулса - **0.5ms**
- Период на повторение - **1ms**

5.2. Еквивалентна заместваща схема на амплитудно-модулиран сигнал

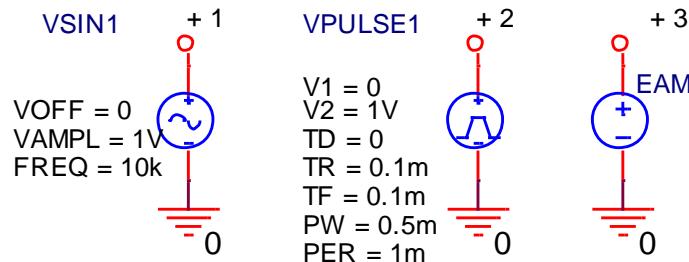

Фиг.11. Еквивалентна заместваща схема

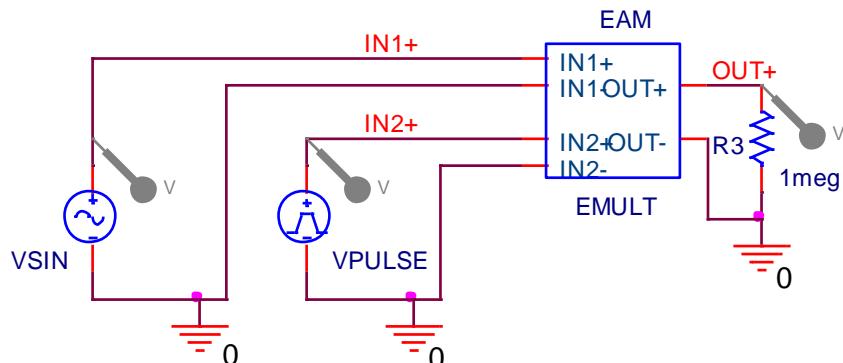5.3. Описание в PSpice на амплитудно-модулиран сигнал



Amplitude modulation voltage-controlled signal


Фиг.12. Схемен проект за симулация

5.4. Файл на връзките в PSpice на амплитудно-модулиран сигнал

```
* source Amplitude modulation  
  
V_VPULSE      IN2+ 0  
+PULSE 0 1 0 0.1m 0.1m 0.5m 1m  
  
V_VSIN        IN1+ 0  
+SIN 0 1 10k 0 0 0  
  
R_R3          0 OUT+ 1meg  
  
E_EAM         OUT+ 0 VALUE {V(IN1+,0)*V(IN2+,0)}
```

5.5. Симулация в PSpice на амплитудно-модулиран сигнал

На Фиг. 13 е показан резултатът от симулацията на амплитудно модулиран сигнал, описан като зависим източник на сигнал.

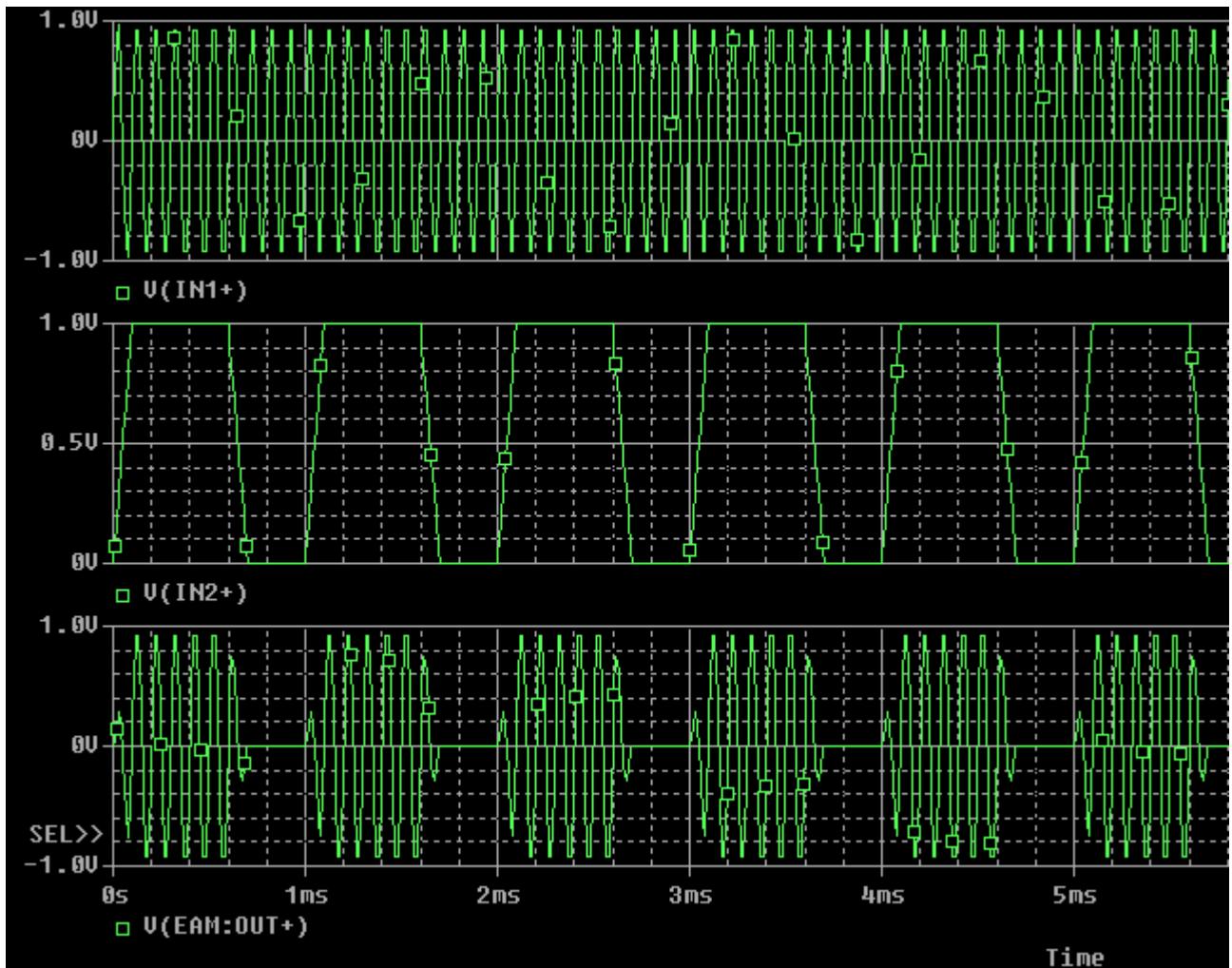

Фиг.13. Резултати от симулацията на амплитудно-модулиран сигнал