

Упражнение № 3

Проектиране и симулация на цифрови схеми

Изображения за протокола:

- електрическа схема на полусуматора;
- електрическа схема на 1-битовия пълнен суматор;
- електрическа схема на 3-битовия пълнен суматор;
- файл с входни въздействия - в протокола се качва като текст, а не като изображение!
- резултати от симулацията.


I. Изчертаване на схема.

Целта на упражнението е да се проектира 3-битов суматор с входен и изходен пренос. 3-битовият суматор трябва да се състави от отделни 1-битови суматори, всеки от които от своя страна е изграден от полусуматори.

ВНИМАНИЕ!!! Не използвайте тире в имената на клетките. Можете да използвате само букви, цифри и долна черта.

Използвани схеми

Показаните схеми на полусуматор (фиг. 1) и суматор (фиг. 2) са примерни, като не е задължително да се изградят по същия начин.

 


Фиг. 1. Схема на полусуматор.

За създаването на схемата на полусуматора да се използват логически елементи от библиотеката **CORELIBD** - **XOR2X1** (2-входов елемент изключващо ИЛИ), **NAND2X1** (2-входов елемент И) и **INVX1** (инвертор), след което да се направи нейно представяне във вид на символ (**symbol**). За пълния 1-битов суматор може да се използва **OR2X1** (2-входов елемент ИЛИ).

Тъй като проектът има йерархична структура, трябва пълния едно-битов суматор също да се изгради като електрическа схема, съставена от полусуматори и символ. Всеки от входовете и изходите на схемите трябва да се свърже към входен/изходен порт (**pin**). Поставянето им се




извършва с **Create => Pin**, като се внимава кои са входни (**input**) и кои - изходни (**output**).

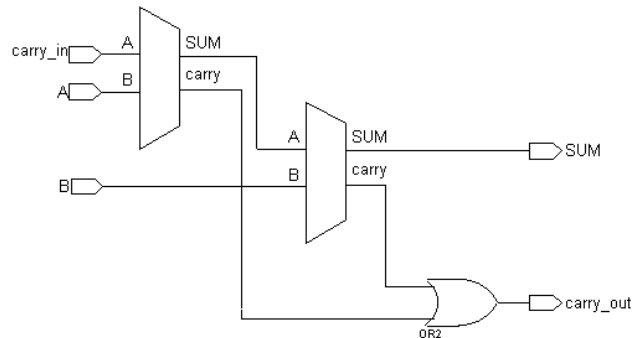

Фиг. 2. Схема на пълн 1-битов суматор.


1. Създаване на символ.

След като е направена съответната схема, сложени са съответните входно/изходни портове и е направена проверка за грешки, може да се пристъпи към създаването на символ. За целта се извиква командата: **Create => Cellview => From Cellview** (фиг. 3).

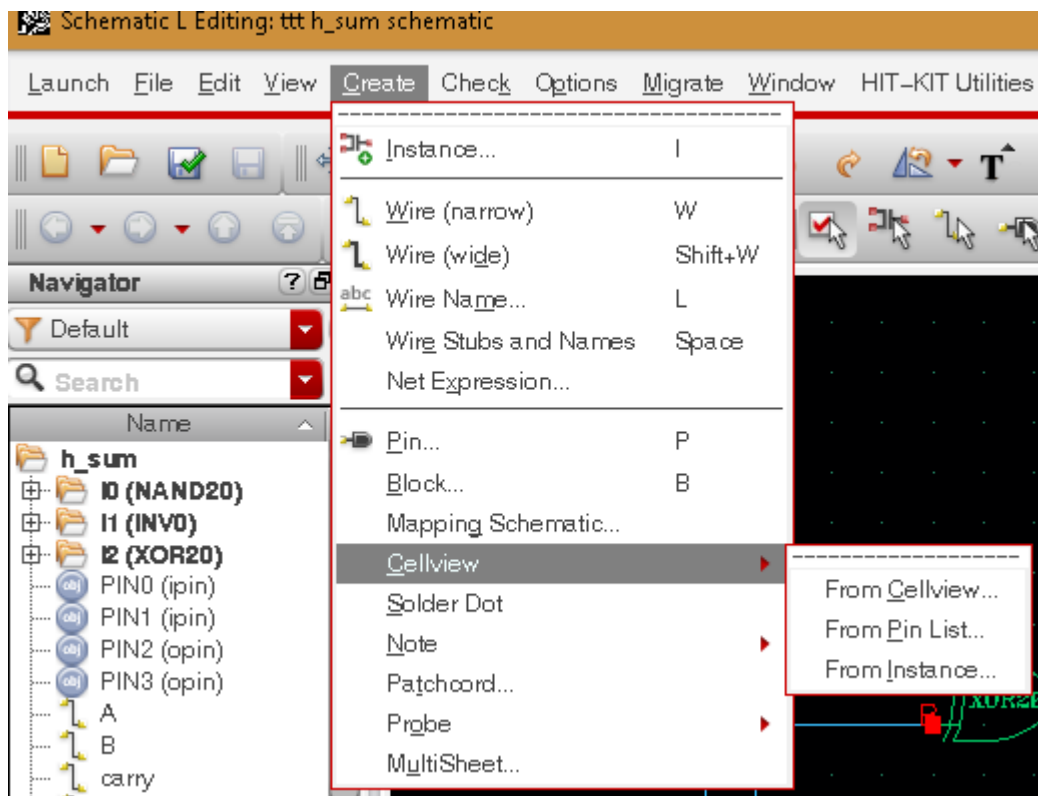


Фиг. 3. Създаване на символ.

Появява се прозорец, в който се указва новото представяне, което ще се генерира. В случая то е **symbol** (фиг. 4). Имената на клетката и библиотеката се запазват. Натиска се бутонът **OK**.

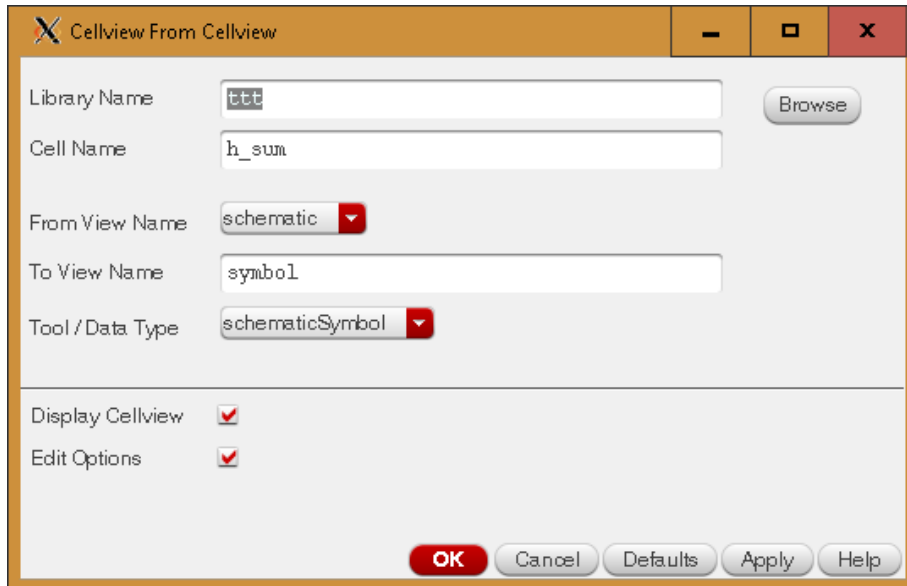

Фиг. 4. Указване на име за новата клетка и библиотеката, към която тя ще принадлежи.


Появява се прозорецът от фиг. 5, в който може да се укажат, имената, разположението на входно-изходните пинове и др. Формата е попълнена с необходимата информация и за това само се натиска **OK**.

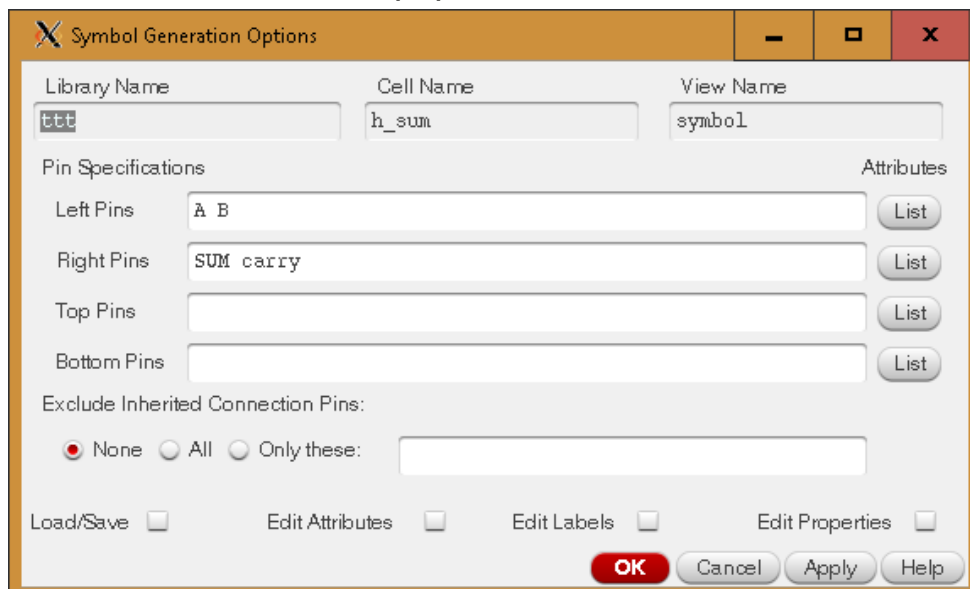

Фиг. 5. Задаване на параметрите на новата клетка.




Появява се нов прозорец, в който е показан видът на символа и неговите входно-изходни пинове (фиг. 6).

 

Фиг. 6. Новосъздаденият символ.

В горната част на прозореца има поле с бутони, чрез които могат да се извикат разнообразни функции за редактиране, така че символът може да се оформи по желания начин. В случая не е задължително той да има формата на трапец (вж. фиг. 2). След като редактирането на символа е приключило, запазват се направените промени и се затваря прозорецът. Новият символ се появява в библиотеката (фиг. 7).

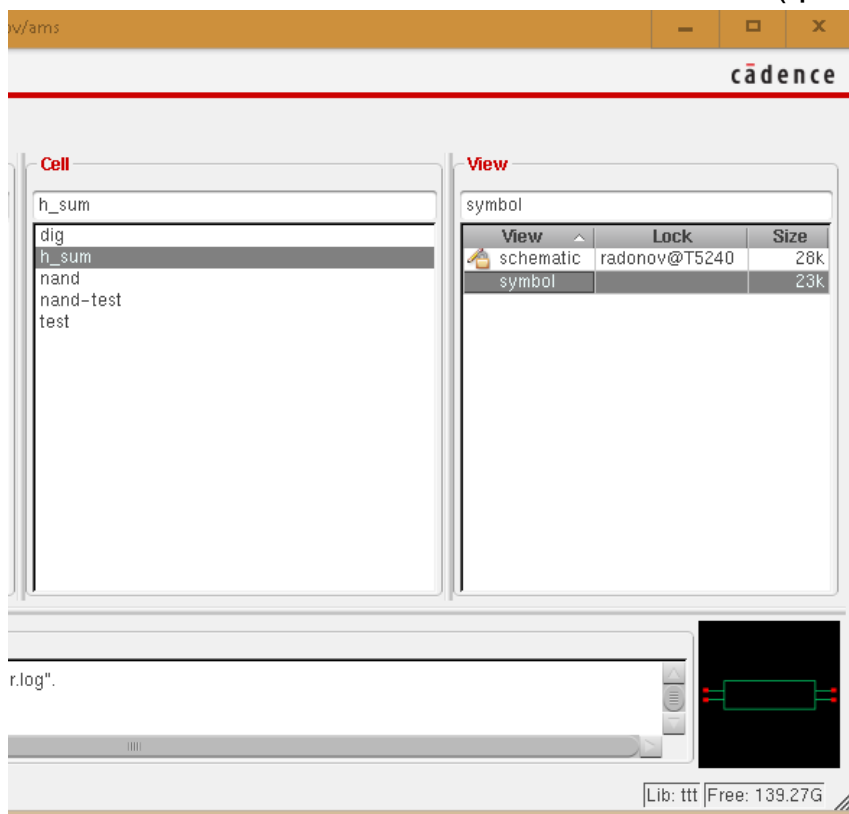


Фиг. 7. Библиотеката с новия символ

По аналогичен начин се прави символно представяне на схемата на 1-битовия суматор, което после се използва в схемата за суматор на две 3-битови числа. Последната схема трябва да я съставите Вие!


II. Симулация на схемата.

След като схемата е създадена е необходимо тя да се симулира, за да се провери дали функционира правилно. За целта се използва цифров симулатор. Той се извиква от менюто **Launch** ⇒ **Plugins** ⇒ **Simulations** ⇒ **NC-Verilog** (фиг. 8).

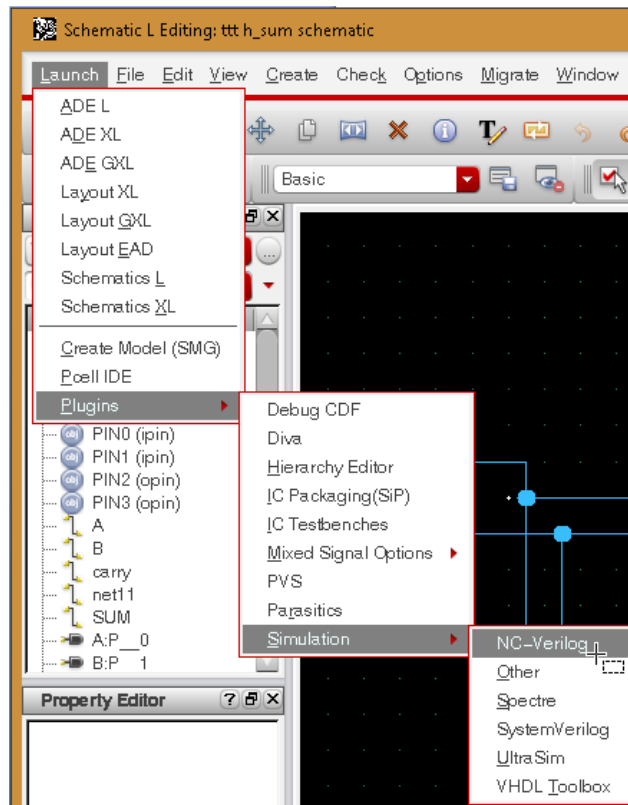

Фиг. 8. Стартирание на цифровия симулатор


Появява се прозорецът, показан на фиг. 9, в който се уточнява името на директорията, в която ще се извършва симулацията и др.

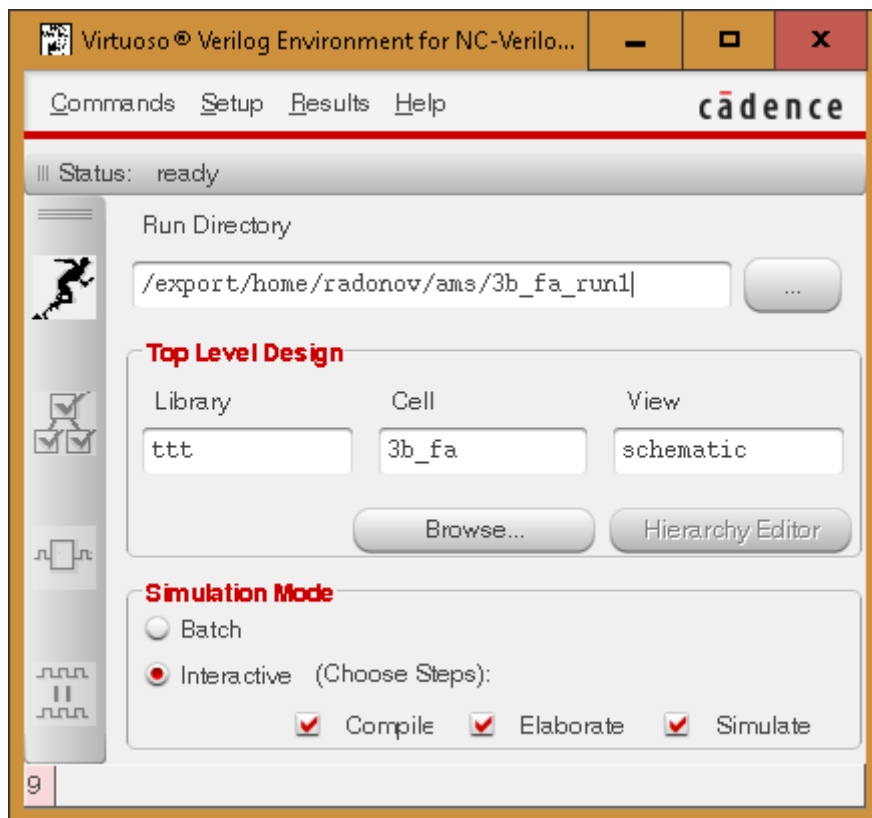


Фиг. 9. Настройване на симулатора.


Началото на симулационния процес започва с инициализацията на проекта. За целта се избира **Commands** ⇒ **Initialize Design**. Преди това останалите команди от менюто са неактивни.

Следва генериране на нетлиста - **Commands** ⇒ **Generate Netlist** и въвеждане на входните въздействия - **Commands** ⇒ **Edit Test Fixture** (фиг. 10).

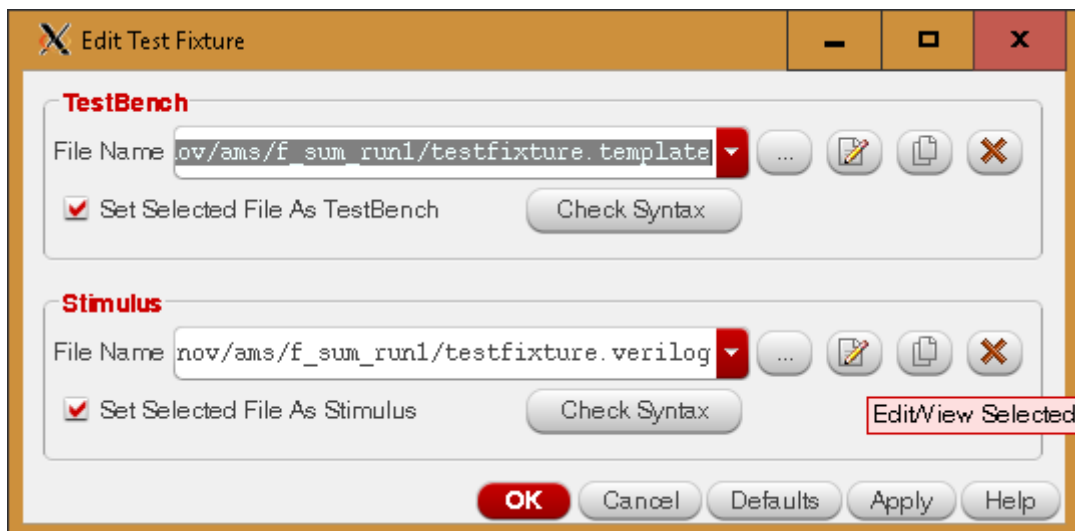

Фиг. 10. Задаване на входните въздействия.

За редактиране на файла `testfixture.verilog` се натиска бутона  в частта **Stimulus**. Появява се текстов редактор с частично попълнен код на езика **Verilog** - фиг. 11.

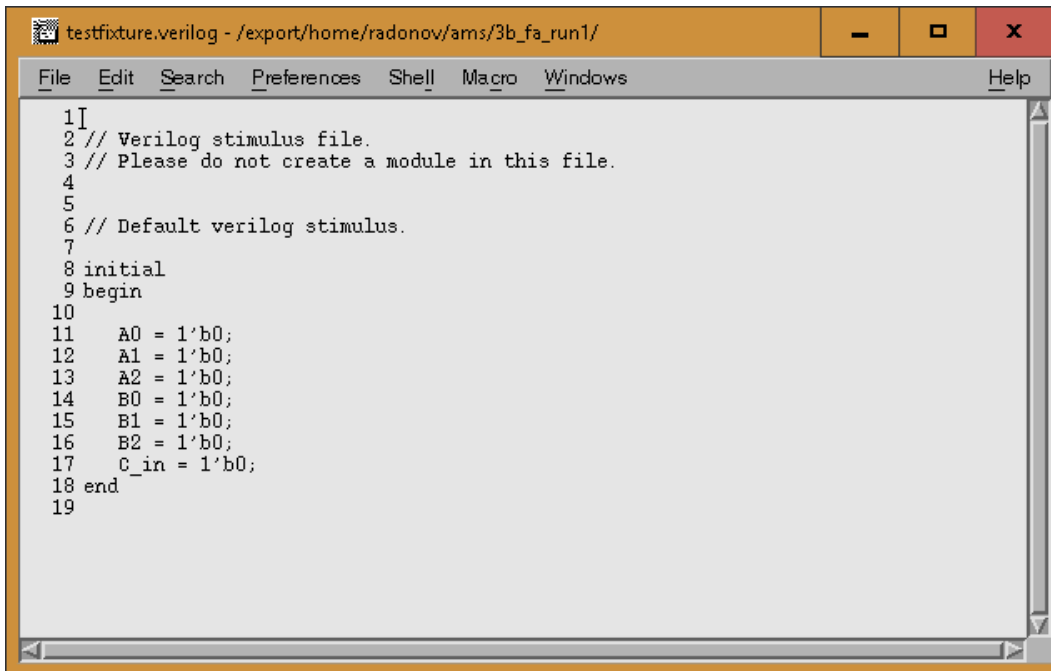

Фиг. 11. Текстов редактор с частично попълнен код.

Въвежда се показания по-долу код.

Примерен файл с входни въздействия

```
// Verilog stimulus file.
// Please do not create a module in this file.

// Default verilog stimulus.

initial
begin

    A0 = 1'b0;
    A1 = 1'b0;
    A2 = 1'b0;
    B0 = 1'b0;
    B1 = 1'b0;
    B2 = 1'b0;
    C_in = 1'b0;
end

initial #Y $finish;


always
begin
```

```
#X C_in = 1'b1;
#X C_in = 1'b0;
end


always
begin
#X A0 = 1'b1;
#X A1 = 1'b1;
#X A2 = 1'b1;
#X A0 = 1'b0;
#X A1 = 1'b0;
#X A2 = 1'b0;
end
```

Имената на входовете във файла (A0, ... B2, C_in) трябва да съответстват на вашите означения. На редовете, където се среща символа **X**, заменете **X** с числото, получено от последните 2 значещи цифри на факултетния Ви номер, умножено по 1000. Напр. за 10131500**1** - 1000, за 1013150**26** - 26000. Заменете **Y** с произведението на така полученото число и 10.

След описване на необходимите тестови вектори, се затваря текстовият редактор и се прави проверка на синтаксиса чрез натискане на бутона **Check Syntax**. При наличие на грешки излиза прозореца, показан на фиг. 12.1. Ако се натисне **Yes** се показва втори прозорец, в който е показана конкретната грешка - фиг. 13. При липса на грешка излиза съобщението, показано на фиг 12.2.

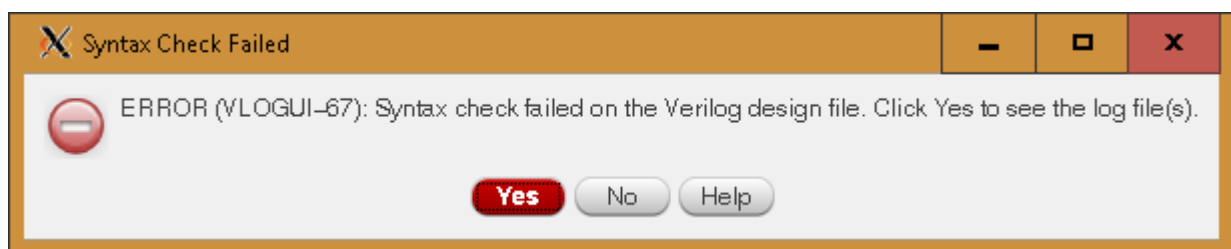

Фиг. 12.1. Съобщение за наличие грешка.

 


Фиг. 12.2. Съобщение липса за грешка.




Фиг. 13. Прозорец, показващ грешката във Verilog кода.

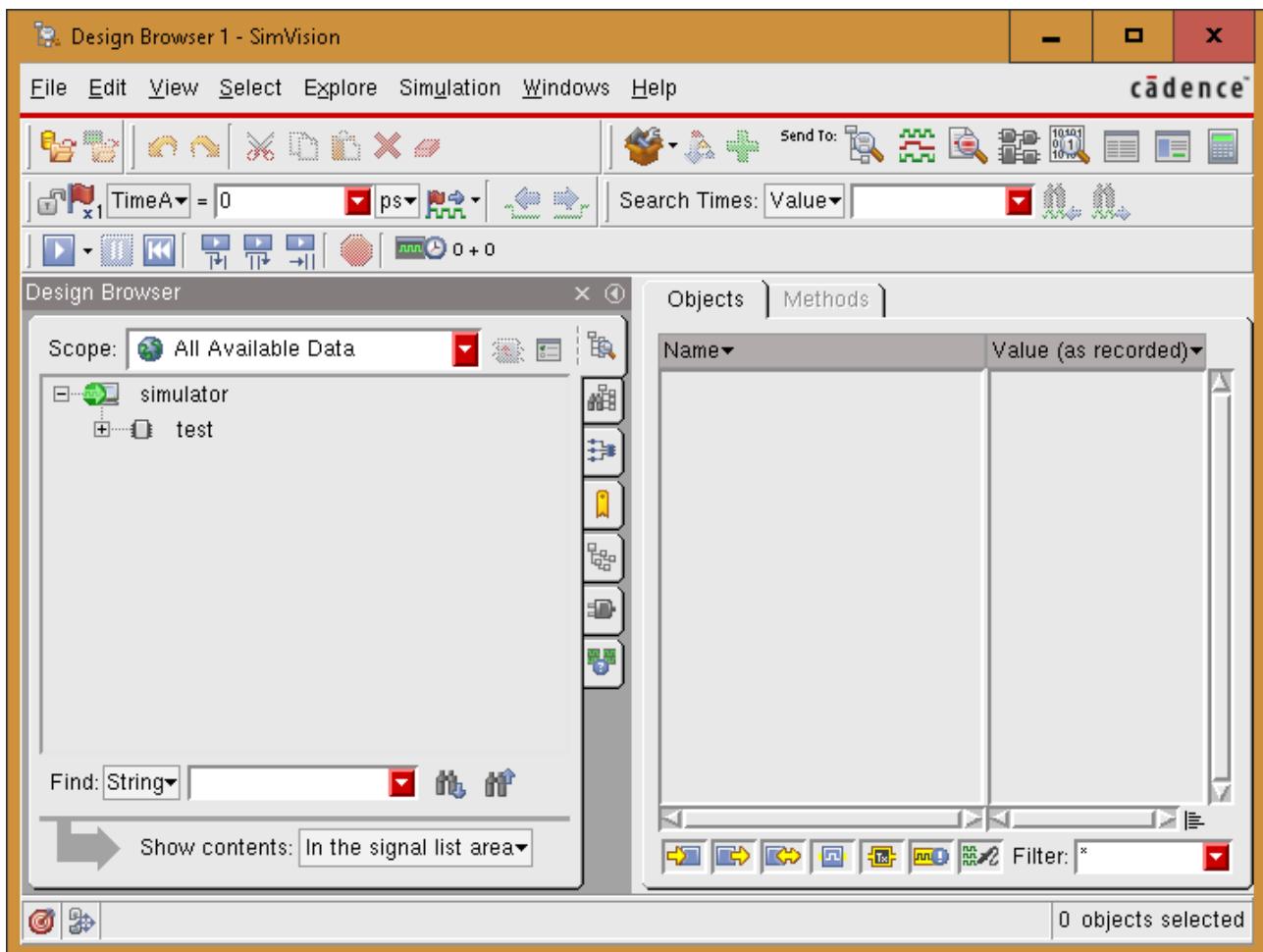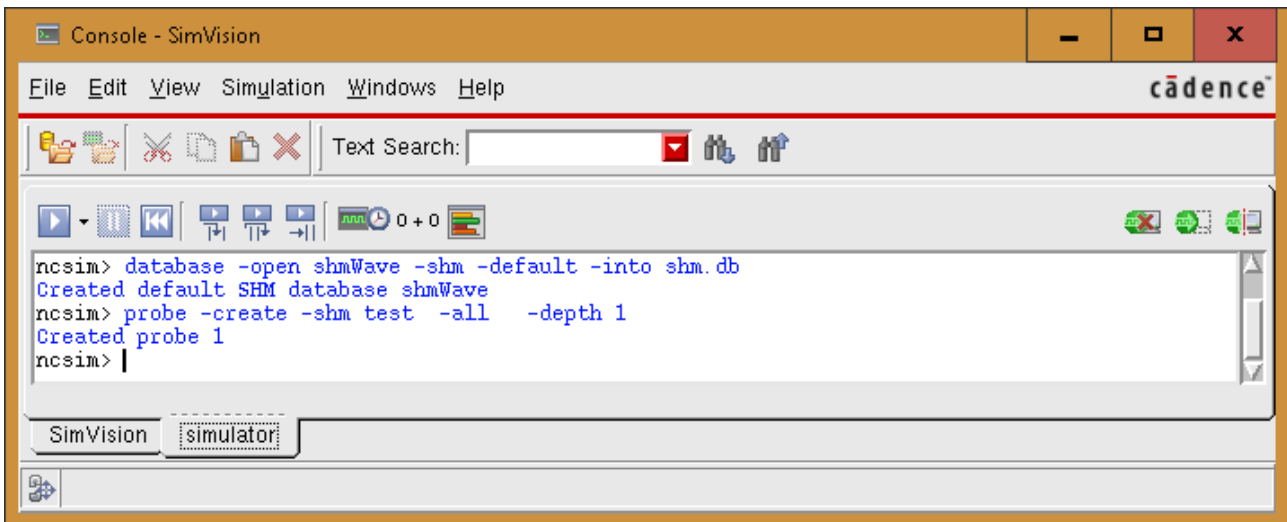Стартира се симулацията от **Commands** ⇒ **Simulate**. След кратко време се показват два прозореца - **Design Browser 1 - SimVision** (фиг.14.1) и **Console - SimVision** (фиг.14.2).




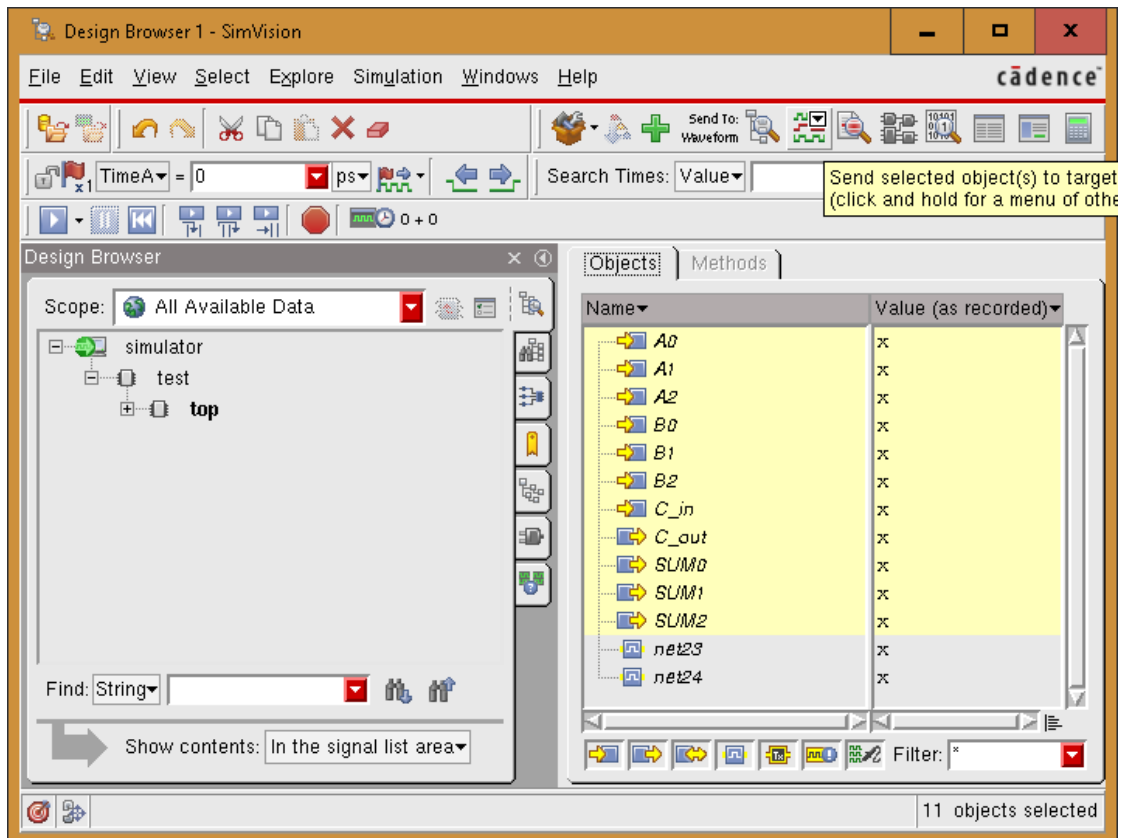
Фиг. 14.1. Design Browser 1 - SimVision.




Фиг. 14.2. Console - SimVision.

Тъй като **Simulation Mode** е **Interactive** (фиг. 9), симулацията може да се управлява и от двата прозореца - графично от Design Browser и текстово, с команди от Console - SimVision.


Избират се сигналите, които искате да се визуализират след края на симулацията и се натиска бутона  - фиг. 15. Появява се визуализатора на сигнали **Waveform 1 - SimVision** - фиг. 16.




Фиг. 15. Избор на сигнали за визуализиране.

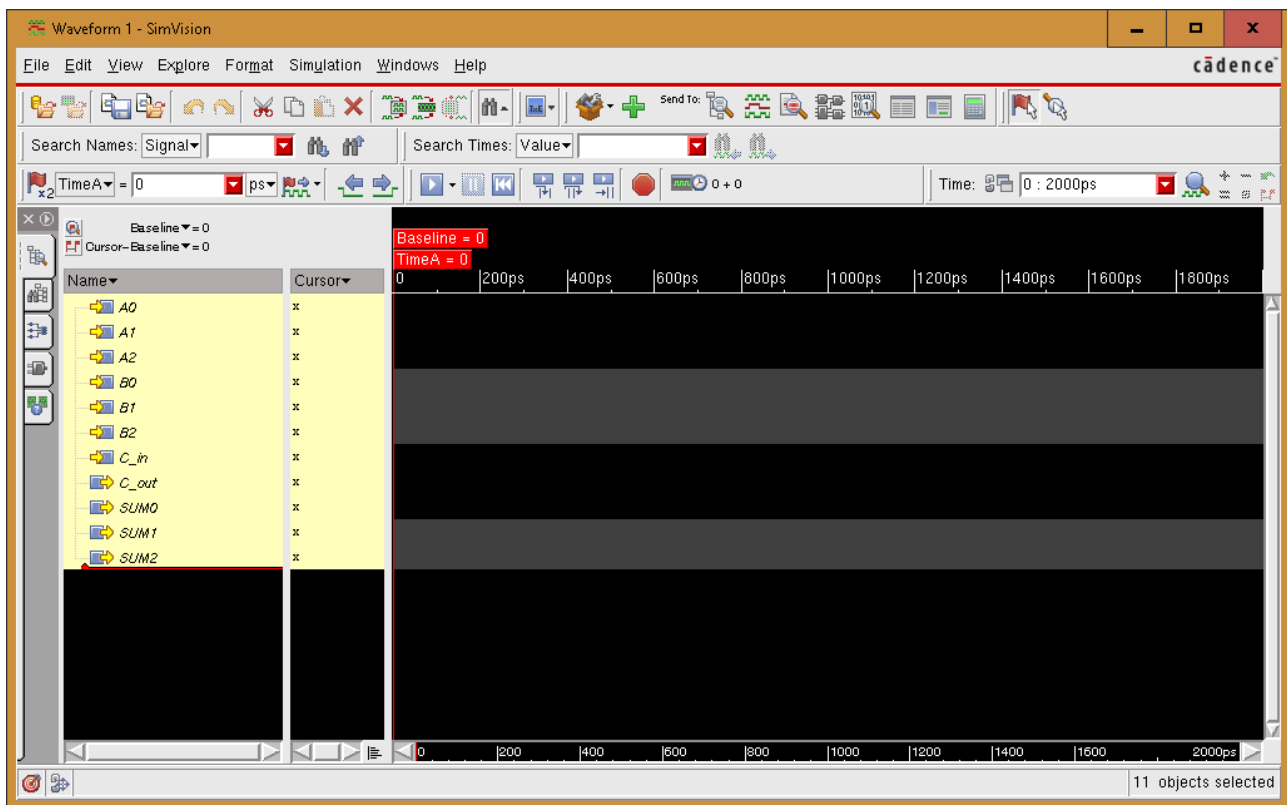


Фиг. 16. Визуализатор на сигнали.

Натиска се бутона  за начало на симулацията в прозореца **Design Browser**. Това е еквивалентно на изпълнение на командата **run** в прозореца **Console** - фиг. 17.

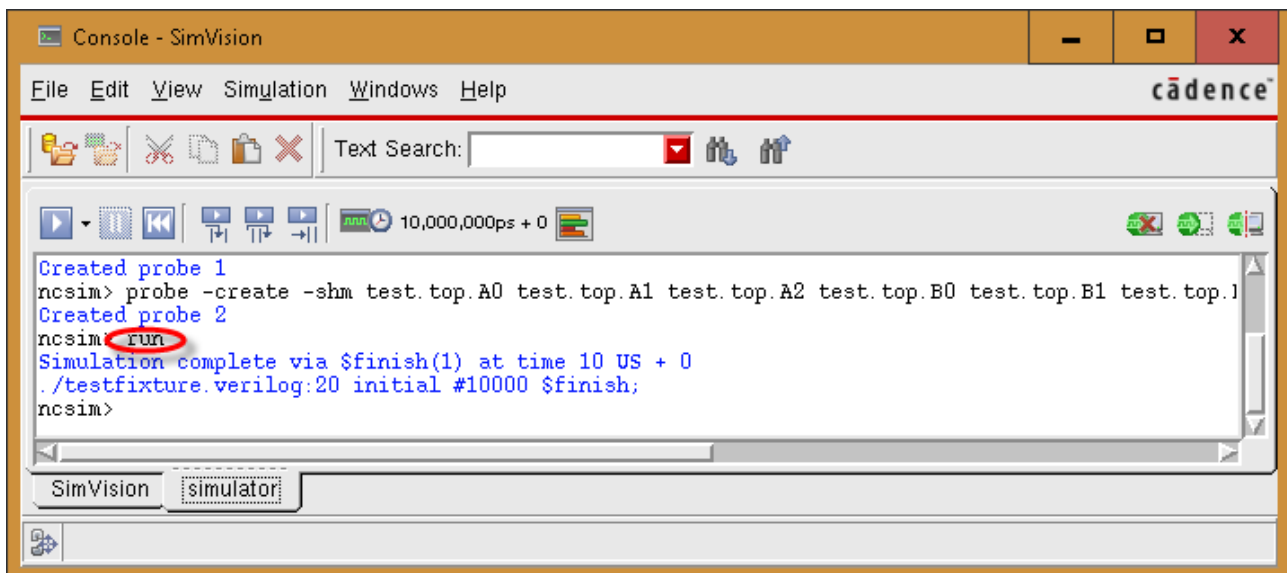

Фиг. 17. Прозорец Console с команда run.

За да се види целия диапазон на симулацията се натиска бутона със символ "=" (равно), ограден в червен правоъгълник на фиг. 18.

 


Фиг. 17. Визуализиране на пълния диапазон на резултатите от симулацията.

За да проверите резултатите, е удобно да групирате в шини (**bus**) сигналите от входовете *A0*, *A1* и *A2* и изходите *SUM0*, *SUM1* и *SUM2*. За да се получи правилната стойност е необходимо сигналите в шините да се подредят от най-старши към най-младши бит, напр. *SUM2*, *SUM1* и *SUM0*. За целта в прозореца **Waveform** се маркират, докато се държи натиснат клавиша **Ctrl**, първо *SUM2*, после *SUM1* и накрая *SUM0*. След това от менюто се избира **Edit** ⇒ **Create** ⇒ **Bus**.

При необходимост от корекция на файла с тестовите вектори, след неговото записване се извиква **Simulation** ⇒ **Reinvoke Simulator** от прозореца **Design Browser**, за да се отрязят въведените промени.

Ако сте работили с предложените тестови вектори, то на всеки **Xns** стойността на входовете *A* се променя, и оформена като 3-битово число представлява следната последователност: 0, 1, 3, 7, 6, 4 и след това се повтарят. За изхода стойностите са 0, 2, 3, 0, 6, 5 и след това се повтарят.

Един примерен резултат от симулацията е показан на фигура 13.

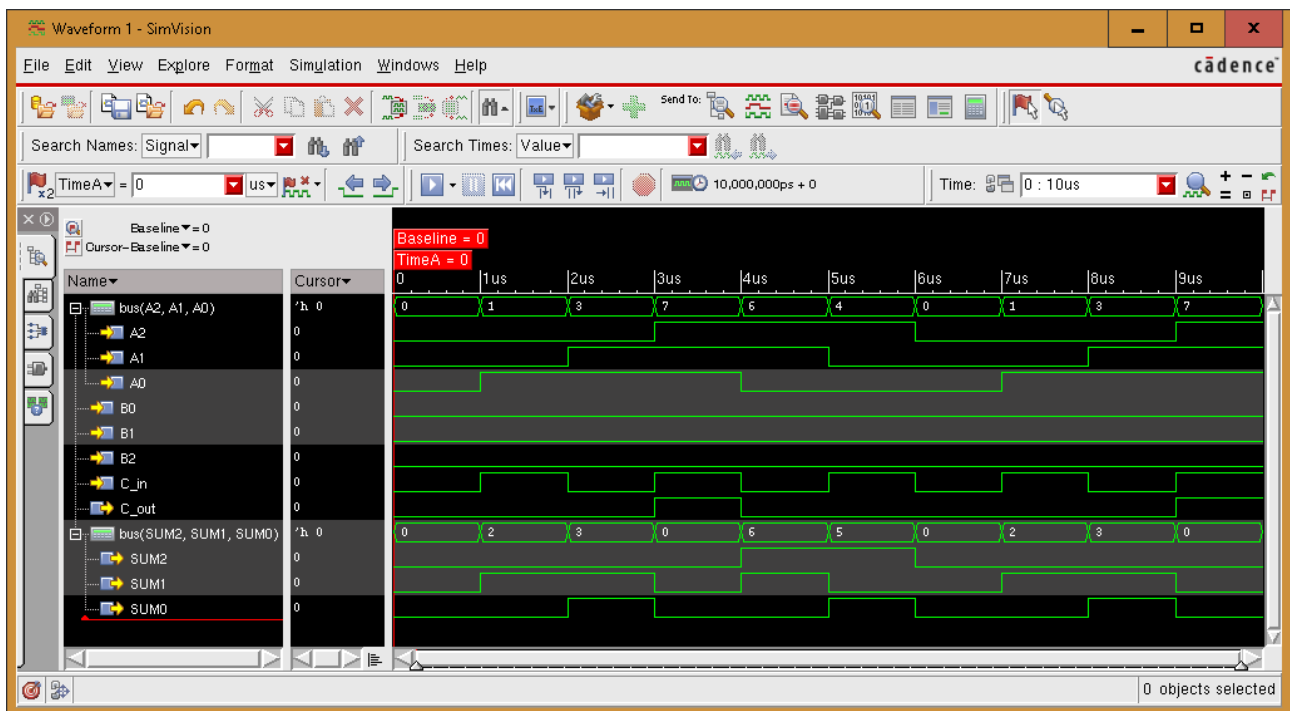

Фиг. 13. Резултати от симулацията.