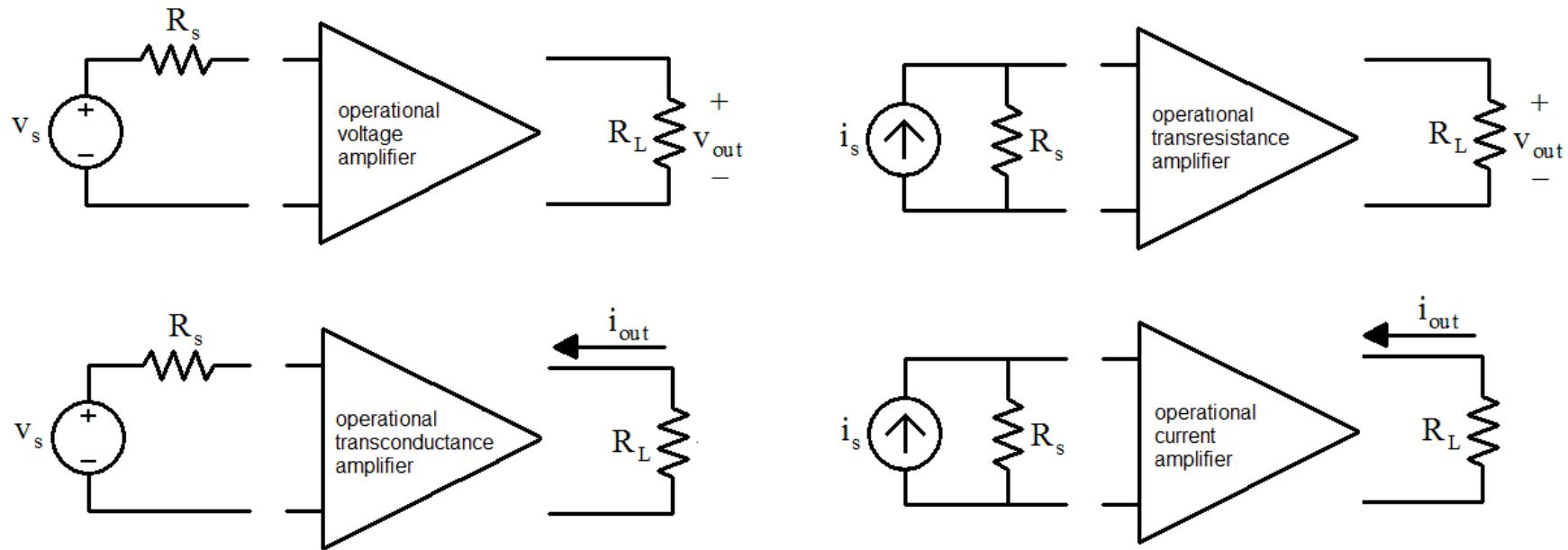


Операционни усилватели -1

Проектиране на аналогови интегрални схеми

Емил Д. Манолов, edm@tu-sofia.bg
кат. “Електронна техника”, Технически университет - София

Видове операционни усилватели



- стандартни операционни усилватели (operational voltage amplifier, Op Amp):
вход – напрежение, изход – напрежение.
- операционни усилватели на проводимост (operational transconductance amplifier, OTA):
вход – напрежение, изход – ток.
- операционни трансимпедансни усилватели (operational transresistance amplifier, OTRA):
вход – ток, изход – напрежение.
- операционни усилватели на ток (operational current amplifier, OCA):
вход – ток, изход – ток.

Операционни усилватели на проводимост

Намират приложение при обработка на аналогови и дискретни сигнали вътре в интегралните схеми (наличие само на капацитивен товар).


Характеристика на операционните усилватели на проводимост (ОТА):

- високо входно съпротивление r_{in} ;
- високо изходно съпротивление r_{out} (r_o);
- стръмност $G_m = i_{out}/u_{in}$;
- изходно напрежение $u_{out} = i_{out} r_{out} = G_m r_{out} u_{in}$.

Видове:

- ОТА с токови огледала;
- ОТА с прегънат каскод;
- ОТА на Милер.

ОТА с прости токови огледала

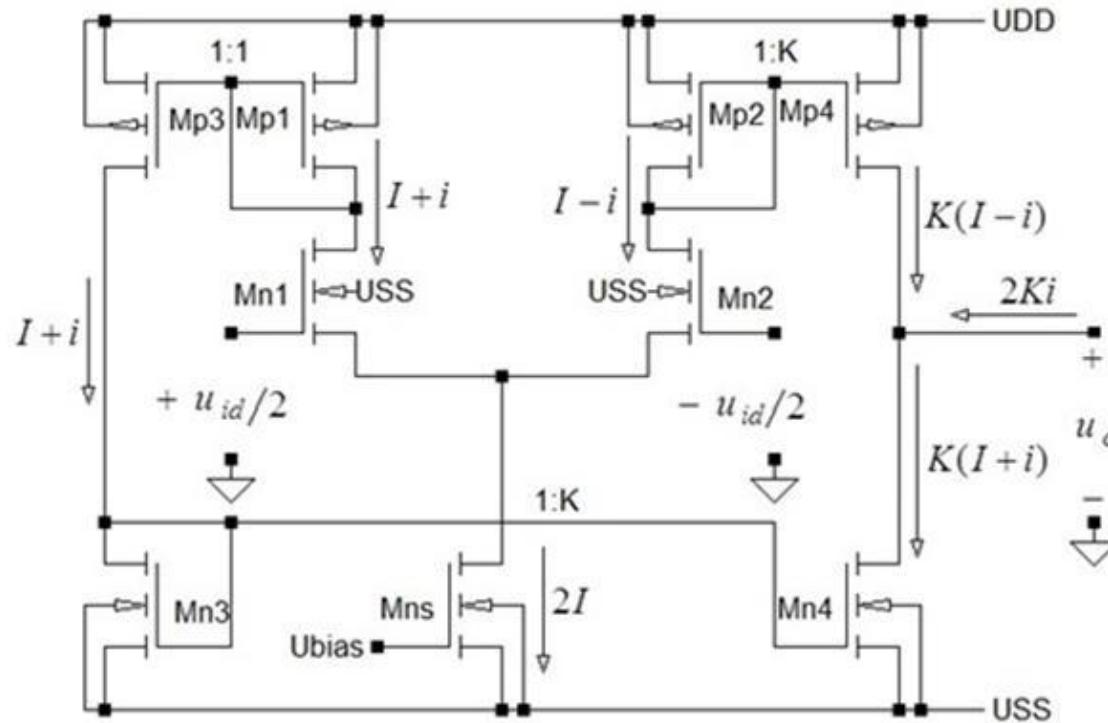


$$i_{out} = 2Ki = 2Kg_{mn1} \frac{u_{id}}{2} = Kg_{mn1}u_{id}$$

$$r_{out} = \frac{1}{g_{dsn4} + g_{dsp4}}$$

$$u_{out} = -i_{out}r_{out} = -\frac{Kg_{mn1}u_{id}}{g_{dsn4} + g_{dsp4}}$$

$$A_{ud} = \frac{u_{out}}{u_{id}} = -\frac{Kg_{mn1}}{g_{dsn4} + g_{dsp4}}$$

АЧХ на ОТА с просто токово огледало

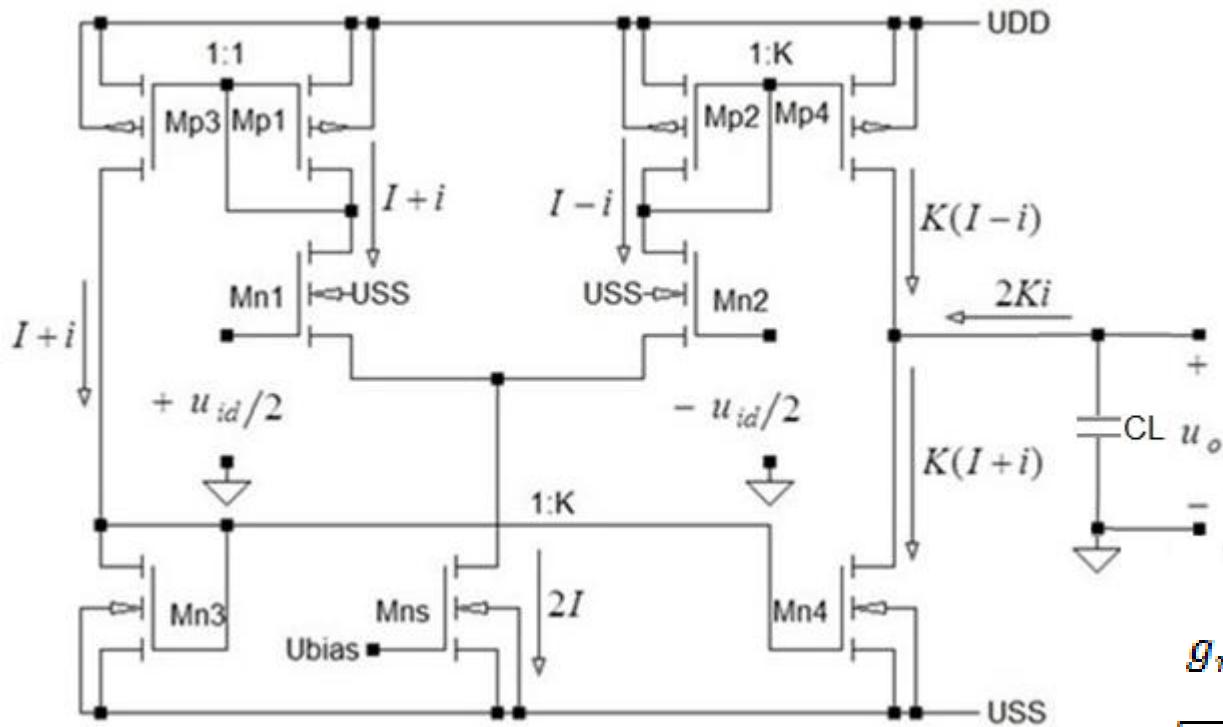

$$BW = \frac{1}{2\pi r_{out} C_L}$$

$$r_{out} = \frac{1}{g_{dsn4} + g_{dsp4}}$$

$$BW = \frac{g_{dsn4} + g_{dsp4}}{2\pi C_L}$$

$$BW = \frac{(\lambda_n + \lambda_p)KI}{2\pi C_L}$$

$$g_{mn1} = \sqrt{2\mu_n C_{ox} W1/L1 I} = \frac{2I}{U_{eff}}$$

$$A_{ud} = \frac{Kg_{mn1}}{g_{dsn4} + g_{dsp4}} = \frac{Kg_{mn1}}{(\lambda_n + \lambda_p)KI} = \frac{g_{mn1}}{(\lambda_n + \lambda_p)I} = \frac{\sqrt{2\mu_n C_{ox} W1/L1}}{(\lambda_n + \lambda_p)\sqrt{I}} = \frac{2}{(\lambda_n + \lambda_p)U_{eff}}$$


$$GBW = A_{ud} BW = \frac{Kg_{mn1}}{2\pi C_L} = \frac{K\sqrt{2\mu_n C_{ox} W1/L1}}{2\pi C_L} = \frac{KI}{\pi U_{eff} C_L}$$

$$SR = \frac{2KI}{C_L}$$


Диаграми на Боде

$$\text{Phase} = -\arctg \frac{f}{f_\beta}$$
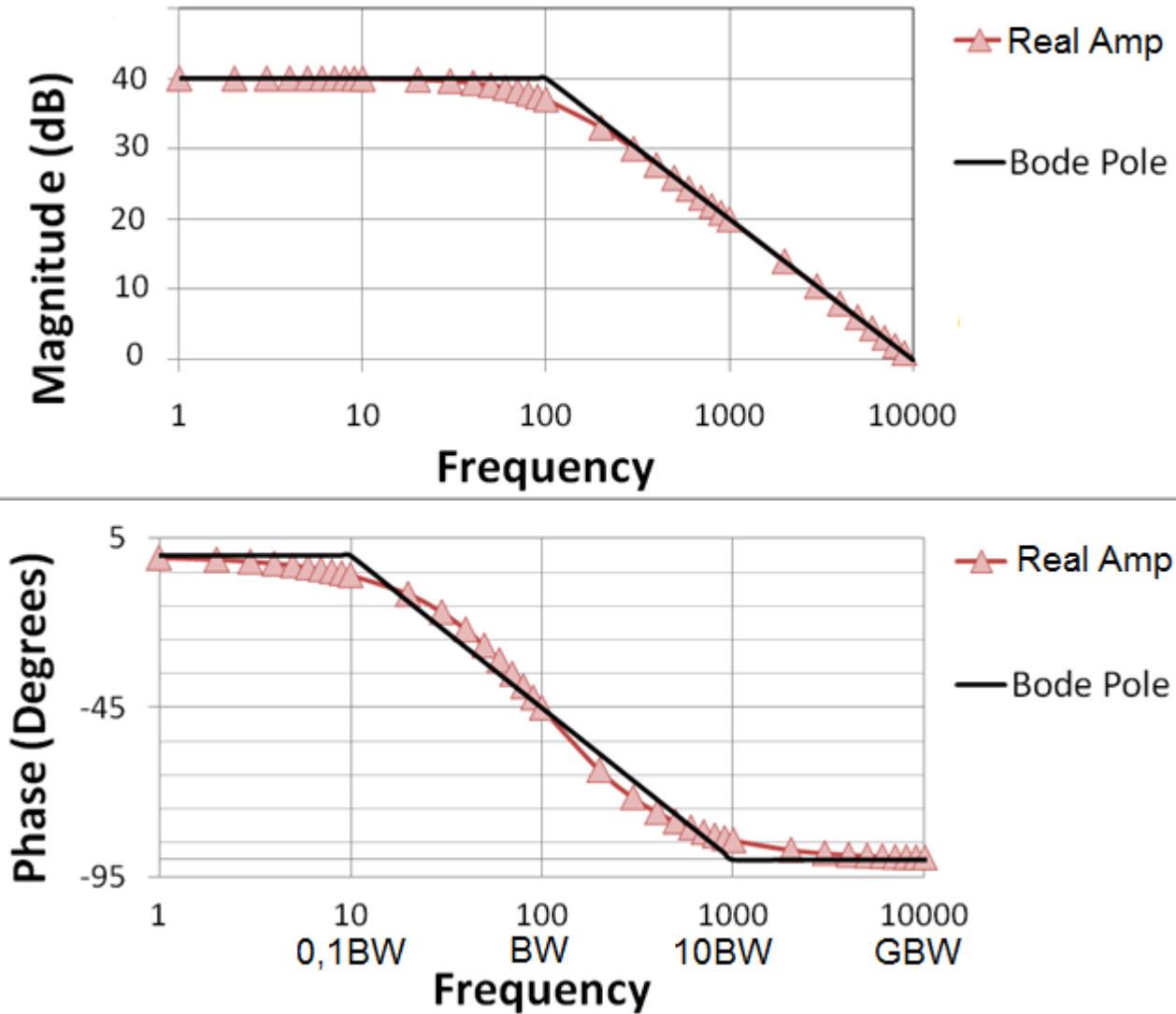
$$f_\beta = f_{(-3\text{dB})} = \text{BW}$$



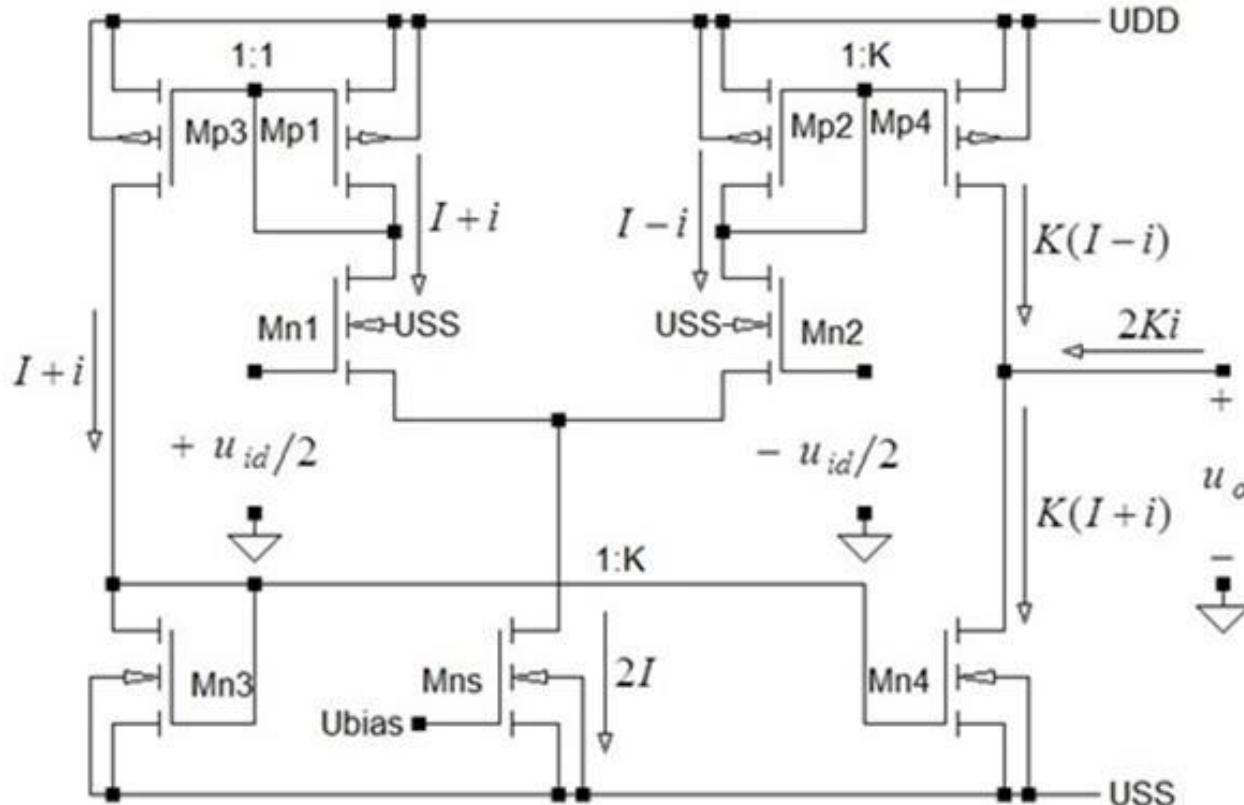Проектиране на ОТА с прости токови огледала



Дадено: $GBW = 10 \text{ MHz}$;
 $CL = 10 \text{ pF}$

Да се определят: I , $\frac{W}{L}$,
 A_{ud} , BW , SR

Решение:

$$GBW = |A_{ud}| BW = \frac{Kg_{mn1}}{2\pi C_L}$$


$$Kg_{mn1} = 2\pi C_L \cdot GBW$$

$$Kg_{mn1} = 2\pi \cdot 10 \text{ pF} \cdot 10 \text{ MHz} \approx 628 \frac{\mu\text{A}}{\text{V}}; \quad Kg_{mn1} \approx 628 \frac{\mu\text{A}}{\text{V}} = K \frac{2I}{U_{eff}};$$

$$\text{Избираме: } K=4; \quad U_{eff}=0,2 \text{ V}; \quad I = \frac{Kg_{mn1}}{2K} U_{eff} = \frac{628}{2 \cdot 4} 0,2 = 15,7 \mu\text{A};$$

Приемаме:
 $I = 18 \mu\text{A}$

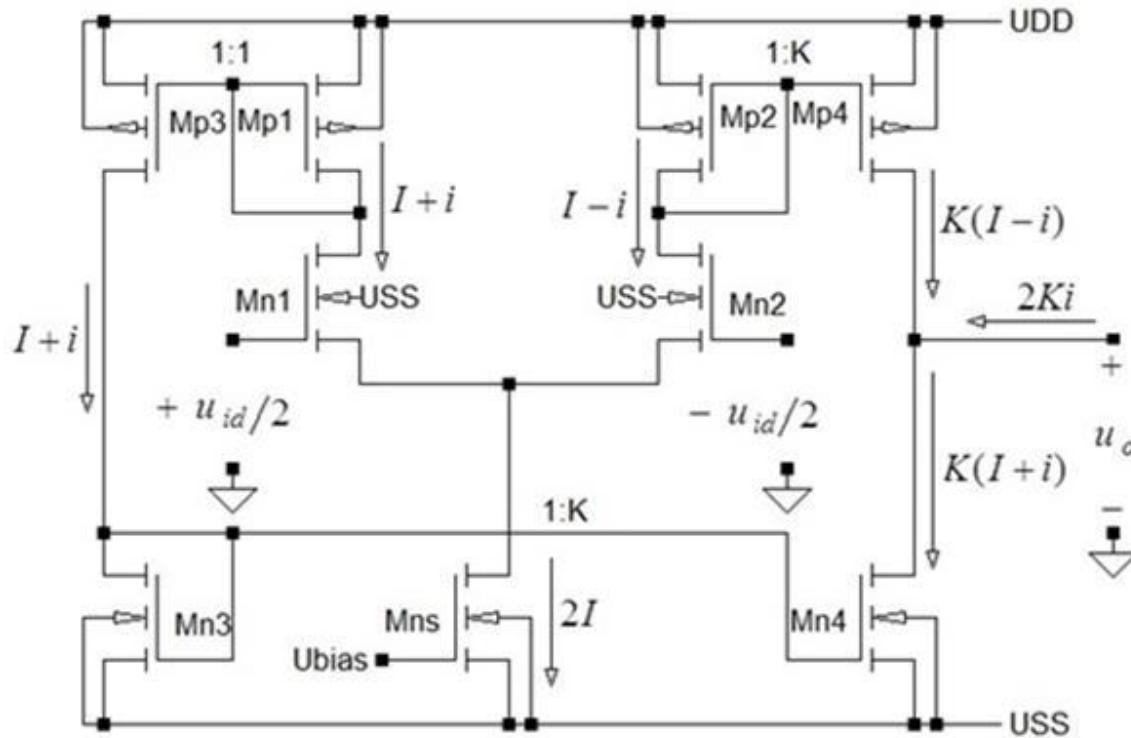Проектиране на ОТА с прости токови огледала



Оразмеряване на схемата:

$$I_{Dn} = \frac{K_n W}{2 L} U_{eff}^2 ; \quad \frac{W}{L} = \frac{2I_{Dn}}{K_n U_{eff}^2}$$

$$I_{Dn1} = I_{Dn2} = I_{Dn3} = I = 18\mu A$$

$$W_{n1}/L_{n1}=W_{n2}/L_{n2}=W_{n3}/L_{n3}=18/2$$

$$I_{Dns} = 2I = 36\mu A$$

$$W_{ns}/L_{ns}=36/2$$

$$I_{Dn4} = 4I = 72\mu A$$


$$W_{n4}/L_{n4}=72/2$$

$$I_{Dp} = \frac{K_p W}{2 L} U_{eff}^2 ; \quad \frac{W}{L} = \frac{2I_{Dp}}{K_p U_{eff}^2}$$

$$I_{Dp1} = I_{Dp2} = I_{Dp3} = I = 18\mu A ; \quad W_{p1}/L_{p1}=W_{p2}/L_{p2}=W_{p3}/L_{p3}=45/2$$

$$I_{Dp4} = 4I = 72\mu A; \quad W_{p4}/L_{p4}=180/2$$

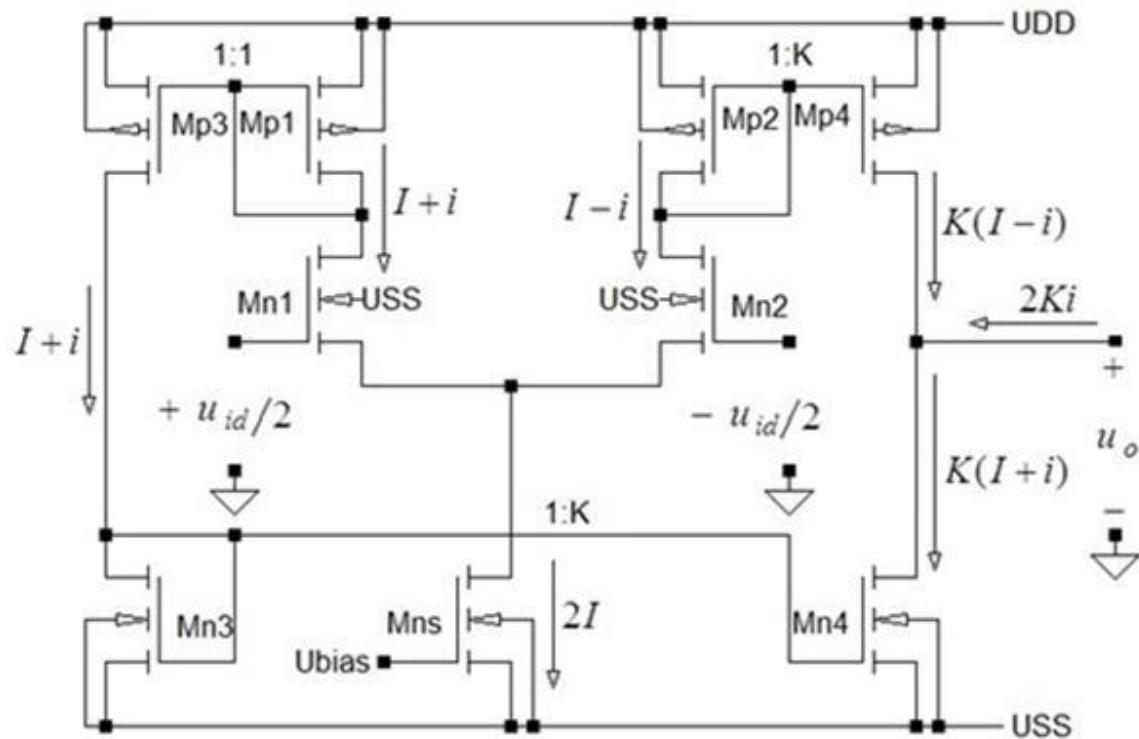Проектиране на ОТА с прости токови огледала



$$BW = \frac{(\lambda_n + \lambda_p)KI}{2\pi C_L}$$

$$BW = 36,6 \text{ kHz};$$

$$GBW = A_{ud} BW$$


$$GBW = 11,6 \text{ MHz};$$

$$SR = \frac{2KI}{C_L}$$

$$SR = 14,4 \text{ V/}\mu\text{s}$$

$$\begin{aligned} A_{ud} &= -\frac{Kg_{mn1}}{g_{dsn4} + g_{dsp4}} = -\frac{Kg_{mn1}}{(\lambda_{n4} + \lambda_{p4})KI} = -\frac{g_{mn1}}{(\lambda_{n4} + \lambda_{p4})I} \\ &= -\frac{2I/U_{eff}}{(\lambda_{n4} + \lambda_{p4})I} = -\frac{2}{(\lambda_{n4} + \lambda_{p4})U_{eff}} = -312,5 \end{aligned}$$

ОТА с каскодни токови огледала

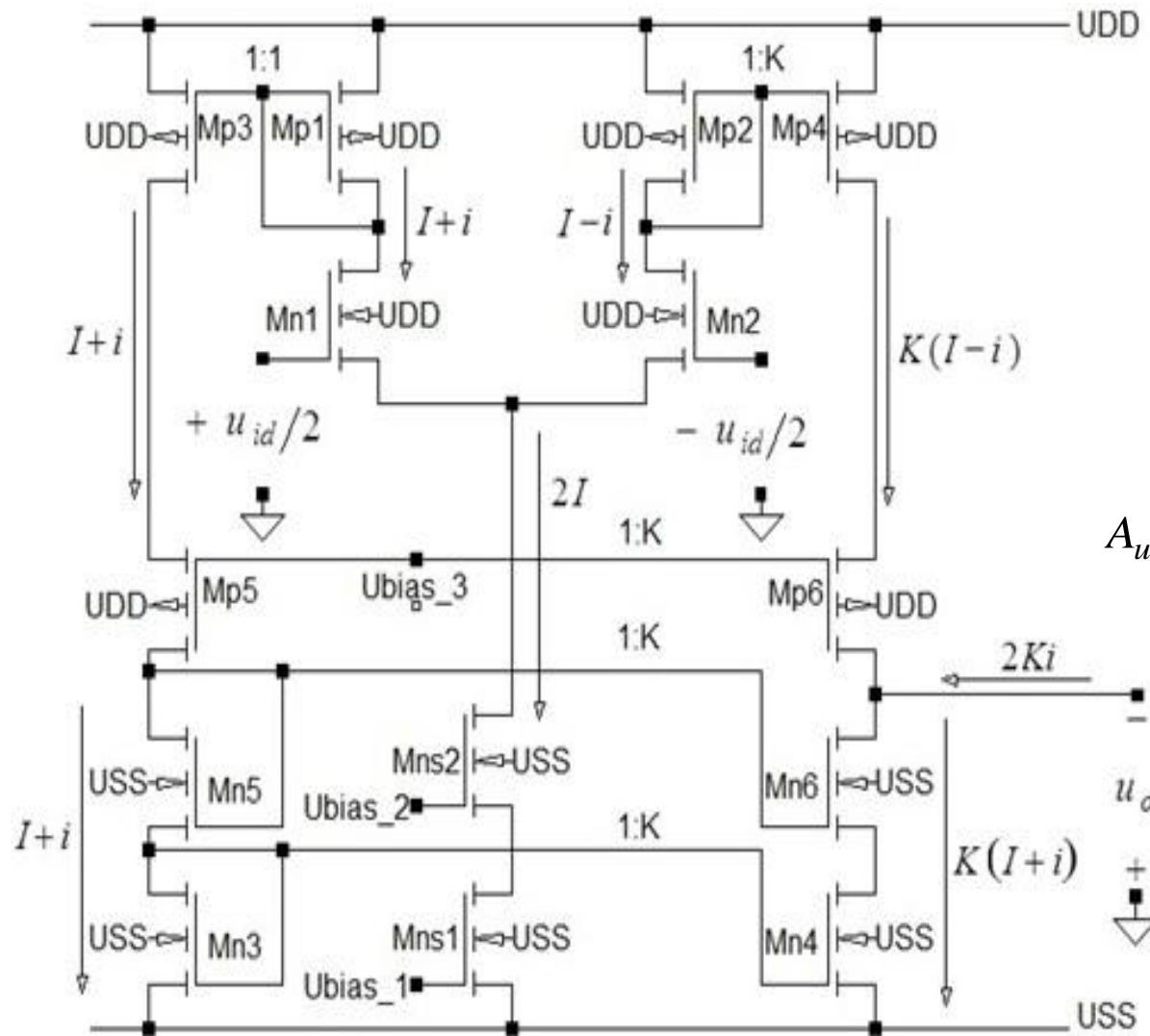


$$g_{dsn6-4} = \frac{g_{dsn6} g_{dsn4}}{g_{mn6}}$$

$$g_{dsp6-4} = \frac{g_{dsp6} g_{dsp4}}{g_{mp6}}$$


$$A_{ud} = \frac{u_{out}}{u_{id}} = -\frac{K g_{mn1}}{g_{dsp6-4} + g_{dsn6-4}}$$

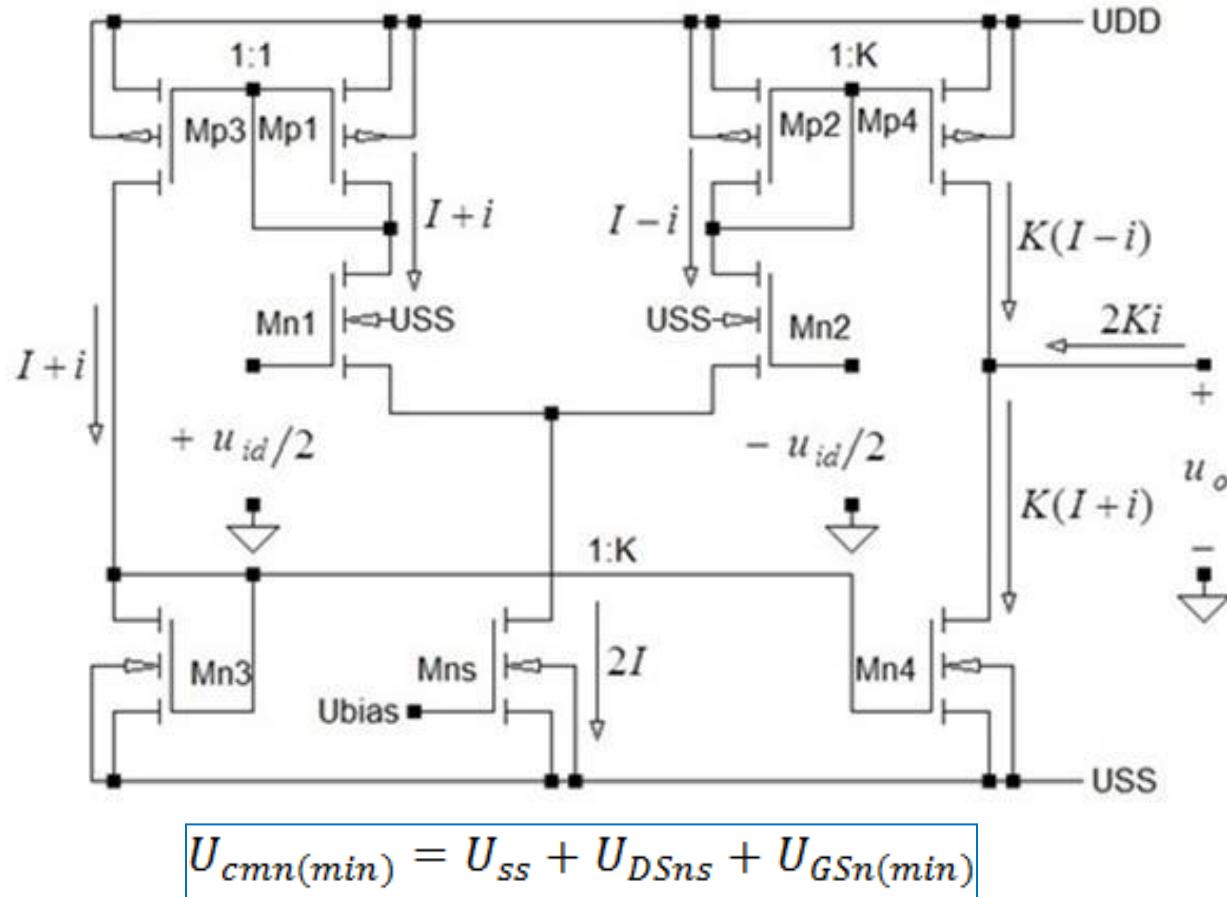Определяне на размаха на входния синфазен сигнал




USS $U_{cmin(min)}$ UDD


Повишаване на размаха на входния сигнал

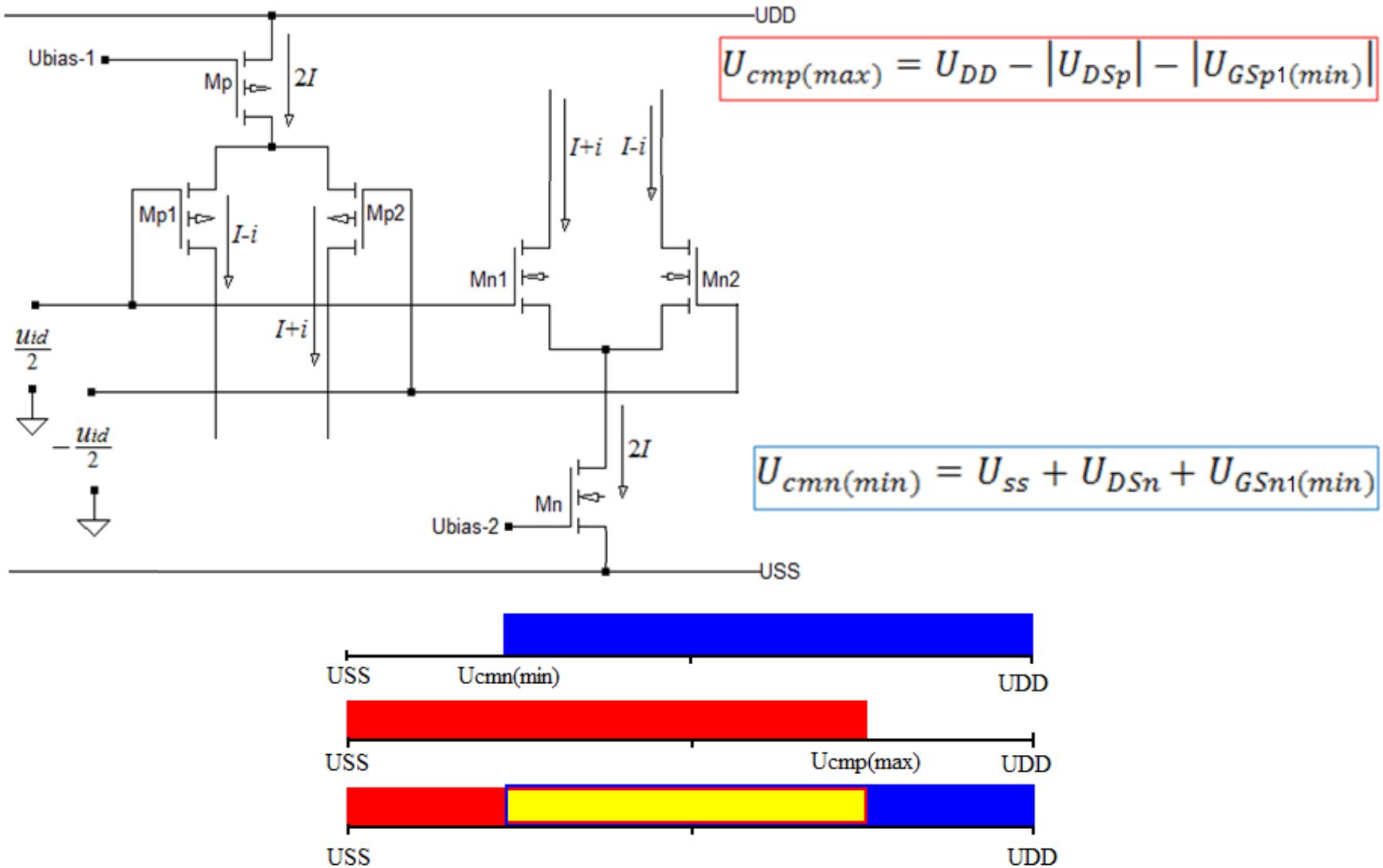

ОТА с повишен размах на входния сигнал

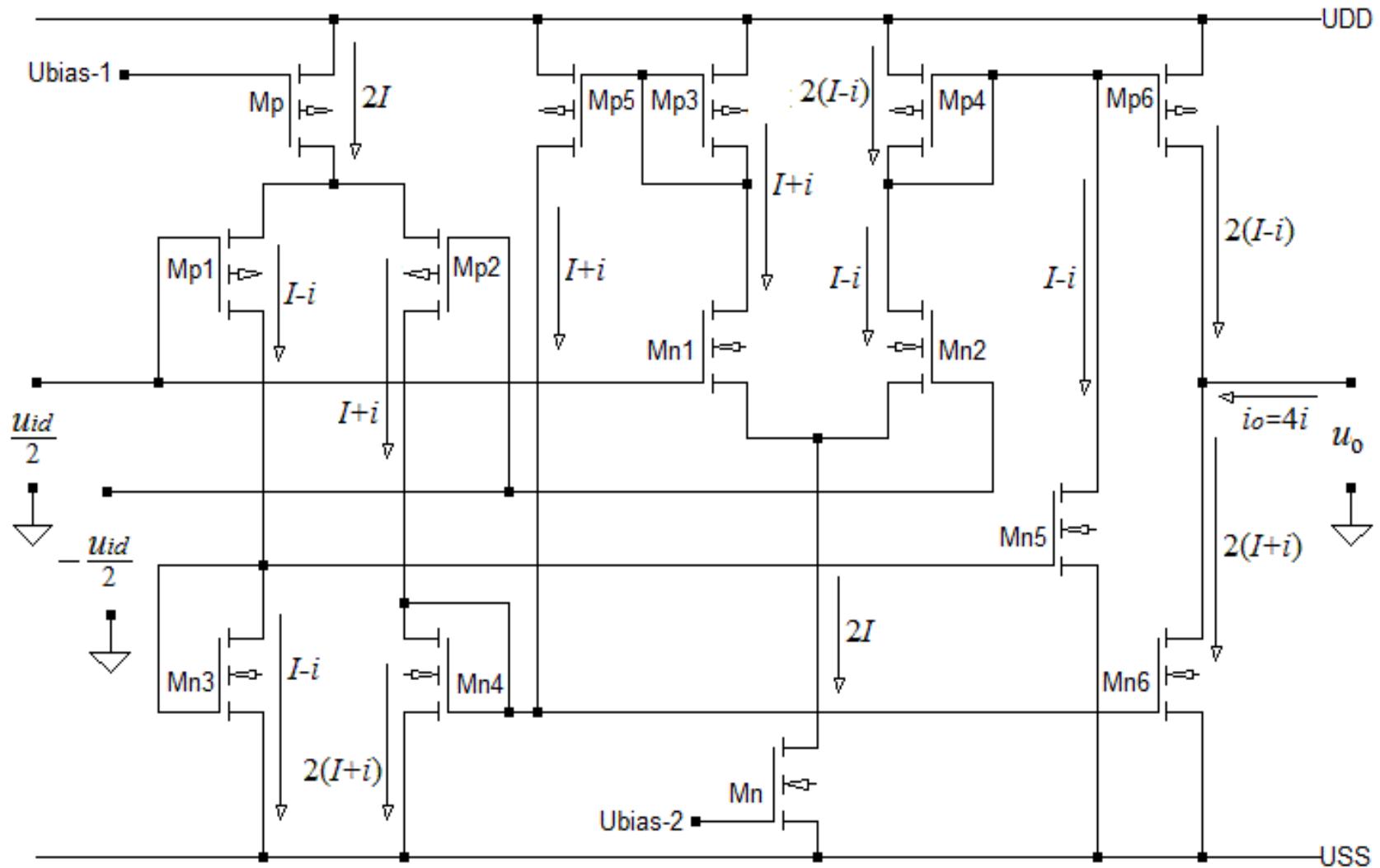


ОТА с повишен размах на входния сигнал

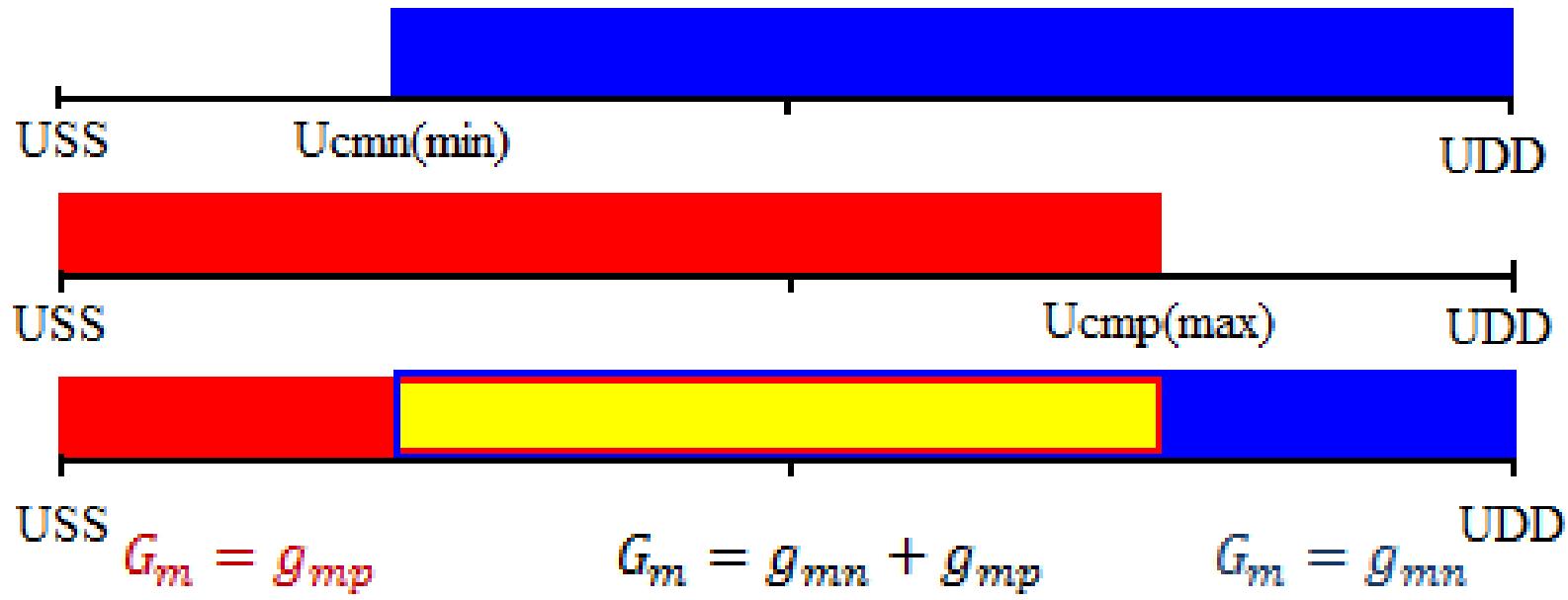

$$U_{SS} \leq U_{cm} \leq U_{cmin(min)} \rightarrow G_m = g_{mp}; \quad U_{cmp(max)} < U_{cm} < U_{DD} \rightarrow G_m = g_{mn};$$

$$U_{cmin(min)} < U_{cm} < U_{cmp(min)} \rightarrow G_m = g_{mn} + g_{mp}$$

ОТА с прегънат каскод

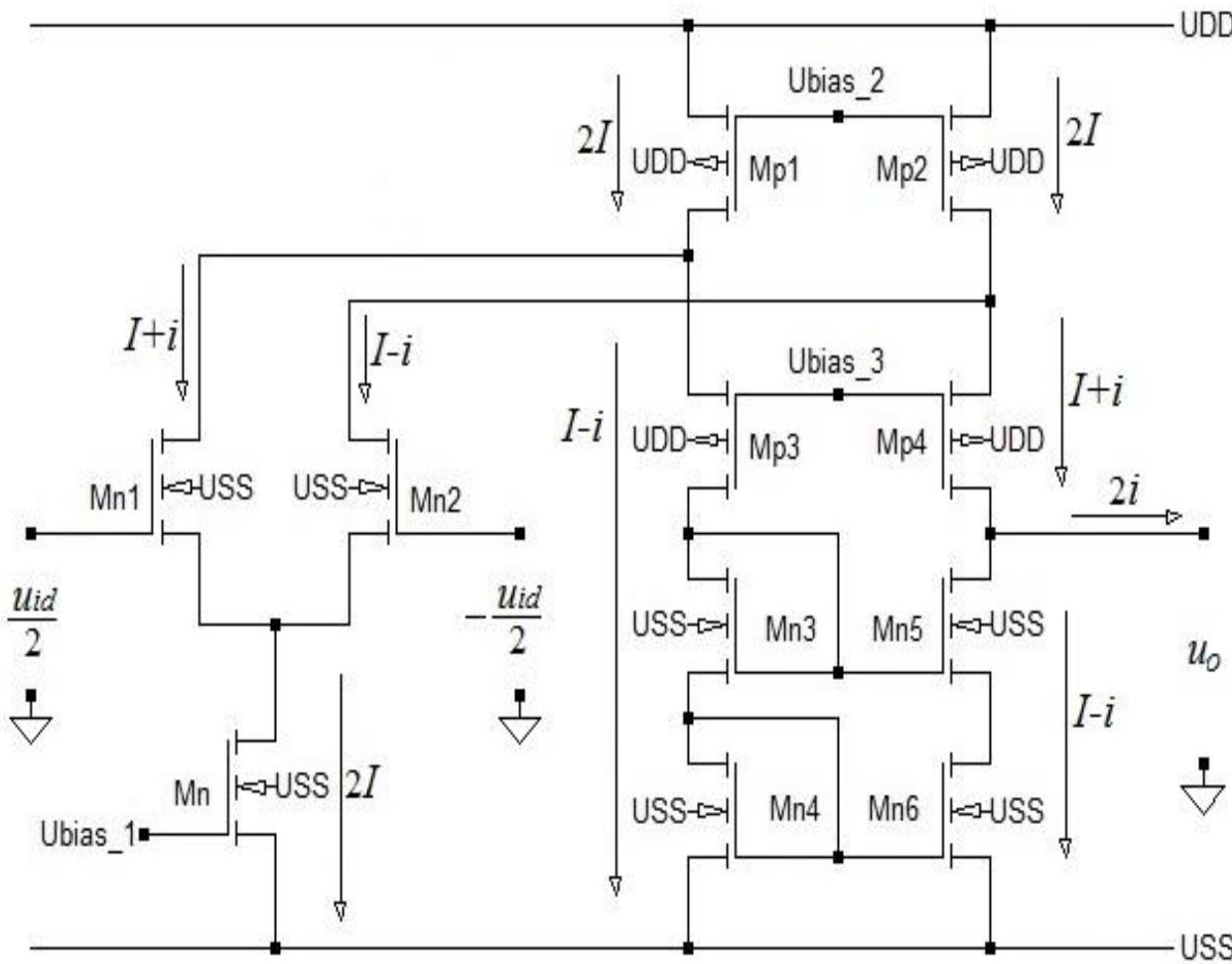

$$r_o = \frac{1}{g_{dsn5-6} + g_{dsp4-2}}$$

$$g_{dsn5-6} = \frac{g_{dsn5} g_{dsn6}}{g_{mn5}}$$


$$g_{dsp4-2} = \frac{g_{dsp4} g_{ds2}}{g_{mp4}}$$

$$g_{ds2} = g_{dsn2} + g_{dsp2}$$

$$A_u = \frac{u_o}{u_{id}} = \frac{i_o r_o}{u_{id}}$$

$$A_u = \frac{g_{mn1}}{g_{dsn5-6} + g_{dsp4-2}}$$

ОТА на Милер – АС анализ

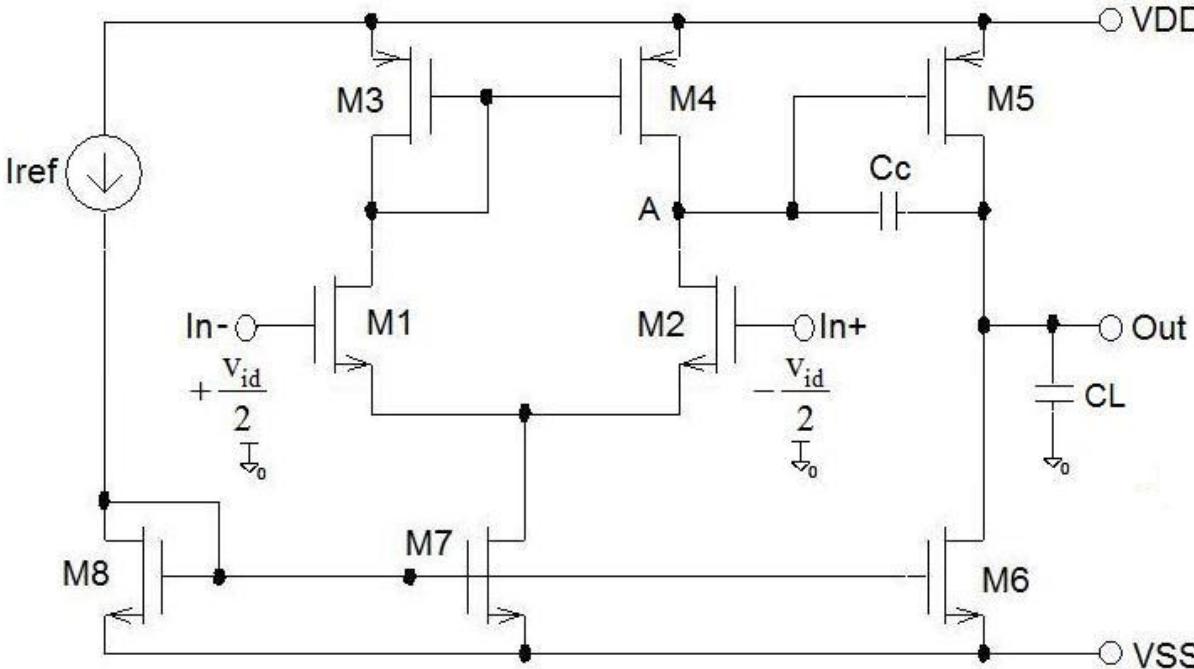

$$i_{out} = g_{mp5} u_{Ad}$$

$$u_{Ad} = \frac{g_{mn2}}{g_{dsn2} + g_{dsp4}} u_{id}$$


$$i_{out} = \frac{g_{mn2} g_{mp5}}{g_{dsn2} + g_{dsp4}} u_{id}$$

$$G_m = \frac{i_{out}}{u_{id}} = \frac{g_{mn2} \cdot g_{mp5}}{g_{dsn2} + g_{dsp4}}$$

$$r_{out} = \frac{1}{g_{dsp5} + g_{dsn6}}$$

$$A_u = G_m r_{out} = \frac{g_{mp5} \cdot g_{mn2}}{(g_{dsp5} + g_{dsn6}) \cdot (g_{dsn2} + g_{dsp4})}$$

ОТА на Милер – обобщение за Au

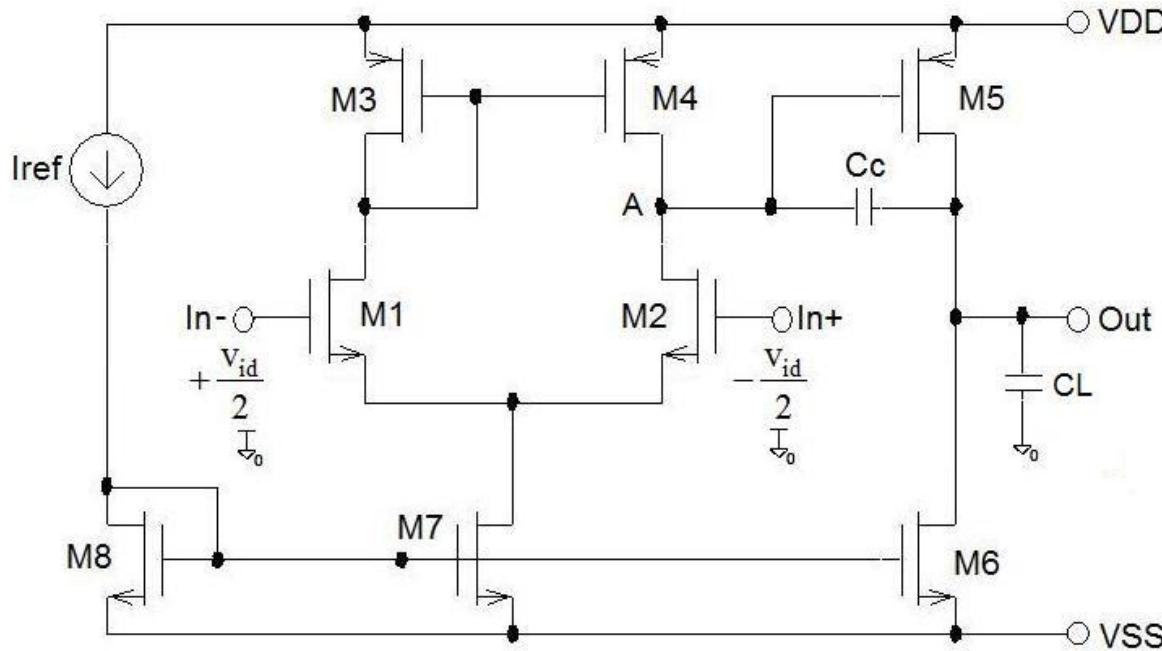


$$A_{ud1} = -\frac{g_{mn2}}{g_{dsn2} + g_{dsp4}}$$

$$A_{ud2} = -\frac{g_{mp5}}{g_{dsp5} + g_{dsn6}}$$

$$\begin{aligned}
 A_u &= A_{u1}A_{u2} = \frac{g_{mn2}}{g_{dsn2} + g_{dsp4}} \frac{g_{mp5}}{g_{dsn6} + g_{dsp5}} = \frac{\sqrt{2K_n \frac{W2}{L2} I_{D2}}}{(\lambda_{n2} + \lambda_{p4})I_{D2}} \frac{\sqrt{2K_p \frac{W5}{L5} I_{D5}}}{(\lambda_{n6} + \lambda_{p5})I_{D5}} = \\
 &= \frac{2I_{D2}/U_{eff}}{(\lambda_{n2} + \lambda_{p4})I_{D2}} \frac{2I_{D5}/U_{eff}}{(\lambda_{n6} + \lambda_{p5})I_{D5}} \approx \frac{4}{(\lambda_n + \lambda_p)^2 U_{eff}^2}
 \end{aligned}$$

ОТА на Милер – A_{ucm}

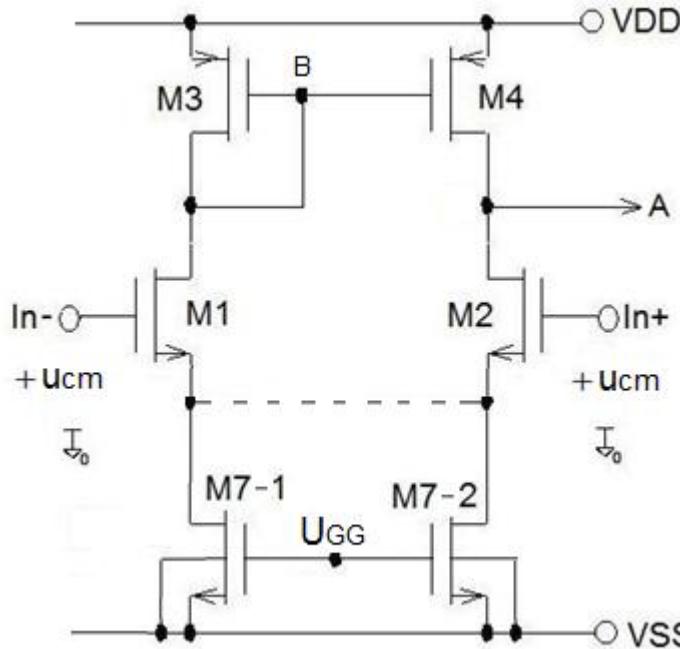

$$u_A = A_{ucm1}u_{cm} + A_{ucm2}u_B$$

$$u_B = A_{ucm3}u_{cm}$$

$$A_{ucm1} = -\frac{r_{ds4}}{r_{ds(7-2)}} = -\frac{g_{ds(7-2)}}{g_{ds4}} = -\frac{\lambda_n}{\lambda_p}$$


$$A_{ucm2} = -\frac{g_{m4}}{g_{ds4} + r_{ds2-(7-2)}} \approx -\frac{g_{m4}}{g_{ds4}} = -\frac{g_{m4}}{\lambda_p I}$$

$$A_{ucm3} = -\frac{r_{ds3}}{r_{ds(7-1)}} = -\frac{g_{ds(7-1)}}{g_{m3}} = -\frac{g_{ds(7-2)}}{g_{m4}} = -\frac{\lambda_n I}{g_{m4}}$$

$$u_A = A_{ucm1}u_{cm} + A_{ucm2}u_B = A_{ucm1}u_{cm} + A_{ucm2}A_{ucm3}u_{cm}$$

$$u_A = -\frac{\lambda_n}{\lambda_p}u_{cm} + \left(-\frac{g_{m4}}{\lambda_p I}\right)\left(-\frac{\lambda_n I}{g_{m4}}\right)u_{cm} = -\frac{\lambda_n}{\lambda_p}u_{cm} + \frac{\lambda_n}{\lambda_p}u_{cm} \approx 0$$

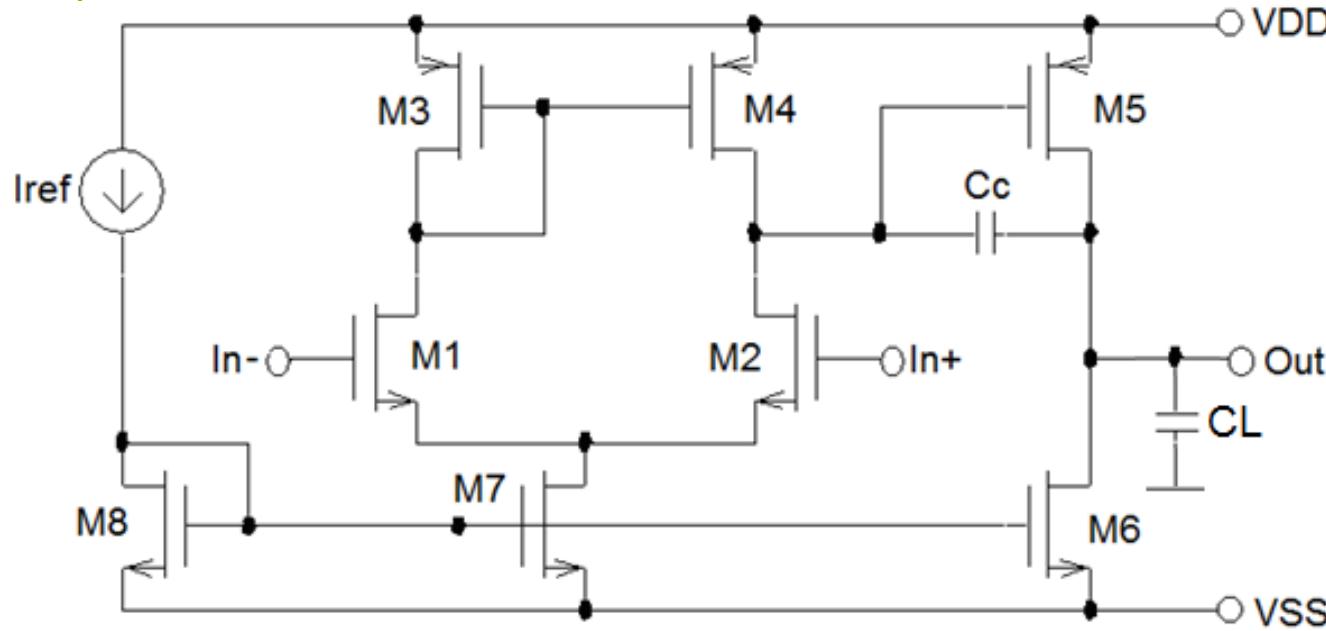ОТА на Милер – постояннотокови зависимости



Всички транзистори работят в областта на насищане.

$$I_{\text{ref}} = I_{D8} = \frac{\mu_n C_{\text{ox}}}{2} \frac{W_8}{L_8} V_{\text{eff8}}; \quad I_{D7} = \frac{W_7/L_7}{W_8/L_8} I_{D8} = \frac{W_7/L_7}{W_8/L_8} I_{\text{ref}}; \quad I_{D1} = I_{D2} = I_{D3} = I_{D4} = \frac{I_{D7}}{2};$$

Условие за постояннотоков баланс:

$$|V_{DS3}| = |V_{GS4}| = |V_{GS5}| \Rightarrow I_{D5} = I_{D4} \frac{W_5/L_5}{W_4/L_4} = I_{D3} \frac{W_5/L_5}{W_3/L_3}; \quad I_{D6} = I_{D7} \frac{W_6/L_6}{W_7/L_7} = 2I_{D4} \frac{W_6/L_6}{W_7/L_7};$$

$$I_{D5} = I_{D6} \Rightarrow I_{D4} \frac{W_5/L_5}{W_4/L_4} = 2I_{D4} \frac{W_6/L_6}{W_7/L_7} \quad \boxed{\frac{W_5/L_5}{W_4/L_4} = 2 \frac{W_6/L_6}{W_7/L_7}}$$

Благодаря!