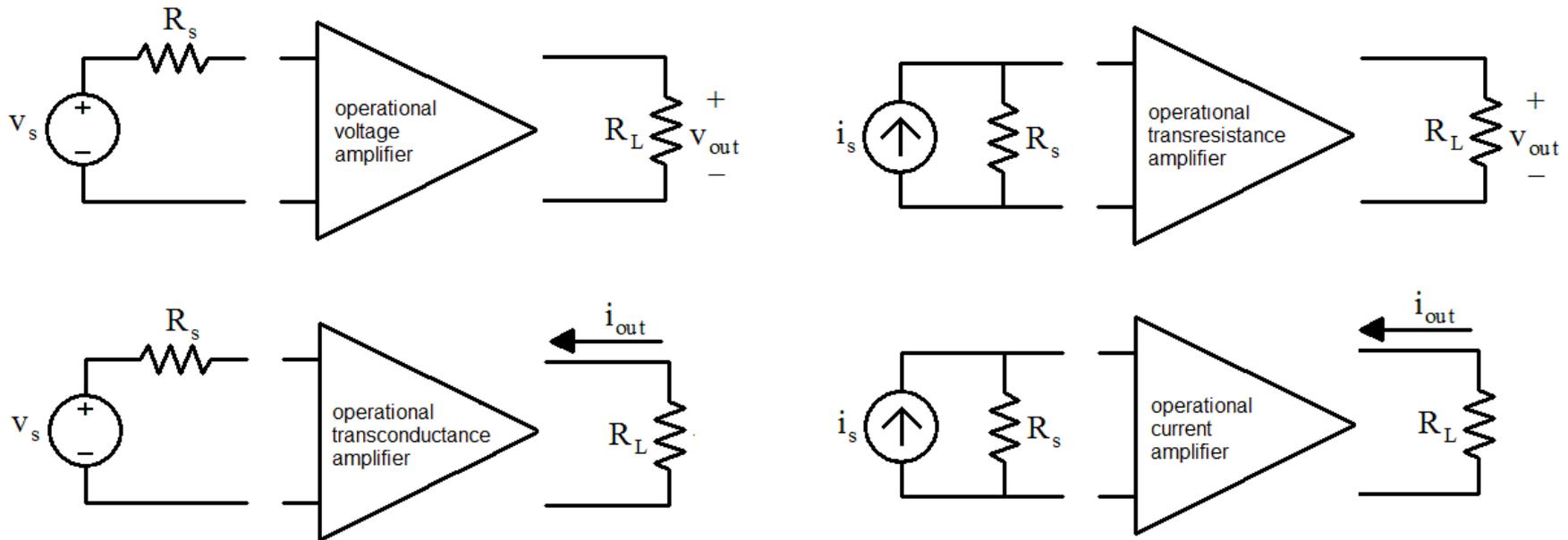

Операционни усилватели - 2

Проектиране на аналогови интегрални схеми

**Емил Д. Манолов, edm@tu-sofia.bg
кат. “Електронна техника”, Технически университет - София**

Видове операционни усилватели




Операционни усилватели на проводимост

Характеристика на (ОТА): - високо входно съпротивление r_{in} ; - високо изходно съпротивление r_{out} (r_o); - стръмност $G_m = i_{out} / u_{in}$; - изходно напрежение $u_{out} = i_{out} r_{out} = G_m r_{out} u_{in}$.

Видове: - ОТА с токови огледала; - ОТА с прегънат каскод; - ОТА на Милер.

АЧХ на ОТА с просто токово огледало

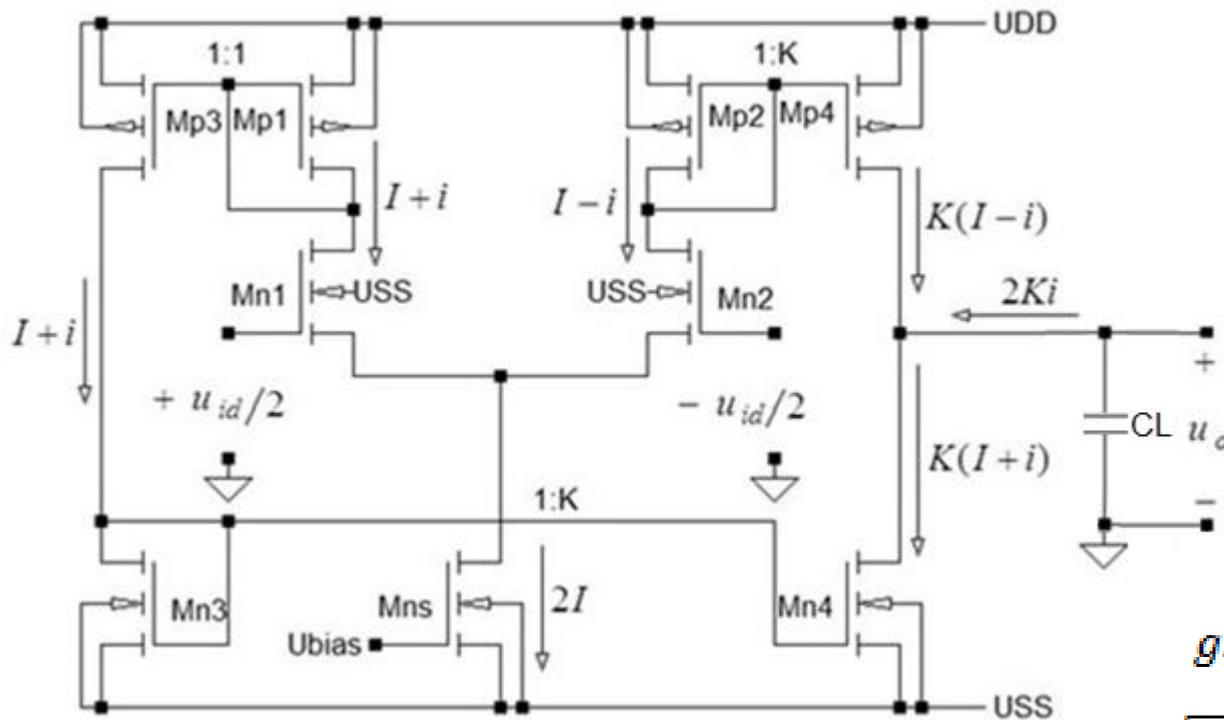

$$BW = \frac{1}{2\pi r_{out} C_L}$$

$$r_{out} = \frac{1}{g_{dsn4} + g_{dsp4}}$$

$$BW = \frac{g_{dsn4} + g_{dsp4}}{2\pi C_L}$$

$$BW = \frac{(\lambda_n + \lambda_p)KI}{2\pi C_L}$$



$$g_{mn1} = \sqrt{2\mu_n C_{ox} \frac{W1}{L1} I} = \frac{2I}{U_{eff}}$$

$$A_{ud} = \frac{Kg_{mn1}}{g_{dsn4} + g_{dsp4}} = \frac{Kg_{mn1}}{(\lambda_n + \lambda_p)KI} = \frac{g_{mn1}}{(\lambda_n + \lambda_p)I} = \frac{\sqrt{2\mu_n C_{ox} \frac{W1}{L1}}}{(\lambda_n + \lambda_p)\sqrt{I}} = \frac{2}{(\lambda_n + \lambda_p)U_{eff}}$$

$$GBW = A_{ud}BW = \frac{Kg_{mn1}}{2\pi C_L} = \frac{K\sqrt{2\mu_n C_{ox} \frac{W1}{L1}}}{2\pi C_L} = \frac{KI}{\pi U_{eff} C_L}$$

$$SR = \frac{2KI}{C_L}$$


Диаграми на Бодe

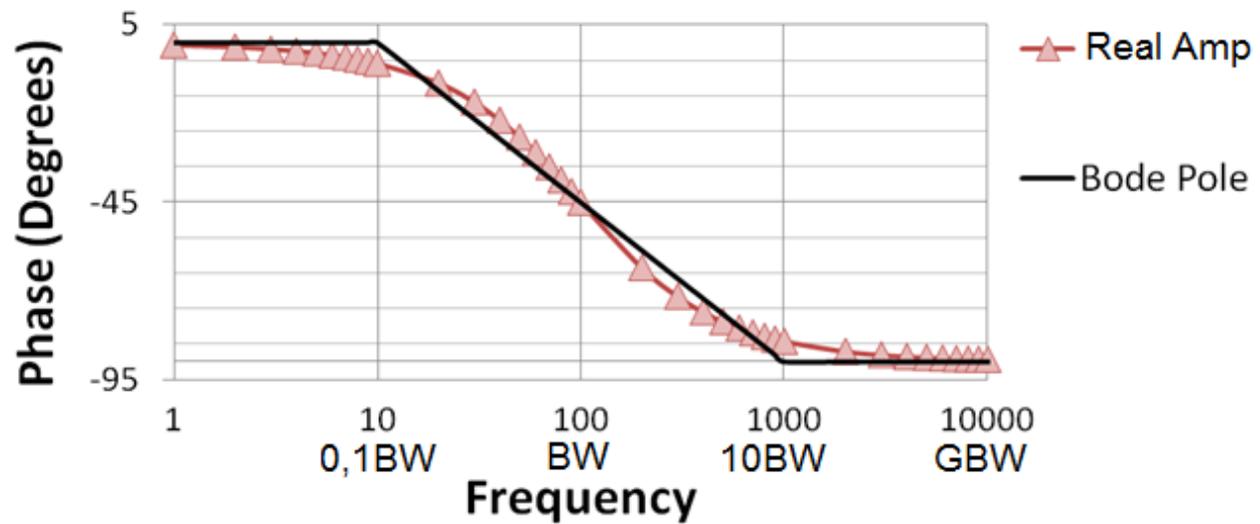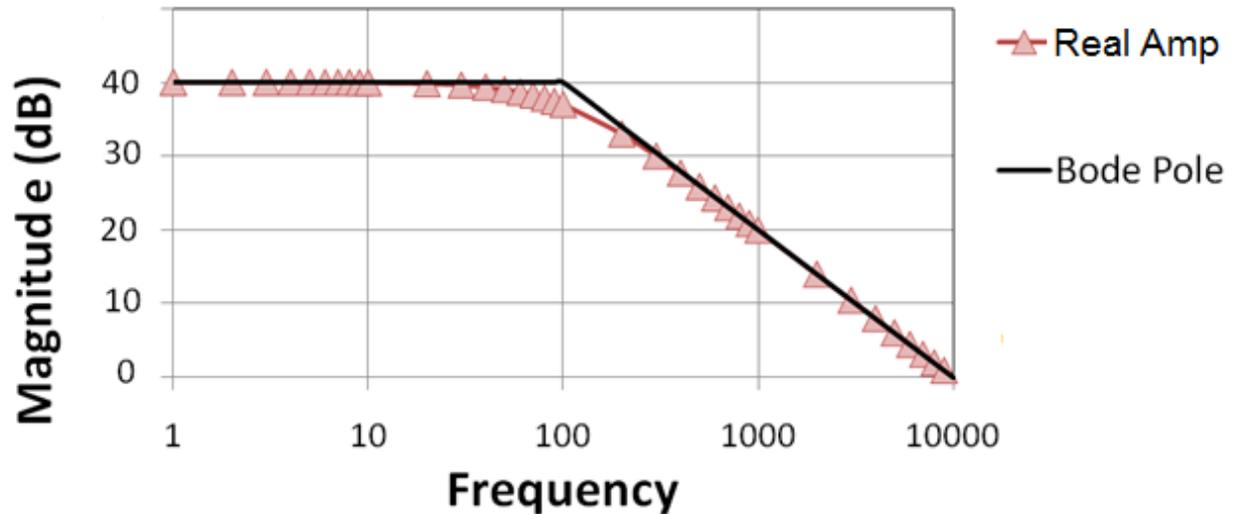

$$\text{Phase} = -\text{arctg} \frac{f}{f_{\beta}}$$

$$f_{\beta} = f_{(-3\text{dB})} = \text{BW}$$

ОТА на Милер

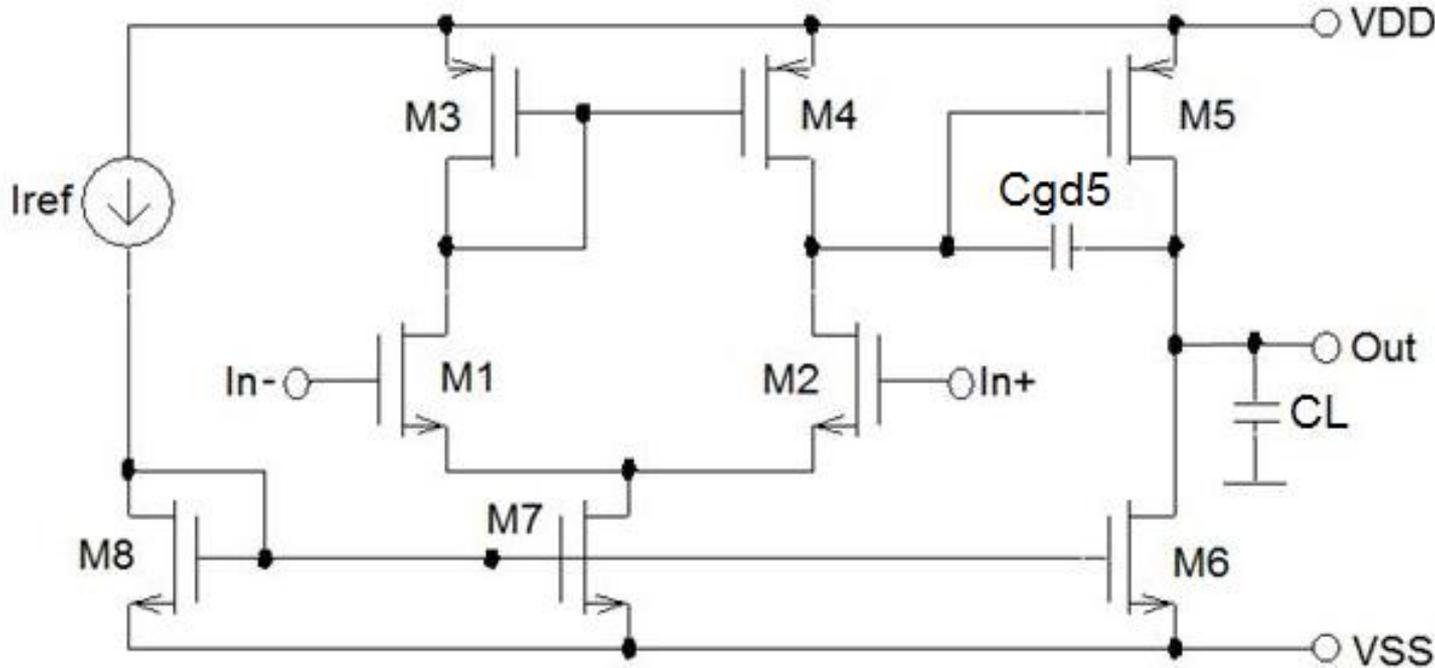

$$A_{ud} = A_{ud1} A_{ud2}$$

$$A_{ud1} = -\frac{g_{m2}}{g_{dsn2} + g_{dsp4}}$$

$$A_{ud2} = -\frac{g_{mp5}}{g_{dsp5} + g_{dsn6}}$$


$$A_{ud} = A_{ud1} A_{ud2} = \frac{g_{m2}}{g_{dsn2} + g_{dsp4}} \frac{g_{mp5}}{g_{dsp5} + g_{dsn6}}$$

$$f_p = \frac{1}{2\pi r_{out} C}$$


$$f_{p1} = \frac{g_{dsp4} + g_{dsn2}}{2\pi (A_{ud2} + 1) C_{gd5}}$$

$$f_{p2} = \frac{g_{dsp5} + g_{dsn6}}{2\pi C_L}$$


ОТА на Милер – АЧХ и ФЧХ без компенсация

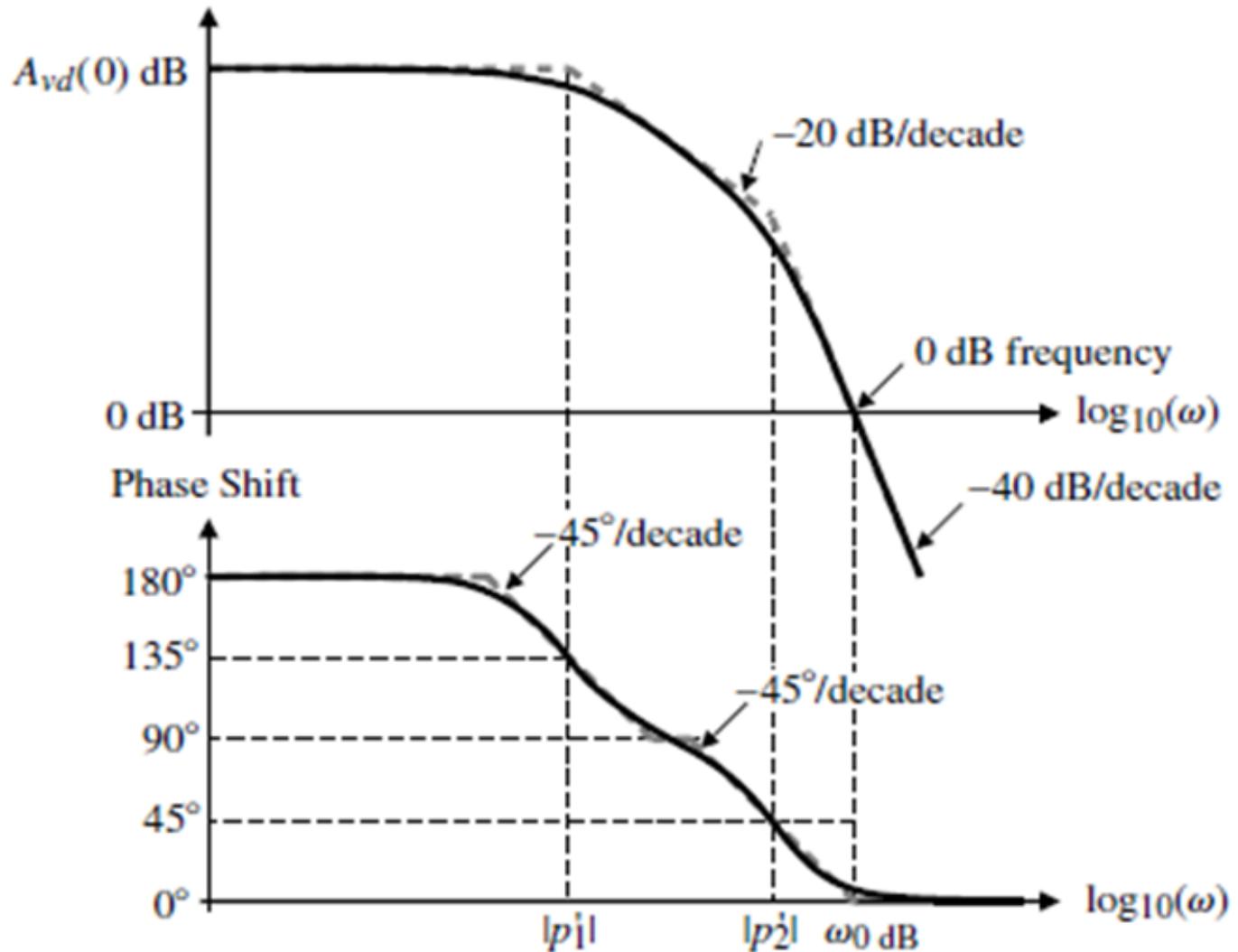

ОТА на Милер – честотна компенсация

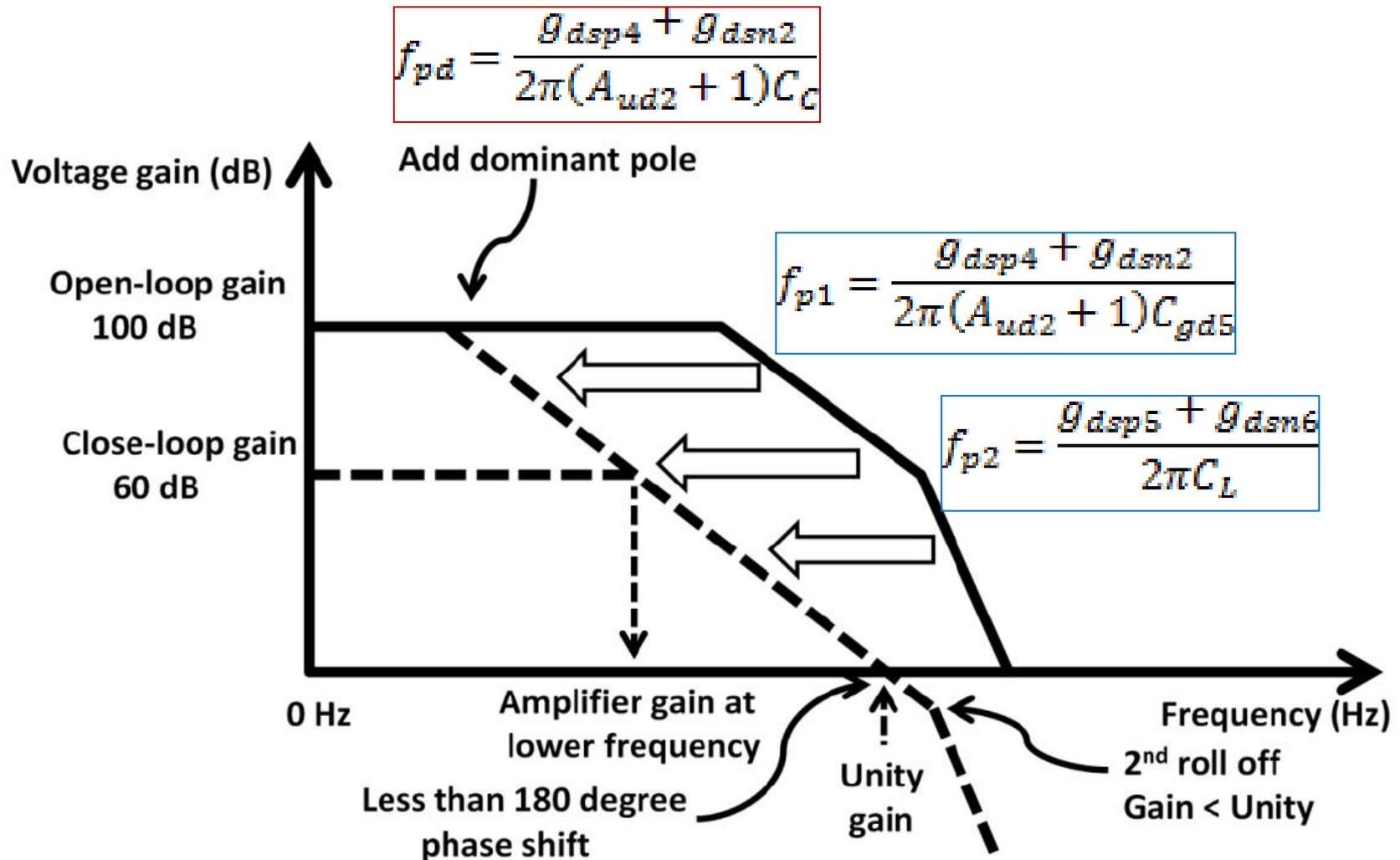


ОТА на Милер - честотна компенсация

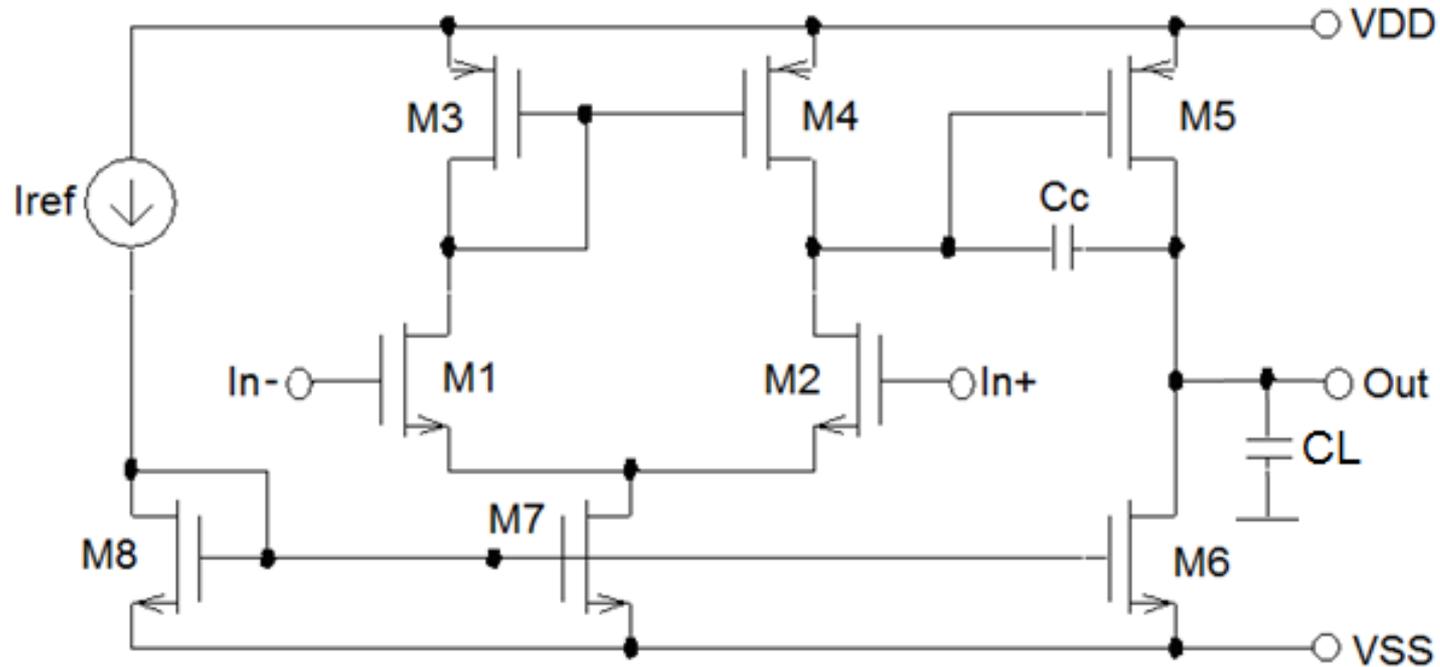

$$BW = f_{pd} = \frac{g_{dsp4} + g_{dsn2}}{2\pi(A_{ud2} + 1)C_c} \quad f_{nd} \approx \frac{g_{mp5}}{2\pi C_L} \quad f_z = \frac{g_{mp5}}{2\pi C_c} \quad (\text{положителна нула!})$$

$$GBW = |A_{u1}| |A_{u2}| BW = \left| \frac{g_{mn2}}{g_{dsn2} + g_{dsp4}} \right| \left| \frac{g_{mp5}}{g_{dsn6} + g_{dsp5}} \right| \frac{g_{dsn2} + g_{dsp4}}{2\pi(A_{ud2} + 1)C_c} \approx \frac{g_{mn2}}{2\pi C_c}$$

Общ случай на положителна нула

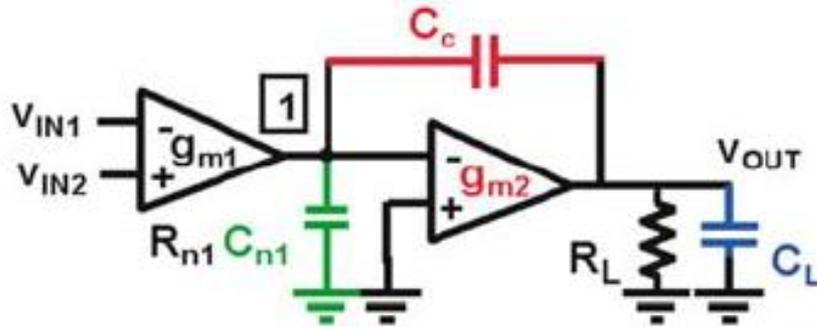

$$A_{v0} = -A_{v1}A_{v2}$$

$$A_{v1} = g_{m1}R_{n1}$$

$$A_{v2} = g_{m2}R_L$$

$$A_v = A_{v0} \frac{1 - \frac{C_c}{g_{m2}} s}{1 + (R_{n1}C_{n1} + A_{v2}R_{n1}C_c + R_L C_L)s + R_{n1}R_L C C s^2}$$

$$C C = C_{n1}C_c + C_{n1}C_L + C_c C_L$$

Willy Sansen 10.05.0535

$$A = A_0 \frac{1 - cs}{1 + as + bs^2}$$

$$\text{Pole } s_1 = -\frac{1}{a}$$


$$\text{Zero } s = \frac{1}{c}$$

$$s_2 = -\frac{a}{b} \quad \text{if } s_2 \gg s_1$$

Ефект на положителната нула (пример със система от първи ред)


Negative zero
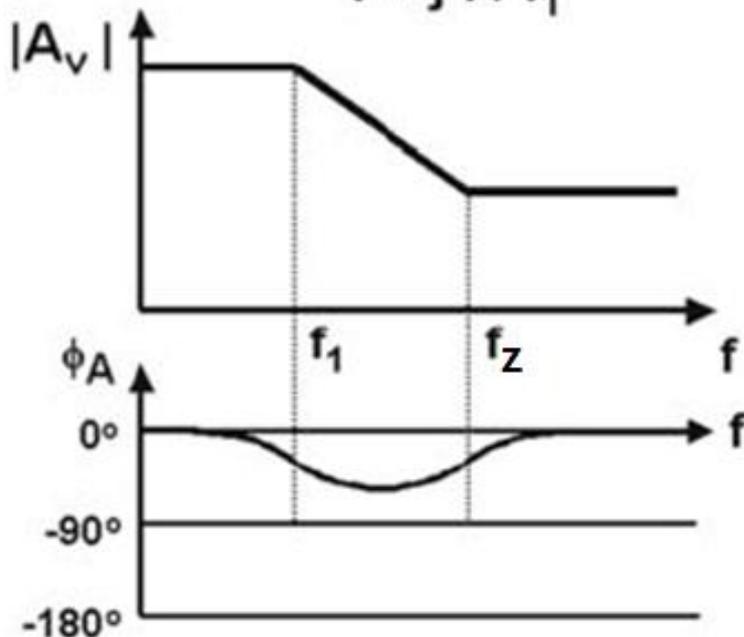
$$A_V = A_{V0} \frac{1 + j f / f_z}{1 + j f / f_1}$$




Positive zero
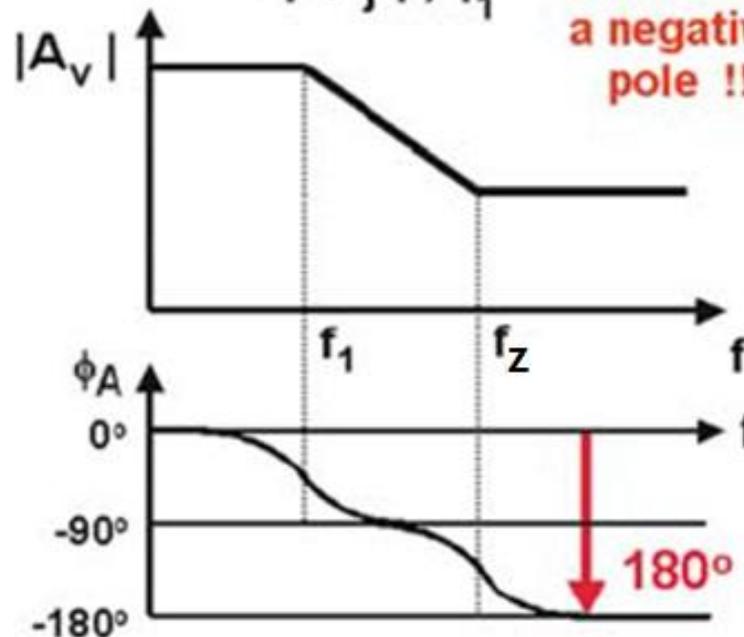
$$A_V = A_{V0} \frac{1 - j f / f_z}{1 + j f / f_1}$$




For phase,
a positive
zero
is like
a negative
pole !!!

АЧХ и ФЧХ при честотна компенсация

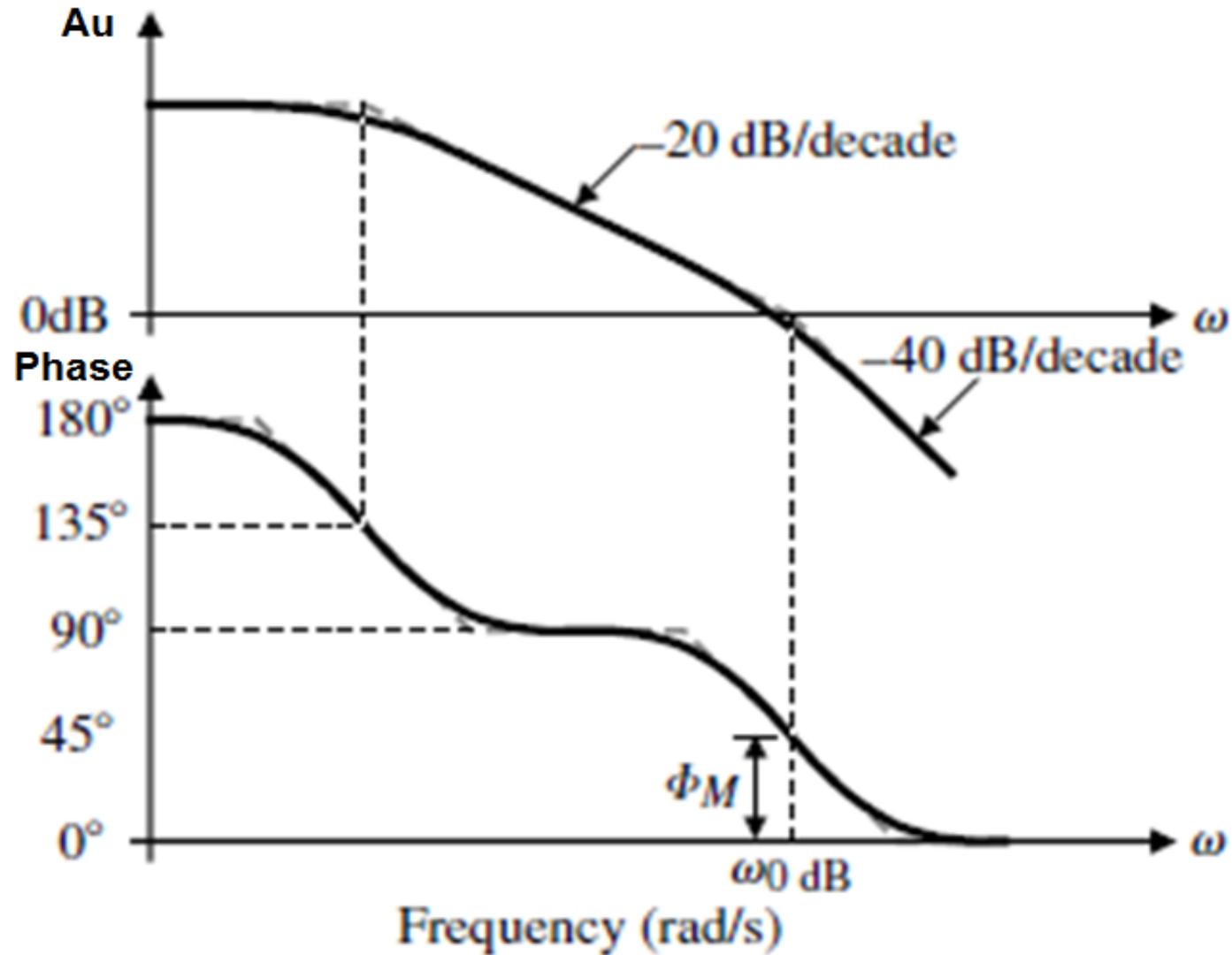

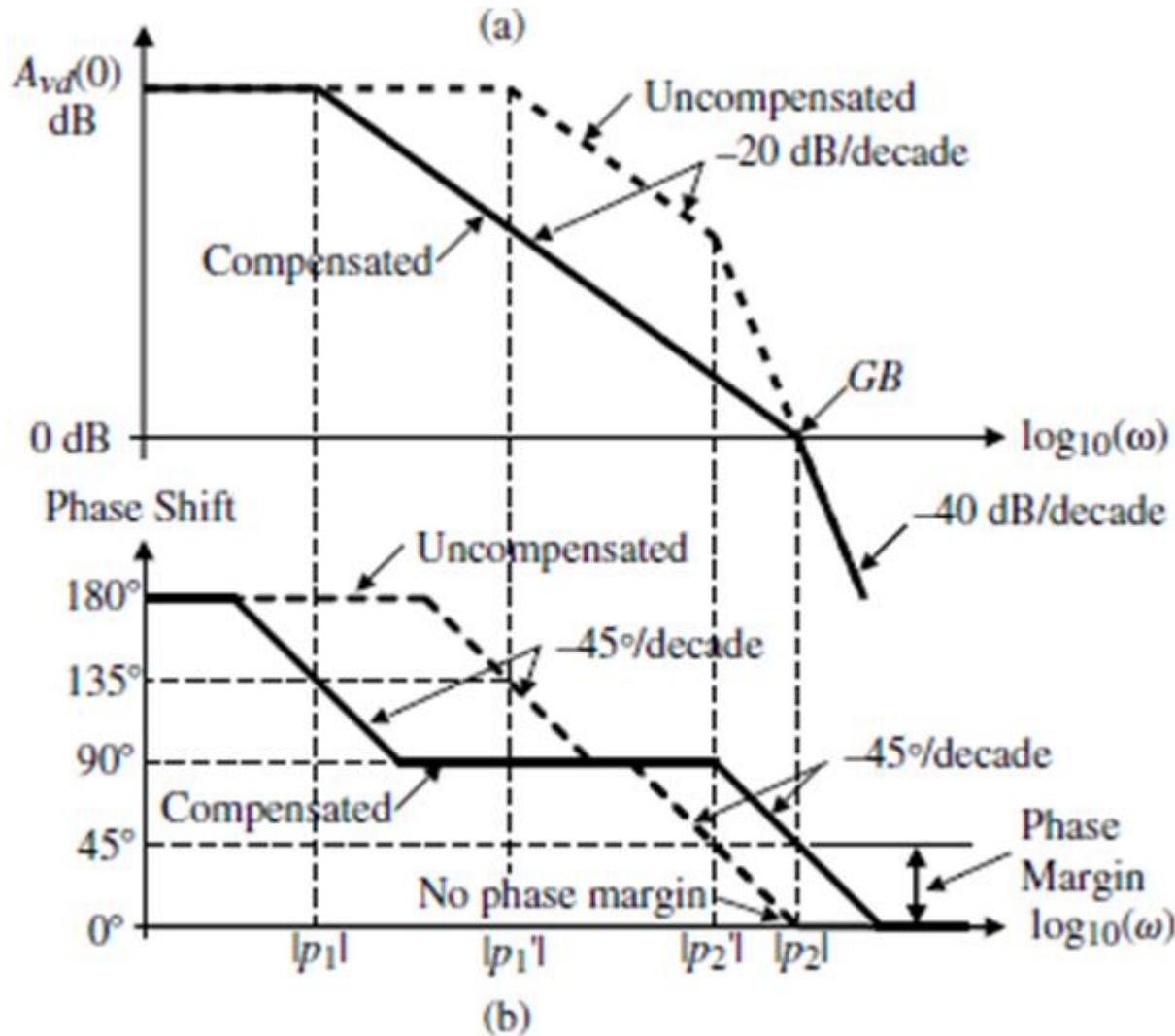Честотна компенсация - основни зависимости



$$f_z > 10GBW$$

$$\frac{g_{mp5}}{2\pi C_c} > 10 \frac{g_{mn2}}{2\pi C_c}$$

$$g_{mp5} > 10g_{mn2}$$


$$FM = 60^\circ$$

$$\text{при } f_{nd}(f_{p2}) > 2,2GBW$$

$$\frac{g_{mp5}}{C_L} > 2,2 \frac{g_{mn2}}{C_c}$$

$$C_c > 2,2 \frac{C_L}{10}$$

ОТА на Милер - обобщение

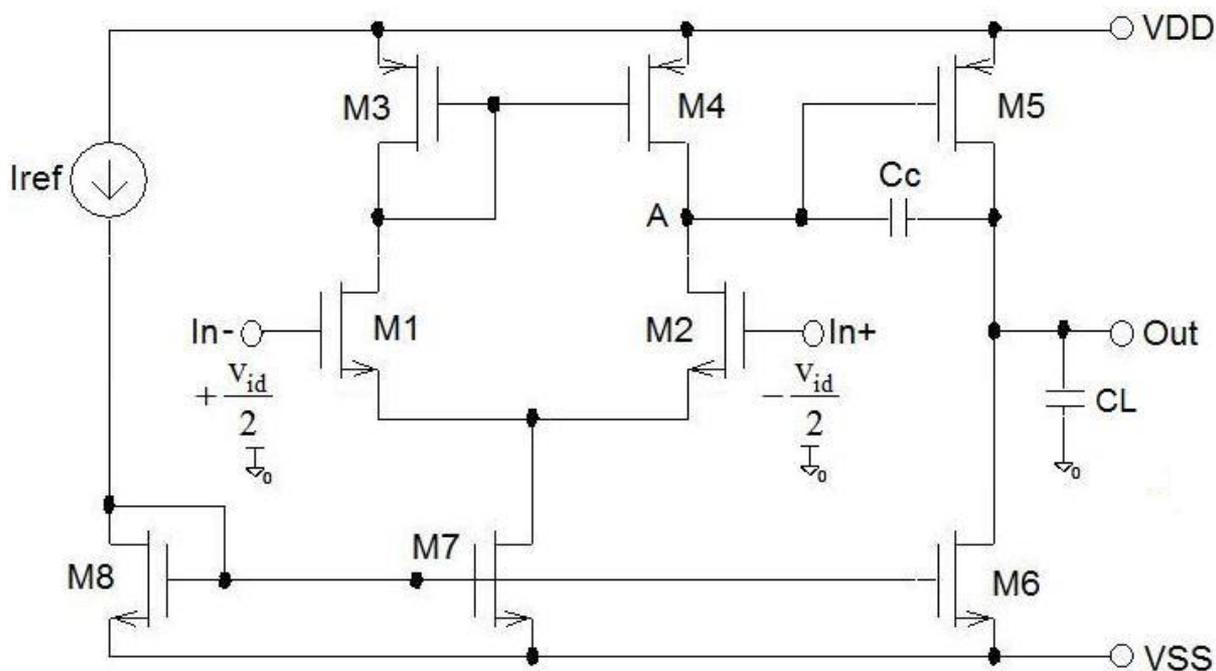

$$i_{out} = g_{mp5} u_{Ad}$$

$$u_{Ad} = \frac{g_{mn2}}{g_{dsn2} + g_{dsp4}} u_{id}$$

$$i_{out} = \frac{g_{mn2} g_{mp5}}{g_{dsn2} + g_{dsp4}} u_{id}$$

$$G_m = \frac{i_{out}}{u_{id}} = \frac{g_{mn2} \cdot g_{mp5}}{g_{dsn2} + g_{dsp4}}$$

$$r_{out} = \frac{1}{g_{dsp5} + g_{dsn6}}$$

$$A_u = G_m r_{out} = \frac{g_{mp5} \cdot g_{mn2}}{(g_{dsp5} + g_{dsn6}) \cdot (g_{dsn2} + g_{dsp4})}$$

$$BW = \frac{1}{2\pi r_{out} A_u C_c}$$

$$BW = \frac{(g_{dsp4} + g_{dsn2}) \cdot (g_{dsn6} + g_{dsp5})}{2\pi g_{mp5} C_c}; \quad GBW = \frac{g_{mn2}}{2\pi C_c}; \quad SR = \frac{I_{D7}}{C_c}$$

ОТА на Милер – формули за изчисление

при $f_{nd}(f_{p2}) > 2,2GBW$ $FM = 60^\circ$ $C_c > 2,2 \frac{C_L}{10}$

$$GBW = |Au1||Au2|BW = \left| \frac{g_{mn2}}{g_{dsn2} + g_{dsp4}} \right| \left| \frac{g_{mp5}}{g_{dsn6} + g_{dsp5}} \right| \frac{g_{dsn2} + g_{dsp4}}{2\pi(A_{ud2} + 1)C_c} \approx \frac{g_{mn2}}{2\pi C_c}$$


$$GBW = \frac{g_{mn2}}{2\pi C_c} \quad g_{mn2} = 2\pi C_c GBW$$

$$f_z > 10GBW \quad \frac{g_{mp5}}{2\pi C_c} > 10 \frac{g_{mn2}}{2\pi C_c} \quad g_{mp5} > 10g_{mn2}$$

$$g_m = \frac{2I_D}{U_{eff}} \quad I_D = \frac{g_m U_{eff}}{2}$$

$$I_D = \frac{K_{n(p)}W}{2L} U_{eff}^2 \quad \frac{W}{L} = \frac{2I_D}{K_{n(p)}U_{eff}^2}$$

Проектиране на ОТА на Милер

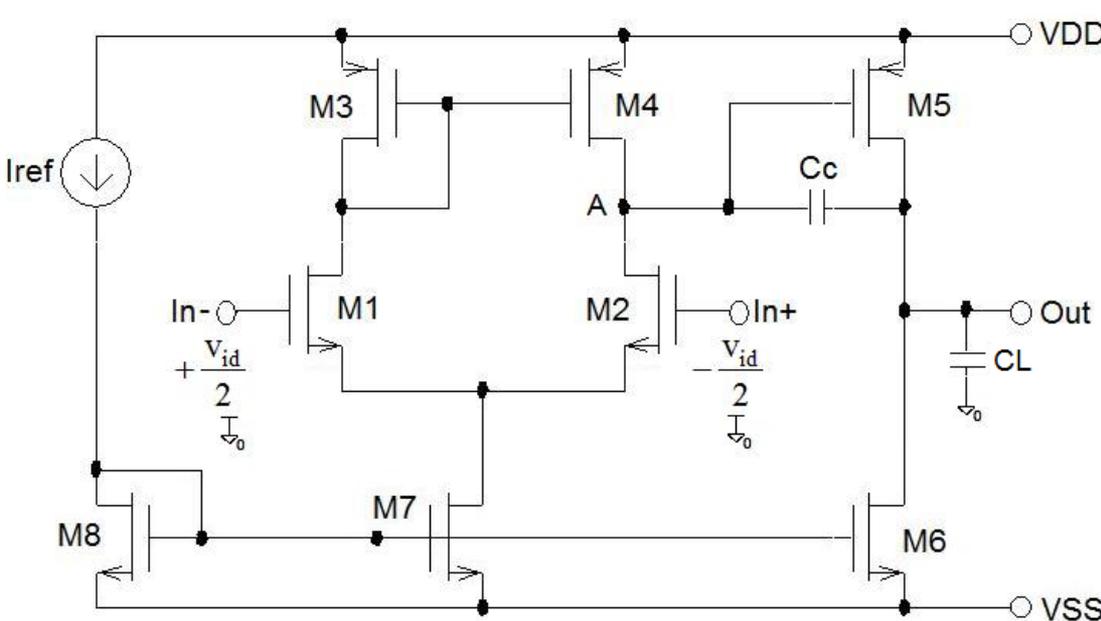

Дадено:

$$GBW = 1 \text{ MHz}; C_L = 10 \text{ pF}$$

Изчисления:

$$C_c > 2,2 \frac{C_L}{10} = 2,2 \frac{10 \text{ pF}}{10} = 2,2 \text{ pF}$$

$$\text{Избираме } C_c = 2,5 \text{ pF}$$

$$g_{mn2} = 2\pi C_c GBW = 15,7 \mu\text{A/V}$$

$$\text{Избираме } g_{mn2} = 18 \mu\text{A/V}$$

$$g_{mp5} > 10g_{mn2} = 180 \mu\text{A/V}$$

$$\text{Избираме } g_{mp5} = 250 \mu\text{A/V}$$

$$I_D = \frac{g_m U_{eff}}{2}$$

$$\text{При } U_{eff} = 0,2 \text{ V}, \quad I_{D2} = 1,8 \mu\text{A} \quad I_{D5} = 25 \mu\text{A}$$

$$I_{D1} = I_{D2} = I_{D3} = I_{D4} = I_{D8} = 1,8 \mu\text{A}$$

$$I_{D5} = I_{D6} = 25 \mu\text{A}$$


$$I_{D7} = 3,6 \mu\text{A}$$

$$\frac{W1}{L1} = \frac{W2}{L2} = \frac{W8}{L8} = \frac{1,8}{2}; \quad \frac{W3}{L3} = \frac{W4}{L4} = \frac{4,5}{2}$$


$$\frac{W6}{L6} = \frac{25}{2}; \quad \frac{W5}{L5} = \frac{62,5}{2}$$

$$\frac{W7}{L7} = \frac{3,6}{2}$$

АЧХ и ФЧХ без компенсация

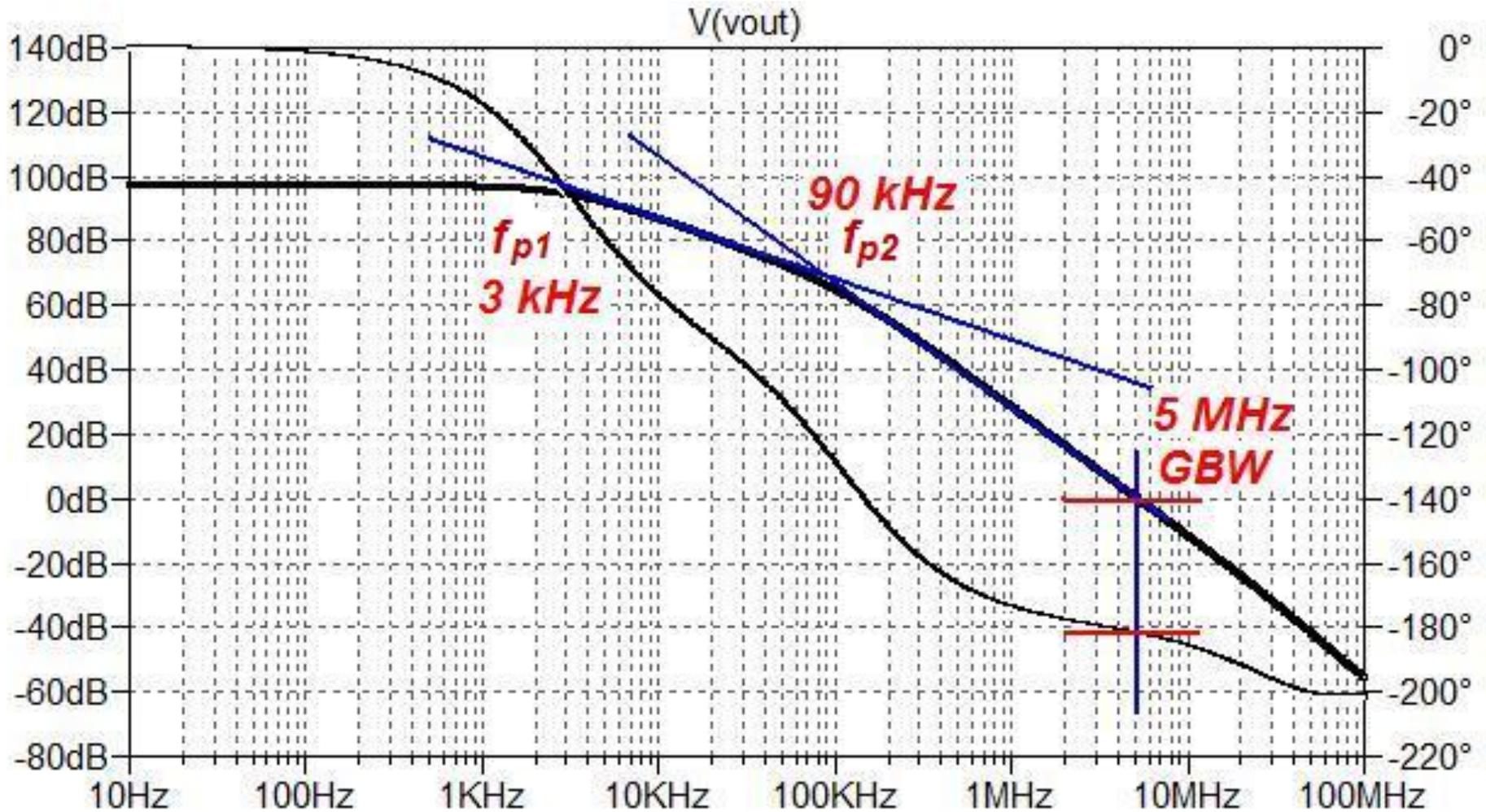

АЧХ и ФЧХ с компенсация

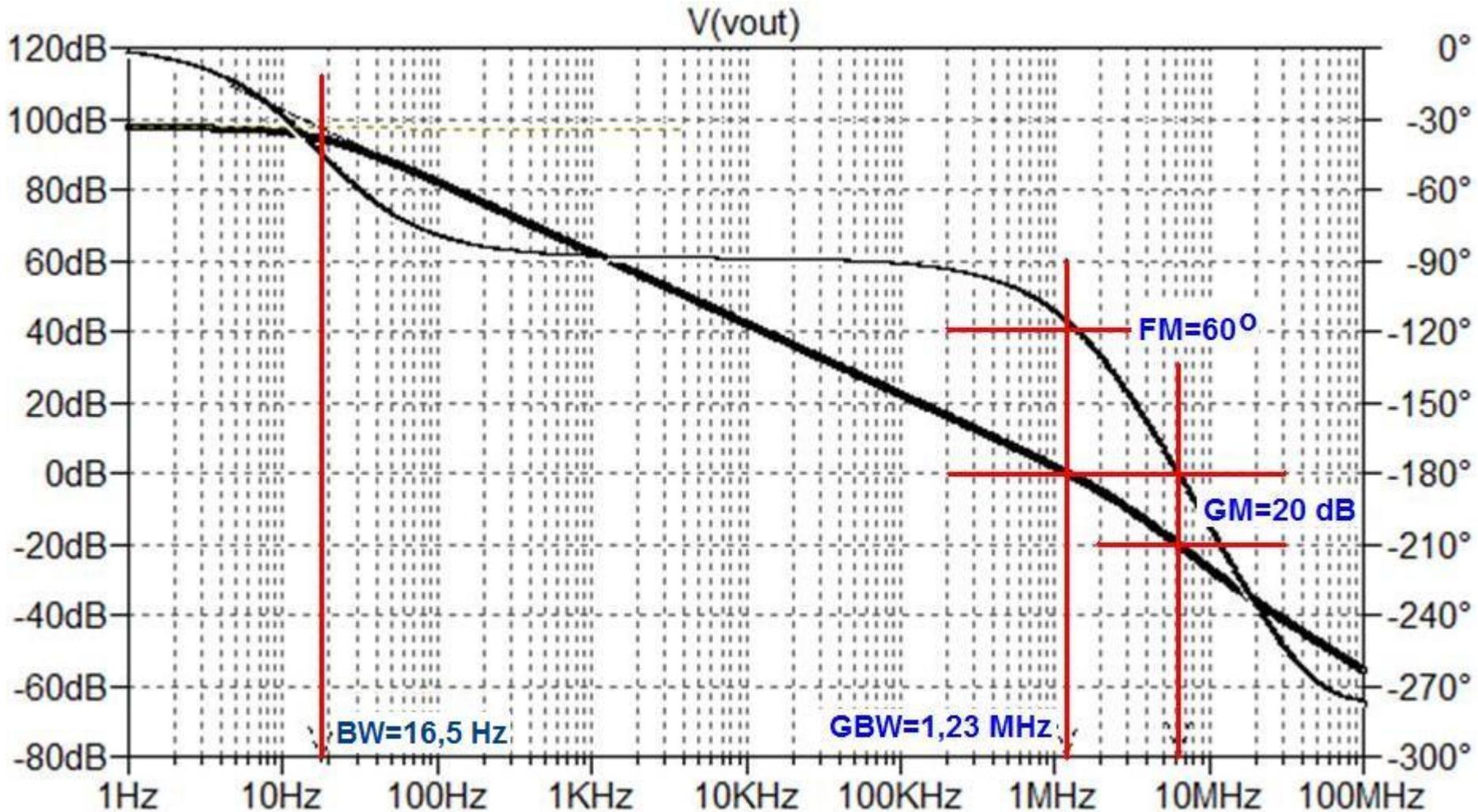

Формули за определяне на основните параметри

$$\begin{aligned} A_u = A_{u1}A_{u2} &= \frac{g_{mn2}}{g_{dsn2} + g_{dsp4}} \frac{g_{mp5}}{g_{dsn6} + g_{dsp5}} = \frac{\sqrt{2K_n \frac{W2}{L2} I_{D2}}}{(\lambda_{n2} + \lambda_{p4}) I_{D2}} \frac{\sqrt{2K_p \frac{W5}{L5} I_{D5}}}{(\lambda_{n6} + \lambda_{p5}) I_{D5}} = \\ &= \frac{2I_{D2}/U_{eff}}{(\lambda_{n2} + \lambda_{p4}) I_{D2}} \frac{2I_{D5}/U_{eff}}{(\lambda_{n6} + \lambda_{p5}) I_{D5}} \approx \frac{4}{(\lambda_n + \lambda_p)^2 U_{eff}^2} \end{aligned}$$

$$GBW = \frac{g_{mn2}}{2\pi C_C} = \frac{2I_{D2}/U_{eff}}{2\pi C_C} = \frac{\sqrt{2K_n \frac{W2}{L2} I_{D2}}}{2\pi C_C}$$

$$BW = \frac{(g_{dsn2} + g_{dsp4})(g_{dsn6} + g_{dsp5})}{2\pi g_{mp5} C_C} = \frac{GBW}{A_u}$$



$$SR = \frac{I_{D7}}{C_C}$$

Сравнение на резултите от изчисленията и симулациите

$A_u(\text{calc.}) = 99.8\text{dB}$	$A_u(\text{sim.}) = 97.5\text{dB}$
$GBW(\text{calc.}) = 1,15\text{MHz}$	$GBW(\text{sim.}) = 1,23\text{MHz}$
$BW(\text{calc.}) = 11,75\text{Hz}$	$BW(\text{sim.}) = 16,5\text{Hz}$
$FM(\text{design}) = 60^\circ$	$FM(\text{sim.}) = 63,7^\circ$
$GM(\text{design}) = 20\text{dB}$	$GM(\text{sim.}) = 20\text{dB}$
$SR(\text{calc.}) = 1,44 \frac{\text{V}}{\mu\text{s}}$	$SR(\text{sim.}) = 1,41 \frac{\text{V}}{\mu\text{s}}$



Тестови схеми за симулиране на операционни усилватели

Входно напрежение на несиметрия V_{os}

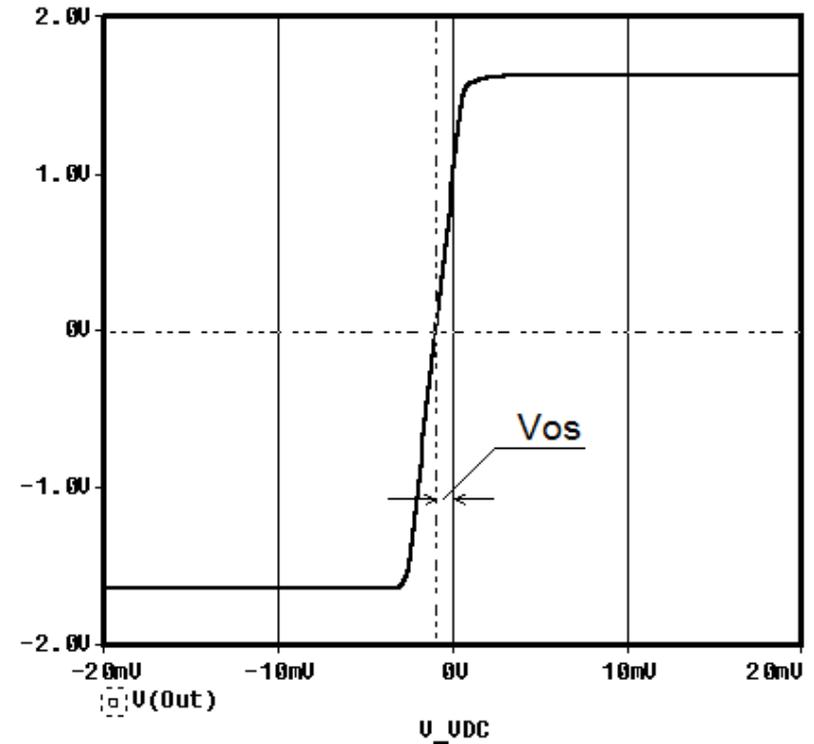
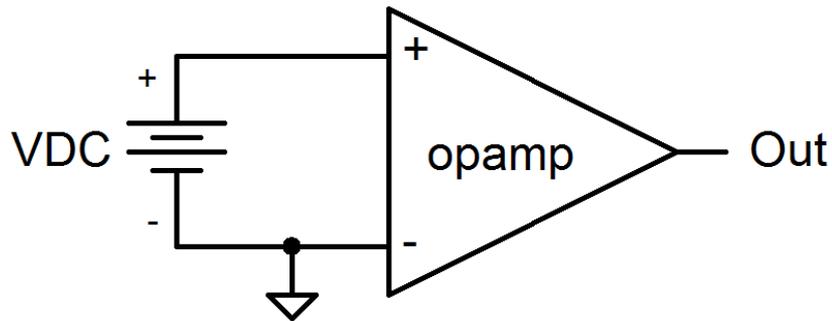


- Систематичен офсет
- Случаен офсет




Размах на входния синфазен сигнал

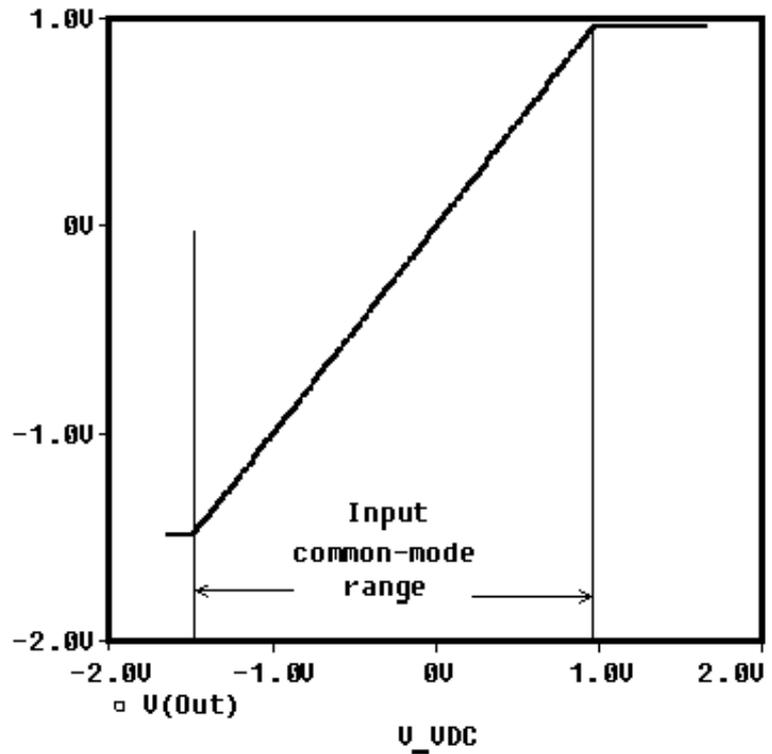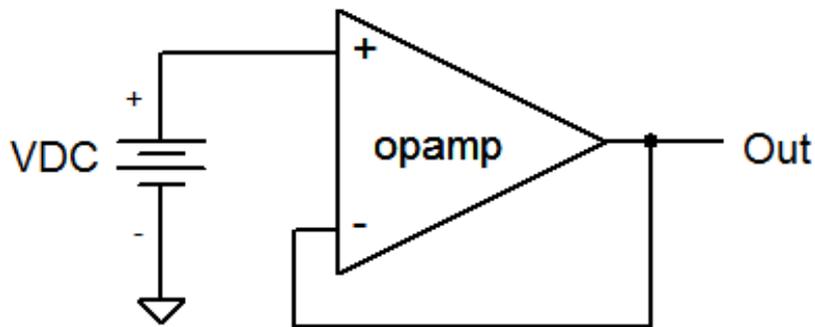


Максимален размах на изходния сигнал

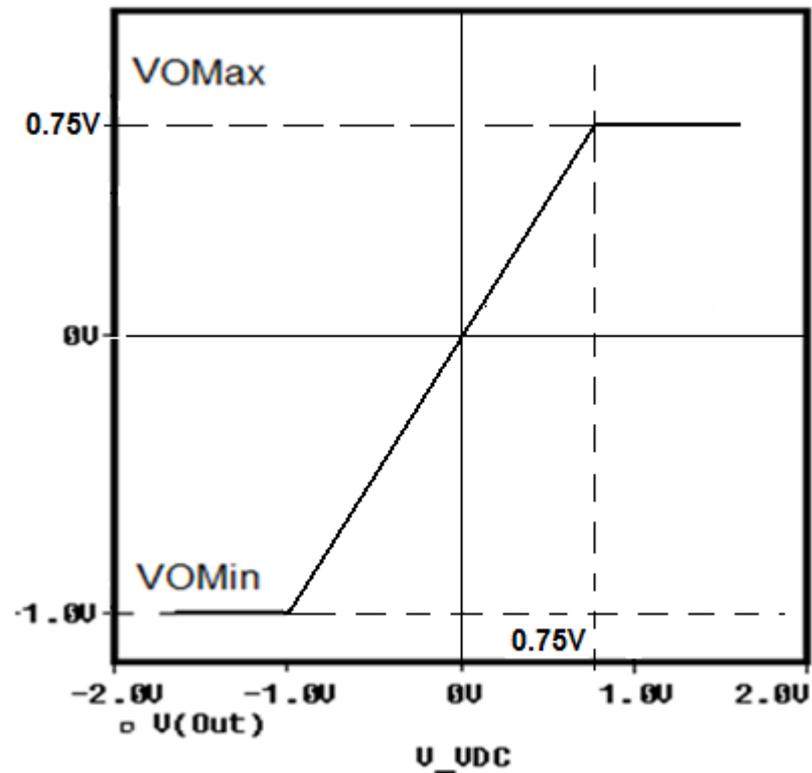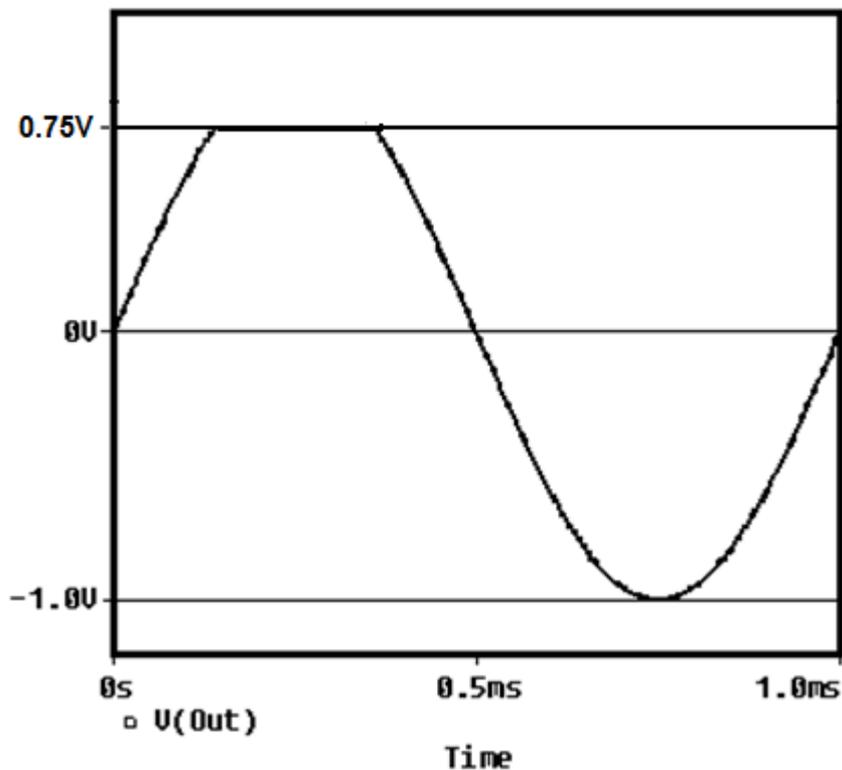


Au, BW and GBW

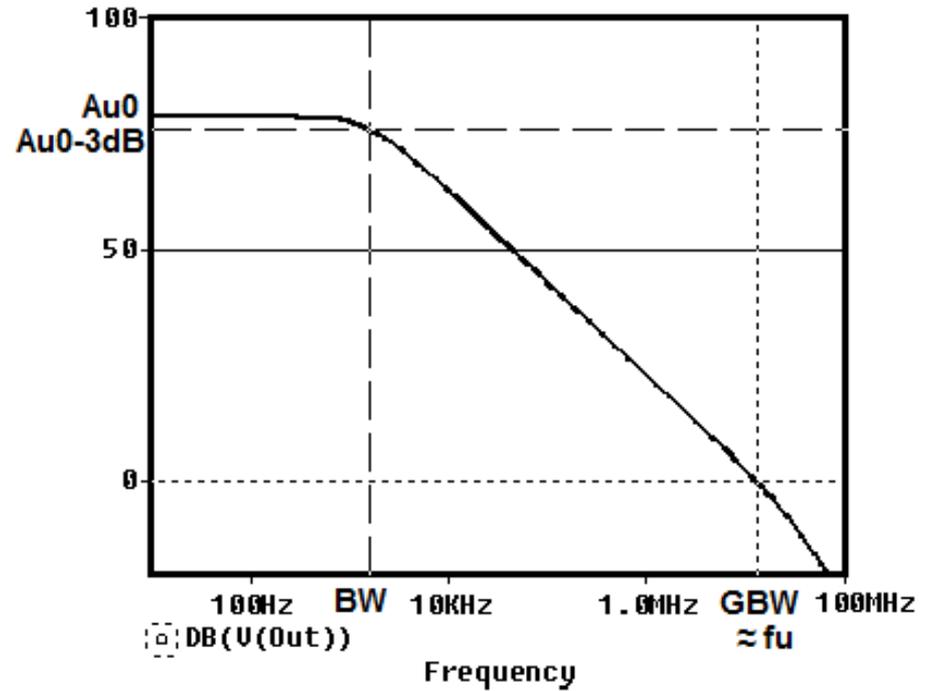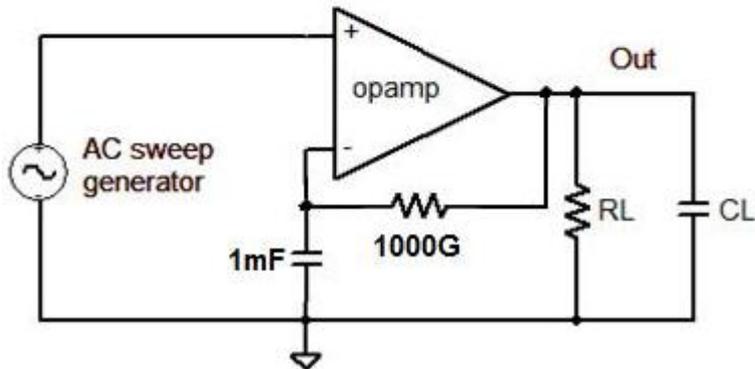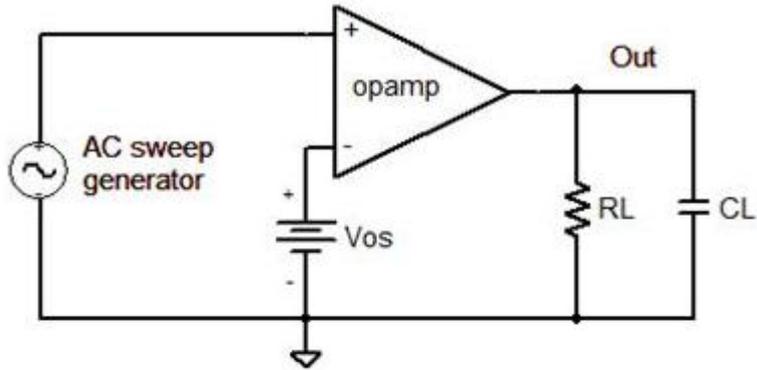

Запас по фаза и запас по усилване

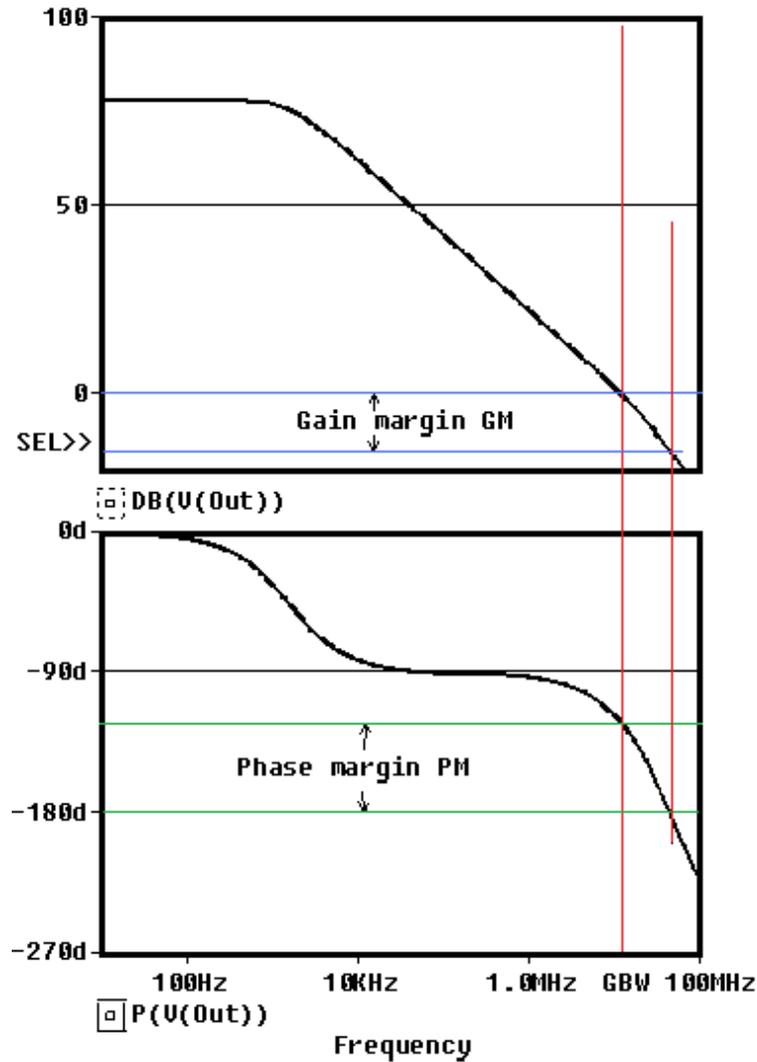


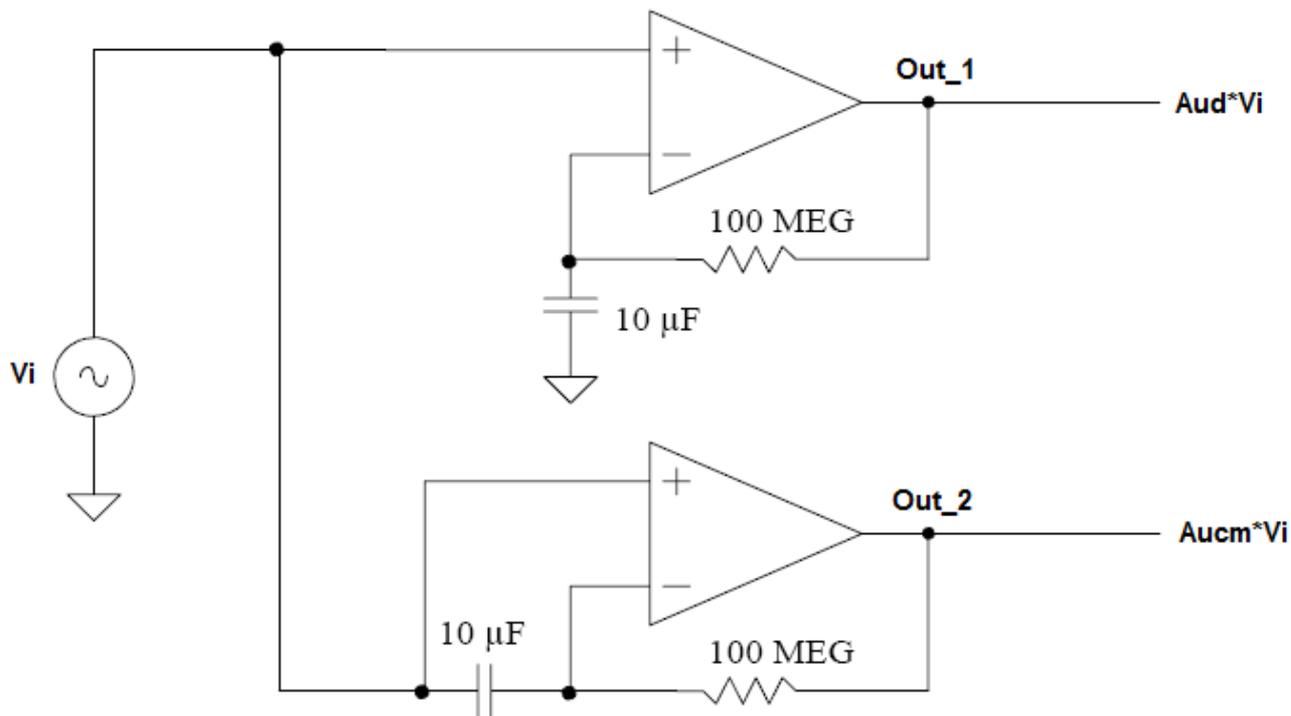Коефициент на потискане на синфазния сигнал




$$\text{CMRR} = 20 \log \left(\frac{A_{ud}}{A_{ucm}} \right) = 20 \log \left(\frac{V(\text{Out}_1)}{V(\text{Out}_2)} \right)$$

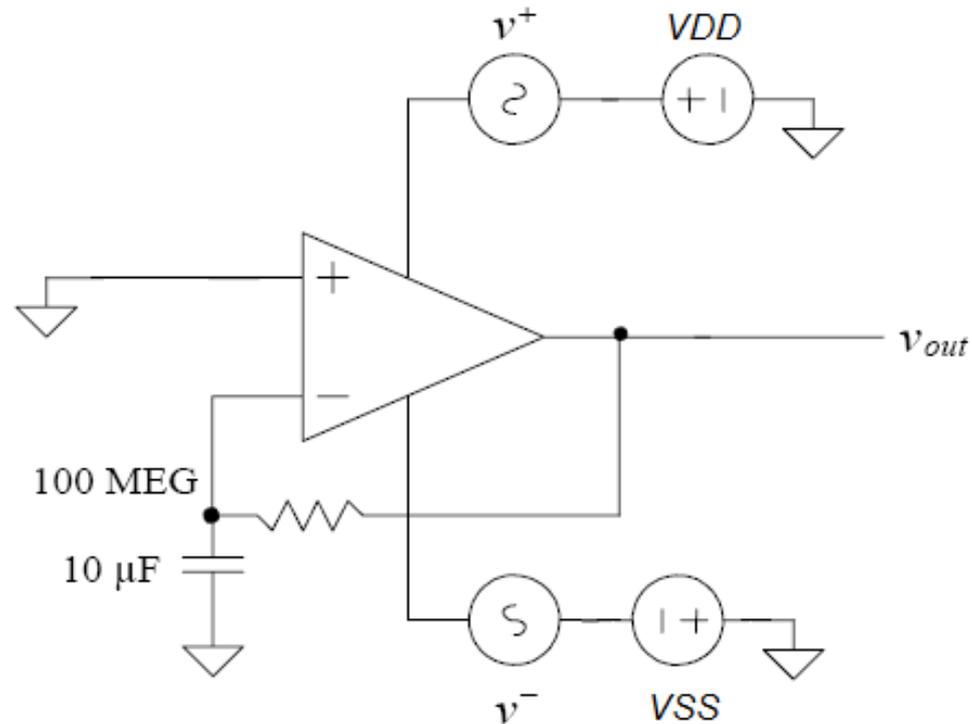Коефициент на потискане на вариациите на захранващото напрежение



$$\text{PSRR}^+ = \frac{A_u}{v_{out}/v^+}; \quad \text{PSRR}^- = \frac{A_u}{v_{out}/v^-}.$$


Скорост на нарастване на изходния сигнал

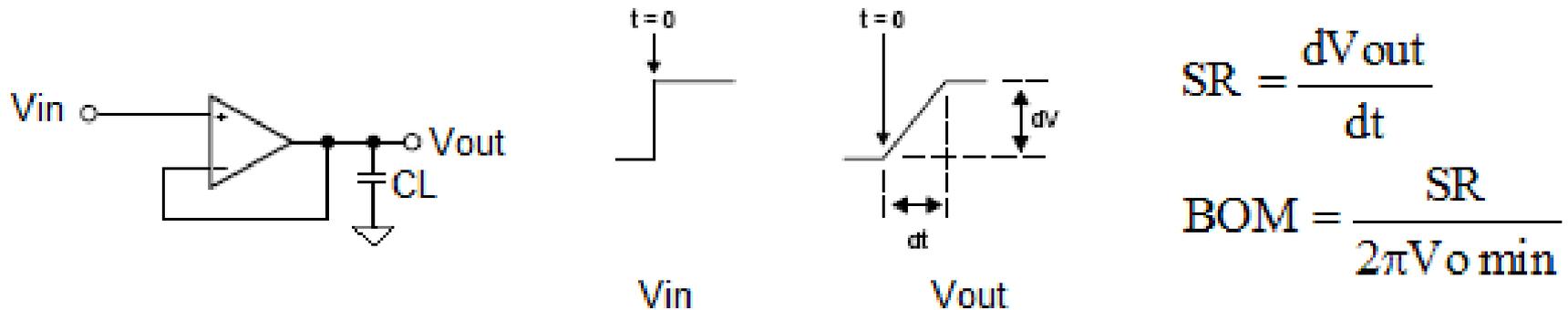

$$SR = \frac{dv_{out}}{dt} = \frac{\Delta v_{out}}{\Delta t} = \frac{I}{C_L}$$

Full-power bandwidth (FPBW) = Maximum output-swing bandwidth (BOM)

Време за установяване

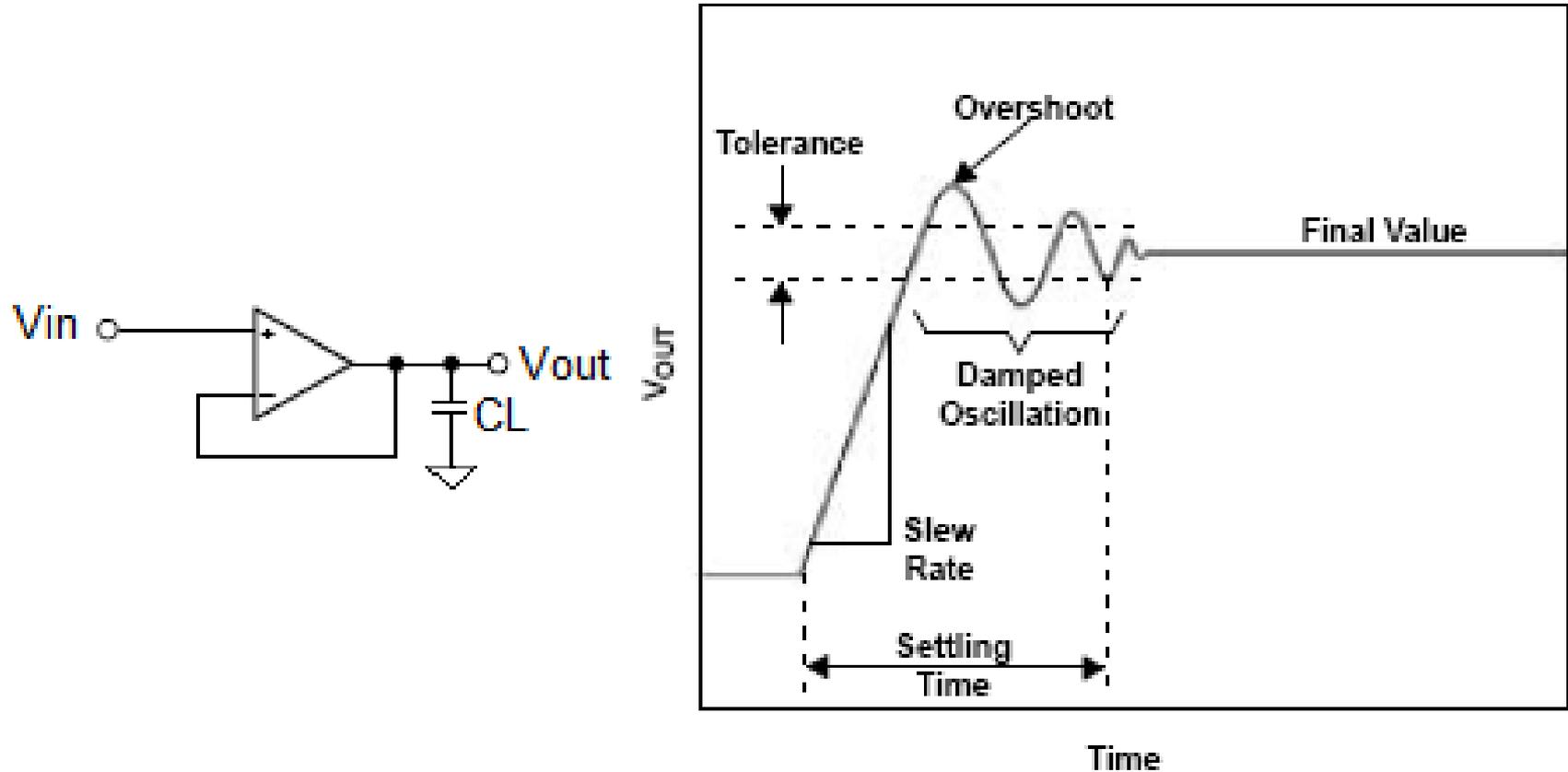

БЛАГОДАРЯ!