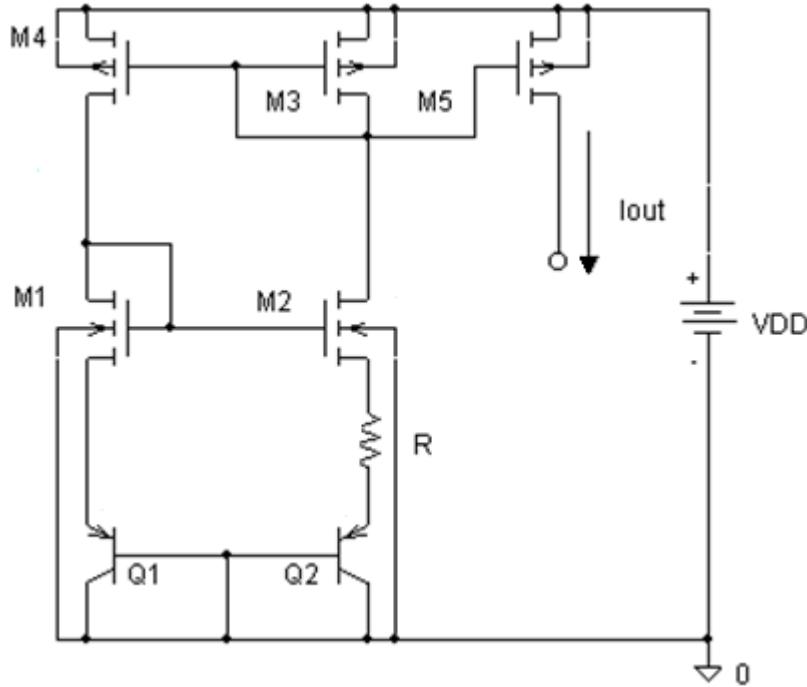


Примерни задачи

Проектиране на аналогови интегрални схеми

Емил Д. Манолов, edm@tu-sofia.bg
кат. “Електронна техника”, Технически университет - София

Анализ на задаващ източник на ток



Определете токовете и напреженията в схемата, ако:
 $R = 1789\Omega$.
 $W1/L1 = 40/2$; $W2/L2 = 20/2$;
 $W3/L3 = 48/3$; $W4/L4 = 96/3$;
 $W5/L5 = 72/3$;

nMOS

$$U_{TNO} = 0,5V$$

$$K_N = 100 \mu A / V^2$$

$$\lambda_n \approx \frac{0,1 L_{\min}}{L}$$

$$L_{\min} = 0.35 \mu m$$

pMOS

$$U_{TPO} = -0,5V$$


$$K_P = 40 \mu A / V^2$$

$$\lambda_p \approx \frac{0,2 L_{\min}}{L}$$

$$L_{\min} = 0.35 \mu m$$

Анализ на задаващ източник на ток

Йерархичност, декомпозиция, структурност

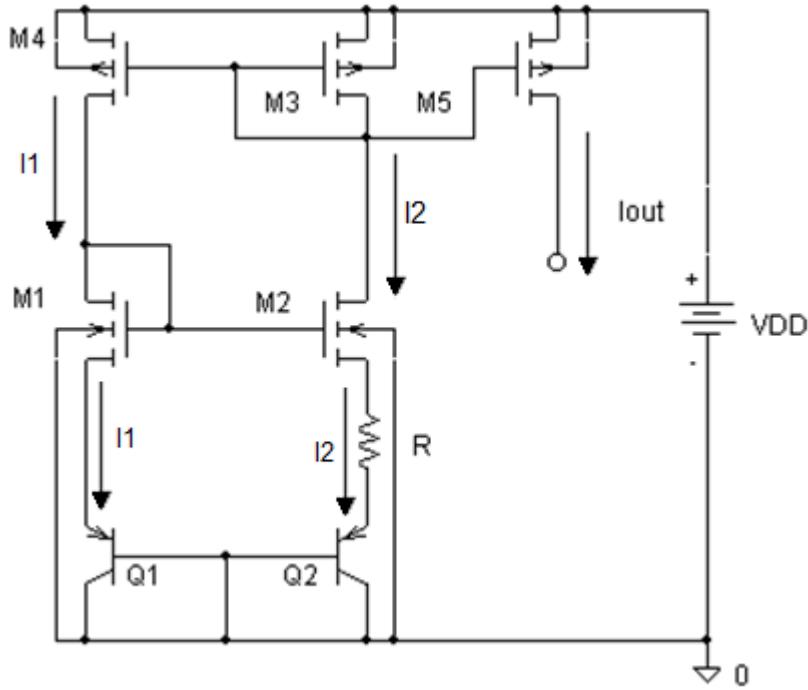

M3-M5 и M3-M4 – прости токови огледала

M1-M2 – просто токово огледало

Q1 – (Q2 + R) – диодна двойка ; $Q1 \equiv Q2$

$$I_D(M1) = I_D(M4) = I(Q1) = I1;$$

$$I_D(M2) = I_D(M3) = I(Q2) = I_R = I2$$

M3 – M4 → просто токово огледало

$$\frac{I1}{I2} = \frac{W4/L4}{W3/L3} = \frac{96/3}{48/3} = 2$$

$$I1 = 2 \cdot I2$$


M3 – M5 → просто токово огледало

$$\frac{Iout}{I2} = \frac{W5/L5}{W3/L3} = \frac{72/3}{48/3} = 1,5$$

$$Iout = 1,5 \cdot I2$$

Анализ на задаващ източник на ток

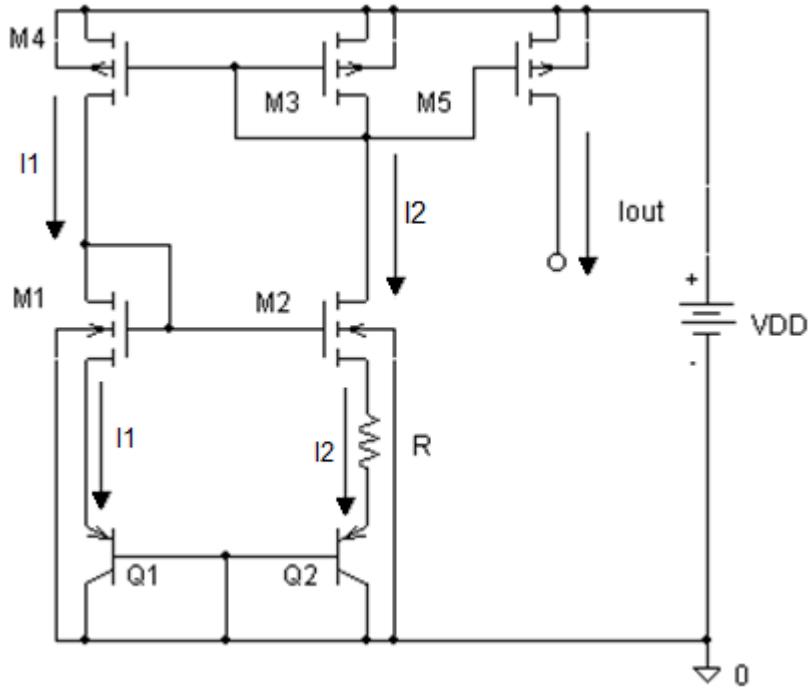Йерархичност, декомпозиция и структурност



M1 – M2 → просто токово огледало

$$W1/L1=40/2; W2/L2=20/2; I1 = 2 \cdot I2$$

$$I1 = \frac{k_n}{2} \frac{W1}{L1} (U_{GS1} - U_{TN})^2$$

$$I2 = \frac{k_n}{2} \frac{W2}{L2} (U_{GS2} - U_{TN})^2$$

$$\frac{I1}{I2} = 2 = \frac{40}{2} \frac{2}{20} \frac{(U_{GS1} - U_{TN})^2}{(U_{GS2} - U_{TN})^2}$$

$$1 = \frac{(U_{GS1} - U_{TN})^2}{(U_{GS2} - U_{TN})^2} \rightarrow U_{GS1} = U_{GS2}$$

$$U_{S1} = U_{S2}$$

$$U_{EB1} = U_{EB2} + R \cdot I2$$


M3-M5 и M3-M4 – прости токови огледала

M1-M2 – просто токово огледало

Q1 – (Q2 + R) – диодна двойка ; $Q1 \equiv Q2$

Анализ на задаващ източник на ток

Йерархичност, декомпозиция, структурност

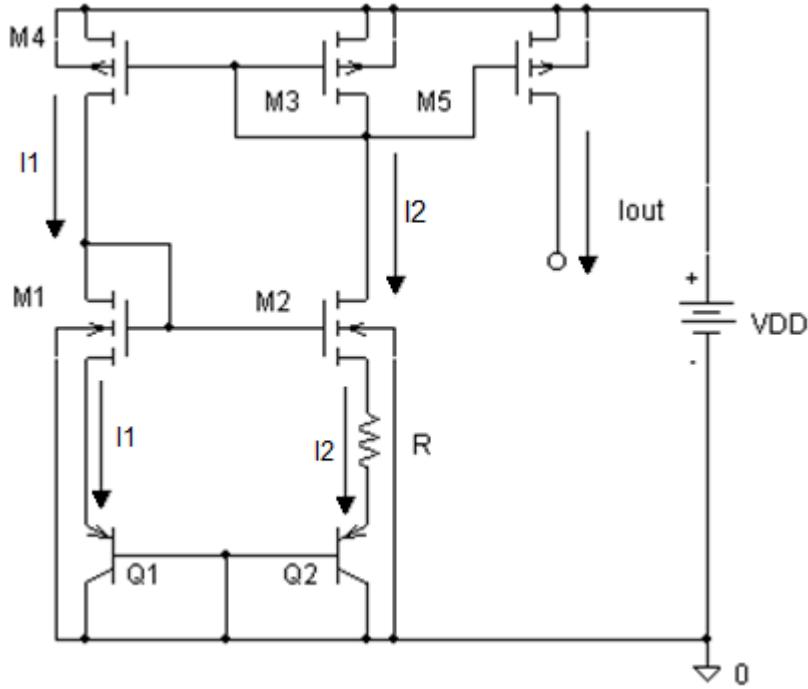

$Q1 - (Q2 + R) \rightarrow$ диодна двойка

$$U_{EB1} = U_{EB2} + R \cdot I2$$

$$U_{EB} = \varphi_T \ln \frac{I_F}{I_S} = \varphi_T \ln \frac{I_F}{A \cdot J}$$

$$U_{EB1} - U_{EB2} = R \cdot I2$$

$$\varphi_T \ln \frac{I1}{A1 \cdot J} - \varphi_T \ln \frac{I2}{A2 \cdot J} = R \cdot I2$$

$$Q1 \equiv Q2 \rightarrow A1 = A2$$

$$I2 = \frac{\varphi_T}{R} \ln \frac{I1}{I2} = \frac{\varphi_T}{R} \ln 2 = \frac{0,0258}{1789} 0,69$$

$$I2 \approx 10\mu A$$

$$I1 = 2 \cdot I2 \approx 20\mu A$$

$$Iout = 1,5 \cdot I2 \approx 15\mu A$$


M3-M5 и M3-M4 – прости токови огледала

M1-M2 – просто токово огледало

$Q1 - (Q2 + R)$ – диодна двойка; $Q1 \equiv Q2$

Анализ на задаващ източник на ток

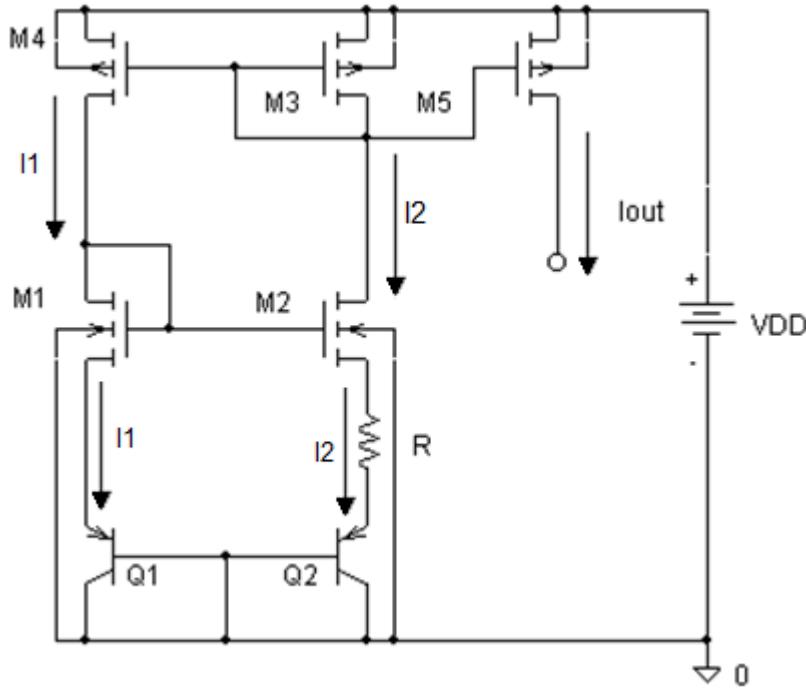Йерархичност, декомпозиция и структурност



M3-M5 и M3-M4 – прости токови огледала

M1-M2 – просто токово огледало

Q1 – Q2 + R – диодна двойка ; $Q1 \equiv Q2$

$$I2 = I_D(M3) = \frac{k_p}{2} \frac{W3}{L3} (U_{EFFp})^2$$

$$10\mu A = \frac{40\mu A/V^2}{2} \frac{48\mu m}{3\mu m} (U_{EFFp})^2$$

$$(U_{EFFp})^2 = 0,03125(V)^2$$

$$U_{EFFp} = 0,177V$$

$$I2 = I_D(M2) = \frac{k_n}{2} \frac{W2}{L2} (U_{EFFn})^2$$


$$10\mu A = \frac{100\mu A/V^2}{2} \frac{20\mu m}{2\mu m} (U_{EFFn})^2$$

$$(U_{EFFn})^2 = 0,01(V)^2$$

$$U_{EFFn} = 0,1V$$

Анализ на задаващ източник на ток

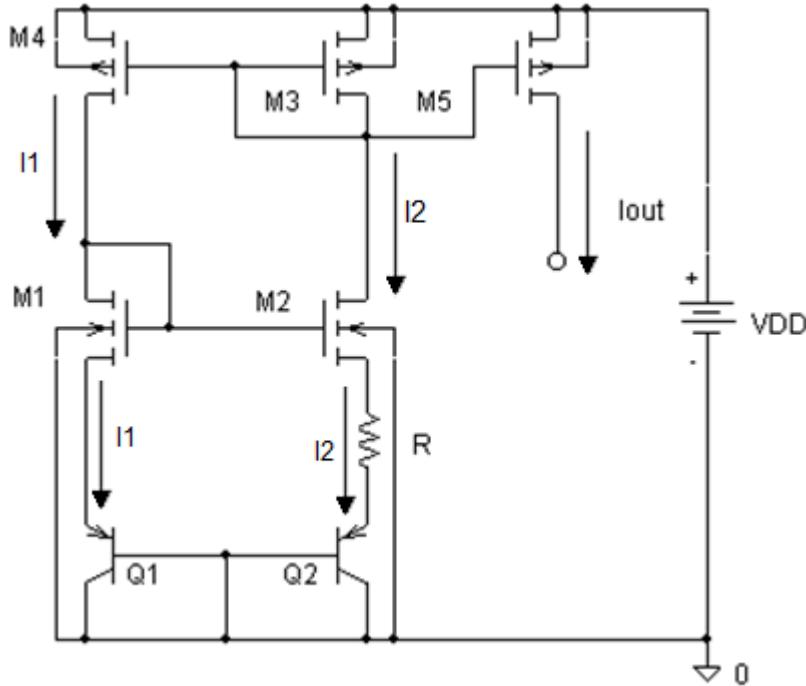Йерархичност, декомпозиция и структурност



$$r_{out} = \frac{1}{\lambda_5 I_{out}}$$

$$\lambda_5 = \lambda_p = \frac{0,2 L_{min}}{L_5} = \frac{0,2 \cdot 0,35 \mu m}{3 \mu m}$$

$$\lambda_5 = \frac{0,07}{3} \approx 0,023$$

$$r_{out} = \frac{1}{0,023 \cdot 15 \mu A} \approx 2,9 M\Omega$$


$M3-M5$ и $M3-M4$ – прости токови огледала

$M1-M2$ – просто токово огледало

$Q1 - Q2 + R$ – диодна двойка ; $Q1 \equiv Q2$

Проектиране на задаващ източник на ток

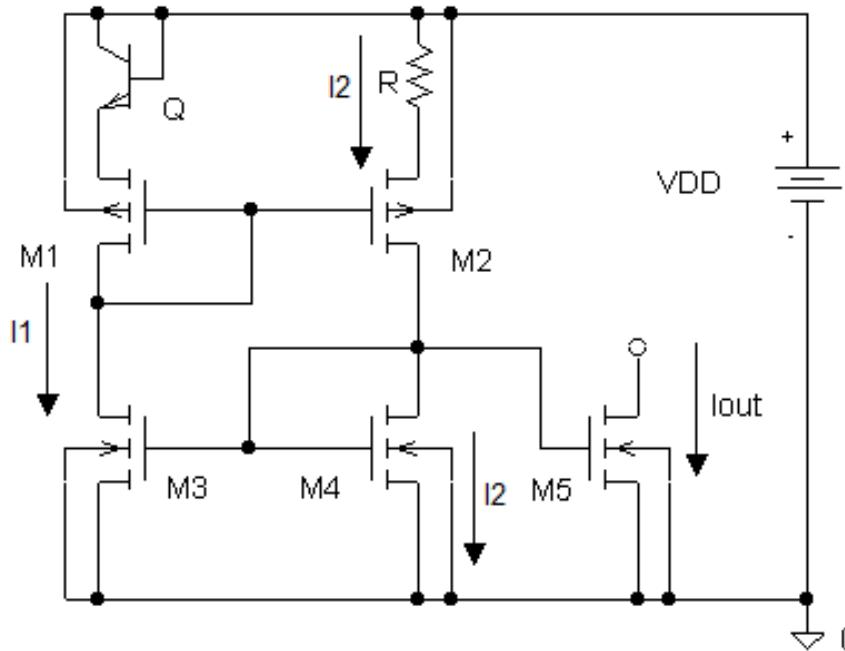Оразмерете схемата на задаващия източник на ток за $I_{out}=50\mu A$



nMOS

$$U_{TNO} = 0,5V$$

$$K_N = 100 \mu A / V^2$$

$$\lambda_n \approx \frac{0,1 L_{min}}{L}$$

$$L_{min} = 0.35 \mu m$$

pMOS

$$U_{TPO} = -0,5V$$

$$K_P = 40 \mu A / V^2$$

$$\lambda_p \approx \frac{0,2 L_{min}}{L}$$

$$L_{min} = 0.35 \mu m$$

M4 – M3; M4 – M5 → прости токови огледала

M1 – M2 → просто токово огледало


Q – R → токоопределяща група

Избираме: $I_1 = I_2 = 10\mu A$

$$\therefore M3 \equiv M4; \quad M1 \equiv M2; \quad \frac{W_5}{L_5} = 5 \frac{W_4}{L_4}$$

Проектиране на задаващ източник на ток

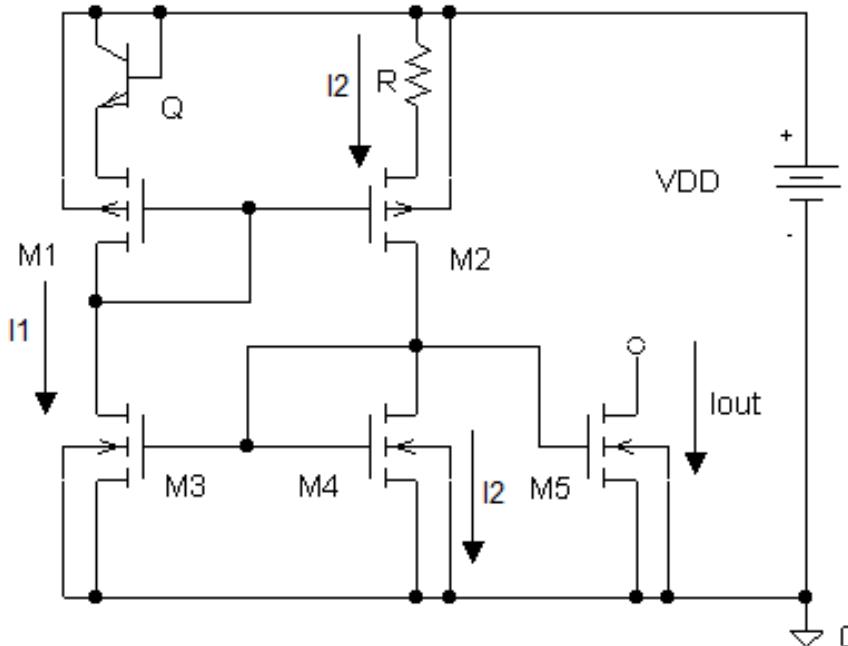Оразмерете схемата на задаващия източник на ток за $I_{out}=50\mu A$



$$\lambda_5 = \lambda_n = \frac{0,1L_{min}}{L5} = 0,0175$$

$$r_{out} = \frac{1}{\lambda_5 I_{out}} = \frac{1}{0,0175 \cdot 50\mu A} = 1,14M\Omega$$

$$I_D(M4) = I2 = 10\mu A = \frac{k_n}{2} \frac{W4}{L4} (U_{eff})^2$$

$$10\mu A = \frac{100\mu A/V^2}{2} \frac{W4}{L4} (0,2)^2 \rightarrow \frac{W4}{L4} = 5$$

$$W4 = 10\mu m; \quad L4 = 2\mu m$$

$$W3 = 10\mu m; \quad L3 = 2\mu m;$$

$$W5 = 50\mu m; \quad L5 = 2\mu m$$

$$W1 = 25\mu m; \quad L1 = 2\mu m$$

$$W2 = 25\mu m; \quad L2 = 2\mu m$$


$$U_{EB} = m\varphi_T \ln \frac{I1}{I_s}; \quad m = ?; \quad I_s = ?$$

$$\text{Приемаме } U_{EB} = 0,6V$$

$$R = \frac{U_{EB}}{I2} = \frac{0,6V}{10\mu A} = 60k\Omega$$

Анализ и проектиране на операционни усилватели на проводимост (ОТА)

Анализ на ОТА

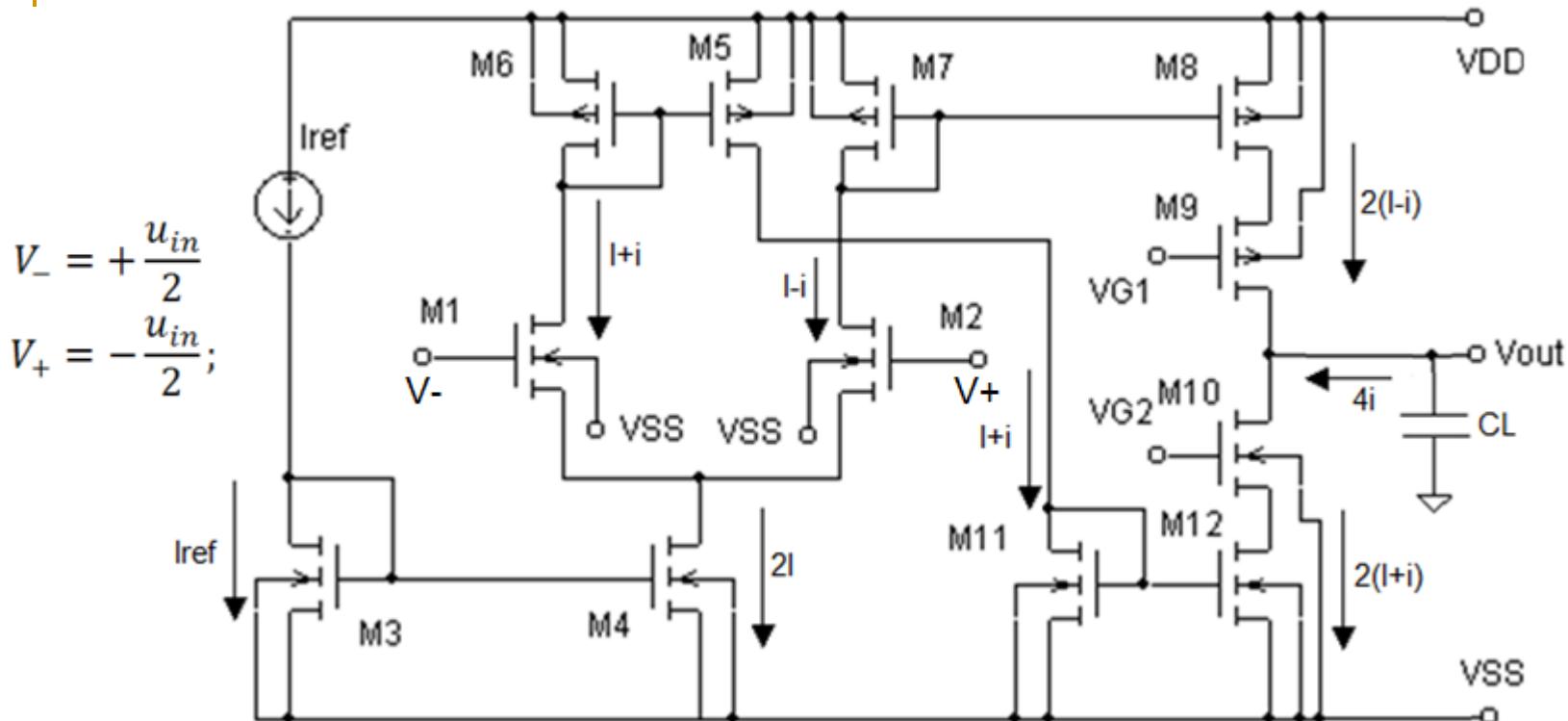

$I_{ref}=20\mu A$; $W1/L1=W2/L2=W11/L11=40/2$; $W5/L5=W6/L6=W7/L7=100/2$;
 $W3/L3=W4/L4=W10/L10=W12/L12=80/2$; $W8/L8=W9/L9=200/2$; $CL=5pF$

$$U_{TNO} = 0,5V$$

$$K_N = 100 \mu A / V^2$$

$$\lambda_n \approx \frac{0,1L_{min}}{L}$$

$$L_{min} = 0,35 \mu m$$

$$U_{TPO} = -0,5V$$

$$K_P = 40 \mu A / V^2$$

$$\lambda_p \approx \frac{0,2L_{min}}{L}$$

$$L_{min} = 0,35 \mu m$$

Анализ на ОТА

$I_{ref}=20\mu A;$


$W_1/L_1=W_2/L_2=$
 $W_{11}/L_{11}=40/2;$

$W_5/L_5=W_6/L_6=$
 $W_7/L_7=100/2;$

$W_3/L_3=W_4/L_4=$
 $W_{10}/L_{10}=$
 $W_{12}/L_{12}=80/2;$

$W_8/L_8=W_9/L_9=$
 $200/2;$

$C_L=5pF$

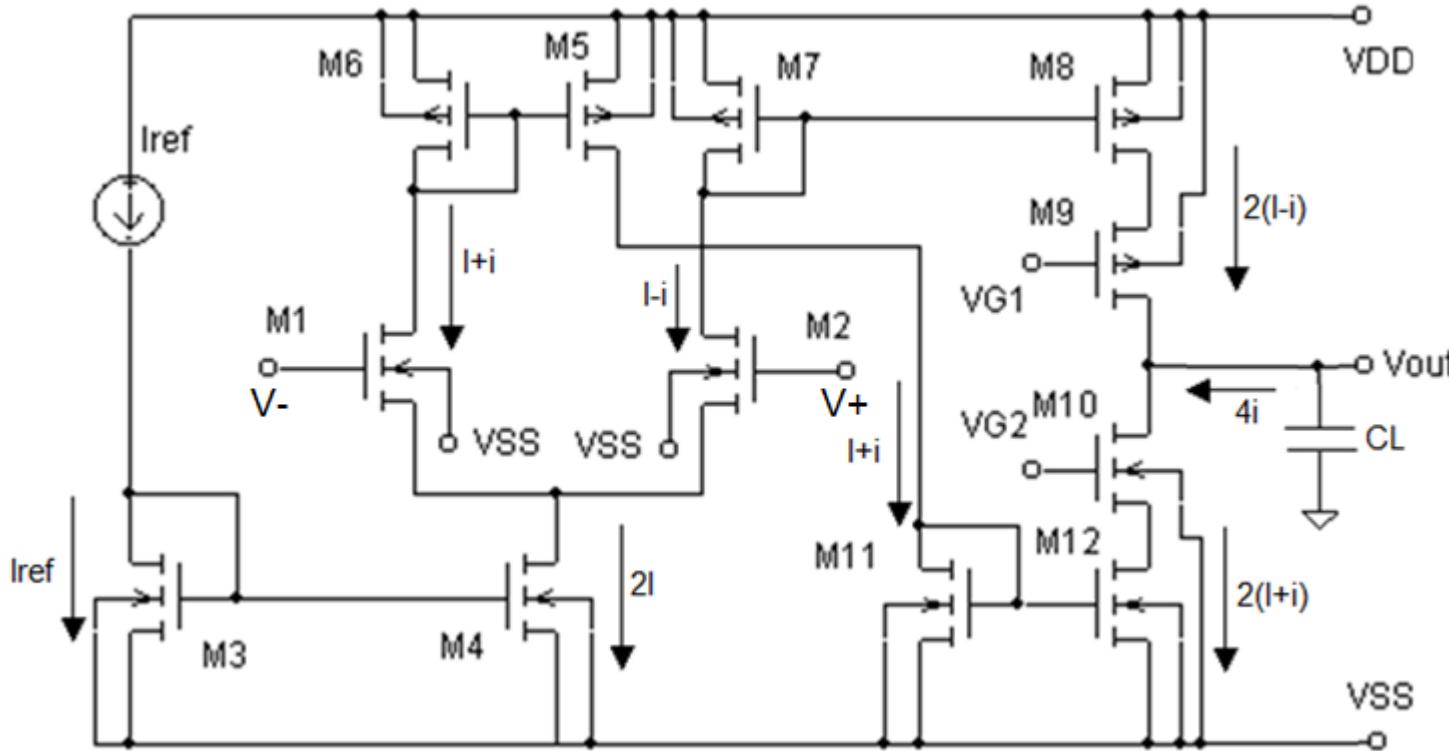


$$I_{ref} = 20\mu A; I = 10\mu A; I_D = \frac{k}{2} \frac{W}{L} (U_{eff})^2; U_{effn} = 0,1V; U_{effp} = -0,1V$$

$$VG1 < V_{DD} - (V_{DSSat8} + |U_{eff9}| + |U_{TP}|) = 1,65 - (0,1 + 0,1 + 0,5) = 0,95V$$

$$VG2 > V_{SS} + (V_{DSSat12} + U_{eff10} + U_{TN}) = -1,65 + (0,1 + 0,1 + 0,5) = -0,95V$$

Анализ на ОТА

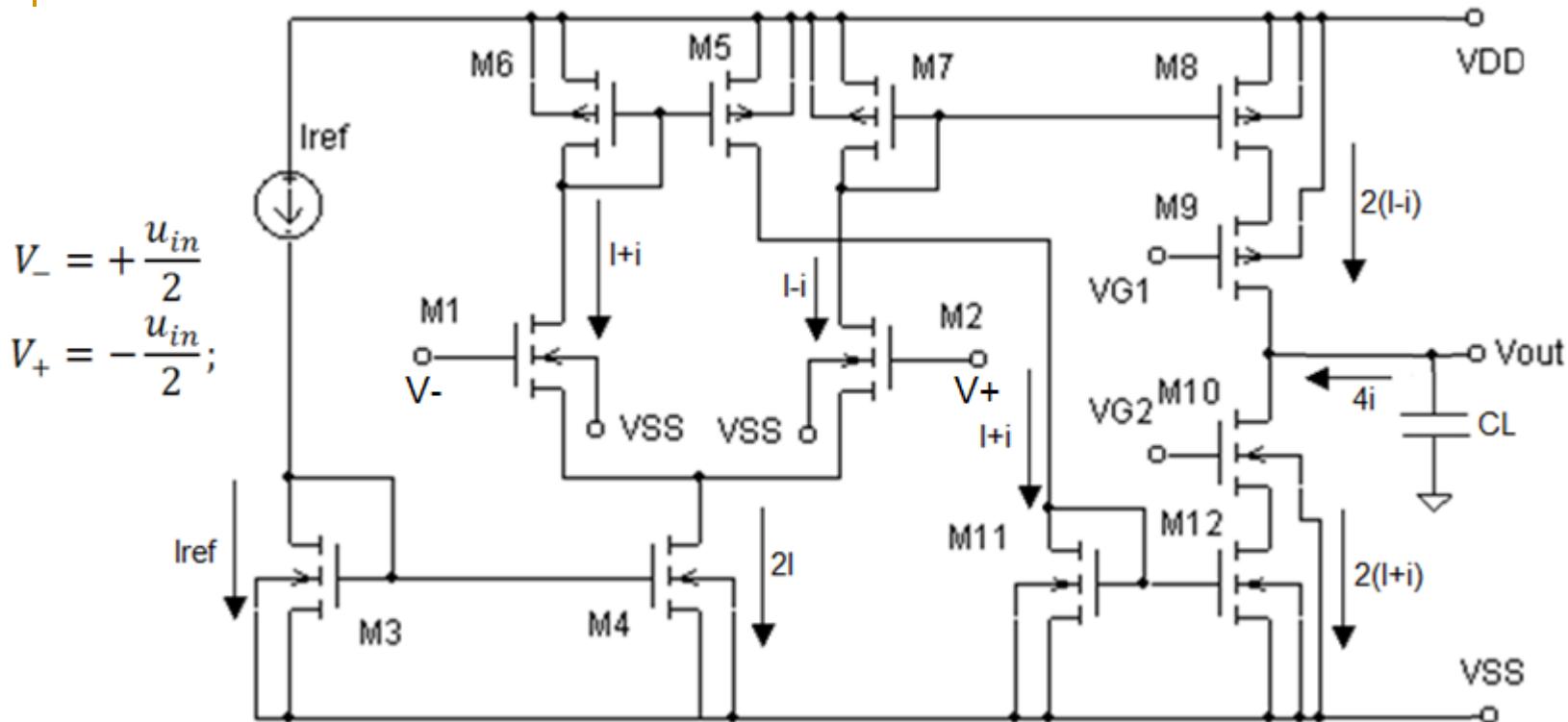

$I_{ref}=20\mu A$; $W_1/L_1=W_2/L_2=W_{11}/L_{11}=40/2$; $W_5/L_5=W_6/L_6=W_7/L_7=100/2$;
 $W_3/L_3=W_4/L_4=W_{10}/L_{10}=W_{12}/L_{12}=80/2$; $W_8/L_8=W_9/L_9=200/2$; $CL=5pF$

$$U_{TNO} = 0,5V$$

$$K_N = 100 \mu A / V^2$$

$$\lambda_n \approx \frac{0,1 L_{min}}{L}$$

$$L_{min} = 0,35 \mu m$$

$$U_{TPO} = -0,5V$$

$$K_P = 40 \mu A / V^2$$

$$\lambda_p \approx \frac{0,2 L_{min}}{L}$$

$$L_{min} = 0,35 \mu m$$

Анализ на ОТА

$$A_u = \frac{u_{out}}{u_{in}} = -\frac{i_{out} r_{out}}{u_{in}} = -\frac{i_{out}}{u_{in}} r_{out} = -G_m r_{out}$$

$$G_m = \frac{i_{out}}{u_{in}} = \frac{4i}{u_{in}} = 2 \frac{i}{u_{in}/2} = 2g_{m1} = 2g_{m2}$$

$$G_m = 2g_{m1} = 2 \sqrt{2k_n \frac{W1}{L1} I} = 2 \sqrt{2 \cdot 100 \mu A/V^2 \frac{40}{2} 10 \mu A} = 400 \mu A/V$$

$$r_{out} = r_{dsp\ 9-8} \| r_{dsn\ 10-12}; \quad r_{dsp\ 9-8} = g_{m9} r_{ds9} r_{ds8}; \quad r_{dsp\ 10-12} = g_{m10} r_{ds10} r_{ds12}$$

$$g_{m10} = g_{m9} = \sqrt{2k_p (W10/L10) 2I} = \sqrt{2k_p (W9/L9) 2I} = 400 \mu A/V$$


$$r_{ds10} = r_{ds12} = \frac{1}{\lambda_n 2I} = \frac{1}{0,0175 \cdot 20 \mu A} \approx 2,8 M\Omega; \quad r_{ds9} = r_{ds8} = \frac{1}{\lambda_p 2I} = \frac{1}{0,035 \cdot 20 \mu A} \approx 1,4 M\Omega$$

$$r_{dsp\ 10-12} = g_{m10} r_{ds10} r_{ds12} = 3,14 G\Omega; \quad r_{dsp\ 9-8} = g_{m9} r_{ds9} r_{ds8} = 784 M\Omega; \quad r_{out} = 627 M\Omega$$

$$A_u = -G_m r_{out} = -0,4 \frac{mA}{V} \cdot 627 M\Omega \approx -250000$$

$$GBW = f_u = \frac{G_m}{2\pi C_L} = \frac{0,4e - 3}{2\pi \cdot 5e - 12} = 12,7 MHz; \quad f_{-3dB} = \frac{1}{2\pi r_{out} C_L} = \frac{GBW}{A_u} = 50,8 Hz$$

Проектиране на ОТА

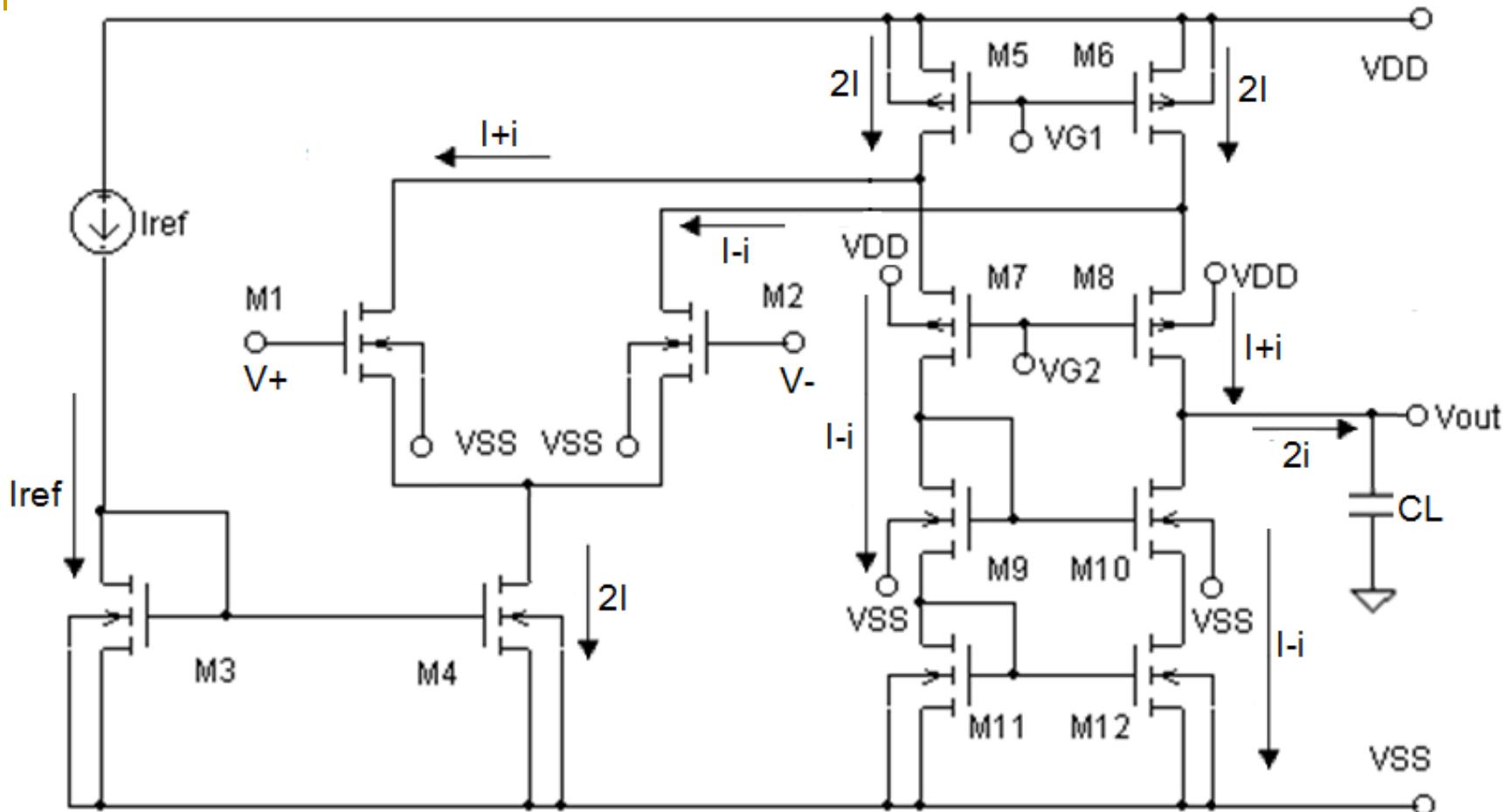

$$V_+ = +\frac{u_{in}}{2}$$

$$V_- = -\frac{u_{in}}{2}$$

Оразмерете схемата за $GBW=f_u=5\text{MHz}$ при $CL=5\text{pF}$.

Проектиране на OTA

$$\begin{aligned} GBW = f_u &= A_u f_{-3dB} = G_m r_{out} \frac{1}{2\pi r_{out} C_L} = G_m \frac{1}{2\pi C_L} = \frac{i_{out}}{u_{in}} \frac{1}{2\pi C_L} = \frac{2i}{u_{in}} \frac{1}{2\pi C_L} = \\ &= \frac{i}{u_{in}/2} \frac{1}{2\pi C_L} = \frac{g_{m1}}{2\pi C_L} \end{aligned}$$


$$\frac{g_{m1}}{2\pi C_L} = GBW; \quad 5MHz = \frac{g_{m1}}{2\pi \cdot 5pF} \rightarrow g_{m1} = 157 \frac{\mu A}{V}; \quad \text{Избираме } g_{m1} = 180 \frac{\mu A}{V}$$

$$g_{m1} = \frac{2I}{U_{eff}} \rightarrow 180 \left[\frac{\mu A}{V} \right] = \frac{2I[\mu A]}{0,2[V]} \rightarrow I = 18\mu A; \quad \text{Избираме } I_{ref} = 9\mu A$$

Избираме $L = 2\mu m \rightarrow W1 = W2 = 18\mu m; W3 = 9\mu m; W4 = 36\mu m;$

$W5 = W6 = 90\mu m; W7 = W8 = 45\mu m; W9 = W10 = W11 = W12 = 18\mu m$

Проектиране на ОТА

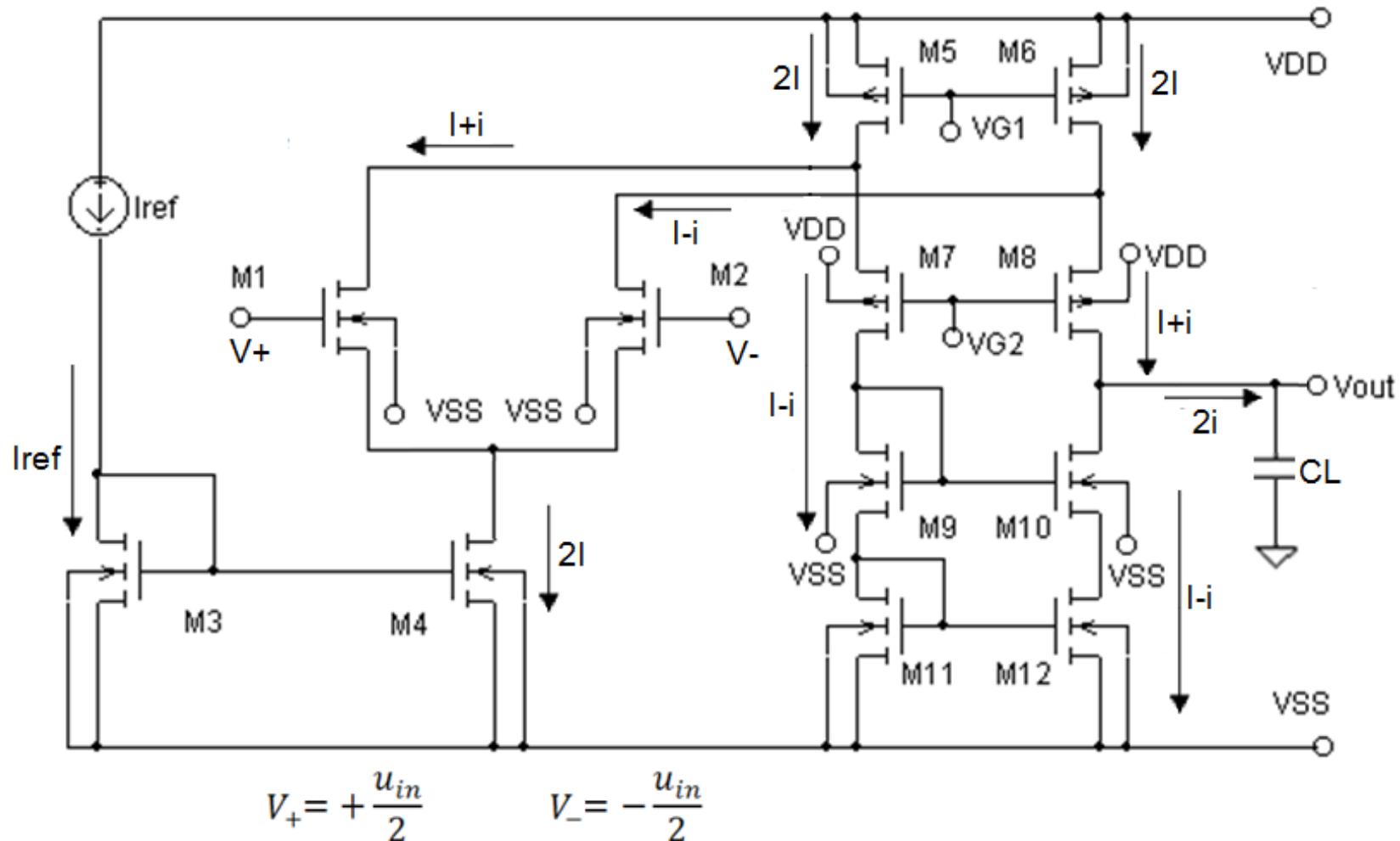

Оразмерете схемата за $GBW=f_u=5\text{MHz}$ при $CL=5\text{pF}$.

Проектиране на ОТА

$$r_{out} = r_{dsp\ 8-6-2} \| r_{dsn\ 10-12}$$

$$r_{dsp\ 8-6-2} = g_{m8} r_{ds8} (r_{ds6} \| r_{ds2}); \quad r_{dsn\ 10-12} = g_{m10} r_{ds10} r_{ds12}$$

$$g_{m8} = g_{m10} = 180 \frac{\mu A}{V}; \quad r_{ds10} = r_{ds12} = r_{ds2} = \frac{1}{\lambda_n I} = \frac{1}{0,0175 \cdot 18 \mu A} \approx 3,1 M\Omega;$$

$$r_{ds8} = \frac{1}{\lambda_p I} = \frac{1}{2 \cdot 0,0175 \cdot 18 \mu A} \approx 1,55 M\Omega; \quad r_{ds6} = \frac{1}{\lambda_p 2I} = \frac{1}{2 \cdot 0,0175 \cdot 2 \cdot 18 \mu A} \approx 0,775 M\Omega;$$

$$r_{ds6-2} = r_{ds6} \| r_{ds2} = 0,775 M\Omega \| 3,1 M\Omega = 620 M\Omega; \quad r_{dsp\ 8-6-2} = g_{m8} r_{ds8} r_{ds6-2} = 173 M\Omega$$

$$r_{dsp\ 10-12} = g_{m10} r_{ds10} r_{ds12} = 1,73 G\Omega; \quad r_{out} = 157 M\Omega$$

$$A_u = G_m r_{out} = 0,18 \frac{mA}{V} \cdot 157 M\Omega \approx 28300 \approx 90 \text{dB}$$

$$f_{-3dB} = \frac{1}{2\pi r_{out} C_L} \approx 200 Hz$$

БЛАГОДАРЯ!