
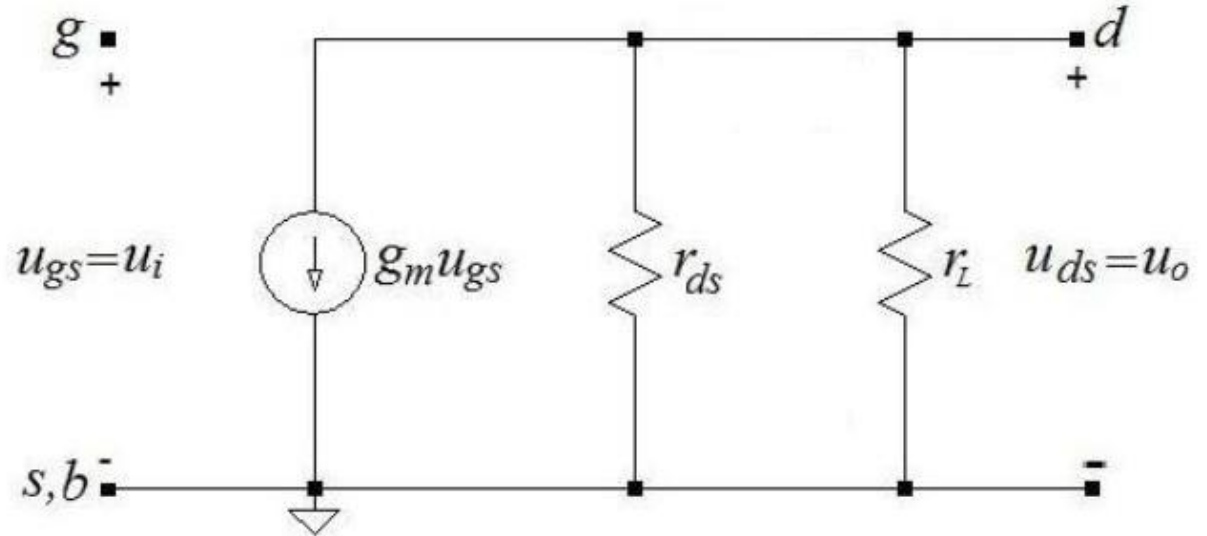


CMOS едностъпални усилватели

Усилвателни стъпала с общ сорс

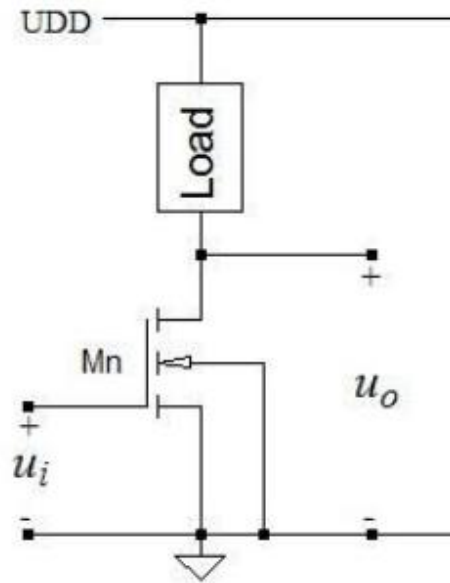

$$r_o = r_{ds} \parallel r_L = \frac{1}{g_{ds} + g_L}$$


$$u_o = -g_m u_{gs} (r_{ds} \parallel r_L) = -\frac{g_m u_i}{g_{ds} + g_L}$$

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = -g_m r_o$$

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = -\frac{g_m}{g_{ds} + g_L}$$


!!!

Варианти на усилватели с общ сорс

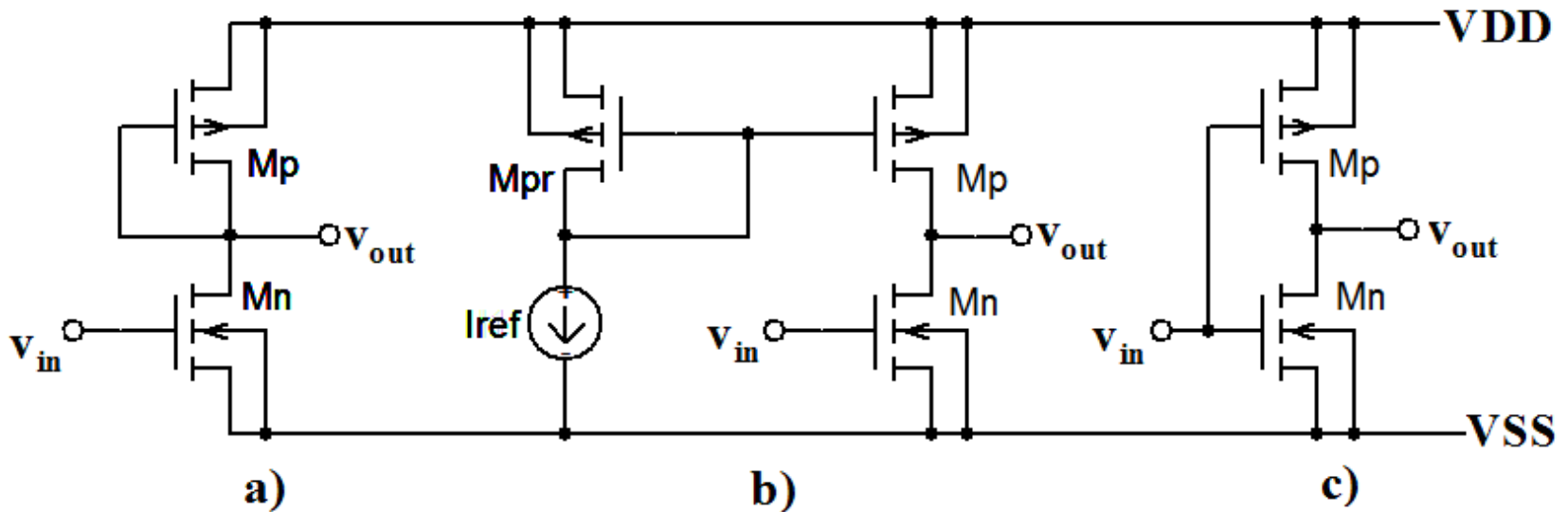


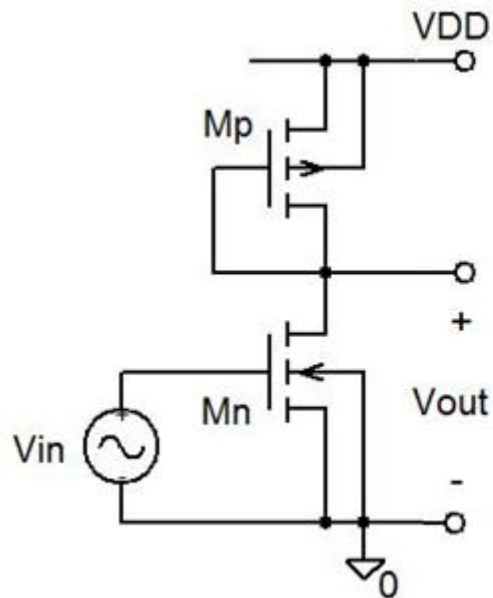- a) Усилвател с динамичен товар с активен резистор;
- b) Усилвател с динамичен товар с източник на ток;
- c) Противотактно усилвателно стъпало “push-pull”


Усилвател с динамичен товар с активен резистор



⇒

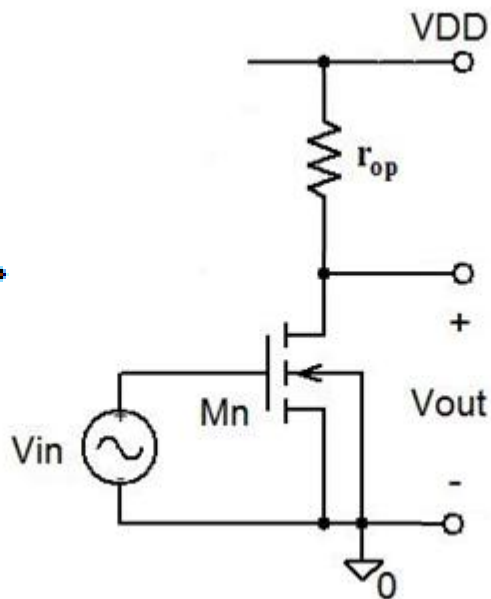

⇒

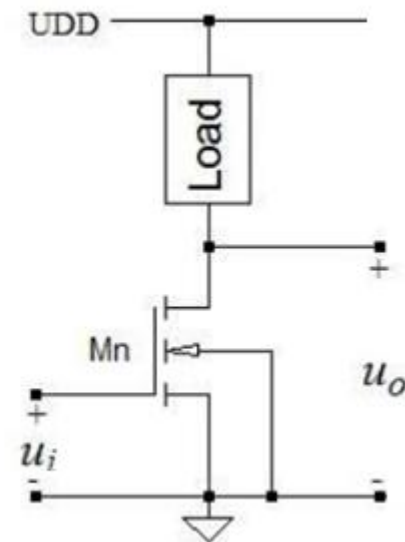

$$A_u = ?$$

⇒

$$r_{op} = \frac{1}{g_{mp}}$$

⇒

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = - \frac{g_m}{g_{ds} + g_L}$$

⇓

$$A_u = - \frac{g_{mn}}{g_{dsn} + g_{mp}} = - \frac{g_{mn}}{g_{mp}}$$

⇐

$$g_L = \frac{1}{r_{op}} = g_{mp}$$

$$g_m = g_{mn}$$




$$g_{ds} = g_{dsn} \ll g_{mp}$$

⇐


⇐

⇓

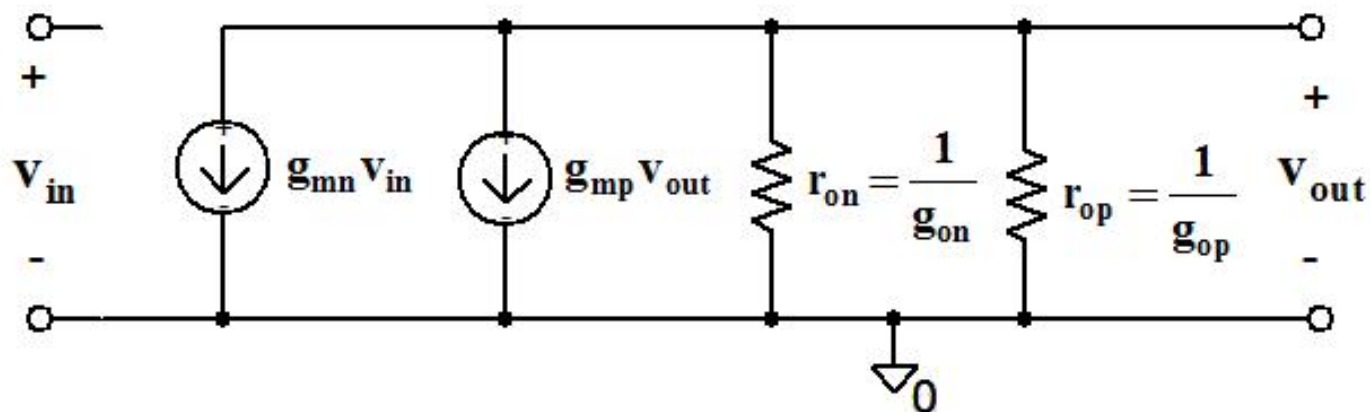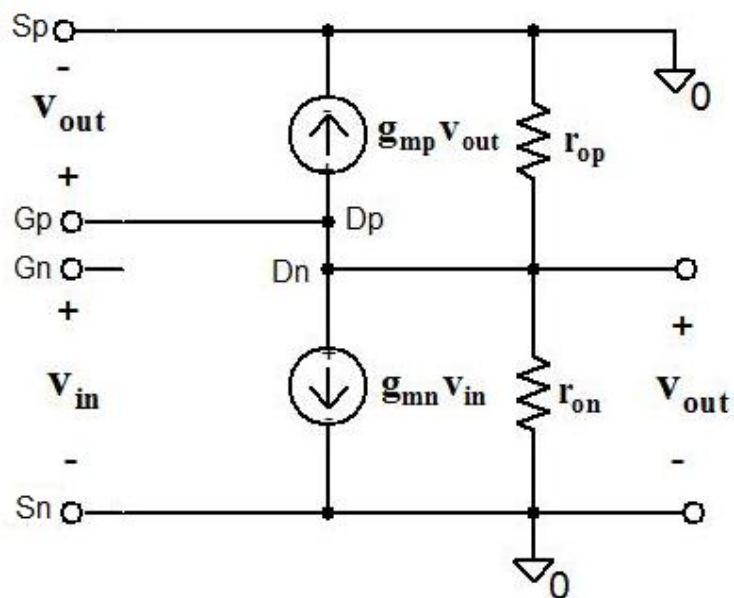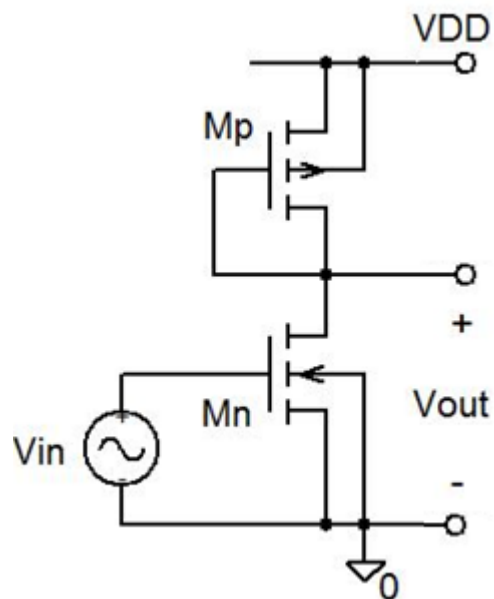Усилвател с динамичен товар с активен резистор



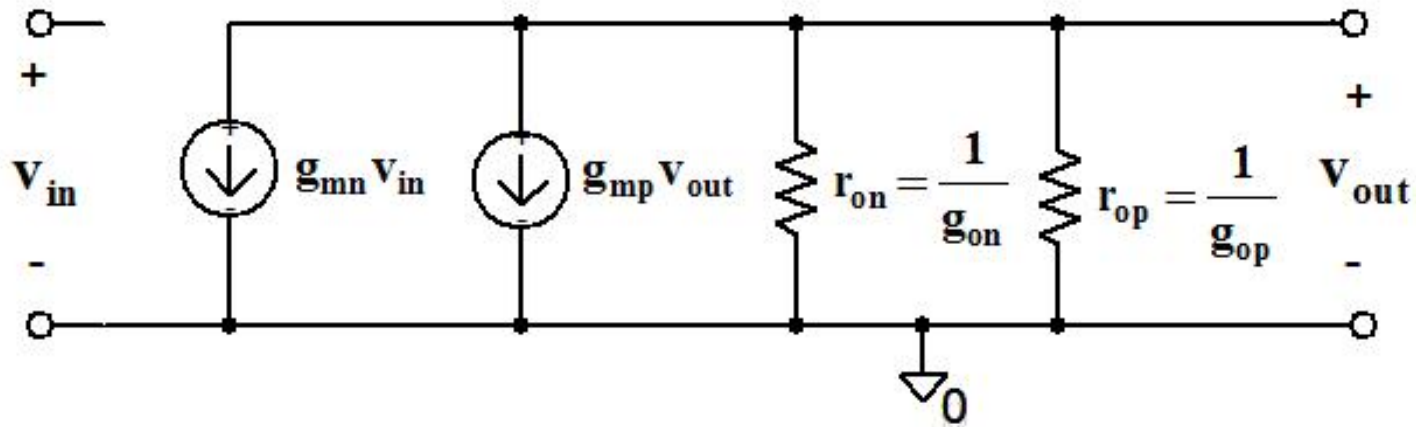Усилвател с динамичен товар с активен резистор




$$u_{out} = -(i_{dn} + i_{dp})(r_{on} \parallel r_{op}) = -\frac{g_{mn}u_{in} + g_{mp}u_{out}}{g_{on} + g_{op}}$$

$$u_{out}(g_{on} + g_{op} + g_{mp}) = -g_{mn}u_{in}$$

$$A_{u0} = \frac{u_{out}}{u_{in}} = -\frac{g_{mn}}{g_{on} + g_{op} + g_{mp}} \approx -\frac{g_{mn}}{g_{mp}} = -\sqrt{\frac{2K_n(W_n/L_n)I_D}{2K_p(W_p/L_p)I_D}} = -\sqrt{\frac{K_n(W_n/L_n)}{K_p(W_p/L_p)}}$$

$$r_{out} = \left. \frac{u_{out}}{i_{out}} \right|_{u_{in}=0} = \frac{u_{out}}{u_{out}(g_{on} + g_{op} + g_{mp})} = \frac{1}{g_{on} + g_{op} + g_{mp}} \approx \frac{1}{g_{mp}}$$

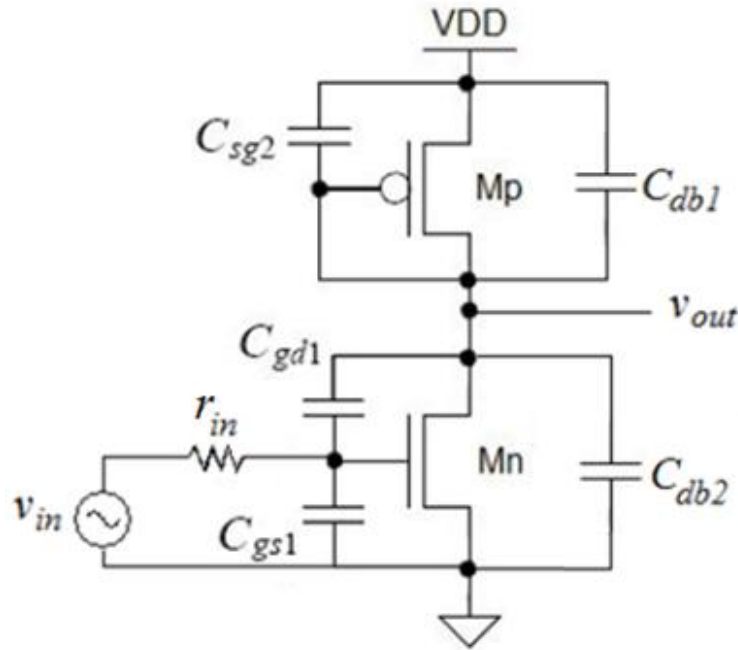
Усилвател с динамичен товар с активен резистор – ЧЕСТОТНИ ЗАВИСИМОСТИ



$$u_{out} = - \frac{g_{mn}}{\frac{1}{r_{out}} + j\omega C_{out}} u_{CM} = - \frac{g_{mn} r_{out}}{1 + j\omega C_{out} r_{out}} u_{CM}$$

$$u_{CM} = \frac{\frac{1}{j\omega C_M}}{r_{in} + \frac{1}{j\omega C_M}} u_{in} = \frac{u_{in}}{1 + j\omega C_M r_{in}}$$
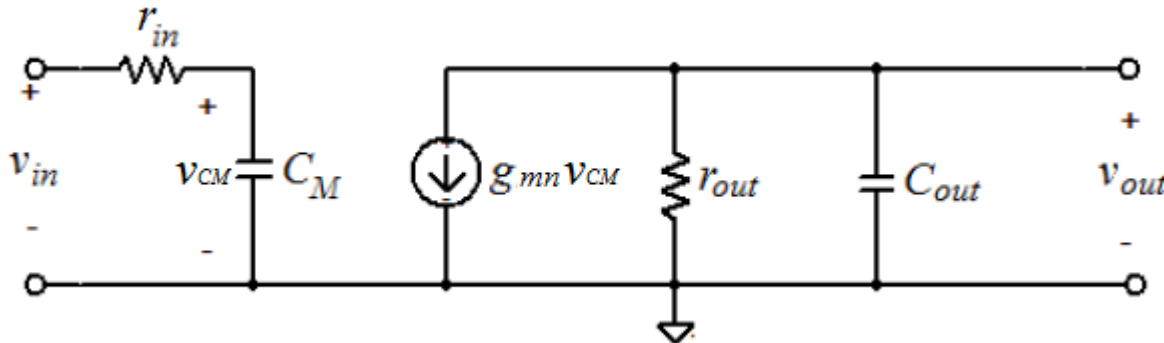
$$u_{out} = - \frac{g_{mn}/g_{mp}}{(1 + j\omega C_M r_{in})(1 + j\omega C_{out} r_{out})} u_{in}$$



$$C_M = C_{gd1} (1 + |Au|) + C_{gs1}$$


$$r_{out} \approx \frac{1}{g_{mp}}$$

r_{in} - серийно съпротивление на източника

$$C_{out} = C_{sg2} + C_{db1} + C_{db2} + C_{gd1} \left(1 + \frac{1}{|Au|} \right)$$

Усилвател с динамичен товар с активен резистор –

ЧЕСТОТНИ ЗАВИСИМОСТИ

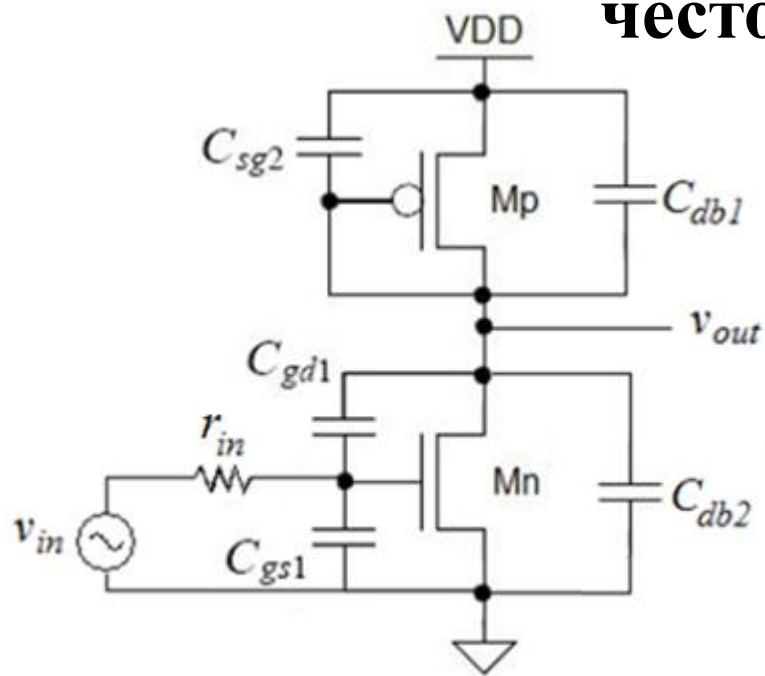


$$u_{out} = - \frac{g_{mn}/g_{mp}}{(1 + j\omega C_M r_{in})(1 + j\omega C_{out} r_{out})} u_{in}$$

$$A_u = \frac{A_{u0}}{(1 + j\omega C_M r_{in})(1 + j\omega C_{out} r_{out})}$$

$$f_{in} = \frac{1}{2\pi C_M r_{in}} \quad f_{out} = \frac{1}{2\pi C_{out} r_{out}}$$
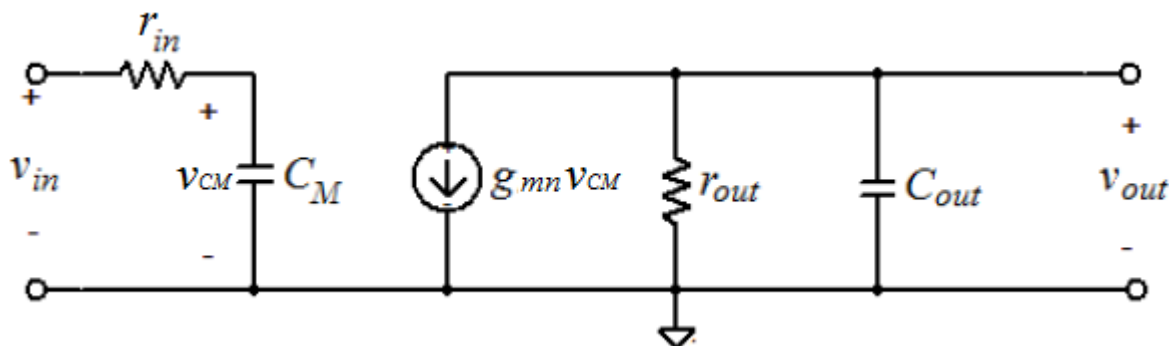
$$A_u = \frac{A_{u0}}{[1 + j(f/f_{in})][1 + j(f/f_{out})]}$$




$$C_M = C_{gd1} (1 + |A_u|) + C_{gs1}$$

$$r_{out} \approx \frac{1}{g_{mp}}$$

r_{in} - серийно съпротивление на източника

$$C_{out} = C_{sg2} + C_{db1} + C_{db2} + C_{gd1} \left(1 + \frac{1}{|A_u|} \right)$$

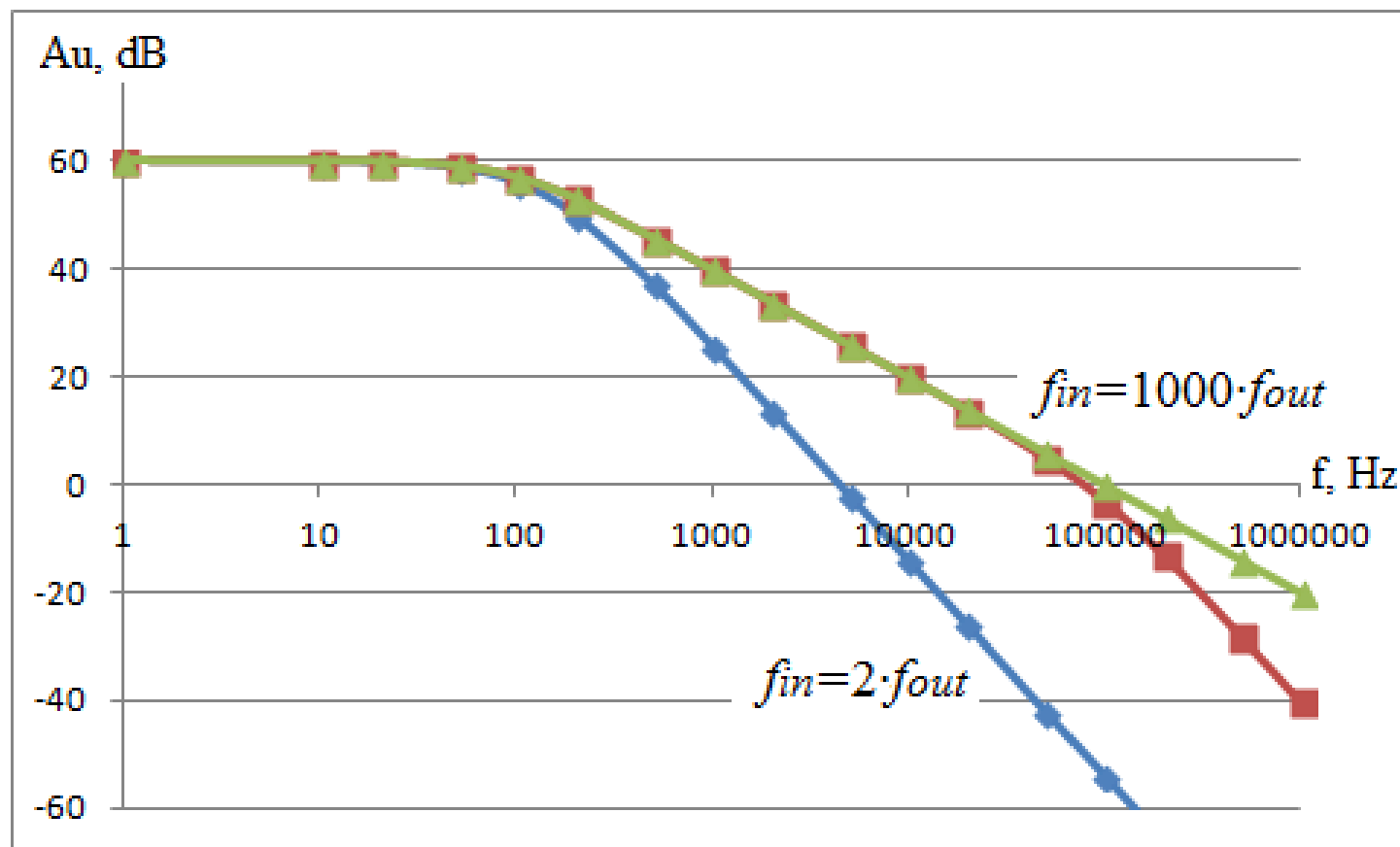Усилвател с динамичен товар с активен резистор – честотни зависимости



$$A_u = \frac{A_{u0}}{(1 + j\omega C_M r_{in})(1 + j\omega C_{out} r_{out})}$$



$$f_{in} = \frac{1}{2\pi C_M r_{in}}$$

$$f_{out} = \frac{1}{2\pi C_{out} r_{out}}$$

$$|A_u| = \frac{A_{u0}}{\sqrt{1 + (f/f_{in})^2} \sqrt{1 + (f/f_{out})^2}}$$

$$|A_u| = \frac{A_{u0}}{\sqrt{1 + (f/f_{out})^2}}$$

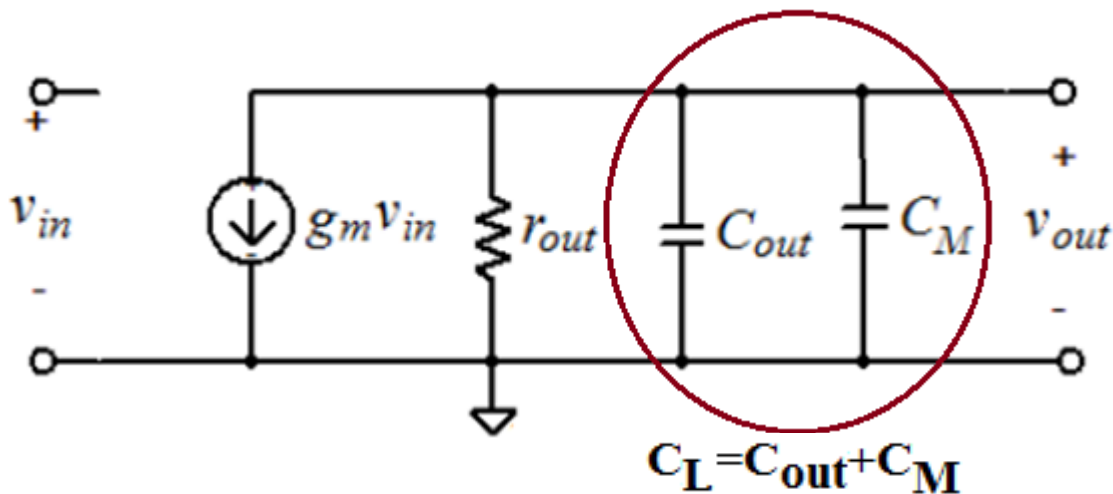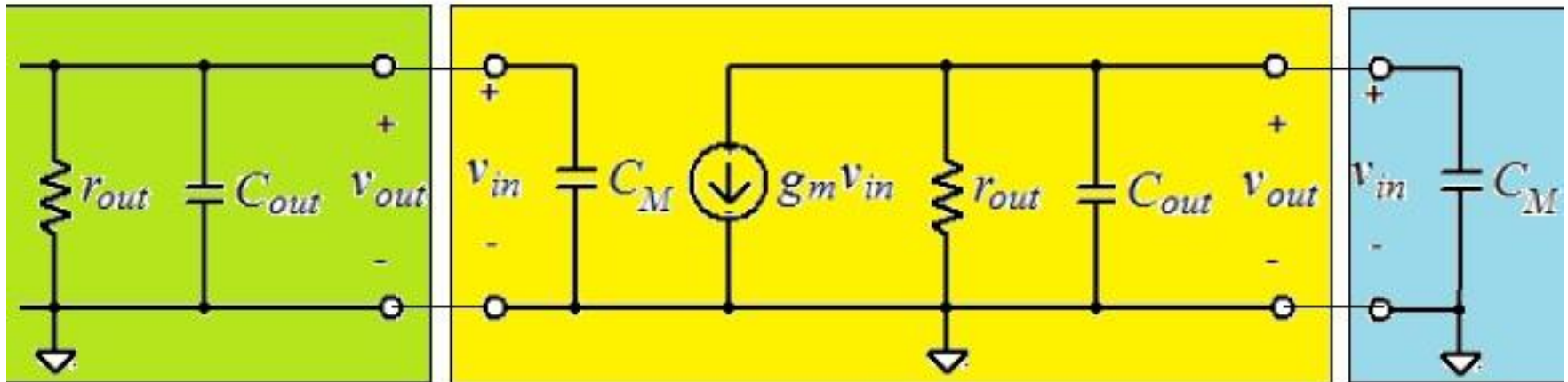Честотни зависимости при многостъпален усилвател



$$A_u = \frac{A_{u0}}{1 + j\omega C_L r_{out}}$$


$$BW \Rightarrow \omega C_L r_{out} = 1; \quad 2\pi f_{-3dB} C_L r_{out} = 1;$$

$$GBW = |A_{u0}| BW$$

$$f_{-3dB} = \frac{1}{2\pi C_L r_{out}} = BW$$



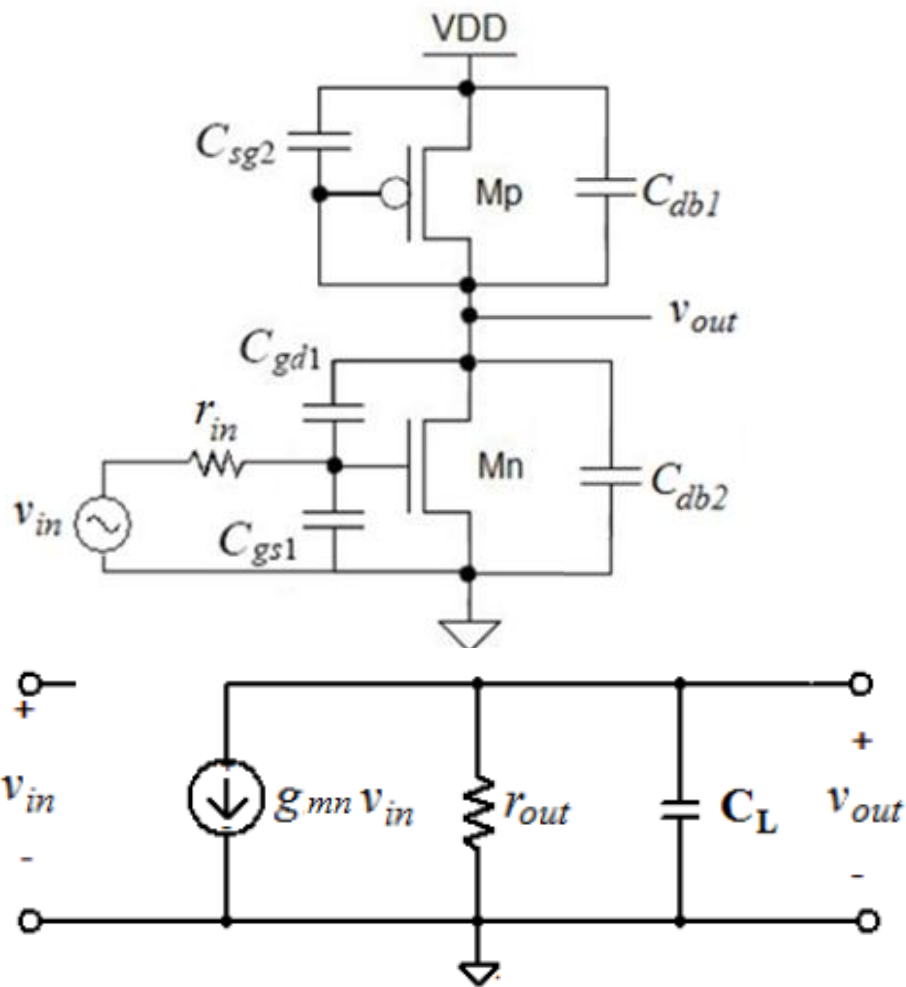Усилвател с динамичен товар с активен резистор – честотни зависимости като елемент на многостъпален усилвател



$$A_u = \frac{A_{u0}}{1 + j\omega C_L r_{out}}$$

$$BW = f_{-3dB} = \frac{1}{2\pi C_L r_{out}} = \frac{g_{mp}}{2\pi C_L}$$

$$GBW = |A_{u0}| BW = \frac{g_{mn}}{g_{mp}} \frac{g_{mp}}{2\pi C_L} = \frac{g_{mn}}{2\pi C_L}$$


$$r_{out} \approx \frac{1}{g_{mp}}$$

$$C_M = C_{gd1} (1 + |Au|) + C_{gs1}$$

$$C_{out} = C_{sg2} + C_{db1} + C_{db2} + C_{gd1} \left(1 + \frac{1}{|Au|} \right)$$

$$C_L = C_{out} + C_M = C_{sg2} + C_{db1} + C_{db2} + C_{gd1} \left(1 + \frac{1}{|Au|} \right) + C_M$$


Стъпало с динамичен товар

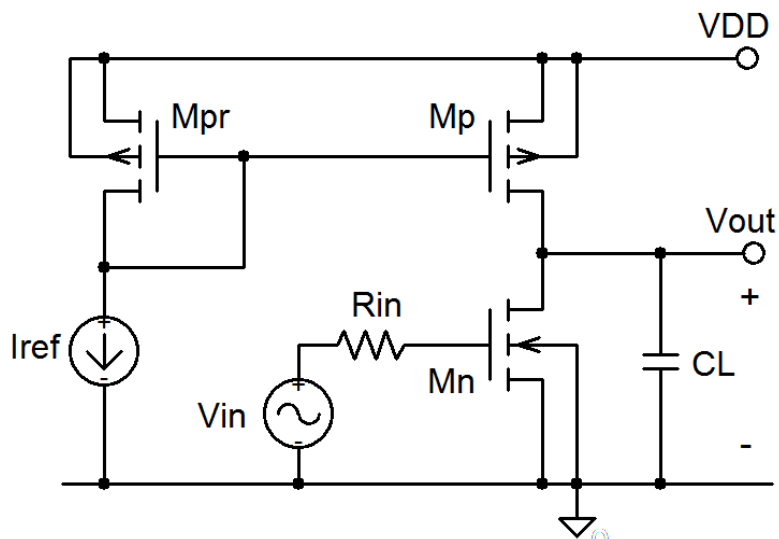

$$A_{uo} = -\frac{g_{mn}}{g_{on} + g_{op}} \quad r_{out} = \frac{1}{g_{on} + g_{op}}$$

$$BW = f_{(-3dB)} = \frac{1}{2\pi C_L r_{out}} = \frac{g_{on} + g_{op}}{2\pi C_L}$$
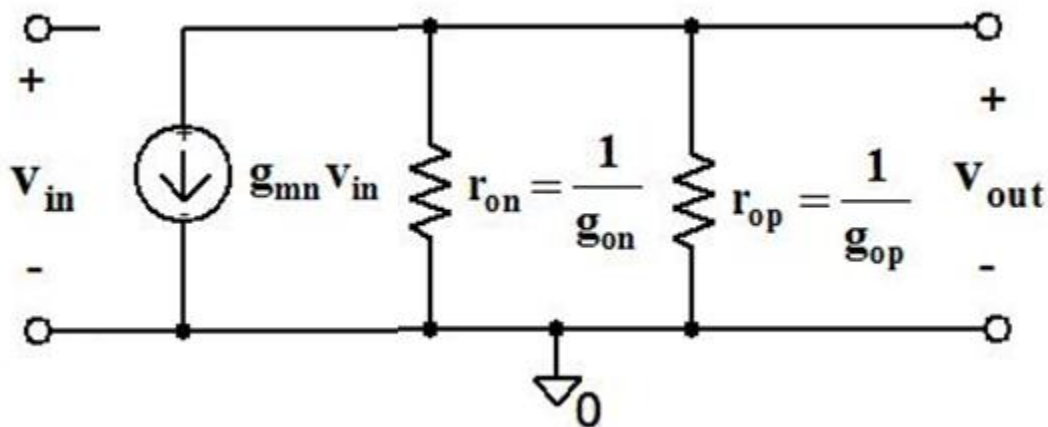
$$GBW = A_{uo} BW = \frac{g_{mn}}{2\pi C_L}$$




$$u_{out} = -g_{mn} u_{in} r_{out}$$

$$r_{out} = (r_{on} \parallel r_{op}) = \frac{1}{g_{on} + g_{op}}$$

$$u_{out} = -\frac{g_{mn}}{g_{on} + g_{op}} u_{in}$$

$$A_{uo} = -\frac{g_{mn}}{g_{on} + g_{op}}$$

Противофазно инвертиращо стъпало

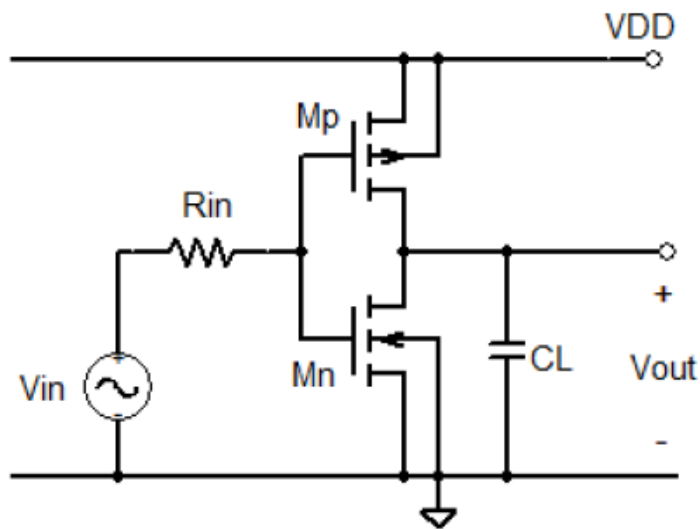


$$A_{uo} = -\frac{g_{mn} + g_{mp}}{g_{on} + g_{op}}$$

$$r_{out} = \frac{1}{g_{on} + g_{op}}$$


$$BW = f_{(-3dB)} = \frac{1}{2\pi C_L r_{out}} = \frac{g_{on} + g_{op}}{2\pi C_L}$$
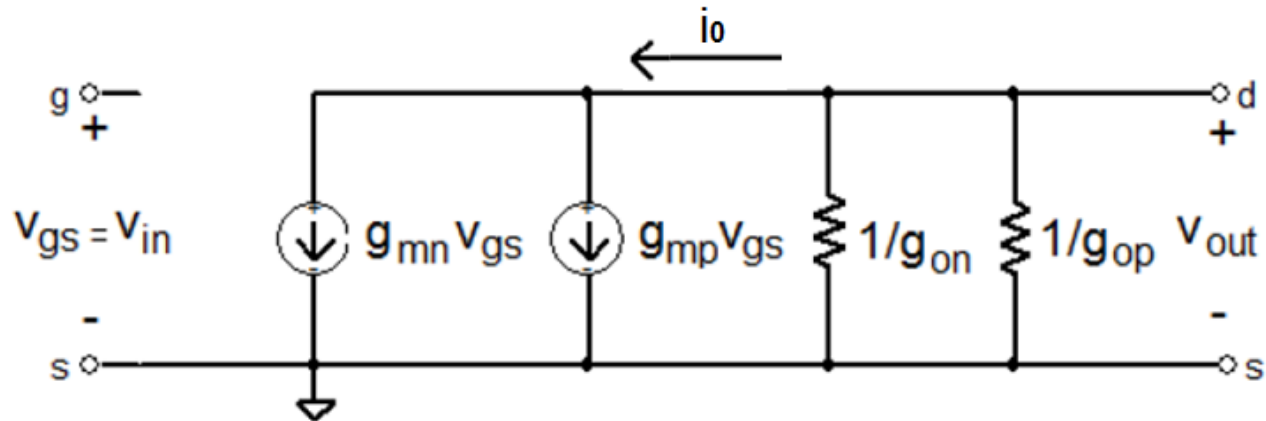
$$GBW = A_{uo} BW = \frac{g_{mn} + g_{mp}}{2\pi C_L}$$



$$A_{uo} = \frac{u_{out}}{u_{in}} = -\frac{i_o r_{out}}{u_{in}} = -\frac{(g_{mn} + g_{mp})u_{in}}{(g_{on} + g_{op})u_{in}} = -\frac{g_{mn} + g_{mp}}{g_{on} + g_{op}}$$

Усилвателно стъпало с резистор в сорса

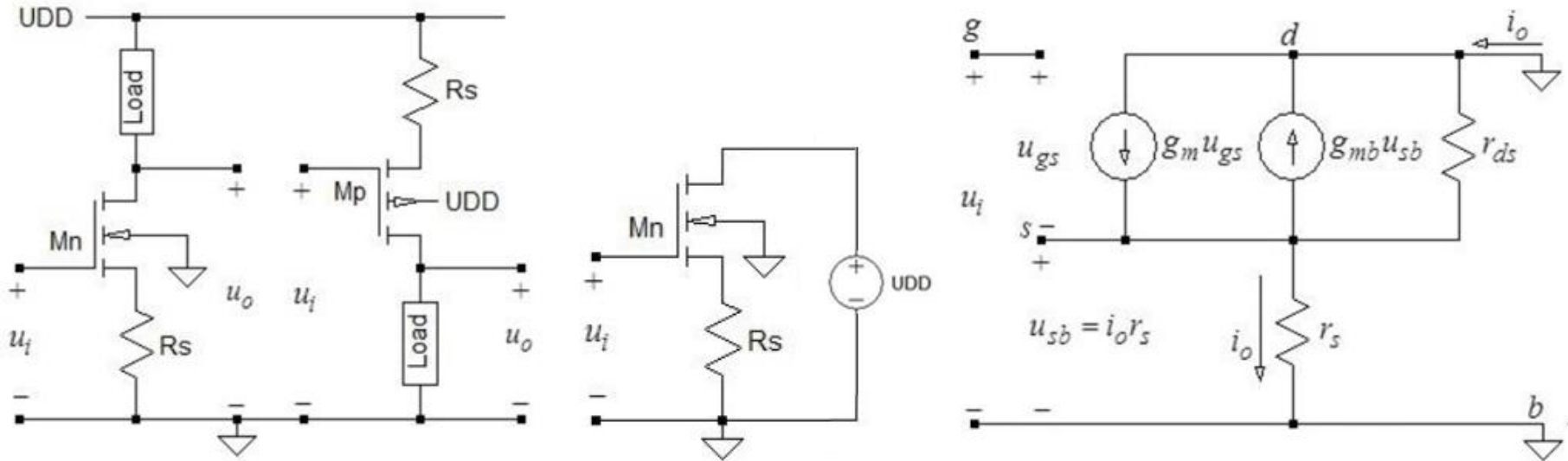

Определяне на еквивалентната стръмност $g_{m(eff)}$
на транзистор с резистор в сорса


$$g_m = \left. \frac{dI_D}{dU_{GS}} \right|_{U_{DD} = const.} \Rightarrow g_{m(eff)} = \left. \frac{i_o}{u_i} \right|_{u_{dd} = 0}$$

$$i_o = g_m u_{gs} - g_{mb} u_{sb} + g_{ds} (-u_{sb})$$

$$u_{sb} = i_o r_s; \quad u_{gs} = u_i - u_{sb} = u_i - i_o r_s$$

$$i_o = g_m (u_i - i_o r_s) - g_{mb} i_o r_s - g_{ds} i_o r_s$$

Усилвателно стъпало с резистор в сорса

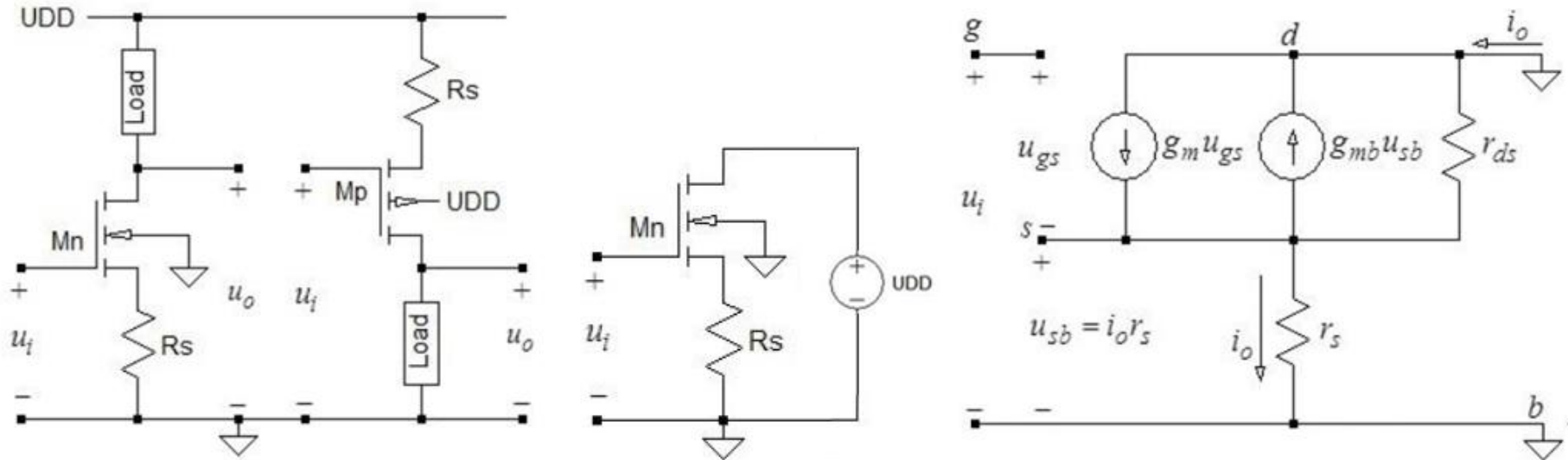

Определяне на еквивалентната стръмност $g_{m(eff)}$
на транзистор с резистор в сорса

$$i_o = g_m(u_i - i_o r_s) - g_{mb} i_o r_s - g_{ds} i_o r_s$$


$$i_o = \frac{g_m u_i}{1 + (g_m + g_{mb} + g_{ds}) r_s} \approx \frac{g_m u_i}{1 + (g_m + g_{mb}) r_s}$$

$$g_{m(eff)} = \frac{i_o}{u_i} \approx \frac{g_m}{1 + (g_m + g_{mb}) r_s}$$


Усилвателно стъпало с резистор в сорса

Анализ на резултата
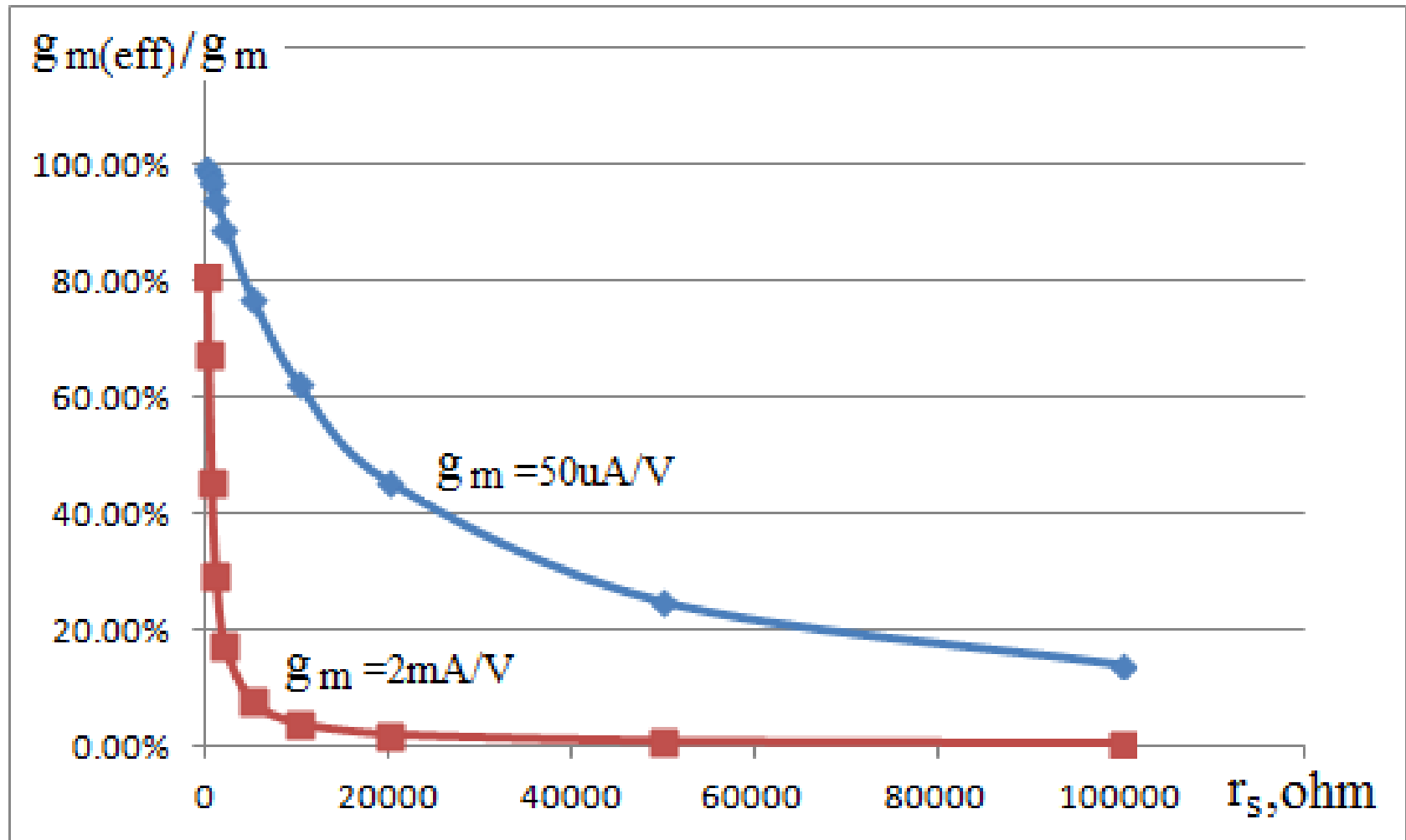
$$g_{m(\text{eff})} = \frac{i_o}{u_i} \approx \frac{g_m}{1 + (g_m + g_{mb})r_s}$$



Усилвателно стъпало с резистор в сорса

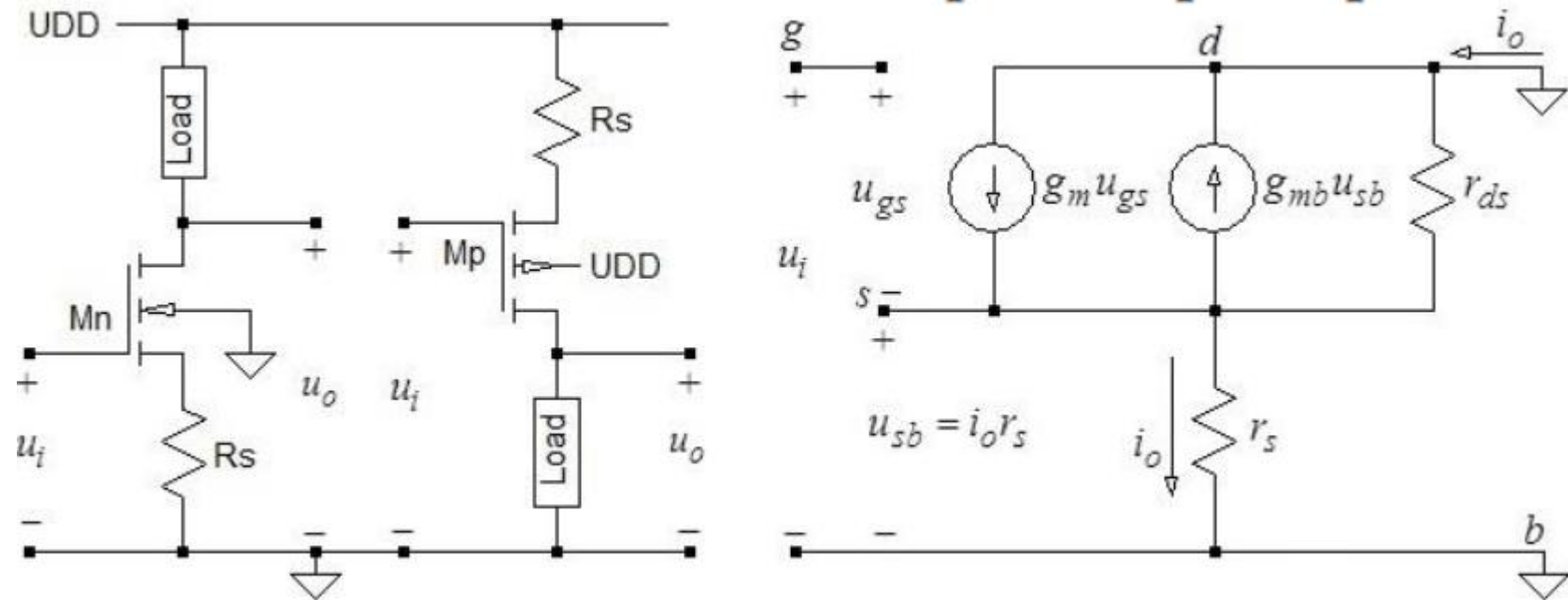

Определяне на диференциалното изходно съпротивление r_o

$$r_o = r_{ds-s} \parallel r_L = \frac{1}{g_{ds-s} + g_L} \approx \frac{1}{\frac{1}{g_m r_{ds} r_s} + \frac{1}{r_L}} = \frac{g_m r_{ds} r_s r_L}{g_m r_{ds} r_s + r_L}$$

Определяне на коефициента на усилване входното напрежение A_u

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = -\frac{i_o r_o}{u_i} = -\frac{g_m^{(eff)} u_i r_o}{u_i} = -g_m^{(eff)} r_o \approx -\frac{g_m}{1 + (g_m + g_{mb}) r_s} \frac{g_m r_{ds} r_s r_L}{g_m r_{ds} r_s + r_L}$$

Усилвателно стъпало с резистор в сорса

Анализ на резултата

$$A_u = -\frac{g_m}{1 + (g_m + g_{mb})r_s} \frac{g_m r_{ds} r_s r_L}{g_m r_{ds} r_s + r_L}$$

$$g_{m(eff)} = \frac{g_m}{1 + (g_m + g_{mb})r_s}$$



$$r_o = r_{ds-s} \parallel r_L = \frac{1}{g_{ds-s} + g_L} \approx \frac{1}{\frac{1}{g_m r_{ds} r_s} + \frac{1}{r_L}} = \frac{g_m r_{ds} r_s r_L}{g_m r_{ds} r_s + r_L}$$

Обикновено $g_m r_{ds} r_s \gg r_L \Rightarrow r_o \approx r_L$

$$A_u = -g_{m(eff)} r_o \approx -\frac{g_m r_L}{1 + (g_m + g_{mb})r_s}$$

$$\text{АКО } (g_m + g_{mb})r_s \gg 1, \text{ т.е. } r_s \gg \frac{1}{g_m} \Rightarrow A_u \approx -\frac{r_L}{r_s}$$

Усилвателно стъпало с общ гейт

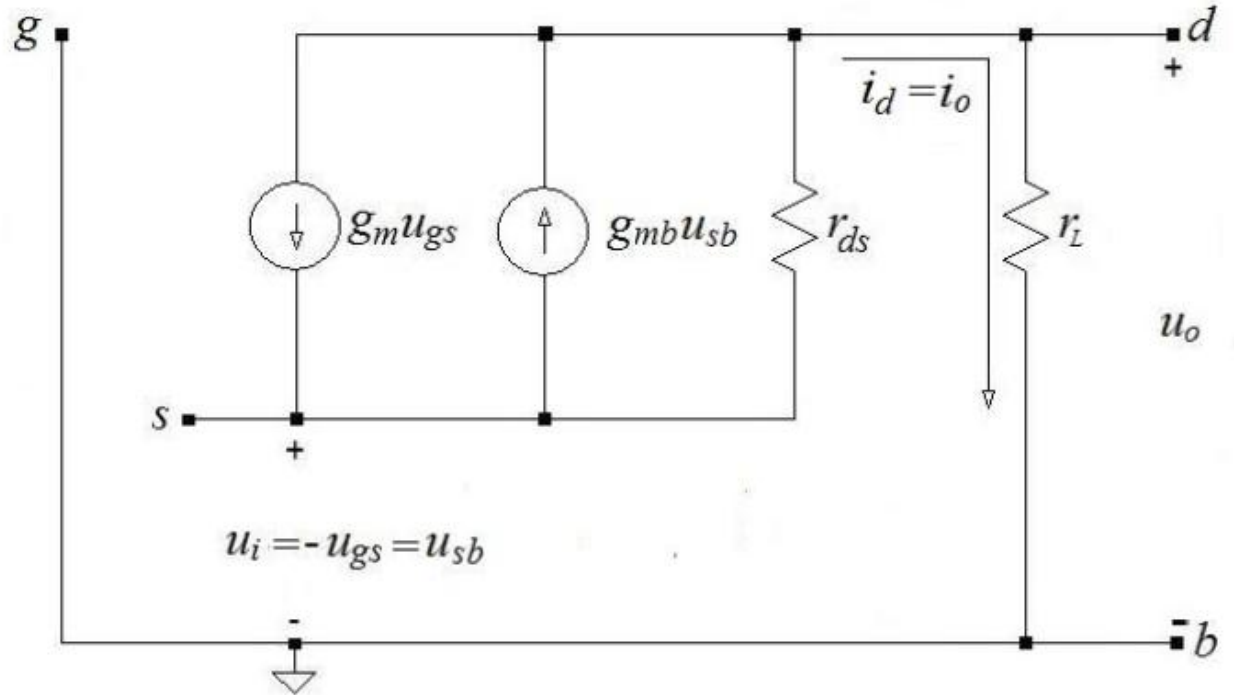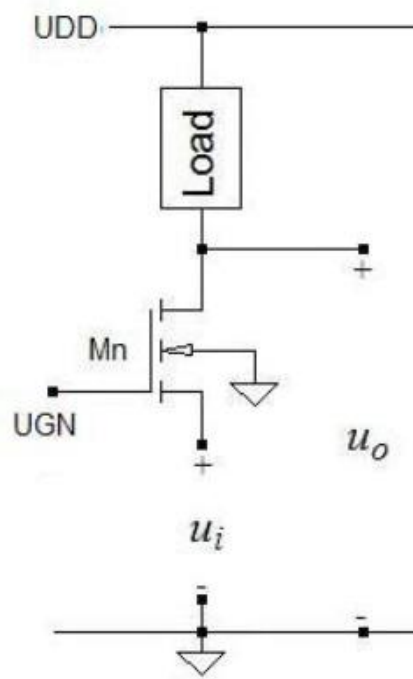


Определяне на коефициента на усилване на входното напрежение A_u

$$u_o = i_o r_L = \frac{i_o}{g_L}$$

$$i_o = i_d = -g_m u_{gs} + g_{mb} u_{sb} + (u_i - u_o) g_{ds} = g_m u_i + g_{mb} u_i + g_{ds} u_i - g_{ds} u_o$$

$$u_o = i_o r_L = \frac{i_o}{g_L} = \frac{g_m u_i + g_{mb} u_i + g_{ds} u_i - g_{ds} u_o}{g_L}$$

Усилвателно стъпало с общ гейт

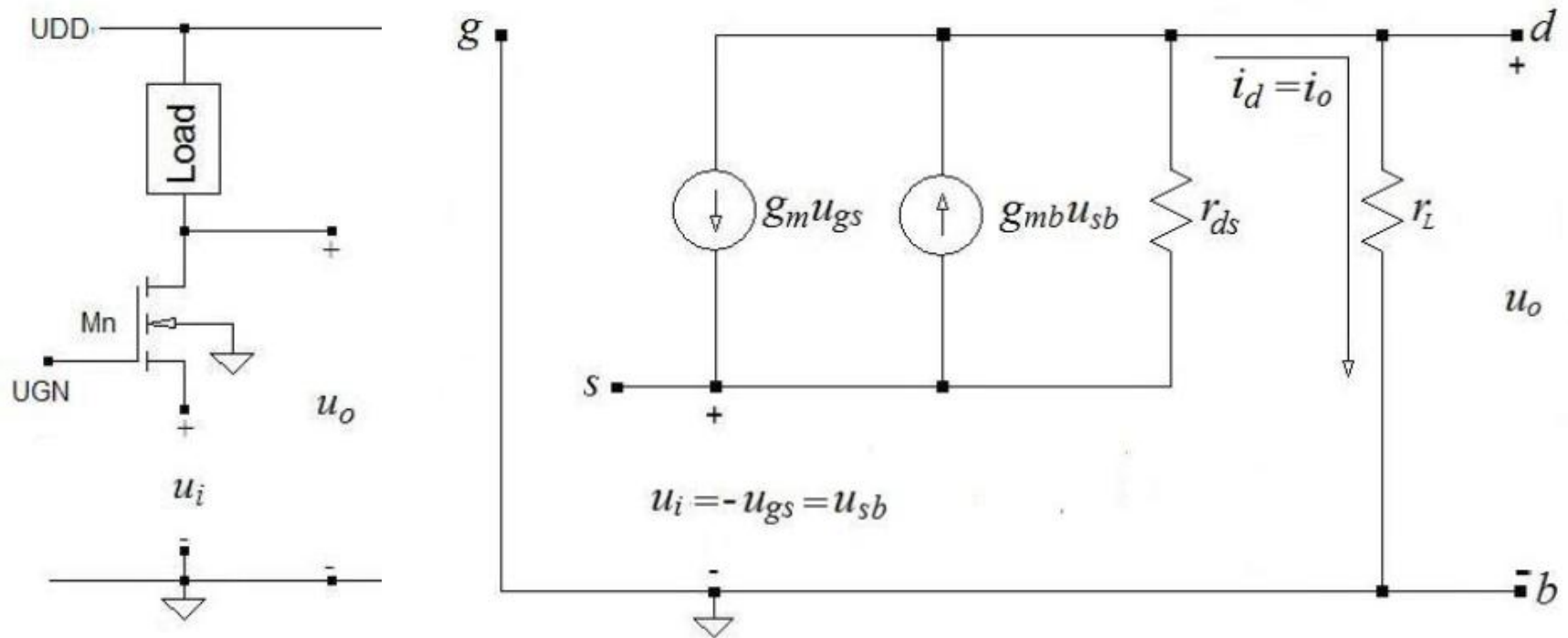

Определяне на коефициента на усилване на входното напрежение A_u

$$u_o = i_o r_L = \frac{i_o}{g_L} = \frac{g_m u_i + g_{mb} u_i + g_{ds} u_i - g_{ds} u_o}{g_L}$$


$$(g_{ds} + g_L) u_o = (g_m + g_{mb} + g_{ds}) u_i$$

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{g_m + g_{mb} + g_{ds}}{g_{ds} + g_L}$$

$$A_u \approx \frac{g_m + g_{mb}}{g_{ds} + g_L} \approx \frac{g_m}{g_{ds} + g_L}$$

Усилвателно стъпало с общ гейт

$$r_i \approx \frac{1}{g_m + g_{mb}}$$

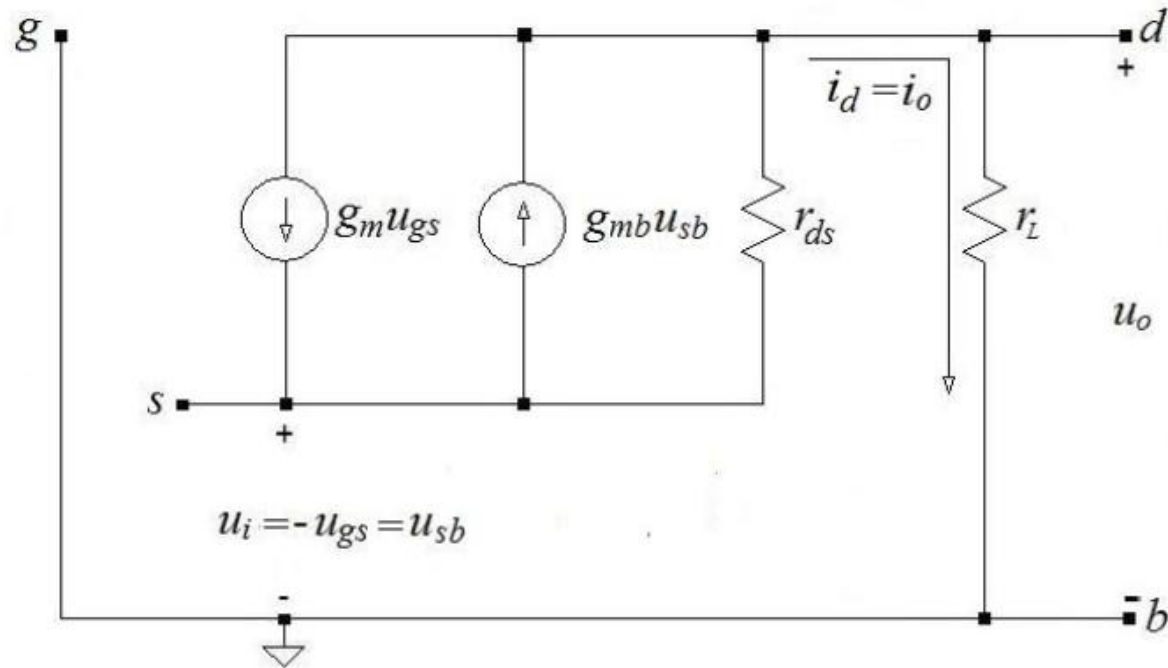



Определяне на входното съпротивление r_i

$$i_i = i_s = i_d = i_o = -g_m u_{gs} + g_{mb} u_{sb} + (u_i - u_o) g_{ds} \quad u_o = i_o r_L = \frac{i_i}{g_L}$$

$$i_i = g_m u_i + g_{mb} u_i + g_{ds} u_i - g_{ds} \frac{i_i}{g_L} \quad \left(1 + \frac{g_{ds}}{g_L}\right) i_i = g_m u_i + g_{mb} u_i + g_{ds} u_i$$

$$r_i = \frac{u_i}{i_i} = \frac{1}{g_m + g_{mb} + g_{ds}} \left(1 + \frac{g_{ds}}{g_L}\right) \approx \frac{1}{g_m + g_{mb}} \left(1 + \frac{g_{ds}}{g_L}\right) \quad r_i \approx \frac{1}{g_m + g_{mb}}$$

Усилвателно стъпало с общ гейт

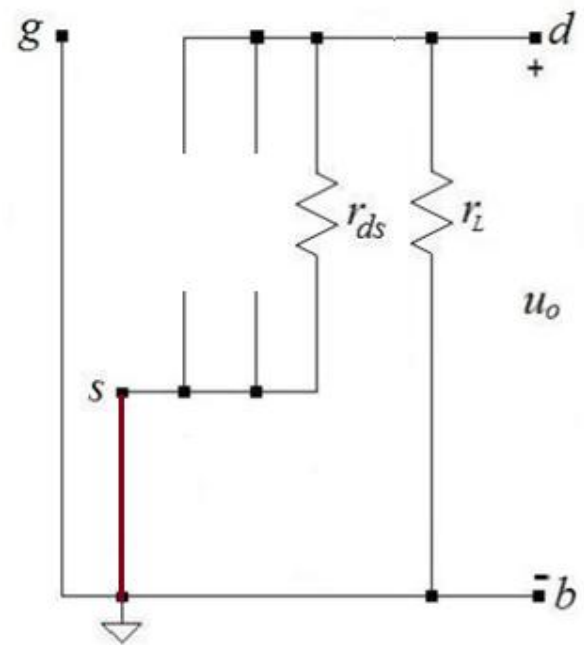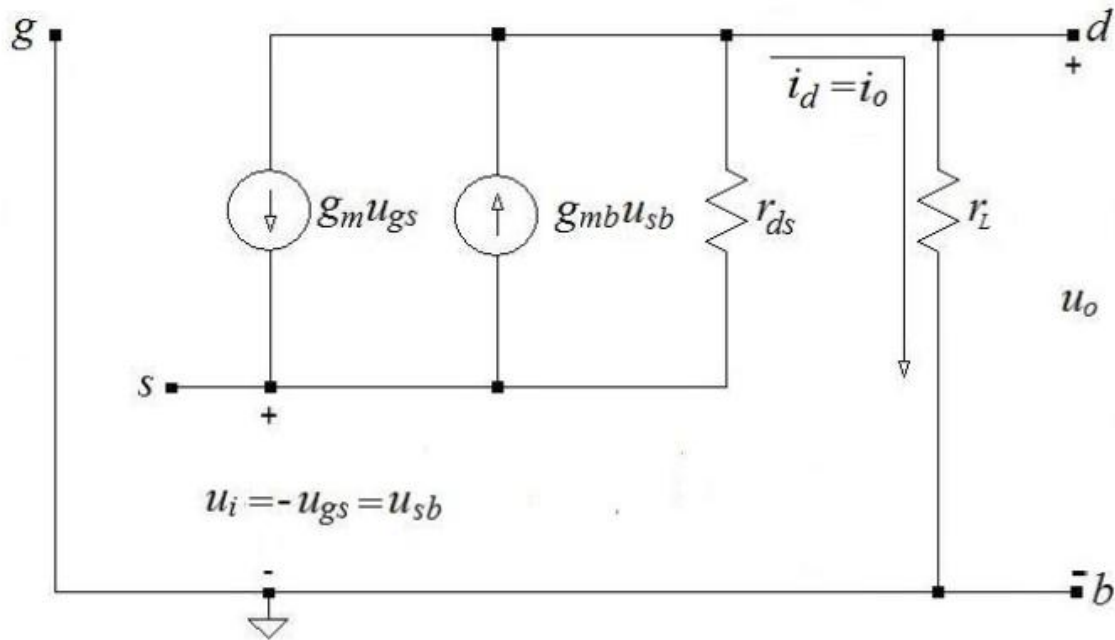


Определяне на изходното съпротивление r_o

$$u_i = 0$$

$$g_m u_{gs} = g_{mb} u_{sb} = 0$$

$$r_o = r_{ds} \parallel r_L = \frac{1}{g_{ds} + g_L}$$

Усилвателно стъпало с общ дрейн

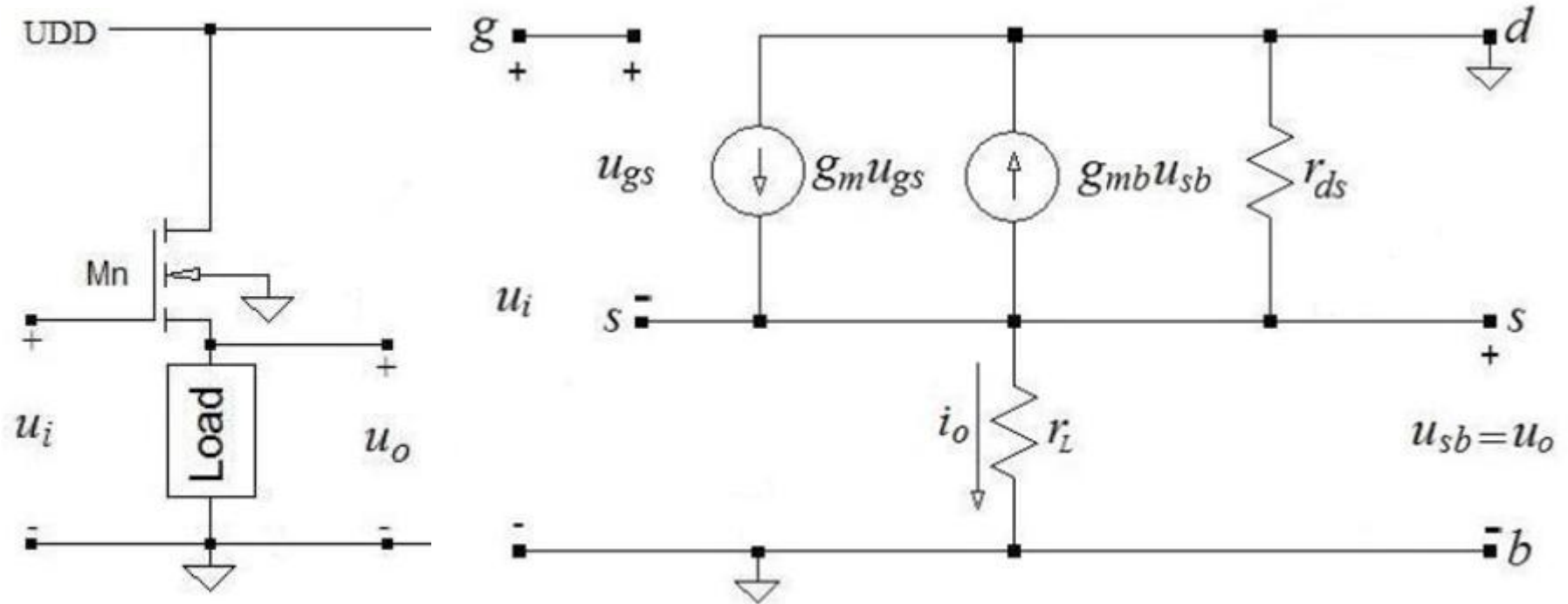

Определяне на коефициента на предаване на входното напрежение A_u


$$u_o = i_o r_L = i_o / g_L;$$

$$i_o = g_m u_{gs} - g_{mb} u_{sb} - g_{ds} u_o;$$

$$u_{gs} = u_i - u_o; \quad u_{sb} = u_o;$$

$$g_L u_o = g_m (u_i - u_o) - g_{mb} u_o - g_{ds} u_o$$

Усилвателно стъпало с общ дрейн

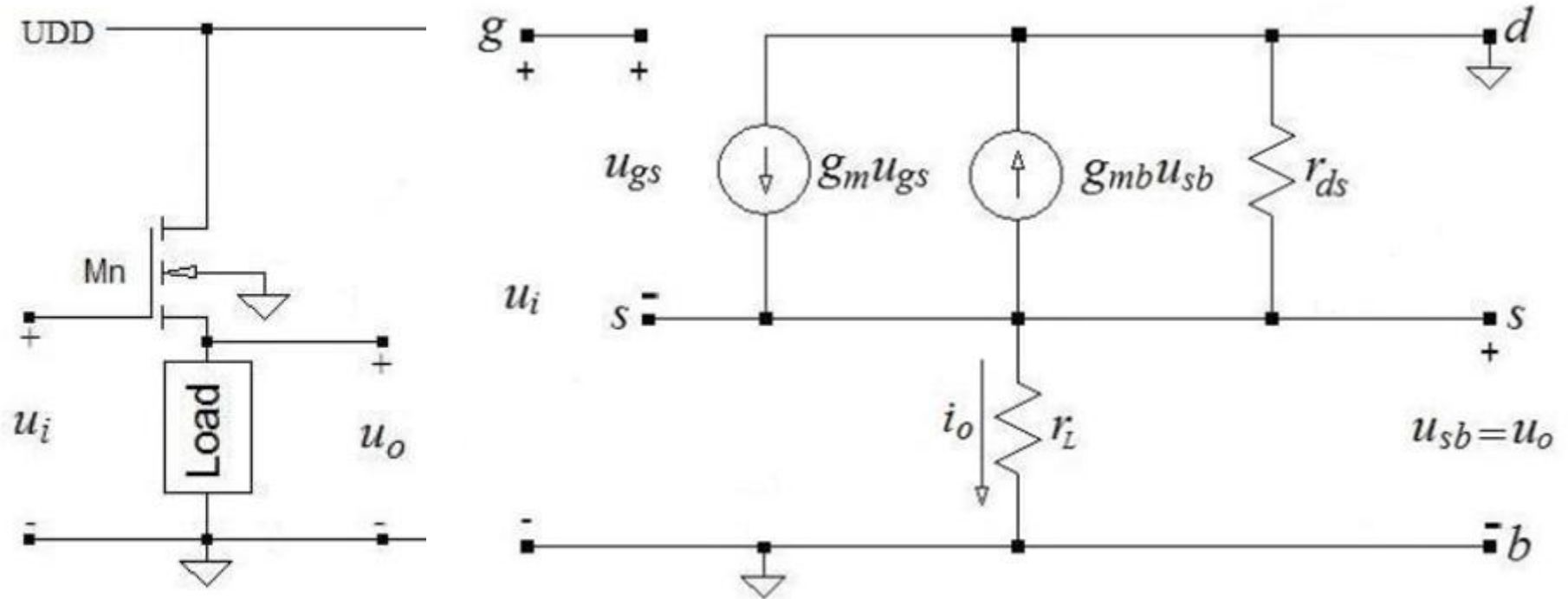

Определяне на коефициента на предаване на входното напрежение A_u


$$g_L u_o = g_m (u_i - u_o) - g_{mb} u_o - g_{ds} u_o$$

$$(g_m + g_{mb} + g_{ds} + g_L) u_o = g_m u_i$$

$$A_u = \frac{g_m}{g_m + g_{mb} + g_{ds} + g_L}$$

$$A_u \approx \frac{g_m}{g_m + g_{mb}}$$

Усилвателно стъпало с общ дрейн

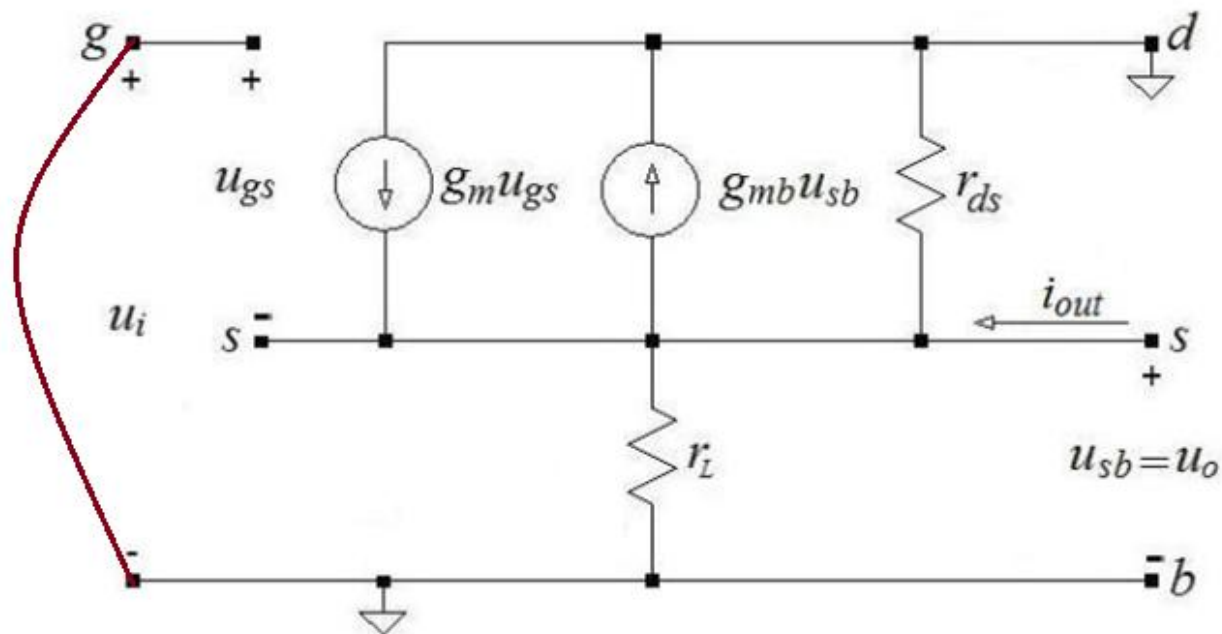

$$r_o = \frac{u_o}{i_{out}}$$

Определяне на изходното съпротивление r_o

$$i_{out} = g_L u_o + g_{ds} u_o - g_m u_{gs} + g_{mb} u_{sb}$$

При стойност на входното напрежение $u_i = 0$, $u_{gs} = -u_o = -u_{sb}$


$$i_{out} = g_L u_o + g_{ds} u_o + g_m u_o + g_{mb} u_o$$

$$r_o = \frac{u_o}{i_{out}} = \frac{1}{g_m + g_{mb} + g_{ds} + g_L}$$

$$r_o \approx \frac{1}{g_m + g_{mb}}$$

Каскоден усилвател

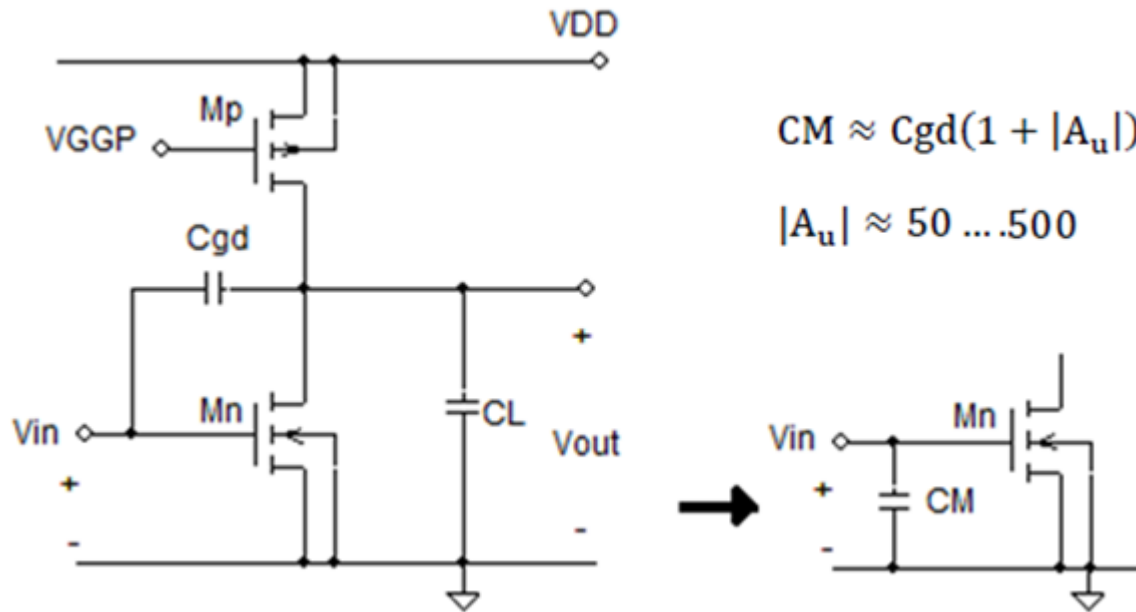недостатък на класическото усилвателно стъпало



$$CM \approx Cgd(1 + |A_u|)$$

$$|A_u| \approx 50 \dots 500$$


$$A_u = -\frac{g_{mn}}{g_{dsn} + g_{dsp}} = -\frac{2I_D/U_{effn}}{(\lambda_n + \lambda_p)I_D} = -\frac{2}{(\lambda_n + \lambda_p)U_{effn}}$$

При $U_{effn} = 0,2V = \text{const.}$,

за увеличение на $A_{u\text{max}}$ е необходимо $(\lambda_n + \lambda_p) \downarrow$ (т. е. $L_n (L_p) \uparrow$),

което води до нарастване на паразитните капацитети и стесняване на BW


Каскоден усилвател

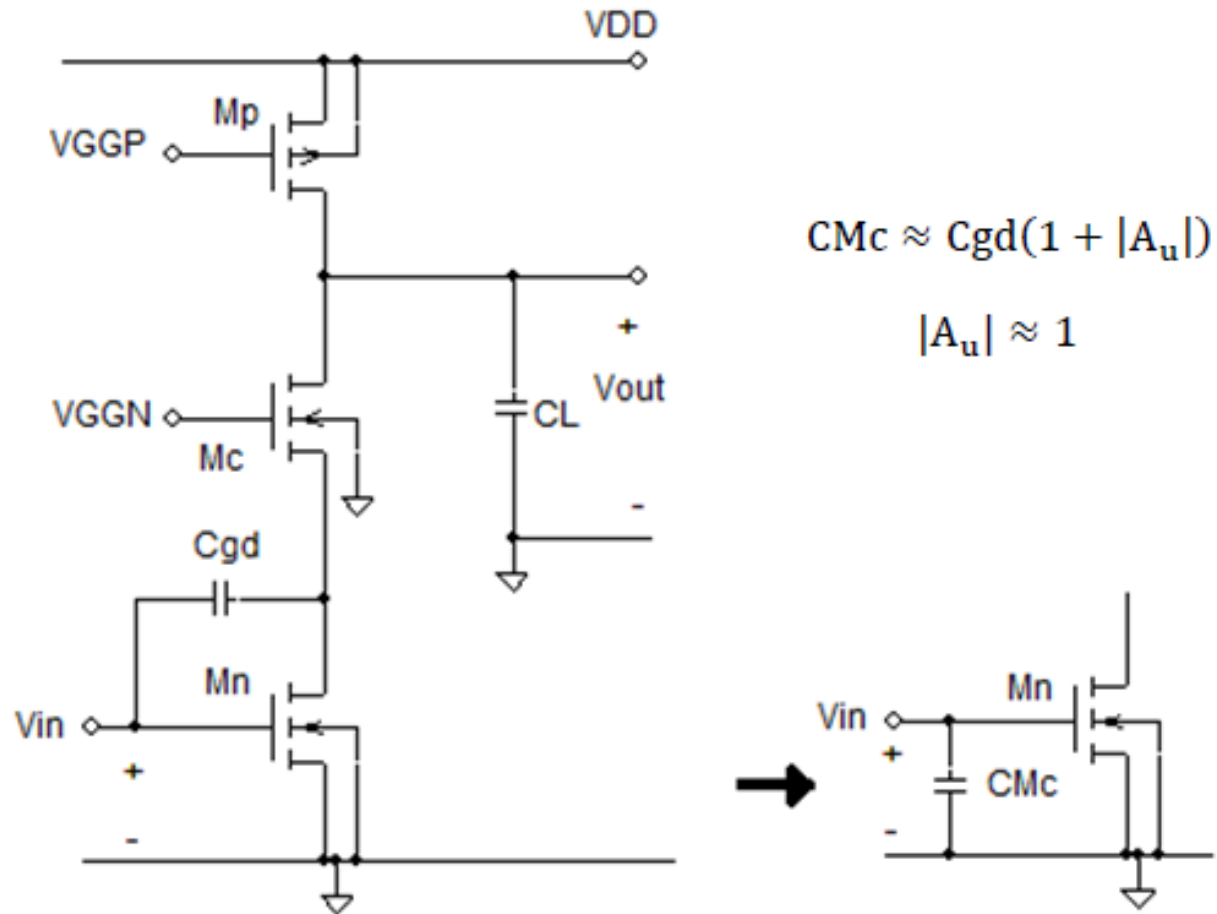

Принципна схема на каскоден усилвател общ сорс (M_n) – общ гейт (M_c).

Каскоден усилвател

Анализ – вариант 1

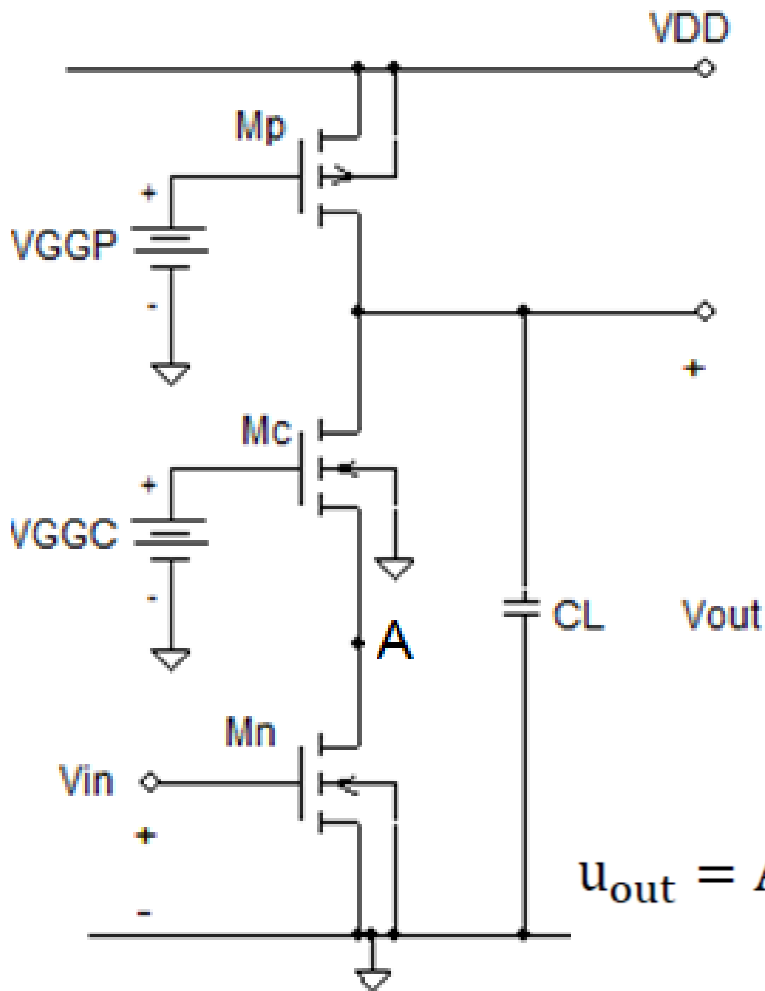

$$A_{u(Mn)} = - \frac{g_{mn}}{g_{dsn} + g_{ic}}$$

$$g_{ic} = g_{mc} + g_{mbc}$$

$$A_{u(Mn)} = - \frac{g_{mn}}{g_{dsn} + g_{mc} + g_{mbc}}$$

$$A_{u(Mn)} \approx - \frac{g_{mn}}{g_{mc} + g_{mbc}} \approx -1$$


$$u_A = A_{u(Mn)} u_{in} \approx - \frac{g_{mn}}{g_{mc} + g_{mbc}} u_{in}$$

$$u_{out} = A_{u(Mc)} u_A = - \frac{g_{mc} + g_{mbc}}{g_{o(c-n)} + g_{dsp}} \frac{g_{mn}}{g_{mc} + g_{mbc}} u_{in}$$

$$A_u = \frac{u_{out}}{u_{in}} = - \frac{g_{mn}}{g_{o(c-n)} + g_{dsp}}$$

Каскоден усилвател

Анализ – вариант 1

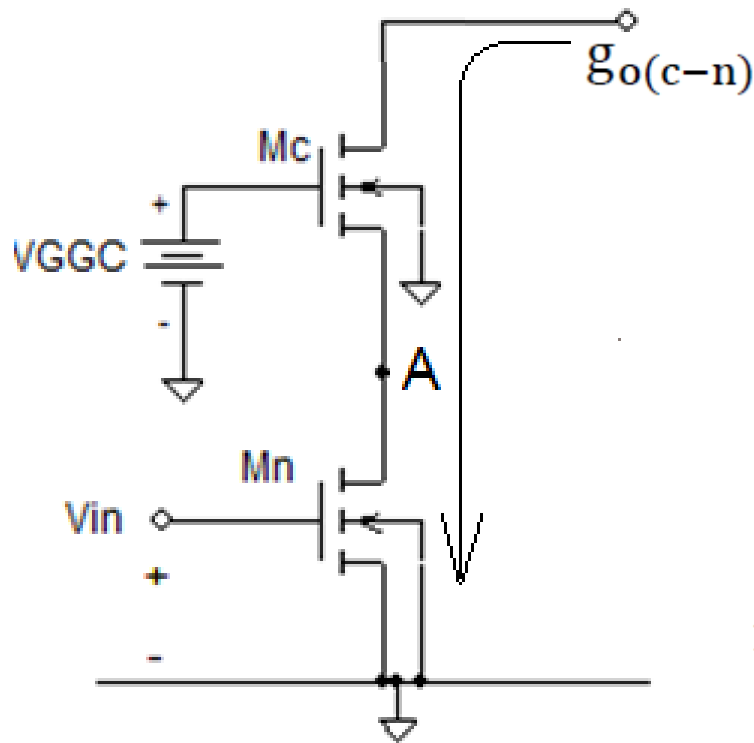

$$A_u = \frac{u_{out}}{u_{in}} = - \frac{g_{mn}}{g_{o(c-n)} + g_{dsp}}$$

$$r_{o(c-n)} = g_{mc} r_{dsc} r_{dsn} = \frac{g_{mc}}{g_{dsc} g_{dsn}}$$

$$g_{o(c-n)} = \frac{1}{g_{mc} r_{dsc} r_{dsn}} = \frac{g_{dsc} g_{dsn}}{g_{mc}}$$



$$r_{out} = \frac{1}{g_{o(c-n)} + g_{dsp}} = \frac{g_{mc}}{g_{dsc} g_{dsn} + g_{mc} g_{dsp}}$$

$$A_u = - \frac{g_{mn} g_{mc}}{g_{dsc} g_{dsn} + g_{mc} g_{dsp}}$$

$$\text{Обикновено } g_{o(c-n)} \ll g_{dsp} \Rightarrow A_u = - \frac{g_{mn}}{g_{dsp}}$$

Каскоден усилвател

Анализ – вариант 2

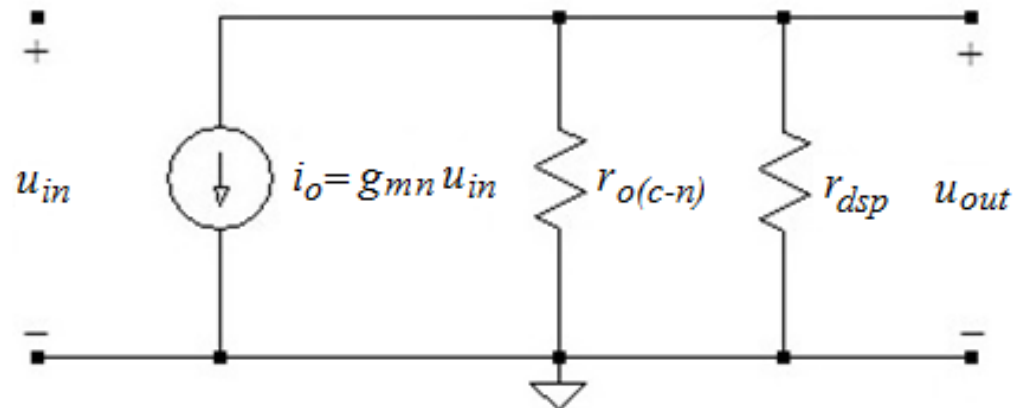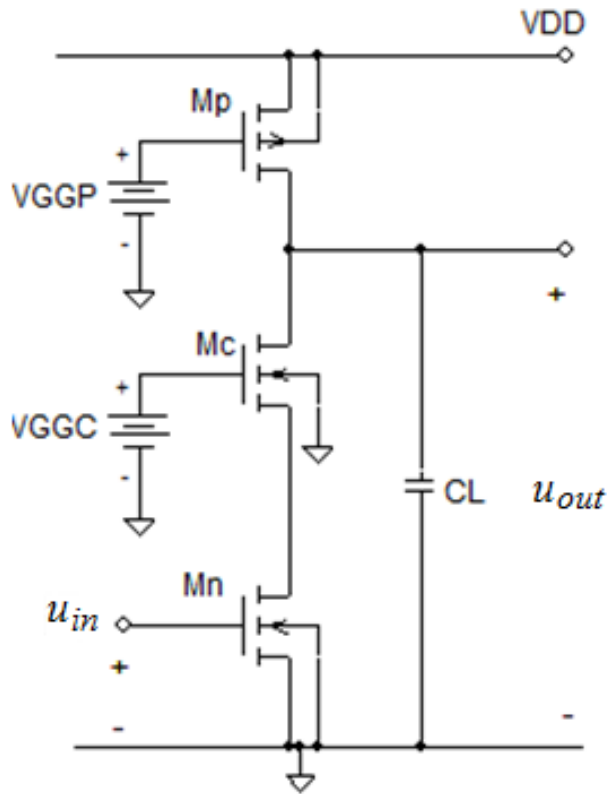

$$i_o = i_{dn} = i_{sc} = i_{dc} = g_{mn} u_{in}$$

$$r_{o(c-n)} = g_{mc} r_{dsc} r_{dsn} = \frac{g_{mc}}{g_{dsc} g_{dsn}} \gg r_{dsp}$$


$$r_{out} = r_{o(c-n)} \parallel r_{dsp} \approx r_{dsp}$$

$$u_{out} = -i_o r_{out} = -g_{mn} u_{in} r_{dsp} = -\frac{g_{mn}}{g_{dsp}} u_{in}$$

$$A_u = \frac{u_{out}}{u_{in}} = -g_{mn} r_{dsp} = -\frac{g_{mn}}{g_{dsp}}$$

Каскоден усилвател

Анализ – вариант 3

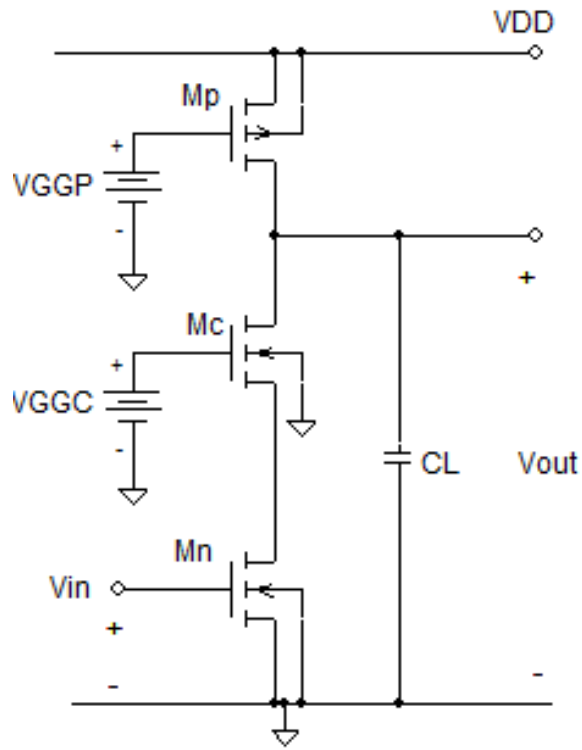

$$u_{gsc} = - \frac{g_{mn} u_{in}}{g_{dsn} + g_{mc} + g_{mbc}} \approx - \frac{g_{mn}}{g_{mc} + g_{mbc}} u_{in}$$


$$u_{out} = \frac{g_{mc} + g_{mbc}}{g_{dsp}} u_{sgc} = - \frac{g_{mn}}{g_{dsp}} u_{in}$$

$$A_u = \frac{u_{out}}{u_{in}} = - \frac{g_{mn}}{g_{dsp}}$$


$$r_{out} = \frac{1}{g_{dsp}} = r_{dsp}$$

$$BW = \frac{1}{2\pi r_{out} C_L} = \frac{g_{dsp}}{2\pi C_L} = f_{(-3dB)}$$

$$GBW = |A_u| BW = \frac{g_{mn}}{g_{dsp}} \frac{g_{dsp}}{2\pi C_L} = \frac{g_{mn}}{2\pi C_L} = f_u = f_T$$

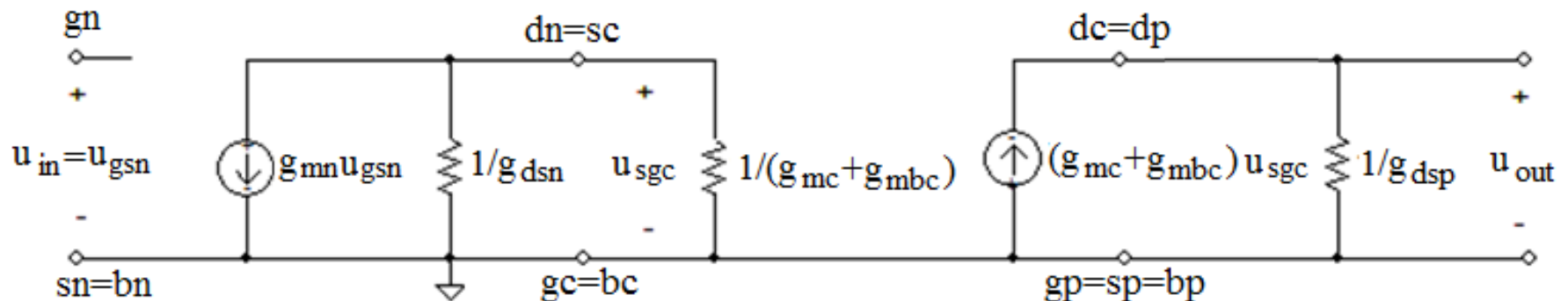

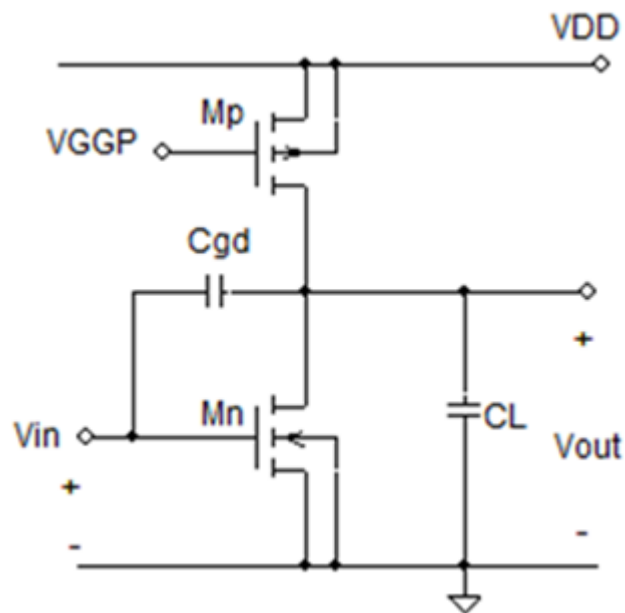Сравнение между едностъпален и каскоден усилвател




$$A_u = -\frac{g_{mn}}{g_{dsn} + g_{dsp}} = -\frac{2}{(\lambda_n + \lambda_p)U_{effn}} \approx -300$$

$$BW = \frac{g_{dsn} + g_{dsp}}{2\pi C_L}$$

$$GBW = \frac{g_{mn}}{2\pi C_L}$$

$$C_{in} \approx |A_u|C_{gd} \approx 300C_{gd}$$

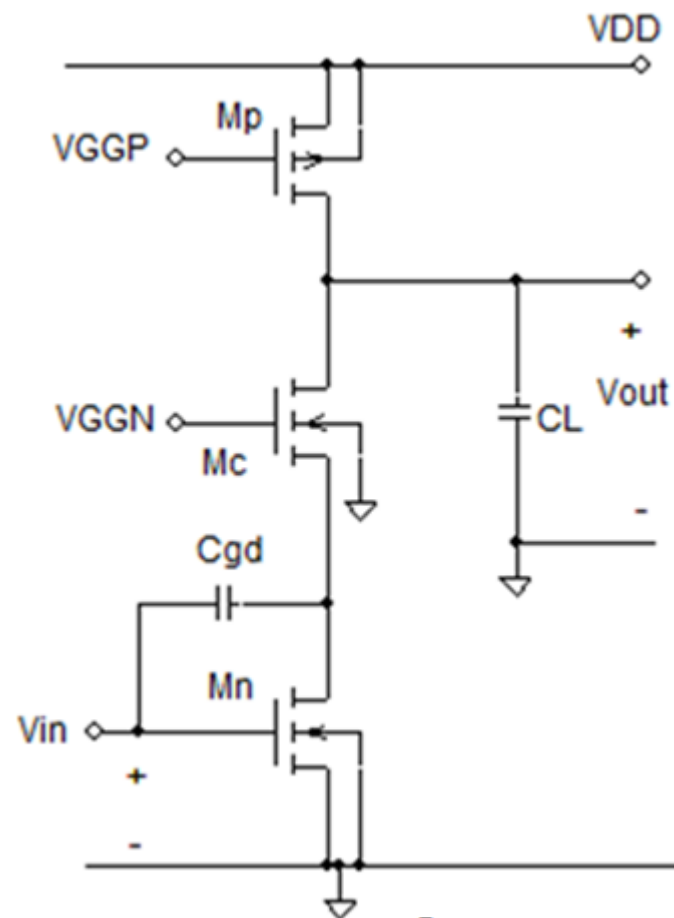


$$A_u = -\frac{g_{mn}}{g_{dsp}} = -\frac{2}{\lambda_p U_{effn}} \approx -550$$

$$BW = \frac{g_{dsp}}{2\pi C_L} \quad GBW = \frac{g_{mn}}{2\pi C_L}$$

$$C_{in} \approx C_{gd}$$

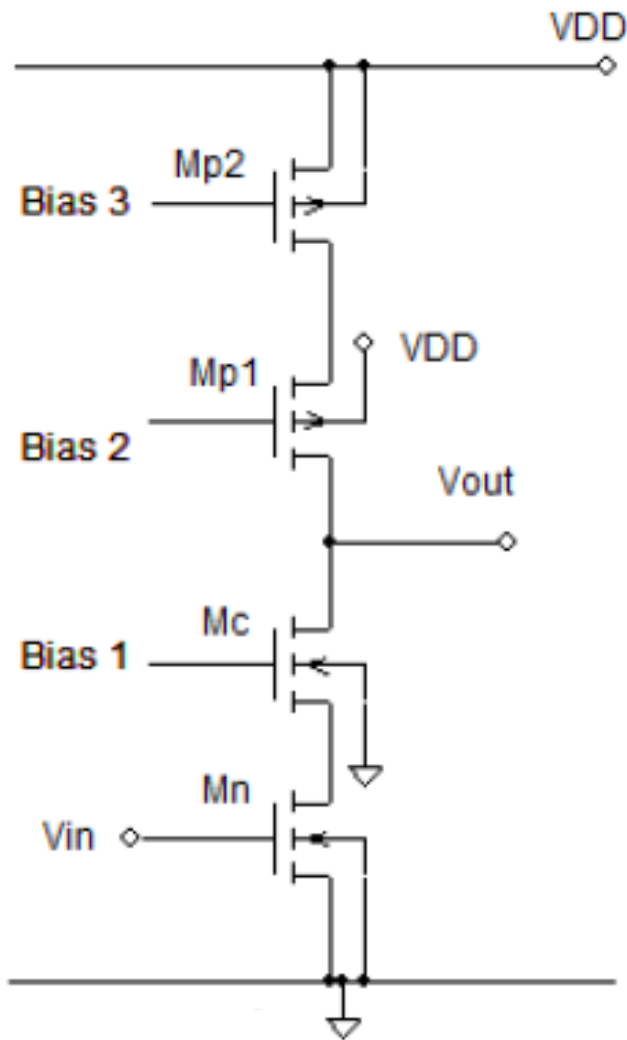Каскодни усилватели с подобрени показатели /телескопичен каскод/



$$A_u = -g_{mn} r_{out} = -g_{mn} (r_{o(c-n)} \parallel r_{o(1-2)}) \approx$$


$$\approx -g_{mn} \frac{r_{o(c-n)}}{2} = -\frac{g_{mn} g_{mc}}{2 g_{dsn} g_{dsc}} = -\frac{1}{2} \frac{2I_D}{\lambda_n I_D} \frac{2I_D}{U_{effc}}$$

$$A_u \approx -\frac{1}{2} \left(\frac{2}{\lambda_n U_{effn}} \right)^2 \approx -250000$$

$$BW = \frac{1}{2\pi r_{out} C_L} \approx \frac{1}{2\pi \frac{r_{o(c-n)}}{2} C_L} = \frac{g_{dsn} g_{dsc}}{\pi g_{mc} C_L}$$




$$GBW = |A_u| BW = \frac{g_{mn} g_{mc}}{2 g_{dsn} g_{dsc}} \frac{g_{dsn} g_{dsc}}{\pi g_{mc} C_L} = \frac{g_{mn}}{2\pi C_L}$$

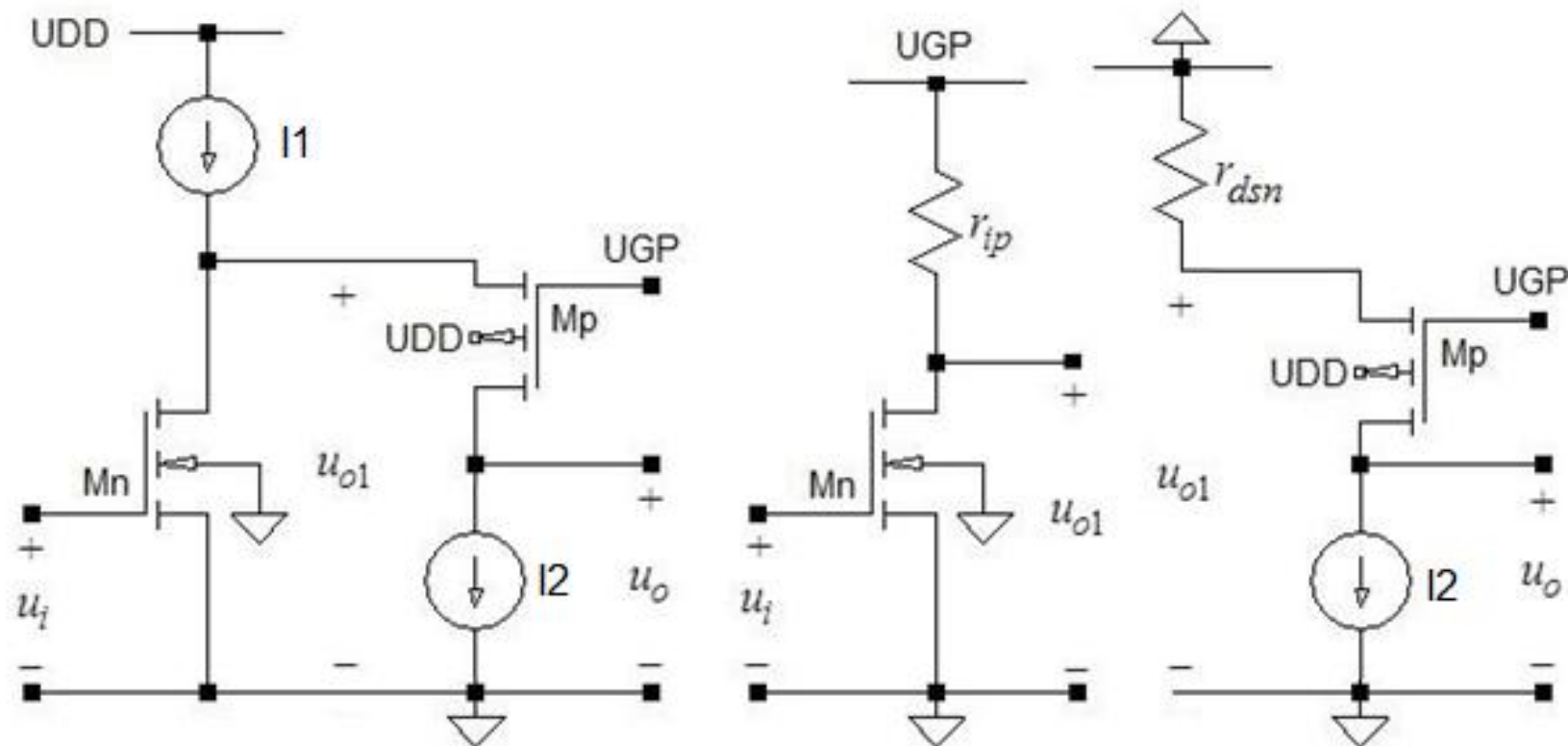Каскодни усилватели с подобрени показатели /прегънат каскод/



Основно приложение – в диференциални схеми (ще ги разгледаме по-късно).
Обикновено $I_1=2 \cdot I_2$ (два пъти по-висока консумация от класическата структура).

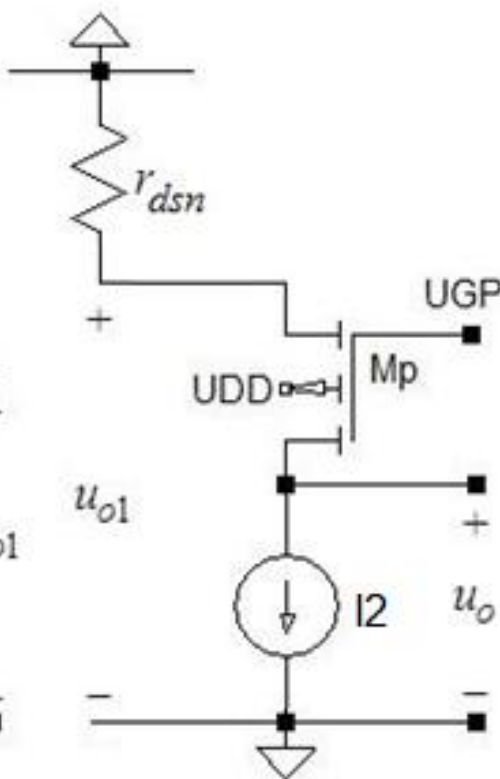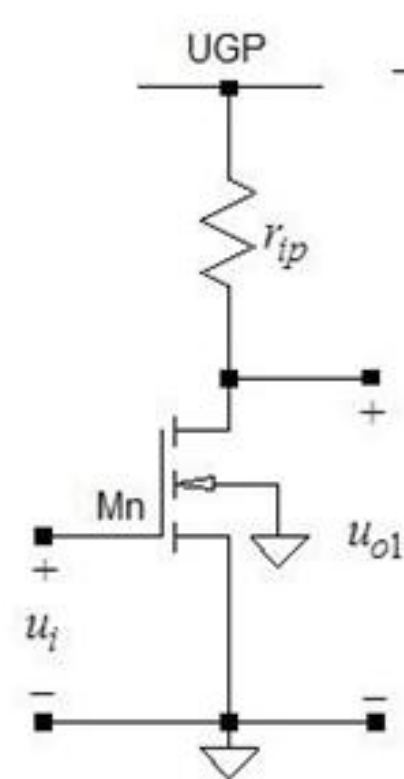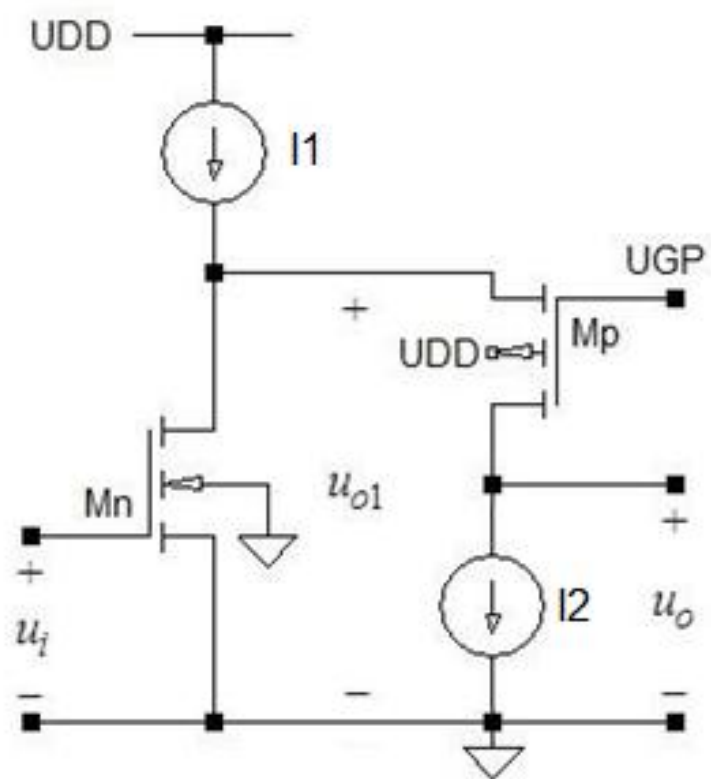Каскодни усилватели с подобрени показатели /прегънат каскод/




$$A_{u1} \approx -\frac{g_{mn}}{g_{ip}} = -\frac{g_{mn}}{g_{mp} + g_{mbp}}$$

$$A_{u2} \approx \frac{g_{mp} + g_{mbp}}{g_{o(p-n)} + g_L}$$

$$g_{o(p-n)} \approx \frac{g_{mp}}{g_{dsp} g_{dsn}}$$

$$A_u = A_{u1} A_{u2} = -\frac{g_{mn}}{g_{mp} + g_{mbp}} \frac{g_{mp} + g_{mbp}}{g_{o(p-n)} + g_L} = -\frac{g_{mn}}{g_{o(p-n)} + g_L} = -\frac{g_{mn} g_{mp}}{g_{dsp} g_{dsn} + g_{mp} g_L}$$

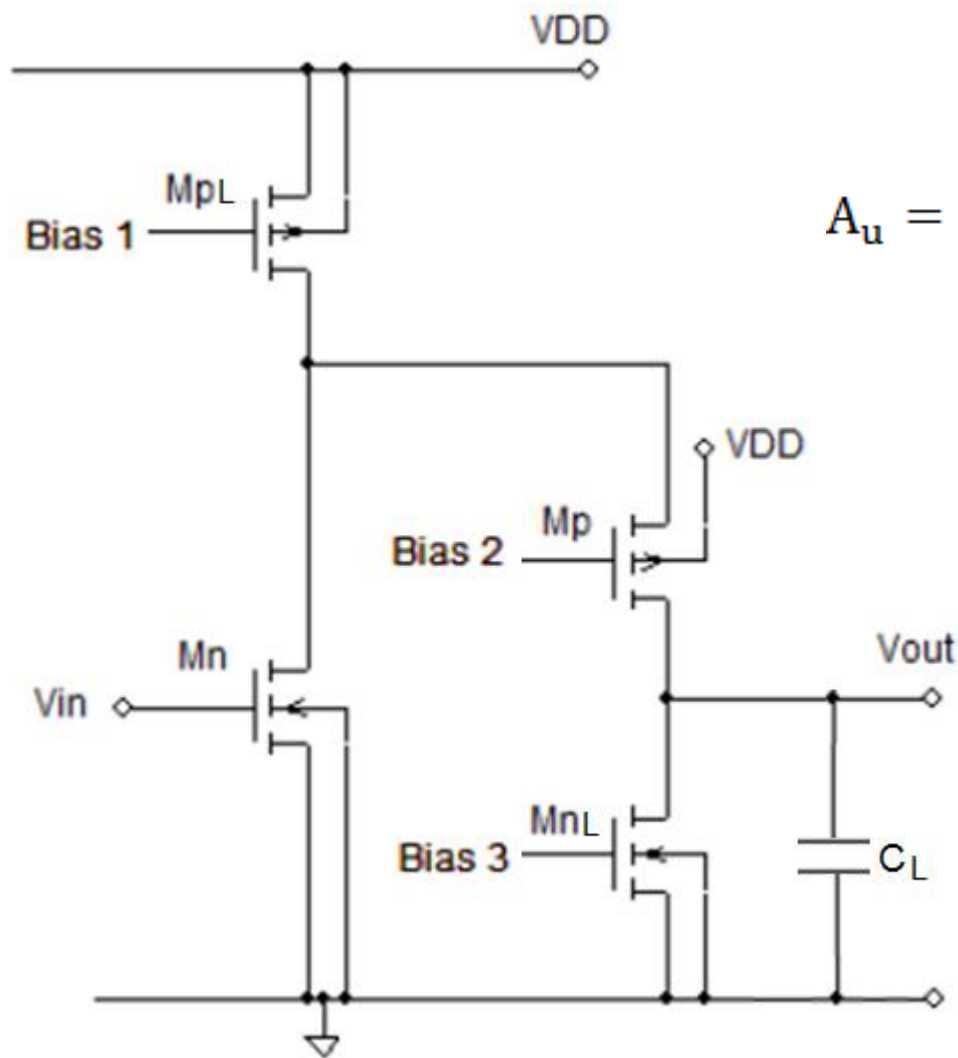Каскодни усилватели с подобрени показатели /прегънат каскод/



$$g_L = g_{dsnL}$$



$$A_u = -\frac{g_{mn}g_{mp}}{g_{dsp}g_{dsn} + g_{mp}g_{dsnL}} \approx -\frac{g_{mn}}{g_{dsnL}}$$

$$r_{out} = \frac{1}{g_{dsnL}}$$

$$BW = \frac{1}{2\pi r_{out} C_L} = \frac{g_{dsnL}}{2\pi C_L}$$

$$GBW = |A_u|BW = \frac{g_{mn}}{2\pi C_L}$$

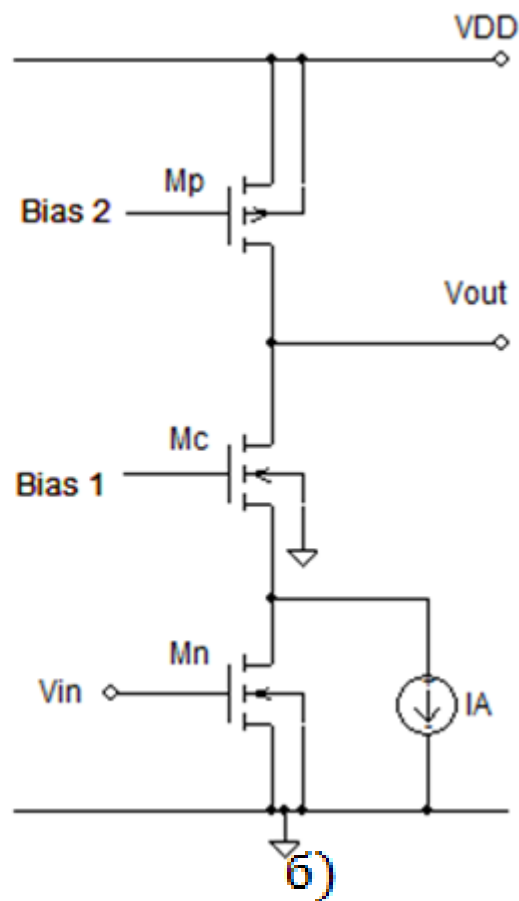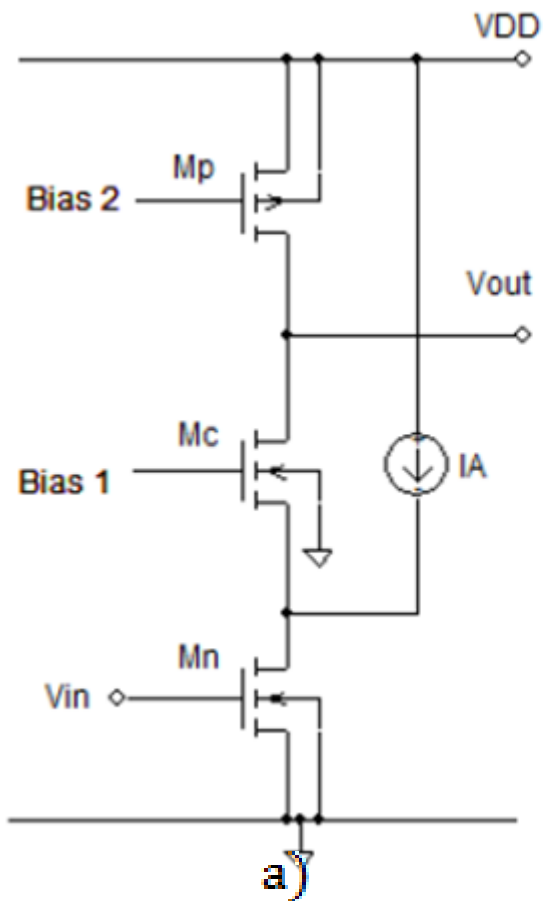Каскодни усилватели с подобрени показатели



$$A_u = - \frac{g_{mn}}{g_{dsp}}$$

$$r_{out} = r_{dsp}$$

$$BW = \frac{1}{2\pi r_{dsp} C_L}$$



$$GBW = \frac{g_{mn}}{2\pi C_L}$$

а) Стъпало с повишено усилване – увеличение на g_{mn} при запазване на стойността на r_{dsp} и BW ($A_u \uparrow$, $GBW \uparrow$, $BW = \text{const.}$).

б) Стъпало с понижено усилване – намаление на g_{mn} при запазване на стойността на r_{dsp} и BW ($A_u \downarrow$, $GBW \downarrow$, $BW = \text{const.}$).

Регулиран каскод

Regulated cascode or gain boosting

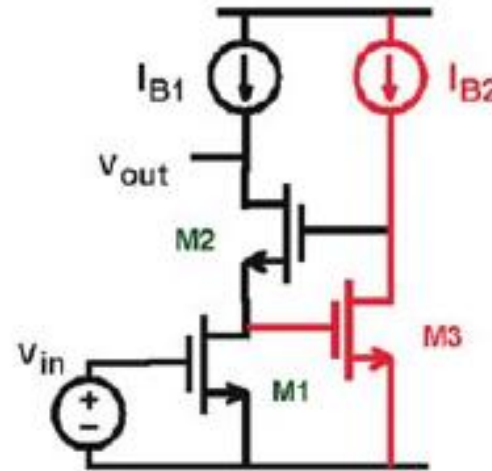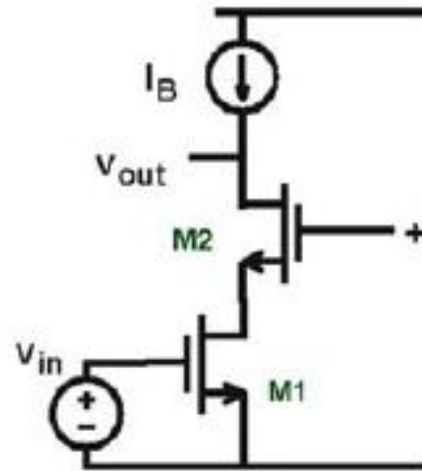

$$A_v = (g_m r_{DS})_1 (g_m r_{DS})_2 \quad A_v = (g_m r_{DS})_1 (g_m r_{DS})_2 (g_m r_{DS})_3$$

Hosticka, JSSC Dec.79, pp. 1111-1114; Sackinger, JSSC Febr.90, pp. 289-298;
Bult JSSC Dec.90, pp. 1379-1384

Willy Sansen 10.05 0262


Формулите са в сила при идеални източници на ток I_B , I_{B1} и I_{B2} .

$$A_{uc} = -\frac{g_{m1} g_{m2}}{g_{ds1} g_{ds2} + g_{m2} g_L} = -\frac{g_{m1} g_{m2}}{g_{ds1} g_{ds2}} = -(g_{m1} r_{ds1})(g_{m2} r_{ds2})$$

$$A_{urc} = -\frac{g_{m1} g_{m2} g_{m3}}{g_{ds1} g_{ds2} g_{ds3}} = -(g_{m1} r_{ds1})(g_{m2} r_{ds2})(g_{m3} r_{ds3})$$

Регулиран каскод, каскод и еднотранзисторен усилвател

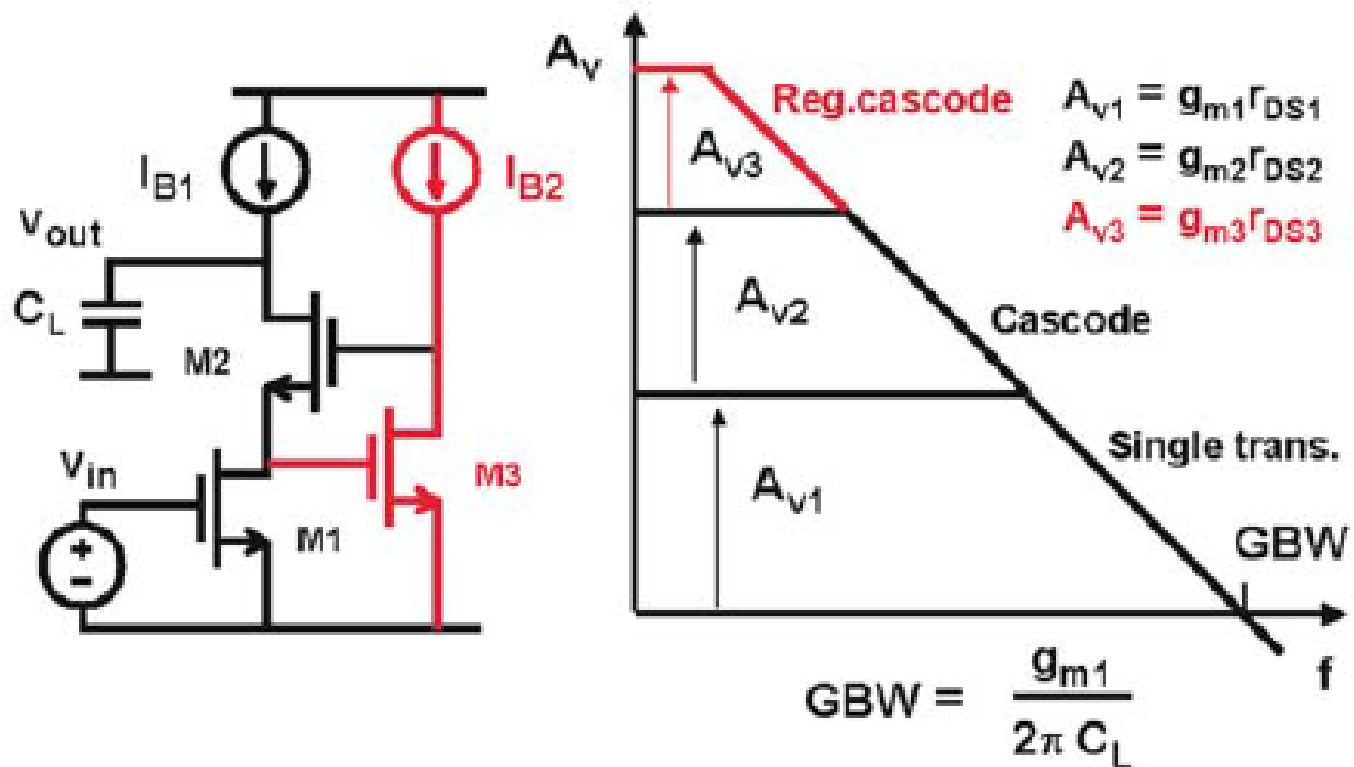Regulated cascode, Cascode & single-transistor



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО