

ТЕМА: 3
АНАЛОГОВО ИЗМЕРВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕ


ЗАДАЧИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Да се разучват устройството и принципът на действие на аналогов волтметър АВ-1 (стр. 46-50 от [2]).

2. На фиг. 1 е дадена схема на неинвертиращ усилвател, на която са означени входното напрежение на несиметрия U_{io} и входните поляризиращи токове – I_{b+} и I_{b-} . Схемата е реализирана на базата на операционен усилвател (ОУ) LF 356.

Таблица 1. Технически данни за ОУ LF 356.

Параметър	Стойност		Мерни единици
	min.	typ.	
1. Входно напрежение на несиметрия – U_{io}	3	10	mV
2. Входен ток на несиметрия I_{io}	3	50	pA
3. Входен поляризиращ ток I_b	30	200	pA
4. Коефициент на температурния дрейф на U_{io} – TKU_{io}	5		μ/K
5. Коефициент на усиление при отворена верига на ОУВ – A	200		V/mV

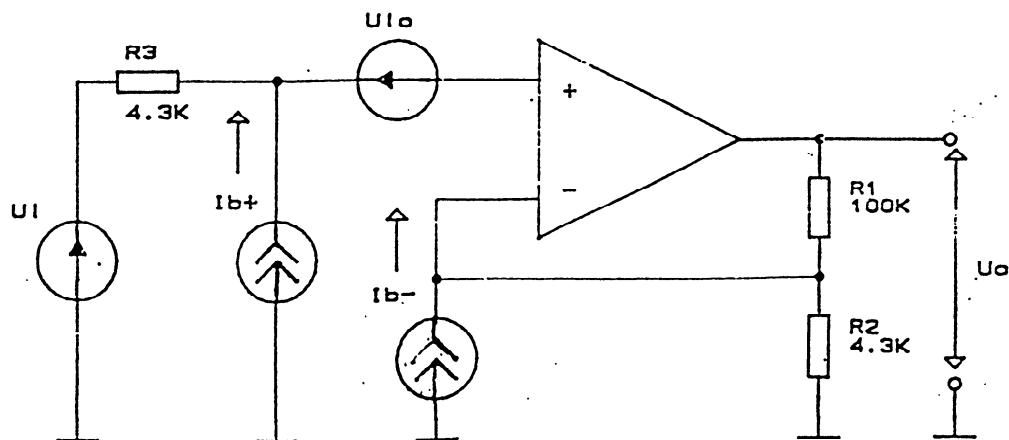

Фиг. 1. Схема на неинвертиращ усилвател.

2.1. За схемата на неинвертиращ усилвател от фиг. 1 да се изведе формулата за предавателната характеристика на усилвателя. При извеждането се приема: $A \neq \infty$ (А - коефициент на усиливане на ОУ при отворена верига на отрицателната обратна връзка), $I_{b+} = I_{b-} = 0$, $U_{i0} = 0$.

2.2. Изведете аналитично израза за относителната грешка, дължаща се на крайния коефициент на усиливане на ОУ. Определете числената стойност и характера (мултипликативен, адитивен) на тази грешка.

2.3. Изчислете коефициента на усиливане по напрежение ($K_u = U_o / U_i$) за схемата от фиг. 1 за стойност на А взета от таблица 1.


2.4. Изведете аналитично израза за абсолютната и за относителната грешка, дължаща се на отклонения в стойностите на резисторите R_1 и R_2 . Определете стойността на максималната възможна грешка и характера (мултипликативен, адитивен) на тази грешка. (Разглежданията да се направят за идеален ОУ. Толерансите на резисторите са $\pm 1\%$)

2.5. Изведете аналитично израза за абсолютната стойност на грешката, причинена от входното напрежение на несиметрия U_{io} и от входните поляризиращи токове (I_{b+} и I_{b-}) на операционния усилвател. (Извеждането направете за $A \rightarrow \infty$. Използвайте принципа на суперпозицията, като разглеждате последователно влиянието на всеки един от изследваните параметри (U_{io} , I_{b+} , I_{b-}) и пренебрегвайте влиянието на останалите параметри.)

Изчислете числената стойност на грешката за ОУ LF356 като използвате данните дадени в таблица 1 и на фиг. 1. Сравнете влиянието на U_{io} и на I_{b+} и I_{b-} .

Анализ на резултатите и изводи:

3. На фиг. 2 е дадена опростена схема на аналогов волтметър.

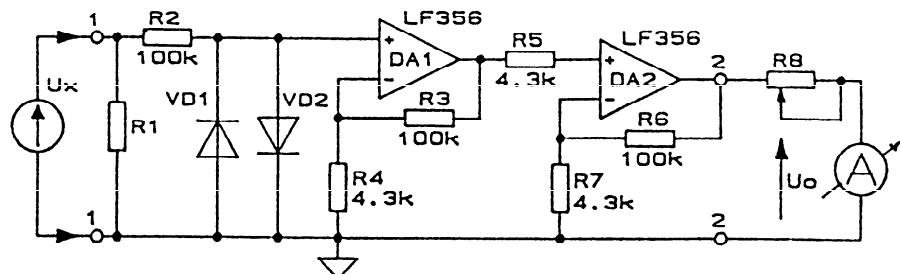

Фиг. 2. Опростена схема на аналогов волтметър.

За схемата от фиг. 2 да се определи:

3.1. Стойността на съпротивлението R_8 , при която за $U_x = 10\text{mV}$, приложено на входа 1-1', се получава крайно отклонение на стрелката на измервателната система. (OU се разглежда като идеален.)


3.2. Абсолютната и относителна стойност на грешката причинена от входното напрежение на несиметрия U_{10} на операционните усилватели при измерване на напрежение от 1mV и от 10mV .

3.3. Да се определи максималната допълнителна грешка (абсолютна и относителна), която се внася от температурния дрейф на U_{io} при измерване напрежение от 1mV и от 10mV в температурен интервал от 5°C до 45°C .

Анализ на резултатите и изводи (за 3.2. и 3.3.):

4. Да се изследва точността на аналогов волтметър АВ-1 при измерване на променливо напрежение.

Схемата на опитната постановка е показана на Фиг. 3.

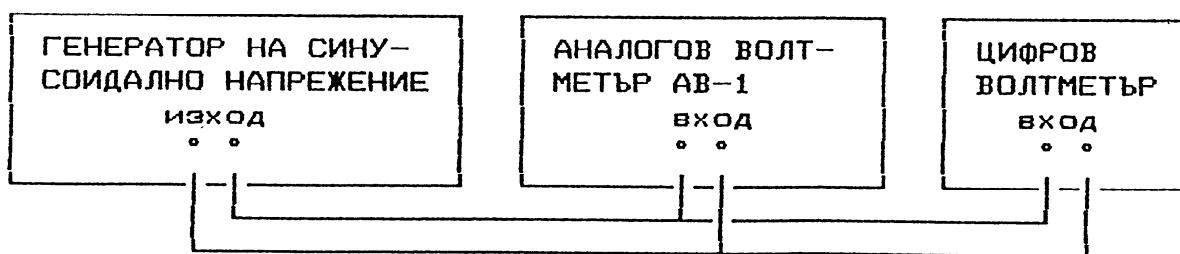

Фиг. 3.

AV-1 се установява в режим на измерване на променливо напрежение (бутон "V ~" на лицевия панел). От генератора се подава напрежение с честота 1 kHz .

Изследването се извършва за избран измервателен обхват (например 10 V). За десет точки равномерно разположени в обхвата се задават съответни стойности на напрежение. Отчетените стойности от цифровия волтметър U_{цв} се приемат за образцови.

Получените резултати се нанасят в табл. 2. Допустимата относителна грешка се изчислява на базата на техническите характеристики на аналоговия волтметър (стр. 51 от [2]).

6. Да се снеме реалната предавателна характеристика $I_{in}=f(U_x)$ на активния детектор в аналогият волтметър АВ-1 и се определи относителната грешка при измерване на напрежение.

Включва се активният детектор посредством натискане на бутон "АД". Изследването се извършва по начина, който е описан в точка 5. Резултатите се нанасят в таблица 4.

Кад =

Таблица 4.


I_{in} , [μA]	0	5	10	20	40	60	80	100
U_{had} , [V]								
$U_{cв}$, [V]								
$\delta u = (U_{had} - U_{cв}) / U_{cв} [\%]$								

7. Да се построят в общ координатна система реалните предавателни характеристики на активен и пасивен детектор и идеалната (при идеален диод) предавателна характеристика както и графиките на относителната грешка $\delta u = f(U_{cв})$ (фиг. 4).

Сравнете характеристиките и ги анализирайте!

I_{in} [μA]

δu , [%]

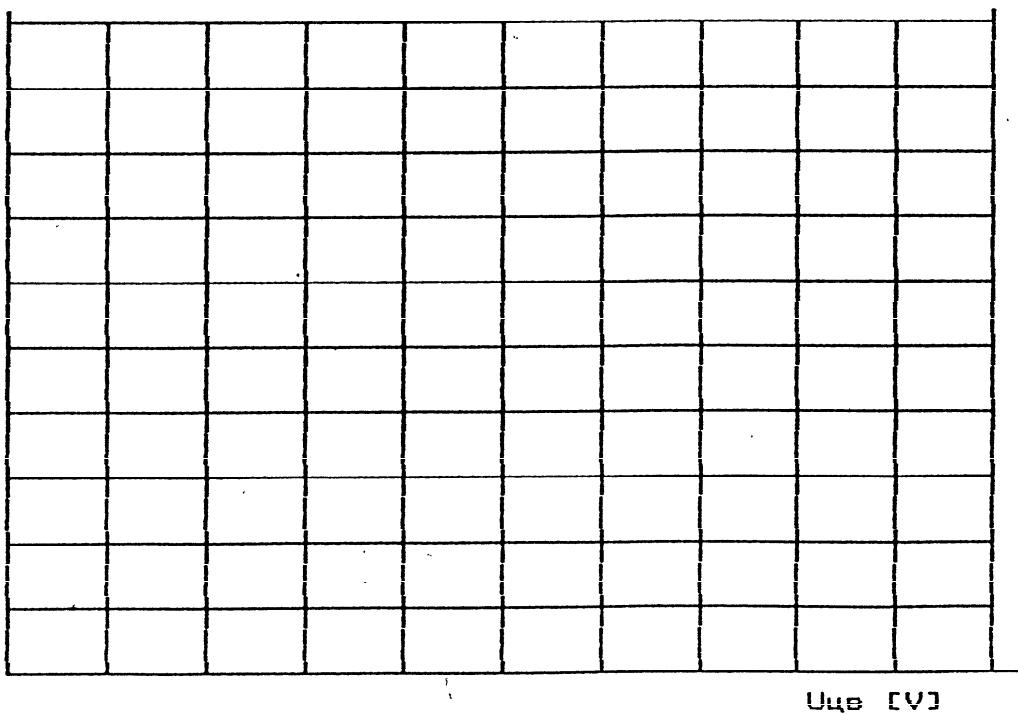

Фиг. 4.

Анализ на резултатите и изводи:

8. Да се снеме АЧХ на активния и на пасивния детектор и се определи честотната им грешка δf .

Осъществява се схема на опитната постановка съгласно фиг.3. Подава се синусоидално напрежение с честота 1 kHz и ниво осигуряващо показание 0,8 от скалата на стрелковата система. Без изменение на амплитудата на входния сигнал се изменя неговата честота. За стойностите на честотата f , дадена в таблица 5, се отчитат показанията на стрелковата система и на цифровия волтметър. Получените резултати се нанасят в съответната таблица.

8.1. Измерване за пасивен детектор. $\delta f = (U_{хпд} - U_{цв}) / U_{цв}$

Таблица 5.


$f, [kHz]$	0,01	0,02	0,10	0,20	1	2	10	20	100	200
$U_{цв}, [V]$										
$U_{хпд}, [V]$										
$\delta f_{пд} [\%]$										

8.2. Измерване за активен детектор. $\delta f = (U_{хад} - U_{цв}) / U_{цв}$

Таблица 6.

$f, [kHz]$	0,01	0,02	0,10	0,20	1	2	10	20	100	200
$U_{цв}, [V]$										
$U_{хад}, [V]$										
$\delta f_{ад} [\%]$										

9. Нанесете АЧХ и честотната грешка на активния и на пасивния детектор на фиг. 5. Използвайте логаритмичен мащаб за оста, по която се нанася честотата. Анализирайте получените характеристики.

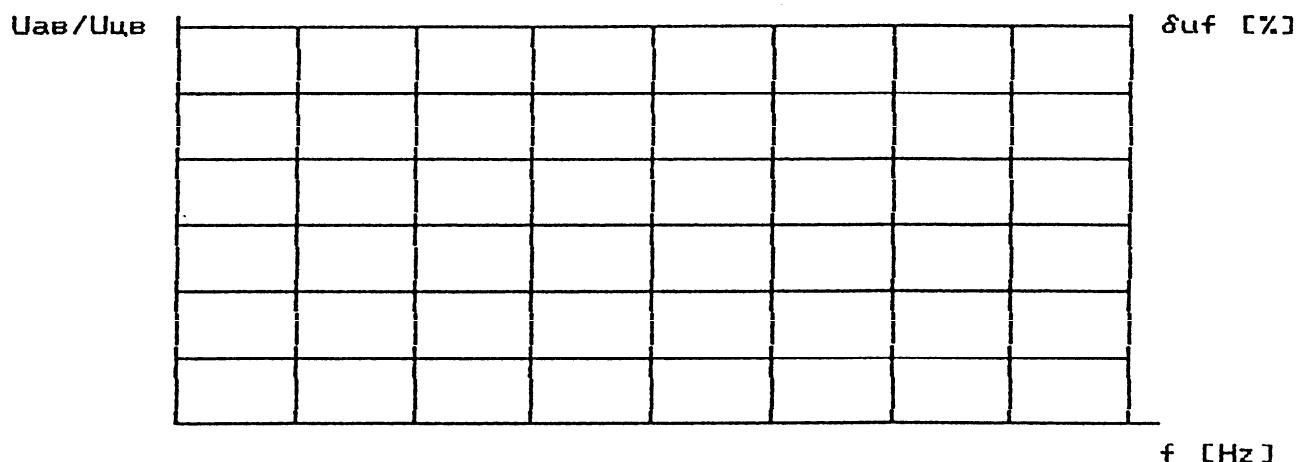

Фиг. 5. АЧХ честотни грешки на пасивен и на активен детектор.


Анализ на резултатите и изводи:

Оценка:

Студент :
/...../

Ръководител:
/...../

Дата:

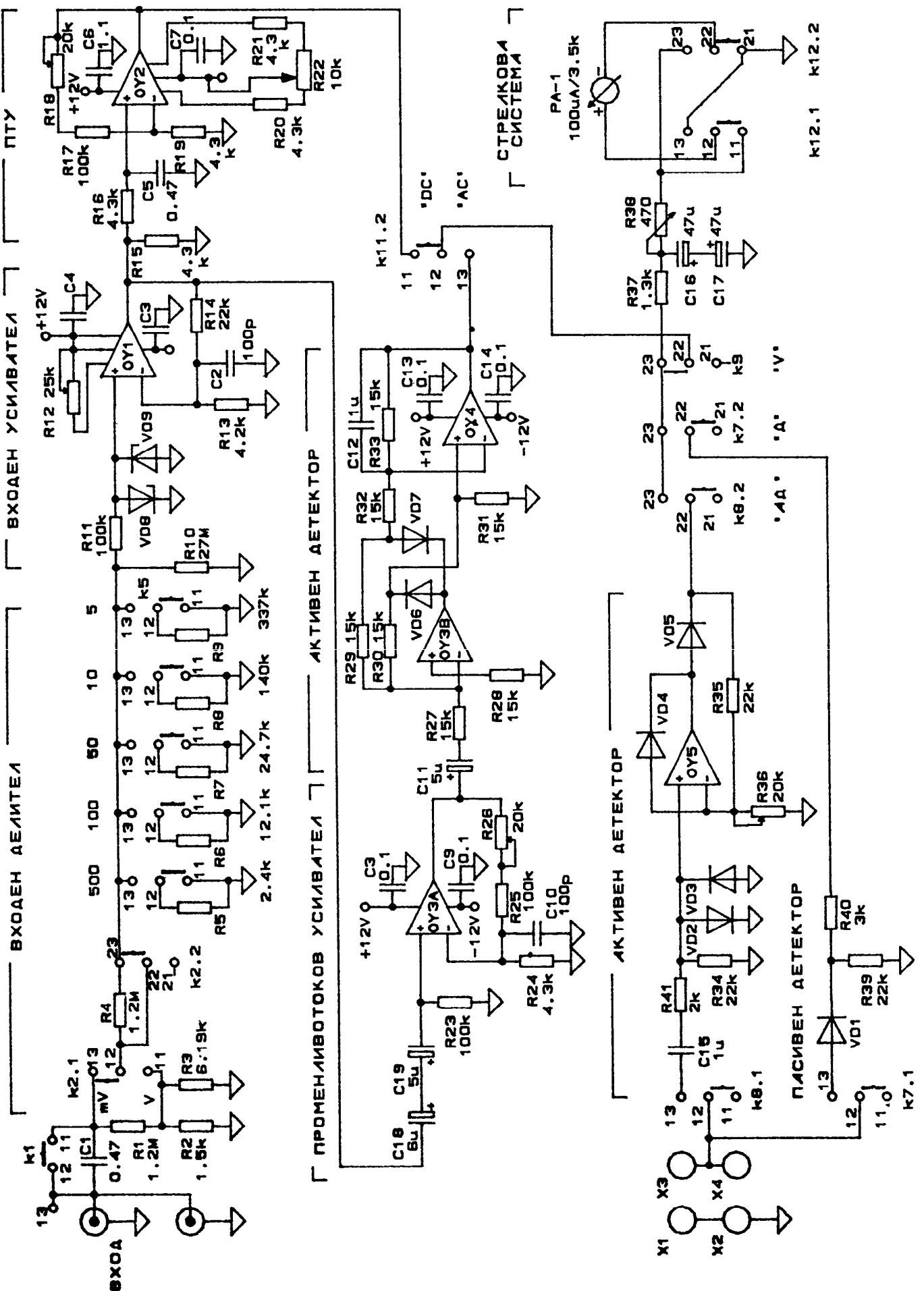

режим	обхвати	основна грешка
постоянно напрежение	10mV; 50mV; 100mV, 500mV 1V; 5V; 10V; 50V; 100V; 500V;-	≤ 2 % от FS(*)
променливо напрежение	1mV; 5mV; 10mV; 50mV; 100mV; 500mV; 1V; 5V; 10V; 50V; 100V; 500V;	≤ 1 % от FS + 0,5% U _k (**)

(*) FS – краина стойност на обхвата;

(**) U_k – измерена стойност.