


Семинарно занятие No: 2

Активни интегриращи и диференциращи вериги

Цел на занятието:

Дефиниране, определяне, математически и логически анализ на преходни процеси в активни линейни интегриращи и диференциращи вериги.

Интегратор с операционен усилвател

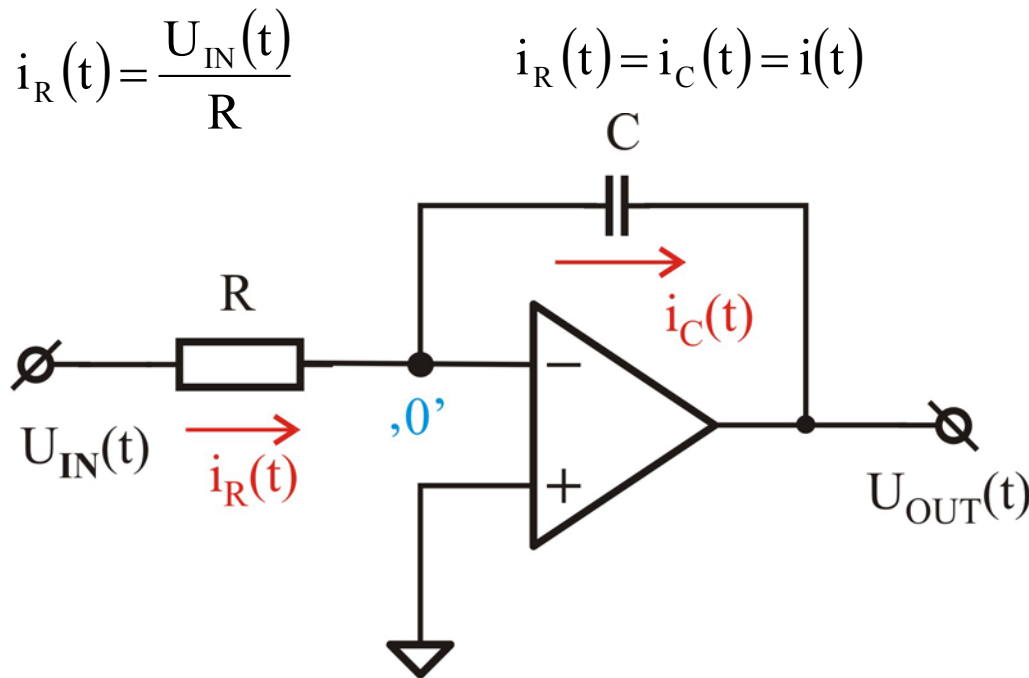

$$i_R(t) = \frac{U_{IN}(t)}{R}$$

$$i_R(t) = i_C(t) = i(t)$$

$$dU_C \cdot C = i_C(t) \cdot dt$$

$$U_C(t) = \frac{1}{C} \cdot \int i_C(t) \cdot dt + U_C(0)$$

$$U_{OUT}(t) = -U_C(t)$$

$$U_{OUT}(t) = -\frac{1}{C} \cdot \int i(t) \cdot dt + U_C(0)$$

$$U_{OUT}(t) = -\frac{1}{C} \cdot \int \frac{U_{IN}(t)}{R} \cdot dt + U_C(0)$$


$$U_{OUT}(t) = -\frac{1}{R \cdot C} \cdot \int U_{IN}(t) \cdot dt + U_C(0)$$

За $U_{INP}(t) = \{\text{const}\}$ за рамките на времето за интегриране от t_1 до t_2 и нулеви първоначални условия $U_C(0) = 0$


$$U_{OUT}(t) = -\frac{1}{R \cdot C} \cdot \int_{t_1}^{t_2} U_{IN}(t) \cdot dt + U_C(0) = -\frac{U_{IN} \cdot (t_2 - t_1)}{R \cdot C}$$

Интегратор с операционен усилвател


(времедиаграма на напреженията)

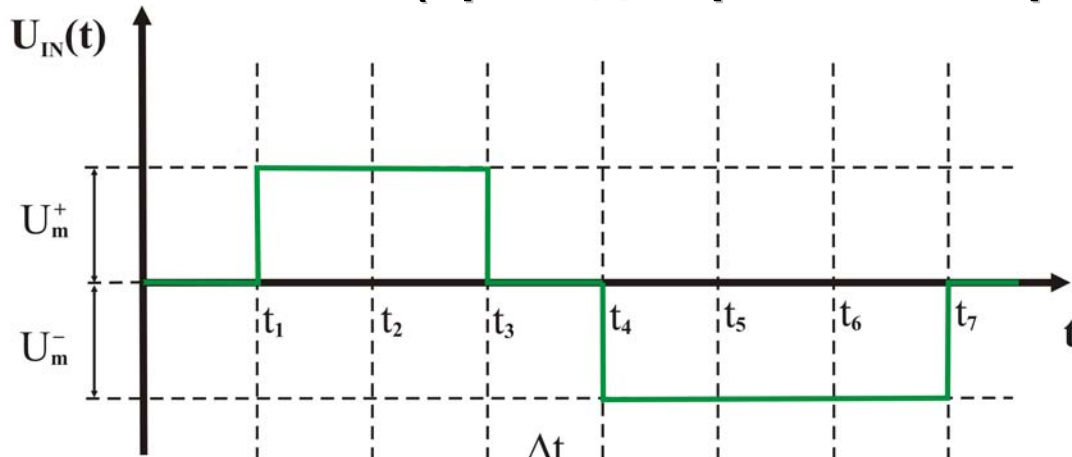


$$\left\{ \begin{array}{l} U_C(0) = 0 \\ |U_m^+| = |U_m^-| = U_m = \text{const} \\ t_n - t_{n-1} = \Delta t = \text{const} \end{array} \right.$$

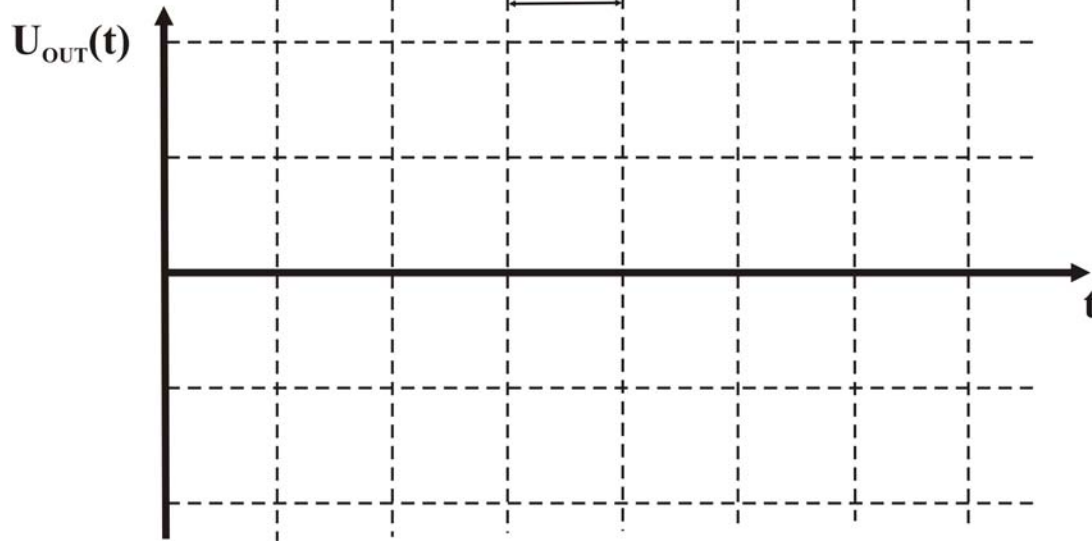
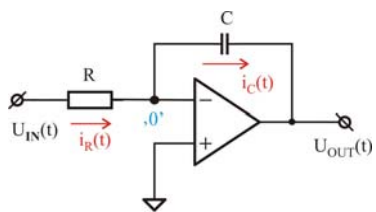
$$\left\{ \begin{array}{l} U_{\text{OUT}}(0) = \dots \\ U_{\text{OUT}}(t_1) = \dots \\ U_{\text{OUT}}(t_2) = \dots \\ U_{\text{OUT}}(t_3) = \dots \\ U_{\text{OUT}}(t_4) = \dots \\ U_{\text{OUT}}(t_5) = \dots \end{array} \right.$$




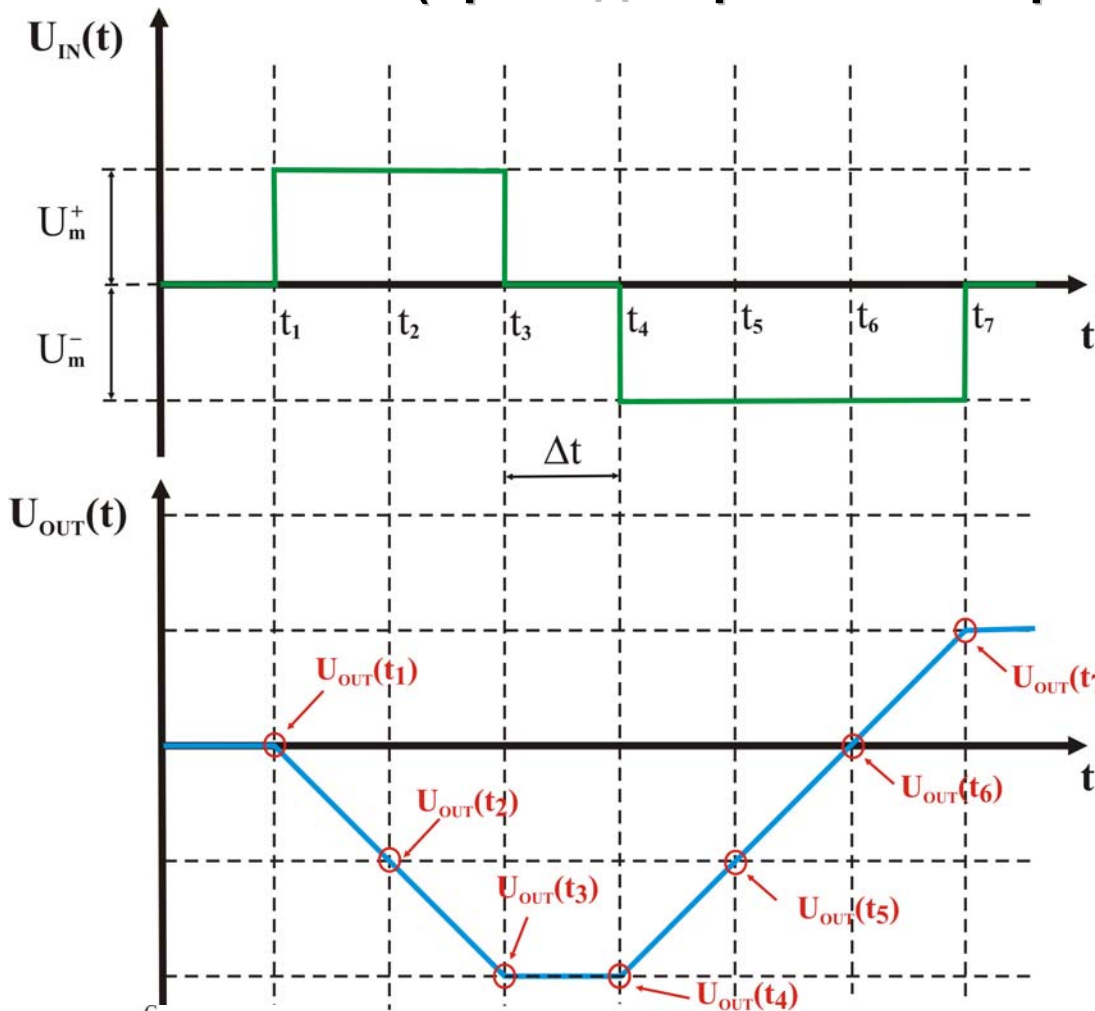Интегратор с операционен усилвател (времедиаграма на напреженията)




$$\left\{ \begin{array}{l} U_C(0) = 0 \\ |U_m^+| = |U_m^-| = U_m = \text{const} \\ t_n - t_{n-1} = \Delta t = \text{const} \end{array} \right.$$
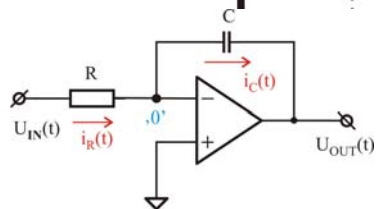
$$\left\{ \begin{array}{l} U_{OUT}(0) = 0 \\ U_{OUT}(t_1) = 0 \\ U_{OUT}(t_2) = -\frac{U_m \cdot \Delta t}{R \cdot C} \\ U_{OUT}(t_3) = -\frac{2 \cdot U_m \cdot \Delta t}{R \cdot C} \\ U_{OUT}(t_4) = U_{OUT}(t_3) \\ U_{OUT}(t_5) = \dots \end{array} \right.$$



Интегратор суматор

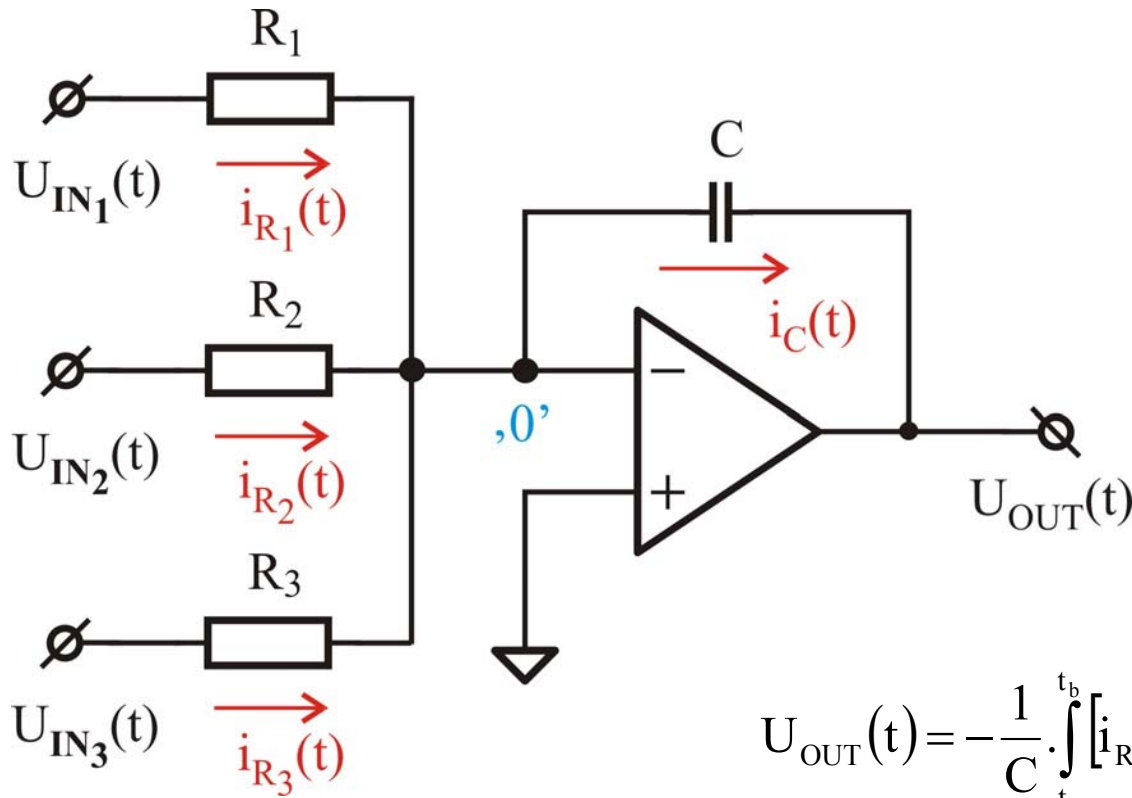

$$i_C(t) = i_{R_1}(t) + i_{R_2}(t) + i_{R_3}(t)$$

$$dU_C \cdot C = i_C(t) \cdot dt$$

$$U_{OUT}(t) = -U_C(t)$$


$$U_{OUT}(t) = -\frac{1}{C} \cdot \int_{t_a}^{t_b} [i_{R_1}(t) + i_{R_2}(t) + i_{R_3}(t)] dt + U_C(0)$$

$$U_{OUT}(t) = -\frac{1}{C} \cdot \int_{t_a}^{t_b} \left(\frac{U_{IN_1}(t)}{R_1} + \frac{U_{IN_2}(t)}{R_2} + \frac{U_{IN_3}(t)}{R_3} \right) dt + U_C(0)$$

Интегратор


суматор

(времедиаграма на
напряженията)

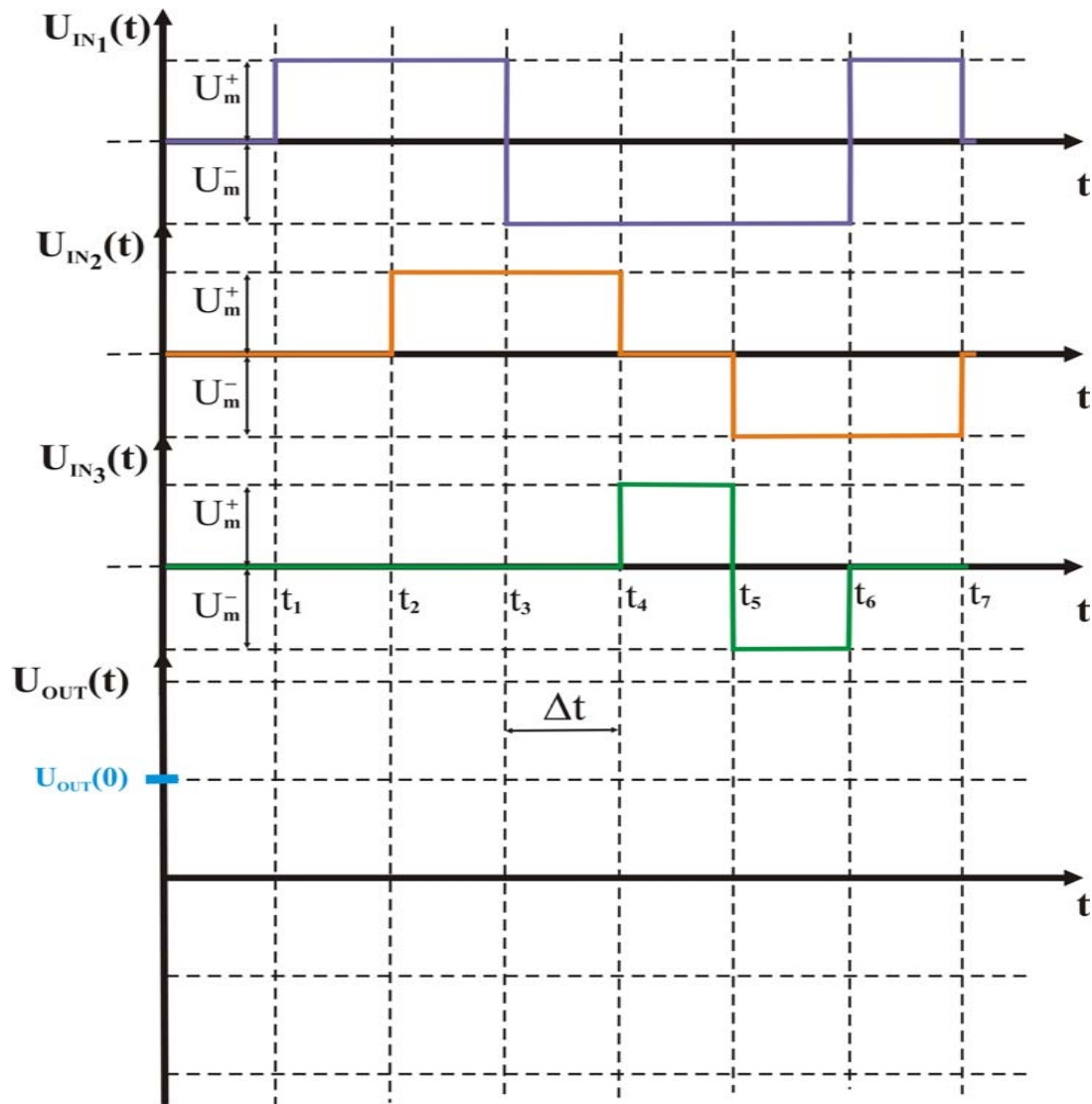

$$\left\{ \begin{array}{l} U_C(0) = \text{const} \\ |U_m^+| = |U_m^-| = U_m = \text{const} \\ t_n - t_{n-1} = \Delta t = \text{const} \end{array} \right.$$

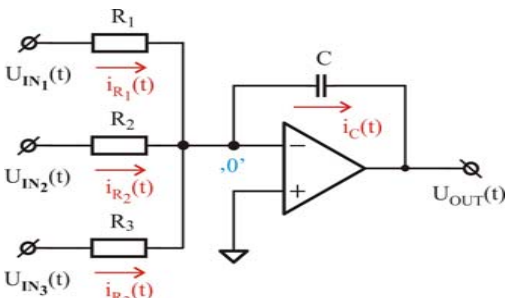
$$\left\{ \begin{array}{l} U_{\text{OUT}}(0) \neq 0 = \text{const} \\ U_{\text{OUT}}(t_1) = \dots \\ U_{\text{OUT}}(t_2) = \dots \\ U_{\text{OUT}}(t_3) = \dots \\ U_{\text{OUT}}(t_4) = \dots \\ U_{\text{OUT}}(t_5) = \dots \end{array} \right.$$



Интегратор


суматор

(времедиаграма на
напряженията)

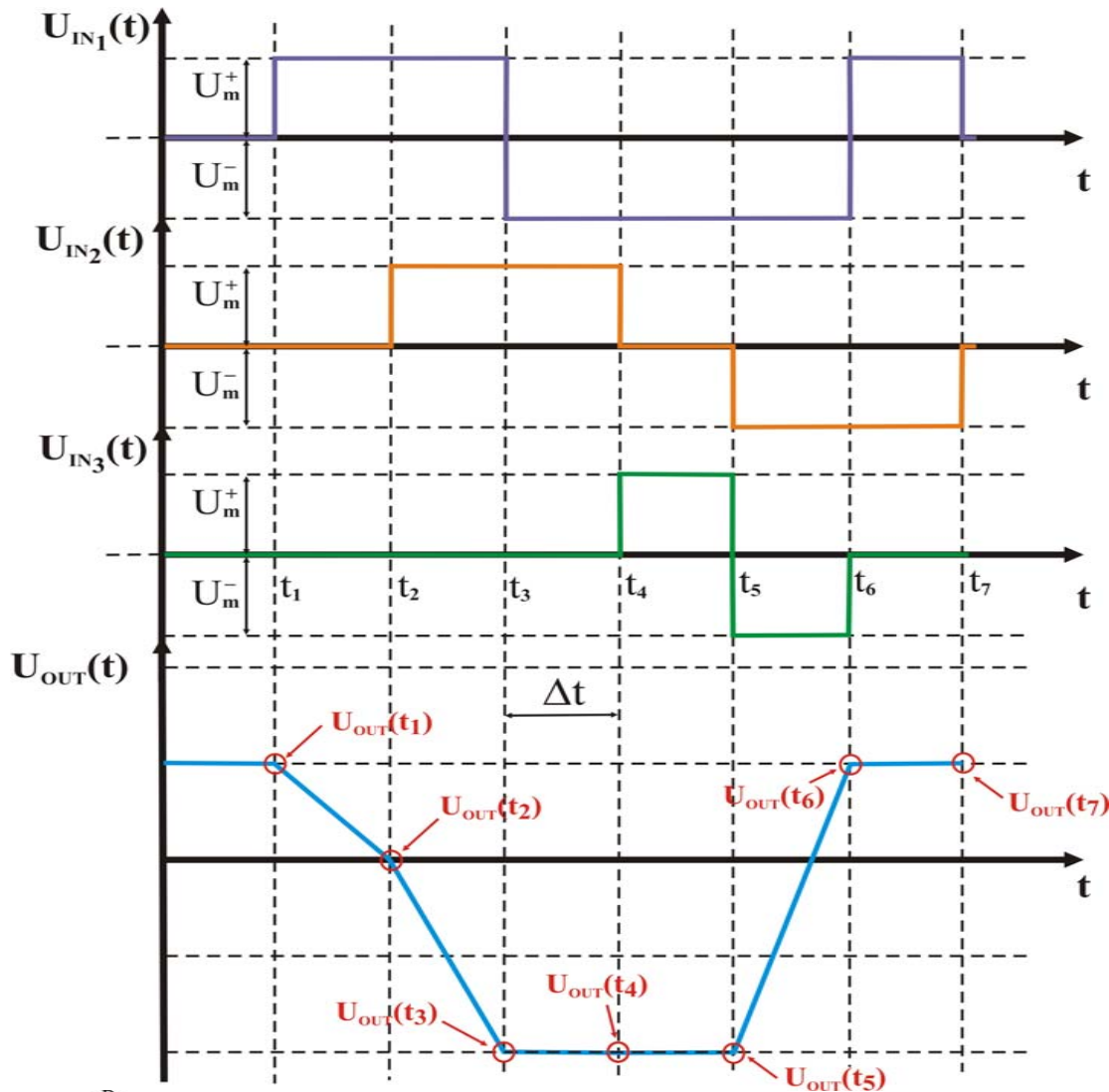


$$\left\{ \begin{array}{l} U_C(0) = \text{const} \\ |U_m^+| = |U_m^-| = U_m = \text{const} \\ t_n - t_{n-1} = \Delta t = \text{const} \end{array} \right.$$
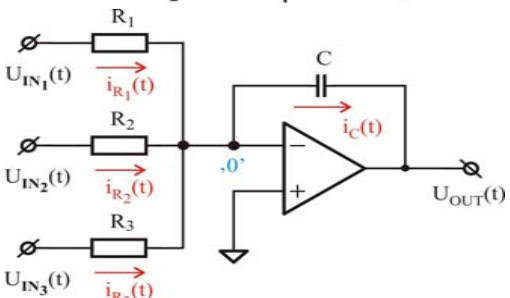
$$\left\{ \begin{array}{l} U_{\text{OUT}}(0) \neq 0 = \text{const} \\ U_{\text{OUT}}(t_1) = U_{\text{OUT}}(0) \\ U_{\text{OUT}}(t_2) = -\frac{U_m \cdot \Delta t}{R \cdot C} \\ U_{\text{OUT}}(t_3) = U_{\text{OUT}}(t_2) - \frac{2 \cdot U_m \cdot \Delta t}{R \cdot C} \\ U_{\text{OUT}}(t_4) = U_{\text{OUT}}(t_3) \\ U_{\text{OUT}}(t_5) = \dots \end{array} \right.$$



Диференциатор с операционен усилвател

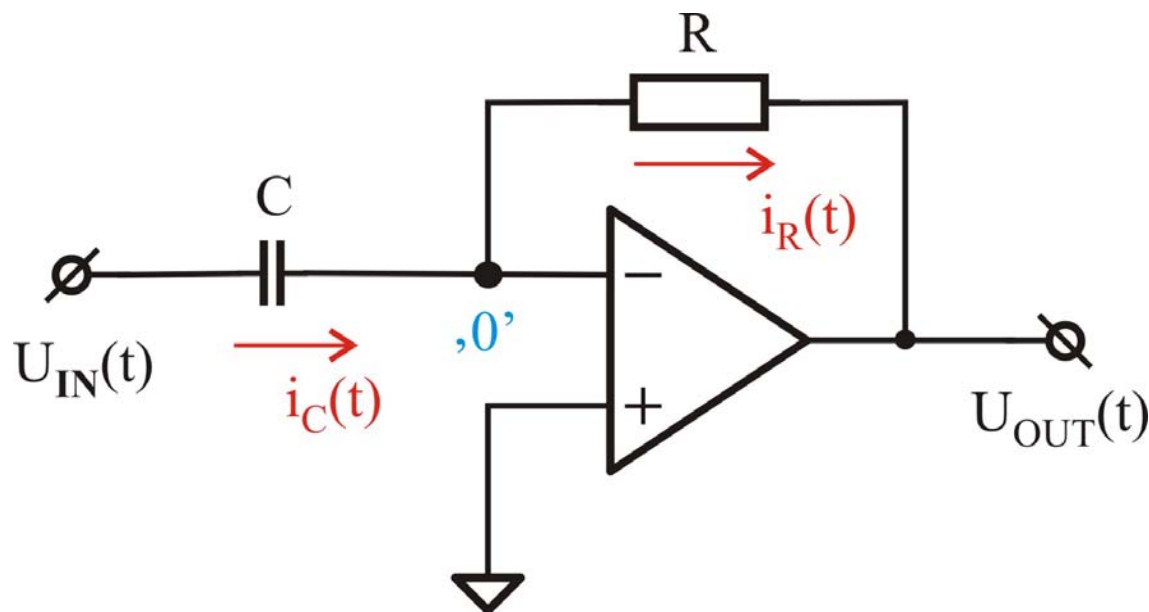

$$u_C(t) = U_{IN}(t)$$

$$i_C(t) = C \cdot \frac{du_C(t)}{dt}$$

$$i_R(t) = i_C(t) = i(t)$$


$$U_{OUT}(t) = -R \cdot i_R(t) \quad \Rightarrow$$

$$U_{OUT}(t) = -i_C(t) \cdot R$$

$$U_{OUT}(t) = -R \cdot C \cdot \frac{dU_{IN}(t)}{dt}$$

!!! За физическите ограничения спрямо допустимите стойности на $U_{OUT}(t)$ - следва физическо ограничение спрямо максимално допустимата скорост на нарастване на U_{IN} , която генерира стойността на $i_C(t)$.

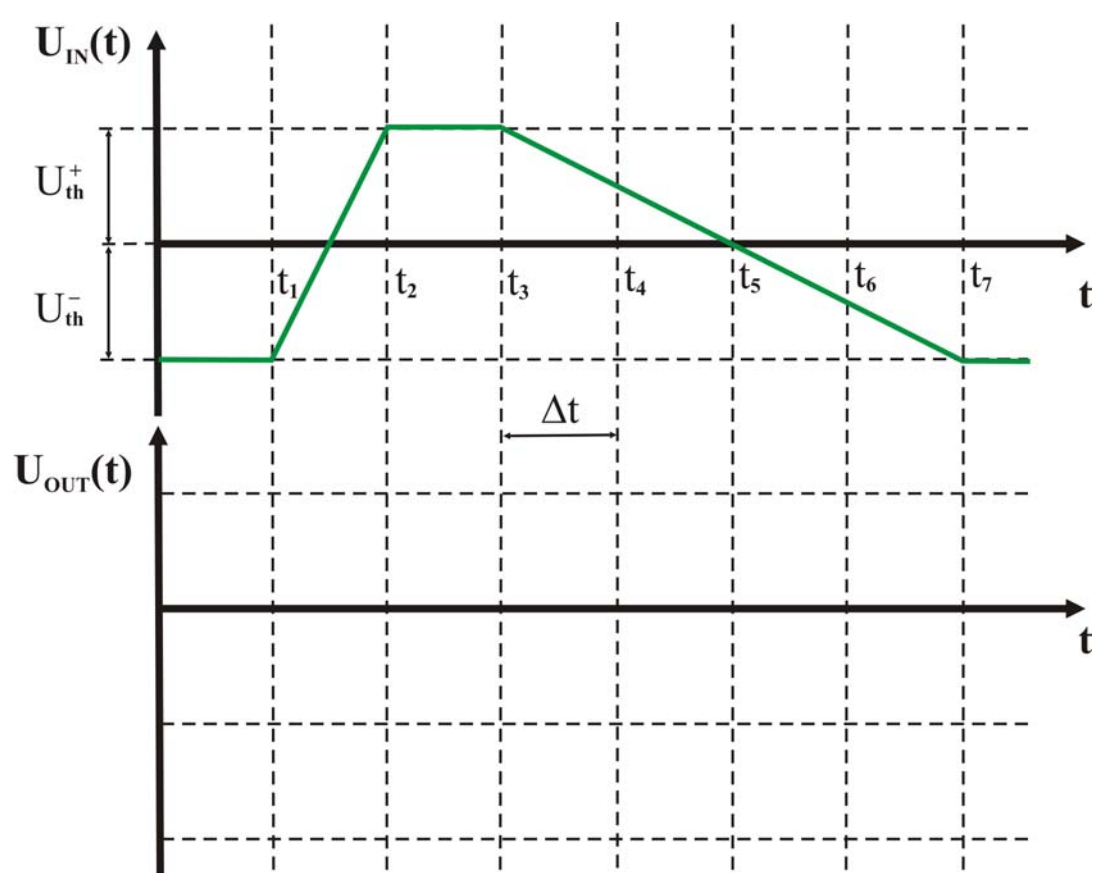Диференциатор с операционен усилвател (времедиаграма на напреженията)




$$\begin{cases} U_C(0) = \text{const} \\ |U_{th}^+| = |U_{th}^-| = U_{th} = \text{const} \\ t_n - t_{n-1} = \Delta t = \text{const} \end{cases}$$

$$U_{OUT}(t_1, t_2) = \dots$$



$$U_{OUT}(t_2, t_3) = \dots$$

$$U_{OUT}(t_3, t_7) = \dots$$

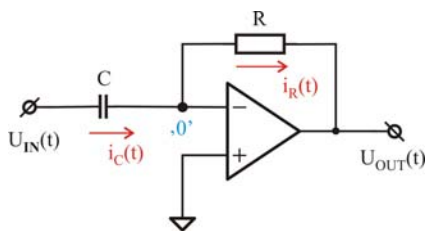

Диференциатор с операционен усилвател

(времедиаграма на напреженията)

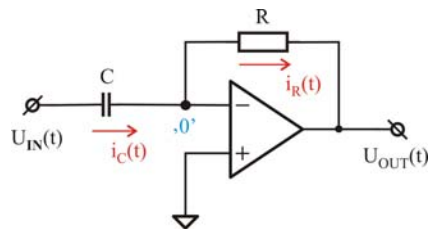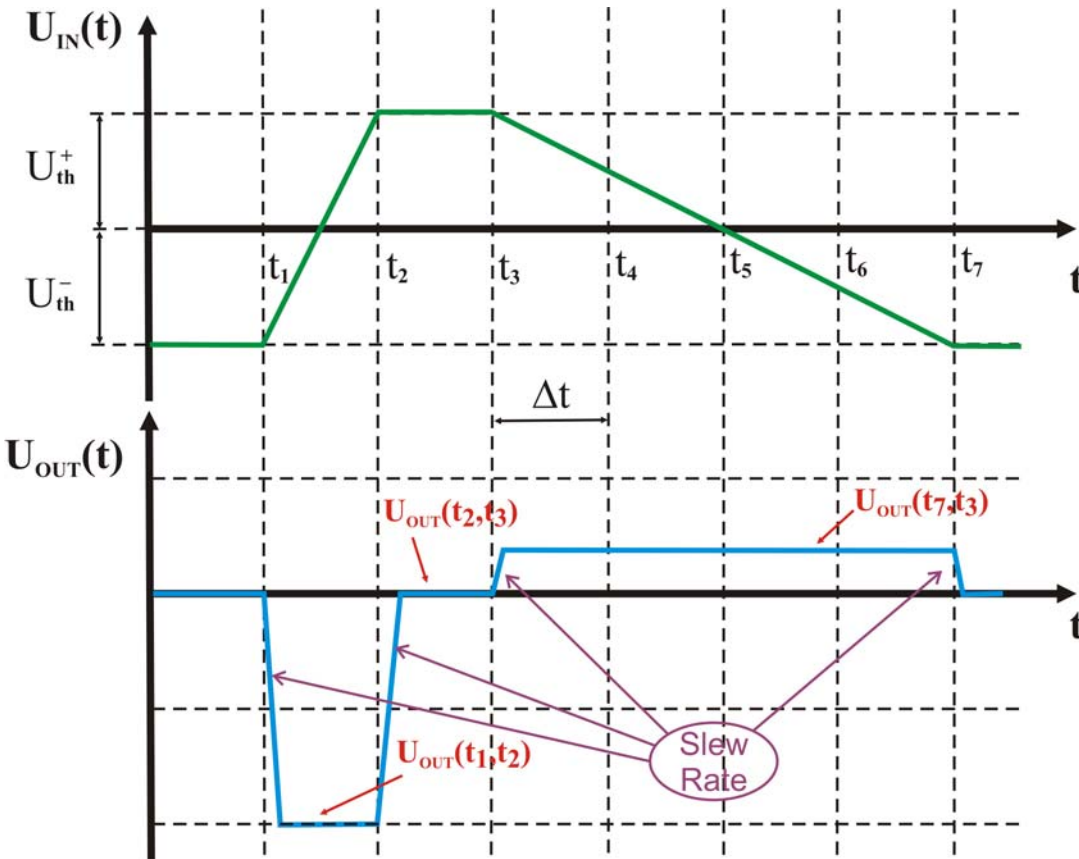

$$!!! \text{ SR} = \max \left(\left| \frac{dU_{OUT}(t)}{dt} \right| \right)$$

$$\begin{cases} U_C(0) = \text{const} \\ |U_{th}^+| = |U_{th}^-| = U_{th} = \text{const} \\ t_n - t_{n-1} = \Delta t = \text{const} \end{cases}$$

$$U_{OUT}(t_1, t_2) = -R.C. \frac{[U_{IN}(t_2) - U_{IN}(t_1)]}{[t_2 - t_1]} =$$


$$= -R.C. \frac{2.U_{th}}{\Delta t}$$

$$U_{OUT}(t_2, t_3) = 0$$

$$U_{OUT}(t_3, t_7) = -R.C. \frac{[U_{IN}(t_7) - U_{IN}(t_3)]}{[t_7 - t_3]} =$$

$$= -R.C. \frac{2.U_{th}}{4.\Delta t}$$

Идея за деференциатор суматор

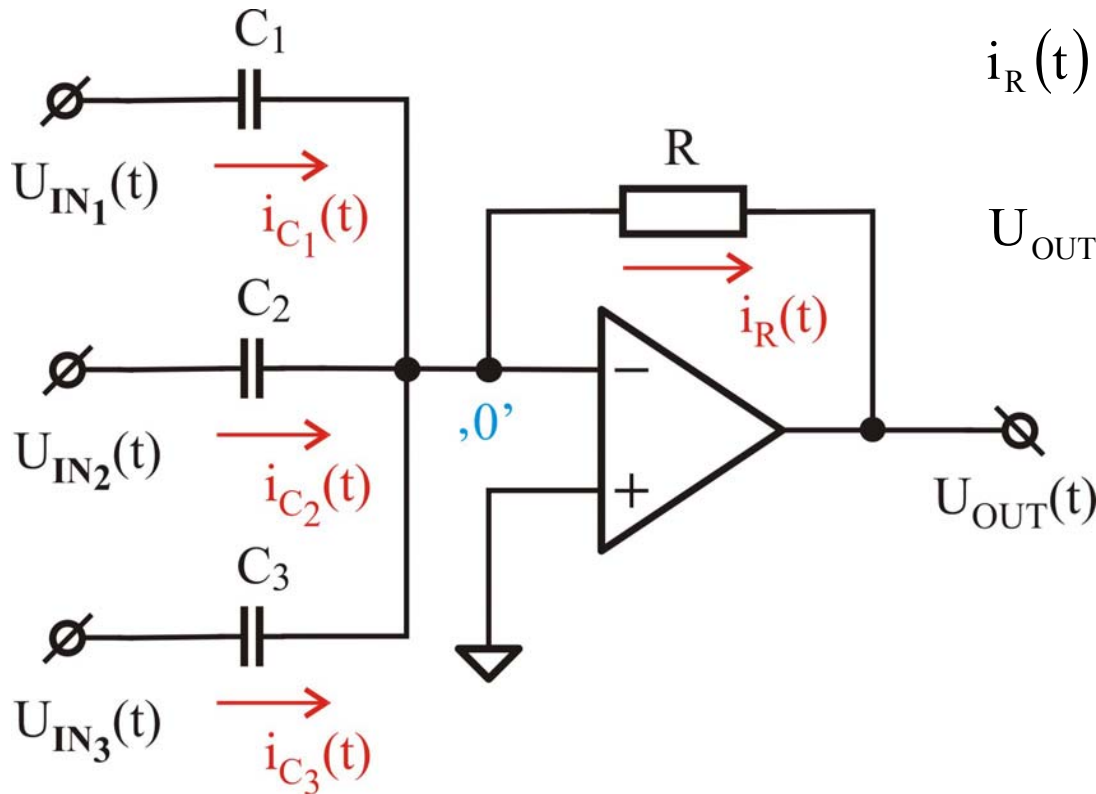


$$i_R(t) = i_{C_1}(t) + i_{C_2}(t) + i_{C_3}(t)$$

$$U_{OUT}(t) = R \cdot [i_{C_1}(t) + i_{C_2}(t) + i_{C_3}(t)]$$



Трябва да има ограничителни елементи за породените взаимни токове генерирани от входните напрежения през капацитивните структури.

Коригиран диференциатор суматор

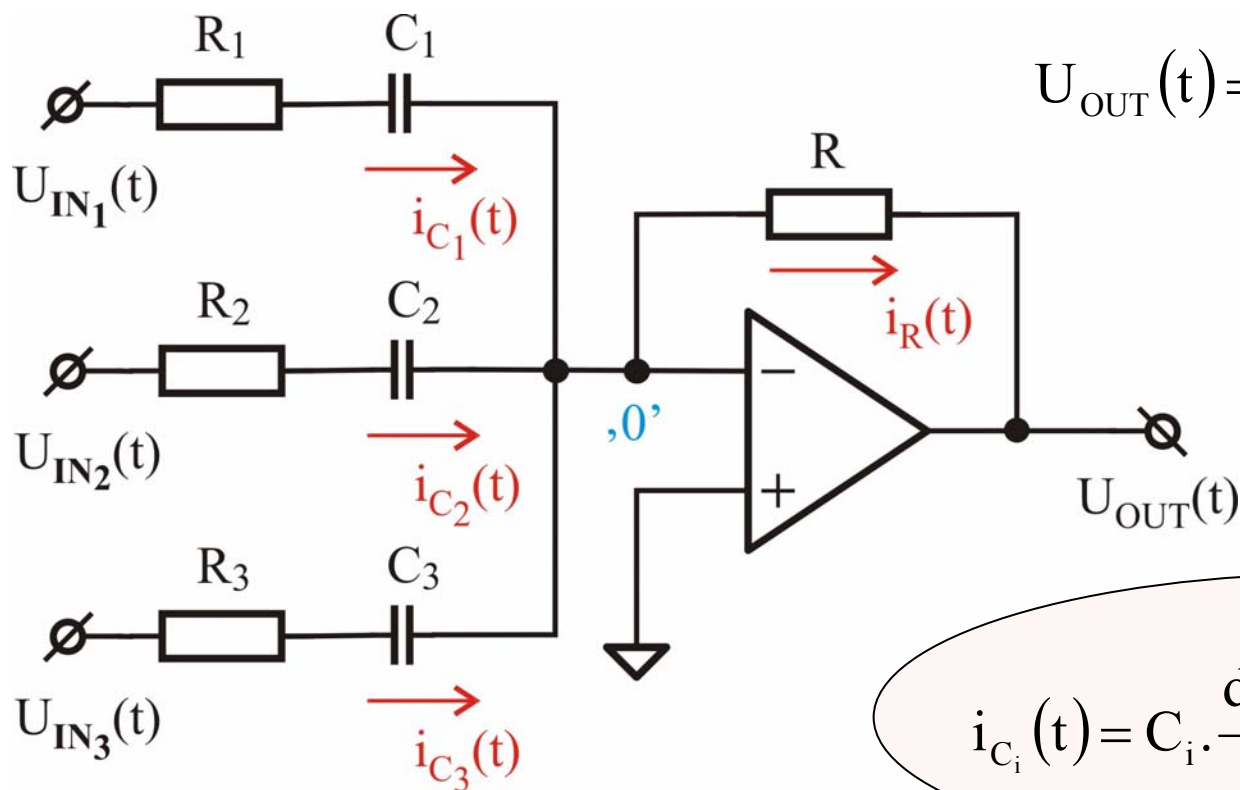


$$i_R(t) = i_{C_1}(t) + i_{C_2}(t) + i_{C_3}(t)$$

$$U_{OUT}(t) = R \cdot [i_{C_1}(t) + i_{C_2}(t) + i_{C_3}(t)]$$

$$i_{C_i}(t) = C_i \cdot \frac{d[U_{IN_i}(t) - R_i i_{C_i}(t)]}{dt}$$

Реален деференциатор суматор

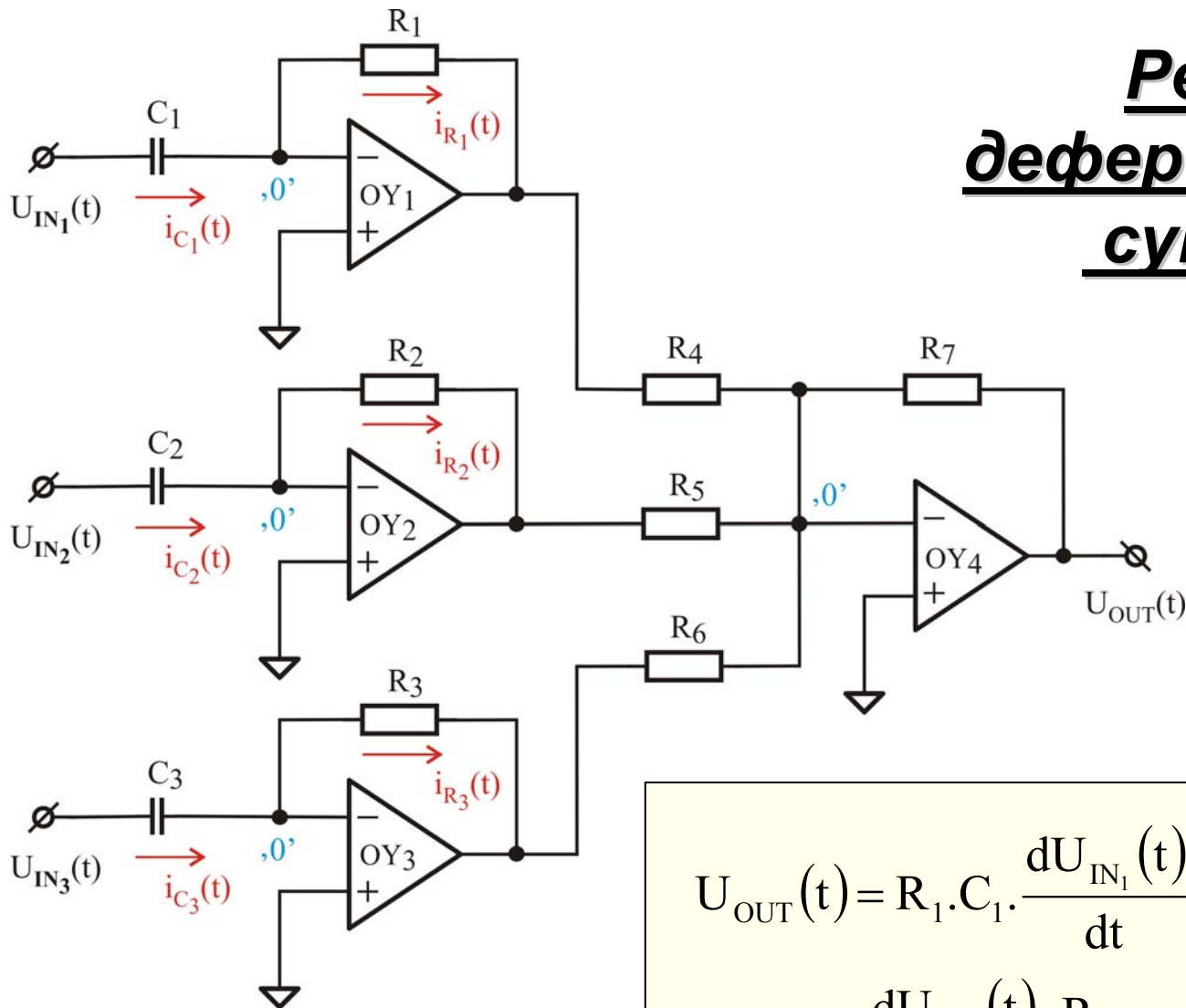

$$U_{OUT}(t) = R_1 \cdot C_1 \cdot \frac{dU_{IN1}(t)}{dt} \cdot \frac{R_7}{R_4} +$$

$$+ R_2 \cdot C_2 \cdot \frac{dU_{IN2}(t)}{dt} \cdot \frac{R_7}{R_5} + R_3 \cdot C_3 \cdot \frac{dU_{IN3}(t)}{dt} \cdot \frac{R_7}{R_6}$$