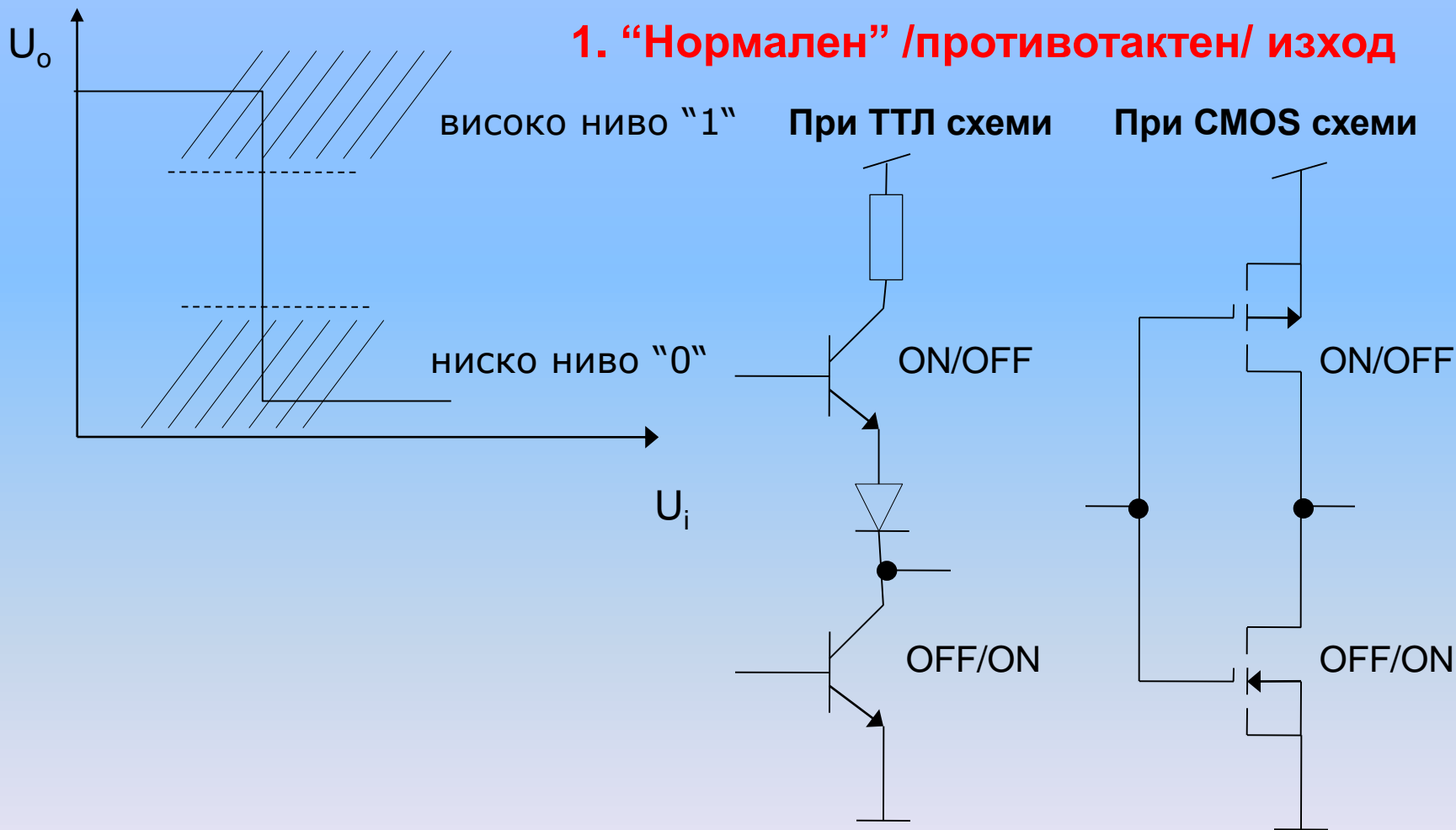


# МИКРОПРОЦЕССОРНА ТЕХНИКА

## ЛЕКЦИЯ #3


## Логически нива (двоично кодиране, положителна логика)

### 1. "Нормален" /противотактен/ изход



## Елементи с изходно стъпало, ОК (ОД)

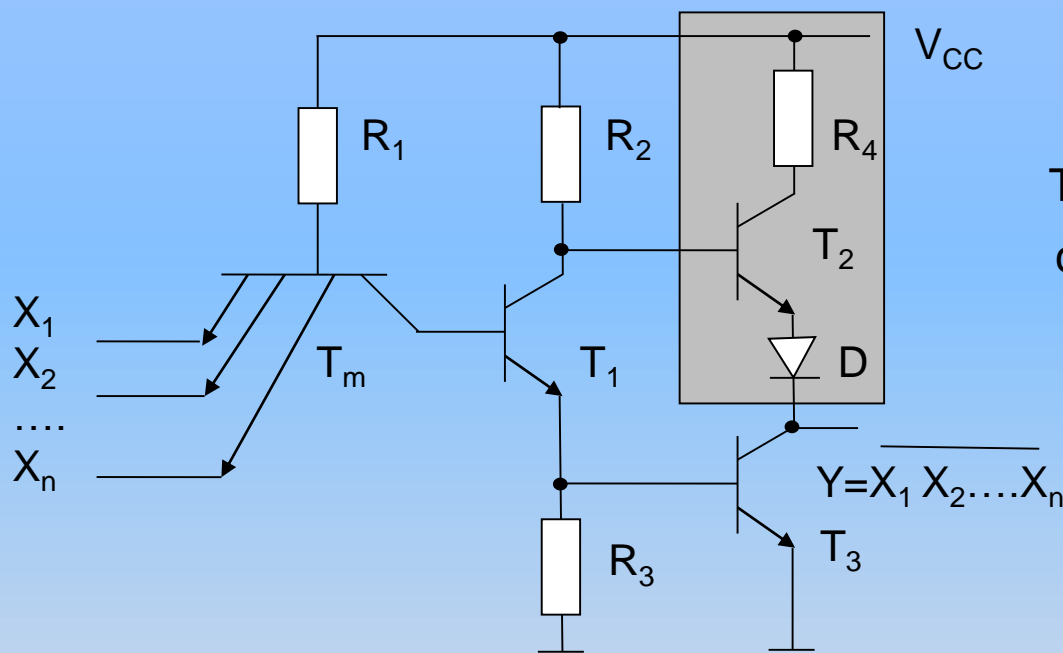
### 2. Изходи тип “отворен колектор”(ОК) / “отворен дрейн”(ОД)




TTL элемент (N серия с изходно стъпало тип “сложен инвертор”)
 
#### Изходни стъпала:

- с отворен колектор (TTL схеми);
- с отворен дрейн (MOS/CMOS схеми).





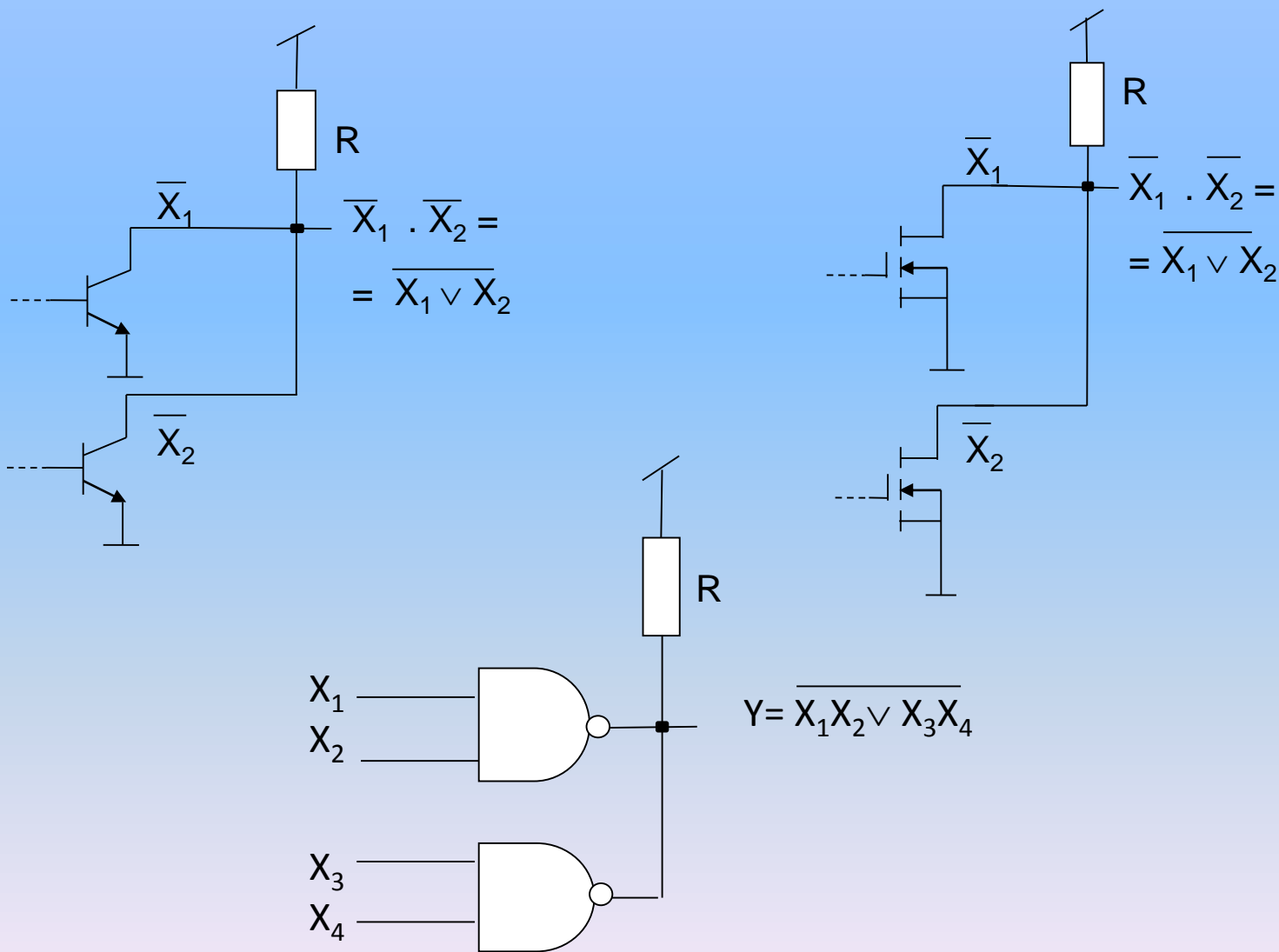
## Реализация на свързване тип “жично” ИЛИ в изходи с ОК/ОД


   
### 3. Изходи с Високоимпедансно състояние (High Impedance)

ВИС, High Impedance (H.I.), 3-state, Z-state





## Типове **изводи**. Входи, изходи

❑ Входи – упр. по ток / по напрежение


❑ Изходи – “0”, “1”, Z (H.I.)

❑ Еднопосочни / двупосочни

 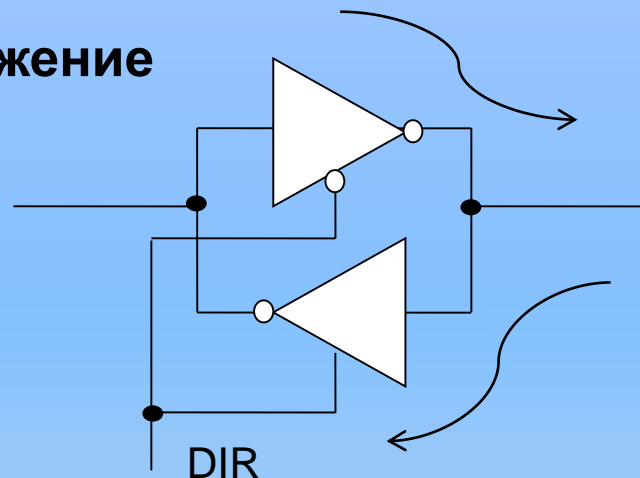❑ Мултиплексирани → за  
адреси и данни в МПС


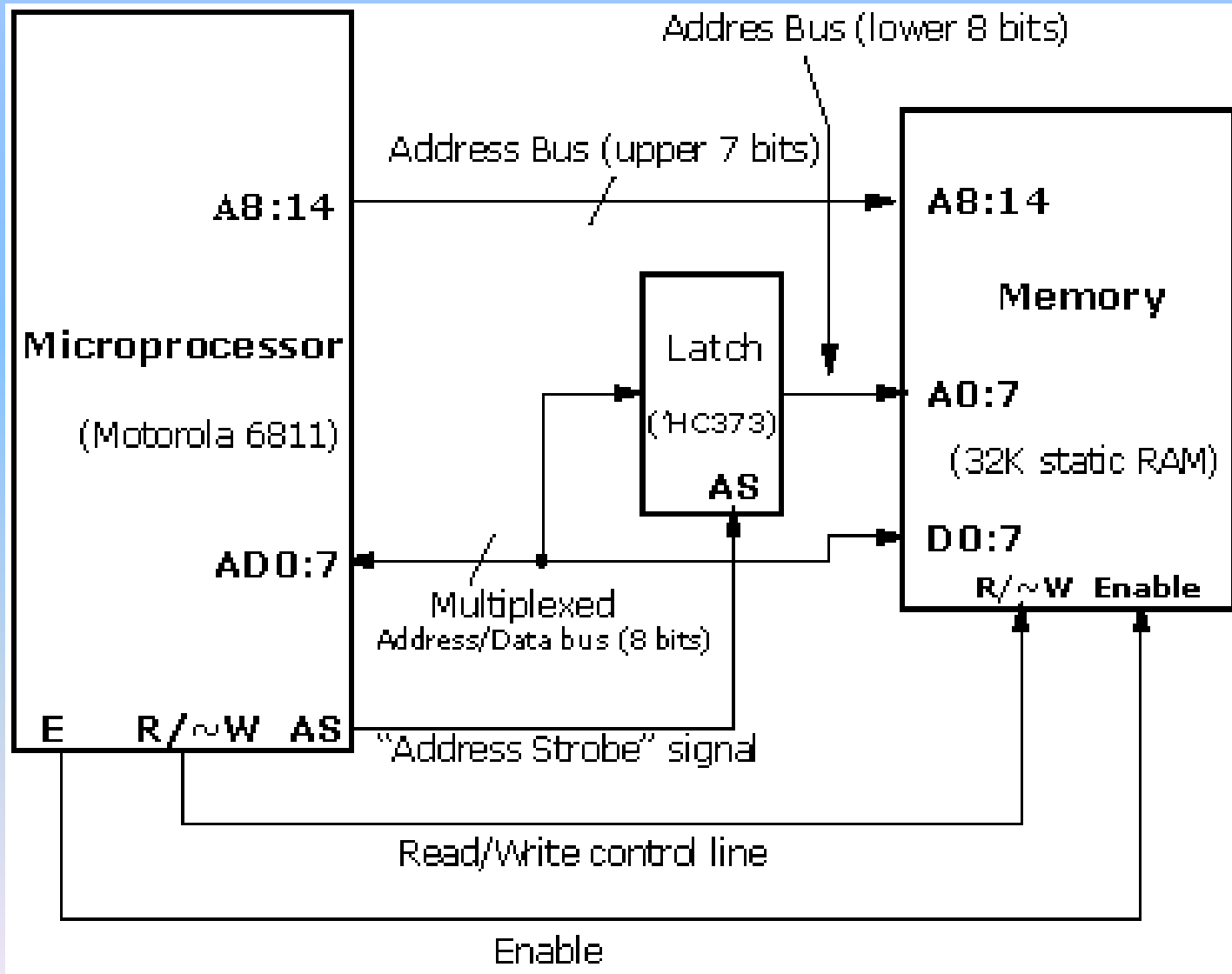
## Мултиплексиране на адреси и данни в МПС (68HC11)



## ТТЛ нива, ТТЛ съвместимост

Технология	ниско ниво $U^0$	високо ниво $U^1$	захр.източник
<b>CMOS</b>	0V до $V_{DD}/2$	$V_{DD}/2$ до $V_{DD}$	$V_{DD}$ – захр.напрежение
<b>TTL</b>	0V до 0.8V	2V до $V_{CC}$	$V_{CC} = 4.75V$ до 5.25V
<b>ECL</b>	$-V_{EE}$ до -1.175V	-0.75V до 0V	$V_{EE} = -5.2V$ $V_{CC}=GND$

### Входни и изходни нива, прагови напрежения

Захр.напрежения – означения:  $V_{CC}$  ,  $-V_{EE}$  /  $V_{DD}$  ,  $-V_{SS}$

$V_{IH}$      $V_{IL}$

$V_{OL}$      $V_{OH}$

$V_T$  – threshold voltage (прагово напрежение)

### ТТЛ съвместимост (при CMOS ИС):

- по отношение на входовете:  $V_{IL} \leq 0.8V$ ,  $V_{IH} \geq 2.0V$
- по отношение на изходите:  $V_{OL} \leq 0.4V$ ,  $V_{OH} \geq 2.4V$  (по-строги).



## Фамилии ИС с НСИ/ССИ

(TTL съвместими), с общо предназначение:

### ▪ TTL схеми – 74 [A] [N,H,L,S,LS]

-TTL (**74/54N**) True TTL

-74L Low power

-74S Schottky

-**74H** High speed

-**74LS** Low power Schottky

-74AS Advanced Schottky

-**74ALS** Advanced Low power – Schottky

-74F(AST) Fast (Advanced Schottky)

### ▪ CMOS схеми – 74 [A][H] C [T] ... [AV,AU]

-**74C** CMOS (различни  $V_{DD}$  нива)

-74HC (U) High speed CMOS

(небуферирани изходи)

-**74HCT** High speed CMOS - TTL inputs

-74AHC Advanced High speed - CMOS

-**74AHCT** Advanced High speed - CMOS – TTL inputs

-74FCT (-A) Fast - CMOS - TTL inputs (различна скорост)

-74AC Advanced - CMOS

-74ACT Advanced - CMOS - TTL inputs

-74FACT AC, ACT (Q) series

-74ACQ Advanced CMOS - Quiet outputs

-74ACTQ Advanced - CMOS - TTL inputs Quiet outputs

- 74AVC, 74AUC Advanced Very low-voltage, Ultra low-voltage


## Драйвери за линии (Bus Driver Families)

- 74ABT Advanced - BiCMOS
- 74ABTE ABT- Enhanced Transceiver Logic
- 74ABTH Advanced BiCMOS– bus Hold
- 74BCT BiCMOS - TTL inputs
- 74BTL Backplane-Transceiver- Logic
- 74GTL Gunning - Transceiver - Logic
- 74GTLP GTL Plus
 
## Нисковолтови фамилии (Low Voltage Families)

- 74ALB Advanced Low Voltage BiCMOS
- 74LV (U) Low – Voltage  
(небуферирани изходи)
- 74LVC (R) (U) LV - CMOS (damping резистор, небуферирани изходи)
- 74LVCH Low Voltage- CMOS - bus Hold
- 74ALVC Advanced Low-Voltage- CMOS

- 74LVT (R) (U) LV - (damping резистор, небуферирани изходи)
- 74LVTZ Low-Voltage- TTL- H.I.power-up
- 74ALVC (R) ALV - CMOS (bus Hold) (damping резистор)
- 74ALVCH Advanced– Low-Voltage - CMOS - bus Hold
- 74LCX LV - CMOS ( $V_{CC}=3V$  &  $5V$ )
- 74VCX LV - CMOS ( $V_{CC}=1.8V$  &  $3.6V$ )
- 4000 True CMOS (не -TTL нива)



Корпуси - DIP (Dual In-line Package)  
Други: DIP: CDIP, PDIP, SDIP;...,IP, QP

## ECL фамилии ИС:

MEC I        8nS  
MEC II        2nS  
MEC III       1nS

101xx        100 серия 10K ECL, 3.5nS  
102xx        200 серия 10K ECL, 2.5nS  
108xx        800 серия 10K ECL, компенсирани по напрежение, 3.5nS

10Hxxx      10K - High speed, компенсирани по напрежение, 1.8nS  
10Exxx      10K - ECLinPS, компенсирани по напрежение, 800pS

100xxx      100K, темп.компенсирани  
100Hxxx     100K - High speed, темп.компенсирани  
100Exxx     100K - ECLinPS, компенсирани по напрежение и темп. , 800pS


**Други технологии:** Gunning transceiver logic (GTL / GTLP)

Silicon on Sapphire (SOS)


Crossbar Technology (CBT)

Integrated Injection Logic (I<sup>2</sup>L)

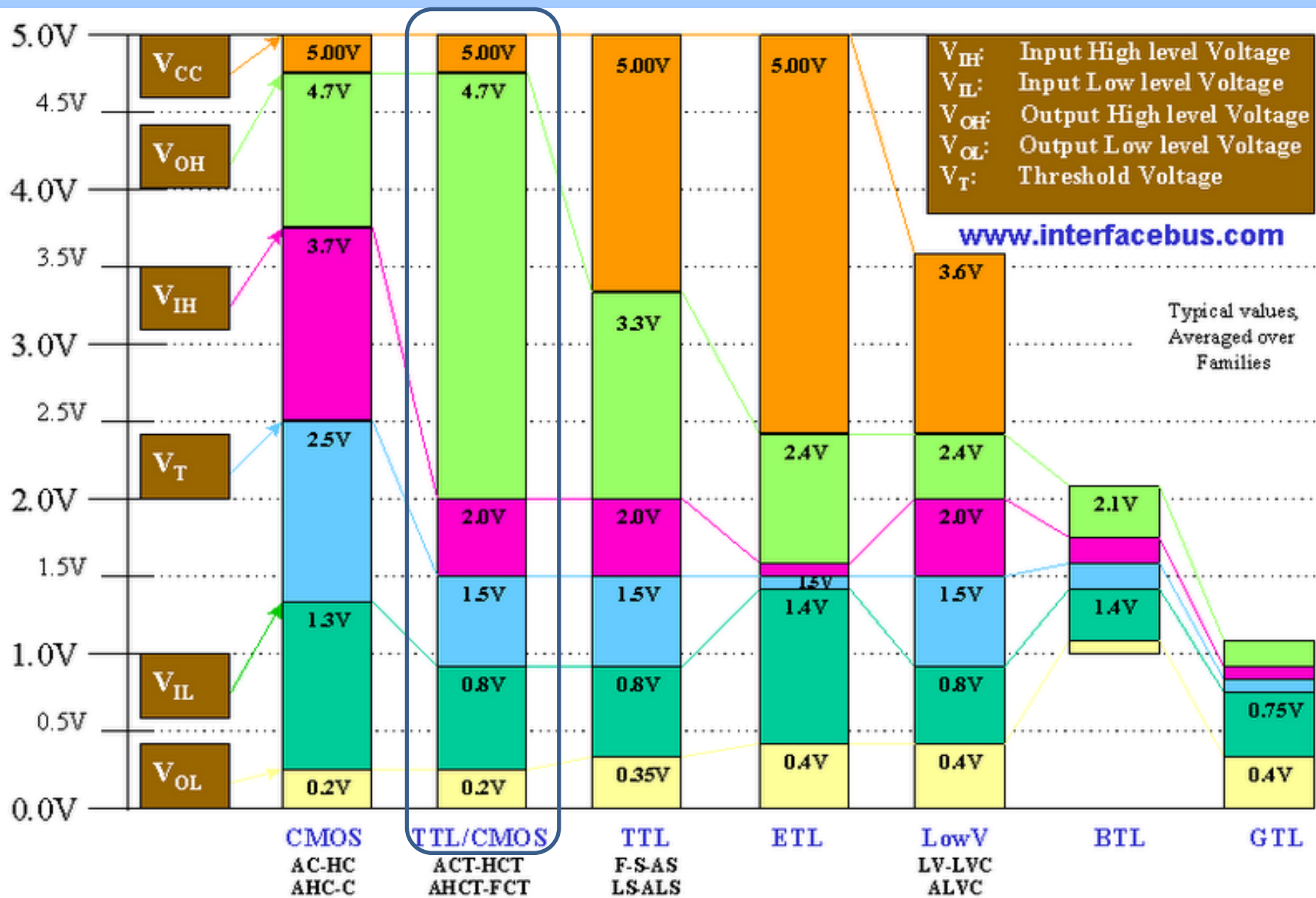**Източник:** <http://www.fairchildsemi.com/ms/MS/MS-567.pdf>



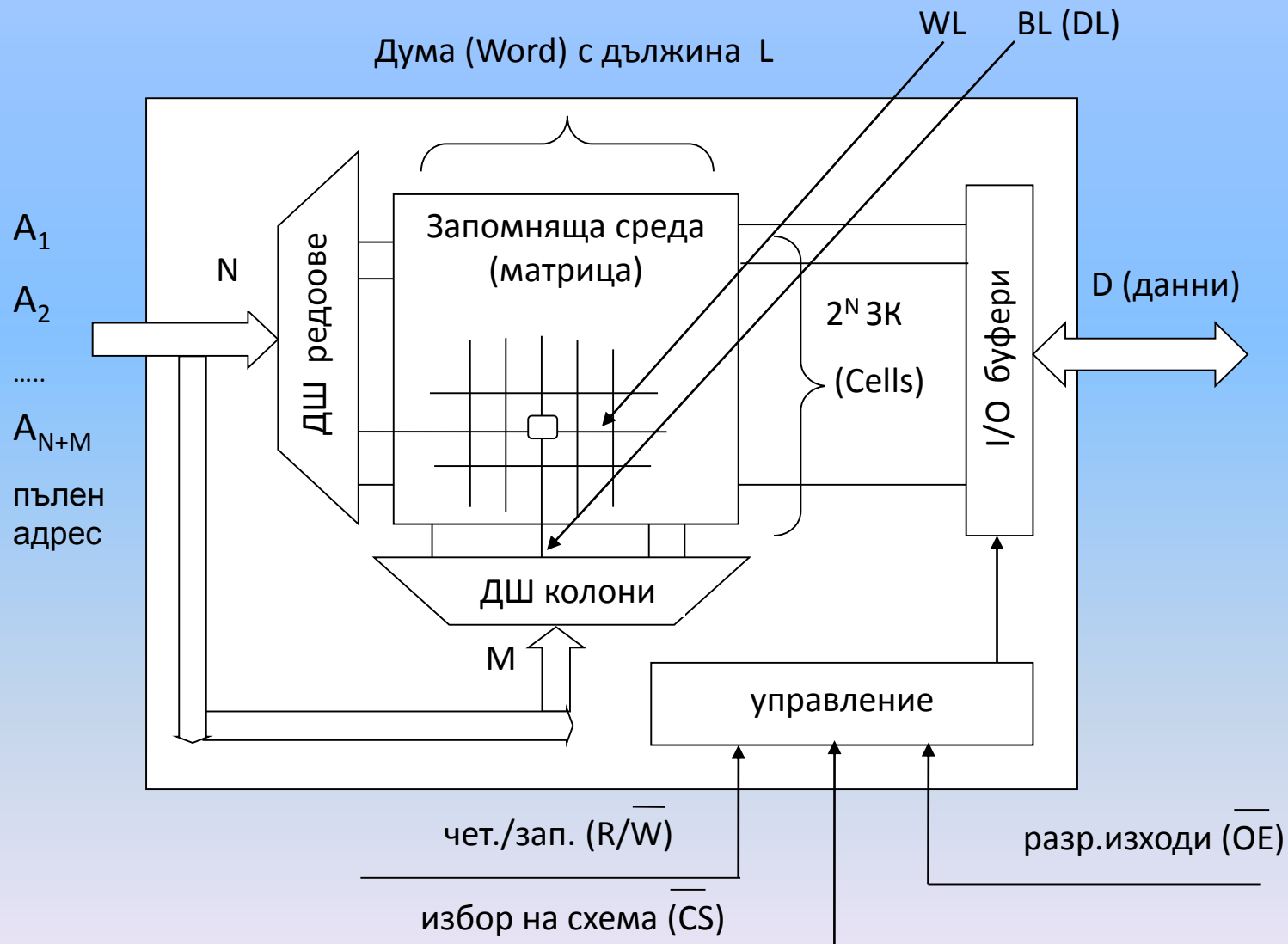
## Памети с непосредствен /произволен/ достъп - структура



## RAM: основни характеристики

- Еднакво време на достъп до всяка ЗК;
- Дешифрация на адреса по редове и по колони;
- Запомняща среда - матрица от ЗК: на база тригери (SRAM) или на база други специфични транзисторни структури (DRAM);
- включват допълнителни схеми за четене/запис и усилватели.
- изискват наличие на следните управляващи сигнали:
  - $\overline{CS}$  (chip select) – избор на схема (избрана при ниско ниво  $\overline{CS}=0$ );
  - $\overline{R/W}$  (read/write) – четене запис (при  $\overline{R/W}=0$  – запис), още –  $\overline{WE}$  (write enable);
  - $\overline{OE}$  (output enable) – разрешен/забранен изход (H.I.).
- процесите на четене и запис се извършват при спазване на определена последователност на подаване на адреси, управляващи сигнали и данни и минимални времена на отстояние (т.нар. timing).
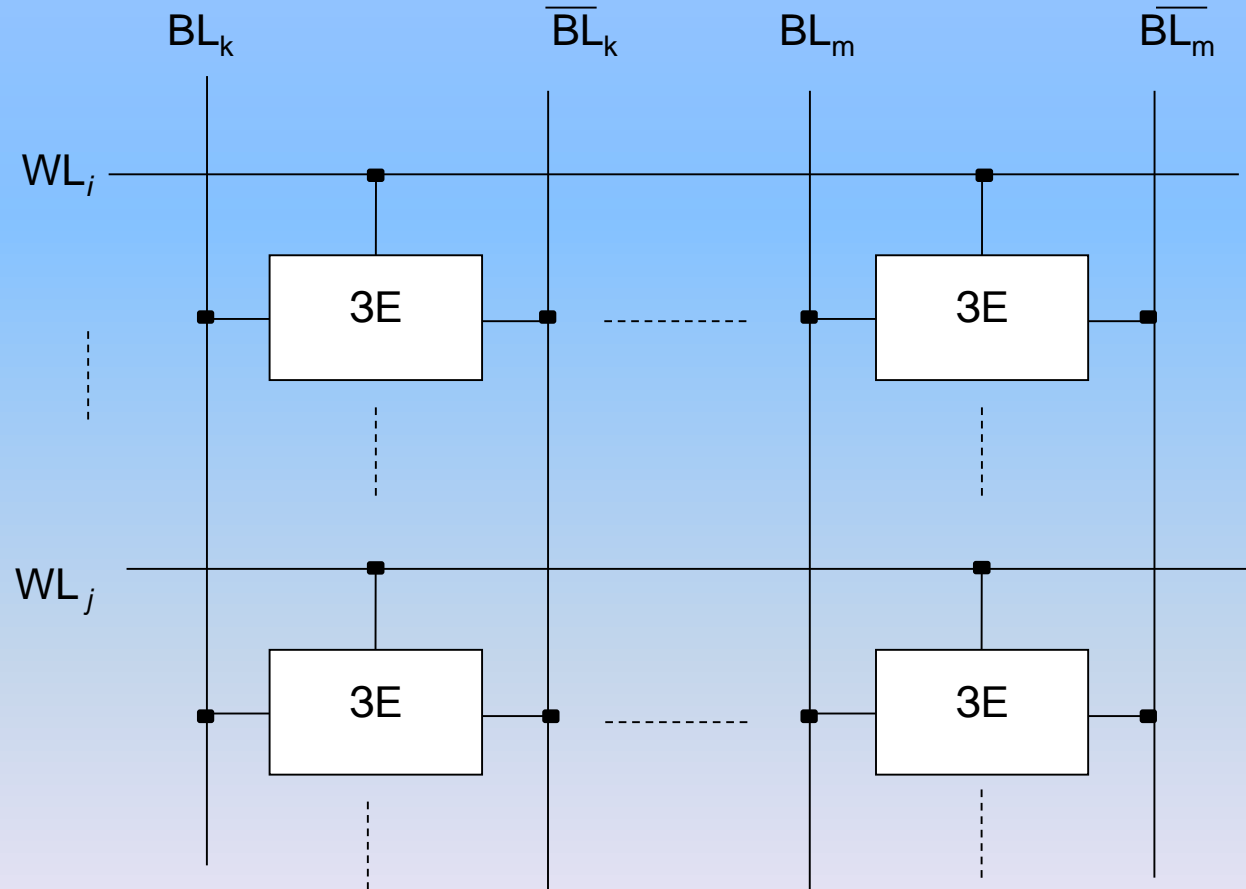
## Разположение на 3Е в запомнящата матрица на памети с непосредствен достъп



## Видове памети с непосредствен достъп

### Видове:

- RAM (Random Access Memory) → енергозависими, за четене и за запис (за ОЗУ).
  - SRAM (static RAM);                      - биполярни;    - MOS;
  - DRAM (dynamic RAM);                   - CMOS;           - BiCMOS.
- ROM (Read-Only Memory) → енергонезависими, само за четене.
- EPROM/EEPROM/FLASH → за четене и запис, но със специфичен механизъм на записа (не като ОЗУ).

### Режими на работа при RAM паметите:

- **неизбрана**;
- **четене**;
- **запис**;
- **standby** (очакване/готовност).




## Таблица на стойностите на сигналите при **SRAM** памети в различните режими на работа


	ADDR	CS	R/W	OE	DATA IN / OUT
<b>Неизбрана</b>	x	1	x	1	Hi Z
<b>Read (четене)</b>	VALID	0	1	0	DATA OUT
<b>Write (запис)</b>	VALID	0	0	0	DATA IN
<b>Standby (готовност)</b>	x	0	x	1	Hi Z

## Основни типове 3Е при памети с непосредствен достъп от типа SRAM

### 4-T SRAM (R-MOS)

 


### 6-T SRAM (CMOS)

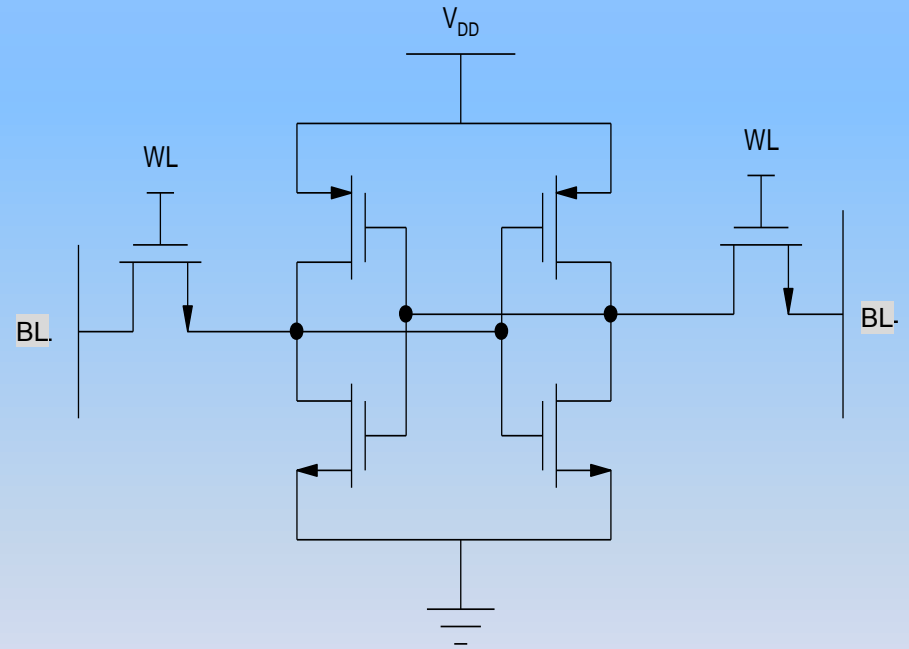

## Режими на работа на памети с непосредствен достъп (само по отношение стойностите на управляващи сигнали, адреси и данни)

### ■ четене от паметта:

 


1. AN (ADDR) – адрес
2.  $\overline{R/W}$  – четене / запис ( $\overline{R/W}=1$ )
3.  $\overline{CS}$  – избор на схема
4. DATA OUT – данни в изхода.

$\tau_{ac}$  - време на достъп  
(access time)

! валидност на данните

■ запис в паметта:

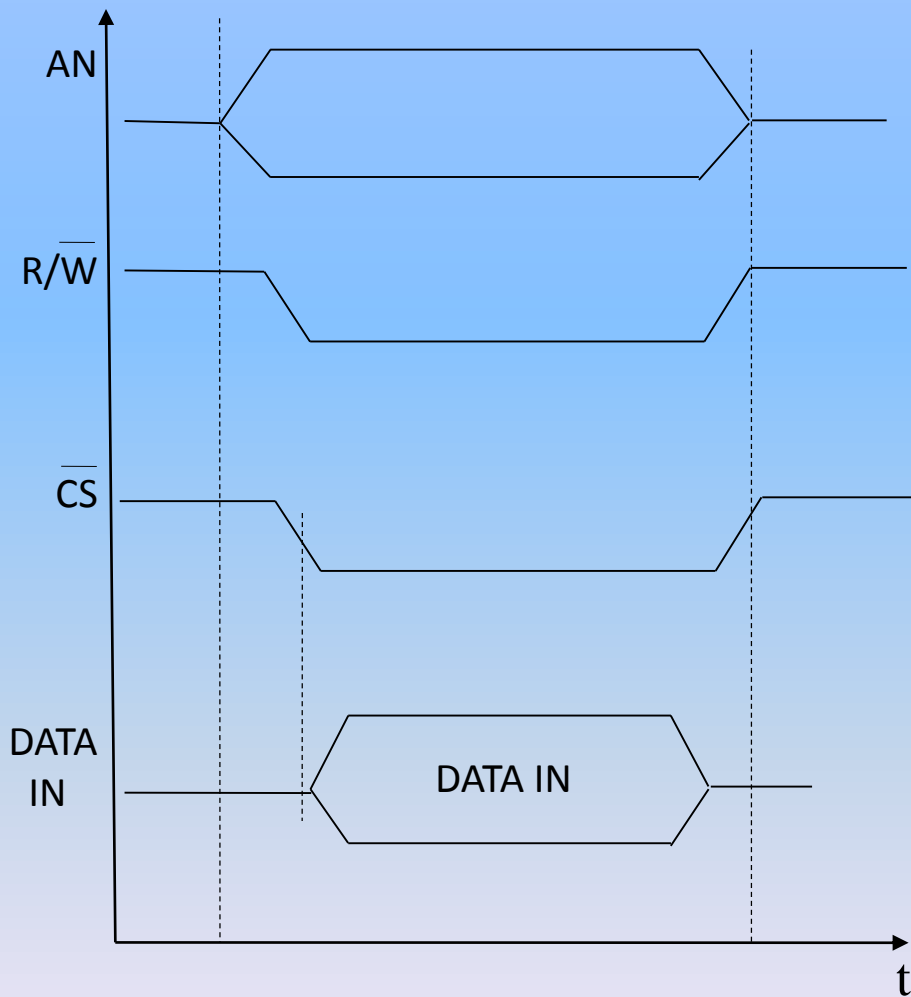

1. AN – адрес
2.  $\overline{R/W}$  – четене / запис ( $\overline{R/W}=0$ )
3.  $\overline{CS}$  – избор на схема
4. DATA IN – записани данни.

! стробирание на данните по  $\overline{CS}$

! липсва режим на изтриване /новата информация се записва направо върху старата/

## Практически структури на SRAM – Static RAM (вид volatile memory): състав, сигнали, режими, ВД

- **Запомняща среда** (memory array) – 1 или повече;
  - ! Основен елемент – тригер с 2 изх.състояния (bistable device);
- **ДШ** (АД) – по редове и колони WL (word line), BL (bit line);
- **CLK** – тактови структури;
- **Допълнителни схеми за четене и запис;**
  - структури за запис (запомня входната дума);
  - разрешаващи изходите схеми (3-state изходни буфери);
- **Вътрешни броячни схеми и регистри** (при т.нар. burst режими - адрес, pipeline - данни), други контролни функции.

## Практически структури на SRAM

### Сигнали, свързани с работата на SRAM

**ADDR (AN)** – броят зависи от обема на паметта, като се избират едновременно I/O шини (в завис. от организацията на паметта, дължина на думата), напр. за 128K x 16bit → 17 адр.шини и 16 шини за данни;

Data inputs/outputs (DQ, I/O) – с фиксирана дължина L. Могат да бъдат отделни пинове на чипа или по общи. Когато няма операция R/W – H.I.;

$\overline{\text{OE}}$  - разрешава DQ (I/O шини) с ниско ниво;

**C(K)** тактови сигнали (dual clock SRAM);

$\overline{\text{CS}}$  – осигурява достъп до блок памет;

$\overline{\text{R/W}}$  ( $\overline{\text{WE}}$ , Write Enable) – разрешение за запис в паметта с ниско ниво;

Byte Write Enable ( $\overline{\text{WEx}}$ ) – при IBM паметите (9 pin DQ) – за маскиране на конкретен байт данни.


## Практически структури на SRAM

Съвременни SRAM памети според технологичната им структура:

- ❑ “**mixed-MOS**” (комбинация от CMOS+NMOS): висока плътност и невисока консумация (масови решения);
- ❑ **изцяло CMOS** – ниска консумация, отн.голяма заемана площ;
- ❖ за високо бързодействие и ниска консумация: смесени CMOS и “mixed-NMOS” или BiCMOS;
- ❖ биполярни – при необходимост от много високо бързодействие (висока консумация и заемана площ);
- ❖ на базата на GaAs (високо бързодействие, висока цена).
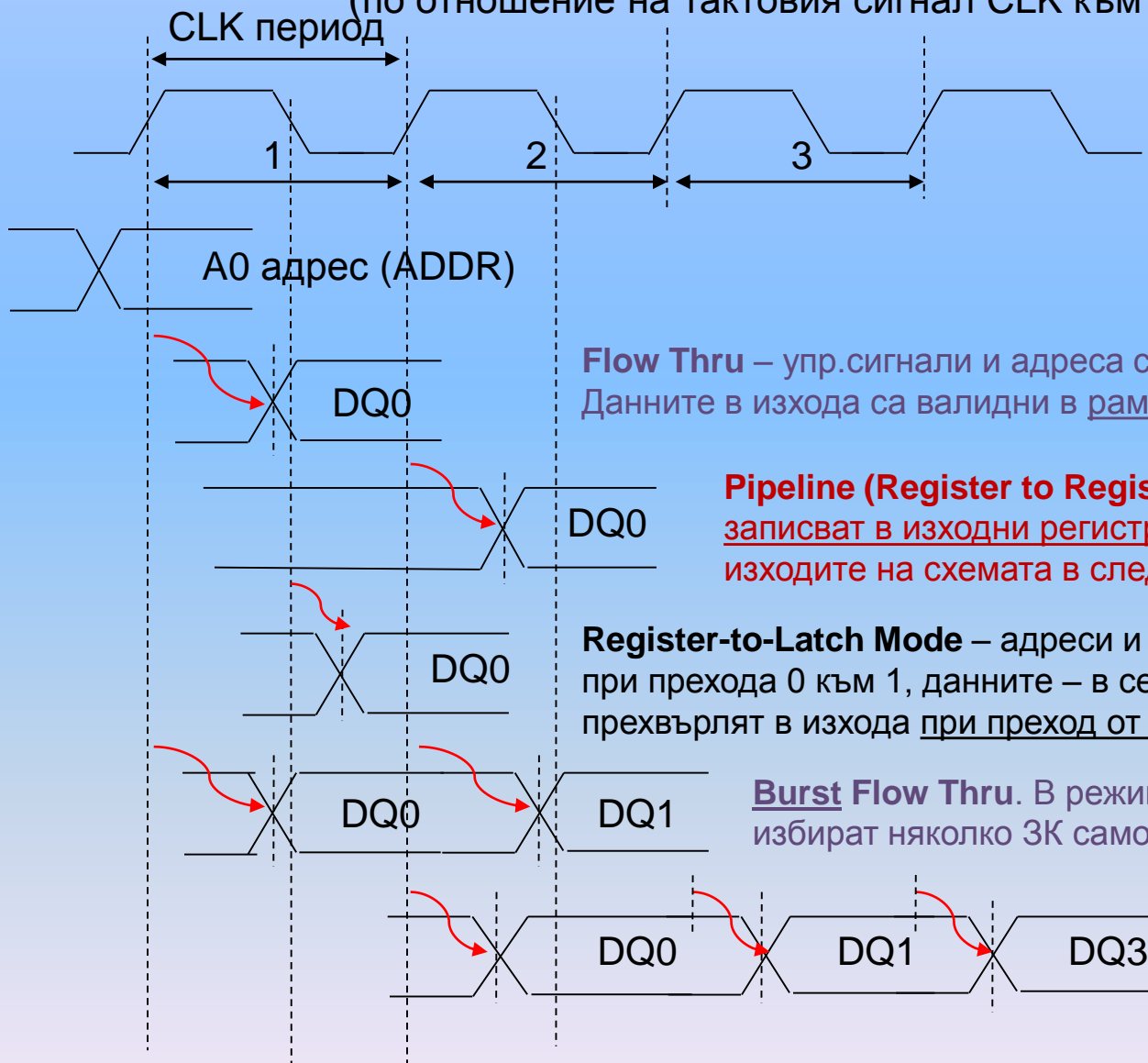
## Видове режими (modes) на четене при съвременни SRAM

(по отношение на тактовия сигнал CLK към паметта)



**Flow Thru** – упр.сигнали и адреса са установени преди CLK. Данните в изхода са валидни в рамките на същия CLK период;

**Pipeline (Register to Register)** – данните се записват в изходни регистри и са достъпни в изходите на схемата в следващия CLK цикъл;


**Register-to-Latch Mode** – адреси и упр.сигнали се запомнят при прехода 0 към 1, данните – в серия D тригери и се прехвърлят в изхода при преход от 1 в 0 в същия цикъл;

**Burst Flow Thru.** В режим Burst едновременно се избират няколко ЗК само с 1 адрес и вграден брояч


**Burst Pipeline**


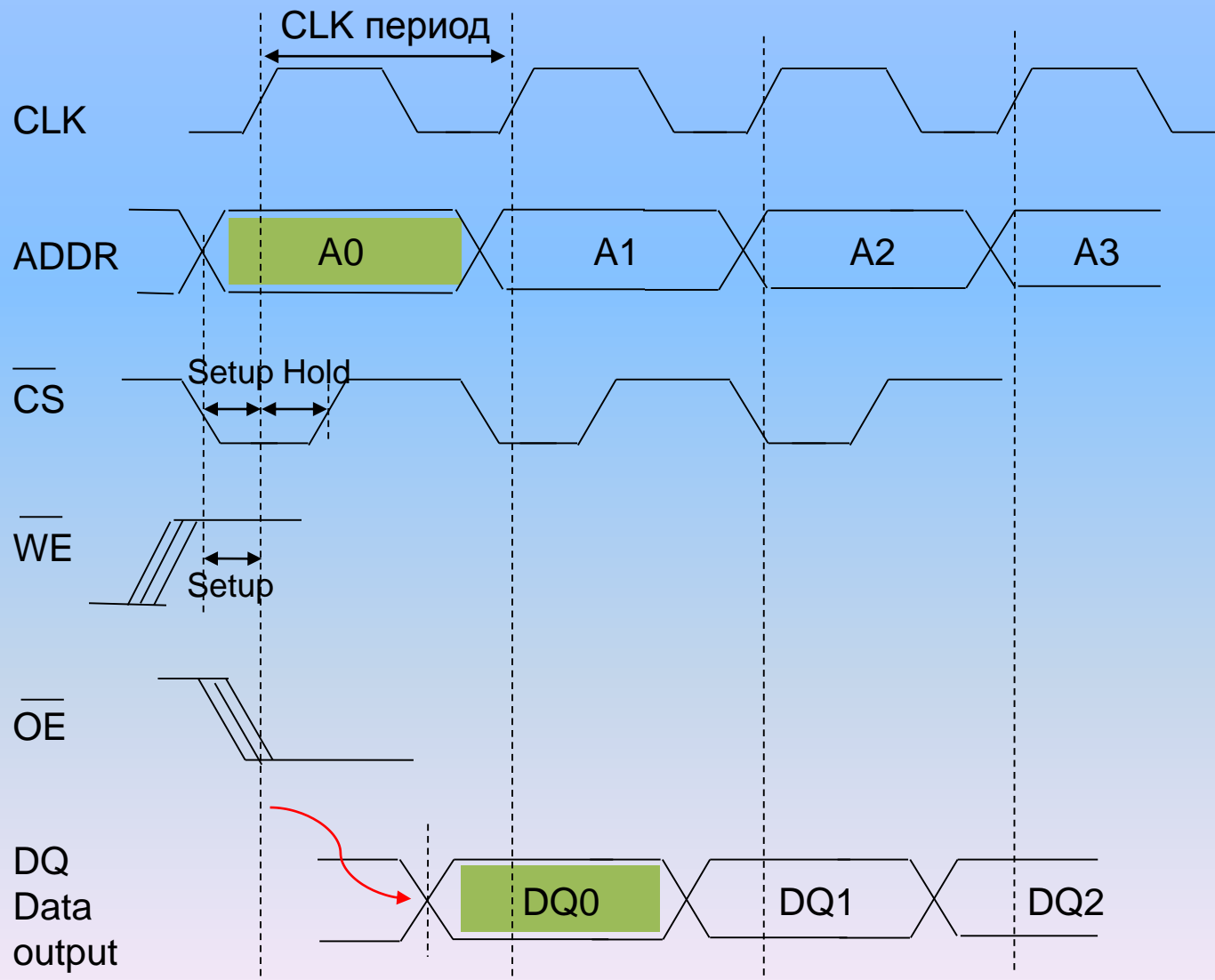
## Режим “четене” в SRAM – ВД в практически структури (Flow Thru) (по отношение минималните изискуеми Setup и Hold времена за контролните сигнали)


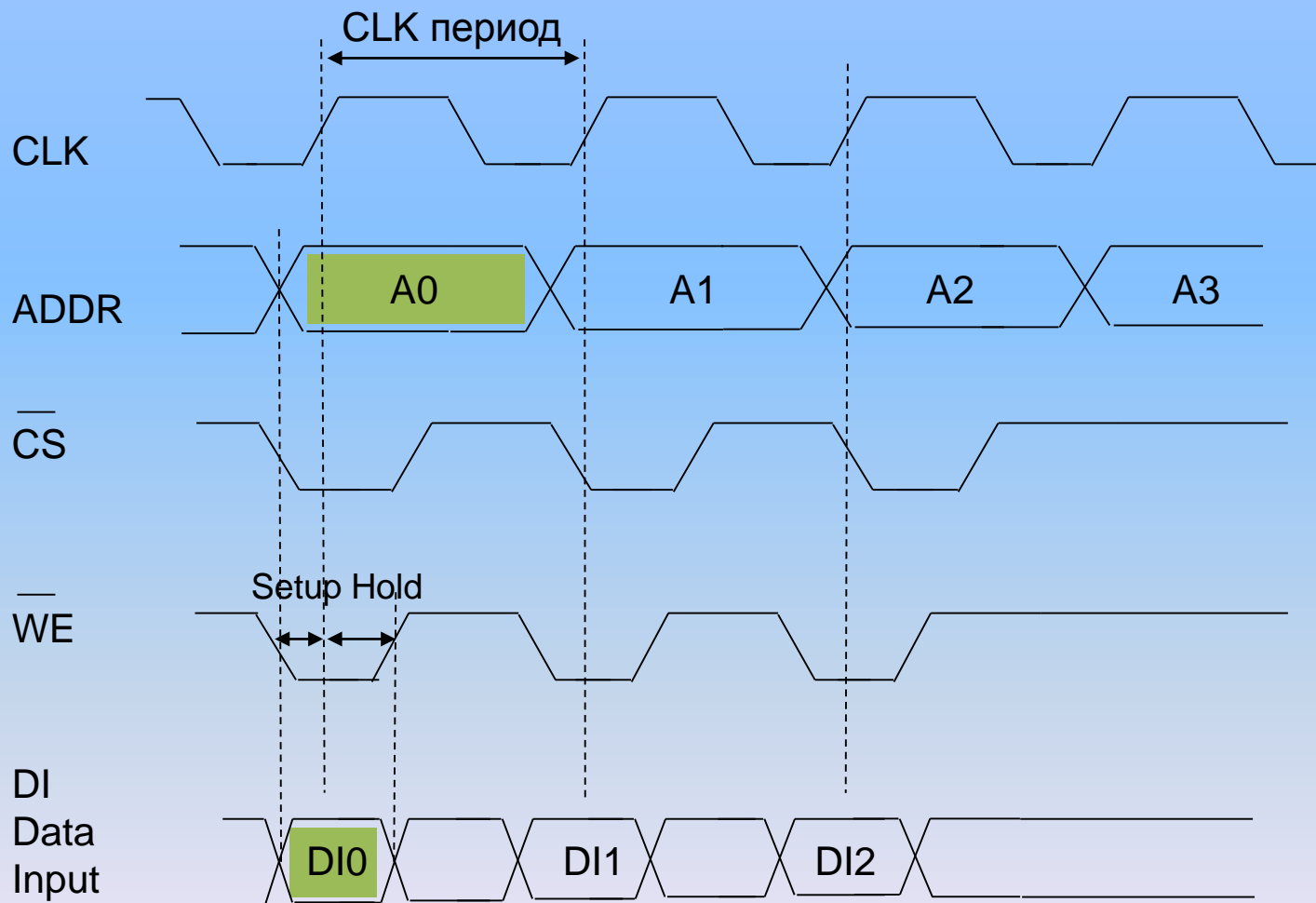
## Режим “запис” в SRAM – ВД в практически структури (Flow Thru) (по отношение минималните изискуеми Setup и Hold времена за контролните сигнали)



## Допълнителна литература:

[http://www.interfacebus.com/voltage\\_threshold.html](http://www.interfacebus.com/voltage_threshold.html)

[http://klabs.org/DEI/References/design\\_guidelines/nasa\\_guidelines/misc/ttl\\_compatibility.htm](http://klabs.org/DEI/References/design_guidelines/nasa_guidelines/misc/ttl_compatibility.htm)

<http://www.owl.net.rice.edu>

Ashok K Sharma, “Advanced Semiconductor Memories – Architectures, Design, and Applications”, Willey Inter-Science, 2003, pp.652.