

МК

Млад конструктор

1/93

ПРАКТИЧЕСКА ЕЛЕКТРОНИКА И МЕХАНИКА • МОДЕЛИЗМИ



МК

ГОДИНА ХХVI

Скениране и обработка:

Антон Оруш

www.sandacite.net

deltichko@abv.bg

0896 625 803



**ФОРУМ
САНДАЦИТЕ**

ТЪРСЕТЕ ПЪРВАТА НИ КНИГА



Сборникът съдържа 50 от най-интересните конструкции на нетипични електронни устройства, публикувани през различни години на страниците на "Млад конструктор". Осъвременени и допълнени, те са обособени тематично в осем глави: генератори, измервателни устройства, за автомобила, звукотехника, токозахраниващи устройства, за дома, обща схемотехника, забавна електроника, а също и номограми.

За читатели от всички възрасти, които не са безразлични към хоби-електрониката.

**ДЕТСКО-ЮНОШЕСКО СПИСАНИЕ
ЗА ПРИЛОЖНА ТЕХНИКА
ИЗДАВА ФИРМА "ЕКОПРОГРЕС"
СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО
НА МИНИСТЕРСТВОТО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
И ФИРМА "МАРС ЕЛЕКТРОНИК"**

Излизат 10 книжки годишно.

Редакционен съвет:

инж. Александър ВЪЛЧЕВ
инж. Атанас ИЛЧЕВСКИ
к. т. н. инж. Атанас ШИШКОВ
к. п. н. Гана МИЛЧЕВА
Иван МИТЕВ
инж. Кирил МЕЧКОВ
Красимир ВЪЛЧАНОВ
инж. Красимир СТОЯНОВ
инж. Любен КОЛЕВ
проф. инж. Славчо МАЛЯКОВ
инж. Юрий БОТЕВ

Редакционна колегия:

Димитър ДИМИТРОВ
(главен редактор)
инж. Александър САВОВ
(заместник-главен редактор)
инж. Албена НОТЕВА
Василка САРИЙСКА
инж. Елисавета МУТАФОВА
инж. Светослав СТЕФАНОВ

Художествено оформление:
Зора ЯНЧЕВА

Компютърно оформление:
Ивайло Иванов

Адрес на редакцията: София
1000, бул. "Хр. Ботев" 48, тел. 885
921 (след 15 ч.). Секретариат за
справки (до 10 ч.) 720 266

Временен адрес за кореспонденция с читателите:

София 1113, ул. "Лазар Станев" 7,
вх. Б, фирма "Екопрогрес", за сп.
"Млад конструктор"

ДП "Димитър Благоев" – София
Ръкописи не се връщат

Цена 7,50 лв.

**НА ПЪРВА СТРАНИЦА НА
КОРИЦАТА:** В кабинета по радио-
електроника на Националния
гворец на децата. ГОРЕ:
Монтажна платка на сирена (вж.
стр. 17)

СЪОБЩЕНИЯ

С тази книжка списанието най-после влиза в редовен график на издаване - останалите девет книжки ще излизат всеки месец до края на годината. За пропусналите да се абонират осигуряваме възможност да ги получавате с известна отстъпка чрез малона на тази страница.

Книгата "ХОБИ-ЕЛЕКТРОНИКА 1" се разпространява, за съжаление, само в някои по-големи градове. Затова **най- сигурният начин да я получите е чрез този малон**. Редакцията поема пощенските разноски по изпращането, а за **колективни поръчки от 10 и повече броя прави отстъпка от 10%**, което следва да отбележите в малона, а съответната сума да приспаднете от пощенския запис.

СЪДЪРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| • Битова електроника. Микровълнова фурна | 2 |
| • Звукотехника. Шумопоглащаща система Dolby B | 4 |
| • Търся, заменям, предлагам | 4 |
| • Предусилвател | 6 |
| • Тригери с променливо запълване на периода | 7 |
| • Домашна измервателна лаборатория. Нулеът индикатор - Н. В. Веригопроверител-пръстен - Красимир Клисарски | 8 |
| • За автомобила. Транзисторно запалване. Електронен компресомер | 10 |
| • Електронната поща - един вариант за бъдещето - В. Марковски | 15 |
| • Практическа схемотехника. Сумиращ усилвател; Индикатор на стереобаланса; Генератор с квадрибез резонатор; Сирена; Конвертор; Метроном; Реле за време със звукова индикация; | 16 |
| • Ракетомоделизъм. Ракетопланер "Патица" | 20 |
| • Корабомоделизъм. Регулатор на скоростта | 21 |
| • За дома. Облицовка на стени на банята | 22 |
| • Химия. Гравиране на стъкло - А. Владимирова | 23 |
| • Поща МК. Интегралната схема LM148D | 23 |
| • Фототехника. Възможности за снимане на закрито - Георги Георгиев. Пробно проявяване | 24 |
| • Изкуствен товар за усилватели и токоизточници - И. Д. | 26 |
| • Новости. Бъдещето на нанотехнологиите - Д. Янева | 26 |
| • Триъгълна и трапециовидна стълба - Петър Милев | 27 |
| • Оптични демонстрации. Задачи | 28 |
| • Тест. Какво знаете за бобините? - Любен Неделчев | 29 |
| • Игра. "Стрелба с топче" | 30 |
| • За малките ученици. Поднос за сервиране | 30 |
| • Справочник МК. Видове разрези при квадратите в електрониката | 31 |
| • Полезни съвети | 31 |

АБОНАМЕНТЕН ТАЛОН

(Текстът на този малон, изцяло или съответната му част, може да бъде преписан на ръка).


Желая да получа (излишното зачертайте):

1. Книгата "Хоби-електроника 1" - 14 лв.броя.
2. Кн. 2-10 (абонамент за списанието до края на 1993 г.) - 65 лв.
Сумата е преведена на адрес: София 1113, ул. "Лазар Станев" 7,
вх. Б, фирма "Екопрогрес", за сп. "Млад конструктор" с пощенски
запис № от г. от пощенска станция

Пазете разписката - тя е абонаментната Ви квитанция!

МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА


Въпреки противоречивите мнения микровълновите фурни постепенно наблизат в нашето ежедневие. По принцип те представляват доста сложи като начин на работа устройства и затова няма да се разглежда подробно физиката на явленията, а само практическа конструкция за самостоятелно изработване на генератора и излъчвателя и мон-

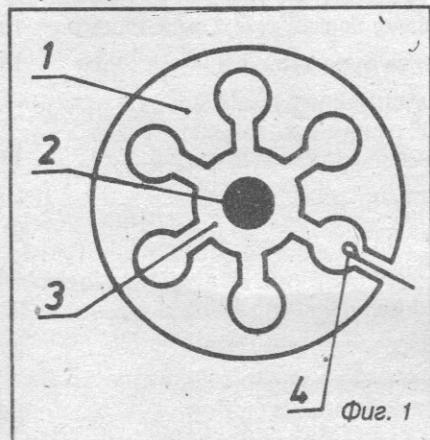

Фиг. 1

тирането им в обикновена битова фурна.

Основният елемент в микровълновата фурна е многокамерният магнетрон. Той представлява релаксационен автогенератор на свръхвисокочестотни (свч) трептения с честота в границите от 2,43 до 2,48 GHz (1 GHz = 1000 MHz), която отговаря на елект-

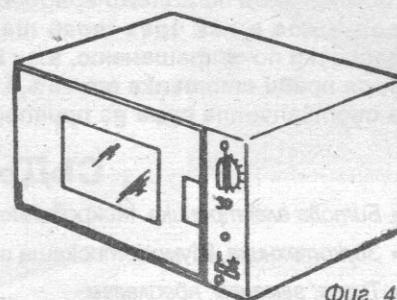

Фиг. 4

ромагнитни вълни с дължина около 12,5 cm. От физиката е известно, че сантиметровите вълни имат отлично изразени оптични свойства и подобно на светлинните лъчи може да се насочват и отразяват. Енергията на вълните се подава към обльчвания обект чрез еднополюсен излъчвател. При обльчване на слойни комбинации от вода и органични материали - течности, мускули, кости и гр., вълните се пречупват и се отразяват от граничните повърхности и се получават стоящи вълни и нелинейни интерференчни явления. Като резултат се изменя разпределението на поглъщаната енергия и нагряваният обект се обльчва обемно. Това от своя страна води до равномерно нагряване на целия обект и по този начин се губи минимално количество енергия. Това в голяма степен определя и високият коефициент на полезно действие на микровълновата фурна.

Магнетронът (фиг. 1) представлява модификация на елекетровакуумен диод. Електроните, отде-

лени от катода 2, се управляват от външно магнитно поле. То се създава от силен постоянен магнит и е насочено по оста на катода. В пространството на взаимодействие 3 (около катода) излъчените електрони отдават енергията си на електромагнитно поле, установено в резонатора. Анодът 1 представлява масивен метален кух цилиндър с охлащащи ребра. За да се получи положителна обратна връзка за начално възбудждане на магнетрона, в анода са изработени резонаторни кухини, които представляват пробити отвори. При монтирането на магнетрона анодът се свързва към корпуса на фурната. В центъра на анода 1 е разположен шлингричният катод 2. В горния край на магнетрона е разположен излъчващият електрод 4 с полирани фокусиращ рефлексор от стомана. По принцип магнетронът работи със собствен най-висок kng в импулсен режим.

Блоковата схема на микровълновата фурна е показана на фиг. 2. Блокът за защита от обльчване 1 включва блокировките, свързани към вратата на фурната, които не позволяват действие на системата за микровълново излъчване при отворена или открепчната врата. Тази защита е абсолютно необходима, защото свч излъчванията са вредни за здравето на човека и може да доведат до обемни термични рани в ръцете. С релето за време 2 фурната се включва в зависимост от обекта в нея за интервал от време от 0 до 30 s. Контактите на релето 2 блокират зъхранващото напрежение. В по-старите модели микровълнови фурни релето за време е електромеханично за по-голяма сигурност.

Управляващият блок 3 е изграден от генератор с честота 0,5 Hz, който управлява симистор. С

АБОНАТ

| | | | |
|------------------|--------------------|--------------|-------------|
| Име | | | |
| код | Гр. (с.) | | |
| област | | | |
| община | | | |
| ул. | | | |
| бл. | вх. | ет. | ап. |
| | | No | |



Фиг. 2

негова помощ захранващото напрежение се включва на всеки две секунди.

За блока 4 за отопление на катода на магнетрона се използва обикновен трансформатор, който подава напрежение към отопителната верига. Високоволтовият изправител 5 е еднопътен и служи за захранване на катода на магнетрона 6.

Принципната схема на изльчвателната част на микровълновата фурна, показана на фиг. 3, е изпълнена точно по блоковата. Когато вратата на печката се затвори пътно, контактите K1 и K2 се затварят. При включване на релето за време се затварят

изпълнителните му нормално отворени контакти PB1 и PB2. Подава се напрежение към първичните намотки на трансформаторите Tr1 и Tr2. Първият трансформатор Tr1 осигурява нисковолтово захранване на генератора за управление на симистора Tu.


Трансформаторът Tr3 се управлява от симистора Tu. От него е изграден еднополупериоден изправител за захранване на магнетрона. Тъй като анодът на магнетрона е свързан към корпуса на печката, единият изход от високоволтовия изправител се подава на маса през диода D4. Другият изход от високоволтовия изправител се подава чрез веригата за

отопление на магнетрона.

Трансформаторът Tr2 е за отопление на катода на магнетрона. Напрежението от него се подава през високоволтовите проходни кондензатори C7 и C8, които заедно с гроселите Dr1 и Dr2 не пропускат обратните изльчвания.

Когато се затвори ключът K3, нисковолтовото захранващо напрежение се подава към управляващия блок. Мултивибраторът е изпълнен с транзисторите T1 и T2 и генерира правоъгълни импулси с честота около 0,5 Hz (период около 2 s). Временните параметри се определят основно от съпротивленията на резисторите R3 и R4 и от капацитетите на кондензаторите C3 и C4. Диодите D2 и D3 предпазват емитерните преходи на транзисторите T1 и T2 от обратните пренапрежения.

В зависимост от импулсите от колектора на транзистора T2 се управлява състоянието на транзистора T3, включчен схема общ колектор (емитерен повторител). Той управлява симистора Tu, който се отпусва в зависимост от състоянието на транзистора T3. Симисторът се запушва, когато

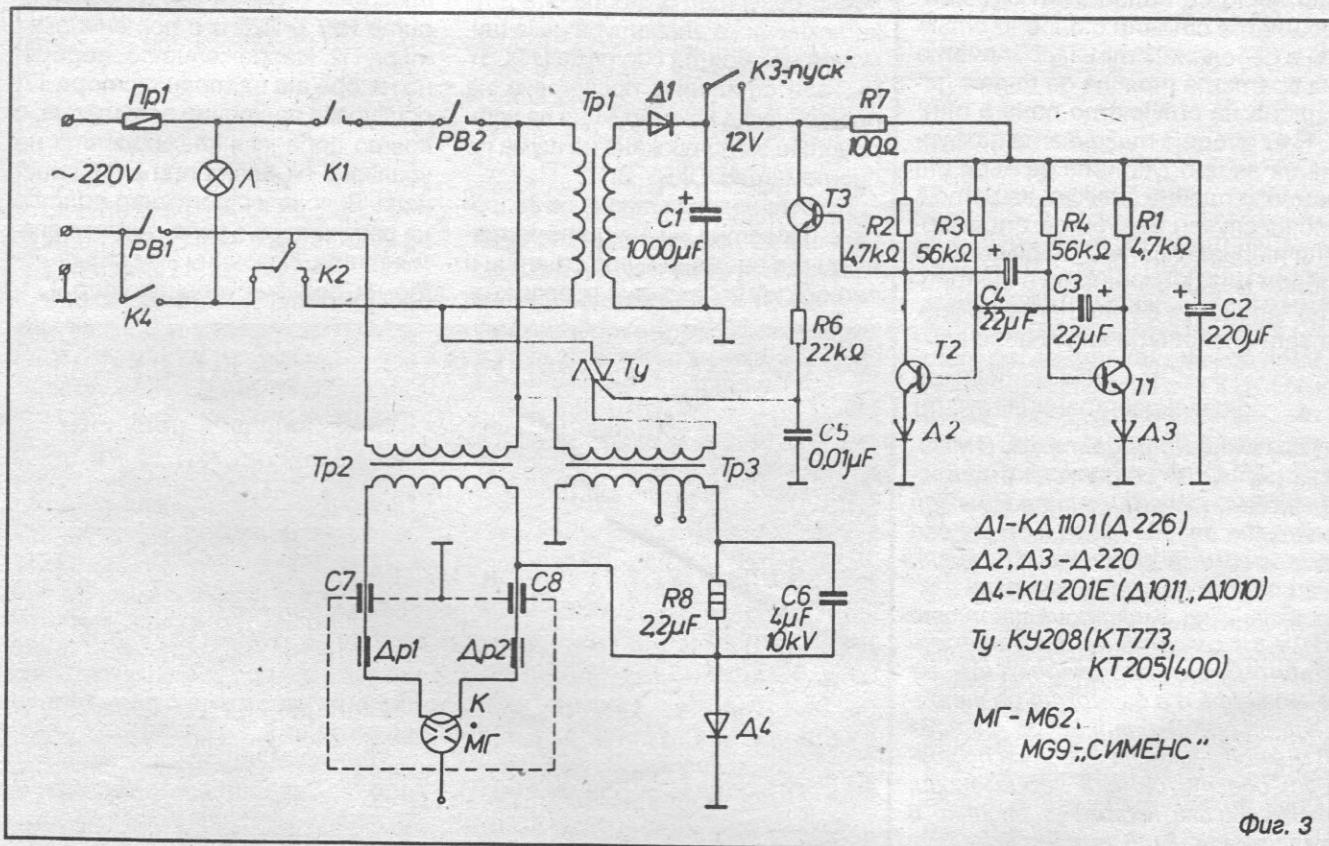

Фиг. 3

токът през него премине през нулата. В случаите, когато симисторът е отпущен, във вторичната намотка на високоволтовия трансформатор Тр3 се получава високо напрежение със стойност 8 граници от 5 до 7 kV.

С ключа К4 се включва осветлението във вътрешността на камерата на фурната и евентуално двигателят за въртящата се скара или за грила.

При изработване на елементите на системата най-серииозно внимание трябва да се обърне на вторичната намотка на трансформатора Тр2. Трябва да се осигури необходимата изолация, да се импрегнира с епоксидна смола, а за високоволтовите клеми да се намерят подходящи изолатори със свързвращи проводници с изолация, издържаща напрежение поне 10 kV.

Външният вид на микровълновата фурна е показан на фиг. 4. Камерата на фурната трябва да бъде облицована отвътре с неръждаема стомана с дебелина 1 mm. В горната част се разполага магнетронът, а зад него полиран фокусиращ рефлектор от стомана. Цялата камера и вратата задължително се облицоват от вътрешната страна с оловно стъкло с дебелина 3 mm. Прозорчето на вратата трябва да бъде с дебелина на стъклото поне 5 mm.

Най-добре е тавичката на фурната за продуктите да бъде от матово оловно стъкло, защото в този случай загубите от енергия при разсейване са най-малки. В обема между камерата и външните стени на фурната се поместват блоковете за управление.

(По материали
от чуждестранния печат)

Бележка на редактора. В никакъв случай не се допуска в микровълновата фурна да се поставят метални съдове (гори и чинии със златен или сребърен кант по края), защото се получава сериозно изкривяване на електромагнитното поле в камерата на фурната, неравномерно разпределение на енергията и е възможно да започнат да прехвърчат искри. Затова в микровълновата фурна се поставят обекти само в порцеланови, фаянсови или керамични съдинки, в пластмаса или в хартия.

ШУМОПОТИСКАЩА СИСТЕМА DOLBY B

Преди години в редица статии в нашата редовна рубрика "Магнитен запис и възпроизвеждане" проф. Славчо Малъков разясни особеностите на използване на различните видове шумопотискащи системи, монтирани в съвременните ролкови и касетни магнезофоны. В кн. 9/84 г. на сп. "МК" инж. Николай Коняров обясни практическите особености на проблемата на потискане на шума в Hi-Fi-техниката и представи сравнително разглеждане на различните шумопотискащи системи. В кн. 4-5/91 г. и в 6/91 г. на списанието инж. Димитрина Янева кратко и много ясно разгледа особеностите на различните видове шумопотискащи филтри. Както бе представено в споменатите статии, отлични резултати за битова звукотехническа апаратура дава шумопотискащата система DOLBY B. Тази статия е посветена на практическа конструкция на устройство за потискане на шума по системата DOLBY B.

Теоретичната страна на въпроса е известна на нашите читатели от споменатите статии и затова няма да бъдат разглеждани във външната страна на възпроизвеждане на нашата популлярна рубрика, чрез която читателите общуват помежду си. Както и преди, вашите обяви са безплатни и без ограничение за обем.

ТЪРСЯ ЗАМЕНИЯ ПРЕДЛАГАМ

От тази книшка възстановяваме нашата популярна рубрика, чрез която читателите общуват помежду си. Както и преди, вашият обяви са безплатни и без ограничение за обем.


ПРЕДЛАГАМ ОУ-709 - 5 бр., МАА503 - 1 бр.

КУПУВАМ ИЛИ ЗАМЕНИЯ трансформатор ТВ-12.

ТЪРСЯ кварцов резонатор за 32 768 Hz и ИС К176ИЕ18 - 1 бр., К176ИЕ13 - 1 бр., К176ИД2 - 1 бр.

Гр. Правец, Техникум по микропроцесорна техника, общежитие II, стая 111, Мирослав Николов.

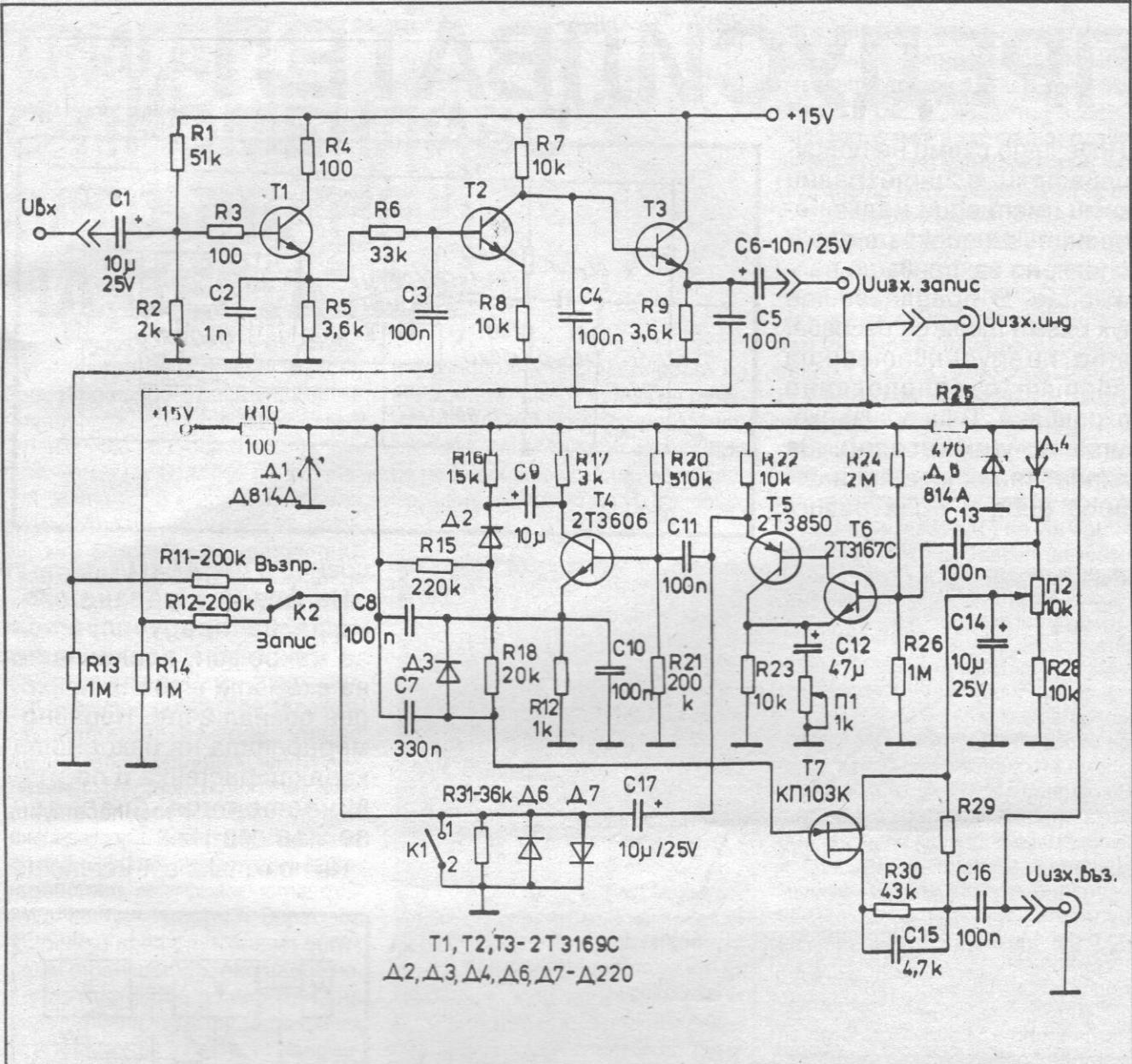ПРЕДЛАГАМ гуоу ОА200, ИС-7490, заден спирчен барабан за "Шкода", Тел. (02) 83-55-25.



кондензаторите C15 и C16 и резисторите R29 и R30.

Със стъпалата с транзисторите T5 и T6 е реализиран усилвател на блока за регулиране. Усиликането на блока може да се коригира с потенциометъра П1. Този елемент променя действието на стабилизиращата емитерна отрицателна обратна връзка на стъпалото. С нелинейните си волтамперни характеристики диодите Д6 и Д7 представляват ограничител на сигналите с много високи нива, при които се получават нелинейни изкривявания.

Детекторът на регулаторния блок на системата DOLBY B е изпълнен с диодите Д2 и Д3. С негова помощ се формират импулси за управление на полевия транзис-

тор T7. Тези импулси се филтрират от RC-группата, реализирана с кондензаторите C7 и C8 и с резисторите R15 и R18 и по този начин се компенсират и намаляват нелинейните изкривявания на полевия транзистор T7.

При поставяне на ключа К8 положение "2" изходният сигнал на регулатора се заземява по променлив ток и действието на системата се прекъсва. В положение "1" на ключа работи системата DOLBY B.

При реализирането на устройството трябва да се имат предвид някои особености. Транзисторите T1, T2 и T3 трябва задължително да се подберат с изключително малък собствен шум. Подобно, макар и не толкова серио-


зно изискване се поставя и за транзистора T6. Вместо посочените може да се използват BC109, KC149 и др. За да може да се слушат добре записи, направени и с други магнитофони с DOLBY B система, необходимо е кондензаторите C15 и C16 да бъдат с точност, не по-малка от 1,5%. Диодът D4 задължително трябва да бъде германиев.

Желателно е на входовете за възпроизвеждане и за запис да се поставят потенциометри, за да може да се изравнят нивата при запис и възпроизвеждане.


Системата се захранва със стабилизирано захранване +15 V. Консумираният ток не надвишава 65 mA, а средният ток не надвишава 45 mA.

ПРЕДУСИЛВАТЕЛ

Повечето схеми на предусилватели с интегрални схеми имат един малък недостатък: изискват двойнополярно захранващо напрежение. В предлаганите тук схеми това се избягва, като предусилвателите работят с еднополярно захранване. Това прави схемите по-универсални. За захранване стига един ценеров диод и един резис-

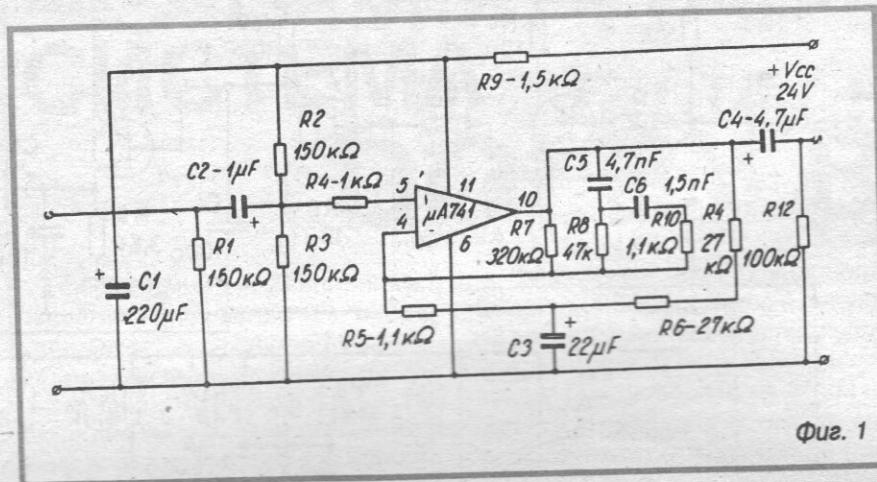

Фиг. 1

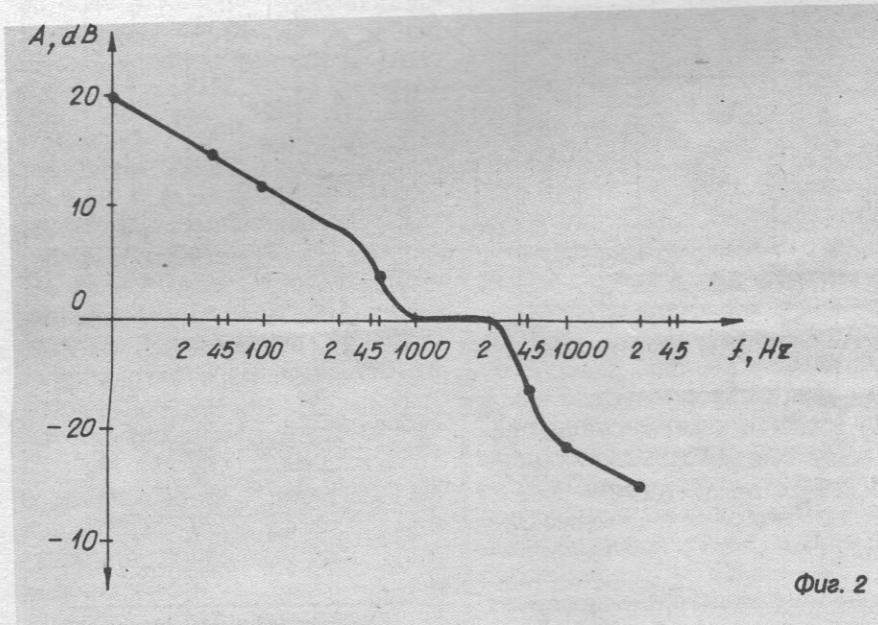

Фиг. 2

тор (фиг. 4).


На фиг. 1 е показана схемата на едноканален предусилвател за грамофон.

Корекциите на честотната характеристика (фиг. 2) са съгласно RIAA. Кривата е направена за стандартен


сигнал 3 mV/47 kΩ.

На фиг. 3 е дадена схемата на предусилвател за микрофон. Усиликането на схемата е 40 dB за входен сигнал 2 mV. Неравномерността на изходната характеристика е под 1% в честотния диапазон 30 - 18 000 Hz.

На практика елементите

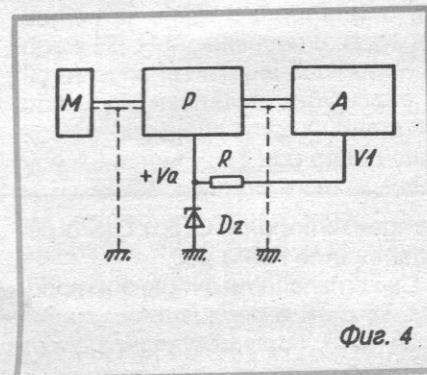

Фиг. 4

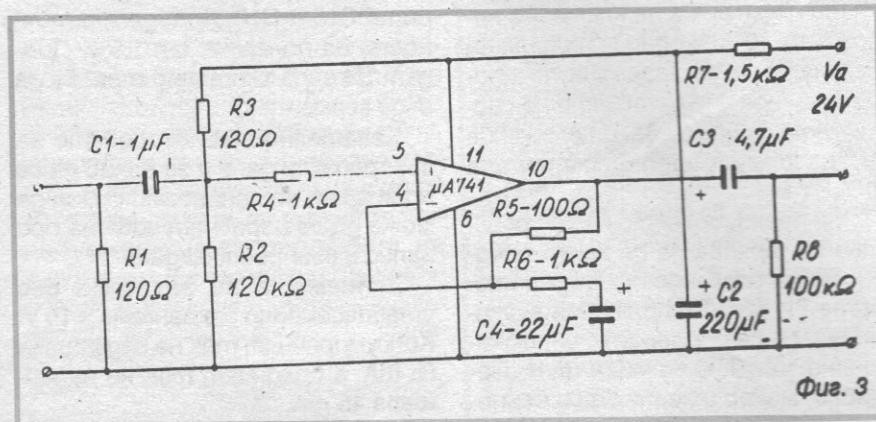

Фиг. 3


се монтират на малка печатна платка, с използване на по-къси връзки. Нуловият проводник трябва да е с минимален диаметър 4 mm. Добре е да се използват танталови кондензатори, металослойни резистори и екрани за интегралните схеми. Входният кабел задължително трябва да е екраниран.

ТРИГЕРИ С ПРОМЕНЛИВО ЗАПЪЛВАНЕ НА ПЕРИОДА

Интегралната схема B260D, произвдство на бившето предприятие "VEB Halbleiterwerk" във Франкфурт на Одер е еквивалентна схема на TDA1060 на фирмата "Филипс" и е предназначена за управление на импулсно регулирани захранващи източници. Тази схема съдържа и генератор на трионообразни импулси с определена основна честота. Съставна част на генератора са кондензаторът C и резисторът R. Кондензаторът C се зарежда от източник на ток, чиято стойност се определя от резистора R. Напрежението на кондензатора C се определя от гва компаратора. Когато напрежението надхвърли определено ниво, действа се тригерната схема и кондензаторът бързо се разрежда през отпусния биполярен транзистор. Ако напрежението падне под долния прах на действие, тригерната схема се превключва отново и кондензаторът започва да се зарежда. Това се повтаря периодично. Върху кондензатора се получават трионообразни импулси. Разбира се, схемата може да се използва и като генератор на правоъгълни импулси.

При използване на схемата B260D в импулсно регулирани захранващи източници е необходимо да се включат някои дискретни елементи (резистори и кондензатори). Схема на тригер с възможност за променливо запълване на периода от 0 до 50 % е показана на фиг. 1. Изводите 3 и 4 са дадени такъто, с което се цели да се осигури достъп до опорно напрежение 3,6 V и товар, който да определи ток от 1 mA на изхода 4. Относителна-

та температурна нестабилност на изходното напрежение на този източник е в най-лошия случай $\pm 10^{-4} \cdot K^{-1}$. Запълването на периода се настройва с помощта на триод-потенциометър 10 k Ω , свързан

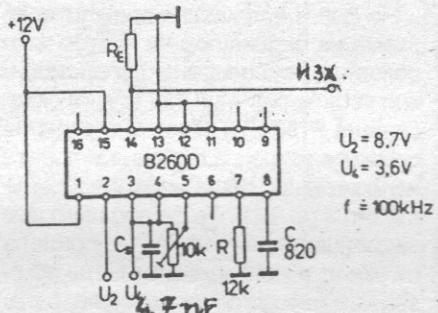

Фиг. 1

зан между изход 4 и маса (изход 12), като средният край на триода е към извод 5. В този случай се включва и източникът на стабилизиращо напрежение U2 = 8,7 V към изход 2. Това напрежение обаче с увеличение на температурата намалява, като относителната стойност на спада 8 най-лошия случай е $-1,3 \cdot 10^{-4} K^{-1}$. Общият токов товар на изход 2 е 5 mA. Кондензаторът Cs със стойност 4,7 nF, свързан между изводите 3, 4 и маса, отвежда към масата осцилациите в изхода на усилвателя.

Изводите 9 - "синхронизация", и 10 - "галечно командване", не се свързват. Извод 11 - "токова защита", е свързан към масата, т.е. извод 12. Извод 16, чрез който може да се увеличи зарядният ток на кондензатора C, също не е свързан. С включване на напрежение от 1,4 до 5,5 V към извод 6 е възможно да се промени запълването на периода на изходния сигнал, както при извод 5.

Големината на запълването зависи най-много от напрежението на изводите 4, 5 и 6, т.е. от U4, U5 и U6.


Извод 6 може да се използва за електронно управление на запълването на периода чрез външно напрежение още и чрез резистор R2 = 5,6 k Ω , свързан с извод 2, или пък да се остави незапоен. Колекторът на изходния транзистор (извод 15) е свързан със захранването заедно с извод 1 и маса (извод 12). Извод 14 е изход по напрежение с амплитуда на сигнала около 7,5 V. В случай на необходимост може да се използва изходът по ток, като товарът се свързва между колектора (извод 15) на изходния транзистор и захранването (извод 1). В този случай големината на тока се определя от резистора R_E

$$I_{15} = \frac{7,5}{R_E}$$

Ако захранващото напрежение е U1 = 12 V, максималната стойност на Um е U1 - U14 = 12 V - 8 V = 4 V. Чрез напрежението U13 > 0,5 V може на изход 13 асинхронно да се блокира проводимостта на изходния транзистор, като в този случай изходното ниво на товара R_E е нулеvo. Ако тази възможност не се използва, тогава извод 13 се свързва към маса. Максималният допустим ток на изходния транзистор е 40 mA. Нормалното захранващо напрежение е 12 V, а максималната му стойност може да бъде до 18 V. Консумацията на интегралната схема, без да е включен изходният транзистор, е приблизително 8 mA. Границите стойности на изходното напрежение са от 0 до 8,7 V.

Ако е необходимо запълването на периода да е по-голямо от 0,5, схемата трябва да се включи според фиг. 2. Инвертиращият вход на усилвателя (извод 3) е свързан към маса чрез резистора R3 = 120 k Ω . Тогава източникът на ток дава около 8 mA и свързан с този вход има напрежителен спад върху резистора около 1 V. По този начин на извод 4 на усилвателя се появява

положително опорно напрежение и тогава най-малката стойност от трите опорни напрежения U_4 , U_5 и U_6 се определя чрез измерване. При $U_3 < 0,5$ V се отпушва биполярният транзистор в интегралната схема, чийто изход е към извод 6 и при резистор $1\text{k}\Omega$ този извод се дава на маса. Тогава U_6 от фиг. 2 е по-малко от $1,4$ V, а запълването на периода на изхода е нулеvo. По този начин ИС се предпазва от нежелателно замасяване на извод 3. Ако $U_3 > 3,6$ V, изходът на усилвателя е ограничен от долната граница

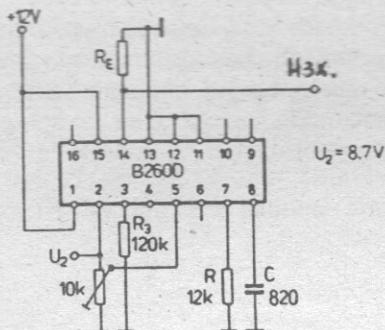

Фиг. 2

на напрежението U_3 , а запълването на периода на изхода е нулеvo.

Запълването на периода се определя чрез тримера $10\text{k}\Omega$, към който се подава напрежението U_2 . При това свързване (фиг. 2) запълването на периода на изхода се мени от 0 до -0,9 при честота 100kHz . Ако искаме запълването на периода да бъде едно и също, извод 5 не се свързва и тримерът остава.

Интегралната схема е използвана до 100kHz , като предният и задният фронт на изходния сигнал (извод 14) са приблизително 300ns при $R_E = 15\text{k}\Omega$.

В резюме за двете фигури може да се каже следното. Запълването на периода на правоъгълното напрежение, получено на извод 14 на тригера, може да се мени чрез тример-потенциометър или чрез допълнително външно напрежение, подадено на вход 6 на ИС, като фиг. 1 е за обхват от 0 до 50%, а фиг. 2 е за обхват от 0 до 90%.

Н.В.

(По материали от
сп. "АМАТЕРСКЕ РАДИО")


НУЛЕВ ИНДИКАТОР

Често в електронната измервателна техника и в аналоговата схемотехника трябва да се използва индикатор за нулеvo напрежение. Това се налага при балансиране на мостови измервателни схеми, при честотомери, работещи по метода на нулеvите биения, при компараторни следящи устройства, при автоматични системи със станция за отрицателна обратна връзка и при редица други практически случаи.

На фиг. 1 е показана практическа схема на индикатор на нулеvo напрежение, реализирана с операционния усилвател тип 725 (руски еквивалент К153УД5). Тази интегрална схема се захранва с две симетрични напрежения с обща маса в граници от 3 до 22V . Те се подават към захранващите изводи, а общата точка на двете захранвания се свързва към изводите на схемата, озна-

чено със символа за маса и не се включва към никой извод на интегралната схема.

Изследваното напрежение се подава на входните клеми U_X . При нулеvo напрежение на входа генераторът работи със симетрични импулси и двата индикаторни светодиода мигат през около половина секунда. Когато на входа U_X се подаде някакво напрежение с определена полярност, се променя коефициентът на запълване на изходните импулси на операционния усилвател. Това обстоятелство се отразява на интензивността на светене на двата светодиода - единият започва да мига по-продължително от другия. Стойността на входното напрежение U_X , при която започва да свети само единият светодиод, е 45mV и затова устройството в голяма степен може да се счита за нулеv индикатор. Тази чувствителност може да се подобри, ако се увеличи съпро-

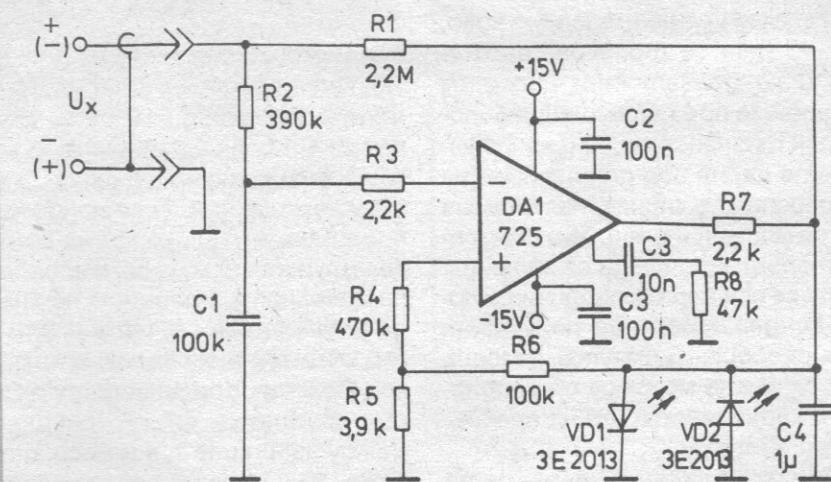

Фиг. 1


чени със символа за маса и не се включва към никой извод на интегралната схема.

По принцип устройството представлява симетричен генератор на правоъгълни импулси с честота 1Hz и с коефициент на запълване на импулсите 0,5. Положителната обратна връзка на генератора е реализирана с резистора R_6 и с делителя на


тиблението на резистора в отрицателната обратна връзка R_1 , но не повече от $3\text{k}\Omega$, защото тогава схемата започва да работи нестабилно.

Резисторът R_8 и кондензаторът C_5 , свързани между извод 5 на операционния усилвател и маса, са елементи за честотна корекция.

Индикация за напрежение, различ-

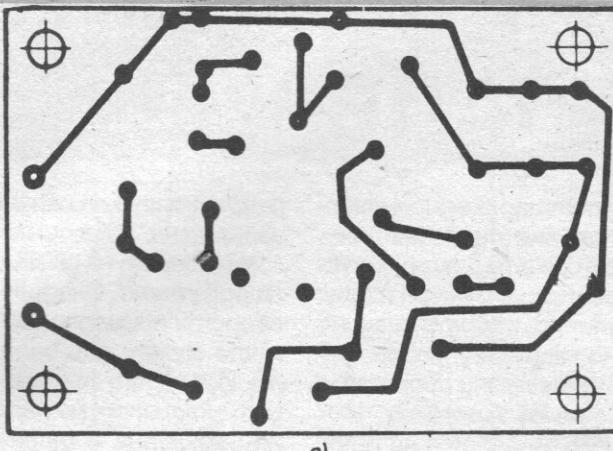


a)

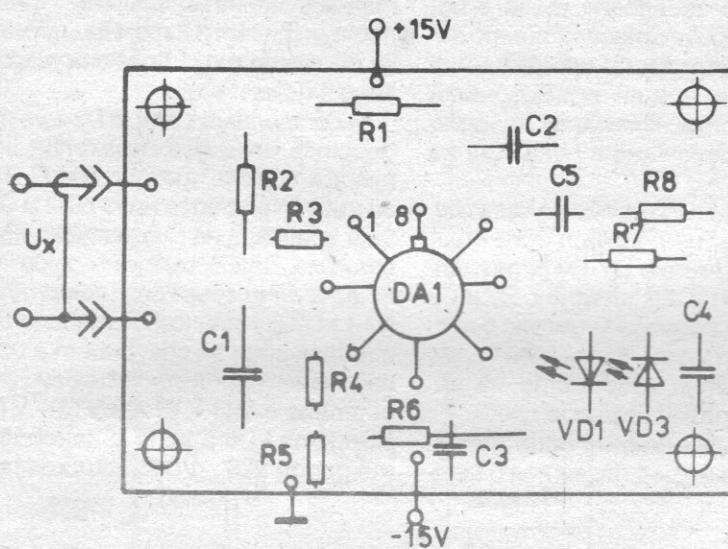

б)

ВЕРИГО- ПРОВЕРИТЕЛ – ПРЪСТЕН


В бр. 2/1988 г. на "Млад конструктор" публикувахме описание на миниатюрен веригопроверител, оформлен като пръстен, което го прави много удобен за ползване. Нашият редовен читател и сътрудник Красимир Клисарски от Бургас предлага подобен уред на ба-

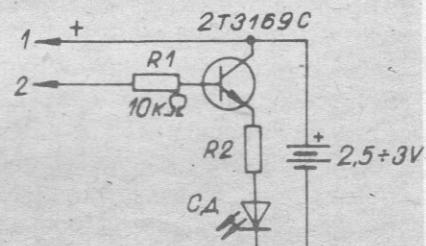

Фиг. 1

зата на същата механична конструкция, но с много опростена електрическа схема.

Схемата, показана на фиг. 1, дава възможност за проверка на електрически вериги със съпротивление до $100\text{ k}\Omega$. С устройството може да се открие прекъснат кабел, пътешка в печатна платка, да се проверяват ключове, предпазители, високоговорители, лампи и др. Възможна е и груба проверка на транзистори и

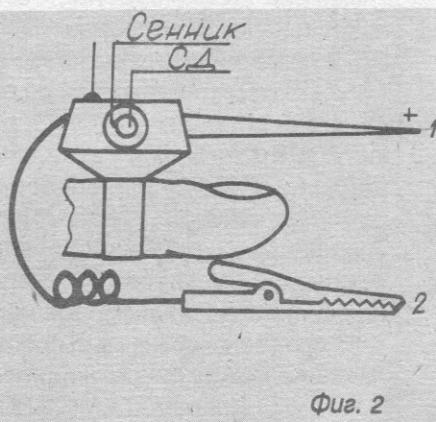

Фиг. 2

но от нулевото, дава светенето на светодиодите VD1 и VD2. Тези задължително трябва да бъдат еднакви. Кондензаторът C4 осигурява известна плавност на изменение на напрежението, подадено към светодиодите и по този начин предпазва работещия от заблуда. Интензивността на светене на индикаторните светодиоди зависи от съпротивлението на резистора R7.

Индикаторът се захранва със симетрично стабилизирано напрежение $\pm 15\text{ V}$ с обща маса. За да работи точно устройството, даващи захранващи напрежения задължително трябва да бъдат равни. За предпазване на интегралната схема от паразитни смущаващи сигнали, подавани по захранването, са включени двата безиндуктивни кондензатора C2 и C3 с капацитет по 100 pF .

За индикатора на нулево напрежение е предвидена печатната плат-

ка, показана 8 мащаб 1:1 на фиг. 2a. Елементите се подгръждат върху обратната ѝ страна според фиг. 2b, където е показано и свързването на нулевия индикатор. Печатната платка е разработена за операционен усилвател в кръгъл корпус. При включване на интегрална схема в правоъгълен корпус е необходимо да се извърши минимално разместяване на пистите на платката.

Индикаторът се настройва с потенциометър с общо съпротивление $100\text{ k}\Omega$, чийто крайни изводи се свързват към изводи 1 и 8 на операционния усилвател 725, а пъзгачът му се включва към положителния полюс на захранването. Входните клети U_x се дават на късо и с потенциометъра за нулиране се настройва равномерно светене на двата светодиода.

(По материали
от чуждестранния печат)

гиогу.

Ако между накрайниците 1 и 2 има късо съединение или верига със съпротивление по-малко от $100\text{ k}\Omega$, през тях и резистора R_1 протича малък базов ток, който дава възможност емитерният ток на транзистора T да бъде достатъчен за запалване на светодиода СД. За неговото сигурно светене е необходимо транзисторът T да има голямо усиливане по ток β .

Удобно е веригопроверителят да се оформи като пръстен (фиг. 2). Захранва се от миниатюрни акумулатори за слухов апарат. Предвиден е извод за минусовия полюс на захранването, а плюсов е пробното острие 1. Светодиодът е закрепен в сърдечник, който служи и за сенник. Накрайникът 2 завършва с щипка тип "кроcodile". Ключ за захранването не е необходим, тъй като консумацията в режим на покой е няколко микромайера. През изследвания елемент протича ток до $20\text{ }\mu\text{A}$, кое то изключва възможността за повредата му. Максималната консумация на устройството в режим на късо съединение между накрайниците е 7 mA . Диоди и преходи на биполярни транзистори се проверяват както с омметър на принципа "свети/не свети" в права и обратна посока. Възможно е да се определя и типът на проверявания транзистор или да се разпознават изводите на диод.

При липса на акумулатори за захранване може да се използват елементи за електронен часовник или калкулатор. За да свети СД, е необходимо напрежение $1,7$ - $1,8\text{ V}$. Подходящи за целта са светодиоди от тюпа на VQA13, рускиме АЛ102А, Б, В и Г, ECG 3009 (Филипс). Работоспособността на устройството се запазва при спадане на захранващото напрежение до $2,1\text{ V}$. Интензивността на светене на светодиода намалява при увеличаване на съпротивлението между накрайниците.

Красимир КЛИСАРСКИ

ТРАНЗИСТОРНО ЗАПАЛВАНЕ

Предимствата на едно електронно запалване са известни - движателят се стартира сигурно, независимо дали на вън е ступено или топло, работи сигурно и стабилно както на празен ход, така и на максимални обороти, а и свещите не се зацепват.



Принципът на работа на обикновеното запалване също е известен. При транзисторното запалване ролята на прекъсвач се поема от мощен пребключващ транзистор. Схемата на едно такова запалване е показана на фиг.1.

Прекъсвачът осигурява импулиси, които се "изчистват" от тригера на Шмит с D1-1. Интегралната схема D2-1 заедно с R5 и C2 осигурява 8 изхода Q импулс с продължителност 1,8 ms. Това време е съобразено с времето на запалващото напрежение.


Всеки цилиндър на един 4-тактов 4-цилиндров двигател с вътрешни

решно горене се запалва на всяко завъртане. Това означава, че при всеки оборот на движителя се "напада" два пъти. Следователно при обороти примерно 6000 min^{-1} времето между две запалвания е 5 ms. Изваждат се онзи 1,8 ms продължителност на напрежението на запалване и тогава за възстановяване на енергията в бобината остават 3,2 ms. При по-малки обороти това време естествено е по-голямо.

Интегралната схема D2-1 се действа след всеки изходен импулс Q отново чрез входа TR. Този импулс достига през D1-2 и D1-3 до драйвера на мощните крайни стъпала. Драйверът се състои от 6 паралелно свързани инвертора D3-1 - D3-6. Крайното стъпало от съобразения за сигурност е изградено от паралелно свързани две стъпала с VT1 - VT2 и VT3 - VT4. Диодите VD6 и VD11 и ценоровите диоди VD7 - VD10 защищават

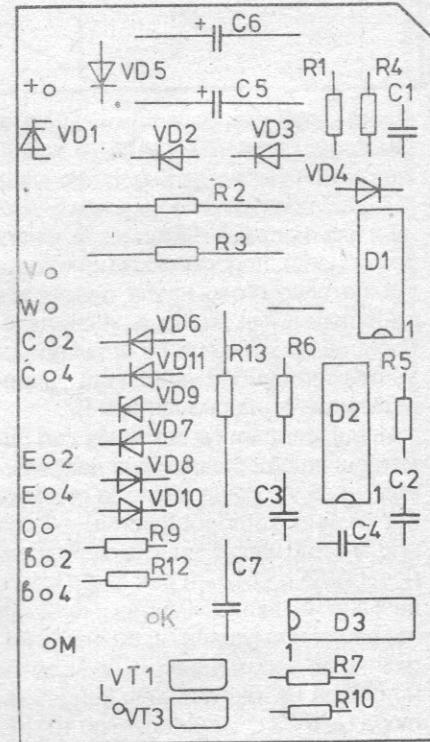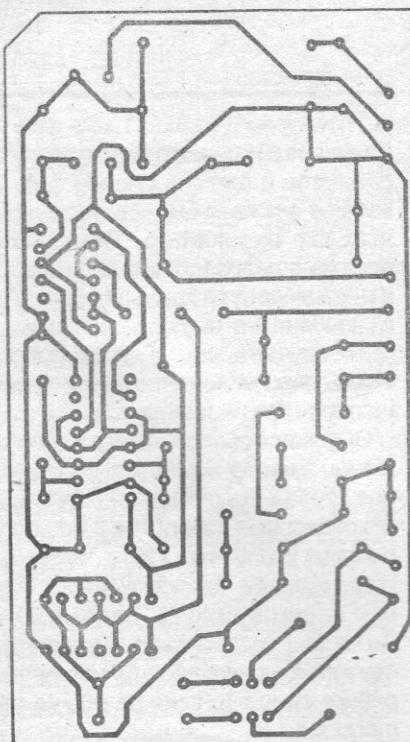


Фиг. 2

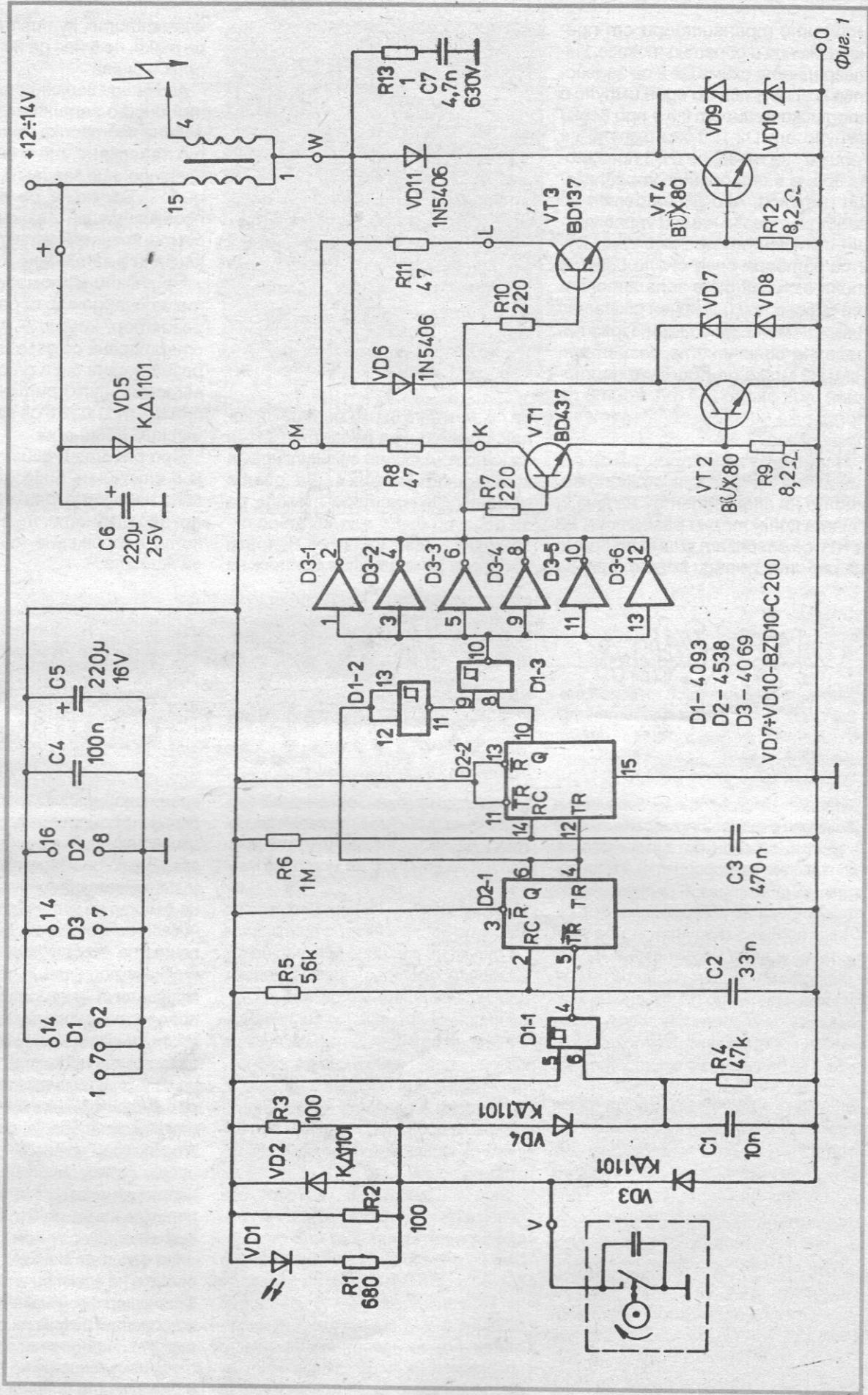

мощните транзистори от предизвиканото напрежение и обратни токове. Интегралната схема D2-2 се задейства и осигурява по един импулс с продължителност 0,5 s при всеки импулс от D2-1. Този импулс се "згрижи" за това, че D1-3 през това време е отворен за управляващи импулси. Ако двигателят не работи, тогава няма и управляващи импулси от прекъсвача и D1-2 се затваря след около 0,5 s. С това е сигурно, че запалителната бобина при изключен двигател няма да може да изгори. През паралелно включени резистори R2 и R3 може да протече постепенен ток около 250 mA, който да поддържа чисти контакти на прекъсвача.

Платката на устройството е показана на фиг.3, а разположението на елементите - на фиг.2. Двета колекторни резистора R8 и R11 се загряват силно по време на работа, поради което трябва

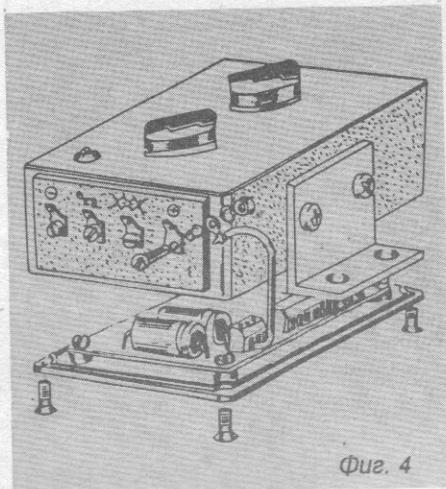

Фиг. 4

да се залепят върху металния капак, служещ и за радиатор. Идея за конструктивно оформление на кутията дава фиг.4. За двигатели мощни транзистора трябва да се осигури също много добро охлаждане. След като се направи проверка за правилния монтаж на

елементите, кутията се затваря така, че в нея да не проникват прах и влага.

Ако преди вграждането на електронното запалване е била направена настройка на обикновено запалване, тя е валидна и за електронния вариант. Светодиодът VD1 може да послужи за приблизителен индикатор, който свети, когато контактът на прекъсвача е затворен.

При някои автомобили бобините са снабдени с ограничителен резистор, който в момента на стартиране се дава на късо. Този резистор не бива да се маха. Ако автомобилът притежава оборотомер, той може да остане включен към бобината.

При работещ двигател в никакъв случай не бива да се докосват изводите или елементите от запалването, тъй като високото напрежение там е опасно за живота.

Автомобили

Нормалната работа на бензиновия двигател съвршено горене зависи в голяма степен от степента на съсъстване (компресията) в цилиндровите на двигателя. В процеса на експлоатация на автомобила по различни причини (нарушаване на херметичността, надраскване на цилиндровите или втулковите повърхности, непълно прилягане на клапаните към клапанните легла) се намалява компресията, което се изразява в намаляване на мощността на

ЕЛЕКТРОНЕН КОМПРЕСОМЕР


двигателя, особено изразена във влошаване на динамичните характеристики на автомобила и в повишен разход на гориво и на моторно масло.

Намаляването на компресията до 15% в по-голяма част от случаите се дължи на влошено регулиране на газоразпределителния механизъм или на частично износване на буталните сегменти. По-силно намаляване на степента на съсъстване говори за по-серииозни неизправности - повредена основна гарнитура, пукнатини в главата на цилиндровия блок, прегорели клапани или големо износване на бутално-цилиндровата група.


За изследователски и за сервисни цели се използват пневматични компресомери, чиито датчици се навиват на местата на запалителните свещи и при завъртане на двигателя отчитат относително точно степента на съсъстване. По материали от чуждестранния печат предлагаме на читателите да си изработят сами електронен уред за

елементарна диагностика, който определя компресията на бензинови двигатели съвршено горене по спадането на напрежението на акумулаторната батерия. Принципът на работа на устройството се основава на факта, че колкото степента на съсъстване е по-голяма, толкова по-голям въртящ момент трябва да създаде стартерът, за да преодолее съпротивителния момент, дължащ се на компресията в различните цилинди. С нарастващия въртящия момент на стартера се увеличава и консумираният ток от акумулатора, а това от своя страна води до спадане на напрежението от увеличаване на спада на напрежение върху вътрешното съпротивление на акумулаторната батерия.

На фиг. 1 са показани времедиаграмите на електрическите процеси в стартера на двигателя съвршено горене в режим на първоначално пускане. Наи-долната крива представя изменението на налягането P в различните цилинди в такта на

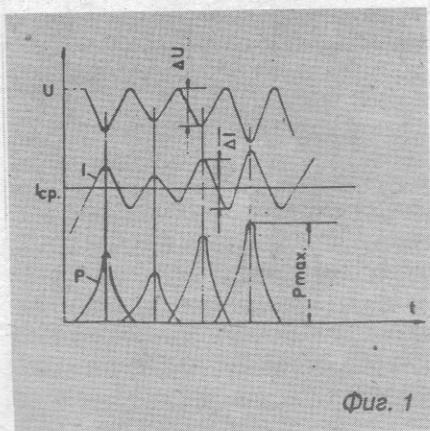

Фиг. 1

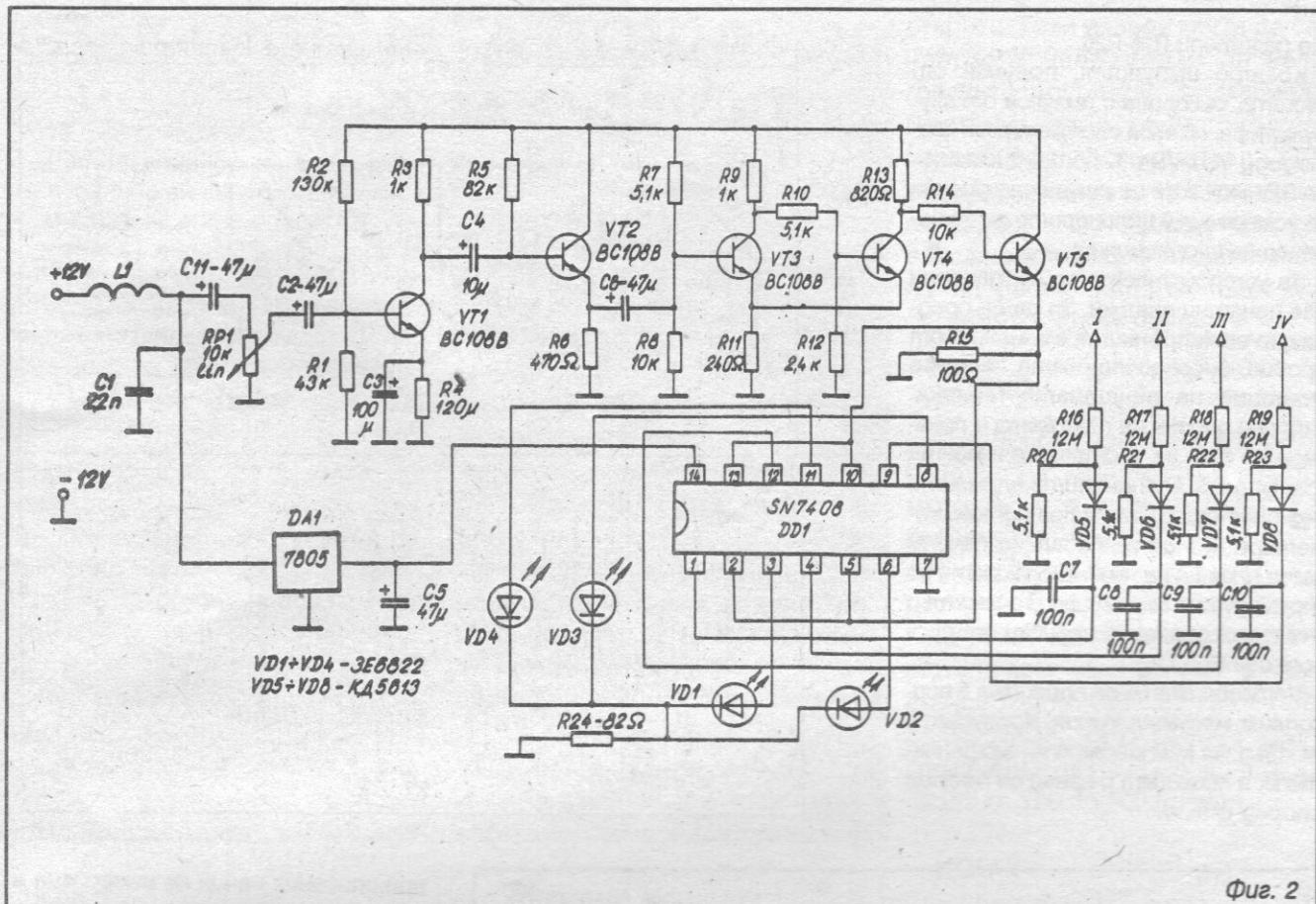

Фиг. 2

състяването и възпламеняването. Поради промяна в налягането се променя и консумираният ток I от акумулатора. Той се характеризира с пулсации около определена средна стойност I_{cp} . Най-голяма амплитуда на пулсациите отговаря на най-голяма компресия. Съответно еднаква степен на компресия отговаря на радиоизмерни колебания на тока I и на напрежението U и на равни изменения на напрежението.


Електронната схема на компресомера е показана на фиг. 2. Входът "+12 V" се взима от положителната клема на акумулатора. Сигналът преминава през високочестотния филър, образуван от бобината L1 и от кондензатора C1, премахващ пулсациите със стръмни фронтове от запалителната система. През кондензатора C11 и през настройващия потенциометър RP1 сигналът се подава на първото стъпало с транзистора VT1, което представлява апериодичен усилвател с коефициент на усилване около 15 пъти (23,5 dB).

Емитерният повторител, реализиран със стъпалото с транзистора VT2, съгласува високото изходно

съпротивление от първото стъпало с ниското входно съпротивление на тригера на Шмит, изпълнен с транзисторите VT3 и VT4. На колектора на VT4 се получава импулс с положителна полярност, който се усилва по ток от транзистора VT5.

Този сигнал се подава на четири-

те входа на логическите елементи от интегралната схема DD1 (7408 - руски еквивалент К155ЛИ1). Тя включва в корпуса си четири гувходови елемента И. На другите входове на логическите елементи се подават сигнали от запалителните свещи, буферирани от резисторни

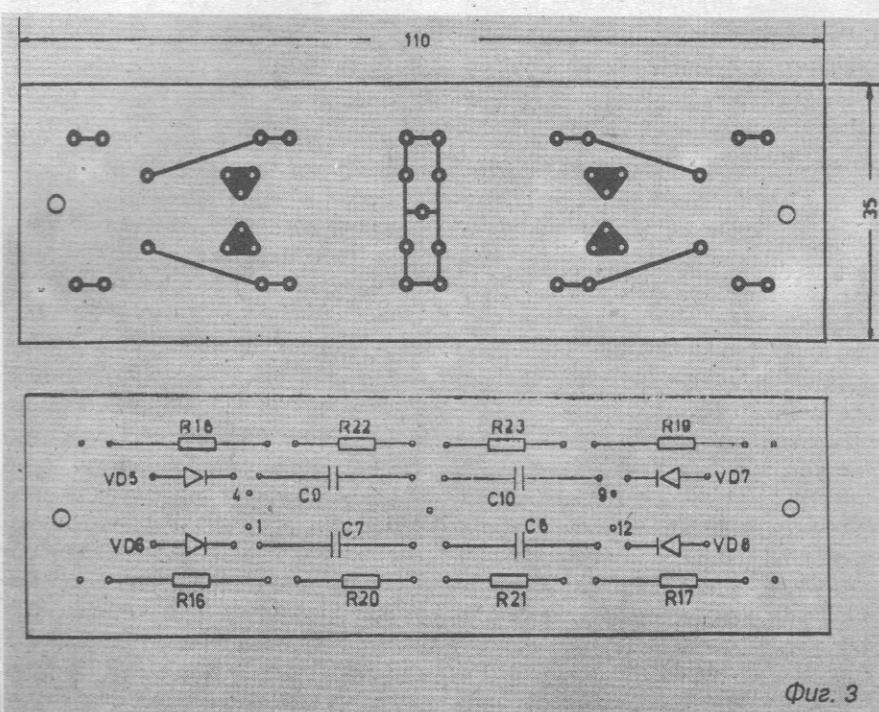


Фиг. 3

те делители R16-R26.

Когато импулсът, получен от свещта, съвпадне с импулса от акумулатора, свечва съответният светодиод VD1-VD4. С потенциометър RP1 може да се регулира при каква компресия в цилиндърите да се за-действа индикацията.

За устройството са предвидени гъвкави печатни платки. За да се предпазят електронните елементи от пробив, високоволтовата част се монтира на печатната платка. Страна спойки на платката е показана на фиг. 3а. А страна елементи - на фиг. 3б. Останалите елементи без светодиодите и без потенциометъра RP1 се запояват на печатната платка на фиг. 4. Бобината L1 е с въздушна сърцевина с диаметър 8 mm и съдържа 25 на витка от проводник ПЕЛ-0,8.

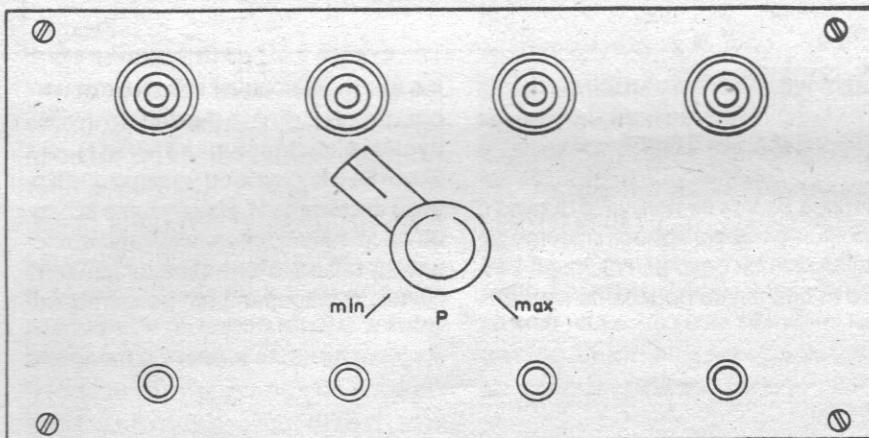
Устройството се помещава в подходяща метална кутия. Корпусът ѝ се свързва към масата на захранването, а лицевият ѝ панел се оформя според фиг. 5.



Високоволтовите сигнали се подават от прекъсвач-разпределител на автомобила. Използват се текстолитови втулки, изработени според фиг. 6, в които са монтирани месингови шпилки с резба M4 и с дължина 50 mm.


Тестерът се настройва, като склата се разграфи в единици за налягане за различните модели двигатели. Най-ниското налягане, което задейства индикацията, е под 3 atm, а най-високото - около 13 atm. Когато някои от светодиодите не светят, налягането в съответния цилиндър е по-ниско.

Естествено показванията на елек-

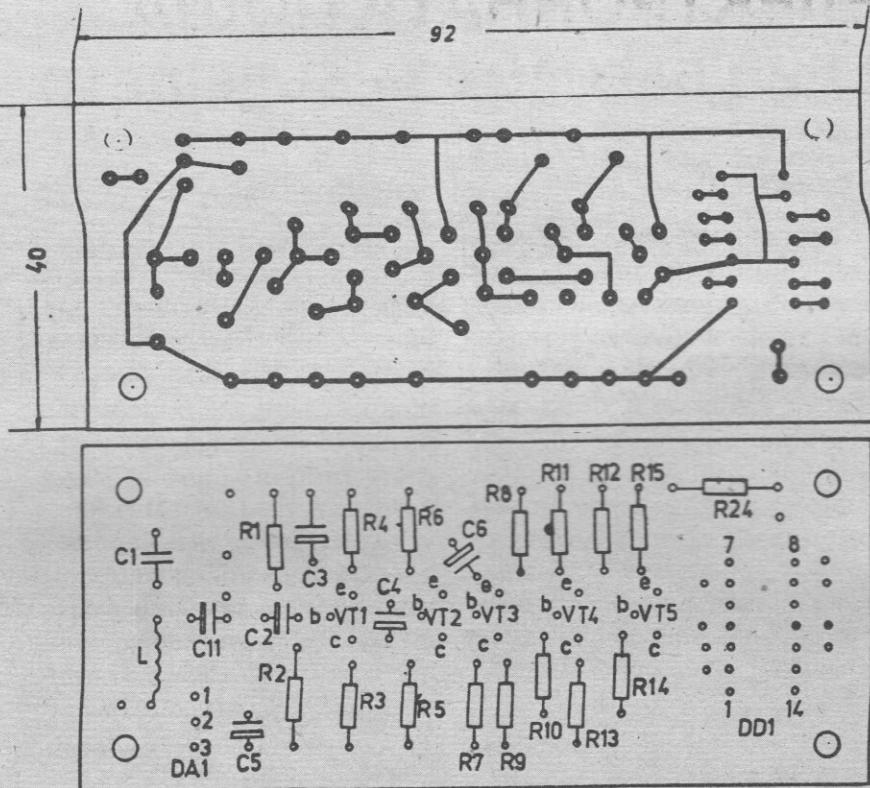

Фиг. 4

при описание начин на измерване е съпроводена с грешки от неотчитане на различната честота на бъртение на двигателителя при различни условия на работа и на температурата на околната среда и на маслото. Най-малка грешка от тези фактори се получава, когато се измерва при

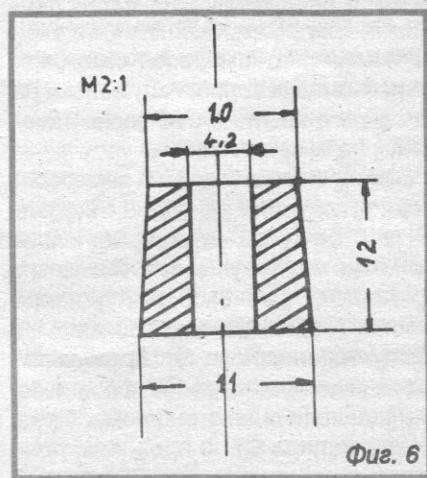

Фиг. 5

тронния компресомър зависят в голема степен от разредеността (т.е. от вътрешното съпротивление) на акумулаторната батерия. Затова, ако акумулаторът на автомобила бърти трудно, с подходящи кабели трябва да се подаде напрежение от друг мощен и добре зареден акумулатор. Разреденият акумулатор в никакъв случай не трябва да се разкача, тъй като ако при преместването на кабелите двигателителят остане да работи без акумулатор, може да пробият диодите на изправител на генератора.

Трябва да се има предвид, че оценката на компресията на двигателеля

установена работна температура на двигателителя. При спазване на тези условия тестерът осигурява точност около 10%, която е достатъчна за любителската монтърска практика.

(По материали от чуждестранния печат)

ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА - ЕДИН ВАРИАНТ ЗА БЪДЕЩЕТО

ЗАЩО?

Всеки от нас е имал проблеми с качеството на телефонните линии. Но докато в личния живот това не е кой знае колко фатално, в работата липсата на качество може да причини сериозни проблеми. Най-лесно това се илюстрира с получаването или изпращането на факсове. Дори и при най-малкия шум върху хартията се появяват странини символи, губи се текст и нищо друго не се получава освен увеличената телефонна сметка в края на всеки месец.

Система за електронна поща (СЕП) е решението на този проблем в момента.

КАК ?

Хората (може би е по-точно да се каже специалистите), които са работили с някоя от съществуващите СЕП, са наясно по какъв начин е променен живота им. Те са част от света, имат постоянен достъп до най-новите компютърни програми, до книги, набрани на компютър, додесетки хиляди хора по целия свят. И, разбира се, нямат проблеми дори и понашите шумни и стари телефонни линии. Това става възможно благодарение на софтуерни решения, на модеми и естествено с компютри. Използването на СЕП позволява получаване и/или изпращане на всякакви файлове (текстове, графики, програми, игри...) на произволни разстояния, до неограничен брой адресати, автоматично (например използване на нощните тарифи на съобщенията за страната, както и на слабия трафик през нощта до чужбина) изпращане в предварително зададен час и най-важното: без никакви грешки!

НЕДОВЕРИЕ?

Препатилите вече вдигат недоверчиво вежди: "Не на нас тези приказки!", нали? Малцината, които са виждали как текст от 250 (да, двеста и петдесет!) страници преминава по нашите градски централи за 5 (пет) минути, само могат да потвърдят този факт и тъжно да кажат "Да, но за тази цел трябва да се купят високоскоростни модеми, а те са много скъпи и шефовете не дават пари..." Вярно е! Не са много хората, които са готови да закупят уред с размери 25x15x4 см за 500 или 1000 долара. И отгоре на това да си купят софтуера, който да работи затях.

ФАКС ИЛИ МОДЕМ?

Отговорът е: ФАКС-МОДЕМ! През 1992 г. от Олимпийските игри в Барселона до нас достигнаха оплаквания на журналисти, че домакините са увеличили цената за изпращане на факсове за чужбина неколкократно. Колко долари са изхарчили представителите на нашите средства за масова информация само за това време? Освен това: всеки факс, получен в редакциите в България, трябва да бъде отново набиран на компютър. Значи още средства, които биха могли да бъдат спестени. Факс-модемите съчетават старата технология (факс) с най-новата (модем); те позволяват, когато е необходимо, да се получават/изпращат и обикновените факсове, като при това затях не е нужна факс-хартия - информацията се записва на твърдия диск и при нужда може да бъде разпечатана на принтер - още едно предимство, тъй като обикновената термична факс-хартия потъмнява, ако стои на

открito. Тези изводи могат да се направят например и за българските посолства в чужбина. Впрочем една немаловажна подробност - освен че със СЕП кореспонденцията се предава по-бързо, тя е и защитена от външнодъстъп-практическия начин да се изпрати текст по погрешка на друг човек.

КОЛКО?

И отново става дума за пари. Цените на модемите и факс-модемите в зависимост от характеристиките им и фирмата-производител са между 60 и 1000 долара. Софтуерът, който се предлага на пазара засега е ограничен в рамките на стандартните СЕП от типа Fido съвместими, като средно един "софтуерен пакет" се предлагаза около от 160 до 500 долара

КОГА?

Кога да се опита сравнително новата (за нас) технология? Отговорът е: ВЕДНАГА! Колкото по-далновидно мислите, толкова по-скоро ще се насочите към Системите за електронна поща. Еднотаковадалновиднорешение няма само да ви спести пари и нерви. Ще ви помогне в работата и ще ви покаже един нов начин на работа. Използването на компютър без модем е като да карате кола с мощн двигател само до втора скорост и с не повече от 45 км/ч. Защо трябва да ограничавате и себе си и възможностите на техниката? Направете вашия избор днес.

КОЙ?

Ние ще ви дадем представа за основни понятия в областта на СЕП, и сме готови да отговорим на вашите въпроси, които можете да изпращате на адреса на:

КД "МАРС ЕЛЕКТРОНИК"

1408 София


бул. "Петко Каравелов" 1А

Вени МАРКОВСКИ

СУМИРАЩ УСИЛВАТЕЛ

Често срещано устройство в аналоговата схемотехника е сумиращият усилвател. На чертежа е показана елементарна практическа схема на устройство от този тип, реализирано с прецизен операционен усилвател. Използван е един от четирите елемента, включени в корпуса на интегралната схема LM339.

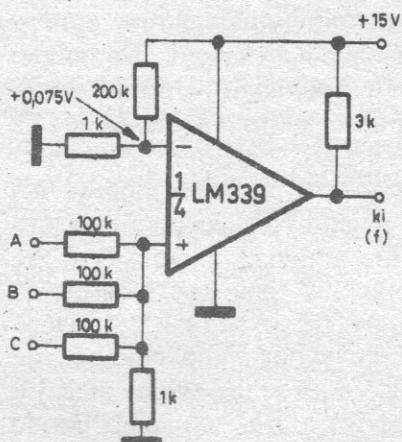Устройството е предвидено за еднополярни сигнали и затова е избрана схемна конфигурация при еднополярно захранване на операционния усилвател. За да може LM339 да работи без симетрично захранване, е предвидено на инвертиращия му вход да се подаде определен положителен потенциал. Това е реализирано с делителя на напрежение, изпълнен с резисторите 200



$\text{k}\Omega$ и $1\text{ k}\Omega$.

Трите входни сигнала се включват на входовете A, B и C. През еднакви резистори от по $100\text{ k}\Omega$ те се подават на неинвертиращия вход на операционния усилвател.

Отрицателната обратна връзка на сумиращия усилвател, която определя усилването на устройството, е свързана с делителя на напрежение. Тя включва резисторите $3\text{ k}\Omega$ и $200\text{ k}\Omega$ и по този начин реализира усилване около 60 пъти.

При правилно изпълнение и точни стойности на елементите по принцип устройството не се нуждае от настройване. Необходимо е да се провери потенциалът спрямо маса на инвертиращия вход на операционния усилвател. Той трябва да бъде $0,075\text{ V}$. Ако стойността не отговаря, трябва да се коригира съпротивлението на резистора $1\text{ k}\Omega$.


Устройството работи добре с входни сигнали в граници от $0,2$ до 5 V .

П. М.

ИНДИКАТОР

НА СТЕРЕОБАЛАНСА

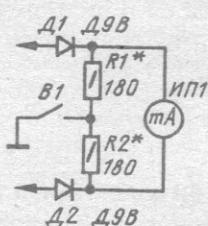Обикновено любителите на електрониката определят на слух равномерното звучене на двета канала на стереоапаратурата. Повечето прецизни фабрични зву-



котехнически апаратури имат вграден индикатор, който показва със светлинна сигнализация балансираното звучене на двета канала на апаратурата. На малдите приятели на звукотехниката

предлагаме елементарна схема на индикатор за стереобаланса, много подходящ за любителско изпълнение.

Индикаторният елемент на устройството е измервателната система IP1 с нула в средата на скалата. Тя получава захранване от изходните напрежения на двета канала на апаратурата (които се подават към високоговорителите). Тези напрежения се изправят от диодите D1 и D2. Върху двета еднакви резистора R1 и R2 се образуват съаго-вие на напрежение, чито големини са пропорционални на звученето на двета канала. Когато съаговето на напреженията върху резисторите R1 и R2 са равни, потенциалите от двете страни на измервателната система IP1 също са равни и стрелката на уреда не се отклонява.

При разлика в потенциалите на двета края на уреда IP1 стрелката

се отклонява в по-голямата стойност. При необходимост балансираното звучене на двета канала се коригира с потенциометъра за баланса на звукотехническата апаратура.

Индикаторът на стереобаланса може да се изключи, като се отвори ключът B1.

При изработване на устройството трябва да се имат предвид две особености. Диодите D1 и D2 трябва да бъдат с работна честота поне 2 kHz . Задължително резисторите R1 и R2 трябва да се подберат равни. Входните сигнали на двета канала се взимат от високоговорителните изходи на двета мощнни нискочестотни усилвателя.

ГЕНЕРАТОР


С КВАРЦОВ РЕЗОНАТОР

За редица цели в практиката на младите конструктори на електронни изделия се налага да използват генератор на правоъгълни импулси с много точна стойност на честотата. Обикновено, ако те направят генератора с транзистори, фронтовете на изходните импулси не са достатъчно стръмни. При използване на логически интегрални схеми няма проблем с фронтовете на изходните импулси, но ако не се използват други интегрални схеми, трябва да се стабилизира захранване само за тази.

Лесен за реализиране генератор на правоъгълни импулси с операционен усилвател и с еднополярно захранване е показан на чертежа. Честотата на работа на генератора

се определя от квадровия резонатор. В конкретния случай схемата е предвидена за квадров резонатор с основна честота 100 kHz. По принцип схемата може да работи и с други квадрови резонатори, но трябва да се провери дали не се налага да се промени типът на операционния усилвател, ако работната му честота не е достатъчна.

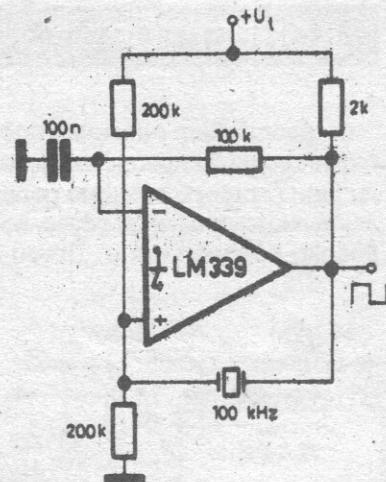Поради еднополярното захранване на неинвертиращия вход на генератора се подава напрежение, равняващо се на половината от захранването. Това е реализирано с делителя на напрежение, изпълнен с гвата резистора по 200 k Ω . Средната точка на делителя на напрежение е свързан към неинвертиращия вход на операционния усилвател. Квадровият резонатор е включен като положителна обратна връзка в схема-



та. За да се стабилизира постояннотоковият режим на схемата, е свързана отрицателна обратна връзка по постоянен ток, реализирана с резисторите 2 k Ω и 100 k Ω и с кондензатора 100 nF.

При показаната схема изходното напрежение U_{out} е еднополярно.

П. М.


СИРЕНА

С шестте инвертора, включени в корпуса на интегралната схема 7404 - руски еквивалент K155ЛН1, може да се реализира източник на звук, наподобяващ воя на сирена.

Основният генератор на сирената е симетричен и е изпълнен с първите две логически елемента на интегралната схема 7404, с гвата резистора по 2,5 k Ω и с гвата кондензатора по 100 nF.

Другите четири логически елемента са свързани в паралел, за да може да се осигури необходимият ток за нормална работа на високоговорителя. За да не се претоварят изходите на логическите еле-

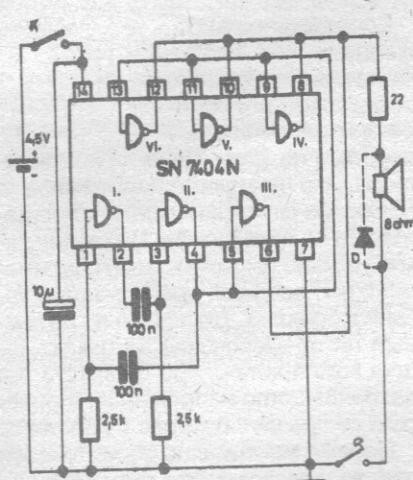менти на интегралната схема, последователно на високоговори-



теля е включен резистор със съпротивление 22 Ω .


Устройството би работило много по-добре и с пиезокерамичен звукоизльчвател вместо с високоговорител. В този случай резисторът, включен последователно на високоговорителя, не е необходимо да се свързва и изльченият звук е значително по-сilen.

Устройството се захранва от триелементна плоска батерия 4,5 V (мн "3-R-12"). Захранването се подава към схемата при затваряне на ключа K. Звукът на сирената може да се спира и да се пука с ключа a.

П. М.

КОНВЕРТОР

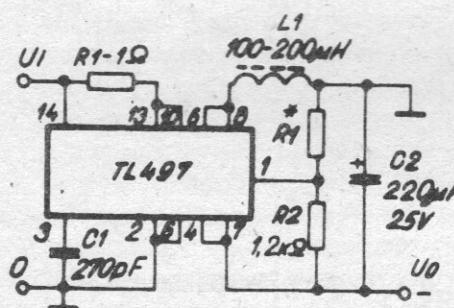Съществуват различни постояннотокови преобразуватели: едни правят от едно положително напрежение друго, по-високо положително. Други -



от едно положително напрежение правят отрицателно. Именно за тях ви конвертор става сума в предlagания материал. Той превръща примерно едно напрежение +5 V в -10 V. Изходното напрежение зависи от оразмеряването на R1 и R2 по следния начин:

$$U_{\text{изх}} = (R_1/R_2 + 1) \cdot U_{\text{вх}}/2.$$

Максималният изходен ток зависи от отношенията на входното към изходното напрежение:

$$I_{\text{max}} = 500/(R_1/R_2 + 1) \text{ mA.}$$


Бобината може да си направите и сами: взема се топфкерн с диаметър 11 mm (Siemens

B65531L160A48) и се набиват 85 навивки с ПЕЛ-0,2 mm.


Схемата може да се комбинира с подобна схема на обикновен конвертор със същата интегрална схема. Примерно от +5 V га се получи симетрично двуполярно напрежение ± 25 V. Естествено голяма мощност от подобна схема въобще не може да се очаква. Максималното входно напрежение за интегралната схема е 15 V, а коефициентът на полезно действие - 60%.

МЕТРОНОМ

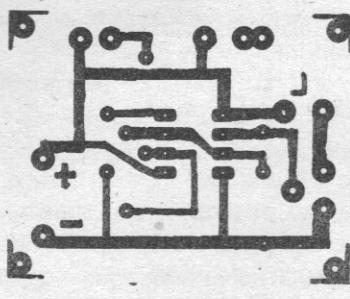Не само за музикантите метрономът е незаменимо средство, за да спазват нужното темпо при свирене, но и за любителите на лицеви опори, клякания и сутрешна гимнастика в ритмично темпо той би представлявал интерес. Съществуващи метрономи са от механичен или електромеханичен тип, което е свързано с редица недостатъци.



a)

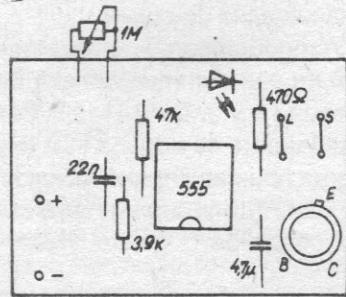

b)


Фиг. 2

Електрониката прави всичко много просто и елегантно.

В основата на предлагания метроном е таймерната интегрална схема 555. Аналогови и цифрови функции са обединени от един чип - запомнящ тригер, дава компаратора и противоводействие крайно стъпало. Схемата работи с напрежения межу 5 и 15 V.

Едно входно напрежение и едно напрежение за сравнение, осигурено от вътрешни делители, се подават на входовете на компаратора. Ако външното напрежение е по-високо от еталонното, компараторът се превключва. По същия начин работи изключващият компаратор, но неговият праг на действие е по-нисък. Достигнали се правят на превключване на изключващия компаратор, при около 2/3 от захранващото напрежение, тригърът се връща в изходно състояние.

Понеже максимално допустимият ток за интегралната схема е около 200 mA, то за задействането на малък високоговорител е необходимо превключването на допълнителен мо-

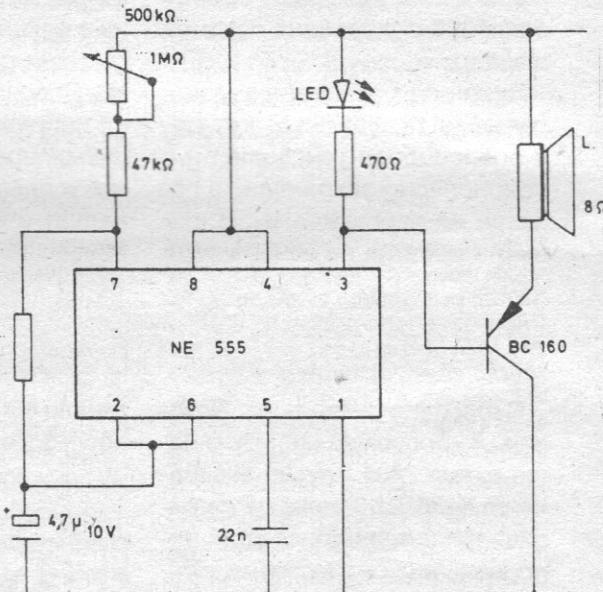

Фиг. 1


щен транзистор. Освен посочения тип, може да се използват и други със сходни параметри.

При монтажа трябва да се внимава за правилния монтаж на всички елементи. Ако елементите са изправни, схемата заработва веднага след включване на захранването. Под копчето на потенциометъра би могло да се разграфи скала за обхвата 20...250 удара за минута.


РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ

СЪС ЗВУКОВА ИНДИКАЦИЯ

Предлагаме ви схемата на реле за време със звукова сигнализация, изпълнено с интегралната схема CM2114. Блоковата схема на устройството е показана на фиг. 1. При включване на бутона "старт" се действа чакащият мултивибратор ЧМ1 и едновременно с него, през логическа схема ИЛИ-ЧМ2. В изхода на ЧМ2 се

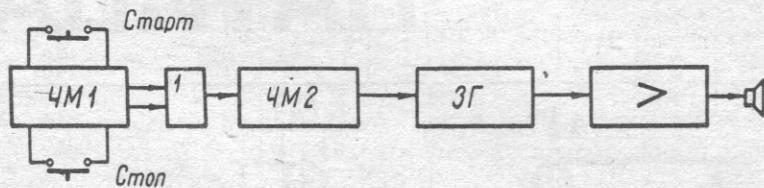

Фиг. 1

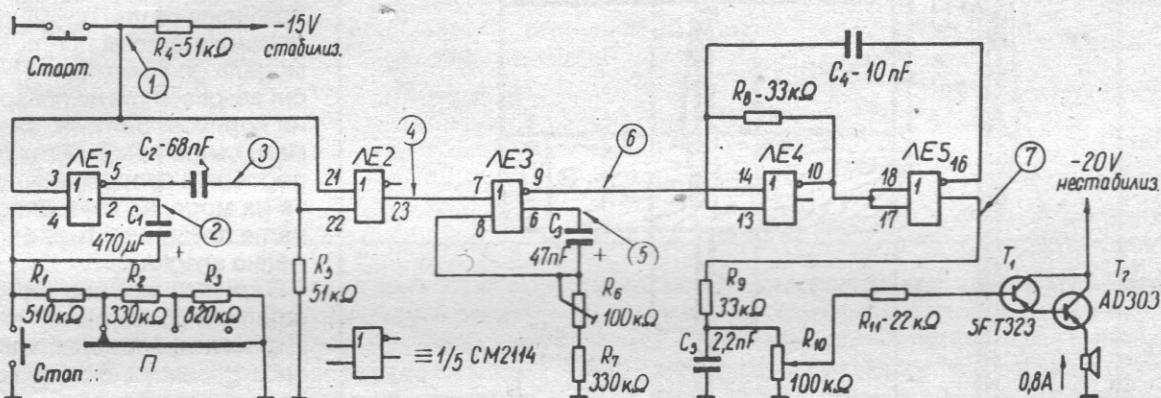

Фиг. 2

получава импулс с продължителност няколко секунди, който действа звуковия генератор ЗГ. След определено време ЧМ1 се връща в изходно състояние, при което отново се получава звуков сигнал. С бутона "стоп" устройството се връща в началното положение.

Принципната схема на устройството е показана на фиг. 2. Използвана е една българска MOS интегрална схема - CM2114, която представлява пет логически елемента от типа ИЛИ-НЕ, ИЛИ. Логическият елемент LE1 и елементите около него изграждат чакащия мултивибратор ЧМ1, се връща в изходно състояние, при което отново се получава звуков сигнал, а LE2 изпълнява ролята на схемата ИЛИ. Следващият блок - ЧМ2, е изпълнен с LE3 и елементите около него. LE4 и LE5 съставляват управляван от ЧМ2 мултивибратор, който изпълнява функцията на звуковия


генератор ЗГ.

В изхода на мултивибратора ЗГ са съврзани последователно кондензаторът C5 и резисторът R9 - те образуват интегрираща група за омекотяване на звука. Транзисторите T1 и T2 работят в режим на двоен емитерен повторител.

Времето, през което на изхода на ЧМ1 има логическа 1 и съответно се получават звуковите сигнали, се определя с резисторния делител R1 - R3 - 3,5 и 10 min. Времетраенето на сигнала се променя с потенциометъра R6, а слата на звука - с R10. На фиг. 3 е показана време диаграма в отделните точки, отбелязани на схемата.


Действието на чакащите мултивибратори ЧМ1 и ЧМ2 е описание наведнък на страниците на списание "Млад конструктор". Бутоны "старт" е с нормално затворени контакти, а бутоны "стоп" - с нормално отворени контакти.

М.М.

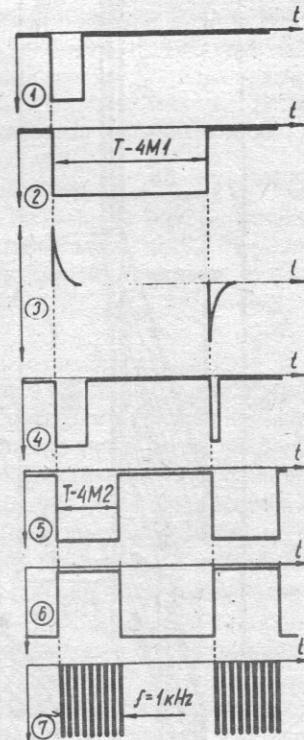

Фиг. 3

РАКЕТОПЛАНЕР “ПАТИЦА”

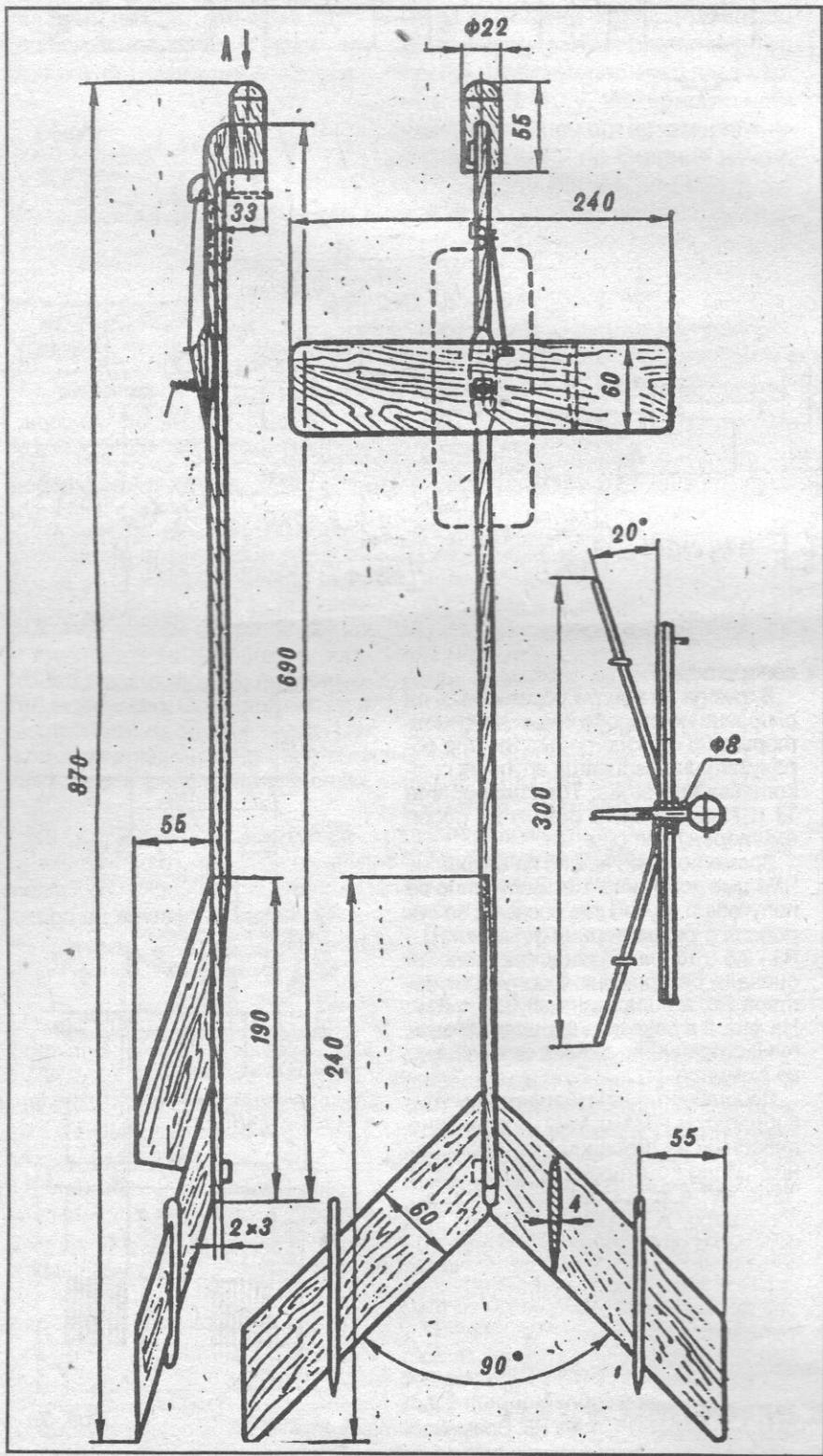

За ракетомоделистите предлагаме конструкция на ефикасен и лесен за изработване ракетен модел. При реализирането на модела няма особени тънкости в сравнение с други модели от същия клас.

На чертежка са дадени три проекции на модела, от които стават ясни конструкцията, размерите и начинът на свързване на отделните елементи. Конусът е с полусферична форма и се изработва на струг от балса с висока твърдост. Той се шлифова с много фина шкурка, за да се получи гладка повърхност, и се обработва с нитроцелулозен лак. Трябва да се има предвид, че аеродинамичното съпротивление на модела до голяма степен зависи от гладкостта на повърхността на корпуса. Затова, за да се намали съпротивлението (т.е. да се подобрият летателните качества на модела), е необходимо челната повърхност да бъде максимално гладка.

В контейнера под корпуса се инсталира двигателят на модела. Парасолата се изработва от балса с дебелина 5 mm. Тялото се изрязва от балса, шлифова се и се лакира с нитроцелулозен лак. Профилът на крилото е показан на чертежа като частичен разрез.

Бекильтът се изрязва от парче балса с ширина 55 mm и с дебелина 1 mm. Той се шлайфа прецизно и се лакира гладкотечно.

Хоризонталният стабилизатор е симетричен. Той се изрязва от балса с дебелина 4 mm, след което се профилира. Двете му полуокрила сключват прав ъгъл помежду си, а водачите са успоредни на тялото на модела.


Всички елементи се залепват с подходящо лепило (напр. "Агоклей"). След като моделът се изработи и лакира, в контейнера му се поставя двигателят.

Характерно за конструкцията на описанния ракетопланер е, че той осигурява добри полетни резултати, независимо от метеорологичните условия.

При прецизно и точно изработване този модел гарантира задоволителни спортни постижения. Моделът е предвиден да се стартира от стартова установка.

(По материали
от чуждестранния печат)

РЕГУЛATOR НА СКОРОСТТА

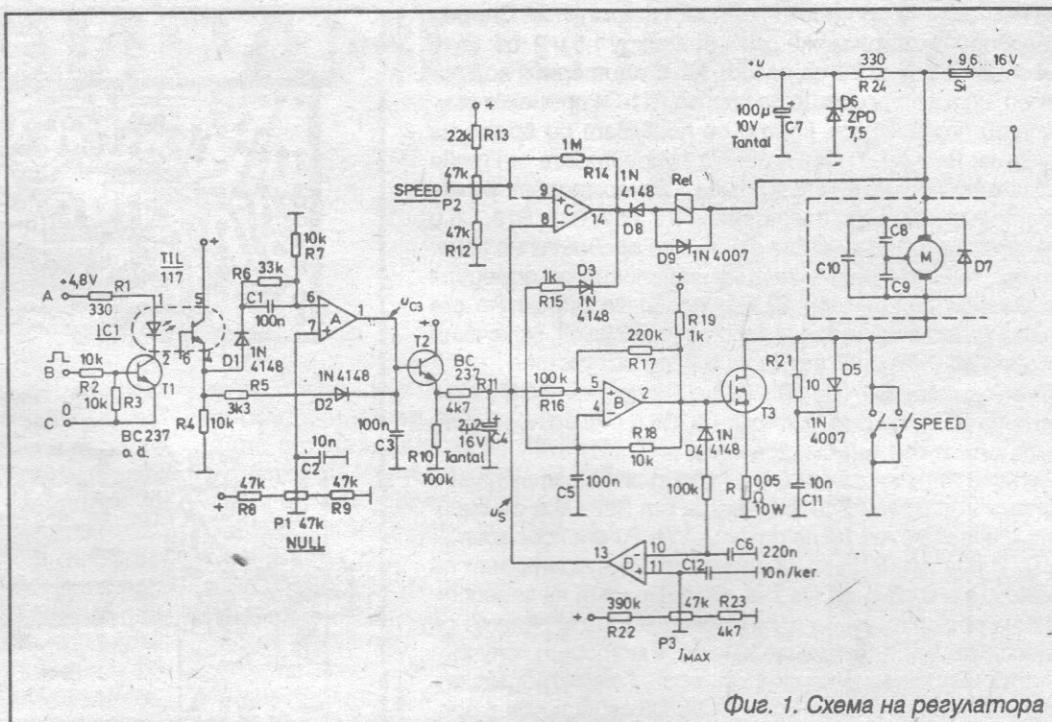

Фиг. 1. Схема на регулатора

Радиоуправляемите корабни модели са едно страшно увлечателно хоби за свободното време. А един регулатор на скоростта пък на пръв поглед изглежда излишъчен лукс. На практика при корабните модели скоростта се установява на максимална стойност и теоретически е достатъчно само едно реле, за да свърши цялата работа. Но това е само на пръв поглед. Втори такъв установява редица недостатъци на този начин на управление.

При включване на мотора протича относително голем ток през контакта на релето, така че той бързо прегрява и при екстремни ситуации - прегаря. В този

случай се претоварват всички, свързани със старта възли - куплунги, акумулятор, като техният живот се скъсява. После си представете следната ситуация: на завой, ако не намалите скоростта, лодката може и да не го вземе. А единственият начин без регулатор е изключване на мотора. Но лодката би спряла почти моментално.

Така че, единствено регулаторът на скоростта може да помогне в случая. Качествата на предлагания тук са следните:


- * минимално тегло;
- * широк обхват на захранващи напрежения;
- * голямо натоварване по ток;
- * защита от късо съединение;
- * галванично разделяне на мотора от приемника.

И понеже повечето състезателни лодки се движат само напред, отнага и блокът за обръщане на полярността на захранването.

СХЕМА

Сърцевината на схемата е ИС LM339, която съдържа 4 компаратора с т. нар. изходи с отворен колектор. Съгласно справочния лист тя може да се захранва с напрежения от 2 до 36 V. Изходният ток е достатъчен, за да задейства директно едно реле. Как действа схемата? Към точки A, B и C се свързва изходът на приемника за телевърпавление. Понеже той често не е в състояние да управлява един светодиод, сигналът се подава на стъпалото с T1-R2-R3. На извод 4 на оптоглавката сигналът се появява отново, но галванично разделен от приемника.

С положителния фронт на импулса кондензаторът C3 в изхода на компаратора A се разрежда. Продължителността на разряда се определя от C1-R6-R7-P1. Кондензаторът C3 се зарежда сега по време на импулса през R5. Времеконстантата R5-C3 се оразмерява така, че напрежението върху C3 да достигне своя максимум

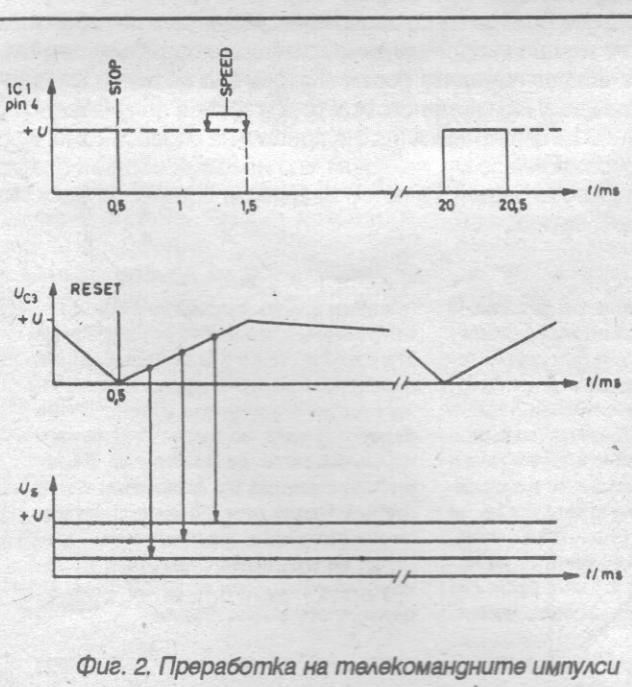

Фиг. 2. Преработка на телекомандните импулси

при най-голяма продължителност на импулса. Според производителя тя може да бъде между 1,5 и 2 ms. Напрежението върху C3 се развръзва с емитерния повторител T2, а филтриращата верига R11-C4 премахва сущаващи напрежения, които се появяват по време на паузите. Всички функции вече се управляват от това напрежение Us. Най-напред това е генераторът, управляван с напрежение, изграден с R16, R17, R18, R19, C5 и компаратора B. В неговия изход има правовъгълно генериране, чийто коефициент на запълване се определя от Us. Транзисторът T3 се управлява директно от изхода на компаратора и работи като ключ, включващ мотора по време на паузите между импулсите.

Елементите D4, R21, D5, C11 и D7 предпазват транзистора T3. Стойностите на C8, C9 и C10 се подбират опитно с оглед минимален шум.

Върху R пада напрежение, което съответства на тока през мотора. То се филтрира от R20-C6 и се сравнява с напрежението на пълзача на Р3 от компаратора D. В случай на късо съединение, компараторът се преблючва и свързва Us към маса. Прагът на действие на регулатора се настройва с Р2. Щом релето се задейства, R и T3 се дават накъсо, и моторът получава цялото напрежение на акумулатора. Генераторът, управляван с напрежение чрез R15 и D3, се включва в постоянен режим, а отпускането транзистор T3 поддържа контакта на релето.


МОНТАЖ

Видът на печатната платка е показан на фиг. 3 и се вижда, че размерите ѝ са минимални. Диодите, резисторите и кондензаторите се монтират изправени. Понеже корабните модели действат при големи вариации, не се препоръчва използването на щокли за интегралните схеми.

R се прави от изолиран меден проводник със сечение $> 1 \text{ mm}^2$ и дължина 5-10 см. Размерът на охлаждащия радиатор за T3 зависи от типа на мотора и се определя опитно. Внимателно работете с MOS-транзистора T3. Кабелите към мотора и акумулаторът трябва да са създавани по-голям диаметър и по-малка дължина.

НАСТРОЙКА

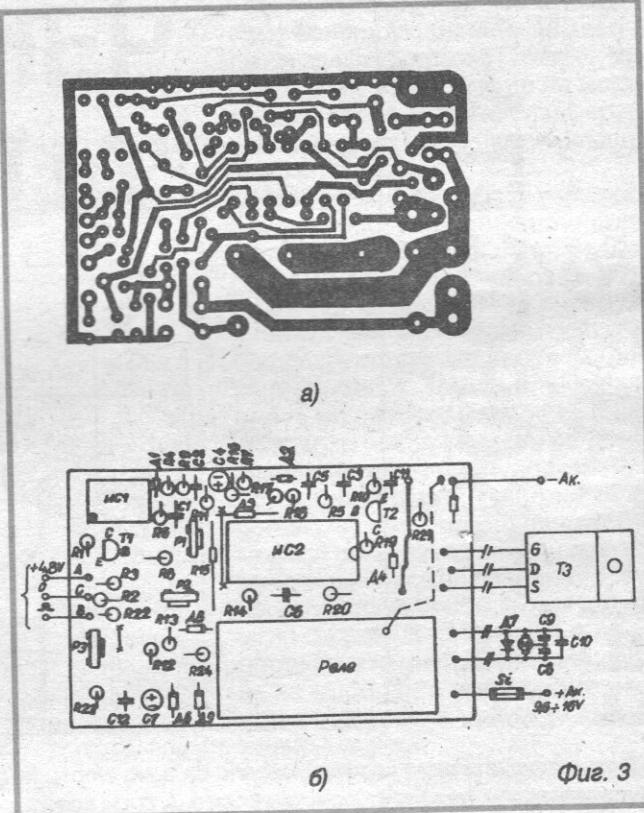Най-напред в предавателя се разкъща регулирането на заден ход. Регулировъчният ход се разделя на три обхвати: стоп, регулиране на скоростта и пълна скорост. Свързва се акумулаторът. Моторът отначало не



ГРАВИРАНЕ НА СЪКЛО

При любителски условия надписи и фигури върху стъклени повърхности се гравират най-лесно по химичен път. Предварително се приготвя защитна паста, за да се покрият повърхностите от стъклото, които няма да се обработват. Пастата съдържа 12 масови части (мас. ч.) боров терпентин, 7 мас. ч. асфалт, 3 мас. ч. колофон и 2 мас. ч. пчелен восък. Съставките се загряват заедно във водна баня и се разбръкват добре, докато се получи хомогенна маса. Пастата се намазва (включително и върху страничните ръбове) с четка, докато е тона, върху предварително загрятото стъкло.

Разтворът за гравиране се приготвя в полиетиленов или стъклен съд, чиято вътрешна повърхност се намазва със защитната паста. В 400 ml дестилирана вода се разтварят 50 g кисел калиев флуорид, след което се добавят 60 g калиев сулфат. Накрая към разтвора за гравиране се прибавят 145 ml концентрирана фluороводородна киселина.

Стъклото се поставя върху равен гumen плот с размери, поне два пъти по-големи от обработваната повърхност и се залива с малко количество от течността за гравиране.

Стъклото се разяжда сравнително бързо повърхностно, но разтворът трудно прониква на поголяма дълбочина. Ако трябва да има фигури и от двете страни на стъклена повърхност, след като се разяде от едната страна, стъклото се обръща внимателно и се възейства с разтвора за гравиране повторно.

След като върху повърхността на стъклото се направят необходимите фигури, течността се измира обилно с хладка вода (не с гореща, защото стъклото може

да се спука), като се следи къде се омтича. След това останалите от киселината се неутрилизират с 3-4%-ов разтвор на калциева основа (гасена вар) и стъклото отново обилно се измира с хладка вода.

За гравиране на оловно стъкло се използва същата защитна паста и разтвор, пригответ от същите компоненти, но в друго съотношение. В 400 ml дестилирана вода се разтварят последователно 95 g кисел калиев флуорид, 65 g калиев сулфат, след което се добавят 120 ml концентрирана фluороводородна киселина.


Гравираните фигури може да се матират, като се използва същата защитна паста.

След приключване на операциите защитната паста се сваля, като се разтваря с бензин.

Технологията за гравиране се изпълнява лесно при любителски условия, но при нея се използват опасни за здравето химикали. Затова трябва да се използва проветрито помещение и изправно защитно облекло, ръкавици и очила. Трябва да се работи изключително внимателно, защото фluороводородната киселина порязва човешката кожа и предизвиква труднозаразявящи рани. Във всички етапи на операцията обработваните стъклени детайли трябва да се захващат само с пластмасови химични пинцети (като се внимава да не се повреди защитната паста), а не с голи ръце.

Антоанета ВЛАДИМИРОВА

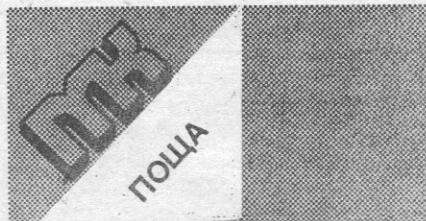
Бел. ред. За матиране на гравираните фигури върху стъклото може да се използва технологията, описана в книгата на Светослав Стефанов "Съвети и технологии за майстора-любител", ДИ "Техника", София, 1989 година.



Нашият радиовен читател Тодор Михайлов от София се интересува какво представлява и какво е разположението на изводите на

ИНТЕГРАЛНАТА СХЕМА LM148D

Интегралната схема LM148D, като се използва от редица западноевропейски фирми за микросистемни, трансисторни чиповски операционни усилватели, състоящи се от четири независими етапа. Задовижда се с две симетрични напрежения с общо място в граници от 5 до 15 V, които се подават на изводите +Ucc и -Ucc. Общата мяса на двете напрежения не се съхранява като ников кране на централната мяса, а като конкави на схемата, ограничени с извода за мяса.

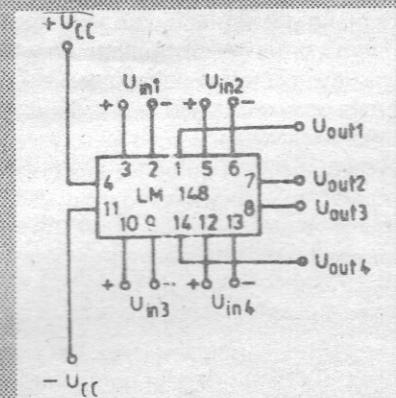

Основните технически данни на интегралната схема LM148D са: мощност на празен ход - 15 mW, входно съпротивление - 2.5 MΩ, усиление по напрежение без обратна връзка - 104 dB, корава гранична честота - 1 MHz, коффициент на потискане на синфазните сигнали - 90 dB, размах на изходното напрежение при максимално захранващо напрежение - ±12 V. Входното напрежение на насичателя е 1 mV, а входният ток на насичателя - 4 nA.

Разположението на изводите на интегралната схема е показано на чертежка при поглед отгоре.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СНИМАНЕ НА ЗАКРИТО

Всеки, който е постигнал известни резултати в снимането на открито: в градината и на двора, на улицата и в парка, на планината и спортните площиадки, селището и курорта, на морския бряг и плажа, на паметници на културата и други архитектурни обекти, достига и до проблема за възможностите за снимане на закрито, т.е. там, където липсва обилната дневна светлина и се налага използването на допълнителни източници на светлина, в повече или по-малко примесвани с наличното естествено освещение. Особеното тук се състои в познаването на закономерностите при освещяване с изкуствените източници, а именно: възможността да се избира източникът по сила на светлинното излъчване, по сънтрален състав на лъчнietо, да се изменя характерът на светлинния сноп с помощта на различни по форма и отразителна способност рефлектори, да се поставят дифузори-разсейватели, цветни фолии за оцветяване и т.н. Във всички случаи силата на освещението трябва да се съобразява с чувствителността на филма за определяне на експозиционните данни: блендата (отвора или диафрагмата) и експонацията (определен от затворния механизъм-скоростта). Особеното тук обаче е отслабването на освещеността на обектите с отдалечаването им от източника на светлина, т.е. вълвочина освещението ще отслабва. За намаляване на този отрицателен ефект при интериора ние трябва да компенсираме с всички възможни средства. Те са: построяване на сложно освещение с няколко източника, разположени така, че в близките и по-далечни планове да се осигурява близко по сила освещение, общото издигане на освещението също допринася за неговото изравняване вълвочина. Ако предметите ще се пренареждат или подбират, отдалечените от фотоапарата предмети трябва да бъдат по-светли. Вълвочината на интериора може да се използва и наличната възмож-

ние.

Във всички случаи снимането на закрито се характеризира с използването на допълнителни източници на светлина, в повече или по-малко примесвани с наличното естествено освещение. Особеното тук се състои в познаването на закономерностите при освещяване с изкуствените източници, а именно: възможността да се избира източникът по сила на светлинното излъчване, по сънтрален състав на лъчнietо, да се изменя характерът на светлинния сноп с помощта на различни по форма и отразителна способност рефлектори, да се поставят дифузори-разсейватели, цветни фолии за оцветяване и т.н. Във всички случаи силата на освещението трябва да се съобразява с чувствителността на филма за определяне на експозиционните данни: блендата (отвора или диафрагмата) и експонацията (определен от затворния механизъм-скоростта). Особеното тук обаче е отслабването на освещеността на обектите с отдалечаването им от източника на светлина, т.е. вълвочина освещението ще отслабва. За намаляване на този отрицателен ефект при интериора ние трябва да компенсираме с всички възможни средства. Те са: построяване на сложно освещение с няколко източника, разположени така, че в близките и по-далечни планове да се осигурява близко по сила освещение, общото издигане на освещението също допринася за неговото изравняване вълвочина. Ако предметите ще се пренареждат или подбират, отдалечените от фотоапарата предмети трябва да бъдат по-светли. Вълвочината на интериора може да се използва и наличната възмож-

ност, като на осветителните тела се поставят по-силни лампи, така че се запази и естественият характер на интериора. Ако се използва фотосветкавица обаче, тъй като нейното освещение отслабва също с разстоянието до предметите вълвочина, може вълвочина да разположим по-силно налично освещение. За да бъде обаче комбинацията изравняваща, тъй като фотосветкавицата блясва краткотрайно - за около 1/500 от секундата, трябва да снимаме с максимално дългата експонация, т.е. 1/30 или гори 1/15, за да може наличното освещение да се наложи осезаемо. Разбира се, при това трябва да се осигури пълно обезвръждане при заснимането. Ако нямаме интериор със съответна вълвочина, а снимаме портретно, предмет или натюрорт - построение на маса, проблемът с отслабването на светлината оттам, достатъчно е да не освещаваме много отблизо и да се съобразим с характера на композицията, при която освещението трябва да бъде логично, да не прави разнопосочни сенки, а те да осигуряват светлосенчест рисунък, съобразно с идейно-художествения замисъл на автора. За по-сполучливото портретно снимане на закрито в бита или на работната или спортна площиадка, ние трябва да осигурим допълнително мяко освещение, което по сила с наличното да ни осигури експозиция от порядъка на 1/60 или 1/125, за да няма размърдване при относителен отвор - бленда около 5,6 или 8. Оптималното разстояние се избира обикновено между 1,5 до 2 метра при снимане с нормалните 50 mm обективи на обикновените малкоформатни апарати.

Ако се снима с обратими филми,

необходимо е да изберем "УК" при обикновеното или халогенно осветление, ако снимаме с фотосветкавица - цветният обратим филм трябва да бъде "УТ", т.е. с какъвто се снима при дневно осветление.

Възможността да се снима едномащабно се решава, както от фокусното разстояние на обектива, така и от близостта до обекта: или се осигурява сългофокусен обектив, или се доближаваме до предмета. Когато се наложи да се доближим под минималното разстояние за обектива, при гадената конструкция на фотоапарата, най-удобно е да поставим пред обектива вбудо-пътна събирателна леща. Същата може да се направи във всеки оптически магазин, като се изреже на размер според грибната, в която ще се постави. За да може фокусирането да се извърши удобно, необходимо е фотоапаратът да бъде с огледално-рефлексно визирание и фокусиране. Друга една възможност е да се използват пръстени, които се поставят между обектива и фотоапа-

рат. Аналогично се решава въпросът и за макроснимане, и за репродуциране на книги, списания и други малки плоски изображения.

Освен казаното, при репродуцирането се налага да се осигури равномерно осветление върху оригиналите, пълна успоредност между тяхната плоскост и образната равнина на филма, както и прецизно фокусиране с изпълване на цялото кадово прозорче. Ако осветлението е слабо и се налага да се снима с по-дълги експозиционни времена, беспорно доброто раздвижване на фотоапарата също е важно. Вместо репродукционен статив може да се използва стативната част на фотоувеличителя, а за осветление - две настолни лампи. И тук, ако ще правим цветни диапозитиви, при обикновените крушки и ларгофоти, трябва да разполагаме с обратимите за изкуствено осветление филми - "УК" на фирмата "ОРВО", които се намират на fotoшандовете у нас.

Репродуциране може да се извърши изцяло с фотоувеличителя, ка-

то горната кондензорна-тубусна част се свали и се поставя специална репроприставка, състояща се от касета и матово стъкло. В този случай снимането става с форматен планфилм, панхроматичен "НР-20, ортохроматичен ФО 1, ФО 5 и т.н. или несенсибилизираните - ФУ 2, ФУ 3, ФУ 5, с които може да се постигнат висококачествени резултати и големи увеличения в областта на черно-бяла фотография. Във всички случаи експозицията се определя със светломер и опитно чрез стечениувани експозиционни преби. С такива репро-приставки са приспособени разпространените у нас увличатели "КРОКУС-КОЛОР", МАГНИФАКС и други.

Една друга възможност за репродуциране от лайка-форматни кадри в същия размер дава УРЕДА ЗА РАЗНООБРАЗНА РАБОТА. Снимането от кино и телевизионен екран са също интересна възможност за използване, като се снима с тесен отвор при 1/30 s, гори 1/15 s.

Георги ГЕОРГИЕВ

ПРОБНО ПРОЯВЯВАНЕ

Както и да се съхраняват филмовите ленти, нищо не може да ги спаси от ефектите на стареенето.

С времето контрастността и светлоустойчивостта им намалява, а пътността на боала се повишава. Но това не означава, че филми, чийто гаранционен срок е изтекъл, трябва да се изхвърлят. "Остарели" филми могат да се използват, но предварително трябва да се определи истинската им чувствителност чрез пробно проявяване.

За целта фотоапаратът се зарежда с парче лента (7-8 кадъра), на което се знае стандартната светлочувствителност. Според нея и осветлеността на снимания обект се определят скорост и бленда (диафрагма) и се заснема един кадър. Следващите 6 кадъра се заснемат с 2,4 и 8 пъти по-малка и по-


голяма скорост при същата диафрагма. Заснема се един и същ обект при еднакви условия.

Заснетата лента се поставя в корексоза. Излива се една доза проявител от 65 ml и се раздвижва, както при нормално проявяване, след това през 5 min се деливат на две порции останалите 100 ml. След проявяването на филма ще се видят няколко ивици с различна пътност. От получените изображения може да се определи при каква скорост и диафрагма се е получил най-качествен негатив, а също така и колко време е проявяван филмът. Сравнявайки тези данни с основа, което изисква нормалният филм, може да се определи каква корекция е необходима, за да се използва остарелият филм и въпреки това да се получат добри резултати.



ИЗКУСТВЕН ТОВАР ЗА УСИЛВАТЕЛИ И ТОКОИЗТОЧНИЦИ

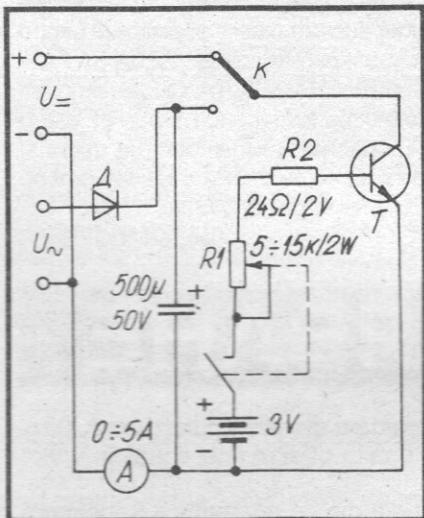За натоварване на токоизточници, усилватели и други устройства, обикновено се използва купчина резистори, от които се подбират такива с подходящи стойности и разсейна мощност. С минимум достъпни материали обаче може да се изработи регулируем "електронен" товар, който



да действа в широки граници.

Схемата е показана на фигура-та. Действителният товар представлява съпротивлението на прехода Е-К на транзистора Т. Това съпротивление намалява при увеличение на базовия ток и обратно. Базовият ток се получава от батерията Б с напрежение 3 V и се регулира чрез потенциометъра R1. Токът, който проптича през "електронния" товар, се ограничава от R2 и се отчита по амперметъра А. Силициевият диод Д изправя входното променливо напрежение. Кондензаторът С изглежда изправеното напрежение.

Преди да се използва уредчето, R1 трябва да се постави на максимално съпротивление. Тогава се включва източникът и R1 се намалява, докато амперметърът А отчете известна стойност.

Калибиране

За да се калибира R1 за специфични товарни съпротивления, изпробваното устройство (напр. усилвател) се натоварва с резистор с известна стойност - напр. 4 Ω и паралелно на него се свързва променливотоков волтметър. Подава се сигнал с честота например 1000 Hz и изходното напрежение се нагласява на някакво удобно ниво, напр. 4 V. Мощността на товарния резистор трябва да е достатъчно голяма, за да не се прегрее.

След това товарният резистор се откача и усилвателят се включва към променливотоковия вход, като волтметърът остава свързан. Тогава чрез R1 напрежението се нагласява на същата стойност, както при външния товар (4 Ω). Така върху скалата на R1 може да се обележи стойността 4 Ω. Тази процедура се повтаря и при други стойности на товарния резистор и така скалата на R1 се награфява напр. от 4 до 20 Ω.

Диодът Д трябва да издържа ток до 1 A, а транзисторът Т да бъде за мощност не по-малка от 5 W. Необходимо е Т да се монтира на подходящ радиатор. Подходящи за целта са транзистори от типа на 2T7231 и гиоди от типа на КД2017А + Г, КД2018А + К, 1N1341 и пр. Ако се използва PNP транзистор (с подходяща мощност), не бива да се забравя, че поляритетът на батерията и посоката на гиода Д трябва да се обърнат.

Товарът се превключва за прав или променлив ток чрез ключа К.

Изкуствен товар може да се направи и от обикновени резистори, потопени във въглероден терпахлорид, при което могат да понасят около 50 пъти по-голям товар от номиналния, без да се прегряват.

новости

БЪДЕЩЕТО НА НАНОТЕХНОЛОГИИ

Миниатюризиацията на интегралните схеми днес все още използва араба технология. Микроочиците на интегрални схеми показват остро ръбче даже в области, неситени с ново атоми. Значителни подобрения могат да се постигнат, ако възможна точната обработка на отделни атоми или ново малки групи, за да се постигнат елегантни краища на елементите.

Развиващата се напоследък "нанотехнология" има за цел да създаде устройства от поръдъка на нанометри (10^{-9} m). Това изисква умения да се манипулира с точност до отделни атоми или малки молекули. Съществуват доказателства, че това е възможно, тъй като живите същества използват за "самоселебирането" си наноустройства на базата на молекули от вида на рибонуклеиновата киселина (РНК).

Във фирмата IBM са се опитали да отпечатат инициалите "IBM" върху коненови молекули при температурата на течен хелий и да прочетат изображението с микроскопи на базата на тунелни диги.


Къде могат да се приложат наноустройствата? На първо място в екологията. Опасни замързнати биологични материали могат ефективно да се почистят с множество наноустройства. Всичко от които отстъпват по един атом. При това биоричните продукти от замързнатото биха могли да се използват или поне да се разрушават в по-малко опасни форми за съхранение.

Медицинските наноустройства биха могли изцяло да заменият хирургията. Съз, при спиране на сърцето, сърдътта настъпва. С новата технология сърцето може да се стимулира, дейността му да се възстанови и пациентът да се съзвърши, става заясняването да не е възможно и да е предизвикало необратими промени в мозъка. Наноустройствата могат почти със сигурност да възстановят избрани ниво в мозъчните нарушения. Въпреки че в това отношение има известни ограничения.


Д. ЯНЕВА

ТРИЪГЛНА И ТРАПЕЦОВИДНА СТЪЛБА

Обикновено нормалните размери на стъпалата на стълбищата са височина 15-16 см и ширина 28-32 см. При тези размери наклонът на стълбата се получава приблизително 26° - 27° (фиг. 1). Понякога, когато няма достатъчно място (за таван, за вила, за мазе и т.н.), се налага стълбата да бъде по-стръмна. Ако наклонът е 45° , височината и ширината се изравняват. В този случай, ако височината на стъпалата стане по-голяма, стълбата става много стръмна, трудна и уморителна за изкачване, особено от по-възрастни хора. Обратно, ако височината се направи по-малка, тогава ширината

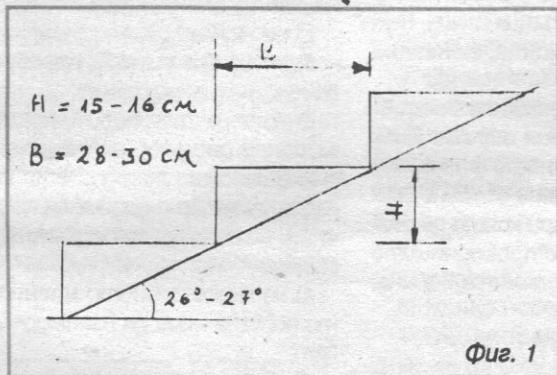

Фиг. 1

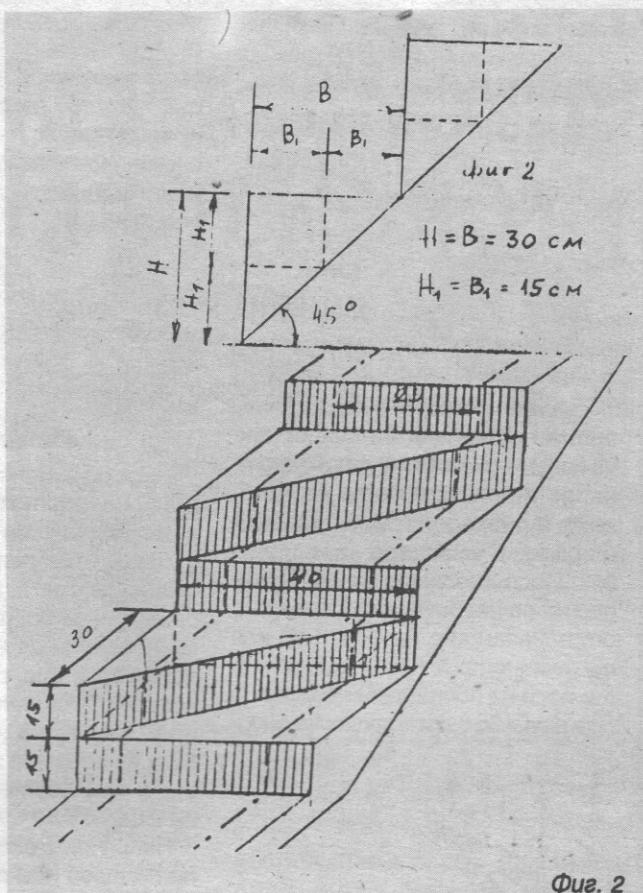

Фиг. 2

става малка и кракът трудно намира мястото на стъпалото (не може да се стъпи с цяло стъпало на обувката). Такава стълба в някои случаи е дори опасна за подхълзване, защото при качване се стъпва само на пръстите, а на слизане - само на токовете на обувките.


Тези недостатъци може да се избегнат, ако стълбата се направи според фиг. 2. При нея стъпалата имат формата на триъгълни призми. Още по-добре е, ако стълбата се направи според фиг. 3 с трапецовидни стъпала (стъпала с формата на трапецовидни пирамиди). Но в този случай стълбата става по-трудна за изработване, особено ако трябва да се прави кофраж за изливане на бетон.

Тъй като хората по принцип за свикнали, когато се изкачват или слизат, най-напред да започнат с десния крак. Ето защо триъгълната или трапецовидната пирамида на първото стъпало трябва да бъде вдясно по посока на качването, второто вляво и т.н.

Както се вижда от фиг. 2 и 3, боят на стъпалата трябва да бъде винаги нечетен, така че при качване на горното стъпало да се стъпва с десния крак. При слизане десният крак ще стъпи първо на широката част на предпоследното горно стъпало.

Единственият по-сериозен недостатък на описаната стълба е, че по нея не може да се разминат гвама души.

Петър МИЛЕВ

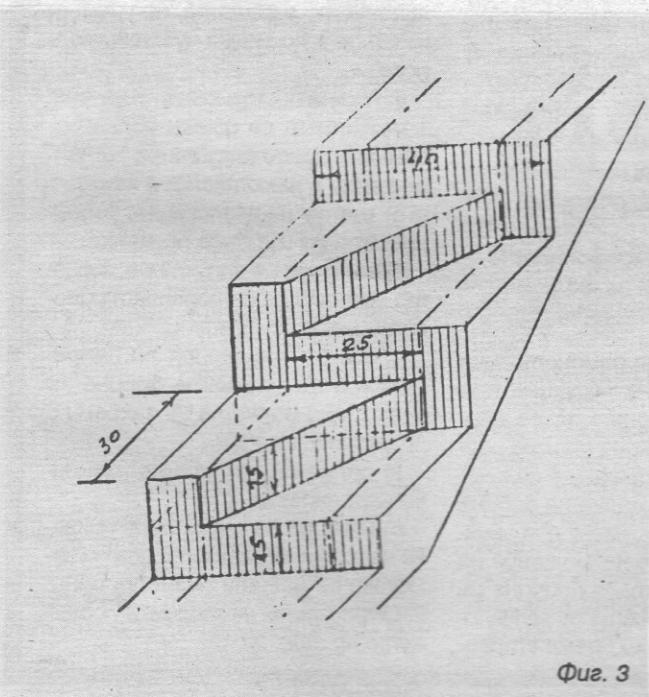


Фиг. 3

опити. демонстрации. задачи

1.

ЕЛЕКТРО- МАГНИТНА ИНДУКЦИЯ

Нашата редовна рубрика този път е посветена на въпросите на класическата електромагнитна индукция. Основата на проблема е разработена от Майкъл Фарадей в началото на миналия век. Постановката на М. Фарадей не се различава съществено от показаното на фиг. 1. С нея се демонстрира как магнитното поле на постоянен магнит се преобразува в електрическа енергия.

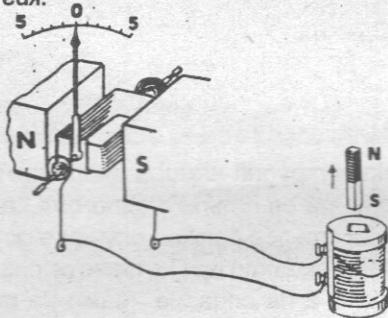

Фиг. 1

За направа на опитната постановка е необходима бобина без сърцевина с 500-600 навивки, навити върху пластмасова макара, и чувствителен магнитоелектричен галванометър с нула в средата на скалата. Двета края на бобината се свързват към входните клеми на галванометъра. При движение на магнита се наблюдава показанието на магнитоелектричния измервателен уред.

Обърнете внимание на полярността на постоянния магнит. Наблюдавайте показанието, когато обърнете магнита. Забелязвате, че отклонението на стрелката е в обратна посока. Постарарайте се да объясните причините за явленето.

Направете още един опит. Запомните полярността на постоянния магнит. Разменете про-


водниците между бобината и галванометъра. Преди да направите същия опит, се постарарайте да предвидите резултата от експеримента. Ако той не съвпадне с вашите предвиждания, помислете къде сте сгрешили и тaka ще може да объясниме същността и физиката на явлениято.

2.

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНА ИНДУКЦИЯ ОТ ЕЛЕКТРОМАГНИТ

За да се демонстрира общата природа на постоянните магнитни и електромагнитните, трябва да се реализира опитната постановка, показана на фиг. 2. По-малката бобина се захранва от източник на постоянен ток. За да може да се контролира веригата, последователно се свързва постояннотоков амперметър. Веригата на по-голямата бобина се образува по същия начин, както и при постановката, показана на фиг. 1.

Направете експерименти, подобни на тези при първия случай. Постарарайте се да объясните физиката на явленията. Обърнете особено внимание на задачата, при която се разменят едновременно проводниците и на малката, и на голямата бобина.

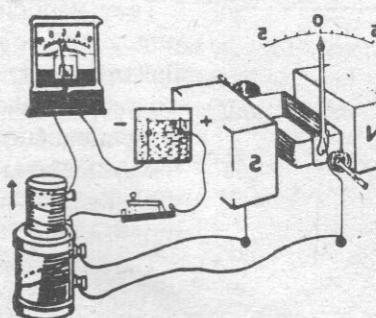

Фиг. 2

Има един случай на демонстрация на електромагнитна индукция, при която не е необходимо да се движат две бобини една спрямо друга. В момента на включване на ключа във веригата на малката бобина за кратко време в голямата възниква електродвижещо напрежение на самоиндукция. То става причина да се отклонява стрелката на галванометъра. След кратко време стрел-

ката отново се връща на нулево-то показание. Така че имате още една тема за размисъл: ток тече в едната бобина, а в другата се индуцира напрежение само в момента на включване. Ако не можете да намерите отговора, може би ще ви помогне и явлението при изключване.

Ако обърнете внимание, в момента на изключване също се появява отклоняване на стрелката. Постарарайте се да объясните второто явление - как става така, че когато опитната постановка остане без външна енергия, тогава възниква отклонение на стрелката.

3.

ЗАДАЧИ

1. Възможно ли е магнитоелектричният галванометър да измерва променлив ток:

- a) не може;
- b) може без никакви преобразувания;
- c) може, ако се включи последователно диод.

2. Възможно ли е да се направи галванометър с подвижен постоянно магнит и неподвижна намотка:

- a) не може, защото магнитните полета няма да взаимодействват;
- b) може, защото физиката на явленето е същата, но уредът ще бъде с по-малка чувствителност.

3. Ако на постановката на фиг. 1 магнитът се движки извън бобината, ще се индуцира ли напрежение в намотката и защо:

- a) ще се индуцира, но стойността му ще бъде по-малка;
- b) няма да се индуцира, защото не може да се пресичат съпроводимите магнитни линии.

4. Ще се индуцира ли напрежение в по-голямата бобина на фиг. 2, ако малката се захрана с променлив ток:


- a) ще се индуцира променливо напрежение;
- b) няма да се индуцира никакво напрежение, защото движението на намотки са навити разнопосочено.

Отговорите на задачите потърсете на стр. 30.

КАКВО ЗНАЕТЕ ЗА БОБИНИТЕ?

ВНИМАНИЕ!
**ВЪЗМОЖНИ СА
И ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН
ВЕРНИ ОТГОВОРА!**

Какво външност е БОБИНА? Едно и също ли е БОБИНА и ИНДУКТИВНОСТ? Навсякът няма да се замръзне да отговорите, че индуктивността е параметър на всяка бобина, но не само на нея. Индуктивността притежават и изводите на електронните компоненти, и проводящите пътечки на печатните платки, и изобщо всички проводници с произволна форма и размери. Бобината е специално създаден конструктивен елемент с определена индуктивност, качествен фактор и много други параметри. Най-често бобината се изработва чрез навиване на проводник, изолиран или не, при което се образува намотка с поне една навивка. Разбира се, бобина може

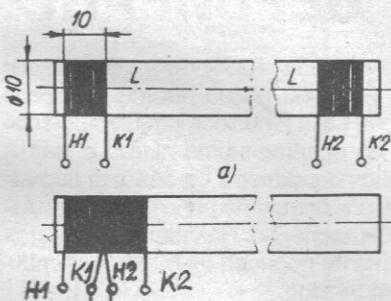

Фиг. 1

да се оформи и чрез спираловидно мемализиране на диелектрик, чрез гравиране върху печатна платка и т.н.

Но не се подвеждайте от видимата простота на бобините! Тяхната изработка изисква не само теоретични познания, но и владеене на конструктивни умения и технологични тънкости. За вашата подготвка в тази област може да се ориентирате, като отговорите на въпросите в предlagания тест.

1. Върху краищата на сълга кера-

мична тръба са навити две съвсем еднакви еднослойни бобини, като всяка от тях има посочените примерни размери и индуктивност L . Началото и краят на намотките им са означени съответно с H_1 , H_2 и K_1 , K_2 (фиг. 1а). Първо свързваме K_1 с H_2 , а след това прекъсваме връзката и съединяваме K_1 с K_2 . Колко ще бъде измерената обща индуктивност (в свободните изводи) в двата случая:

- в първия случай - $2L$, във втория - около 0;
- в двата случая - около $2L$;
- в първия случай $4L$, във втория - $2L$;
- и в двата случая - 0,5L.

2. Пренесваме едната бобина, пълно до другата и свързваме изводите K_1 и H_2 (фиг. 1б). Каква стойност на общата индуктивност ще измерим в изводите H_1 , K_2 :

- малко по-малко от $2L$;
- около $4L$;
- малко повече от $2L$.

3. Обикновено бобините се правят, за да използваме тяхната индуктивност. В кои от изброените примери индуктивността L играе второстепенна роля:

- изглаждащ дросел за токоизправител;
- бобина за електромагнитен транспортен кран;
- бобина за домашен електрически зънец;
- трансформаторна бобина;
- бобина за телефонно реле;
- запалителната автомобилна бобина.


4. В схемата на фиг. 2 бобината L има качествен фактор 200, а заедните в кондензатора C са пренебрежимо малки. Входното синусоидално напрежение е с амплитуда 1 V, а честотата му променяме, докато напрежението на изхода достигне максималната си стойност. Амплитудата ще бъде:

- около 200 V;
- по-малко от 1 V;
- примерно 100-120 V.

5. Понякога "солият" меден проводник на високочестотните еднослойни бобини се посребрява. Защо?

- за декоративен ефект и по-лесно запояване;
- за да се намалият загубите от повърхностния ефект;
- за по-добра температурна стабилност.


6. В краищата на пръчка от диелектрик са запечени цилиндри 1 - от високочестотен ферит, и 2 - от посребрена мес. До бобината L

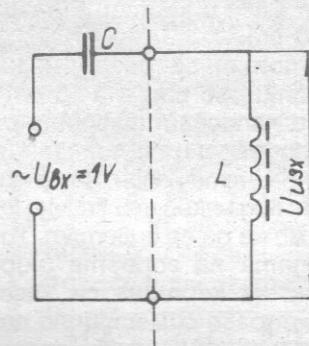

Фиг. 2

оближаваме първо феритния, а след това месния цилиндър (фиг. 3). Ще повлият ли тези действия върху индуктивността на бобината:

- да, но не търде сълно;
- и в двата случая индуктивността ще нарасне, но по-слабо във втория;
- в първия случай индуктивността ще се увеличи, а във втория ще се намали.

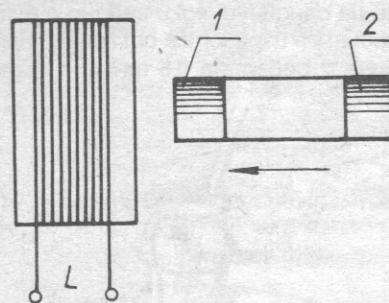

Фиг. 3

а) във втория случай ще се намали и качественият фактор на бобината.

Отговорите на теста потърсете на стр. 30.


Инж. Любен НЕДЕЛЧЕВ
Технически университет - София

ИГРА

“СТРЕЛБА С ТОПЧЕ”


На малките ученици предлага-
ме да си направят сами една лес-
на за изработване игра. Необходи-
ими са дървено трупче, малко
парче текстолит, топче за те-
хник на маса и картон с размери
30 x 40 см.

Картонът се разграфява на
квадрати със страна 10 см и в
тях се написват цифрите от 1
до 9, подредени по показания на
илюстрацията начин. За по-добър
външен вид някои или всички квад-
рати може да се оцветят. Точно
8 средата на горната широка
страница на картона се залепва
малко здраво симетрично парче
пластмаса (PVC, полистирол и
гр.) с отвор 8 средата за закреп-
ване на пирон в стената. Място-
то на стойката трябва да се
подбере така, че таблото да бъ-
де хоризонтално.

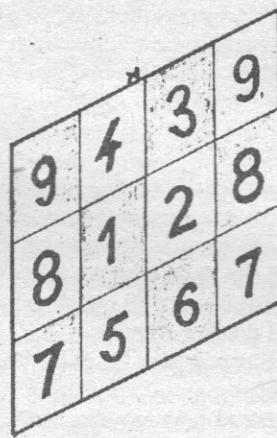

за дърво парчето текстолит с
форма, показана на илюстрация-
та. За да не се гракат ръцете
на участниците, добре е юглите
на текстолита да се заоблят и
загладят.

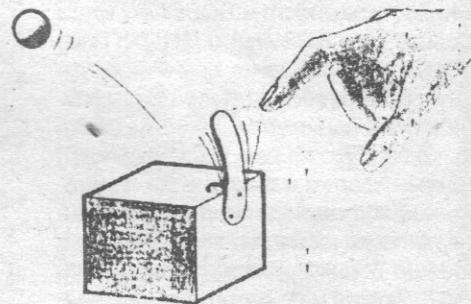Играта е предназначена за не-
ограничен брой участници (може
да се играе и сам). Всеки състеза-
тел стреля три пъти по ред и
записва сумата от точките на
попаденията си. Играе се обикно-




Топчето се изстрелява от дър-
вено трупче с формата на куб със
страница 15 см. То се шлайфа, по-
лира и лакира. На едната му сте-
на се закрепва с гвади малки винта

вено до 101, но при повече участ-
ници краят може да се намали до
72, за да не скучат губещите.

Д. Н.



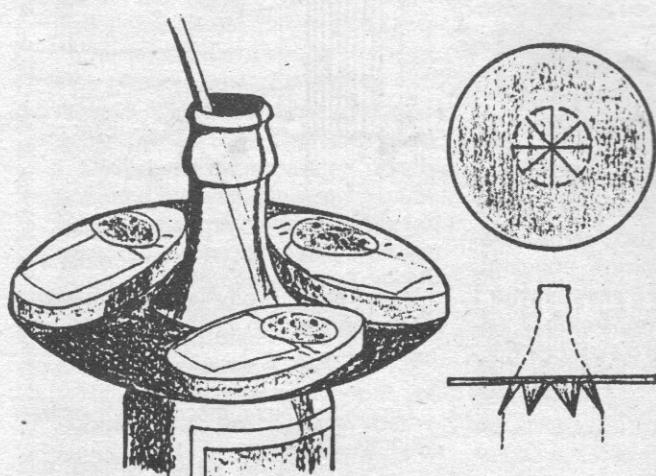На младите приятели на техниката предлагаме ле-
сен за изпълнение и много ефектен поднос за сервира-
не на сандвичи, ядки заедно с бутулка лимонада. Под-
носът се изработка от кръгло парче поцинкована ламарина
с дебелина 0,5 mm и с диаметър 250-300 mm. В



ПОДНОС ЗА СЕРВИРАНЕ

центъра на кръга се очертава окръжност с диаметър
50 mm и се разделя на осем равни части, както е
показано в дясната горен ъгъл на илюстрацията. Лама-
рината се разрязва по делителните линии с малък
остър секач. Получените сектори се огъват внимателно
в едната страна и острите ръбове на краища-
та им се заглаѓат внимателно. Наклонът на секторите
спрямо равнината на подноса се нагласява точно
по формата на бутулката.

Ламарината се шлайфа внимателно, а външните ръ-
бове на подноса също се заоблят. След като механич-
ната обработка е прибършила, подносът се грундира
и боядисва с алкиден лак.

Добре е да се изработят няколко подноса, за да
може всички гости да имат еднакви. За разнообразие
подносите може да се боядисат в различни цветове.

При изработването на подноса трябва да се внимава
много, защото от поцинкованата ламарина се по-
лучават дълбоки рани по ръцете.


Д. Н.

Отговори на задачите от стр. 28:
1 - 8; 2 - 6; 3 - a; 4 - a.

Отговори на теста:

1 - 6; 2 - 8; 3 - 6, 8, g;
4 - a; 5 - 6; 6 - a, 8, e.

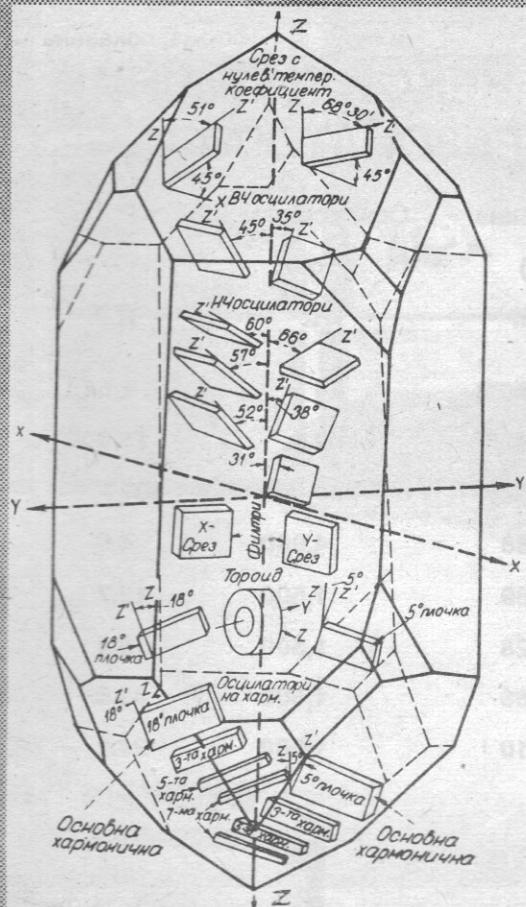
ВИДОВЕ РАЗРЕЗИ ПРИ КВАРЦОВЕТЕ В ЕЛЕКТРОНИКАТА



Справочник "МЛАД КОНСТРУКТОР"


Фиг. 1. Разрези за осцилатори и филтри, показващи ъсъла на срязване по отношение на X (електрическите), Y (механическите) и Z (оптическите) оси на кристала-майка.

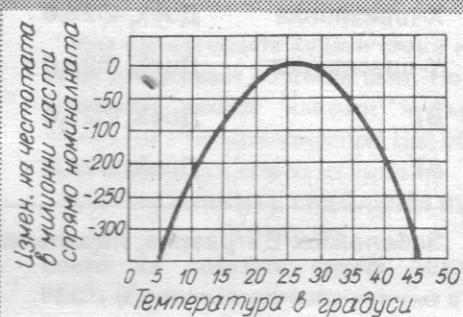Фиг. 2. Изменение на честотата на кварцовите кристали в зависимост от температурата.



Полезни съвети

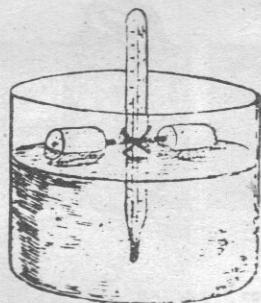
Лесно можете да направите лабораторния термометър плаващ с помощта на две тапи, киритена клечка и ластик.



Извита и напълнена с вода стъклена тръба с по-голям диаметър е отличен мост за преминаване на рибките от един аквариум в друг.




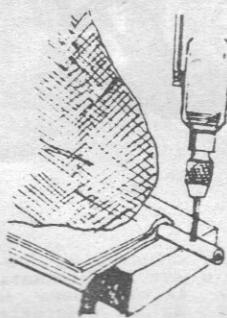Ако трябва да пробисте отвор в цилиндричен детайл или тръба (или да режете с ножовка), а нямаете менгеме, плътно обвийте детайла в старо списание и го притиснете с коляно. Ще се убедите, че този начин е твърде удобен.




Месинговите винтове лесно могат да се скрупят при завиване в търдо дърво. Затова първо завийте и развийте в набелязаното място стоманен винт и едва след това — месингов.

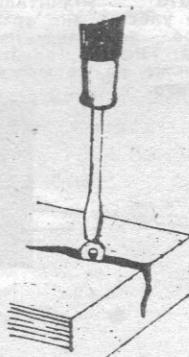
Намагнетизирайте отвертката и с нея лесно ще изваждате всякачки дребни железни предмети, паднали и пукнатини или тесни пропции.



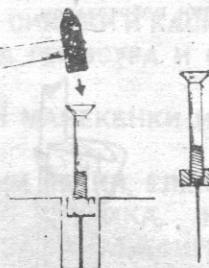Болт с наполовина завита гайка ще ви позволи да забънете пирон там, където всички други начини са не-приложими.



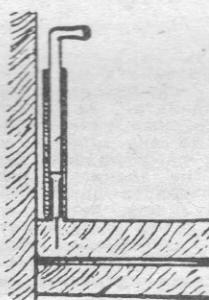С помощта на тръбичка Г-образен гвоздей (или винт) с отрязан връх могат успешно да се забиват пирони в труднодостъпни места.



Ако трансмисионният ремък на някой домашен уред (швейна машина, пералня и др.) се е разхлабил и „букусва“, намажете го с няколко капки рициново масло. Той ще стане лепкив и машината ще заработи нормално.

ТАБЛИЦА

КОНСТАНТИ НА НЯКОИ ТИПИЧНИ КВАРЦОВИ РЕЗОНАТОРИ

| Разрез | Дължина | Широчина | Дебелина | Осн.честота | R | Q-фактор |
|-------------|-------------|----------|----------|-------------|----------------|----------|
| | | | | | F ₀ | |
| | (l) | (b) | (e) | kHz | Ω | |
| mm | mm | mm | mm | | | |
| X-пръчка | 62,2 | 7,5 | 1,5 | 44 | 1,640 | 37000 |
| X-пръчка | 30,7 | 4,1 | 1,4 | 89,9 | 15,000 | 5150 |
| X-пластинка | Disk, Ø48,5 | | 7,52 | 389 | 400 | 57000 |
| X-пластинка | Disk, Ø9,43 | | 0,58 | 4,980 | 4,6 | 50000 |
| X-пластинка | Disk, Ø25,0 | | 1,89 | 1,500 | 12,7 | 134000 |
| Y-пластинка | Disk, Ø25,0 | | 1,28 | 1,500 | 8,4 | 63000 |
| BT | Disk, Ø25,0 | | 1,66 | 1,500 | 35,0 | 105000 |
| AT | Disk, Ø25,0 | | 1,10 | 1,500 | 24,2 | 46500 |

Забележка: Е - разрез, паралелен на оста Y.

Не е много просто да се забие в земята дълъг прът или кол. Този клин, привързан към кола с две парчета здрав тел, значително ще облекчи работата ви.



При рязане на високи клони не е съвсем лесно да се ползува специалната ножица, закрепена на дълъг прът: с едната ръка трябва да се държи пръта, а с другата – връстта, чрез която се задействува ножицата. Работата е значително по-лесна, ако връстта се закрепи към втулка, която свободно може да се пълзга по пръта.



Гаечният ключ, ще облекчи работата ви и ако се наложи да пренасяте кофа с вода на по-голямо разстояние.



Здравината на гъвкавия шланг на прахосмукачката, за съжаление, има свои граници. Но ако шлангът някъде се е пробил, това още не значи, че веднага трябва да го смени с нов. Лесно може да го ремонтирате, като „облечете“ повредения участък с парче от стара вътрешна велосипедна гума.

При работа с права лопата с обикновен тесен горен ръб кракът бързо се измърява, а обувката се разваля. Може да избегнете и двете неприятности, ако заварите или занитите към ръба желязна пластинка, широка 50 mm.




При забиване на пирон в стена мазилката често се натрошава и рони. За да избегнете това, върху мястото на забиване предварително залепете парче прозрачна леплива лента.



В пликовете-чанти от хартия или пластмаса може да се носят и сравнително тежки и с остри ръбове предмети, ако на дъното се сложи парче картон, огънато във вид на буквата „П“. Така дъното ще се заздрави и теглото ще се разпредели равномерно по цялата му площ.

Полезни съвети

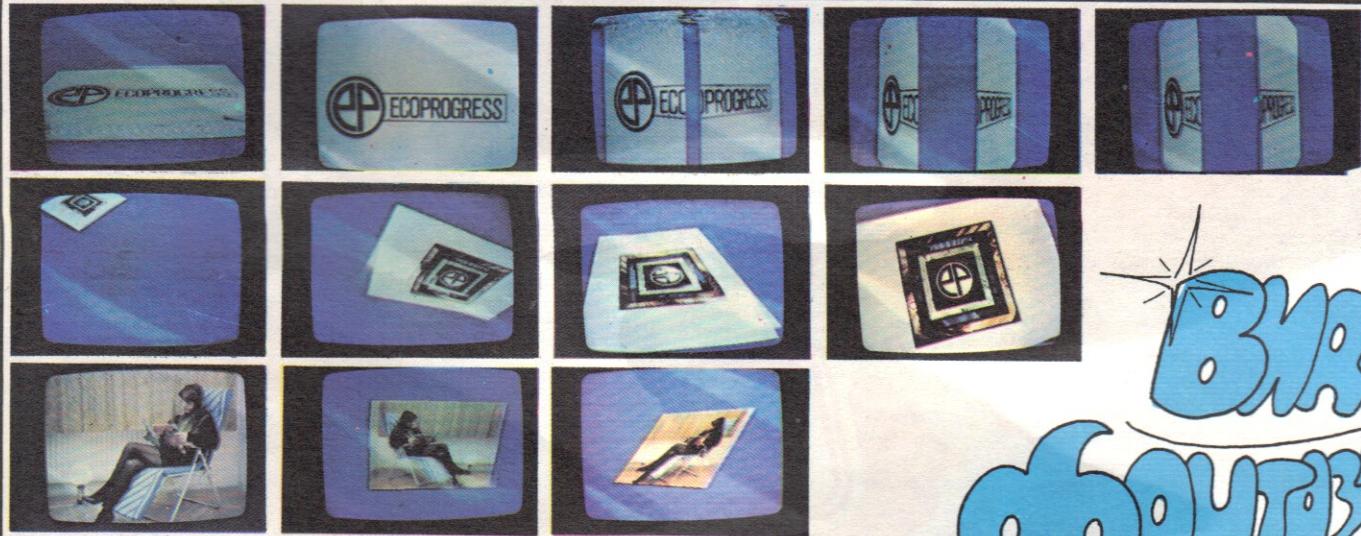

ВИДЕО ФАНТАЗИИ



Професионалната видеотехника, с която работи "ЕКОПРОГРЕС", осигурява високо качество на заснетите видеофилми, отговарящо на стандартите за излъчване по всички западноевропейски телевизии.



ЕДНА МИНУТА РЕКЛАМА - ЕДИН МИЛИОН ПЕЧАЛБА!
Този наш девиз е формулата на вашия успех.

Затова побързайте да направите своите заявки за

СУПЕР ВИДЕОРЕКЛАМА

на телефон **72-02-66.**

ДФ "ЕКОПРОГРЕС" - София-1113, ул. "Лазар Станев" № 7.

Вие произвеждате хубави стоки и искате да се продават по целия свят. Но как ще запознаете своите клиенти и търговски партньори с техните качества? Най-убедителният начин е за целта да използвате

ФАНТАСТИЧНИТЕ РЕКЛАМНИ ВИДЕО-КЛИПОВЕ,

които ви предлага фирма "ЕКОПРОГРЕС". В най-къси срокове ние сме в състояние да ви заснемем висококачествени професионални видеореклами, включващи:

- СЪВРЕМЕННИ ВИДЕОКОМПЮТЪРНИ ЕФЕКТИ,
- КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И АНИМАЦИЯ,
- ТРИКОВИ СНИМКИ И КАСКАДИ,
- МОДЕРНА РЕЖИСУРА И СЦЕНОГРАФИЯ,
- КРАСИВИ МАНЕКЕНКИ И УМЕРЕНА ЕРОТИКА,
- РЕКЛАМНИ ПЕСНИ, ЕЛЕКТРОННА И СИМФОНИЧНА МУЗИКА, НАПИСАНИ СПЕЦИАЛНО ЗА ВАШАТА ФИРМА,
- УЧАСТИЕ НА ПОПУЛЯРНИ ТВ ЖУРНАЛИСТИ И ВИДНИ ЛИЧНОСТИ,
- ПРЕВОДИ НА ВСИЧКИ Езици.

Използването на съвременни аудио-визуални изразни средства ни позволява да доближим рекламата на вашата продукция до най-добрите световни образци.

Освен кратките видеоклипове, ние можем да ви направим среднометражни и пълнометражни видеофилми, които да представят дейността на вашата фирма и да показват цялата гама от предлагани стоки и услуги.

Когато вашата оферта е придръжена с рекламна видеокасета, шансовете ви за успех се увеличават с 50%. А когато видеорекламата е изработена от "ЕКОПРОГРЕС", конкуренцията вече няма да ви плаши.

SOMICO

5 10



Sofia, Bulgaria

Bulgarian - Japanese Joint Venture

БЪЛГАРО-ЯПОНСКО СДРУЖЕНИЕ "СОМИКО"

бул. "Патриарх Евтимий" № 32
София, 1000
телефони: 1021 52-32-19, 52-33-85
телекс: 23645, факс: 1021 88-17-80

-внос, износ и търговия на едро и дребно на машини и
апарати за производствени и битови нужди,
части за тях от водещи японски и европейски фирми,

-производство и износ на спортни облекла, обувки, чанти,
спални чубали и постелки, електрически инструменти и

голяма част от стоките можем да закупите на достъпни
цени в новооткрития магазин на Сдружение "СОМИКО",
бул. "Патриарх Евтимий" 20, тел. 87-92-46