

# СЕМИНАРНО УПРАЖНЕНИЕ 6


## ПО ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

### Променливотоков анализ (Alternating Current (AC) analysis)

#### (Основни дефиниции)

#### Теория


#### Тригонометрични функции

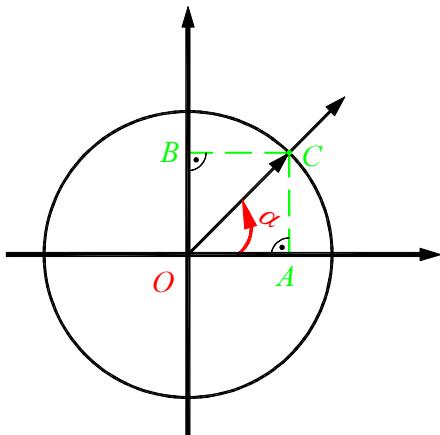

Фиг. 7А

$$\begin{aligned} |OC| &= 1 \\ \sin \alpha &= \frac{|CA|}{|OC|} = |CA| \\ \cos \alpha &= \frac{|OA|}{|OC|} = |OA| \\ \operatorname{tg} \alpha &= \frac{|CA|}{|OC|} = |CA| \end{aligned}$$

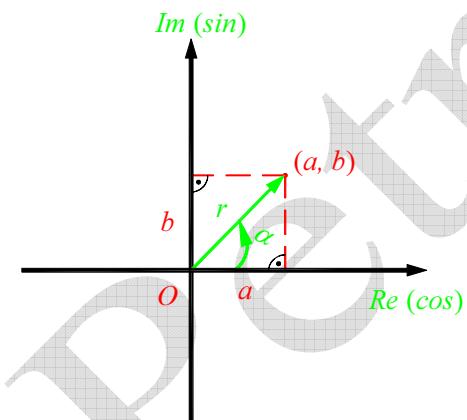Всяко **комплексно число** може да се представи като точка в комплексната равнина:



Фиг. 7Б

$$\begin{array}{lll} a + j.b & = & r.e^{j\alpha} \\ \text{Декардови координати} & & \text{полярни координати} \\ \left| \begin{array}{l} r = \sqrt{a^2 + b^2} \\ \operatorname{tg} \alpha = \frac{b}{a} \Rightarrow \alpha = \arctg \frac{b}{a} \end{array} \right. & & \end{array}$$

**Формула на Ойлер:**  $e^{j\alpha} = \cos \alpha + j \cdot \sin \alpha$




$$a + j.b = r \cdot (\cos \alpha + j \cdot \sin \alpha) \Leftrightarrow \begin{cases} a = r \cdot \cos \alpha \\ b = r \cdot \sin \alpha \end{cases}$$

## СЕМИНАРНО УПРАЖНЕНИЕ 6

### ПО ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

*Следствия от формулата на Ойлер:*

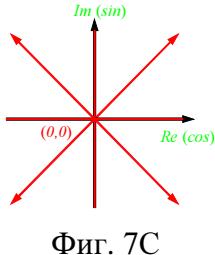

$$e^{j0^\circ} = \cos 0^\circ + j \cdot \sin 0^\circ = 1$$

$$e^{\pm j180^\circ} = \cos(\pm 180^\circ) + j \cdot \sin(\pm 180^\circ) = -1$$

$$e^{j90^\circ} = j$$

$$e^{-j90^\circ} = -j$$

$$e^{j45^\circ} = \cos 45^\circ + j \cdot \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+j)$$

$$e^{j135^\circ} = \frac{\sqrt{2}}{2}(-1+j)$$

$$e^{j225^\circ} = e^{-j135^\circ} = \frac{\sqrt{2}}{2}(-1-j)$$

$$e^{-j45^\circ} = \frac{\sqrt{2}}{2}(1-j)$$

$$(1+j) = \sqrt{1^2+1^2} \cdot e^{j \operatorname{arctg} \frac{1}{1}} = \sqrt{2} \cdot e^{j45^\circ}$$

$$j^2 = -1$$

$$(1+j) \cdot (1-j) = 1^2 - j^2 = 1 - (-1) = 2$$

$$(1+j)^2 = j \cdot 2$$


$$(-1+j) = \sqrt{(-1)^2+1^2} \cdot e^{j \operatorname{arctg} \frac{1}{-1}} = \sqrt{2} \cdot e^{j135^\circ}$$

$$(-1-j) = \sqrt{(-1)^2+(-1)^2} \cdot e^{j \operatorname{arctg} \frac{-1}{-1}} = \sqrt{2} \cdot e^{j225^\circ} = \sqrt{2} \cdot e^{-j135^\circ}$$


$$(1-j) = \sqrt{1^2+(-1)^2} \cdot e^{j \operatorname{arctg} \frac{-1}{1}} = \sqrt{2} \cdot e^{-j45^\circ}$$

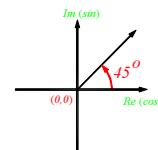*Примери:*


$$1) 2 + j \cdot 2 = 2 \cdot (1+j) = 2\sqrt{2} \cdot e^{j45^\circ}$$



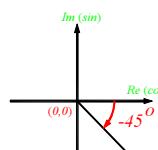
$$2) 4 - j \cdot 4 = 4 \cdot (1-j) = 4\sqrt{2} \cdot e^{-j45^\circ}$$


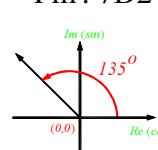
$$3) -6 + j \cdot 6 = 6 \cdot (-1+j) = 6\sqrt{2} \cdot e^{j135^\circ}$$



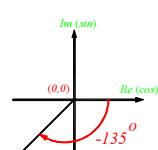
$$4) -7 - j \cdot 7 = 7 \cdot (-1-j) = 7\sqrt{2} \cdot e^{j225^\circ} = 7\sqrt{2} \cdot e^{-j135^\circ}$$



## СЕМИНАРНО УПРАЖНЕНИЕ 6

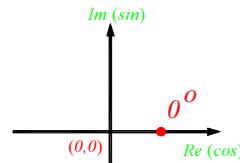
### ПО ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

$$5) 17 = 17 + j.0 = \sqrt{17^2 + 0^2} \cdot e^{j \cdot \arctg \frac{0}{17}} = 17 \cdot e^{j \cdot 0^\circ}$$




Фиг. 7D5
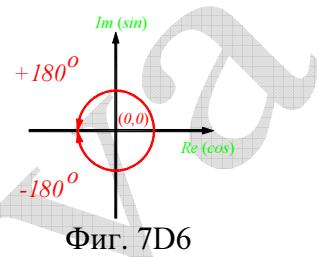
$$6) -15 = -15 + j.0 = \sqrt{(-15)^2 + 0^2} \cdot e^{j \cdot \arctg \frac{0}{(-15)}} = 15 \cdot e^{\pm j \cdot 180^\circ}$$




Фиг. 7D6
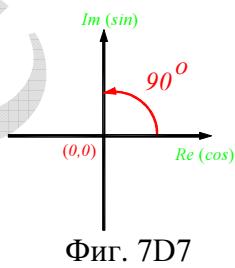
$$7) j.7 = 0 + j.7 = \sqrt{0^2 + 7^2} \cdot e^{j \cdot \arctg \frac{7}{0}} = 7 \cdot e^{j \cdot 90^\circ}$$




Фиг. 7D7
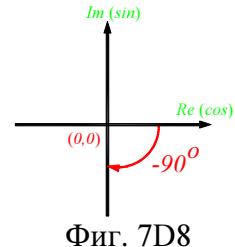
$$8) -j.3 = 0 - j.3 = \sqrt{0^2 + (-3)^2} \cdot e^{j \cdot \arctg \frac{(-3)}{0}} = 3 \cdot e^{-j \cdot 90^\circ}$$



Фиг. 7D8

#### *Синусоидален ток*

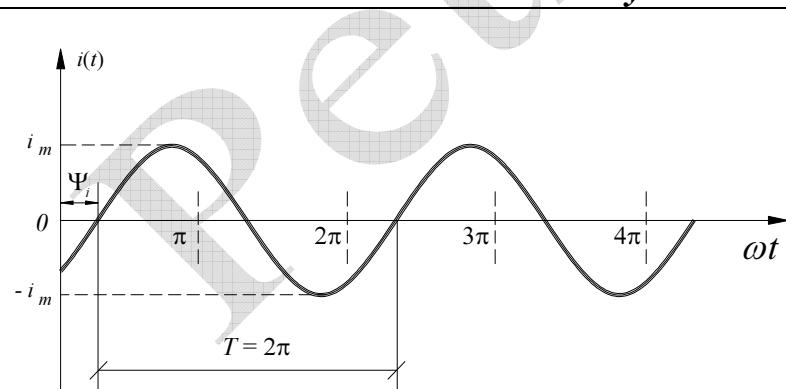

Фиг. 7E

#### **Моментна стойност на синусоидален ток**

$$\left. \begin{aligned} i(t) &= i_m \cdot \sin(\omega t + \Psi_i), \quad A \\ \omega &= 2\pi f \\ f &= \frac{1}{T} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{T} \quad \omega, \frac{rad}{s} = s^{-1} \quad f, Hz$$

# СЕМИНАРНО УПРАЖНЕНИЕ 6

## ПО ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

### 1. Комплексна форма на тока

$$\dot{i}(t) = i_m \cdot e^{j(\omega t + \psi_i)} = i_m \cdot (\cos(\omega t + \psi_i) + j \sin(\omega t + \psi_i))$$

$$i(t) = \operatorname{Im}[\dot{i}(t)]$$

$$\dot{i}(t) = i_m \cdot e^{j(\omega t + \psi_i)} = \sqrt{2} \cdot I \cdot e^{j\omega t} \cdot e^{j\psi_i} = \sqrt{2} \cdot e^{j\omega t} \cdot \underbrace{I \cdot e^{j\psi_i}}_I = \sqrt{2} \cdot e^{j\omega t} \cdot \dot{I}, \text{ където}$$

$$\Rightarrow \dot{I} = I \cdot e^{j\psi_i}, \text{ където } I = \frac{i_m}{\sqrt{2}}$$

$\dot{I}$  - комплекс (комплексна ефективна стойност);

$I$  – ефективна стойност;

$\Psi_i$  - начална фаза на  $i(t)$ .


Елемент	Съпротивление при променлив ток, $\Omega$	Комплексно съпротивление, $\Omega$
$R, \Omega$	$R$	$Z_R = R$
$L, H$	$X_L = \omega L$	$Z_L = j\omega L$
$C, F$	$X_C = \frac{1}{\omega C}$	$Z_C = -j \cdot X_C = -j \cdot \frac{1}{\omega C}$

$$Z = z \cdot e^{j\varphi} = R + jX = R + j(X_L - X_C) = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$

$$\Updownarrow \\ z = \sqrt{R^2 + X^2}$$


$$\varphi = \psi_u - \psi_i = \arctg \frac{X}{R} = \arctg \frac{(X_L - X_C)}{R} = \arctg \frac{\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)}{R}$$

Електрическа верига  
с реални елементи

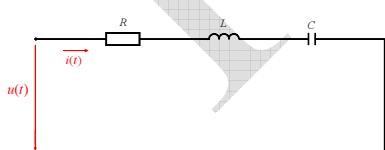


Фиг. 7F

Комплексен еквивалент  
на електрическата верига

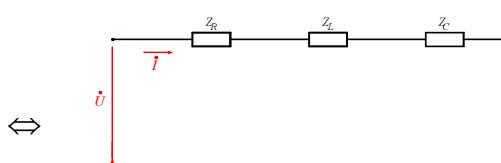

Фиг. 7G

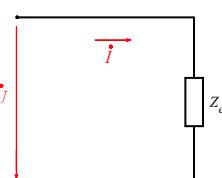

Фиг. 7H


$$Z_e = Z_R + Z_L + Z_C = R + jX_L - jX_C = R + j(X_L - X_C)$$

$$Z_e = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$

# СЕМИНАРНО УПРАЖНЕНИЕ 6

## ПО ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

### 2. Измервателни апарати
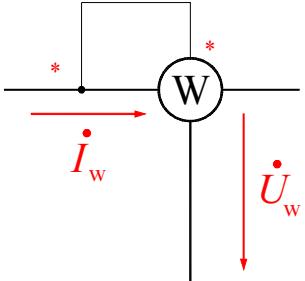
<b>Амперметър</b>	 Фиг. 7I	$Z_A = 0 \Omega$ (късо съединение) Амперметърът измерва ефективната стойност на синусоидалния ток $I_A$ .
<b>Волтметър</b>	 Фиг. 7J	$Z_V \rightarrow \infty \Omega$ (прекъсване) Волтметърът измерва ефективната стойност на синусоидалното напрежение $U_V$ .
<b>Батметър</b>	 Фиг. 7K	$Z_{WA} = 0 \Omega$ (късо съединение) $Z_{WW} \rightarrow \infty \Omega$ (прекъсване) Батметърът измерва активната мощност. $P = \operatorname{Re}[\dot{S}_W] = \operatorname{Re}[\dot{U}_W^* \cdot \dot{I}_W]$ , където: $\dot{I} = a + j.b \Leftrightarrow \dot{I} = a - j.b$

### 3. Примери

#### 3.1. Преобразуване на моментни стойности в комплекси $u(t) \Rightarrow \dot{U}$

1)	$u(t) = 5\sqrt{2} \sin \omega t, V$	$\Rightarrow$	$\dot{U} = \frac{5\sqrt{2}}{\sqrt{2}} e^{j0^\circ} = 5, V$
2)	$u(t) = 7\sqrt{2} \sin(\omega t + 90^\circ), V$	$\Rightarrow$	$\dot{U} = \frac{7\sqrt{2}}{\sqrt{2}} e^{j90^\circ} = j7, V$
3)	$u(t) = 6\sqrt{2} \sin(\omega t - 90^\circ), V$	$\Rightarrow$	$\dot{U} = \frac{6\sqrt{2}}{\sqrt{2}} e^{-j90^\circ} = -j6, V$
4)	$u(t) = 3\sqrt{2} \sin(\omega t \pm 180^\circ), V$	$\Rightarrow$	$\dot{U} = \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{2}} e^{\pm j180^\circ} = -3, V$
5)	$u(t) = 10 \sin(\omega t + 45^\circ), V$	$\Rightarrow$	$\dot{U} = \frac{10}{\sqrt{2}} e^{j45^\circ} = \frac{10}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot (1+j) = 5.(1+j), V$
6)	$u(t) = 20 \sin(\omega t + 135^\circ), V$	$\Rightarrow$	$\dot{U} = \frac{20}{\sqrt{2}} e^{j135^\circ} = \frac{20}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot (-1+j) = 10.(-1+j), V$
7)	$u(t) = 12 \sin(\omega t - 135^\circ), V$	$\Rightarrow$	$\dot{U} = \frac{12}{\sqrt{2}} e^{-j135^\circ} = \frac{12}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot (-1-j) = 6.(-1-j), V$
8)	$u(t) = 14 \sin(\omega t - 45^\circ), V$	$\Rightarrow$	$\dot{U} = \frac{14}{\sqrt{2}} e^{-j45^\circ} = \frac{14}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot (1-j) = 7.(1-j), V$
9)	$u(t) = 8\sqrt{2} \sin(\omega t + 30^\circ), V$		

## СЕМИНАРНО УПРАЖНЕНИЕ 6

### ПО ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА


	 Фиг. 7Л	$\Rightarrow$	$\dot{U} = \frac{8\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \cdot e^{j30^\circ} = 8 \left( \cos 30^\circ + j \sin 30^\circ \right) = 8 \left( \frac{\sqrt{3}}{2} + j \cdot \frac{1}{2} \right) = 4(\sqrt{3} + j), V$
10)	$u(t) = 12\sqrt{2} \sin(\omega t + 120^\circ), V$  Фиг. 7М	$\Rightarrow$	$\dot{U} = \frac{12\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \cdot e^{j120^\circ} = 12 \left( \cos 120^\circ + j \sin 120^\circ \right) = 12 \left( -\cos 60^\circ + j \sin 60^\circ \right) = 12 \left( -\frac{1}{2} + j \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 6(-1 + j\sqrt{3}), V$

### 3.2. Преобразуване на комплекси в моментни стойности $\dot{U} \Rightarrow u(t)$

1)	$\dot{U} = 3 = 3 \cdot e^{j0^\circ} = U \cdot e^{j\psi_u}, V$	$\Rightarrow$	$u(t) = U \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(\omega t + \psi_u) = 3\sqrt{2} \sin \omega t, V$
2)	$\dot{U} = j \cdot 8 = 8 \cdot e^{j90^\circ} = U \cdot e^{j\psi_u}, V$	$\Rightarrow$	$u(t) = 8\sqrt{2} \sin(\omega t + 90^\circ), V$
3)	$\dot{U} = -j \cdot 7 = 7 \cdot e^{-j90^\circ} = U \cdot e^{j\psi_u}, V$	$\Rightarrow$	$u(t) = 7\sqrt{2} \sin(\omega t - 90^\circ), V$
4)	$\dot{U} = -5 = 5 \cdot e^{\pm j180^\circ} = U \cdot e^{j\psi_u}, V$	$\Rightarrow$	$u(t) = 5\sqrt{2} \sin(\omega t \pm 180^\circ), V$
5)	$\dot{U} = (1+j) = \sqrt{1^2 + 1^2} \cdot e^{jarctg \frac{1}{1}} = \sqrt{2} \cdot e^{j45^\circ} = U \cdot e^{j\psi_u}, V$	$\Rightarrow$	$u(t) = \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(\omega t + 45^\circ) = 2 \cdot \sin(\omega t + 45^\circ), V$
6)	$\dot{U} = (-2-j \cdot 2) = 2 \cdot (-1-j) = 2 \cdot \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2} \cdot e^{jarctg \frac{(-1)}{(-1)}} = 2\sqrt{2} \cdot e^{-j135^\circ} = U \cdot e^{j\psi_u}, V$	$\Rightarrow$	$u(t) = 2\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(\omega t - 135^\circ) = 4 \cdot \sin(\omega t - 135^\circ), V$
7)	$\dot{U} = (3-j \cdot 3) = 3 \cdot (1-j) = 3 \cdot \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2} \cdot e^{jarctg \frac{(-1)}{(-1)}} = 3\sqrt{2} \cdot e^{-j45^\circ} = U \cdot e^{j\psi_u}, V$	$\Rightarrow$	$u(t) = 3\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(\omega t - 45^\circ) = 6 \cdot \sin(\omega t - 45^\circ), V$
8)	$\dot{U} = (-7+j \cdot 7) = 7 \cdot (-1+j) = 7 \cdot \sqrt{(-1)^2 + 1^2} \cdot e^{jarctg \frac{1}{(-1)}} = 7\sqrt{2} \cdot e^{j135^\circ} = U \cdot e^{j\psi_u}, V$	$\Rightarrow$	$u(t) = 7\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(\omega t + 135^\circ) = 14 \cdot \sin(\omega t + 135^\circ), V$
9)	$\dot{U} = (1+j \cdot 2) = \sqrt{1^2 + 2^2} \cdot e^{jarctg \frac{2}{1}} = \sqrt{5} \cdot e^{j63,43^\circ} = U \cdot e^{j\psi_u}, V$	$\Rightarrow$	

## СЕМИНАРНО УПРАЖНЕНИЕ 6

### ПО ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

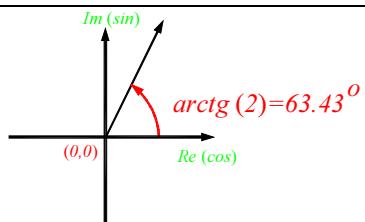

Фиг. 7N

$$u(t) = \sqrt{5} \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(\omega t + 63,43^\circ) = \\ = \sqrt{10} \cdot \sin(\omega t + 63,43^\circ), V$$