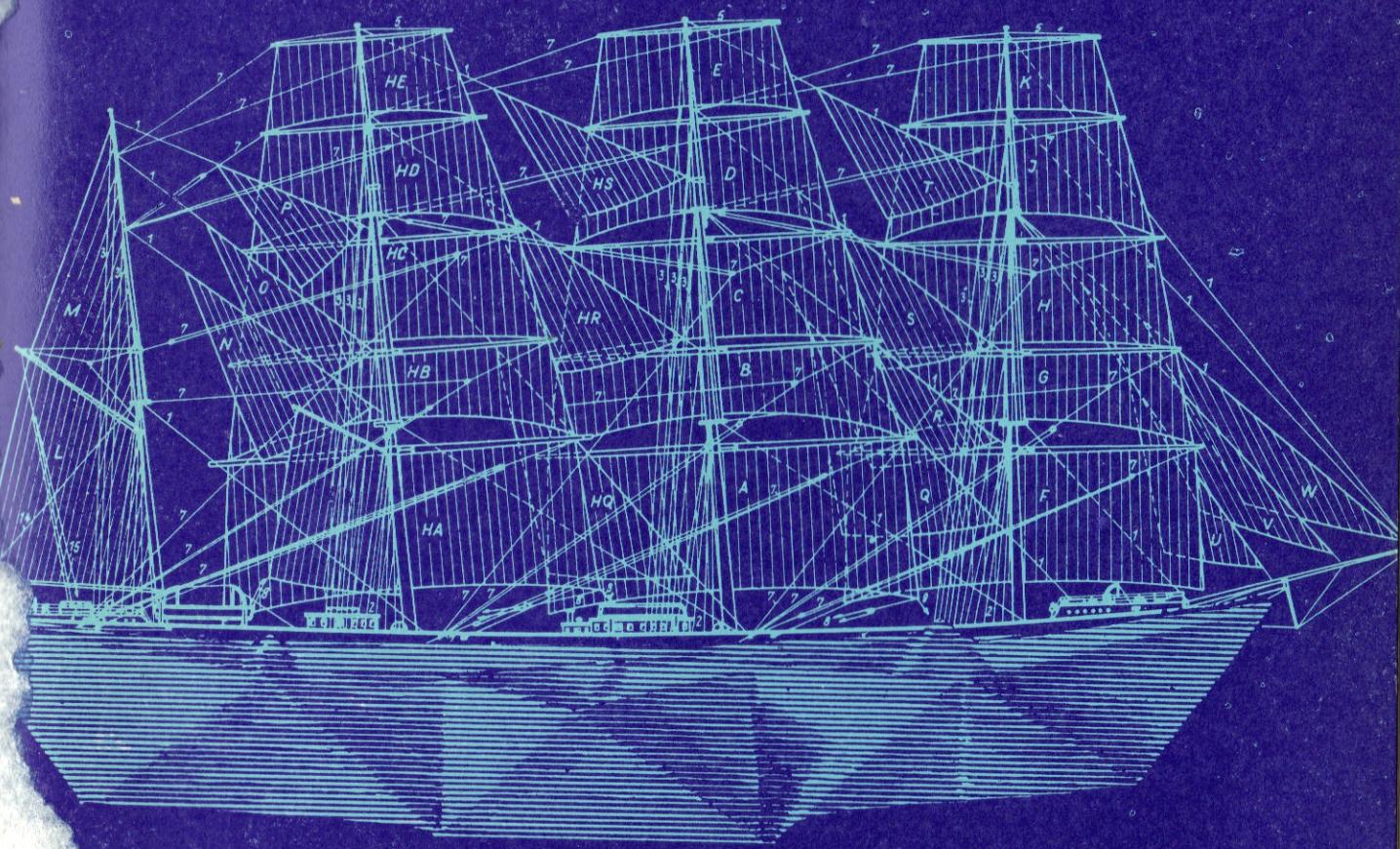


МК
6'70



Скениране и обработка:

Антон Оруш

www.sandacite.net

deltichko@abv.bg

0896 625 803



**ФОРУМ
САНДАЦИТЕ**



СЪДЪРЖАНИЕ

От връх към връх	1
Творчески състезания	6
Транзисторен нискочестотен генератор	8

Трибуна на вашите постижения

Устройство за откриване на повреди в кондензатори, трансформатори и др.	9
Нощен мигач	10
„Въдица за станции“	11

От изложбените витрини

Фотореле със звукова сигнализация	13
Часовник за експонация	14

За нашия училищен кабинет

Демонстрационен микроманометър	16
От детектора до супера	20
От АМО до „Волга“ ГАЗ-24	22
Модел на „Волга“ ГАЗ-24	24
Таймери за свободнолетящи модели	27
Стъклопластите в моделостроенето	32
Малки конструкции	36
Ако не сте се досетили сами	39
Постижения и проблеми от четири окърга	41
Българските ракетомоделисти между първите в света	42
Забавни минути	43
Технически новости	45
Съдържание на списание „МК“ за 1970 г.	47

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- I. Настолен модел на булдозер
- IIa. Ракетен модел-копие „Восток“
- IIb. Четири ракетни модела



ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ЕТАП НА ТРЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД
НА ТЕХНИЧЕСКОТО И НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО НА МЛАДЕЖКАТА

ОТ ВРЪХ КЪМ ВРЪХ

Младежта винаги е била запалителен материал, динамична сила на революционните събития. И сега тя е енергична, пламенна сила в развитието на научно-техническата революция у нас.

ТОДОР ЖИВКОВ

Кой ли не е изкачил поне един връх в живота си? Кой ли не е изпитал поне веднъж наслада след напрегнатото усилие да поеме жадно с пълни гърди кристалния планински въздух и да обхвате с победен поглед онова, което е вече под него и зад него? Каква възраждаща сила се крие дори само в изкачването на един географски връх (даже когато това е станало без свидетели)!

А колко други върхове — духовни, интелектуални, морални — стоят пред човека по пътя на неговото израстване като личност! Покоряването на тези върхове изискава пълно мобилизиране и напрежение не само на физическите, но и на всички духовни сили. Това винаги става пред погледа на другарите, пред общество то. Затова колкото по-голяма е отговорността пред тях, толкова по-голяма е и радостта от успеха, от победата. Но победата се кове по фронтовете на борбата...


...За кой ли път вече оглеждам двесте палати в па наирното градче в Пловдив, където са подредени екс понатия на Третата национална изложба, и усещам как всичките ми мисли се събират в един въпрос: Не е ли един връх в живота на българската младеж Третият национален преглед на техническото и научно творчество, не е ли той един огромен, сложен и труден фронт на творчеството в битката за победата на научно-техническата революция?...

По мирните фронтовете на движението за техническо и научно творчество бойците не намаляват, а непрекъснато се множат — докато във Втория национален преглед те бяха 240 000 души, в Третия активно участвуваха 400 000 творци. За да стигнат до върха на Третия национален преглед — заключителния етап в Пловдив — най-добрите, най-волевите прехвърлиха върховете на училищните, заводските, общинските, градските и окръжните прегледи.

За нашите читатели ще припомним, че младите техници и конструктори — пионерите и средношколци — участваха в 476 училищни, 180 градски и 28 окръжни прегледи. Заключителният етап на Трети национален преглед изобилстваше от мероприятия: изложба, два симпозиума, много конференции, конкурси, състезания, срещи и т. н. Така че изложбата не беше всичко, както някои си мислят. Въсъщност тя бе само завършек на националния младежки научно-технически конкурс, за който бяха направени 16 000 заявки в първия етап, вътрешните конкурси. За последното състезание в Пловдив се класираха 1892 машини, уреди, устройства и други, които представляваха експонатите на заключителния етап. Нека спрем за малко вниманието си върху тях.

След значителния успех на Втората национална изложба, при наличието на голям подем в движението за техническо и научно творчество след Септемврийския пленум на ЦК на БКП и Осмия пленум на ДКМС, очакванията на нашата общественост станаха по-големи, вниманието се заостри. За радост хилядите млади творци-изложители се представиха достойно и заслужиха уважението и възторга на 200 000 посетители — ценители на техническото и научно творчество. Защото даже не бе нужно кой знае колко опитно око, за да се забележи, че количеството е отсътило пред качеството, че господар в изложбените зали не е пъстротата на изделията, а целесъобразността в замисъла и изпълнението (несъмнено резултат от въвеждането на тематични направления в конкурса), критичността в подбора и стройността на подреждането на изложбените експонати.

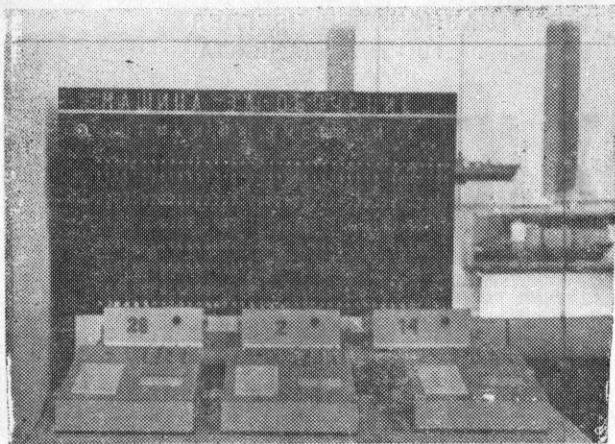„Модерна изложба на модерна техника“ — несъмнено такова е първото впечатление на всеки посетител и последната му мисъл, когато се разделя с този пре-



машина за обучение


красен малък свят на чудесата. Третата национална изложба е бисерът на красивата огърлица от изложби, с която младите творци тази златна есен окичиха годината. С плодовете на своя труд пионерите и комсомолците написаха най-хубавия рапорт за изпълнението на решенията на Септемврийския пленум на ЦК на ЕКП.

Безспорно онова, което постигнаха комсомолците от заводите и институтите в направленията на конкурса по автоматизацията, новите технологии и материали, модернизацията на производството и т. н., още не е по силам и във възможностите на средношколците и пионерите. Но посоката, която те следват, е вярна, демонстрираните резултати обнадеждават. Най-големите им успехи са в областта на радиоелектрониката, електроавтоматиката, машиностроенето. И най-важното е, че такива прояви не са единократни, творческите колективи не са подготвили само по един експонат, „колкото за изложбата“. Много са примерите, които свидетелствуват за един траен интерес, даже за начало на традиция. Такъв е случаят с ТМТ „Владимир Комаров“ — Силистра, който на две поредни изложби се представя с обучаващи машини, като на Третата национална изложба техният брой нарасна на пет. ТМТ „Д-р Василиади“ — Габрово, достигна до Третата национална изложба с голям брой металорежещи машини, две от които бяха наградени. А Централната станция на младите техници — София, участвува със самостоятелна експозиция от 253 уреда, устройства и методически средства, които са разработени само в отделите „Радиоелектроника“ и „Електроавтоматика“.


Нова, ярко очертана фигура на Третата национална изложба бяха окръжните станции на младите техници. С по няколко експоната се представиха станциите в Бургас, Стара Загора, Габрово, Русе, Шумен, Разград, Кърджали, Смолян, Сливен, Пловдив и др. Това е потвърждение, че ОСМТ вече са активен и силен фактор в развитието на техническото и научно творчество сред учащата младеж. Доста разработки изхождат от окръжни пионерски домове (Враца, Видин, Перник, Юстендил и др.), които също дават добри възможности за колективна и индивидуална творческа изява. Фактически колективното начало, колективният дух прониза цялата изложба. Нямаше нито една конструкция, която да не носи отпечатък на колектива — всичко е изработено в ОСМТ, в пионерския лом, в училището или най-малко помогнали са по-опитните другари или ръководителите.

Затова успехът на Третата национална изложба и на целия преглед е толкова голям. Затова толкова много са наградите, че ако речем само да изброям експонатите и имената на техните автори, цялата книжка на списанието не би стигнала. Но това не е и необходимо. Още в дните на заключителния етап и насърочно след приключването му вестниците съобщиха всички правителствено-комсомолски награди, наградите на различни министерства, организации и учреждения.

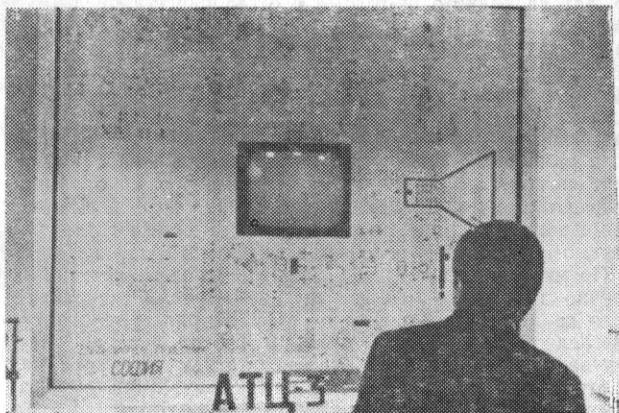Тук още веднъж ще изброим само отличените с награди средношколски и пионерски творби. От изложбите 215 средношколски експонати, награди получават



Разгърнат телевизионен приемник

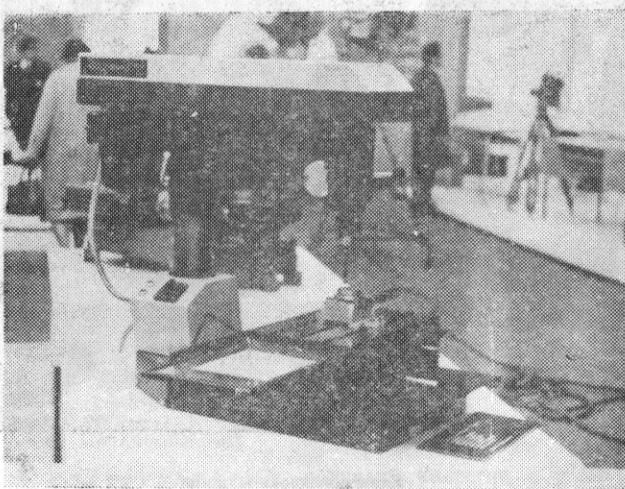

Копирна бормашина

13. Пионерските експонати бяха 101, от които 7 са на градени.

ДИПЛОМ И ЗНАЧКА „ЗА ПОСТИЖЕНИЯ В УЧЕНИЧЕСКОТО ТЕХНИЧЕСКО И НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО“ И ПАРИЧНА НАГРАДА 200 ЛЕВА се присъждат на:

a) Средношколци:

1. Макет за производство на калцинирана сода — изработен от клуб „Млад техник“ с ръков. Б. Колева, ТИХ „Асен Златаров“ — Димитровград.

2. Модификация на тласкач, тип „Г. Бенковски“ (4 кораба с мощност 600 к. с.) — изработен от колектив с ръков. Ив. Агаларов, ТРКК — Русе.

3. Електроискрова машина за пробиване на профилни отвори в твърди термообработени машини — колектив с ръководители П. Иванов и М. Данаилов, ТМТ „Д-р Василиади“ — Габрово.

4. Копирна бормашина — колектив с ръков. Л. Антонов, ТМТ „Д-р Василиади“ — Габрово.

5. Програмирана мебел, съставена от 13 взаимно заменяеми елементи — колектив с ръководители инж Ал. Тотев и Г. Дюлгеров, ТДВА — Пловдив.

6. Машина за обучение — колектив с ръков. В. Бочев, ТМТ — Карлово.

7. Разгърнат телевизионен приемник, тип „София“ — колектив с ръков. Д. Георгиев, ТЕТ — гр. Банско.

8. Универсална метало- и дървообработваща машина — колектив с ръководители Д. Дянков и К. Стоянова, ТМТ — Сливен.

б) Пионери:

1. Осцилограф — изработил Ганчо Светозаров, у. в VIII клас — Кърджали. (Паричната награда е 80 лв.)


2. Семейство кибернетични костенурки — разработка на кръжока по бионика с ръководител Йв. Георгиев, окръжен пион. дом — Враца.

ПОХВАЛНА ГРАМОТА И ЗНАЧКА „ЗА ПОДЧЕРТАНИ ИНТЕРЕСИ В НАУКАТА И ТЕХНИКАТА“ И ПАРИЧНА НАГРАДА 40 ЛЕВА получават:

а) Средношколци:

1. Самоходен багер — изработен от комсомолски колектив в състав: Д. Пехливанов, С. Димитров и Д. Ичев, ТМД — Мадан.

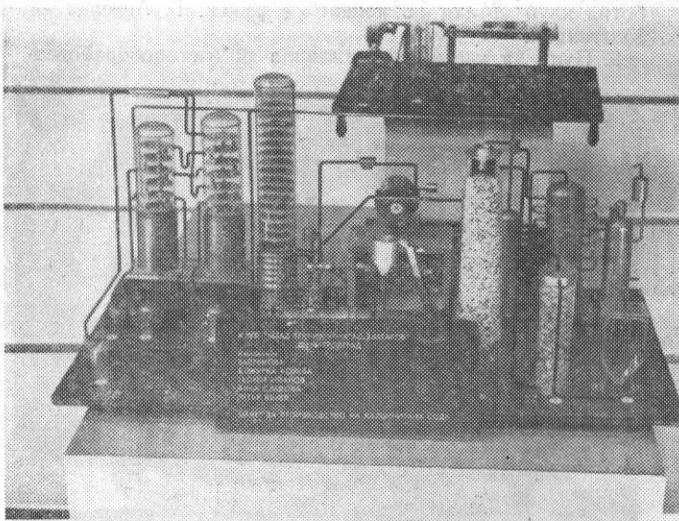2. Светлинно табло с автоматично избиране и описание



Макет за производство на калцинирана сода



Момент от разглеждането на обучаващите машини от ТМТ „Вл. Комаров“



Електроискрова машина

ване характеристики на ел. двигатели — изработил Пенчо Христов, ТМТ „Д-р Василиади“ — Габрово.

3. Струг „С-8“ за обучение — колектив от ТМТ „Кр. Велков“ — Пазарджик.

4. Ножица за рязане на ламарина с определен размер — изработил Добри Добрев, ВТМТ — Ловеч.

6) Пионери (Паричната награда е 20 лв.):


1. Действуващ модел на ракетна площадка — изработил клуб „Млад космонавт“ с ръков. Г. Ангелов — Кюстендил.

2. Пулт за учебна работилница по металообработва-


не — изработ. в осн. у-ще „Кл. Охридски“ — гр. Павликени. Ръководител М. Сребров.

3. „Домашен лекар“ — изработен в кръжока по електроавтоматика от Емил Купенов, Окръжен пион. дом — Варна.

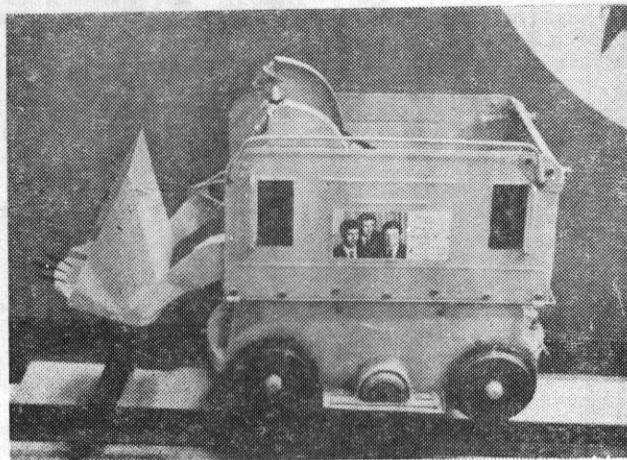4. Уред за откриване на шупли и пукнатини в чер-



Самоходен багер

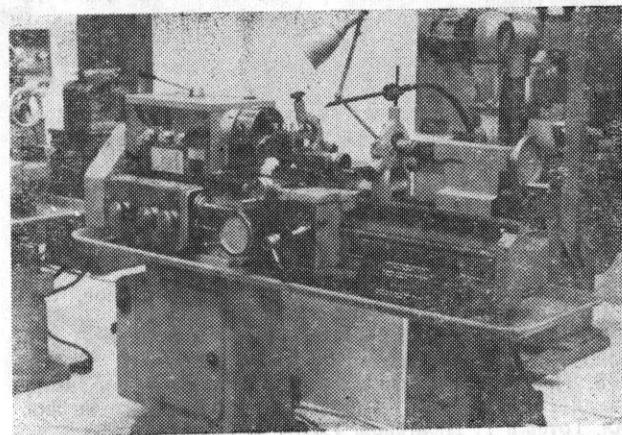

Струг „С-8“

ни и цветни метали — изработил Георги Стоилов и Иордан Йосифов, 13 осн. у.-ще — Перник.

Авторите на всички останали експонати на Третата национална изложба получиха похвална грамота. Специална комисия включи в списъка на предложенията за внедряване в практиката и производството доста средношколски експонати, като само от ЦСМТ те са 7 на брой.

СПИСАНИЕ „МЛАД КОНСТРУКТОР“ РАЗДАДЕ 6 СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ за сполучливо изработени технически средства за обучение по направление А—5 на националния младежки научно-технически конкурс:

a) Средношколци:

1. Радиограмофон получава колектив с ръководител Никола Пенев при ТМТ „В. Комаров“, Силистра, изработил 5 обучаващи машини — ОМ-2, ОМ-3, и др. Колективът е в състав: Димитър Славов — 18 г.,

Лиляна Бощакова — 17 г., Димитър Краев — 18 г., Красимир Жеков — 16 г., Тодор Георгиев — 16 г., Иордан Димитров — 16 г. и Пламен Славов — 18 г.

2. Фотоапарат „Зенит Е“ получава колектив с ръководител Иордан Попов при СПТУ „Димитър Ганев“ — Силистра, изработил екзаминатор с феромагнитна памет. Колективът е в състав: Валентин Райчев — 18 г., Георги Келесиев — 18 г. и Иван Андреев — 19 г.

3. Фотоапарат „Зенит Е“ получават Благой Мечков и Иван Божинов, ОСМТ — Бургас, изработили под ръководството на Емил Пренеров оригинален видеотелефон.

4. Транзисторен приемник „Ехо 2“ получава Илия Илиев от ТМТ „Хр. Ботев“, Карлово, изработил модел на хоризонтална фрезмашина.


б) Пionери:

1. Транзисторен приемник „Ехо 2“ получава кръжочникът от ЦСМТ — София, Георги Бонев, изработил електротабло за последователно и успоредно свързване на консуматори и други конструкции.

2. Транзисторен приемник „Ехо 2“ получава и кръжочникът от ОСМТ — Видин, Васко Василев, изработил действуващ модел на транзисторен приемник за учебни цели.

Редакцията на сп. „Млад конструктор“ поздравява с наградите първенците и всички участници в Третия национален преглед и изразява увереност, че след големата равносметка, направена на заключителния етап, и в условията на непрестанни грижи и внимание, младите творци ще завоюват още по-големи успехи в обявения вече Четвърти национален преглед на ТНМТ през 1971 година. Политическата и творческа активност на българските пионери и комсомолци ще бъде най-добрата среща на Х конгрес на БКП, който ще разкрие нови хоризонти за възхода на българската нация. Тогава движението за техническо и научно творчество ще се превърне в един грандиозен поход от връх към връх до заветния връх — комунизма!

Слави ТЕРЗИЕВ

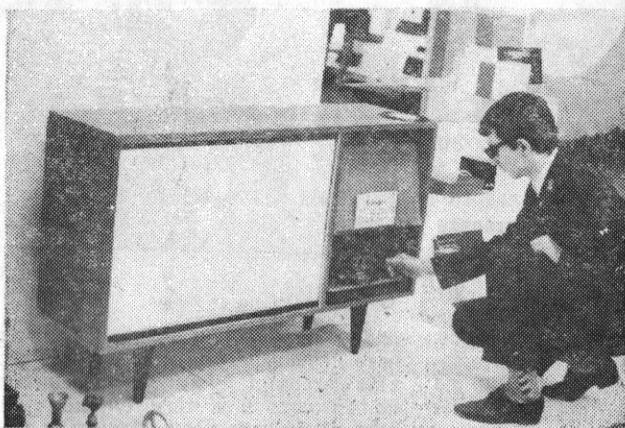

Видеотелефонът от ОСМТ — Бургас

ТВОРЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ

Повечето млади посетители през шестия ден от заключителния етап на Прегледа бяха участници в многообразни и интересни състезания. Може определено да се каже, че този ден принадлежеше на учениците, защото те бяха участниците във всичките тези състезания: по радиоелектроника, конструиране, фотография, архитектурно проектиране, промишлена естетика... Програмата изреждаше дълга поредица и залите, площадките бяха недостатъчни за всички. Затова част от състезанията, които изискваха и по-специални условия, се проводеха извън територията на изложбата. Ще ви разкажем само за тези, които успяхме да видим. А посетихме повечето пионерски състезания.

В залата, където мереха сили състезателите по радиоелектроника, борбата беше твърде разгорещена. Изискваше се за най-кратко време да бъде слобден транзисторният приемник „Яцек“ и то така, че да работи. Но регламентът на състезанието предвиждаше не само сръчност и бързина. Необходими бяха и определени теоретични познания: пионерите трябваше да отговарят точно и компетентно на зададените от комисията въпроси из областта на радиотехниката. Гласът на първия транзистор чухме на 65-та минута, като много скоро след него зазвучаха почти всички останали. Наистина добри постижения, но в теоретическата подготовка на състезателите имаше още доста да се желае.

Състезателите-конструктори имаха сравнително трудна задача. Трябва-

ше да конструират сложен и оплетен модел на автомобил, като внесат и творчески промени в конструкцията. Четирите състезателни часа се видяха малко за някои от тях, но моделът беше конструиран от всички. Творчеството обаче и тук не беше на висота. Състезателите предимно копираха и конструкторите-творци бяха изключение.



Напрегнат момент от състезанието по конструиране

Младите електротехници съставяха схема на жилищна инсталация. Изискването при тях беше по най-рационален начин да построят схемата, като включват всички предоставени елементи: фасонки, ключове, контакти... Не всичко беше доизкусурено, не липсваха и грешки, но пионерите работеха творчески, всички за себе си.

Особено приятни бяха състезателните условия за младите фотолюбители. Първото условие при тях бе-

ше да направят фотопортаж от изложбените зали, а второто — да разходят своя фотообектив из живописния, позлатен от есента Пловдив. Комисията се оказа в затруднение, когато децата представиха направените снимки. Младите фотолюбители, без изключение, доказаха, че владеят както фотографската техника, така и умението да намират оригинални и живописни обекти.

За пръв път се провеждаше състезание по промишлена естетика. В него участвуваше за сега само немногобройна група средношколци. По предварително начертан от тях проект младежите изработваха телефонна слушалка от пластелин. Интересен момент беше защитата на изпълнения проект, който трябваше да отговаря на ред условия, задължителни за тази нова и перспективна наука. Имаше интересни и добре обмислени решения, както и добре построени защити на



Фоторепортер на равнище

проектите. Разбира се, професионалното дизайнерско умение е далеч над тези скромни ученически решения, но важното и в този случай е, че вече не остават нови области от познанието, в които да не надникват и най-младите умове.

НАГРАДИТЕ

НА СПИСАНИЕ

МЛАД КОНСТРУКТОР

ПРЕЗ 1971 ГОДИНА за постижения в техническото творчество

Редакцията на сп. „Млад конструктор“ призовава хилядите читатели и всички средношколци и пионери, приятели на техниката, на активна творческа работа за достойна среща на X конгрес на БКП и 80-годишнината на Бузлуджанския конгрес.

На младите конструктори, които на IV национална изложба на ТНТМ в Пловдив се представят с **най-сполучливите технически средства за обучение и автоматични устройства за бита**, ще бъдат раздадени **6 материални награди** (по три за пионери и средношколци): фотоапарати, транзисторни приемници, радиокомплекти.

Специални награди ще бъдат раздадени и на младите моделисти, които се представят най-добре на съответните републикански първенства с модели, публикувани в нашето списание.

За наградите на сп. „Млад конструктор“ могат да се състезават **колективи и индивидуални творци**.

Редакцията пожелава на всички млади конструктори ползотворна работа и успех в училищните, градските и окръжните изложби, за да се изкачат на **най-високото стъпало — IV национална изложба, посветена на Десетия партиен конгрес!**

ТРАНЗИСТОРЕН НИСКОЧЕСТОТЕН ГЕНЕРАТОР


Този нисковестотен генератор има универсално приложение. Към изводите 1 и 2 може да се присъедини високоговорител или какъвто и да е параметрично подходящ консуматор. Така например нисковестотното напрежение може да се подаде на слушалки, във входа на нисковестотен усилвател или към буската за грамофон на радиоапарат. Ако генераторът се използва за пробни цели (като нисковестотен сигналоподавач), изводът 1 се свързва сериен през кондензатор $0,1 \mu F$ при лампови апаратури или през електролитен кондензатор $2-5 \mu F$ (с плюса към 1) при транзисторни апаратури. Другият край на кондензатора се свързва към решетката на изprobваното лампово стъпало или към базата на съответния транзистор.

За да се изработи учебна апаратура по телеграфия, прекъсвачът *Пр* може да се замени с морзов ключ, а към изводите 1 и 2 — с помощта на дълга линия — да се включат известен брой слушалки.

СХЕМА

Очевидно това е елементарен нисковестотен генератор изпълнен с един транзистор, чиято изходяща мощност е достатъчка за захранване на високоговорителя. За транзистор може да се използува който и да е от нашите нисковестотни транзистори, както и извънстандартните им еквиваленти (200 mW). Трансформаторът е изходящ от „Ехо“, но може да се използува подобен изходящ трансформатор и от друг

джобен транзисторенadioапарат. Едната половина от първичната намотка се използва за обратна връзка, осъществена и чрез кондензатора *C*. Неговата стойност определя височината на тона и по желание може да бъде от 1 до $10 \mu F$. Съпротивлението *R* се избира така, че генераторът да заработи достатъчно мощно. Стойността на съпротивлението не трябва да бъде много малка, понеже в такъв случай съществува опасност от повреда на

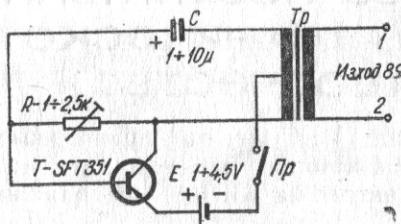

транзистора. Стойността на съпротивлението зависи от използванния транзистор и трябва да лежи в обхвата $1-2,5 \text{ k}\Omega$. Ако не може да се набави регулируемо съпротивление, трябва да се изprobват няколко обикновени съпротивления с цел да се определи оптималният режим на работа. Разбира се, с помощта на регулируемо съпротивление се постига по-голяма точност в настройката. Много трябва да се внимава при работа с малки стойности за *R*, за да се избегне претоварване на транзистора. При настройката се препоръчва във веригата на захранването да се включи милиамперметър, като при

батерия 4,5 V стойността на това не трябва да бъде по-голяма от 120 mA . След отчитане на такава стойност *R* не трябва да се изменя.

Напрежението на захранване може да бъде и по-ниско от 4,5 V, стига при съответното напрежение да се осигури задействуване на генератора. На практика генераторът ще генерира и при 1,5 V, което прави възможно използването на малък елемент 1,5 V, ако се желае миниатюризация на изпълнението. В този случай се понижава и стойността на консумирания ток. Не бива да се използува напрежение по-високо от 4,5 V.

МОНТАЖ

Монтажът не е критичен. На малка гетинаксова платка се закрепва трансформаторът, а до него лайстна с почти същата дължина. Към лайстната се запояват транзисторът, съпротивлението, кондензаторът, батерията 2,5 V и изводите към прекъсвача. Този комплект се поставя в подходяща пластмасова кутийка, на която се предвижда отвор за монтиране на малко „Це-ка“ ключе и два други отвора, в които се закрепват буските на изводите 1 и 2.

Инж. Стефан КЛИСУРСКИ

ТРИБУНА НА ВАШИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ

Драги читатели, в тази нова рубрика на нашето списание ще поместваме материали по ваши писма, в които ни разказвате за вашата работа, за проблемите, които ви вълнуват, за експериментирани и построена от вас модели, апарати и съоръжения. Чрез тази рубрика резултатът на вашия упорит и целенасочен труд ще стане достояние на всички заинтересувани. Погодните за вашите разработки и конструкции желаещите ще могат да ги възпроизведат. Така ще се увеличават познанията на всички, ще се обогатяват личните лаборатории и колекции.

Освен това в рубриката ще поставяме задачи за разработване на различни уреди и съоръжения. Най-сполучливите решения на тези задачи ще бъдат помествани в списанието.

Рубриката ще се води от наши сътрудници, които са изтъкнати специалисти в съответните области,

Оформянето на рубриката в тази книжка предоставихме на инж. Славчо Маляков, старши преподавател във ВМЕИ „Ленин“ — София.

УСТРОЙСТВО ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПОВРЕДИ В КОНДЕНЗATORИ, ТРАНСФОРМАТОРИ И БОБИНИ

Това твърде интересно устройство е изработил Васко Радев от Бургас, ул. „Струма“ 65-а. Схемата на устройството е показана на фиг. 1. Както виждате от нея, апаратчето се състои от един електромагнит EM , мекожелезна котвичка K , възвращателна пружина BP , контактни пластинки Π_1 , Π_2 две скални лампички L_1 , L_2 , една галванична електрическа батерия EB , ключето Kl и двете букси A и B .

Батерията се включва към апаратчето чрез ключето Kl . Понеже веригата на електромагнита не е затворена, той не привлича котвичката и тя, под въздействието на възвращателната пружина, притиска своя контакт 3 към контакта 1 от контактната пластинка Π_1 . Тогава се затваря веригата на лампичката L_1 и тя светва.

Ако свържете накъсо двете букси A и B , тогава се затваря веригата на електромагнита. Той привлича котвичка-


та и тя се завърта около точка 6 . Така електрическата връзка между контакта 3 на котвичката и контакта 1 на пластинката Π_1 се прекъсва. Лампичката L_1 загасва. В края на движението на котвичката нейният контакт 3 пътно притиска контакта 2 на пластинката Π_2 . Тогава се затваря електрическата верига на лампичката L_2 и тя светва.

Когато премахнете късото съединение между буксите A и B , веригата на електромагнита се прекъсва. Тогава под действието на възвращателната пружинка котвичката прекъсва веригата на L_2 и възстановява веригата на L_1 . Така действува устройството.

Нека сега да видим как това малко автоматично индикаторче може да се използува при проверка на кондензатори, бобини, трансформатори, а даже и реолета. Преди всичко трябва да се отбележи, че с устройството на Васко Радев може със сто процентова точност да се

проверяват променливи въртящи кондензатори.

За тази цел двета извода на съмнителния кондензатор трябва да свържете към буксите A и B (фиг. 1). След това отворете ротора на кондензатора, т. е. направете така, че той да има минимален капацитет. Сега вече може да включите ключето Kl . Трябва да светне

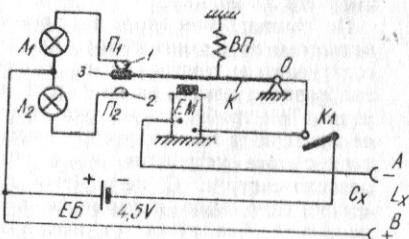

Фиг. 1

лампичката L_1 . Ако вместо нея светне L_2 , това означава, че кондензаторът, даже и когато е напълно отворен, представлява късо съединение. Но такова нещо твърде рядко може да ви се случи. Ако във вашия случай светва L_1 , значи кондензаторът в отворено положение е редовен. Сега завъртете бавно ротора на кондензатора така, че капацитетът му да се увеличава. Тогава пластинките в ротора навлизат между пластинките на статора. Поради неточност вследствие на удар или недобро стопанисване може пластинките на ротора да се допират до пластинките на статора. При това допирани се получава електрически контакт между ротора и статора, което въвъншност е късо съединение във въртиращия кондензатор. Все едно, че сте дали накъсък буксите A и B . Веригата на електромагнита се затваря и той привлича котвичката си. Тогава L_1 загасва, а L_2 светва. Това преместване на светлината е указание за късо съединение в проверявания кондензатор. Сега твърде внимателно с тънка отвертка или ножче можете да намерите мястото на късото съединение в кондензатора и да го отстраните. Ако сте сполучили, L_2 ще загасне и отново ще светне L_1 . Променливият въртиращ кондензатор е напълно редовен, ако при въртенето му от начало до край и обратно свети само L_1 . Ето защо е хубаво да боядисате крушката L_1 зелена (редовно — дава се ход), а L_2 — червена (стоп — повреда). Още по-добре би било да намерите цветни зелени и червени плафониерчета за крушките.

По същия начин може да проверите какъвто и да е кондензатор. Ако той е електролитен, трябва да го свържете съобразно с показания на фиг. 1 поляритет. Тук трябва да се има предвид, че проверката на невъртищи кондензатори с това устройство не е стопроцентово сигурна. С него може да се открие само късо съединение в кондензатора. Ако някъй от изводите на проверявания от вас кондензатор е прекъснат, с това устройство не може

да установите. Според показанията на устройството кондензаторът с вътрешно прекъсване е редовен, което въвъншност не е вярно.

С това устройство могат да се проверяват и бобинажни изделия като трансформатори, релета, бобини, електромагнити, електромотори и др. И тук проверката не е всеобхватна. Може само да се констатира дали има прекъсване в съответната бобина. След включване на изследваната бобина L_x към буксите A и B и включването на ключето K_l , ще светне една от лампичките. Ако бобината не е прекъсната, тя ще даде накъсък A и B и електромагнитът ще привлече котвичката си. Тогава ще светне L_2 . При наличие на повреда, дължаща се на прекъсване в бобината, ще светне L_1 , тъй като тогава A и B не се затварят.

Ако в бобината има късо съединение, с това устройство то не може да бъде открито. При наличие на късо съединение вътре в бобината се нарушава нейното електромагнитно действие, рязко се намалява индуктивността ѝ. Така например, ако има късо съединение в една от намотките на мрежов трансформатор, при включването му в електрическата мрежа той ще се загрява силно, а даже може и да прогори. Ето такива повреди не могат да бъдат открити с описаното устройство.

Вместо електромагнит и котвичка с контактни пластинки за изработка на устройството вие можете да използвате малко реле, както е направил и Васко Радев.

След като разбрахте какви достойнства притежава неговото устройство, ние ви предлагаме задача да го усъвършенствувате. Помислете какво трябва да направите, за да може с него да констатирате прекъсвания в кондензаторите и късо съединение в бобинажните изделия. Освен това, не може ли да се направи така, че вместо електромагнит или реле в апаратурата да се използват транзистори?

Чакаме вашите отговори с мнения, препоръки и предложения.

НОЩЕН МИГАЧ

Предлага пак изобретателният и активен Васко Радев. Схемата е показана на фиг. 2. Означенията в тази фигура съвпадат с означенията на фиг. 1.



Фиг. 2

Нека проследим действието на нощния мигач. Преди всичко да се има предвид, че възвръщателната пружина $BП$ държи котвичката K нагоре така, че в безтоково състояние (когато ключето K_l не е включено) са затворени (са дадени накъсък) контактите точки 1 и 2.

При включване K_l през 1 и 2 се затваря веригата на електромагнита. През навивките му против ток, той се намагнитва и привлича котвичката. Но тогава се разединяват контактите 1 и 2, а се дават накъсък контактите 3 и 4. Тогава през тях се затваря веригата на електрическата скална крушка L и тя светва. Но с това веригата на електромагнита се прекъсва. Поради това той престава да бъде магнит. Под въздействието на възвръщателната пружина котвичката се връща в изходно положение и процесът се повтаря дотогава, докато не изключим ключето K_l или докато се източи батерията.

Благодарение на включването и изключването на веригата на електрическата крушка L , тя периодически светва и изгасва. Продължителността на

светене и прекъсване зависи от конструкцията на електромагнита (релето). Ако възвръщателната пружина е по-малка, бързината (честотата) на мигането ще се намали. Ако използвате твърда пружина, честотата ще се увеличи.

Помислете не е ли възможно да заместите електромагнита (релето) с електронна схема, в която да участват транзистори, диоди, съпротивления и кондензатори, а даже и потенциометри. Не е ли възможно с един от потенциометрите да се регулира честотата на мигането?

Васко Радев пише, че този мигач би могъл да се използува за реклами и други цели.

Помислете можете ли да конструирате някое по-сложно рекламино устройство, като например показаното на фиг. 3. Функционално това рекламино устройство грябва да работи така: светва първият ред, след известно време той загасва, а светва вторият. Като загасне той, светва третият ред. След това и трите реда 1, 2 и 3 светят едновременно. Накрая загасват всичките и

ГОЛЯМА АНТЕНА ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ РАДИОСТАНЦИИ ИЛИ «ВЪДИЦА ЗА СТАНЦИИ»

Така е нарекъл своето предложение нашият читател Крум Лисичков, студент във ВМЕИ — Варна.

Онези от вас, които имат малък джобен радиоприемник, често пъти са били във възторг от това, че той хваща голям брой станции. Но това, за съжаление, почти винаги е било извън къщи, в повечето случаи вечер след залез слънце.

Това е така, понеже тези приемници имат феритна антена. В нейната бобинка се индуцира напрежение от магнитната компонента на електромагнитното поле, създавано от хванатата радиостанция. Това поле, както и магнитната му компонента, са по-силни вечер след залез слънце. Освен това, вътре в железобетонна постройка силата на полето значително намалява. Такива постройки представляват електромагнитен еcran. Ако извън такъв еcran, наричан още „фараев кафез“, има също електромагнитно поле, то вътре в него, полето почти не прониква. Ето защо вътре в железобетонни постройки силата на електромагнитното поле, създавана от радиостанциите, е и много малка. Поради това вътре в тях малкият транзисторен радиоприемник хваща само мощните местни станции, а привечер — и някои отдалечени, но мощни радиостанции.

За да се елиминира вредното въздействие на железобетонните постройки, трябва да свържете радиоприемника си с външна антена. Това е лесно за приемници, на които е монтирана букса за включване на външна антена. Но в доста видове приемници такъв извод не е по-

ставен. И ако вие решите да си го монтирате, ще срещнете сериозни затруднения. Въвеждането на външна антена в повечето от случаите разстройва приемника, вследствие на което в него се получават пикувания при въртене на настроиращия кондензатор.

Тогава какво да се направи? Да се примирим с това, че нашето малко, симпатично радио, което ни е очаровано навън, като хваща толкова станции, вътре в къщи не ще? Не! Сега вече не трябва да се примиряваме. Тук на помощ ни идва „въдицата за станции“ на Крум Лисичков. Сега му е мястото да се допълни, че на тази въдица могат да се хващат повечето станции не само в къщи, но и навън. Така че това малко съоръжение въобще увеличава възможностите на малкото ви радио.

От техническа гледна точка „въдицата“ представлява по принцип външна антена. По-точно казано, тя е настроена външна антена, като вързката между нея и феритната антена на радиоприемника е слаба, с резонансно-индуктивен характер. Това много добре бихте разбрали, ако погледнете фиг. 4.

В една малка пластмасова или дървена кутийка е поставена феритната антена „ФА“. Тя представлява феритна пръчка с дължина около 70 mm и диаметър 8—10 mm. Върху нея са навити една до друга общо 120 навивки от литцендрат 20x0,05. На 40-ата навивка е направен извод за включване на външната антена A.


В случай че не разполагате с литцендрат, можете да навиете феритната

КИНО	/
АРДА	2
ПРЕДСТАВЯ	3

Фиг. 3

описаният процес се повтаря непрекъснато. Нека в устройството, което ще предложите, да не участват механични контакти освен първоначалният ключ за захранването. Чакаме вашите отговори, както и постиженията, и новите ви хрумвания.

Направление на слушания радиопредавател

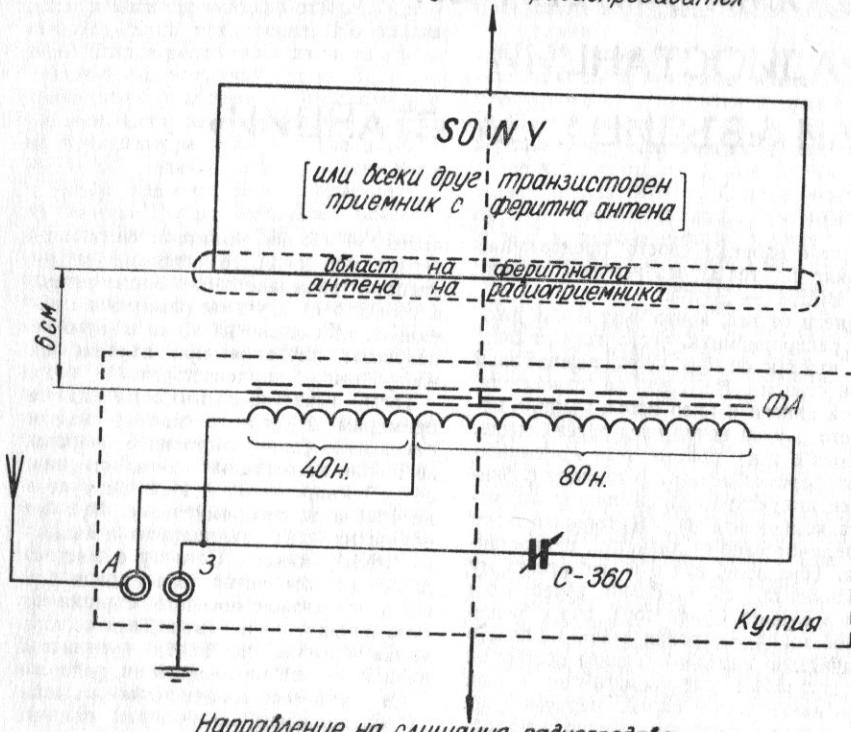

Фиг.4

антена с медна жица с емайллакова изолация ПЕЛ, с диаметър 0,2 mm. Но тогава, както посочаз Крум Лисичков, получените резултати не са толкова добри.

Към 120-те навивки на антената е включен променливият въртищ кондензатор C с капацитет около 360 pF. Ролята на този кондензатор може да бъде изпълнена от едната секция на променлив въртищ кондензатор от радиоприемниците „Ехо“, „Гауя“, „Селга“ и др. Важното е използванието от вас кондензатор да е миниатюрен и качествен.

Интересното тук е, че между „въдицата“ и транзисторния радиоприемник няма галванична (непосредствена, електрическа) връзка.

Нека сега да видим как се използува „въдицата“. Най-напред трябва да ориентирате приемника си така, че феритната му антена да е перпендикулярна на направлението към радиопредавателя, който желаете да слушате. След като сте включили към въдицата външната антена A и заземяването Z , ориентирайте я така, че феритната ѝ антена ΦA да е успоредна на ферит-

ната антена на радиоприемника. След това трябва да въртите променливия кондензатор C на въдицата, докато слушанието от вас звук стане най-ясен и силен. Изобщо потърсете, като въртите кондензатора C , максимума на звука. Вие разбираме тогава, че паралелният трептящ кръг, образуван от индуктивността на феритната антена на „въдицата“ и нейния променлив кондензатор, е в резонанс с носещата честота на слушаната от вас радиостанция. Тогава връзката между въдицата и приемника е максимална (най-сила) но само за тази станция. За всяка друга станция връзката е доста по-слаба. Така се обяснява усилващото и „изчистващото“ действие на тази настроена резонансна антена, индуктивно свързана с радиоприемника.

За получаване на максимума на звука трябва, след като сте настроили оптимално кондензатора от „въдицата“, да променяте разстоянието между въдицата и радиоприемника и тяхното разположение. При това трябва да знаете, че оптимални резултати се получават само когато двете феритни антени (на приемника и на въдицата) лежат в една и съща равнина.

Пожелаваме ви успешно „ловуване“ с тази „радиовъдица“.

Пишете ни за получените от вас резултати.

ОТ ИЗЛОЖБЕНИТЕ ВИТРИНИ

Следващите две устройства бяха експонати на методическата изложба на ЦСМТ „Ученическо техническо творчество“, която се провежда през м. септември в София.


ФОТОРЕЛЕ СЪС ЗВУКОВА СИГНАЛИЗАЦИЯ

Фоторелето със звукова сигнализация може да излъчва звукови колебания с честота около 1 kHz при осветяване на светочувствителния му елемент.

Предлаганото устройство може да се използува най-вече като учебно нагледно пособие при запознаването с явленето фотоелектричен ефект. С него ще е възможно да се онаглядят и някои от законите при фотоелектрическия ефект. Например при спиране на светлинния поток, отправен към фотосъпротивлението, звукът от говорителя също спира, което показва, че явленето е безинерично или пък като се изменя интензитетът на светлината, изменя се и сила на звука, което показва какви са измененията на фототока и т.н.

Фоторелето може да се използува и като устройство за охраняване на даден обект (или ценен предмет). Това може да се постигне, като на светлинния поток, отправен към фотосъпротивлението, поставим охранявания предмет. Докато той е на мястото си, т.е. върху фотосъпротивлението не попада светлина, автоматът не генерира звукови колебания. Отмети ли се предметът, устройството ще действува и в „караулното помещение“ ще бъде видигната тревога.

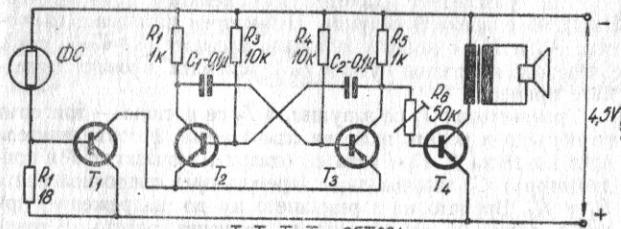Да разгледаме принципната схема, дадена на фиг. 1, и нейното действие.



13 Фиг. 1

Схемата е изпълнена с 4 транзистора, които имат следните функции: транзисторът T_1 е постояннотоков усилвател; T_2 и T_3 са свързани в схема на мултивибратор, генериращ импулси със звукова честота (около 1 kHz); транзисторът T_4 е крайно стъпало, усилващо звуковите колебания, които се чуват от високоговорителя Bg .

Когато върху светочувствителния елемент не е попадала светлина, той има много високо съпротивление (около 1 000 000 Ω) и поради това транзисторът T_1 почти не пропуска колекторен ток (в този случай се казва, че транзисторът е „запущен“). При това мултивибраторът, съставен от транзисторите T_2 и T_3 , не генерира импулси, тъй като напрежението между еmitterите и колекторите им е почти равно на нула. На края транзистор T_4 не се подават импулси и във високоговорителя не се чува звук. Шом се освети фотосъпротивлението Φc (то може да бъде ФК-2), вътрешното му съпротивление рязко спада (до около 1000 Ω) и транзисторът T_1 се отпуска, т.е. започва да пропуска колекторен ток. В резултат на това на транзисторите T_2 и T_3 , които са включени в колекторната верига на T_1 , се подава напрежение и мултивибраторът започва да генерира импулси, които след усилване от транзистора T_4 се трансформират в звукови колебания. Силата на звука и (в малки граници) честотата му зависят силно от интензитета на падалата върху съпротивлението светлина. Интензитетът на светлината трябва да се подбира в зависимост от предназначението на уреда.

Преди да пристъпите към окончателен монтаж необходимо е да експериментирате схемата върху пробно шаси. Окончателният монтаж се извършва върху печатната схема, дадена на фиг. 2.

Върху печатната схема са отбелзани местата на отделните елементи. Защрихованите участъци представляват металното фолио, което трябва да остане след ецванието. Запояването на детайлите трябва да става бързо, без излишно да се прегрява мястото на запояването, тъй като може детайлите да се повредят, а освен това лепилото, с което са залепени металните ивици за гетинакса, изгаря и те се разлепват. Запояването трябва да стане с поясник, с мощ-

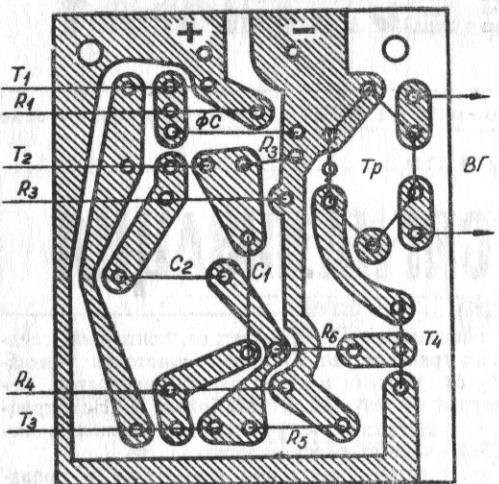


Fig. 4

ЧАСОВНИК ЗА ЕКСПОНАЦІЯ

Описанието тук часовник за експонация може да задоволи напълно нуждите на фотолюбителя. Намиращите се на пазара часовници от този вид са скъпи и сложни устройства, с които не всеки може да се сна ди. Материалите, необходими за изработването на предлагания часовник, не са дефицитни, а конструкцията му е достъпна за повечето млади техники и любители на фотографията.

Схемата, дадена на фиг. 1, съдържа три транзистора SFT 321 В. Транзисторите T_2 и T_3 образуват симетричен тригер, в едното рамо на който е включено релето. Транзисторът T_1 служи за разделяне на времезадаващата група, образувана от кондензатора C_1 и съпротивленията $R_1 + R_7$, от тригера. Кондензаторът C_1 има стойност 2000 μF . Ако липсва такъв кондензатор, може да се постави друг със стойност 1000 μF или дори 500 μF , но в първия случай съпротивленията $R_1 + R_7$ трябва да се увеличат два пъти а във втория — четири пъти, за да се запазят същите времена.

Съпротивленията R_1 – R_7 са така подбрани, че да се получат времена от 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 сек. Това е направено с цел да могат да се получат всички времена в интервала от 1 до 127 секунди през 1 сек. Например при натискане на ключовете K_2 , K_4 и K_5 времето на задръжка ще бъде $2+8+16=26$ сек.

Съпротивленията R_1+R_7 могат да бъдат заменени с потенциометър $150 \text{ k}\Omega$, но това е неудобно, защото тогава трябва да се поставят стрелка и скала, които да бъде добре осветена. Това обаче е нежелателно поради естеството на фотографската работа. Освен това грешката при поставянето на стрелката на дадено деление ще бъде много голяма.

Нека разгледаме работата на схемата с един пример. Зададено е време 9 секунди. Най-напред натискаме клавиите K_4 и K_1 , с което сме задали времето ($8+1=9$ сек.). След това натискаме бутона B . В схемата протичат следните процеси:

Транзисторът T_2 се запушва, а T_3 се насища — тригерът се обръща и релето включва лампата на фотоувеличителя чрез контакта 2. При това се отваря и контактът I и кондензаторът C_1 започва да се зарежда през съпротивленията R_1 и R_4 . Времето на зареждането му до напрежение, при което тригерът се обръща и изключва релето, е точно 9 секунди — колкото е времеконстантата на C_1 и последователно свързаните с него R_3 и R_4 . Чрез повторно натис-

ност максимум 100 W! Обърнете особено голямо внимание на правилното монтиране на транзисторите! Всяка грешка при включване на захранването може да доведе до повреда. След като всички детайли са запоени за съответните им места, печатната платка заедно с говорителя се монтира в полистиролова кутия, която предварително сте си изработили. Фотосъпротивлението се монтира върху една от стените на кутията или се извежда до подходящо място.

При настройката на уреда предварително поставяме пълзгача на променливото съпротивление R_6 в средно положение и след това свързваме към източника на напрежение. Включваме захранващото напрежение и осветяваме фотосъпротивлението, например с електрическа лампа, която поставяме на около един метър от него. Сега в говорието трябва да се чуе характерен звук с честота около 1kHz. С преместване на пълзгача на променливото съпротивление R_6 постигаме максимална сила на звука. Съпротивлението R_1 се подбира опитно, но най-добре е то да бъде заменено с тример-съпротивление 220 до 500 Ω . Тример-съпротивлението дава възможност да се подбира чувствителността на устройството.

Чувствителността на фоторелето зависи силно от интензитета на падналата върху фотосъпротивлението светлина. Ако желаем да постигнем по-голяма чувствителност, необходимо е да повишам интензитета на светлината чрез използването на по-мощен източник или като поставим пред фотосъпротивлението на подходящо разстояние (фокусното разстояние) леща.

ПЕТЪР ХРИСТОВ, зав. отдел в ЦСМТ


кане на бутона B часовникът ще даде същото време. Това е много удобно, когато има да се правят по няколко екземпляра от една снимка.


Лампата L (12 V/0,1 A) служи да предпази селеновия изправител от късо съединение, ако часовникът е на положение „О“ секунди, т. е. когато ключовете $K_1 + K_7$ са затворени.

Устройството се захранва от изправител по схемата Грец, в който се използва едно селено стълбче 25/20—0,08, а за филтриране на изправленото напрежение е поставен кондензаторът C_3 (500 $\mu F/15$ V). Кондензаторът C_3 служи за отстраняване на евентуални вибрации на релето.


Трансформаторът T_p е обикновен звъничес трансформатор, от който се използват изводите за 8 V. Глиймлампите Γ_{L1} и Γ_{L2} осветяват едно тясно прозорче, на което са написани числата 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, съответствуващи на ключовете $K_1 + K_7$. Светлината на глиймлампите е много слаба, а прозорчето е черно с червени цифри, така че няма опасност от осветяване на фотоматериалите.

Фиг. 2

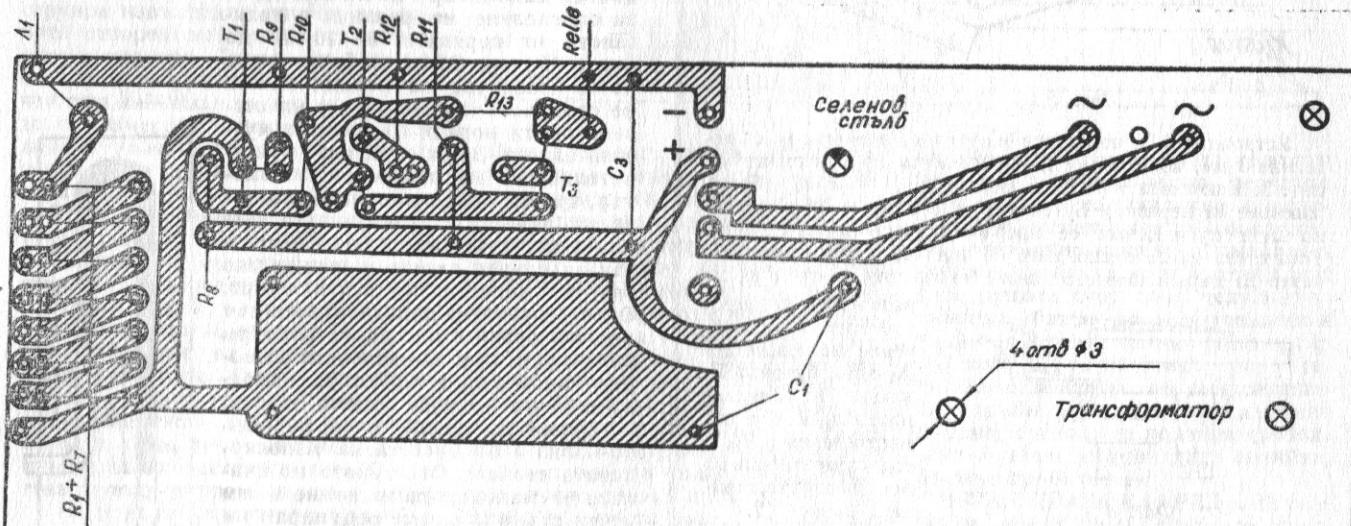

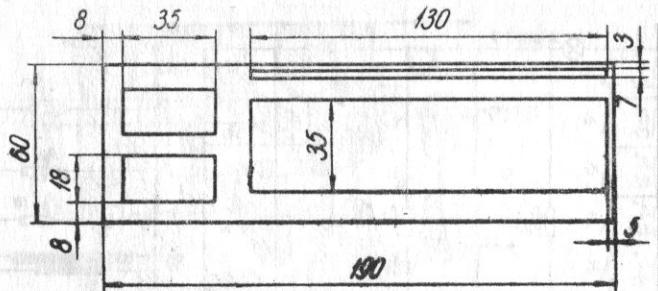

Преден панел

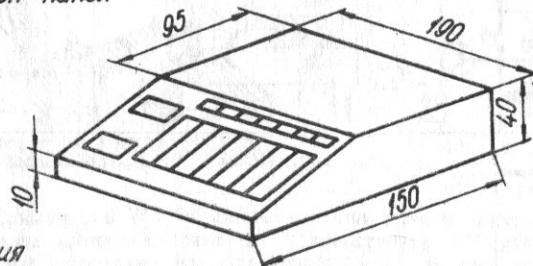


Кутия

Фиг. 3

Устройството е поместено в кутия от полистирол с дебелина 3 мм, която може да се изработи по чертежите от фиг. 3. Ключетата $K_1 + K_7$ и ключът K са от типа „Елит“ (ключове за пералня). Бутона B може да е произволен, но ще е хубаво, ако се преработи едно ключе „Елит“. Това става много лесно, като се постави една пружинка, която да държи ключето винаги изключено, както е показвано на фиг 4. Всички

елементи с изключение на ключетата $K_1 + K_7$, бутона B , ключът K , глимлампите Γ_{L_1} , Γ_{L_2} и съпротивленията R_{15} и R_{16} са монтирани на печатна платка, показвана на фиг. 2.

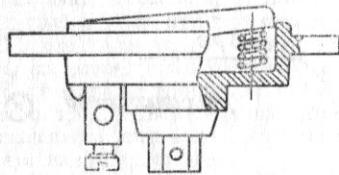

Фиг. 4

Устройството не се нуждае от никаква особена настройка и започва да работи веднага след слгобяването му. Трябва само да се подберат съпротивленията $R_1 + R_7$ така, че да дават точно 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 секунди.

МИНКО ВАСИЛЕВ,
кръжокръководител в ЦСМТ


ЗА НАШИЯ УЧИЛИЩЕН КАБИНЕТ

ДЕМОНСТРАЦИОНЕН МИКРОМАНОМЕТЪР

За измерване налягането на газове, близко до атмосферното, както и за измерване на малки разлики в налягането се използват т. н. отворени манометри (фиг. 1). При тях разликата в налягането се уравновесва от хидростатичното налягане на стълба течност с височина h . Обикновеният отворен демонстрационен манометър е много подходящ за определяне на разлики в налягането от порядък на 10—20 до около 400 мм. Обаче той не може да се използува за редица важни не само количествени, но и качествени опити поради малката си чувствителност. За да се повиши чувствителността на отворения манометър, трябва да се замени използваната течност с друга, която има по-малка плътност. Обикновено в такива случаи вместо живак се употребя оцветена вода или спирт. Оцветяването на използваната течност се прави с цел да се подобри видимостта при измерването. Отворен манометър, в който се използва друга течност вместо живак, е толкова по-чувствителен, колкото по-малка е плътността на използваната течност. Отчетеното по скалата на манометъра налягане в mm течен стълб (h mm) се редуцира към живачен стълб, като се умножи с отношението от плътността на течността ρ , с която се работи, към плътността на живака — 13,6, или

$$h \text{ mm течен стълб} = h \frac{\rho}{13,6} \text{ mm живак}$$

Фиг. 1

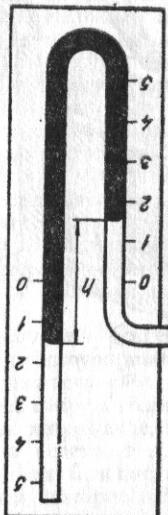


вачен стълб. Но и в този случай чувствителността на отворения манометър не е достатъчно висока, за да могат успешно да се правят редица опити, при които е необходимо да се измерват малки разлики в налягането.

Чувствителността на отворения манометър значително би могла да се повиши, ако се видоизмени той, като се извие дясното му коляно до положение, близко до хоризонталното. Тогава отклонението на стълба течност в тази стъклена тръбичка на отворения манометър ще бъде значително по-голямо при малки разлики в налягането и много по-точно би могло да се определи изменението в нивата на течността.

Споменатото видоизменение на отворения манометър и превръщането му в наклонен манометър с голямо отношение в сеченията на двете колена позволява да се конструира извънредно удобен за работа отворен манометър с голяма чувствителност. Такъв манометър с повишена чувствителност, наричан още микроманометър, позволява да се измерват незначителни разлики в налягането, което е много необходимо при изучаването на отдела „Механика на флуидите“, както и за разрешаването на някои практически задачи. С този микроманометър могат да се извършват демонстрации за количествено определяне и сравняване на пълното, статичното и динамичното налягане в коя да е точка не само на воден, но и на въздушен поток. Също така може да се демонстрира принципът за измерване скоростта на въздушен поток и даже да се определи големината на скоростта опитно. Освен това с този микроманометър може да се измери статичното налягане на въздуха над и под крилото-модел на самолет; опитно да се изясни причината за възникване на подемната сила, действуваща върху кри-

лото на самолета; да се демонстрира зависимостта на подемната сила от изменението на тъгъла на атаката на крилото на самолета; да се определи оптималният тъгъл на атаката и по този начин да се обосноват експериментално физическите основи на полета. Микроманометърът може да се използува и като чувствителен индикатор при газовия термоскоп, както и за много други опити от останалите отдели на физиката.

милиметрови деления и може да заема различни положения спрямо хоризонта. Целият уред се монтира на массивна дъска, в единия край на която посредством тънки летвички е направено легло за шишето с тубуса. Близо до шишето към дъската е закрепен метален винкел с няколко отвора по дължината му. В средния отвор с перчат винт е захватан единият край на целулOIDната линийка, носеща манометричната тръбичка. Това позволява ма-

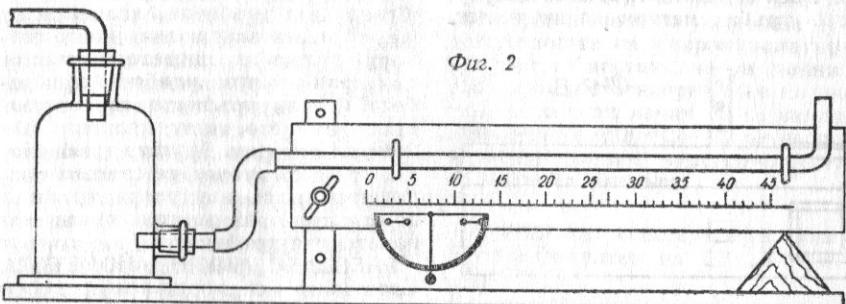

Фиг. 2


Простата конструкция на микроманометъра и възможностите, които той разкрива по отношение на демонстрационните опити, позволяват самоделната му изработка и снабдяването на всеки учебен кабинет.

УСТРОЙСТВО НА УРЕДА. Микроманометърът представлява едно видоизменение на обикновения отворен манометър (фиг. 2). За разлика от него тук вместо U — видна отворена тръба за едно от колената се използува стъклено шице (бутилка) с голям вътрешен диаметър и долен страничен отвор (тубус), свързан посредством къса каучукова тръба с другото коляно на манометъра, представляващо стъклена манометрична тръбичка. Манометричната тръбичка е прикрепена към целулOIDна или дървена линийка с

нометричната тръбичка да се върти заедно с линийката около перчатия винт и да заема различни определени положения спрямо хоризонта. За определяне наклона на манометричната тръбичка спрямо хоризонта към долната страна на целулOIDна линийка, близо до неподвижния ѝ край, се закрепва малък транспортир с отвес. За устойчивост при установяване наклона на манометричната тръбичка се използува дървена прозрачна призма, с която се подпира свободният край на целулOIDната линийка, носеща тръбичката.

ИЗРАБОТВАНЕ НА УРЕДА. За целта са необходими следните материали: стъкло с голям вътрешен диаметър (около 20 см) и вместимост най-малко 2–3 литра, снабдено със страничен долен тубус; дъска с

приблизителни размери $75 \times 25 \times 2$ см, ширината на която зависи от външния диаметър на стъклото; манометрична стъклена тръбичка с дължина 40 см и вътрешен диаметър около 2 mm, огъната под прав ъгъл в единия си край; целулоидна или дървена линийка с дължина около 40 см и милиметрови деления на нея; малък транспортиер; тежинка, служеща за отвес; метална лента с размери $3 \times 20 \times 200$ mm; винт с перчата гайка; две каучукови запушалки за стъклото с вмъкнати в тях къси стъклени тръбички; каучукова тръба; четири дървени лет-

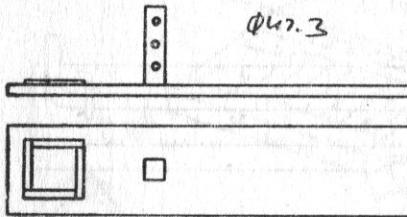

Фиг. 3


вички с размери около $1 \times 1 \times 20$ см; дървена тристенна призма с дължина на страната си 10—12 см; пирончета и винтове.

Най-напред стъклото с тубуса се поставя върху единния край на дъската и се очертава с молив външния му диаметър. След това се заковават четирите летвички във формата на квадрат по външния диаметър на стъклото и се получава легло за стъклото. Огъва се металната лента под ъгъл от 90° на 4 см от единния ѝ край и с бургия се правят два отвора върху покъсата ѝ част за прикрепването ѝ с винтове към дъската. Прикрепването се прави на разстояние 10—12 см от долния тубус на стъклото по средата на дъската. Върху вертикалния край на металната лента предварително са направени³ отвора на равни разстояния един от

друг (фиг. 3). В един от тях (който е най-подходящ) се притяга с винта с перчата гайка целулоидната линийка, а другият ѝ край се подпира с дървената призма. Прикрепването на манометричната тръбичка и транспортира към линийката става чрез тънка медна жица след предварително пробиване на отвори посредством бургия с малък диаметър. Тубусът и гърлото на шишето се запушват с каучукови запушалки, в които предварително са вмъкнати къси стъклени тръбички, като се внимава да има добро уплътняване. Стъклената тръбичка, излизаша от каучуковата запушалка, която затваря гърлото на шишето, е огъната под прав ъгъл за удобство при работа. С тази тръбичка се свързва пространството, чието налягане искаме да измерим. Другата тръбичка, излизаша от тубуса, се свързва посредством къса каучукова тръба с по-близкия край на стъклената манометрична тръбичка.

РАБОТА С МИКРОМАНОМЕТЪРА
След като се хоризонтира добре шишето с тубуса се пълни със силно оцветена течност дотогава, докато при предварително опитно подбран незначителен наклон на манометричната тръбичка спрямо хоризонта, течността запълни около $1/4$ от дължината на канала ѝ. Установява се неподвижно манометричната тръбичка, след което се съединява посредством каучукова тръба с пространството, чието налягане искаме да измерим. Съединяването може да стане или с гърлото на шишето, или пък със свободния край на манометричната тръбичка. За удобство при отчитането това тръбва да стане така, че пространството с по-ниско налягане да се свърже с манометричната тръбичка. Тогава при измерване на съществуващата разлика в налягането, стълбът оцветена течност ще се издига в манометричната тръбичка на

уреда. Ако налягането над течността в стъклото с тубуса се увеличи даже незначително в сравнение с налягането над течността в манометричната тръбичка стълбът оцветена течност в манометричната тръбичка значително ще се премести. Причината за това, както се спомена преди, е тази, че преместването на водния стълб зависи не само от

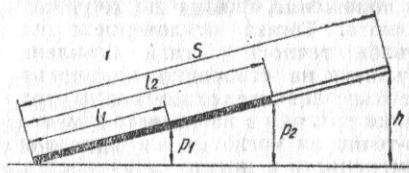

Фиг. 4

разликата в налягането на въздуха в двете колена на уреда, но и от ъгъла на наклона на манометричната тръбичка по отношение на хоризонта.

ГРАДУИРАНЕ НА УРЕДА. Ако с Δl се означи отместването на менискуса на течността в манометричната тръбичка, измерено в mm, с d — специфичното тегло на използвания течност и с α — ъгълът на наклона на манометричната тръбичка спрямо хоризонта, тогава измерваната разлика в налягането ще се даде с израза: $\Delta p = z \cdot \Delta l \cdot \sin \alpha \dots (1)$. Тази зависимост показва, че при определен наклон изменението на дължината на стълба течност в канала на манометричната тръбичка е пропорционално на изменението на налягането. Микроманометърът ще бъде толкова по-чувствителен, колкото по-малък е ъгълът на наклона α . Ако течността, с която се пълни микроманометърът, е вода, т. е. $d=1$ и манометричната тръбичка се мамира под ъгъл от 30° спрямо хоризонта, тогава зависимостта (1)

добива вид: $\Delta p = \frac{\Delta l}{2} \dots (2)$. Това означава в този частен случай, че разликата в нивата от 1 мм, измерена по вертикалата, предизвика преместване на менискуса на течността по дължината на манометричната тръбичка с 2 mm. На формулата (1) може да се даде още

следния вид: $\Delta p = \frac{\Delta l}{S} \frac{h}{S} \dots (3)$. Тук h е височината на свободния край на манометричната тръбичка, измерена от хоризонталната равнина, а S представлява дължината на манометричната тръбичка. Формулата (3) позволява при фиксирана височина h да бъде разграфена скалата на уреда в подходящи единици за измерване.

За математическата обосновка на формулата (3), относно възможностите за повишаване чувствителността на микроманометъра, ще разгледаме чертежа на фиг. 4. Началната дължина l_1 на стълба течност в манометричната тръбичка съответствува на известна височина p_1 , определена по вертикалата от горния край на стълба течност до хоризонталната равнина. При нарастване на дължината на стълба течност в манометричната тръбичка до l_2 , съответно нараства и стойността на p_1 до p_2 . Количество нарастване на тези две величини зависи от цялата дължина на манометричната тръбичка S и от съответната височина h на нейния свободен край, което се определя от отношението:

$$\frac{p_2 - p_1}{l_2 - l_1} = \frac{h}{S}, \text{ откъдето } p_2 - p_1 = (l_2 - l_1) \frac{h}{S}$$

или $\Delta p = \frac{\Delta l}{S} \frac{h}{S} \dots (3')$. От формулата

(3') следва, че колкото по-малък е наклонът на манометричната тръбичка или колкото по-голяма е дължината на тази тръба спрямо ви-

сочината, на която тя е издигната, толкова по-голямо ще бъде изменението на дължината на стълба течност Δl при едно и също изменение на налягането, као съответно толкова по-голяма ще бъде чувствителността на микроманометъра. При минимален наклон и максимална дължина на манометричната тръбичка, горната граница на чувствителността на микроманометъра ще се определя само от капилярните сили.

Поради това, че сечението на стъклото с тубуса превишава стотици пъти сечението на манометричната тръбичка, при преместването на течността в нея нивото на течността в стъклото остава практически неизменно. Това позволява да се ограничи с отчитане само на нивото на течността в манометричната тръбичка, което наземлява и грешката, внасяна при измерването. За прецизни измервания към дъното на стъклото се прикрепя вертикално издигната пръчка, градуирана в милиметри. Нивото на течността в стъклото се нивелира добре и разликите в наляганятията се определят от разликите в нивата на течността в стъклото и в манометричната тръбичка.

С този микроманометър най-добре се прави преценка на нискожни разлики в наляганятията по пътя на сравняването им. Такова сравняване се прави след свързване на двете колена с пространствата, за които съществува разлика в налягането. При много малка разлика в налягането е уместно показанията на уреда по манометричната тръбичка да се проектират в сечеста проекция с помощта на точковиден светлинен източник. Това е възможно благодарение на прозрачния материал, от който е направена скалата на микроманометъра. За прецизни количествени измервания е необходимо да се градуира скалата на уреда при фиксиран наклон спрямо

хоризонта и чрез сравняване на показанията му с еталонен манометър.

СЪХРАНЕНИЕ НА УРЕДА. Важно условие за прецизната работа на микроманометъра е доброто уплътняване на отворите и свързванията с каучуковите тръби. След завършването на всеки експеримент, манометричната тръба трябва щателно да се измива, а преди всяко ново експериментиране стъклото с тубуса трябва отново да се пълни с прясна вода. Освен необходимото багрило във водата трябва да се постави и малко сапун на прах, с което още повече се увеличава чувствителността на микроманометъра. Сапунът се поставя, за да понижи повърхностното напрежение на водата и по този начин да се намали капилярното издигане на течността, от което зависи чувствителността на микроманометъра.

Б. ПОПОВ, ст. асистент във Физическия факултет на СУ „Климент Охридски“

ОТ ДЕТЕКТОРА ДО СУПЕРА

НИКОЛА ЙОРДАНОВ

(Част IV, продължение от кн. 5)

Ние вече показвахме как правилно трябва да се извърши настройката на нискочестотния усилвател с помощта на тонгенератор, а на междинночестотния усилвател и хетеродина — с помощта на сигналгенератор. Правилното настройване на всеки радиоприемник е предпоставка за постигане на максимални качествени показатели от него. Но това почти никога не може да се получи, ако липсват съответните уреди. В този брой на списанието ние ще опишем схемите на тонгенератор и сигналгенератор, с изработка на които смятаме, че частично ще се задоволи нуждата от тях в радиолюбителските лаборатории.

ТОНГЕНЕРАТОРЪТ


е уред от първа необходимост за радиолюбителите при експериментирането на всякакъв вид нискочестотни усилватели. С него може да се установи изправността и чувствителността на нискочестотния усилвател, като за индикатор се използва наличният високоговорител или комбиниран измерителен уред.

Схемата на тонгенератора е показана на фиг. 1. Генераторното стъпало (транзисторът T_1) е изпълнено по схемата на Хартлей, като в колекторната верига на транзистора T_1 са включени към „минус“ трансформаторът T_p и кондензаторът C_2 , образуващи резонансен кръг с честота около 1 kHz. Захранващото напрежение се подава в средния извод на трансформатора, поради което в двата му края се получава напрежение с честота около 1 kHz, но дефазирано на 180° . С помощта на кондензатора C_1 се осъществява положителната обратна връзка, водеща до възбудждането на генератора.

Съпротивленията R_1 и R_2 осъществяват необходимата работна точка на транзистора T_1 , а R_3 , свързано в емитерната му верига, създава сравнително сила отрицателна обратна връзка по променлив ток. Освен това генераторното стъпало става непретенциозно към различните транзистори от даден тип, които могат да се употребят. Полезните сигнали се взема от колектора на T_1 и чрез елек-

тролитния кондензатор C_3 и потенциометъра P_1 се подава на базата на транзистора T_2 . Транзисторът T_2 е свързан по схема на емитерен повторител, поради което е възможно получаването на сравнително ниско изходно съпротивление, а освен това при експлоатацията на уреда не се натоварва пряко генераторното стъпало. В емитерната верига на транзистора T_2 последователно са включени съпротивленията R_5 , R_6 , R_7 със стойности съответно $2,2 \text{ k}\Omega$, 220Ω и 22Ω , образуващи делител в отношение $1:1$, $1:10$, $1:100$. С помощта на този делител изходното напрежение се получава стъпално с горните съотношения, а освен това се постига плавна регулировка от нула до максималното за дадения обхват напрежение посредством потенциометъра P_1 .

Монтаж на уреда. Детайлите, необходими за построяването на тонгенератора, са показани на схемата. Трансформаторът T_p , който заедно с кондензатора C_2 изпълня-

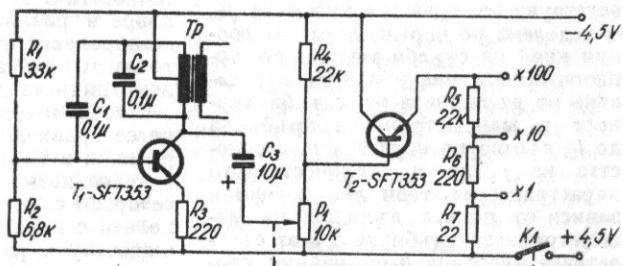

Фиг. 1

ва функциите на настроен кръг, е изходен трансформатор от радиоприемник „Ехо“. Добре е монтажът да се извърши на печатна платка. Но това може да се направи и на плочка от пластмаса или шперплат. Уредът започва да работи веднага след монтирането му и след включване на захранването. Ако това не стане, значи някой от монтажните елементи е монтиран правилно или е дефектен. За да се провери изправността на тонгенератора, необходимо е от него да

се подаде напрежение на никакъв нискочестотен усилвател. Това става с помощта на един електролитен кондензатор от $5 \pm 10 \mu\text{F}$. Във високоговорителя сега трябва да се чуе силен звук с честота около 1 kHz, което ще означава, че тонгенераторът е изправен. С помощта на потенциометъра променяме величината на изходното напрежение и следим дали той не пръкъса, т. е. при определени негови положения звукът да изчезне.

Еталониране на тонгенератора. За целта най-добре е той да се включи към никакъв променливотоков волтметър с обхват 1—2 V. Този волтметър трябва да дава точни показания при честота 1 kHz. (Всички комбинирани измерителни уреди притещават това качество.) Включването на волтметъра става през електролитен кондензатор, както беше споменато по-горе. Най-точни резултати при еталонирането се получават, ако се използват лампов волтметър или осцилограф, но за съжаление тези уреди все още рядко се срещат в радиолюбителските лаборатории. Тонгенераторът е включен на обхват x100, при което волтметърът трябва да покаже напрежение около 1 V. При това потенциометърът е в положение, при което се получава максимално напрежение. Върху мястото, където показва стрелката на копчето на потенциометъра, отбелязваме цифрата 5. Променяме положението на потенциометъра, като следим измерителния уред да показва напрежения, кратни на 0,2, а именно: 0,8, 0,6, 0,4 и 0,2 V и нанасяме съответно цифрите 4, 3, 2, 1.

Еталонирането на останалите обхвати е същото с тази разлика, че напреженията са 10 и 100 пъти по-малки, поради което горната процедура не е задължителна. Точността между отделните обхвати сега зависи единствено от точната стойност на употребените за делителя съпротивления и не се отличават с повече от 10% (колкото е толерантността на съпротивленията).

СИГНАЛГЕНЕРАТОР 520—1620 kHz + 460 kHz]

Сигналгенераторът е уред за настройка на високоочестотни резонансни кръгове на различни радиоприемни устройства, работещи в средновълновия диапазон 520—1620 kHz. Освен това с обвата 460 kHz е възможна настройката на междинночестотни усилватели.

Схемата на сигналгенератора е показана на фиг. 3. Транзисторът T_1 е генератор на ниска честота 1 kHz, с която се модулира високоочестотният сигнал. Високоочестотният генератор е изпълнен на транзистора T_2 , а транзисторът T_3 е емитерен повторител. И двата генератора са изпълнени по схемата на Хартлей.


Поради това че степента на модулиране (дълбочината на модулация) зависи силно от честотата на високоочестотния сигнал, наложително е използването на потенциометъра P_1 , с който дълбочината на модулацията може да се мени приблизително 10% до 100%. А с помощта на потен-

циометъра P_2 амплитудата на изходния сигнал може да се регулира от нула до максималното за даден обхват напрежение.

В емитерната верига на емитерния повторител T_3 е включен същият делител, както при тонгенератора. Използването на този делител позволява изходното напрежение да се раздели на три подобхвати — x100, x10 и x1.

С помощта на превключвателя K_1 е възможно превключването от обвата 520—1620 kHz на междинночестотния сигнал 460 kHz, който е фиксиран.

Всички стъпала на този сигналгенератор са стабилизирани по променлив ток, което подобрява формата на изходните сигнали и прави стъпалата непретенциозни към транзистори с различни коекфициенти на усилване.

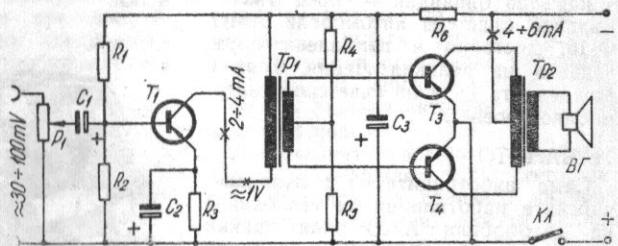

Фиг. 2

Превключвателят K_1 е от типа „Це-ка“. Величините на всички останали детайли са означени на схемата. Осцилаторната бобина за обвата 520—1620 kHz се навива върху полистиролово тяло от вида, който описахме в кн. 3/70 г. в статията за детекторния приемник. Бобината има 250 навивки, които са разположени равномерно в две секции. Изводът се прави от 125-а навивка. Изводите на така пригответната бобина се запояват за крачетата на полистироловото тяло. Бобината за обвата 460 kHz е първият междинночестотен филтър на радиоприемника „Echo“ и се използува без никакви промени. Променливият кондензатор е от „Echo“, но се използва само едната секция.

Еталониране на сигналгенератора. Уредът започва да работи веднага след монтирането му и никакви промени в детайлите не са необходими. За да се уверим, че сигнал-генераторът функционира нормално, необходимо е да извършим следното: сваляме металната капачка-екран от осцилаторната бобина за обвата 520—1620 kHz, за да има изключване на електромагнитни вълни в пространството. Доближаваме сигналгенератора до какъвто и да е радиоприемник, работещ на средновълновия обхват, който да е

(Продължава на стр. 34)

ОТ АМО ДО „ВОЛГА“ ГАЗ-24

На 7 ноември 1924 година, когато съветският народ празнува седмата годишнина на Великата октомврийска революция, на Червения площад в Москва се появява колона от 10 камиона, посрещнати с овации. Възторгът на зрители и манифестанти е напълно оправдан — пред тях са първите съветски автомобили АМО-Ф-15, достойно е изпълнено поръчението на великия Ленин. Това е рожденната дата на съветското автомобилостроене...

НАЧАЛОТО

Само работниците от полузанаятчийските работилници за слобождане на автомобили АМО знаят какви неимоверни трудности е трябвало да преодолеят, за да построят тази първа серия.

Разрушата в народното стопанство, предизвикана от интервенцията и

гражданска война, почти е ликвидирала немногобройните малки автoremонтни предприятия, наследени от царска Русия. Съвършено износен е автомобилният парк, в който има машини от 300 различни марки, а недостигът на резервни части е хронически.



■ КИМ

Още през 1921 г. Съвета на труда и отраната обсъжда въпроса за създаване на автомобилни заводи, които не само да извършват ремонти и да доставят резервни части, но и да започнат производство на автомобили. По решение на Комисията по възстановяване на едрата промишленост е създадено обединение на автомобилостроителните заводи — ЦУГАЗ. На това обединение е поставена задачата да ръководи заводите и да планира развитието на бъдещото съветско автомобилостроене, което трябва да придобие масови мащаби.


По това време, когато цялата промишленост започва развитието си от нула, вече са положени научните основи на автомобилното дело.

През август 1918 г. по инициатива на В. И. Ленин е издаден декрет за създаване на Научно-технически отдел при Всеруския съвет на народното стопанство. Почти веднага НТО организира научна автомобилна лаборатория за изследвания в областта на автомобилната техника. Ръководителят на лабораторията става забележителният учен проф. Н. Р. Брилинг, а негов заместник е бъдещият академик Е. А. Чудаков.

През 1921 г. лабораторията прераства в Научен автомоботорен институт (НАМИ), който изиграва важна роля в създаването и развитието на съветското автомобилостроене.


Когато на московските авторемонтни работилници се възлага да започнат производството на камиони тип „Фиат-15“ от 1,5 тона, задачата изглежда почти непосилна. В работилницата няма преси и коляновите валове на първите съветски мотори се изработват от цели стоманени слицьци. Предните оси се коват ръчно. Гумите се внасят срещу валута от чужбина...

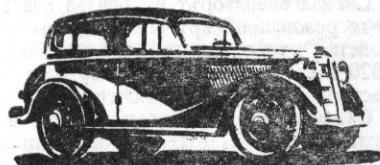Отпуснати са средства за довършване на строителството на цеховете и тяхното дообзавеждане. Определени са и мащабите на производството — 1200 автомобила годишно!



„Емка“ (M-1)

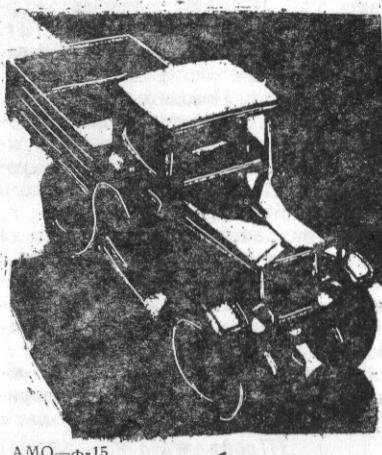
През ноцата на 1 януари 1924 година бригадата на шлюсера Н. Корольов завършва слобождането на първия съветски автомобил. Пръв сядва зад волана главният конструк-



AMO-Ф-15

тор на завода В. Ципулин. Последната от десетте машини е сглобена на 6 ноември — в навечерието на празника. Младата съветска промишленост е спечелила забележителна победа. Започва стремителното развитие на съветското автомобилостроене.

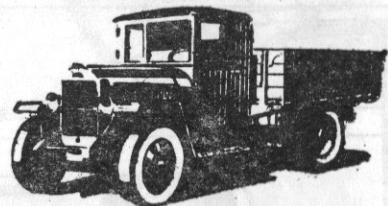Малко по-късно новоиздаденият Ярославски завод започва да произвежда тритонни камиони. Започва с производството на 24 автомобила годишно, а само след няколко години е голям развиващ се завод!



ЗИС-5

През 1925 г. конструкторите от НАМИ К. Шарапов, А. Липгарт и Е. Чарнко се заемат с осъществяването на една смела идея — лек автомобил с независимо задно окачване, гръбначна рама и двигател с въздушно охлаждане. И само след година е създаден първият съветски малолитражен автомобил КИМ.

В началото на тридесетте години реконструираният АМО вече произвежда осем пъти повече автомобили, отколкото през 1925 г. През ноември 1930 г. влиза в действие и новият московски автомобилен завод КИМ. През същата година започва да дава продукция и модерният конвеерен завод в Нижни Новгород (сега гр. Горки), където за първи път се пристъпва към производство на автомобили в стохилядни серии. На 29 януари 1932 г. от завода излизат и първите товарни автомобили...

До края на десетилетието съветското автомобилостроене продължава да развива си с изключително ви-


соки темпове. По пътищата на съветската страна се движат вече стотици хиляди „емки“, „газки“, „зисове“. Техният принос за решаването на транспортните проблеми е огромен.

Великата Отечествена война е изключително тежко изпитание и за автомобилната промишленост, кое то тя издържа с чест и внася своя значителен дял в разгрома на фашистка Германия.

А вскоре след войната започват да се появяват нови конструкции съветски автомобили. Влизат в действие все нови и нови заводи — Минския, Кременчугския, Запорожския... Израстват заводи за производство на двигатели, различни предприятия за обслужване на автомобилната промишленост.

ДНЕС

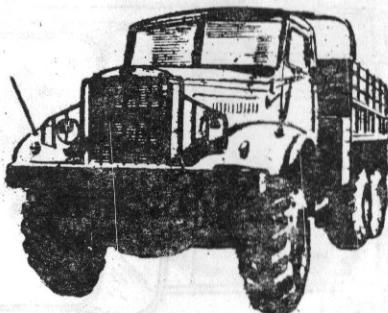Съветските леки и товарни автомобили продължават непрекъснато да се усъвършенстват, да печелят широка известност в целия свят.



КРАЗ-250Б

Красивите ЗИЛ-14 и „Волга“ ГАЗ-24 са между най-добрите в света в своите класове. Неотдавна влезе в действие и най-новият гигант на съветското автомобилостроене — Волжският автомобилен завод. В него започна производството на ВАЗ-

2101, който ще изиграе решаваща роля за увеличаването на производството на леки автомобили.




БАЗ-135ЛЧ

Днес съветският народ върви с гигантски крачки по пътя към комунизма. Цялата страна представлява огромна строителна площадка. И затова са необходими все повече и повече товарни автомобили от най-различни модели.

Най-старият съветски автомобилен завод, някогашният АМО, сега завод „Лихачов“, е произвел милиони товарни автомобили, десетки хиляди автобуси. Съветските зилове — камиони, самосвали, всъдеходи — са добре известни у нас и в повече от 50 страни на света.

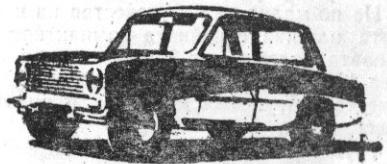В другия основен производител на товарни автомобили — Горкиевският автомобилен завод — от 1932 г. до-



ВАЗ-2101

сега са създадени повече от 60 различни модели. От конвейера на завода се потеглили няколко милиона товарни автомобила — ГАЗ-51А, товарни автомобили — ГАЗ, добре известни у нас и в чужбина.

(Продължава на стр. 35)

МОДЕЛ НА «ВОЛГА» ГАЗ-24


„Волга“ ГАЗ-21 е може би една от най-често срещаните коли у нас. Със своята добра проходимост, плавен ход, сигурност и дълговечност тя си спечели широка популярност в много страни на света. След три последни модернизации заводските конструктори решиха, че възможностите на тази машина вече са изчерпани. Тогава беше създадена „Волга“ ГАЗ-24. Този нов съветски лек автомобил, който се произвежда в Горкиевския автомобилен завод, все още е непознат у нас и за улеснение на автомоделистите ще се спрем по-подробно на описанietо му.





По какво новата волга се различава от старата? Преди всичко по двигател. Вместо 75 к. с. той вече е 98 к. с. А това означава, че „Волга“ ГАЗ-24 може да се движи с максимална скорост 145 км/час вместо същ 130 км/час; за 22 сек. вместо за 24 сек. тя развиva скорост от 0 до 100 км/час (това е особено необходимо при движение по улиците на големите градове).

Не по-малко важно качество на новата машина е нейната компактност. Новата волга е със 75 мм по-къса и със 130 мм по-ниска от старата. Но вместо пет, в нея могат да пътуват шест души.

Трудно е да се изброят всички конструктивни новости. Важно е едно — пуснат е в серийно производство един напълно модерен автомобил на световно равнище.

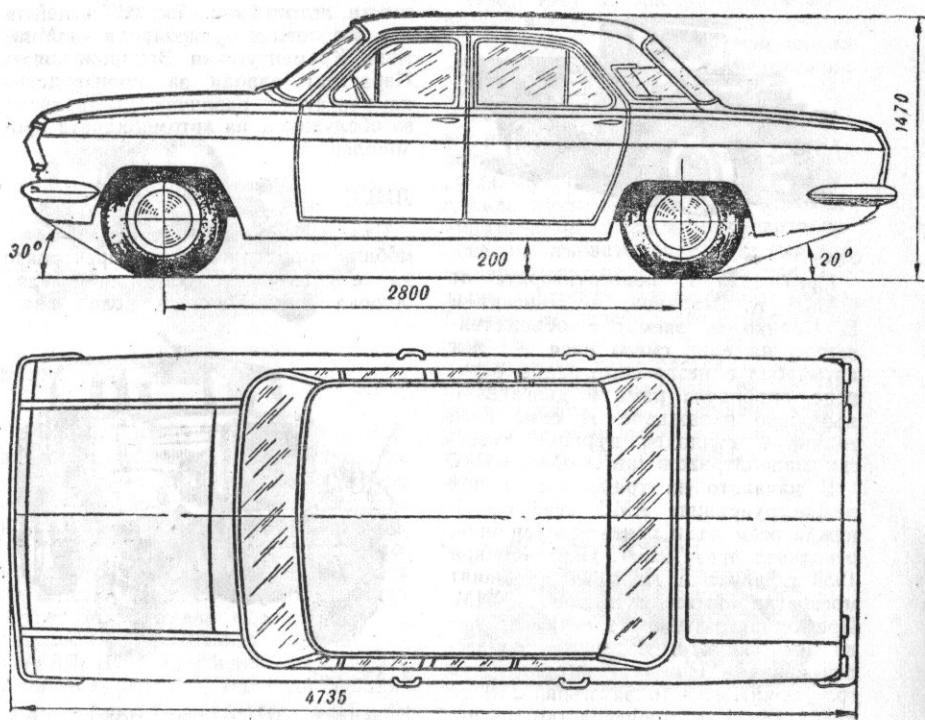Новата волга има нормална компоновъчна схема — двигателят е от пред и двигателни колела са задни. Базата ѝ е увеличена със 100 мм, което е позволило да се разположи по-малко задната седалка и да се



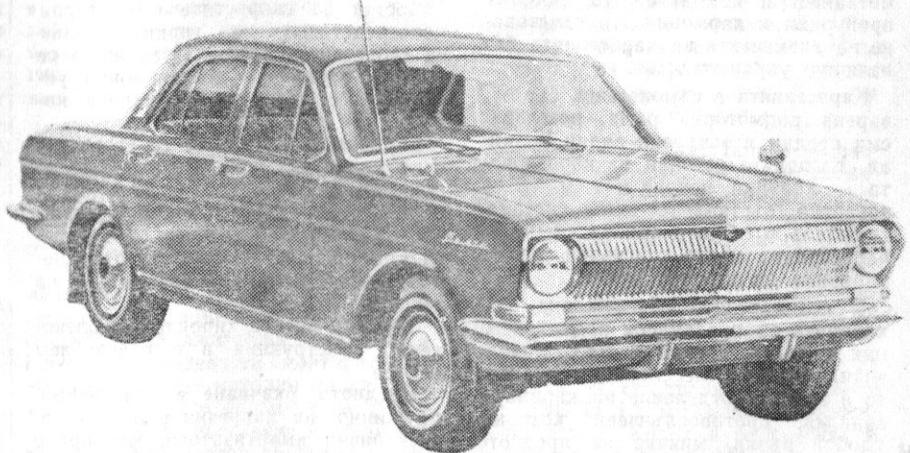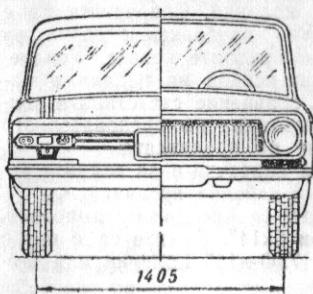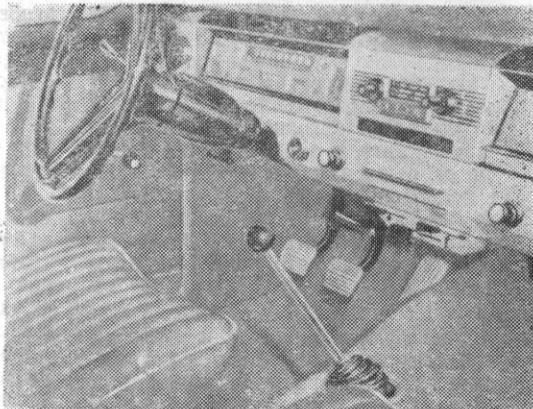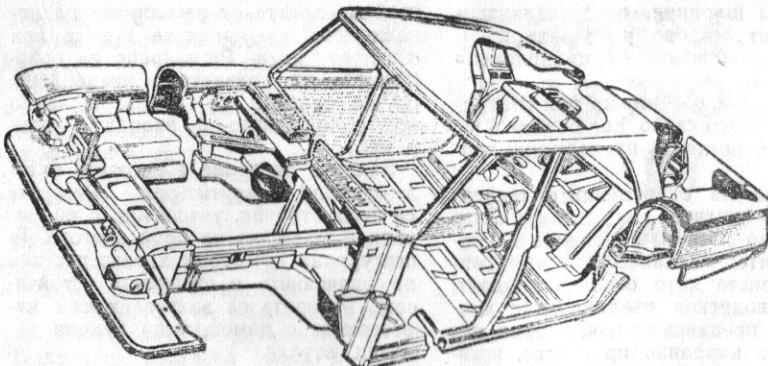

изнесе зад дъгите на задните колела, като по този начин се осигурява по-свободно настаниване на пътниците.

Пътният просвет е почти същият както на старата волга и е значително по-голям, отколкото просвета на европейските и американските машини от същата класа. Маневреността е подобрена за сметка на увеличаване ъгъла на завоя на водещите колела. Най-малкият радиус на завоя — по външното колело — е равен на 5,5 м срещу 6,3 м при ГАЗ-21.

Динамичните показатели и приспособляемостта съществено са подобрени за сметка на по-голямата мощност на двигателя, използването на четиристепенна скоростна кутия, намаляването на общото тегло и избиране на оптимално предавателно число за главното предаване.

В основата на архитектурното оформление са залегнали лекотата, стремителността, компактността, добрите пропорции и хармоничното съчетаване на елементите на каросерията без излишно украсителство.

Каросерията е самоносеща, създавана подмоторна рама, разглобяеми предни и заварени задни калници. Външните детайли на каросерията — калници, покрив и т. н. — са заварени, съставляват една система, включена в общата силова схема на каросерията, която осигурява голяма здравина на конструкцията.

В стандартното обзавеждане на кабината са предвидени радиоприемник с дълги, средни и УКВ диапазони, часовник, пепелници в предното и задното отделение на кабината, запалка, противосълънчеви козирки, удобни ръчки, миячка за предното стъкло, шкафче за дребни вещи в бордното табло, огледало за обратно виждане. Като допълнително оборудване на кабината е предвидено устройство за почистване на задното стъкло чрез продухване.

Капакът на торпедото се отваря отпред на шарнири, представляващи система от лостове, и се задържа в сътворено положение от цилиндрични пружини.

Капакът на багажника при отваряне заема вертикално положение и се фиксира с помощта на напречни торсии.

С оглед на съвременните тенденции в развитието на автомобилите от средния клас и желанията на потребителите, механическата трансмисия е приета като основен вариант. (Сух единодисков съединител с хидравлична предавка за изключване, двушиарнико карданно предаване, четиристепенна механическа скоростна кутия, хипоиден заден мост.)

На втория етап от разработката на автомобила се предвижда също използването на хидромеханическа трансмисия, трестепенна механическа скоростна кутия с полуавтоматично повишаване на предавателното число и шестцилиндров двигател.

Лостът за скоростите е монтиран непосредствено на горния капак на скоростната кутия. Предвижда се също и вариант с дистанционно управление с лост на кормилната колона.

Карданното предаване се състои от един вал с два шарнира и пълзгащо се шлицово съединение на изходящия вал на скоростната кутия в удължител. Такава конструкция осигурява дълговечност на шлицовото съединение, намаляване на вибрациите и на теглото.

Задният мост е хипоиден, с олекотена конструкция и с разглобяем картер.

Предното окачване е независимо, пружинно, на напречни щанги, с телескопични амортизатори, монтирано на разглобяем напречник. Лостовете на предното окачване имат шарнири с гумени втулки и не се смазват. Твърдата кована конструкция и подобрена кинематика на лостовете при повишена точност на изработка

нето на детайлите почти изключват необходимостта от регулиране на положението на предните колела при експлоатацията. Регулиране на положението на колелата е предвидено но по правило се извършва само при слобождането в завода и след ремонт.

Задното окачване е ресорно, с телескопични амортизьори. Ресорите са несиметрични, удължени, с по-широки и по-малко на брой лостове. Те осигуряват по-добри характеристики на окочването и странична устойчивост. Ресорите са закрепени към каросерията с помощта на гумени конусни втулки.

Кормилното управление е със задно разположение на кормилните тяги, чито шарнири са с пластмасови втулки, които не се смазват, или с металически втулки, чийто срок на смазване е увеличен до 6—12 хил. километра. Кормилният механизъм се състои от глобоиден червяк и двугребена ролка, поставени в алюминиев картер и е закрепен към външната страна на рамата. Воланът е с две спици и вдълбната главина.

Спирачките са челистни, барабанен тип, с автоматично регулиране на разстоянието между колодката и барабана. Накладките са залепени за спирачните колодки. Спирачките са с хидравлична предавка, отделна за задните и предните колела. Усилието при натискане на педала е измалено в сравнение със старата волга, чрез промяна на предавателното отношение на предавката.

Ръчната спирачка е за задните колела и е с кабелна предавка.

Колелата са дискови, штамповани, с размери 5x14". Гумите са с ниско налягане 7.00—14" камерни или безкамерни.

На чертежа са дадени всички необходими размери за изработка на модела на „Волга“ ГАЗ-24. Удобен мащаб е 1:10, но при желание може да се използува и друг подходящ мащаб.

Каросерията може да се изработи от дърво, пластмаса (полистирол, винилур), папие маше и други.

Прозорците, фаровете, стоповете се правят от прозрачни пластмаси — плексиглас, целулоид, астралон и др. Във фаровете се поставят рефлектори от алуминиево фолио и по желание крушки, които се свързват с електроизхранването.

Ако фаровете и мигачите (посредством контактни пластинки) се направят действуващи, а вратите и капациите — отварящи се, моделът ще получи повече точки за детайлност.

Подходящ двигател може да се купи от магазините „Млад техник“ или да се използва електромоторче от чистачка за автомобилно стъкло. За електроизточник могат да служат акумулаторчета или плоски батерии 4,5 волта, които се разполагат на подходящо място в каросерията.

Моделът ще получи по-висока стендова оценка, ако внимателно и точно се възпроизведе вътрешното обзавеждане на кабината — седалки, волан, бордно табло, лост за скоростстите, педали и т. н.

За изработването на металната решетка на торпедото, броните, дръжките на вратите, огледалата за обратно виждане и т. н. се използва алуминиево фолио, тънка ламарина или пластмаса, която след това се металнизира.

Джантите на колелата се изработват на струг, а гумите се пресоват в специално направена матрица. Могат да се купят и готови колела от магазините „Млад техник“, ако имат подходящи размери.

Общо взето технологията на изработване на модела не се различава от технологията на останалите автомободели, публикувани в нашето списание („Москвич“-408 — кн. 4/69 г., „Фиат“-124 — кн. 1/70 г., „Тракант“-601 — кн. 3/70 г.).

(По съветското списание
„Моделист-конструктор“)

ТАЙМЕРИ ЗА СВОБОДНО- ЛЕТЯЩИ МОДЕЛИ

Таймерите намират все по-широко приложение в авиомоделизма, но тяхното доставяне е свързано с доста трудности. За улеснение на нашите моделисти тук поместваме статията на почетния майстор на спорта на СССР Р. Штейнберг, в която са дадени подробни указания за самостоятелно изработване на таймери. Статията е отпечатана в кн. б. 1969 г. на съветското списание „Моделист-конструктор“.

Таймерите са механизми, които напоследък все по-широко се използват в авиомоделизма и са едни от най-дефицитните прибори. Ако по-рано те се използваха само за ограничаване на работата на двигателя, сега с тяхна помощ се ограничава и общата продължителност на полета. Някои авиомоделисти монтират таймери и на гуменомоторни модели (използват ги като автомати за променяне ъгъла на поставяне на хоризонталния стабилизатор по време на моторния полет), а също и на кордови модели-копия, за демонстриране на ефекти през определено време (спускане и прибиране на колесника, изхвърляне на парашутист и т. н.).

За съжаление съветската промишленост не произвежда таймери. Затова моделистите си ги конструират сами, използвайки механизми на самоснимачки от фотоапарати. Но за изработването на таймер не са достатъчни само детайлите на самоснимачката. Трябва да се направят и няколко нови. За тяхното изработване е необходим винторезен струг и комплект шлосерски инструменти.



Таймерът се състои от механизъм за отчитане на времето и програмен механизъм, който представлява система от эксцентрици, лостове и т. н., работещи в определена последователност.

Най-напред вместо тежката разглобяема ос 1 на самоснимачката се стругува нова ос, на която удобно може да се закреци по-дълга пружина и барабана 17 (фиг. 1).









Оста 1 се стругува от стомана СТ45. Всички размери се изпълняват по втория клас на точност. Единият край се прави квадратен 3x3 мм за монтиране на барабана, а в другия край се пробива отверстие Ø 1 мм за закрепване на пружината.

Барабанът 17 представлява червично колело. Стругува се от дуралуминий марка Д16Г в зависимост от това за какъв клас модели е предназначен. Отворът в барабана се прави квадратен 3x3 мм. При обработването трябва да се получи добра чистота на повърхността на резбата, за да се намали триенето при пълзгането на куката.

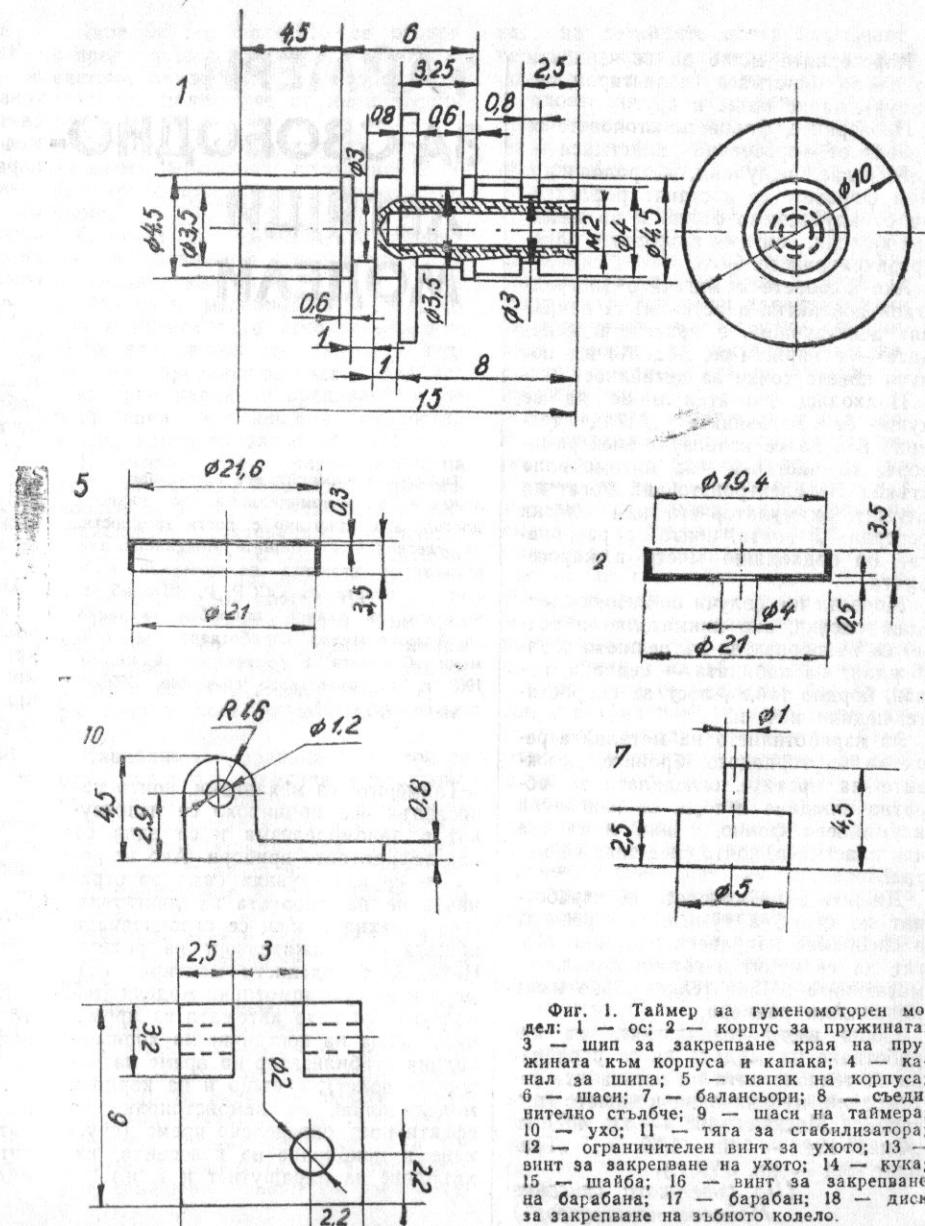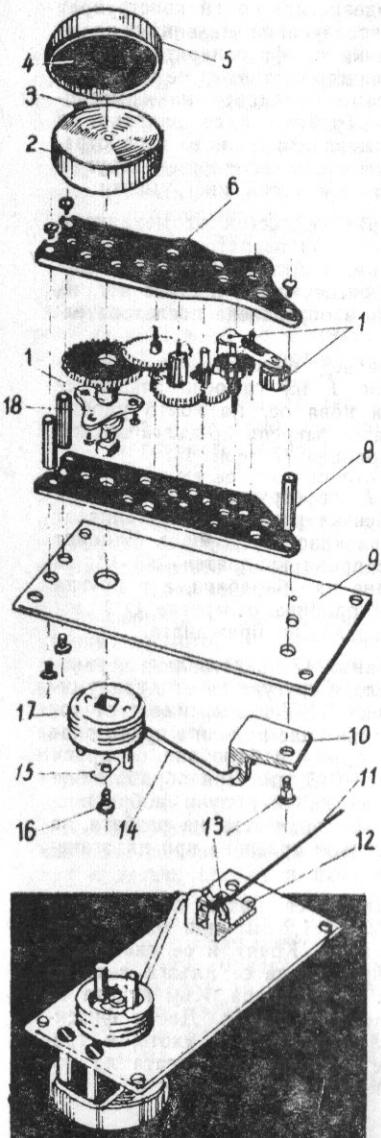
Куката 14 се прави от стоманен тел ОВС Ø 1,2 мм или от велосипедна спица. Краят ѝ се скъсява и се полира, за да се пълзга леко по резбата на барабана. Към куката се запояват три шайби. Двете фиксираны положението ѝ в ухото, а третата не позволява на тягата да попадне между куката и ухото.




Фиг. 1. Таймер за гуменомоторен модел: 1 — ос; 2 — корпус за пружината; 3 — шип за закрепване края на пружината към корпуса и капака; 4 — канал за шина; 5 — капак на корпуса; 6 — шаси; 7 — балансъри; 8 — стабилизаторско стълбче; 9 — шаси на таймера; 10 — ухо; 11 — тяга за стабилизатора; 12 — ограничителен винт за закрепване на ухото; 13 — винт за закрепване на барабана; 14 — кука; 15 — шайба; 16 — винт за закрепване на барабана; 17 — барабан; 18 — диск за закрепване на зъбното колело.

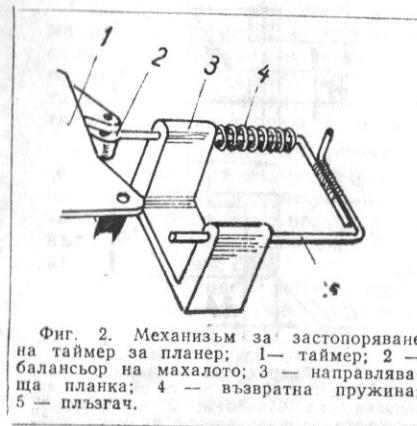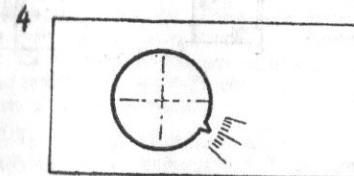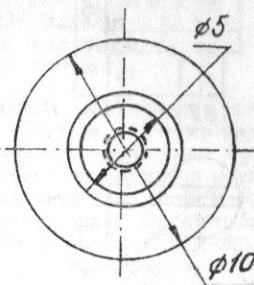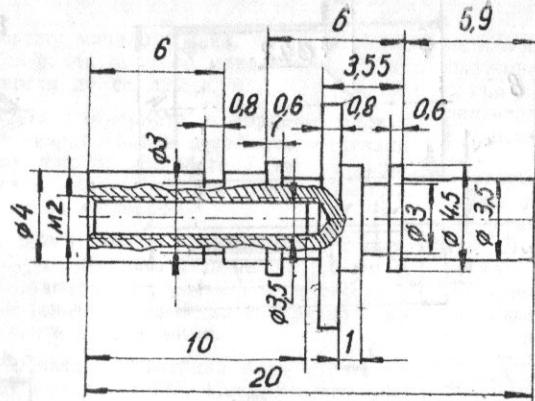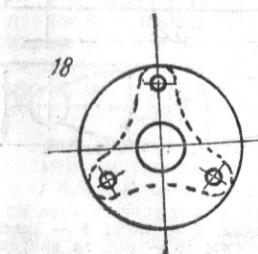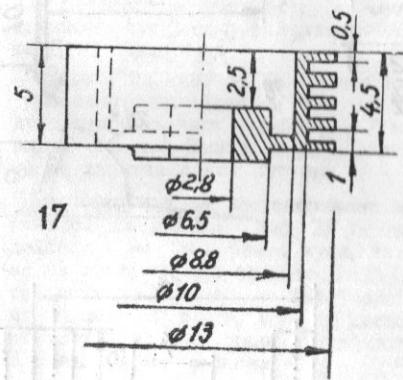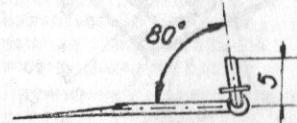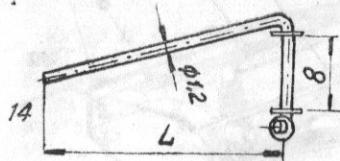

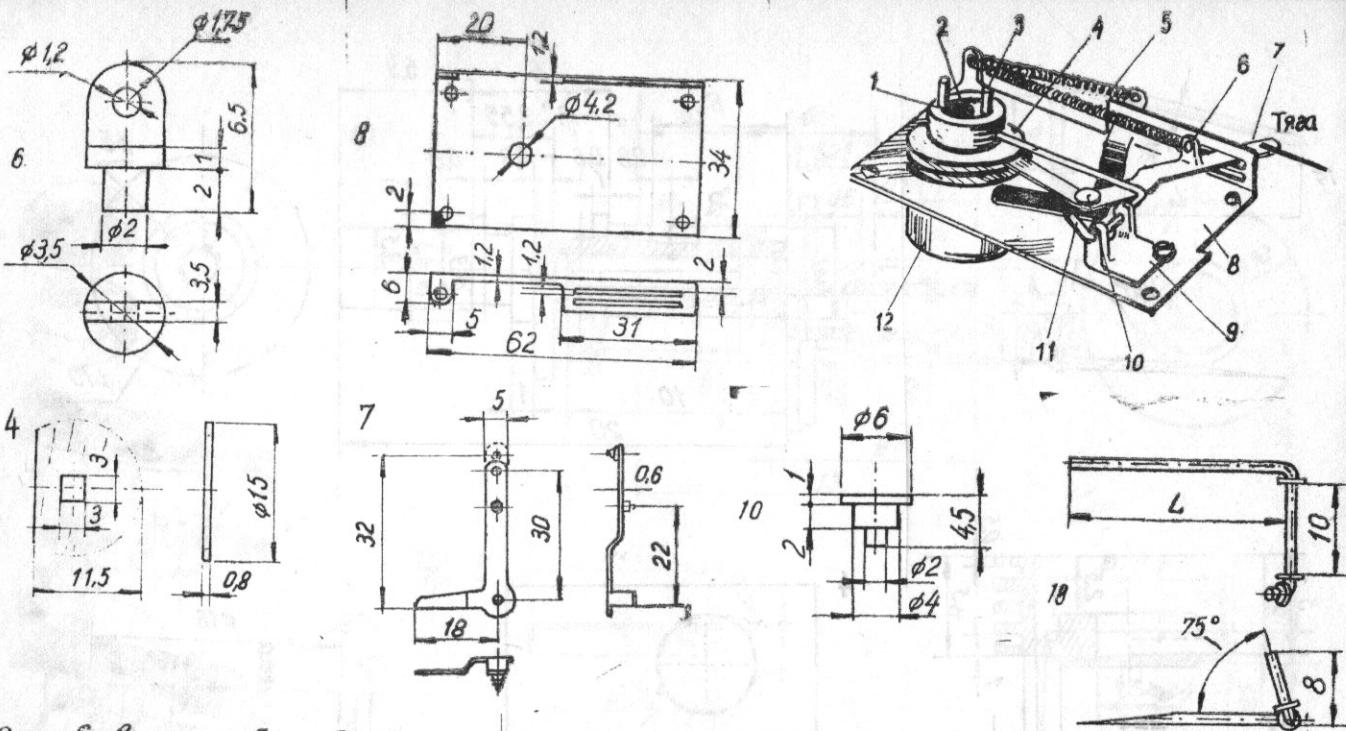Фиг. 2. Механизъм за застопоряване на таймер за планер; 1 — таймер; 2 — балансър на махалото; 3 — направляваща планка; 4 — възвратна пружина; 5 — пъзгач.



Селобяване на барабана

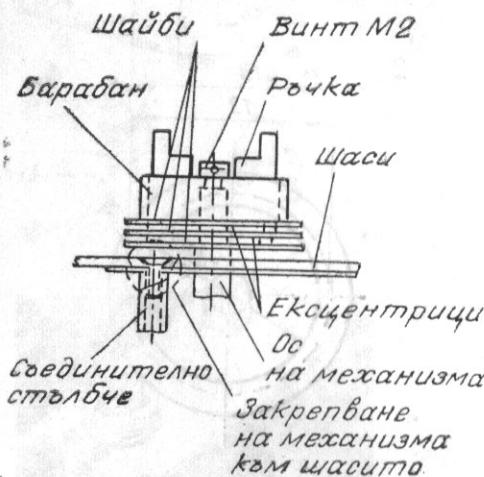

Фиг. 3. Таймер с три команди за таймерни модели: 1 — ос с винт за закрепване на барабана; 2 — барабан; 3 — ръчка за навиване на таймера; 4 — шайби с ексцентрици; 5 — пружини;

6 — ухо на лоста; 7 — лост; 8 — шаси с винкл; 9 — ухо; 10 — нит за закрепване на лостовете; 11 — лост; 12 — корпус на пружината.

Ухото 10 е от дуралуминиева пластина с дебелина 9–10 мм. Закрепва се към шасито с едно винтче M2, така, че да може свободно да се върти около него. Това е необходимо за зацепването на куката с барабана. Зад ухото в шасито се завива ограничителен винт 12.

Балансърите 7, необходими за забавяне на хода на таймера, се стругуват от месинг или бронз.

Пружината е часовниковка (пай-подходяща е пружината от будилник „Мир“). За таймерните авиомодели може да се остави корпусът на пружината от самоснимачката, като предварително се изпили зъбният му венец. За таймера на гуменомоторен или планерен модел се стругува нов, по-лек корпус 2 от дуралуминий марка D16T. (фиг. 1).

Шасито на таймера за планер или гуменомоторен модел се фрезува от дуралуминиев лист с дебелина 7 мм или 1–1,5 мм. Винкелът за лостовете се занитва с две нитчета.

Механизъмът за застопоряване на таймера за планер (фиг. 2) се задействува от буксирната кука, така че да не се отчита времето от стартирането до момента на откачването на теглешкото въже. Той се състои от направляваща планка 3, плъзгач 5 и възвратна пружина 4.

Направляващата планка се изработва от П-образен виндел и се закрепва към шасито с два винта. Плъзгачът е от тел OBC Ø 0,8 mm. Към него се приполява издатина от същия тел, върху която натиска куката. Силата на пружината трябва да бъде достатъчна за връщане на плъзгача в изходно положение.

След окончателното сглобяване на таймера в шасито се пробива отвор с Ø 0,8 mm за щифта, който застопорява заредения таймер. Таймерът започва да работи след изваждането на щифта в момента на стартирането на модела. Отврътът се разполага

срещу махалото така, че поставеният щифт да опира в махалото и да му пречи да се люлее.

За таймерните и кордови модели се изработват и детайлите, показани на фиг. 3; лостовете 7, ексцентриците и уплътнителните шайби 4, уши 6 за лостовете.

Двата лоста 7 се изрязват от дуралуминиев лист с дебелина 0,6 mm и се напасват на място. Към всеки лост се занитват уши 6 за прикрепване на тягите и пружините.

Двата ексцентрика 4 се стругуват от стомана СТ45. Повърхностите им се полират, за да се улесни плъзгането на лостовете по тях, а вътрешният отвор се прави квадратен (3x3 mm). Единият ексцентрик се изрязва по плътната линия, а другият — по пунктирната линия. Това е необходимо за тяхното последователно действие, така че вертикалното кормило да се задействува 1,5–2 сек. след спиралието на двигателя.

Трите уплътнителни шайби от дуралуминий с дебелина 0,3 mm се поставят между ексцентриците, като долната се прави със стрелка (за удобство при отчитане на времето).

След това се разглобява механизма на самоснимачката, изхвърля се силовата ѝ пружина и всички лостови механизми. Шаситата се олекотяват, като се изпилват всички издатини до съединителните стълбчета.

След това трябва внимателно да се свали от оста задвижващото зъбно колело и да се занити с три нигчета към диска 18 на новата ос (дискът предварително е изпилен по пунктирната линия. Виж фиг. 1). Оста със задвижващото зъбно колело се поставя така, че корпусът за пружината да може да се занити за шасито на механизма откъм страната на маховика. В корпуса се правят прорези за закрепване на външния край на пружината и след това се занитва към шасито на самоснимач-

ката с два нита. Вътрешният край на пружината се закрепва към оста с шпилка. От махалото се махат балансърите и на тяхно място се слагат новите, по-тежки.

Сглобяването на таймера е най-добре да започне със закрепването на детайлите на програмния механизъм. Лостовете се занитват след като към тях вече са занитени ушите. На сглобеното шаси се монтира часовниковият механизъм. За целта върху шасито се пробиват три отвора Ø 2 mm в съответствие с разположението на съединителните стълбчета, в които се нарязва резба M2 и с винтове се закрепват към шасито. Откъм лицевата страна на шасито върху оста се монтират уплътнителните шайби, ексцентриците, барабана, ръчката за навиване на таймера и се закрепват с винт M2.

Сглобеният таймер трябва внимателно да се промие с бензин до пълно отстраняване на всякакви стърготини и стружки. Барабанът на програмния таймер, без да е смазан, при напълно навита пружина трябва да прави един оборот за 55–60 сек. Такава скорост на въртене е трудно да се получи извездък поради нееднаквите характеристики на пружините. Затова се налага регулиране чрез равномерно изпилване на тежините на махалото. След всяко изпилване механизъмът трябва да се промива и едва след това да се навива. В никакъв случай не се препоръчва навиване на замърсен механизъм, тъй като това ускорява износването му и може да предизвика повреда.

След като окончателно е регулирана скоростта на въртене, таймерът се промива с бензин и се смазват всички места, в които лагеруват оси, смазват се и пружината и зъбите на зъбните колела. Таймерът се поставя в специален отсек на модела и се закрепва с четири винтове M2.

СТЪКЛОПЛАСТИТЕ В МОДЕЛОСТРОЕНИТО

Все по-често на страниците на чуждестранни модели печат се появяват конструкции, решени на базата на някои полимер-сънтетични материали. У нас също успешно бяха осъществени конструкции на радиоуправляеми модели от стъклопластика. Първите резултатни опити бяха направени от м. с. Емил Кърлев.


Твърде високите качества на конструкциите от полимер-сънтетични материали предизвикаха оправдан интерес сред нашите моделисти. Търсенията в тази насока се разшириха значително и едно по-задълбочено познаване на природата и свойствата на тези материали би допринесло за тяхното по-умело и целесъобразно приложение в областа на моделостроенето.

Едни от най-подходящите композиции за целите на моделизма са стъклопластите. Това са полимерни материали, армирани със стъкловлакнести усилители. В зависимост от химическата природа на полимерната смола, тия на армиращия материал, специфичните му свойства и свързаните с тях методи на преработка на материала в готови изделия, стъклопластите се разделят на различни групи.


Една особено важна група, характеризираща се със способността да се получават стъклопластови изделия при обикновена температура и без допълнително налягане, е групата на полиестерните стъклопласти. При тях често се използва така нареченият контактен метод на формоване. По този метод могат да се изработват детайли и цели конструкции при сравнително лека и достъпна технология. Към материалите за контактно формуване се отнасят стъклопласти на основата на полиестерните и епоксидните смоли. Преди втвърдяването си полиестерните смоли представляват трудноподвижни (вискозни) течности — разтвор на двата основни компонента: ненаситен полиестер и ненаситен течен мономер. Втвърдяването настъпва след въвеждането на неголеми количества специални добавки, които се наричат инициатор и ускорител (активатор).

Една от най-често използваните у нас смоли е „Виналкид-550-П“, производство на русенския завод „П. Караминчев“, която се продава заедно с необходимите инициатор и ускорител.

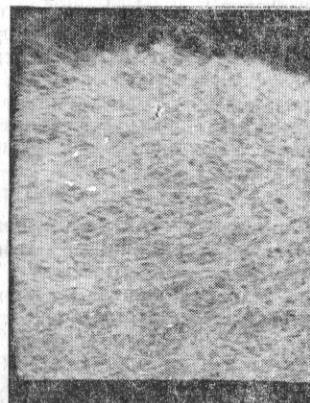За да се получи от една полиестерна смола стъклопласт, необходимо е преди втвърдяването ѝ да се втвърде някакъв армиращ усилител. Като усилители при стъклопластите, както показва самото наименование, се използва стъклено влакно в различна тъкан или структура.



Твърд стъкломат

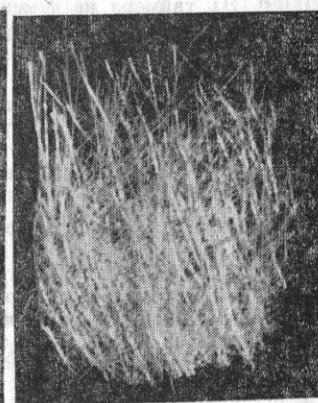

Мек стъкломат

Изкуственото стъклено влакно има строго цилиндрична форма и гладка повърхност и се получава чрез изтегляне през специални дюзи при особен режим.


Известни са няколко основни вида стъкловлакнести материали, използвани за пригответие на стъклопласти

Стъкленото платно е стъклотъкан с взаимно перпендикулярни нишки, подредени както в обикновена памучна тъкан. Произвеждат се стъклотъкани с различна дебелина и гъстота на тъкантата. Стъклена тъкан се доставя в клубовете по моделизмите. Произвежда се и специална диагонална стъклотъкан, осигуряваща пополяма еластичност на стъклопластите, пригответи от нея.


Твърдият стъкломат е влакнест материал, получен от пръзани стъклени влакна, хаотично преплетени в равномерен слой. Не е подходящ за целите на моделизма.

Прошият стъкломат по структура е аналогичен на твърдия стъкломат, но слоят е прошият със стъклена нишка.

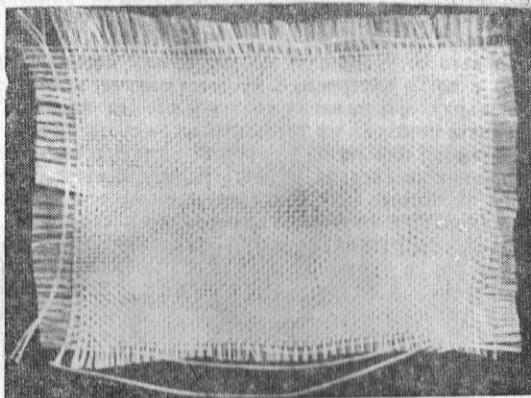Мекият или ромбоидален стъкломат представлява равномерен слой от непрекъснати, хаотично разположени



Дребнотъкан стъклоплат

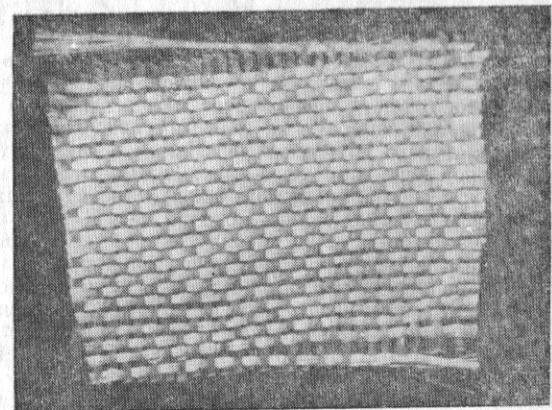

Едротъкан стъклоплат

нишки. Този вид мат се отличава с особено голяма гъвкавост и е много подходящ за изработване на моделини конструкции. За съжаление у нас той е все още твърде дефицитен.

Обемното тегло на стъклопластовите изделия, изгответи от мек стъкломат, е значително по-малко, отколкото при използването на стъклотъкан.

Както би следвало да се очаква, физико-механическите качества на стъклопласта зависят до голяма степен от процентното съдържание на армиращия материал и от сцеплението му с полимерния материал. Горната граница на съдържанието на армиращия материал е около 60—70%. А здравината на сцепление между усилителя и полимерсмолата се определя от способността на полимерсмолата да омокри усилителя още в течно състояние, т. е. да проникне добре между нишките му.

Нерядко се случва (особено при начинаещите) в твър-

дената вече полимерсмола да се отдели от стъклотъканта. Във всички случаи това се дължи на омасляването на пълнителя или повишена му влажност. За обезмасляването на усилителя, независимо дали е стъклоплат или мат, се пропоръчва внимателна термообработка при 250 до 500°C в специални пещи. При липса на такава възможност термичната обработка може успешно да бъде заменена с двукратно измиване с тетрахлорметан при температура 75°C. За целта се използва подходящ съд (емайлирана тенджера или химическа лабораторна чаша), който се загрява на закрит котлон, като в течността се поставя термометър, за да се следи температурата. Тетрахлорметановата баня може да бъде заменена от измиване с екстракционен бензин при обикновена температура на открито и обезателно дадеч от огън или нагревателни прибори, след което усилителят се измива със сапунена вода.

Добре промитата стъклотъкан или мат се суши отначало на открито, а след това при 120°C. За целта може да се използува добре почистена фурна на електрическа готварска печка, като температурата се следи с термометър. Материалът не бива да опира в стените на фурната.

В моделизма изделията от стъклопласт се приготвяват по контактния метод на формоване. Този метод, известен на повечето моделисти, се заключава в следното: приготвява се форма (калъп) от гипс, дърво

или друг подходящ материал. След това калъпът се назавза няколко пъти с т. н. разделител, за да не се запели детайлът към формата. За тази цел най-често се използва въстък, разтворен в дихлоретан, но в този случай готовите детайли подлежат на допълнителна обработка поради слоя въстък, който остава на повърхността им. Много по-удобен разделител е спиртно-водният разтвор на поливинилов алкохол. Приготвлява се като към пет обемни части поливинилов алкохол се прибавят 35 части вода, а след това 60 части етилов алкохол. След изваждане на детайла от формата поливинил алкохолният слой се отстранява с топла вода.

За по-добра равномерност на слоя разделител, когато е възможно, към разделителя се прибавя някое спирто разтворимо багрило (напр. мастило от химикал).

За да се получи декоративна повърхност на детайла, върху разделителя се нанася с мека четка тънък слой оцветена полиестерна смола, приготвена с инициатор и активатор. След това се поставя заготовката от стъклоплат или мат или пак с четка се нанася смола, като се цели максимално омокряне на усилителя. Там, където е възможно, се използват притискащи ролки, с които се валира усилителят. В някои случаи е целесъобразно оцветяване на първичния слой смола или пък нанасяне на слой боя върху разделителя.

Смолата, приготвена от инициатор и активатор, е годна за работа в продължение на 30—120 минути, след което вискозитетът ѝ нараства и се влошава сцеплението между смолата и усилителя, а оттам и якостните качества на детайла. Времето за втвърдяване на композицията е от 12 до 36 часа в зависимост от температурата (напр. 15—50°C). Скоростта на втвърдяване нараства с повишаване на температурата, но се влошават до известна степен якостните качества на втвърдената композиция. При нужда времето на втвърдяването може да се удължи, като се използват някои забавящи процеса вещества, наречени инхибитори (напр. хидрохинон). Използването на инхибитори обаче не се препоръчва при любителски условия.

Накрая трябва да се отбележи, че ненаситените полиестерни смоли притежават значителна токсичност. Парите на мономера действуват разяджащо на слизистите ципи на носа и очите, а попаднати върху кожата при някои хора предизвикват обриви. Затова с полиестерни смоли трябва да се работи в добре проветрени помещения и с гумени ръкавици.

НИКОЛА ПАНОВ


ОТ ДЕТЕКТОРА ДО СУПЕРА

(Продължение от стр. 21)

настроен на около 300 м (1 MHz) и започваме да въртим копчето на променливия кондензатор, с което променяме честотата на осцилациите. При това трябва да стигнем до положение, когато във високоговорителя на радиоприемника ще се чуе характерен звук с честота около 1 kHz (модулираща честота).

След като се уверим, че уредът работи нормално, необходимо е да го настроим, т. е. показващият, който е поставен върху променливия кондензатор, да показва действителната стойност на генерираната честота. Това може да се направи най-лесно с помощта на добре настроен радиоприемник по следния начин: радиоприемникът се настройва на честота 520 kHz. Променливият кондензатор на сигналгенератора се поставя на максимален капацитет. Като въртим сърцевината на осцилаторната бобина, във високоговорителя ще се чуе с максимална сила модулиращата честота. Едновременно с това трябва да се следи и „магическотооко“ на радиоприемника, което трябва да има максимално големи светли полета. Не трябва да разчитаме само на слуха си, тъй като всички съвременни суперхетеродинни приемници притежават система за автоматично регулиране на усиливането АРУ, която намалява големината на изходния сигнал, ако входният е много голям. Поради това, след като се чуе сигналът във високоговорителя, необходимо е да се намали амплитудата на изходния сигнал на генератора. След като сме настроили сигналгенератора при 520 kHz, провеждаме същото при 1600 kHz (1,6 MHz). Сега настройката на уреда извършваме с помощта на донастройващия кондензатор, който се намира върху променливия кондензатор. (В случай че се използува променлив кондензатор от тип, различен от описания тук, който няма вграден донастройващ кондензатор, необходимо е да се монтира външен донастройващ кондензатор с капацитет 5—50 pF. Монтирането на този кондензатор става паралелно на променливия.) След като сме извършили настройката и в тази точка, връщаме се отново на 520 kHz и настройваме със сърцевината на бобината. След това се връщаме пак при 1620 kHz. Това се повтаря няколко пъти, докато се получи минимално отклонение при преминаване през различните честоти.

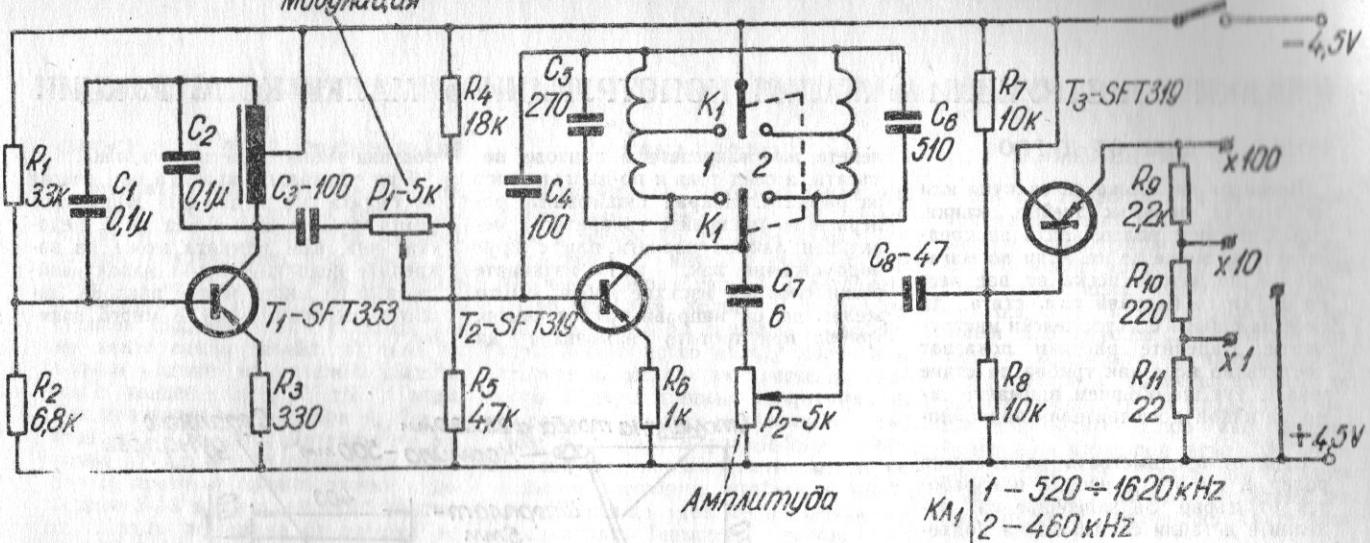Настройката на сигнала с честота 460 kHz извършваме по същия начин, като подаваме сигнал от сигналгенератора през кондензатор 0,05+0,1 μF на базата на самоосцилиращия смесител или към първата решетка на смесителния хептод. След това въртим в една или друга посока



Амплитуда

КА₁ | 1 - 520÷1620 kHz
2 - 460 kHz

феритната капачка на осцилаторната бобина 460 kHz, докато във високоговорителя се чуе с максимална сила модулиращата частота. Това става по описанния по-горе начин.

Еталонирането на големината на амплитудата на изходното напрежение е необходимо да се извърши с помощта на осцилограф или високочестотен лампов волтметър.

Максималното изходно напрежение (изход x1 и максимум на потенциометъра) е около 125 mV. На останалите обхвати следователно ще имаме 12.5 mV и 1.25 mV. Намаляването още повече на големината на изходното напрежение стъпил при настройката на високочувствителни радиоприемни устройства, трябва да се извърши с външен делител.

ОТ АМО ДО «ВОЛГА» ГАЗ-24

(Продължение от стр. 23)

Модерни и мощни товарни автомобили произвежда и Уралският автомобилен завод в гр. Миас, и Кутаиският автозавод в Грузия

Минският автомобилен завод, построен през първата следвоенна петилетка, се специализира в производството на тежки товарни автомобили. Икономичният и удобен МАЗ-500 и неговите модификации — самосвалът МАЗ-503 и седловият влекач МАЗ-504 могат да превозват големи товари на дълги разстояния. За северните райони е създаден МАЗ-512, който може да работи при -60° , а МАЗ-513 е пред назначен за работа в страни с горещ климат.

Свръхмощни самосвали се произвеждат в Белоруския автомобилен завод в гр. Жодино. Това са истински автомобили-гиганти — 40-тонният БЕЛАЗ-548, 45-тонният автовлак БЕЛАЗ-540B, 65-тонният самосвал МАЗ-648B.

Известност печелят и товарните автомобили с марката КрАЗ, произвеждани в Кременчугския автомобилен завод в Украина.

УТРЕ

Наистина забележител е пътят на развитието на съветското автомобилостроене. Още по-блестящи са неговите перспективи. Неотдавна на сесия на Върховния съвет на СССР беше набелязан обемът на годишно-

то производство на автомобили.

„Предвижда се производството на автомобили да се увеличи на 80.7 хиляди броя или с 9.6 процента и да се доведе обемът на производство до 922 хиляди броя, в това число товарни автомобили до 527.3 хиляди броя и леки автомобили до 348 хиляди броя, от които около 30 хиляди броя да бъдат произведени във Волжкия автомобилен завод“.

От първите десет маломощни автомобила до почти милионно годишно производство на модерни леки и товарни коли — това е развитието на съветското автомобилостроене по пътя, начертан от Ленин. Тези успехи са само част от грандиозното развитие на съветската държава, строяща под ръководството на КПСС комунистическо общество.

МАЛКИ КОНСТРУКЦИИ • МАЛКИ КОНСТРУКЦИИ • МАЛКИ КОНСТРУКЦИИ

РОЛЕР ЗА СНЯГ ОТ ДЪРВО

Всеки от вас може да си купи или да получи подарък шейна, кънки, ски. Снежният ролер, който ви предлагаме, не може да се купи по магазините, но затова всеки от вас лесно ще си го направи сам, стига да умее да работи с дърводелски инструменти. Дадените рисунки показват достатъчно ясно как трябва да стане това, а тук ще обърнем внимание само на някои допълнителни подробности.

Едно от предимствата на снежния ролер е, че почти изцяло е изработен от дърво. За залепване на отделните детайли се използва подходящо лепило, неразтворимо във вода. С него се залепва и шперплатовата обшивка на рамката. Дъската за сядане се закрепва с фрезенкинтове за дърво (винтове с потъваща глава), покрива се с парче дунапрен и се облицова с изкуствена кожа.


За кормило е добре да използвате удължено старо кормило от велосипед, но може и сами да си го изработите от стоманена тръба. В такъв случай на горните странични отклонения трябва да се надянат гумени или пластмасови ръкохватки. Особено внимателно трябва да стане свързването на кормилото с рамката: трябва да се гарантира сигурност и лесно въртене. На долния край на кормилото се закрепва стъпка, изработена от винкелка стомана.

Важна част на снежния ролер са двете ски. За целта може да използвате счупена на $\frac{1}{3}$ от дълбината си ска. Предната ска закрепете с болтове за стоманена стъпка, като я свържете и с верижка за кормило то, за да не се обръща стъпката. От останалата по-дълга част на счупената ска отрежете парче, дълго 84 см, косто срежете на две части — по 20 и 64 см. Под ъгъл 30° първо за-

лепете или закрепете с винтове по късата, а след това и по-дългата част за рамката. Накрая шлайфвайте ролера и го лакирайте трикратно с реактивен лак за паркети или с друг водоустойчив лак, като изчаквате всеки слой да изсъхне добре. Който желае да си направи цветен ролер, трябва при третото намазване да

постави малко оцветител в лака.

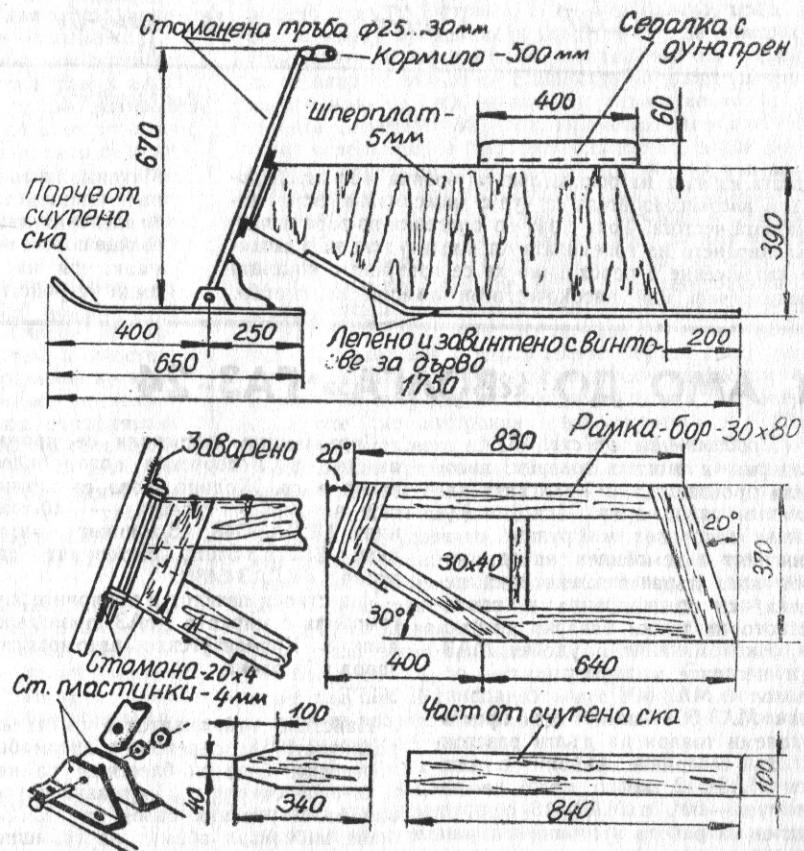
При пързалияне краката се слагат на самата ска, която е по-широка от рамката. Ако тази площ ви е недостатъчна, към рамката може да закрепите педали. Ролерът използуйте само за много малки наклони, защото ускорението му е много голямо.



МАЛКИ КОНСТРУКЦИИ ● МАЛКИ КОНСТРУКЦИИ ● МАЛКИ КОНСТРУКЦИИ

ПРОСТ МЕТОД ЗА ОКСИДИРАНЕ

Детайлът, който ще оксидирате, трябва предварително да е добре обезмаслен и измит. Това става, като го измийте няколко пъти с бензин и сапунена вода. След това го поставяте в стъклена вана или в друг подходящ стъклен съд, почистени предварително както самия детайл. В съда се налива разтвор на оксалова киселина с концентрация 30 г/л вода. Температурата на разтвора трябва да бъде от 20 до 25°C. Детайлът се закачва на алюминиев проводник. Анодът се прави от оловна плоча с дебелина 2–3 mm и площ приблизително 2 пъти по-голяма от площта на детайла, който оксидирате. Плътността на тока на анода трябва да е 1–1,5 A/dm². В процеса на оксидация разтворът се разбърква със стъклена пръчка. Времетраенето на процеса е от един до два часа в зависимост от вида на детайла. След завършване на оксидацията детайлът се суши в продължение на два часа при температура 100–110°C.

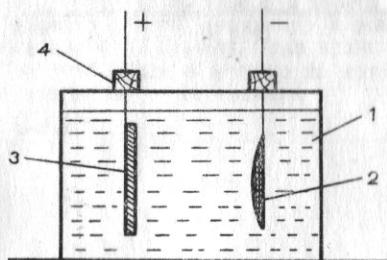


- 1 — вана
- 2 — предмет за оксидиране
- 3 — оловни плочки

КАНА-ТЕРМОС

Обикновената стъклена или метална канта можете лесно да превърнете в термос по следния начин.


Насипете с каната 1 слой от раздробени коркови тапи 2 и поставете вътре стъклена колба 3, специално предназначена за термоси. Свободното пространство между колбата и стените на каната запълните до гърлото с едри дървени стърготини 4, а самото гърло на каната със смес 5 от гипс и раздробени коркови запушалки. След като сместа се втвърди, затворете колбата с пълно прилягаща тапа 6, а каната — с похлупак. Термосът е готов.

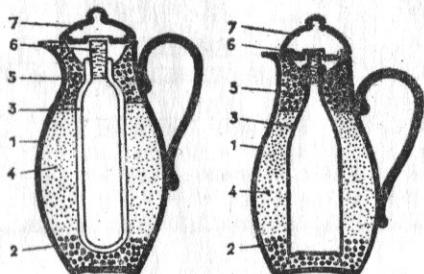

Ако не намерите специална колба, можете да я замените с обикновена бутилка. Но в този случай термосът по-лошо ще запазва температурата.

ПОЛЮЛЕЙ ОТ ЧИНИИ

За да изработите този полюлей, трябва да си купите 3 плитки пластмасови чинии (червена, зелена и синя), 3 метра двужилен или мостов проводник, една зелена чаша без дръжка, 3 нормални бакелитови фасонки и 3 крушки 220/25 W — матириани. В средата на чиниите изрежете отвори с размери, колкото да влязат фасонките. В средата на чашата пробийте отвор със сечение 6 mm и в кръг под ъгъл 120° пробийте още три отвора със сечения 6 mm, т. е. с диаметър, отговарящ на диаметъра на проводника. Трите про-

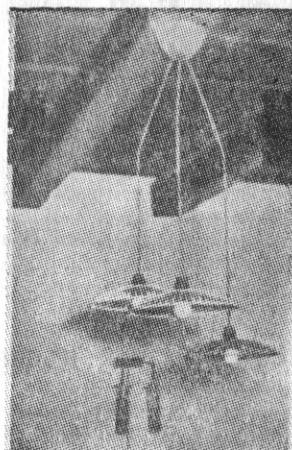


водника, на които ще висят разноцветните абажури, отрежете с различна дължина, като разстоянието помежду им ще фиксирайте с помощта на 3 mm меден тел, огънат като звезда.

МАЛКИ КОНСТРУКЦИИ • МАЛКИ КОНСТРУКЦИИ • МАЛКИ КОНСТРУКЦИИ

ЧИН ЗА В КЪЩИ




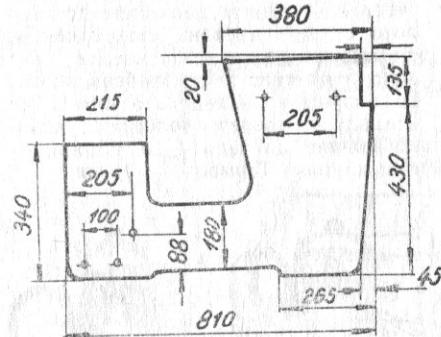Този оригинален чин за домашни учебни занимания може да си „скроите“ от един лист шперплат или дъска с размери $1,25 \times 1,25$ м и с дебелина до 20 mm. Предимството на чина е, че заема малко място и служи едновременно за библиотечка, в



която може да си държите учебниците.

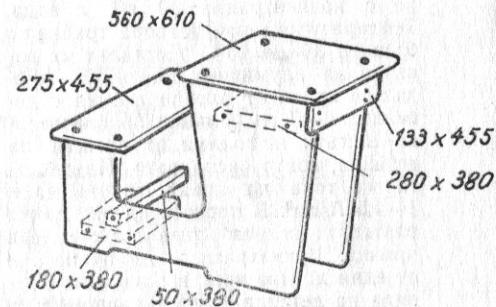Всички „кройки“ с необходими размери, както виждате, са дадени на чертежа. Ще ви обрънем внимание само върху това, че отделните детайли се съединяват с винтове, за които трябва да пробиете дупки с дрелка.





ПОЛЮЛЕЙ ОТ ТРИ ДЪСЧИЦИ

Този семпъл и красив полюлей можете лесно да си направите от три еднакви дъсчици, чиито размери и форми са дадени на чертежа.


Не е трудно да съедините тези дъсчици, като пробиете в по-широките им краища отвори, а след това ги поставите една в друга.

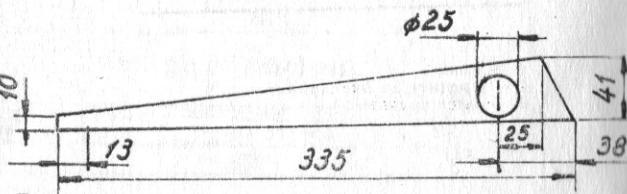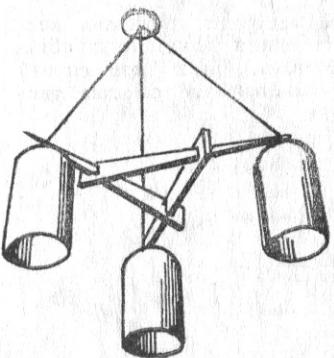Абажурите е най-добре да са цилиндрични, но вие може да ги подберете и по ваш вкус.




ако не сте се гостешаши сами...

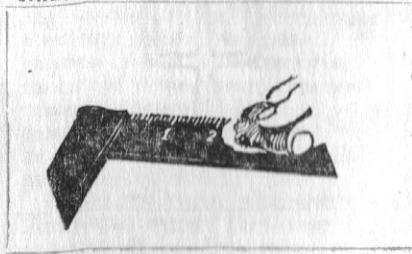
Скалата с деления на металната линийка ще стане много по добре забележима, ако се намаже с бяла, черна или червена боя (според цвета на линийката) и след това се изгрие напречно на деленията с парцал. Боята ще запълни вдълбнатите на скалата, а останалата повърхност на линията ще остане блестяща.



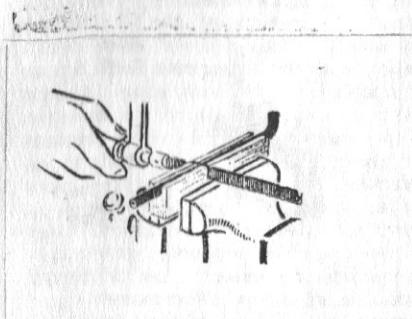Когато трябва да прережете с ножовка тънка метална тръбичка, предварително я поставете в жлеба на дървено трупче (например в жлеба на дъска от паркет). Така краищата на тръбичката в местото на срязването няма да се смачат.



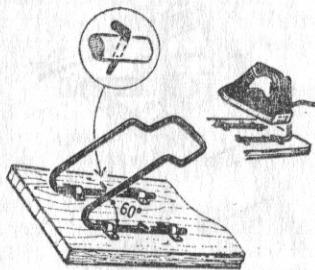
Такава подставка за електрическа ютия, огъната например от арматурно желязо и закрепена в края на дъската за гладене или на специална подложка, е не само удобна при работа, но изключва напълно и опасността от пожар.




Две дървени летви със сечение 4 x 8 см, заковани перпендикулярен една на друга, както е показано на рисунката, ще се превърнат в полезен инструмент за вашия гараж.



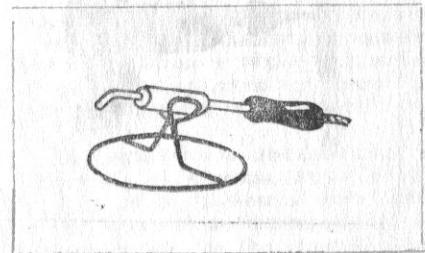
Не бързайте да изхвърляте арматурата от стария абажур на вашия лампион, защото успешно може да я използвате като подставка за поядник. Подобна подставка лесно може да си направите и от парче тел с подходящ диаметър.



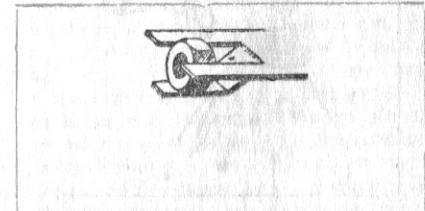
Това приспособление, направено от стоманена пластина, е отличен гаечен ключ за завиване и развиване на шестогранни малки гайки в труднодостъпни места, например в дълбоко и тясно гнездо.



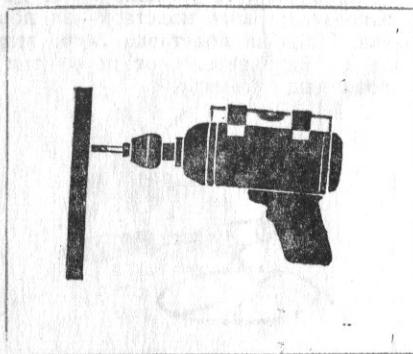
Когато се пробиват перпендикуляри отверстия във вертикална плоекост, никак не е лесно да се поддържа дрелката в строго хоризонтално положение. Ако прикрепите към корпуса на дрелката с две ивици леплива лента, готова или саморъчно направена либелка, задачата ще значително ще се опрости.



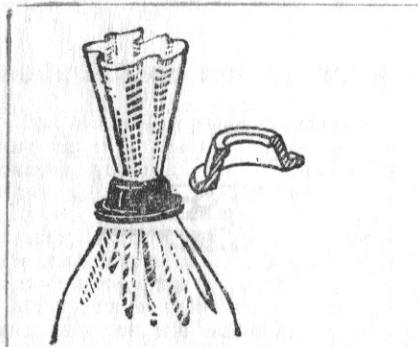
Пръстен за полиетиленови торбички може да си направите от пластмасова запушалка, като изрежете в дъното ѝ отвор с подходящ диаметър.



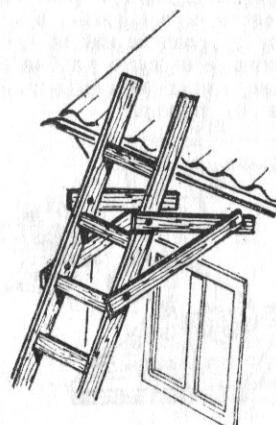
Ако сте решили да ремонтирате покрива, не забравяйте да заковете на стълбата хоризонтални опори. Те ще я направят по-устойчива и ще предпазят водосточния улей в долнния край на покрива от евентуални повреди.



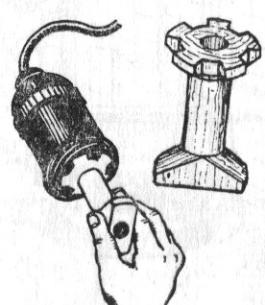
Не е лесно да се извади от фасонката цокъла на счупена електрическа крушка. За такива случаи си направете от празна макара за конци удобното приспособление, показано на рисунката.



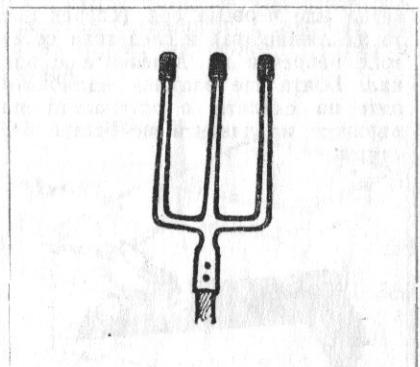Картофи удобно могат да се товарат с обикновени метални вили, чиито остри краища предварително се вкарват в неголеми парчета от гумени тръбички с подходящ диаметър. По този начин картофите сигурно ще се предпазят от повреди.



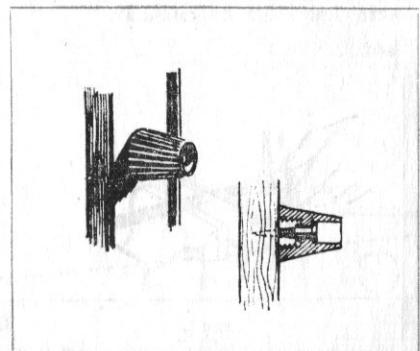Счупената ръчка на шкафче може временно да се замени с капачка от туба за паста за зъби „Поморин“ или „Мери“. Трябва само да пробиете капачката и да я прикрепите с подходящо винче.



ПОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМИ НА ЧЕТИРИ ОКРЪГА

Едно момче стана на тържествения отчет на окръжния преглед в Хасково и каза: „Искаме в магазин „Млад техник“ да се продават материали според предназначението на магазина и ако може да бъде въведен абонамент на най-необходимите в нашата работа материали.“ Всички ученици бурно ръкоплясаха. Това изказане беше пряко адресирано до тяхната основна проблема — материално-техническата база. Но къде ли у нас няма да ръкопляскат на подобно изказване!

После посетихме и изложбата на Хасковски окръг. По-голямата част от експонатите бяха ученическо творчество — изработени с много старание, подредени по направления. Лично, че в хасковския край се учат за техника младежи, които имат забележителни идеи и постижения. Сега тези хора основателно претендират на по-добра материална база, защото работата им в кръзоците и клубовете продължаваше да се разраства. И ако по време на третия национален преглед бяха изработили голям брой интересни уреди и съоръжения, предстоящите им разработки сигурно ще бълат и повече и с по-голямо приложение. За това може да се разчита на участниците в тази изложба, между които се отличаваха кръжочниците от Техникума по механотехника в Хасково, Средното техническо училище и Техникума по индустриална химия в Димитровград, пионерските кръжоци в Хасково и много други.

През заключителния етап на прегледа видяхме още три окръжни изложби — Габровската, Русенската и Шуменската. На всяка от тях се срещахме както със значителни постижения, така и със значителни проблеми.

Без да налагаме изложбата на габровци като еталон за високо научно-техническо творчество, ще кажем, че разработките на учениците тук достойно допринасяха за нейното много високо равнище. Само габровският техникум по механотехника „Д-р Василиади“, чито експонати бяха най-хубавите — около 40 оригинални учебни помагала, интересни приспособления, нови технологични решения — можеше да подреди изложба, на която биха завидели и някои окръзи. Но тук беше допусната известна несправедливост. Отговарящи на високите изисквания и забележителни като разработки ученически експонати не бяха подредени на изложбата поради липса на място. Впоследствие разбрахме, че повечето окръжни изложби са имали по един „килер“, пълен с невлезли в изложбата експонати. Наистина това е определено обективна причина, но тя не е извинение: учениците изработват много ценни и приложими неща и те трябва да бъдат показани. Не е ли време да се отдели ученическата изложба от изложбата на младежите-специалисти или да се построят по-скоро подходящи по размери и пригодни за технически изложби зали?

Наред с тази териториална проблема стана въпрос и за един не без значение за юношите факт: Ученическите експонати — като изпълнение — са дело на ученици, а при изработването на превъзходните машини и съоръжения на младежите-специалисти дали всичко е тяхно творчество? В авторския колектив на някои от тях се нареждат и „младежи“ към летдесетте.

На сравнително по-скромната в сравнение с габровци изложба на младежите от Шуменски окръг правеше впечатление експозицията на кръжочниците от Окръжната станция на младите техники. Интересни по предназначение и като замисъл уреди и разработки, между които Медицинският транзисторен термометър, Машинката за навиване на бобини, Светотелефона и други оригинални устройства убеждаваха, че младите техники тук са хора със способности и перспективи. Но условията, при които работят, са направо мизерни. Не е необходимо човек да види, за да се убеди в това; достатъчен е фактът, че станцията на младите техники с всичките си „отдели“ се помешава вече трета година само в една единствена стая. Явно на юношеското и детско техническо творчество в Шумен не се гледа с достатъчно доверие и уважение и вина за това имат най-малко младите техники и техните ръководители. Неразбиране и недооценяване — за тези обезкуражаващи пречки във всемладежкото движение за техни-

чески прогрес се говори все по-малко, но ето че те все още съществуват.

Докато на повечето изложби като по неписано правило ученическото творчество и творчеството на младежите-специалисти си поделяха както територията на изложбата, така и заслугата за нейното по-високо или по-ниско равнище, на Русенската окръжна изложба отрицателният баланс беше за сметка на ученическото творчество. Много активната и резултатна дейност на Станцията на младите агробиологи наистина се явяваше като известна компенсация, но общо слабото представяне на учащата се младеж с нищо не можеше да се оправдае в такъв изтъкнат окръг като Русенски. Този факт идва да потвърди обстоятелството, че работата по техника е свързана едновременно с активна комсомолска организаторска работа и отслабването на комсомолското ръководство води до отслабване и на творческата работа по техника.

На всички изложби повечето експонати обикновено идваха от кръжоците в окръжния град или от по-големите центрове на окръга. Експонати на кръжочници от село не видяхме. Имало е, естествено, но не са отговаряли на изискванията, за да заменят място на изложбата. Оттук възниква един от най-сериозните проблеми на творчеството по техника изобщо и той е свързан пряко с обновлението на нашето село. Селското стопанство се нуждае от автоматиката, от нови технологии и устройства не по-малко от индустриалното производство и децата там могат и искат да работят по неговите проблеми на необходимото равнище. Трябва да им се помогне.

БЪЛГАРСКИТЕ РАКЕТОМОДЕЛИСТИ – МЕЖДУ ПЪРВИТЕ В СВЕТА

През месец септември т. г. в гр. Вършац — Югославия, се състоя голяма международна среща по ракетомоделизъм с характер на аванс световно първенство (официалното първенство ще се проведе през 1972 г.)

Участваха отбори от Югославия (17 екипа), Румъния, Чехословакия, Полша, САЩ и България. Повече от 160 състезатели в различните класове си оспорваха призовите места. Особеностите на терена (близостта на много отводнителни канали), силният вятър и други неблагоприятни фактори затрудниха състезателите и направиха борбата много оспорвана.

В клас Продължителност на полета с парашут най-добри резултати показваха ракетните модели на румънските състезатели. На първо място се класира проф. Йон Раду с постижение 18 минути. Българският отбор беше много добре организиран, в резултат на което и тримата състезатели стартираха много успешно. Най-добре се представи А. Иванов.

Най-характерното за моделите от този клас бяха добре подобрите конструкции на парашутите с диаметър на купола до 110 mm. Бяха показани и нови, леки и тънки пластични материали. Особено голямо внимание беше отдадено на прецизната обработка и скатаване на парашутите, при което се гарантираше безотказно действие. Дължината на моделите варираше от 180 до 300 mm. Правеха впечатление и значително увеличените диаметри на напречните сечения — до 25 mm.

В следващия клас — Ракетопланери, българските състезатели постигнаха най-големия си успех. Катогорично беше потвърдено отличното

представяне в този клас на състезанията „Дубнишки май 70“, като отново първото място в индивидуалното класиране спечели дебютантът на отбора Боян Парапеков с постижение 290 секунди. Силите на отбора бяха изключително добре мобилизириани, правилно бяха разпределени тактическите функции между отделните състезатели и завоюваното първо място в отборното класиране беше напълно заслужено.

Новото в клас Ракетопланери не е малко. То ще бъде проучено най- внимателно и популяризирано. Първенецът на състезанието Боян Парапеков участва с българската конструкция „Балкан“, която показва голяма стабилност в отделните полети. В състезанието участваха модели с „падащи бурета“, модели с елптични крила и стабилизатори, модели с олекотени балсови крила, добре оцветени за видимост. Най-много се използваха чехословашките двигатели „Адаст“.

В клас Макети беше организиран индивидуален конкурс, на който бяха показани много сполучливи модели на „Восток“, „Сатурн V“, „Диамант“, „Съзъз“, „Меркурий“ и др. За най-добър майстор на макетите беше обявен заслужено чехословашкият майстор на спорта Ото Шафек.

Състезанията завършиха с голям успех на българските ракетомоделисти, което ни дава основание да вярваме в техните възможности и сили и, след преодоляването на някои обективни трудности (липсата на достатъчно документация, чертежи и снимки на макети), да очакваме още по-високи постижения.

З. м. с. Васил МИТРОПОЛСКИ 42

ЗАБАВНИ МИНУТИ

Един от основоположниците на квантовата теория — Марк Планк, на младини отишъл при 70-годишния професор Филип Жоли и му казал, че е решил да се занимава с теоретична физика.

— Млади човече — отвърнал му известният учен, — защо искате да зачерните живота си — теоретичната физика в основни линии вече е завършена... Струва ли си да се захващате с такава безперспективна работа?!

В една от своите лекции Давид Хилберт казал:

— Всеки човек има някакъв определен хоризонт. Когато хоризонта се свива и става безкрайно малък, той се превръща в точка. Тогава човекът казва: „Това е моята гледна точка.“

Макс Борн на времето си избрал астрономията като устен изпит за докторската степен. Когато дошъл на изпита при известният астроном-физик Шварцшилд, последният му задал въпроса:

— Какво правите, когато видите падаща звезда?

Борн знаел че трябва да се отговори така: „Аз бих погледнал часовника, за да отбележа времето, бих определил съзвездието, от което тя се е появила, посоката на движението, дължината на светещата следа и след това бих изчислил приблизителната траектория“, но не се сдържал и отговорил:

— Намислям си едно желание.

На масата на Нернст стояла спрютвачка с органично-то съединение дифенилметан, чиято температура на топене е 26° С. Ако в 11 часа сутринта препараторът започвал да се топи, Нернст казвал:

— Срещу природата не се рита!


И отвеждал студентите на гребане и плуване.

КРЪГОСЛОВИЦА

По посока на часовниковата стрелка:

1. Елемент от V група,
2. Марка френски автомобили,
3. Единица мярка за сила на тока,
4. Единица мярка за течности,
5. Благороден метал,
6. Единица мярка за светлинен поток,
7. Елементарна ядрена частица,
8. Метал, чиито соли имат приложение в галванопластиката,
9. Наситен въглеводород,
10. Неорганична киселина,
11. Ион,
12. Уред за пробиване на земните пластове.

КРУМ БАЛАБАНОВ

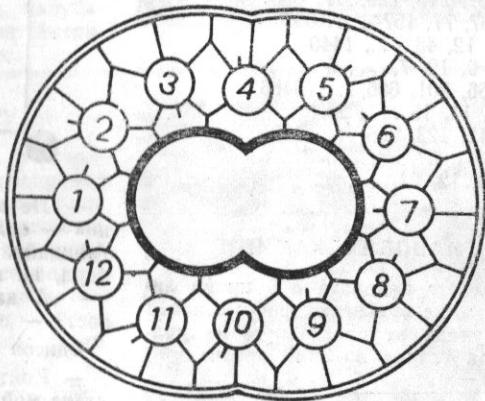

Съставете уравнението:
На еднакви фигури отговарят еднакви числа.

$$\begin{array}{c} \text{○} \\ | \\ \text{○} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{○} \\ | \\ \text{○} \end{array} - \begin{array}{c} \text{○} \\ | \\ \text{○} \end{array} = \begin{array}{c} \text{○} \\ | \\ \text{○} \end{array}$$

$$\vdots + +$$

$$\begin{array}{c} \text{○} \\ | \\ \text{○} \end{array} \times \begin{array}{c} \text{○} \\ | \\ \text{○} \end{array} = \begin{array}{c} \text{○} \\ | \\ \text{○} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \text{○} \\ | \\ \text{○} \end{array} + \begin{array}{c} \text{○} \\ | \\ \text{○} \end{array} = \begin{array}{c} \text{○} \\ | \\ \text{○} \end{array}$$


АКО СТЕ ДОСТАТЪЧНО СЪОБРАЗИТЕЛНИ

ще откриете лесно логическата закономерност, по която е построена всяка редица от числа. Тогава лесно ще попълните и празните места със съответните числа. Опитайте се да извършите това в продължение на 20 минути.

- 37, 36, 34, 31, 27, ..., 16
- 9, 27, 81, 243, 729, ..., 6561
- 7, 17, 37, 77, 157, ..., 637
- 2, 2, 4, 12, 48, ..., 1440
- 11, 14, 9, 12, 7, ..., 5
- 6, 21, 66, 201, 606, ..., 5466
- 5, 6, 8, 11, 15, ..., 26
- 6, 15, 42, 123, 366, ..., 3285
- 52, 46, 41, 37, 34, ..., 31
- 3, 5, 10, 12, 24, ..., 52


ГЛАВОБЛЪСКАНИЦИ

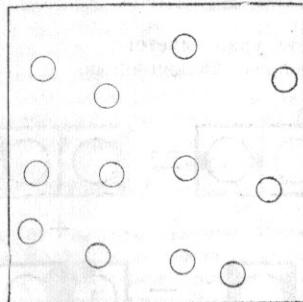Разделете квадрата с 5 прави линии така, че във всяка фигура, която се получава от пресичането на правите, да остане по едно кръгче.



На четирите ъгли на квадратен басейн (виж рис.) били засадени скъпи палми. След време се наложило разширение на басейна. Водната

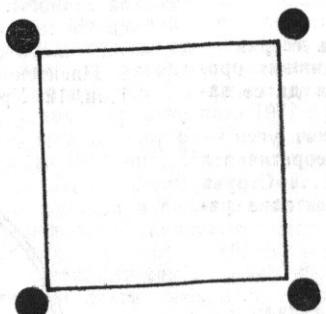площ била увеличена два пъти, но палмите нито били изкоренени, нито преместени, а басейнът запазил квадратната си форма. Как е станало това?



— Не мога да си намеря помощник — оплакал се веднъж Едисон на Айнщайн. — Всеки ден идват млади хора, но нито един не подхожда.

— А как определяте тяхната годност? — заинтересувал се Айнщайн.

Едисон му показал лист с въпроси.

— Който отговори на тях, той ще стане мой помощник.

„Колко мили има от Ню Йорк до Чикаго?“ — прочел Айнщайн и отговорил: „Трябва да се погледне в железопътния справочник.“ „От какво се прави неръждаемата стомана?“ — „Това може да се узнае от справочника по металознание...“ Като хвърлил поглед на останалите въпроси, Айнщайн казал:

— Без да чакам отказ, сам снемам кандидатурата си.

— попита Ръдърфорд.

— Работя — последвал отговор.

— А какво правите през деня?

— Работя, естествено — отговорил ученикът.

— И сутрин рано също работите?

— Да, професоре, и сутрин работя — потвърдил ученикът, като разчитал да чуе похвала от устата на знаменития учен.

Ръдърфорд се напръщил и раздразнено попитал:

— Слушайте, а кога мислите?

Веднъж по време на обучението си в Гьотинген Нилс Бор се подготвил до за колоквиума и неговото изказване се оказало слабо. Но Бор не паднал духом и в заключение с усмивка казал:

— Аз съм слушал тук толкова ложни изказвания, че моля да разглеждате моето дневно като отмъщение.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 5


Водоравно: 1. Сиенит. 2. 5. Трапер. 10. Протони. 11. Изобара. 12. Тал. 14. Озон. 15. Лизол. 16. Кома. 18. Ион. 20. Азимут. 23. Силани. 25. „Опел“. 26. Кафе. 27. Ксиол. 30. Лондон. 33. Кук. 35. Атом. 36. Сапун. 37. Того. 39. ОАР. 41. Акропол. 42 Азулени. 43. Анилин. 44. Ебонит.

ОТВЕЧНО: 2. Изотоп. 3. Неон. 4. Тритий. 5. Трилон. 6. Атол. 7. Елагова. 8. Алиоза. 9. Радари. 13. Азот. 17. Купон. 19. Сифон. 21. Мол. 22. Тел. 23. Сал. 24. Лен. 27. Клапан. 28. Изопрен. 29. Лупа. 31. Диолени. 32. Нийбрей. 33. Каолин. 34. Куарче. 38. Опал. 40. Дуло.

ТЕХНИЧЕСКИ НОВОСТИ

„ЦУГАМИРАМА“

Така се нарича новият начин на кинопрожекция, разработен от японската фирма „Цугами“. Особеното на този начин се състои в това, че филмът се прожектира върху полусферичния купол на киносалона с помощта на един специален обектив тип „рибено око“ със зрителен ъгъл 180°. Благодарение на това отпада необходимостта от няколко апарати и се получава цялостно изображение. На „Експо-70“ бяха демонстрирани филми по този нов начин.

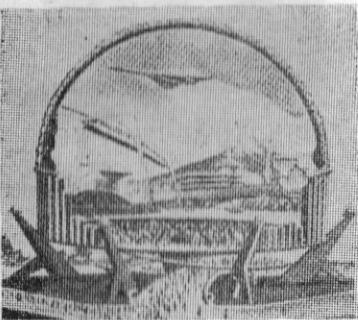


ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ

Според някои учени в бъдеще голямо разпространение ще намерят така наречените електронни микрокниги. Текстът на съвременна книга с 250 страници ще се побере на 4 филма с размери $7,5 \times 12,5$ см и ще се чете с помощта на специално електронно устройство. Най-новите достижения на микроминиатюризацията стремително приближават епохата на микрокнигите.


ГИГАНТСКИ КОНТЕЙНЕРОВОЗ

Този морски съд за превоз на товари в контейнери е построен в корабостроителницата на Балтимор (САЩ). Водоизместимостта на гиганта е 34 700 тона, дължината му е 215 метра. Корабът има две турбini с обща мощност 32 000 к. с. Това осигурява експлоатационна скорост 23 възли. Предвидено е да превозва 100 контейнера, дълги по 7,3 метра. На контейнеровоза могат да се транспортират и други типове стандартни контейнери. На палубата му, широка 29 метра, контейнери се нареджат на три етажа.

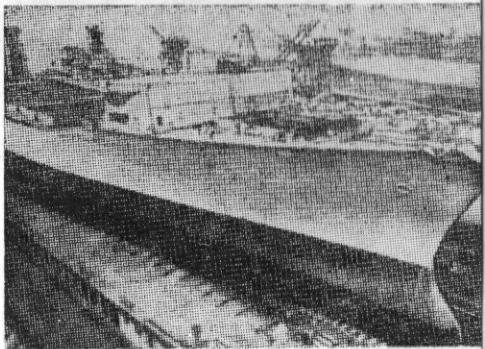

ТРЪБОПРОВОД ЗА РУДИ

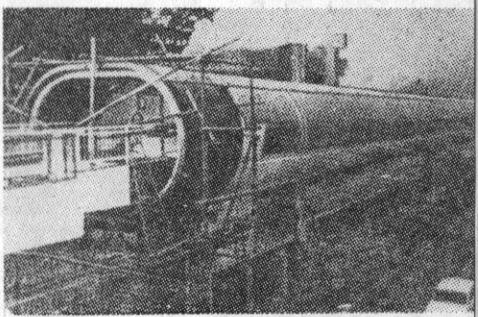Една американска фирма е разработила конструкция на тръбопровод за транспортиране на железни руди до пристанището на Сан Франциско. Ситно раздробената руда, предварително промита с вода, ще се подава под налягане по тръбопровода на железнорудния „танкер“, където тя ще се утаява, а излишната вода ще се изпомпва. При разтоварването на кораба всичко ще протича по обратен ред.



НОВ СЪВЕТСКИ ТРАКТОР


Държавна комисия в СССР е приела новия модел трактор „К-701“. Тя е препоръчала на Кировския завод в Ленинград да пусне една опитна серия от тези машини за провеждане на експлоатационни изпитания. В сравнение със своите предшественици „К-701“ има по-мощен двигател (280 к. с.), който позволява значително да се увеличи тягата му, да се подобри динамиката и да се повиши с 20% производителността.



РАМЗЕС СЕ ПРЕСЕЛИ

Гигантската скулптурна фигура на Рамзес II, която попадна в наводнената зона при хидротехническото строителство на Нил, беше внимателно нарязана на блокове, всеки с тегло 15–30 тона и превозена в края на 1969 година на ново място.

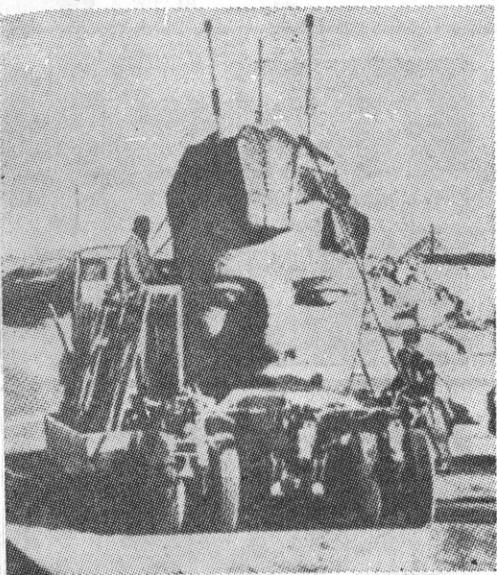Това произведение на древноегипетското изкуство, създадено преди три хиляди и петстотин години, сега се залепва със синтетична смола. Интересно е да се знае, че част от необходимите средства са събрани от филателистите на 60 страни.



ПОЛУПРОВОДНИКОВА ПАМЕТ


Една чуждестранна фирма е пуснала на пазара високоскоростно триизмерно устройство на полупроводниковата памет, което се състои от интегрални схеми. Тези интегрални схеми, за размера на които може да съди само ако ги сравним с бук-

вите на обикновен текст, съдържат информация, която се чете без разрушаване за 7 наносекунди (7 милиарда от секундата). Новата информация се въвежда за 12 наносекунди.

*...em.org V'men
memoria, fr. mem
m delay Gk n
power o process
and retained esp
modification of s
active or experi
rearranged ...*


КЪНКИ НА КОЛЕЛА

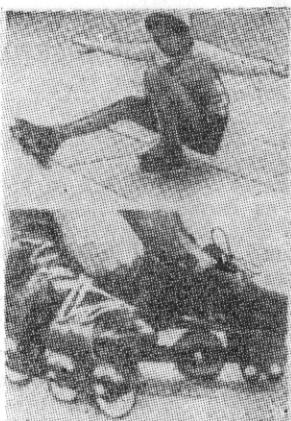Любителите на фигурното пързалияне в Англия получиха възможност да се занимават с този вид спорт и през лятото. „Скилерите“ са кънки, които позволяват на фигуристите да се пързаят на каквато и да е равна площадка.



В ПОМОЩ НА ФОТОГРАФА

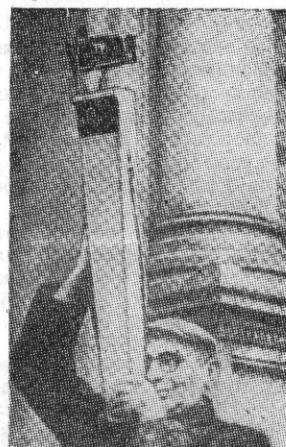Един от лондонските механици предложил на фотографите и репортерите перископ, през който може да се види всичко и зад гърбовете на хората. Над перископа е закрепен фотоапаратът.





РАДИОУПРАВЛЕМ КРАН

В цеха се движи мостов кран, но в кабината няма човек. Крановикът е на работната площадка. Да слезе на земята му е позволила съвременната техника за радиовръзка.

Съветски специалисти са разработили апаратура за телеуправление, която не изисква преработване на крановото оборудване. На агрегата се поставя само електромеханическа предавка и радиоприемник. Електромеханическата предавка командува всички механизми — повдига или спуска куката, придвижва корпуса и моста. Крановикът-оператор командува крана с помощта на радиопредавателя и пулта за управление. За антена служи гъвкав меден проводник с дължина 0,8 м, зашит в прозрачен ремък, на който виси радиопредавателят.

ОТГОВОРИ ОТ ТОЗИ БРОЙ

Главобълъсканици

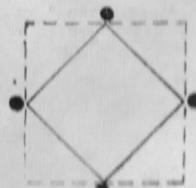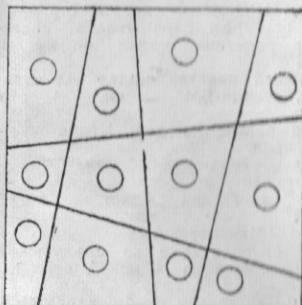

Съставете уравнението

$$\begin{array}{rcl} 48 - 20 & = & 28 \\ : & + & + \\ 3 \times 4 & = & 12 \\ 16 + 24 & = & 40 \end{array}$$

Кръгословица

1. Арсен. 2. „Симка“. 3. Ампер. 4. Литър. 5. Злато. 6. Лумен. 7. Мезон. 8. Никел. 9. Метан. 10. Солна (киселина). 11. Анион. 12. Сонда.

Ако сте достатъчно съобразителни
22, 2187, 317, 240, 10, 1821, 20, 1095,
32, 26.

СЪДЪРЖАНИЕ

НА ПО-ВАЖНИТЕ МАТЕРИАЛИ, ПОМЕСТИНИ
В СП. „МЛАД КОНСТРУКТОР“ ПРЕЗ 1970 г.

УВОДНИ и проблемни материали, репортажи, очерци, информации

1. Години на подем и нови надежди — кн. 1, стр. 1
2. За пропагандиране основите на новата техника — кн. 1, стр. 2
3. Владимир Илич Ленин за техническото творчество на народните маси — кн. 2, стр. 1
4. Творчеството на средношколците — на нов етап — кн. 3, стр. 1
5. Революцията, в която участвувааме — кн. 4, стр. 1
6. Завод зад училищната фасада — кн. 1, стр. 44
7. Железопътни моделизъм — кн. 1, стр. 30
8. Строим завод — кн. 2, стр. 38
9. Наградата — кн. 2, стр. 40
10. С творчески устрем — кн. 2, стр. 42
11. Сигнал от Будапеща — кн. 2, стр. 44
12. Първият старт по пътя към Космоса — кн. 3, стр. 26
13. Пишете на този адрес — кн. 3, стр. 43
14. Наследници на будни прадеди — кн. 3, стр. 44
15. На състезания с ракетомоделистите — кн. 4, стр. 37
16. Успешно представяне на автомоделистите — кн. 4, стр. 38
17. Младежки национален отбор по автомоделизъм — кн. 4, стр. 39
18. Пионерите надраснаха правилника — кн. 4, стр. 41
19. За средношколците са необходими по-вече гръжки — кн. 4, стр. 42
20. Конструкторът на изтребителите-легенда — кн. 5, стр. 37
21. Българските ракетомоделисти на състезания в Чехословакия — кн. 5, стр. 41
22. Какво не достига в подготовката на младите автомоделисти? — кн. 5, стр. 42

Научно-популярни статии

1. Микроелектрониката днес и утре — кн. 1, стр. 6
2. Електронни цифрови изчислителни машини — кн. 2, стр. 3
3. Дяволски възли — кн. 3, стр. 2
4. Могат ли да се видят и чутят магнитните диполи? — кн. 4, стр. 3
5. Невъзможни предмети — кн. 4, стр. 5
6. Фантазия и научна прогноза — кн. 5, стр. 1

Радиоелектроника

1. Транзисторен краен усилвател — кн. 1, стр. 18
2. Изчисляване на трептящи кръгове — кн. 2, стр. 12

3. Широколентова УКВ антена — кн. 3, стр. 16
4. От детектора до супер — кн. 3, 4, 5, стр. 13, 11, 5
5. Регулируем токоизправител за зареждане на транзисторни устройства — кн. 3, стр. 17
6. Транзисторен рефлексен приемник — кн. 3, стр. 19
7. Български полупроводникови прибори — кн. 3, 4, стр. 39, 16
8. Схема на съгласуване на инфрачервен микрофон с високоомен вход — кн. 4, стр. 22
9. Външина радиоприемна антена — кн. 4, стр. 25
10. Измерване в радиолюбителската практика — кн. 5, стр. 9
11. Определяне на делителя в базата на транзистора чрез номограма — кн. 6, стр. 12
12. Електронен звънец — кн. 5, стр. 14
13. Цветен код на съпротивленията и кондензаторите — кн. 5, стр. 21

Електротехника и електроавтоматика

1. Фототелефон — кн. 1, стр. 8
2. Елоксиране и оцветяване на алюминий — кн. 1, стр. 14
3. Табло за последователно и успоредно свързване — кн. 2, стр. 10
4. Универсален измерителен уред — кн. 3, стр. 7
5. Транзисторно реле за време — кн. 3, стр. 22
6. Някои физически уреди с неонови лампи — кн. 4, стр. 7
7. Магнитоелектрически измерителни уреди — кн. 4, стр. 18
8. Транзисторен звуков индикатор — кн. 4, стр. 23
9. Електронен комутатор — кн. 4, стр. 24
10. Транзисторен мигач за автомодели — кн. 5, стр. 18

Авиомоделизъм

1. Радиоуправляем авиомодел — кн. 1, стр. 41
2. Картонен авиомодел „Делта“ — кн. 1, прил. I
3. Безмотoren авиомодел, клас А-1 — кн. 2, прил. II
4. Картонен авиомодел „Комета“ — кн. 2, прил. I
5. Авиомодел за отборно преследване — кн. 3, стр. 23
6. Облицяне, лакиране и оцветяване на авиомодели — кн. 4 стр. 31
7. Въздушният змей — хвърчицото — кн. 4, стр. 32
8. Скоростен авиомодел „Стрела-70“ — кн. 4, прил. II
9. Модел-копие на изтребителя Ла-11 — кн. 5, прил. II

НОВИ КНИГИ

От книжарниците или по заявка с наложен платеж на адрес София 26, пл. „Велчова завера“ 2 — ЦСМТ, може да си набавите следните нови книги, издадени от ЦСМТ:

ТРЕТИ, ЧЕТВЪРТИ И ПЕТИ МАТЕМАТИЧЕСКИ РАДИОКОНКУРС — три сборника с решени задачи и задачи за упражнения.

50 РАДИОСХЕМИ — книгата е предназначена за млади радиоконструктори. В първата ѝ част са разгледани въпроси, свързани с конструирането на радиолюбителска апаратура, а във втората — с дадени 50 съвременни радиолюбителски схеми.

МОДЕЛИ НА РАКЕТОПЛАНЕРИ СЪСТЕЗАТЕЛНИ МОДЕЛИ НА РАКЕТИ

Автомоделизъм

1. Модел на „Фиат-124“ — кн. 1, стр. 38
2. Първият съветски танк — кн. 2, стр. 21
3. Модел на автомобил „Волин“ — кн. 2, прил. II
4. Модел на „Трабант-601“ — кн. 3, стр. 36
5. Настолен модел на „Москвич-408“ — лело — кн. 4, прил. I
6. Скоростен автомобил с двигателно колело — кн. 4, прил. I
7. Модел на „Шкода-10 МВ“ — кн. 5, стр. 23
8. Броневикът на Ленин — кн. 5, прил. I

Корабомоделизъм

1. Яхта, клас DX — кн. 1, стр. 33
2. Аероглисерите — най-бързите корабни модели — кн. 2, стр. 30
3. Проби и тренировки с радиоуправляеми модели — кн. 2, стр. 30
4. Радиоуправляем корабен модел „София“ — кн. 3, прил. II
5. Модел на противоподводников кораб клас „Поти“ — кн. 5, прил. II

Ракетомоделизъм

1. Ракетен модел „Искра-70“ — кн. 1, стр. 37
2. Демонстрационен ракетен модел — кн. 2, стр. 26
3. Модел-копие на първата съветска ракета „ГИРД-09“ — кн. 3, стр. 29
4. Как да осигурим парашутната система на ракетния модел — кн. 4, стр. 28
5. Едностепенен ракетен модел еъс стример „Евгения-BM“ — кн. 4, стр. 29
6. Настолен ракетен модел „Искра-70“ — кн. 4, прил. I
7. Ракетопланерен модел „Стрела-70“ — кн. 5 стр. 26
8. Ракетни двигатели „Адаст“ — кн. 5 стр. 28

Механотехника

1. Уред за онаглеждане на слънчеви и лунни затъмнения — кн. 5, стр. 3
2. Бумеранг — кн. 1 стр. 23
3. Моделизъм — статии с общ характер
4. Съветски микродвигатели — кн. 1, стр. 28
5. Стартър за микродвигатели с вътрешно горене — кн. 2, стр. 28
6. Съветски микроелектродвигатели в магазините „Млад техник“ кн. 3, стр. 34
7. Универсален стъпкомер — кн. 3, 1.прил.

МЛАД КОНСТРУКТОР. СПИСАНИЕ ЗА ПРИЛОЖНА ТЕХНИКА

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ:


Проф. инж. Йордан БОЯНОВ (главен редактор), Слави ТЕРЗИЕВ (зам.-главен редактор) кап. I ранг Илия БОЙЧЕВ, инж. Андрей ВЛАЙЧЕВ, инж. Александър ВЪЛЧЕВ Димитър ДИМИТРОВ (редактор), инж. Любен КУЦАРОВ, Гана МИЛЧЕВА, доп. инж. Димитър МИШЕВ, Страти ХРИСТОВ, инж. Стефан ЧЕРНЕВ.

ХУД. ОФОРМЛЕНИЕ: Атанас ВАСИЛЕВ. КОРИЦА: Румен РАКШИЕВ Техн. редактор Никола АНДРЕЕВ. Коректор: Тотка МИТРАЩКОВА.

БРОЙ 6. Година II, 1970. Формат 59 x 84/12. Тираж 12 000. Дадена за печат на 30. X. 1970 г. ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ — 1,50 лв.; отделен брой — 0,30 лв.

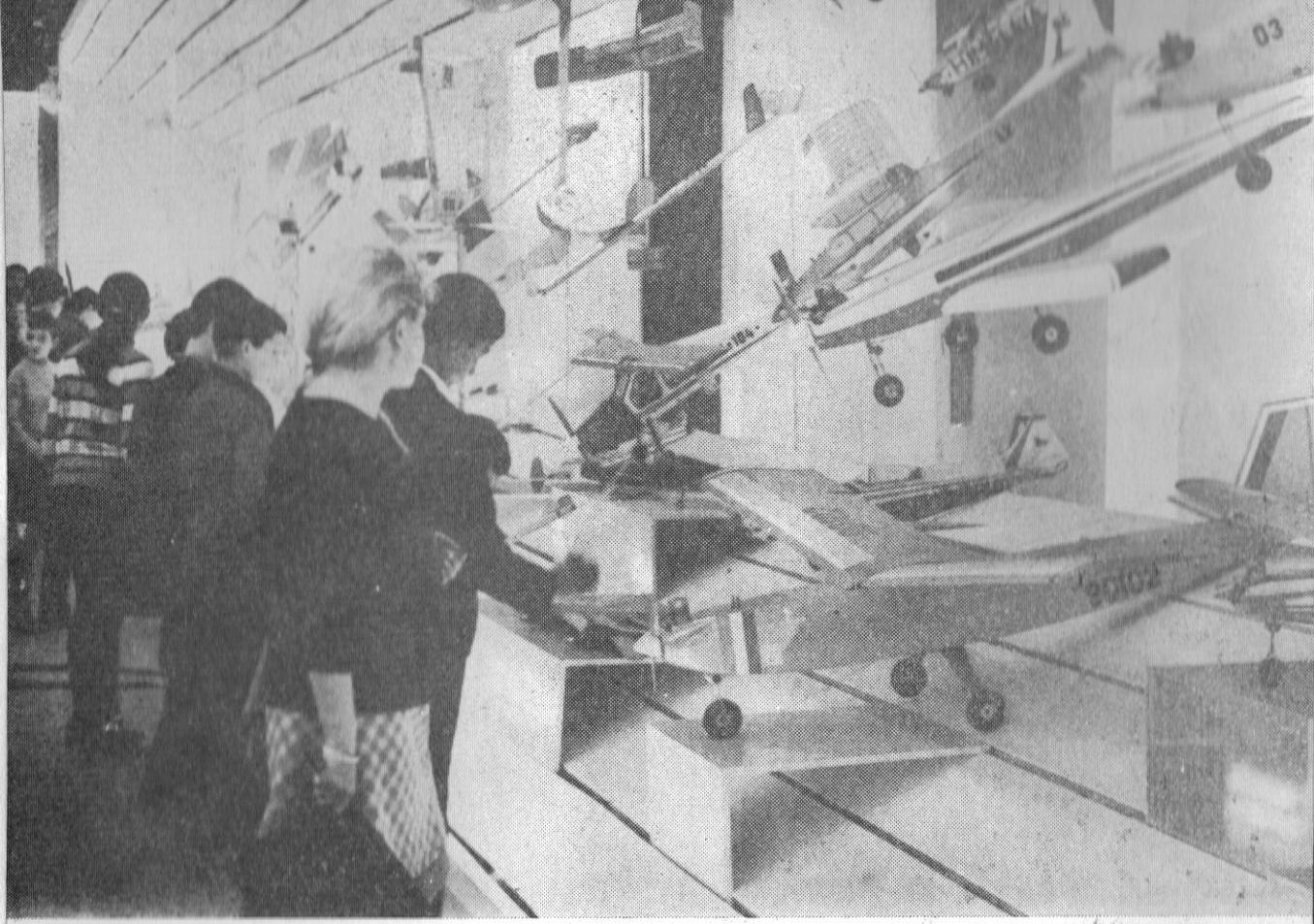АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА: София-Ц, ул. „Цар Калоян“ № 8, V етаж, тел. 88-59-21.





Част от експозицията на моделистите на III национална изложба

НА II СТРАНИЦА НА КОРИЦАТА: Осцилографът на Ганчо Светозаров, ученик от VIII клас — Кърджали

