ПАРАЗИТНИ ВЛИЯНИЯ И ЕЛЕМЕНТИ В БИПОЛЯРНИТЕ ИНТЕГРАЛНИ СХЕМИ

Едни от най-важните конструктивно – технологични проблеми при интегралните схеми са свързани с паразитните елементи. Тяхното присъствие се определя от конструкцията на схемите, главно от вида на изолацията и разположението на изводите от едната страна на подложката. Съвременната полупроводникова техника разполага с нови технологични схеми, които до голяма степен елиминират проблема за изолацията. Това не се отнася само за прехода колектор – подложка. Разликата в тока на утечка достига 6÷7 порядъка в полза на изолацията със SiO₂.

Вторият проблем не може да бъде решен, тъй като е характерен за интегралните структури.

Основните паразитни елементи са:

а) капацитетът на прехода СП;

б) паразитният PNP транзистор към NPN транзистора;

в) капацитетът на прехода в хоризонталните PNP транзистори;

 капацитетът на изолацията на "островчетата" на съпротивленията;

д) съпротивленията на R_{вв} и R_{сс}.

На фигурата е показана схемата на свързване на интегрален NPN транзистор с две съпротивления с някои от "паразитните" елементи.



Паразитният PNP транзистор е запушен при активен режим на NPN транзистора. Неговото отпушване е възможно само в наситено състояние на главния транзистор. Паразитният PNP транзистор оказва съществено влияние само когато се създават електрически условия за отпушване на прехода В – С на NPN транзистора. Възможна е допълнителна технологична обработка за намаляване на βPNP чрез дифузия на злато, при което се намалява времето на живот на неосновните носители.

Потенциалът островчето на СЪС съпротивленията е обикновено максимално Показаните положителен. диоди на представената на предишния слайд фигура са винаги обратно включени. За паразитния капацитет между съпротивлението И островчето се получава

C [pF]=2.10⁻⁴b² [μ m²] R[Ω]/ ρ_{\Box} [Ω], т.е. за ρ_{\Box} =150 Ω и b=10 μ m C=0,14 pF/k Ω , а за b=7 μ m C=0,07 pF/k Ω .



Капацитетът между "островчето" и подложката може да бъде доста голям поради голямата площ. Този диод е обратно поляризиран със сумата ±V на приложеното напрежение, като стойността, на капацитета може да достигне 50÷100 рF/mm².

Съществено значение за работата на ИС имат паразитните капацитети, свързани с металните шини. При дебелина на слоя от SiO₂ 0,5 µm се получава до 80 pF/mm². Нормално контактната площадка е с площ до 10 000 µm2, при което между извод и подложка се получава капацитет 0,5 pF.

Изясняването на останалите паразитни елементи ще стане на базата на структури от ОУ µА 740.

На фигурите, представени на следващия слайд, са показани хоризонталната геометрия на NPN транзистор с два контакта на базата, неговата вертикална геометрия, конфигурацията на базовата област за определяне на R_{BB} и избраният метод за изчисляване на R_{CC}.

Заедно с паразитните елементи ще бъдат изчислени и някои други важни параметри на транзисторите.



Необходимите конструктивни параметри, които са общи за всички транзистори от схемата, са:

а) подложка – Р - Si, ρ_N =10 Ω .cm, N_A=10¹⁴ cm⁻³, дебелина x_n=150.10⁻⁴ cm;

б) епитаксиален слой – N – Si, ρ_C=0,5 Ω.cm, N_D=10¹⁶ cm⁻³,
 x_{CП}=25.10⁻⁴ cm;

в) базова дифузия (емитерна за PNP транзистори)

 $\rho_{\rm B}$ =(0,04÷0,2) Ω .cm, N_{OB}=10¹⁸ cm⁻³, x_{BC}=2,1.10⁻⁴ cm;

г) емитерна дифузия – $\rho_{E_{\Box}}$ 10 Ω , N_{OE}=10²⁰ cm⁻³, x_{EB}=1,2.10⁻⁴ cm;

Редът на изчисленията е следният:

Изчисление на общия капацитет на емитерния преход:

$$\begin{split} & C_{OE} \Big|_{V_D} = \frac{\epsilon}{W_{Oj}} = 0,75.10^5 \, \text{pF} \, \text{/} \, \text{cm}^2 \\ & C_E = A_E C_{OE} \left(\frac{V_D}{V_D - V_{BE}} \right)^{1/3}, \end{split}$$

например С_{Е/0,7}V=2,89 рF при А_Е=22.10⁻⁶ сm²

• Изчисление на общия капацитет на колекторния преход:

$$\begin{split} C_{C} &= A_{C}C_{0C/10V} \left(\frac{10}{V_{CB[V]}}\right)^{1/2} = 0,51 \left(\frac{10}{V_{CB}}\right)^{1/2} \\ \text{за } A_{C} &= 0,685.10^{-4} \, \text{cm}^{2}, \\ \text{например } C_{C} \Big|_{10V} &= 0,51 \text{pF.} \end{split}$$

• Изчисляние на изолационния капацитет:

Си=Сидъно+Систрана.

Изчислява се рязък преход нормализирано върху капацитета за V_{Cп}=10 V. За А_{идъно}=4,3.10⁻⁴ cm², А_{истрана}=2,1.10⁻⁴ cm² и

Следва, че
$$C_{_{ИДЪНО}} = A_{_{ИДЪНО}} 3,47.10^{3} \left(\frac{10}{V_{Cn}}\right)^{1/2} pF$$
 и
 $C_{_{ИСТРАНА}} = A_{_{ИСТРАН}} 1,01.10^{4} \left(\frac{10}{V_{Cn}}\right)^{1/2} pF;$
или $C_{_{ИДЪНО}} = 1,49 \left(\frac{10}{V_{Cn}}\right)^{1/2}$ и $C_{_{ИСТРАНА}} = 2,1 \left(\frac{10}{V_{Cn}}\right)^{1/2}.$
Тогава $C_{_{II}} = 3,59 \left(\frac{10}{V_{Cn}}\right)^{1/2} pF$ и за $V_{Cn} = 10V$
 $\mathcal{O}_{_{II}}|_{10V} = 3,59pF.$





За конфигурацията от фигурата следва

$$\mathsf{R}_{\mathsf{B}\mathsf{B}} = \frac{1}{2} \Bigg[\frac{1}{3} \cdot \frac{\rho_{\mathsf{B}\mathsf{Z}\mathsf{b}\mathsf{H}\mathsf{o}}}{\mathsf{t}\mathsf{W}_{\mathsf{B}}} + \frac{\rho_{\mathsf{B}\mathsf{c}\mathsf{T}\mathsf{p}\mathsf{a}\mathsf{H}\mathsf{a}}}{\mathsf{I}_{\mathsf{1}}\mathsf{X}_{\mathsf{B}\mathsf{C}}} \Bigg].$$

В случая структурата е симетрична с два извода – I₁=I₂. Коефициентът 1/3 пред съставката под емитера определя ефективната част на това базово съпротивление. Така определеното R_{BB} важи за малка инжекция. При големи стойности на тока в резултат на стеснението на емитера и концентриране на тока по периферията R_{BB} се определя главно от страничната съставка. За _{РВдъно}=0,2 Ω.cm и _{РВстрана}=0,04 Ω.cm следва R_{BB}=38 Ω и

$$R_{BB}|_{\text{голямтк}} = 4,3\Omega$$

Изчисление на колекторното R_{cc}. При съпротивление конфигурация различна на областите трябва да се формули различни използват при правоъгълна геометрия в зависимост от броя на изводите на колектора Rcc се намира чрез съпротивленията на НЯКОЛКО трапеца, включени паралелно.



От представената фигура определяме

$$R_{CC} = R_{1} ||R_{2} = \rho_{C} \frac{2a_{1}}{(x_{Cn} - x_{BC})(I_{1} + I_{E_{1}})} ||\rho_{C} \frac{2a_{2}}{(x_{Cn} - x_{BC})(I_{2} + I_{E_{2}})}$$

за ρс=0,5 Ω.cm и Хсп-Хвс=22.9.10⁻⁴ cm следва R^{CC}=52 Ω.

При кръгла геометрия се получава

$$\mathsf{R}_{\mathsf{CC}} = \frac{\rho_{\mathsf{C}}}{2\pi (\mathsf{X}_{\mathsf{C}\mathsf{\Pi}} - \mathsf{X}_{\mathsf{BC}})} \mathsf{In} \frac{\mathsf{I}_{\mathsf{CC}}}{\mathsf{I}_{\mathsf{B}}},$$

където I_{CC} е обиколката на колектора, а I_В – на базата.

Да направим сравнение с един вертикален PNP транзистор с използване на подложката, получен по същата технологична схема. На фигурата са показани хоризонталната и вертикалната геометрия и начинът на изчисление на R_{BB}.





 За СЕ се използват същите формули. Съответно С_Е/V_{BE}=0,7V=0,87pF.

При изчислението на Сс се прилагат зависимостите за Сидъно и

Систрана, съответно
$$C_{C} = 2,88 \left(\frac{10}{V_{CB}}\right)^{1/2} pF.$$

 За изчисляване на R_{BB} се използват същите зависимости, като в този случай концентрацията в базата е постоянна (епитаксиален слой на колектора на NPN транзистора). Съгласно предходната фигура *в* за два контакта на базата R_{BB}=9 Ω, а при стеснение на емитера R_{BB}|_{голямтк} = 5,3Ω. Изчисление на R_{cc}. За вертикалния PNP транзистор с участие на подложката

R_{CC} =
$$rac{
ho_{
m n} {\rm X}_{
m n}}{{
m A}_{
m C}}$$
или R_{CC}=408 Ω за ρ_п=10 Ω.cm, X_п=125.10⁻⁴ cm и
A_C=3,05.10⁻⁴ cm².

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

- 1. Филипов, Ф.И., "Конструкция и технология на полупроводникови прибори", С.Техника, 1988
- 2. Йорданов, Р.С., Филипов Ф.И., "Ръководство за лабораторни упражнения по Микроелектроника", Издателство на ТУ-София, 2013